

7.8 No circuito da Figura 7.80, $i(\infty)$ é:

- (a) 10 A (b) 6 A (c) 4 A
 (d) 2 A (e) 0 A

7.9 Se v_s mudar de 2 V para 4 V em $t = 0$, podemos expressar v_s como:

- (a) $\delta(t)$ V (b) $2u(t)$ V
 (c) $2u(-t) + 4u(t)$ V (d) $2 + 2u(t)$ V
 (e) $4u(t) - 2$ V

7.10 O pulso na Figura 7.116a pode ser expressa em termos de funções de singularidade como:

- (a) $2u(t) + 2u(t-1)$ V
 (b) $2u(t) - 2u(t-1)$ V
 (c) $2u(t) - 4u(t-1)$ V
 (d) $2u(t) + 4u(t-1)$ V

Respostas: 7.1d, 7.2b, 7.3c, 7.4b, 7.5d, 7.6a, 7.7c, 7.8e, 7.9c,d, 7.10b.

Problemas

● Seção 7.2 Circuito RC sem fonte

7.1 No circuito mostrado na Figura 7.81

$$v(t) = 56e^{-200t} \text{ V}, \quad t > 0$$

$$i(t) = 8e^{-200t} \text{ mA}, \quad t > 0$$

- (a) Determine os valores de R e C .
 (b) Calcule a constante de tempo τ .
 (c) Determine o tempo necessário para a tensão cair para a metade de seu valor inicial em $t = 0$.

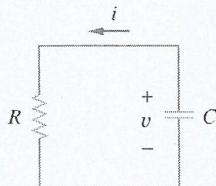


Figura 7.81 Esquema para o Problema 7.1.

7.2 Determine a constante de tempo para o circuito RC da Figura 7.82.

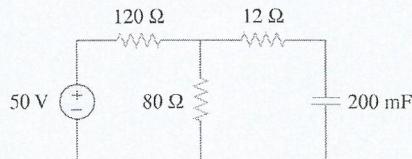


Figura 7.82 Esquema para o Problema 7.2.

7.3 Determine a constante de tempo para o circuito da Figura 7.83.

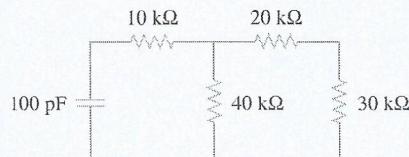


Figura 7.83 Esquema para o Problema 7.3.

7.4 A chave da Figura 7.84 se encontra na posição A há um bom tempo. Suponha que a chave mude instantaneamente de A para B em $t = 0$. Determine v para $t > 0$.

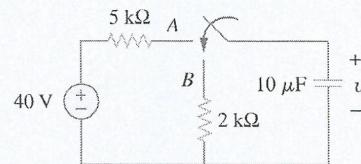


Figura 7.84 Esquema para o Problema 7.4.

7.5 Usando a Figura 7.85, elabore um problema para ajudar outros estudantes a entender melhor os circuitos RC sem fontes.

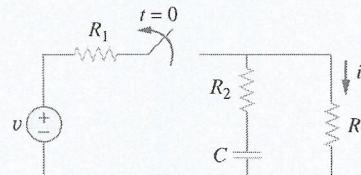


Figura 7.85 Esquema para o Problema 7.5.

7.6 A chave na Figura 7.86 foi fechada há um bom tempo e é aberta em $t = 0$. Determine $v(t)$ para $t \geq 0$.

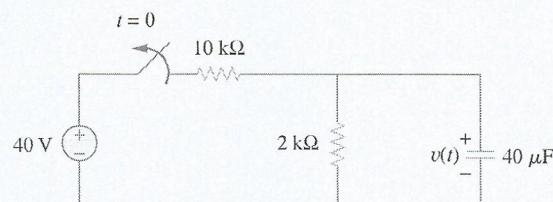


Figura 7.86 Esquema para o Problema 7.6.

7.7 Supondo que a chave na Figura 7.87 se encontra na posição A há um longo período e seja mudada para a posição B em $t = 0$. Em seguida, em $t = 1$ s, a chave se move de B para C . Determine $v_C(t)$ para $t \geq 0$.

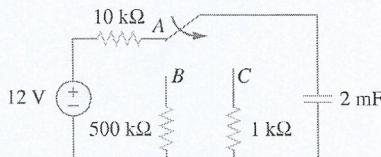


Figura 7.87 Esquema para o Problema 7.7.