

**3.63** Determine  $v_x$  e  $i_x$  no circuito mostrado na Figura 3.107.

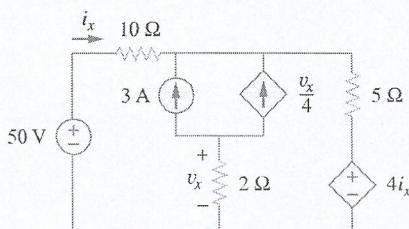


Figura 3.107 Esquema para o Problema 3.63.

**3.64** Determine  $v_o$  e  $i_o$  no circuito da Figura 3.108.

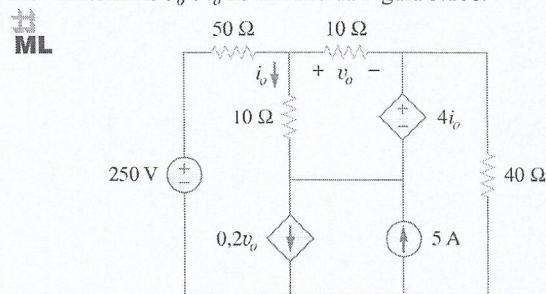


Figura 3.108 Esquema para o Problema 3.64.

**3.65** Use o MATLAB para descobrir as correntes de malha no circuito da Figura 3.109.

ML

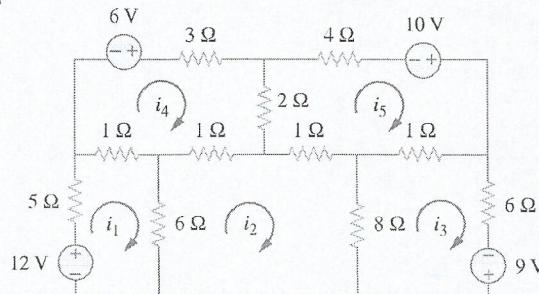


Figura 3.109 Esquema para o Problema 3.65.

**3.66** Escreva um conjunto de equações de malha para o circuito da Figura 3.110. Use o MATLAB para determinar as correntes de malha.

ML

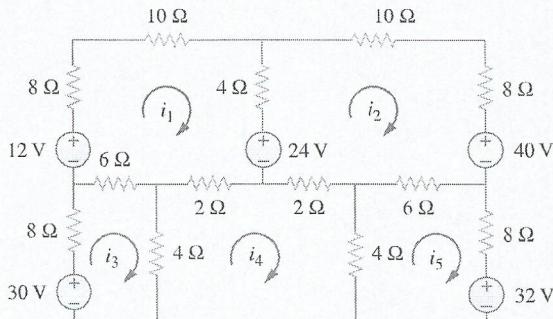


Figura 3.110 Esquema para o Problema 3.66.

### ● Seção 3.6 Análises nodal e de malha por inspeção

**3.67** Obtenha, por inspeção, as equações de tensão nos nós para o circuito da Figura 3.111. Em seguida, determine  $V_o$ .

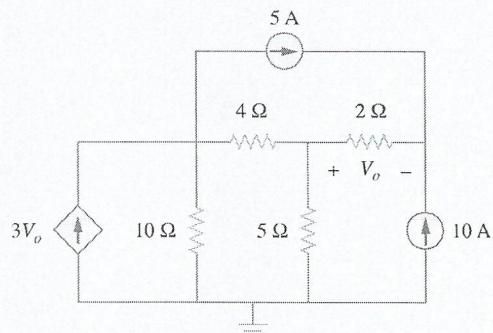


Figura 3.111 Esquema para o Problema 3.67.

**3.68** Usando a Figura 3.112, elabore um problema que calcula  $V_o$  para ajudar outros estudantes a entenderem melhor a análise nodal. Procure usar valores que facilite os cálculos.

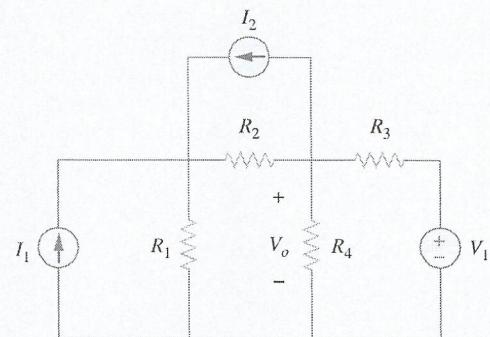


Figura 3.112 Esquema para o Problema 3.68.

**3.69** Para o circuito da Figura 3.113, escreva, usando o método da inspeção, as equações de tensão nodal.

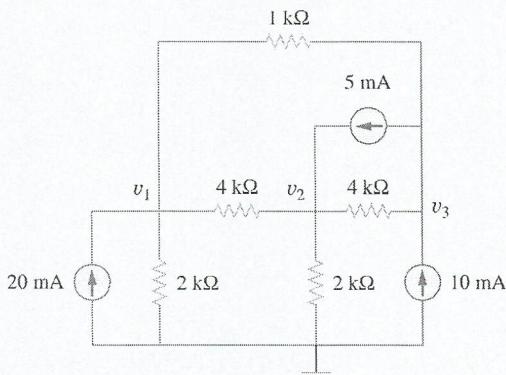


Figura 3.113 Esquema para o Problema 3.69.