

- 4.32** Use transformação de fontes para determinar i_x no circuito da Figura 4.100.

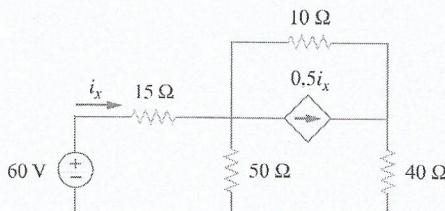


Figura 4.100 Esquema para o Problema 4.32.

● **Seções 4.5 e 4.6 Teoremas de Thévenin e de Norton**

- 4.33** Determine o circuito equivalente de Thévenin, referente ao circuito mostrado na Figura 4.101, visto pelo resistor de $5\ \Omega$.

Em seguida, calcule a corrente no resistor de $5\ \Omega$.

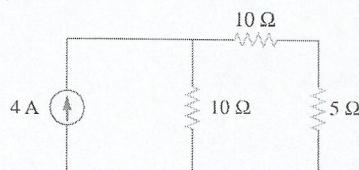


Figura 4.101 Esquema para o Problema 4.33.

- 4.34** Usando a Figura 4.102, elabore um problema que ajudará outros estudantes a entender melhor circuitos equivalentes de Thévenin.

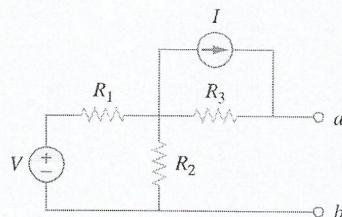


Figura 4.102 Esquema para os Problemas 4.34 e 4.49.

- 4.35** Use o teorema de Thévenin para encontrar v_o no Problema 4.12.

- 4.36** Calcule a corrente i no circuito da Figura 4.103 usando o teorema de Thévenin. (*Sugestão:* Determine o equivalente de Thévenin visto pelo resistor de $12\ \Omega$.)

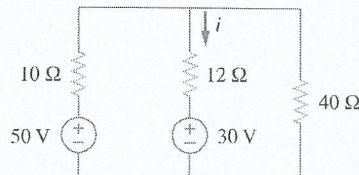


Figura 4.103 Esquema para o Problema 4.36.

- 4.37** Determine o equivalente de Norton em relação aos terminais $a-b$ no circuito mostrado na Figura 4.104.

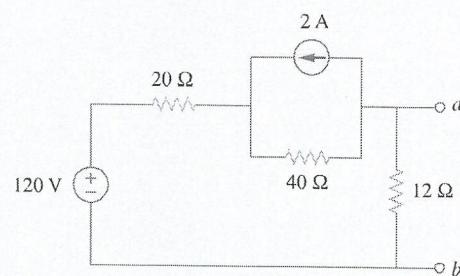


Figura 4.104 Esquema para o Problema 4.37.

- 4.38** Aplique o teorema de Thévenin para determinar V_o no circuito da Figura 4.105.

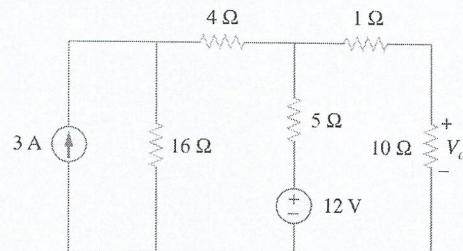


Figura 4.105 Esquema para o Problema 4.38.

- 4.39** Obtenha o equivalente de Thévenin nos terminais $a-b$ do circuito da Figura 4.106.

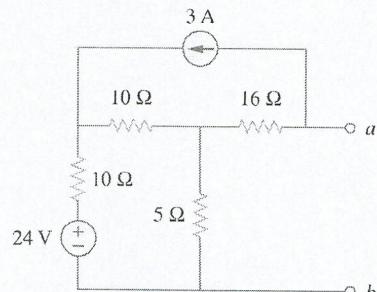


Figura 4.106 Esquema para o Problema 4.39.

- 4.40** Determine o equivalente de Thévenin nos terminais $a-b$ do circuito da Figura 4.107.

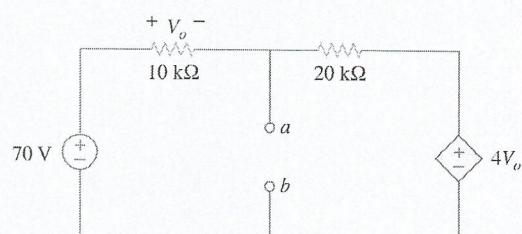


Figura 4.107 Esquema para o Problema 4.40.