

PSI3321 – Exercício para a 4/5 aula

1) Determine as correntes I_{R1} , V_o e I_D , V_D para os circuitos abaixo. Sabe-se que $I_{R1} = I_{R2} = V_{R2}/R_2$ e $I_D = 10^{-9} \cdot e^{V_D/50\text{mV}}$.

