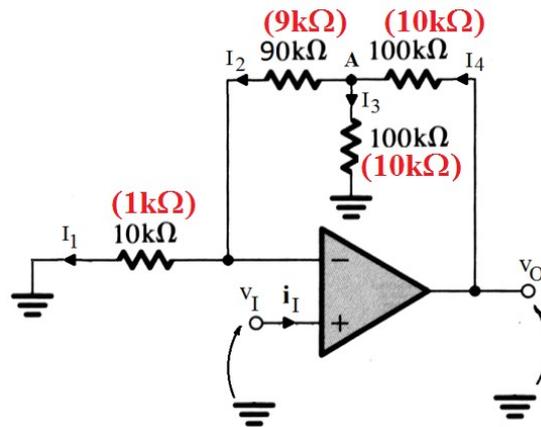


GABARITO – Teste 2 – Divulgação



1. Num amplificador operacional (amp-op) ideal, a diferença de tensão entre os polos positivo e negativo é nula, sendo:

$$V_2 = \mu V_1, \text{ sendo } \mu \rightarrow \infty \text{ e } V_2 \text{ finito, logo } V_1 \rightarrow 0$$

Então a corrente i_1 vale:

$$i_1 = \frac{1\text{V}}{10\text{ k}\Omega} = 0,1\text{mA}$$

$$i_1 = \frac{1\text{V}}{1\text{ k}\Omega} = 1\text{mA}$$

Como o amp-op ideal possui resistência de entrada infinita, a corrente entre as duas entradas do amp-op (as entradas *inversora* e *não-inversora*) é nula, portanto $i_1 = i_2$

A tensão na resistência de 90kΩ (9kΩ) vale 90kΩ x 0,1 mA (9kΩ x 1 mA) = 9V

Então $V_A = (1 + 9)\text{ V} = 10\text{ V}$ (10V)

2. A corrente i_2 é a mesma de i_1 , conforme foi calculado na questão 1, ou seja, $i_2 = 0,1\text{mA}$ (1mA)

A corrente i_3 depende da tensão V_A , calculada previamente como $V_A = 10\text{ V}$, logo:

$$i_3 = \frac{10\text{V}}{100\text{ k}\Omega} = 0,1\text{mA}$$

$$i_3 = \frac{10\text{V}}{10\text{ k}\Omega} = 1\text{mA}$$

Pela 1ª lei de Kirchhoff, em dado ponto as correntes de entrada devem ser iguais às de saída, logo:

$$i_4 = i_2 + i_3 = (0,1 + 0,1)\text{mA} = 0,2\text{mA}$$

$$i_4 = i_2 + i_3 = (1 + 1)\text{mA} = 2\text{mA}$$

3. A diferença de potencial na resistência de $10\text{ k}\Omega$ entre a saída do amp-op e o ponto A vale $2\text{mA} \times 10\text{ k}\Omega$ (**$0,2\text{mA} \times 100\text{ k}\Omega = 20\text{V}$**). Então pela segunda lei de Kirchhoff, $V_O = 10 + 20 = 30\text{V}$ (**30 V**)

4. Como $V_O = 30\text{ V}$ e $V_i = 1\text{ V}$ aplicado na entrada *não inversora*, o ganho global de tensão é calculado por:

$$\text{Ganho} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{30\text{V}}{1\text{V}} = 30$$

$$\text{Ganho} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{30\text{V}}{1\text{V}} = 30$$

5. Por se tratar de um amp-op *ideal*, a resistência de entrada V_I/I_I é **infinita**.