
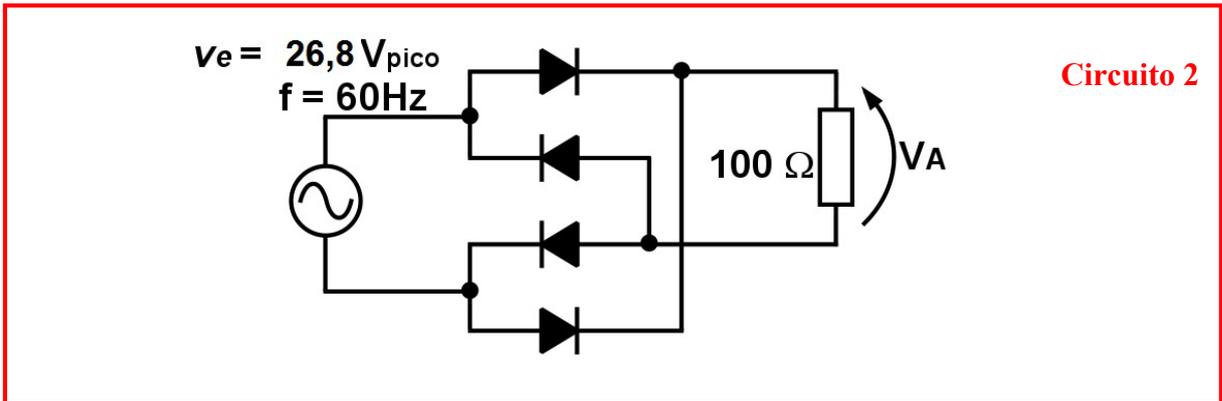


Teste 7 – Gabarito de divulgação

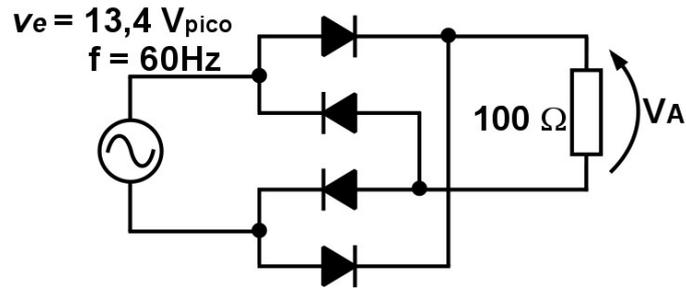

Circuito 2

Esboce a forma de onda da tensão V_A , desenhando-a sobre o sinal de entrada e cotando seu valor de pico. Considere $V_{\text{diodo}} = 0,7\text{V}$. (As respostas do circuito 2 estão entre parênteses)

