

3.13 — A associação de resistores esquematizada na Fig. 3.35 dissipa uma potência $p = 25 \text{ W}$ quando é aplicada entre A e B e tensão $v_{AB} = 10 \text{ V}$. Determinar a resistência R e a resistência equivalente entre A e B .

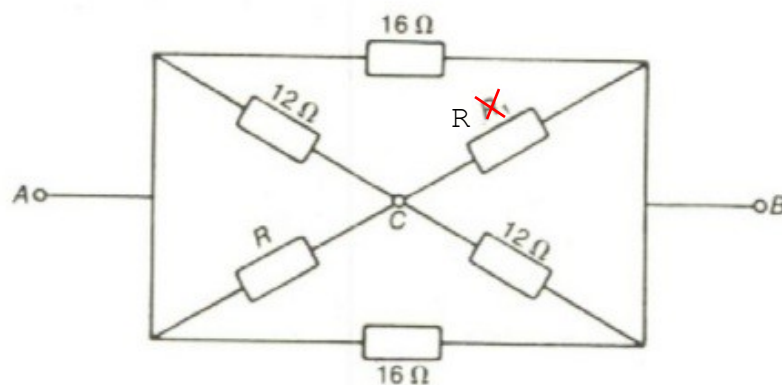


Fig. 3.35