




Departamento de
Engenharia Elétrica e
de Computação

SEL 414 - Sistemas Digitais

FUNÇÕES LÓGICAS


Prof. Homero Schiabel

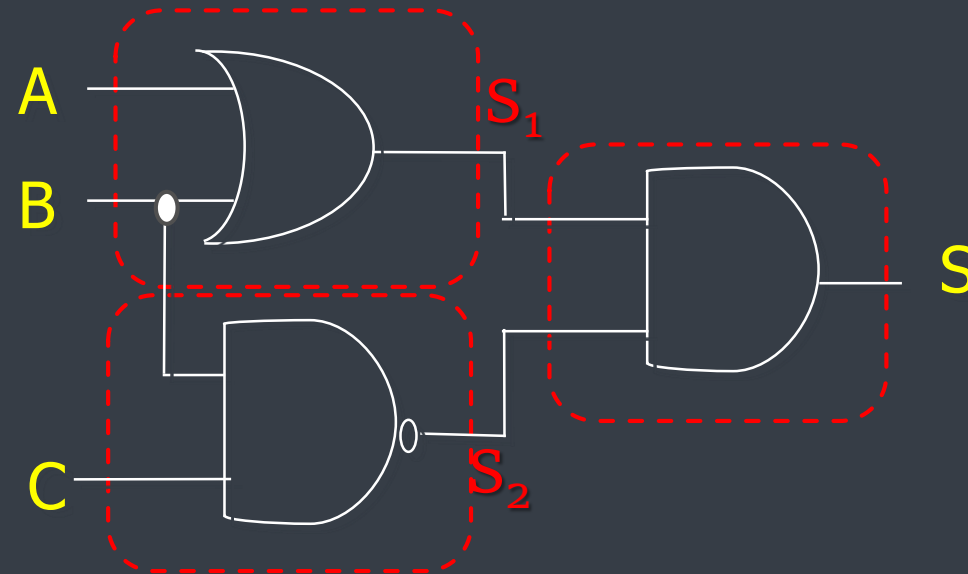

$$S_1 = A + B$$

$$S_2 = \overline{B} C$$

$$S = (A + B)(\overline{B} C)$$

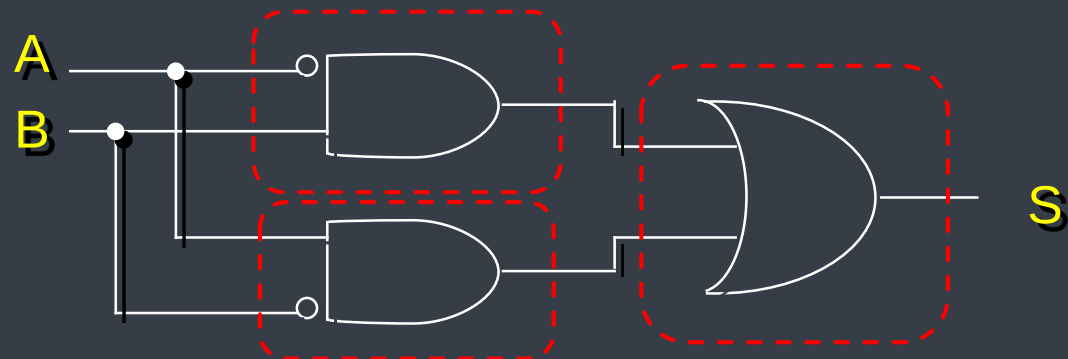

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$1.0 + 0.1$$


$$0 \quad 0$$

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

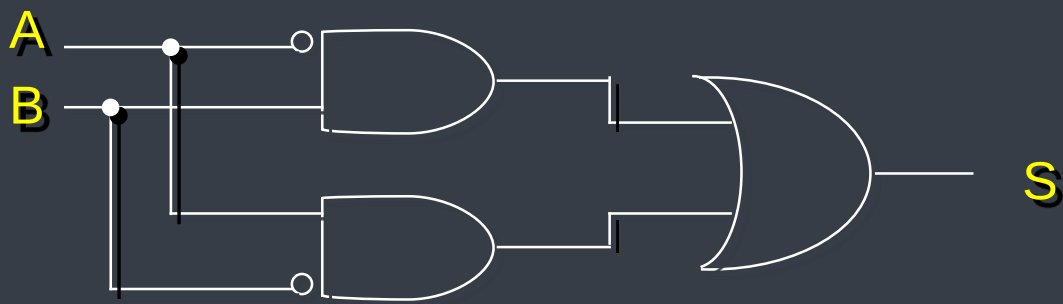

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$1.1 + 0.0$$


$$1 \quad 0$$

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	0
0	1	1

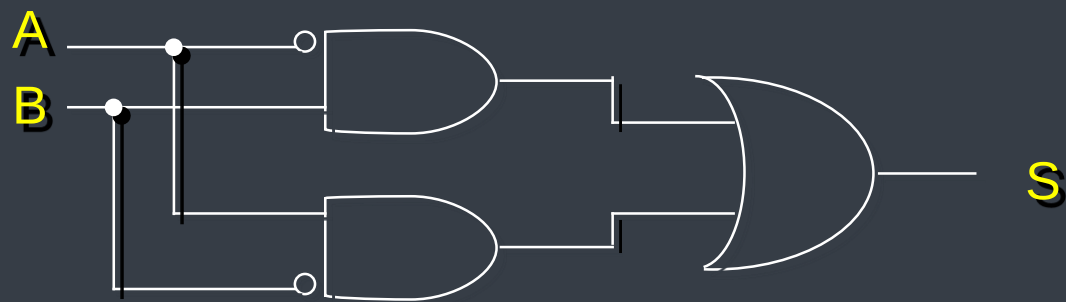

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$0.0 + 1.1$$


$$0 \quad 1$$

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1

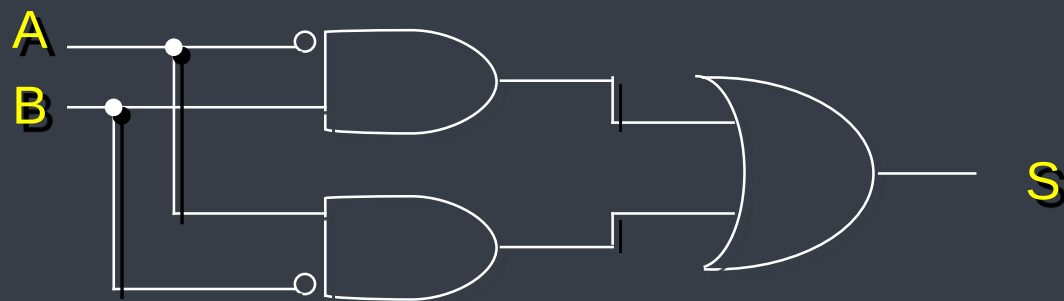

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$0.1 + 1.0$$

$$0 \quad 0$$


$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

FUNÇÃO OU-EXCLUSIVO ("X-OR")

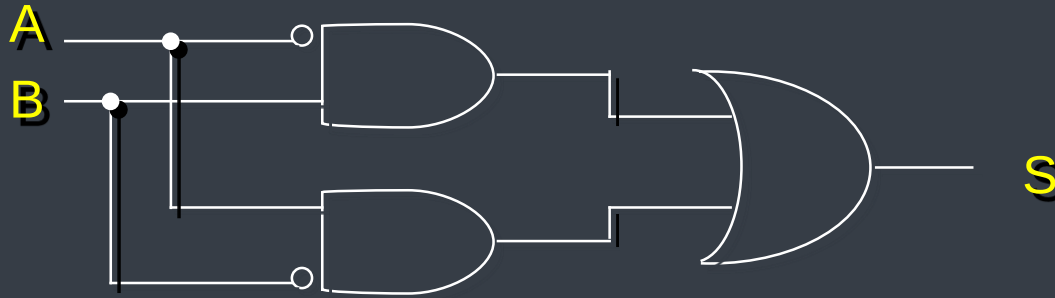

$S = 1$ quando $A \neq B \rightarrow S = 1$ apenas quando A **OU** B = 1

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

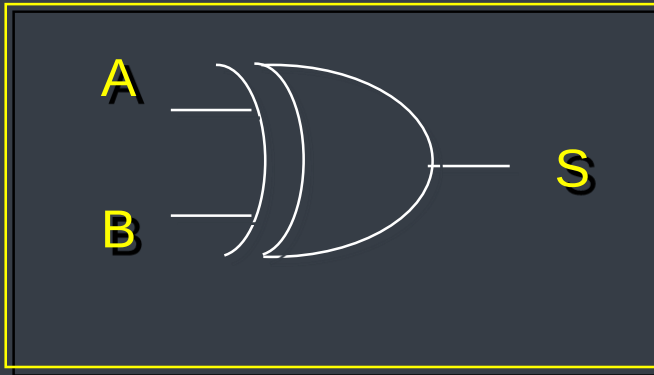


TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = A \oplus B$$

FUNÇÃO OU-EXCLUSIVO ("X-OR")



$S = 1$ quando $A \neq B \rightarrow S = 1$ apenas quando A **OU** B = 1


$$S = A \oplus B$$

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

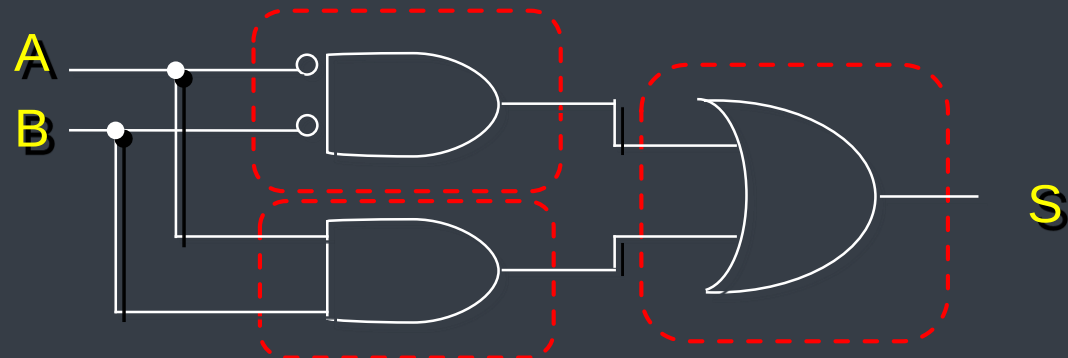

$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$

$$1.1 + 0.0$$


$$1 \quad 0$$

$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	1

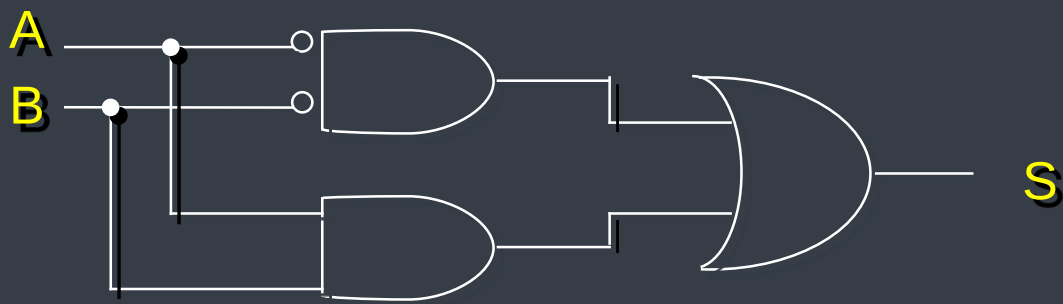

$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$

$$1.0 + 0.1$$


$$0 \quad 0$$

$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	1
0	1	0

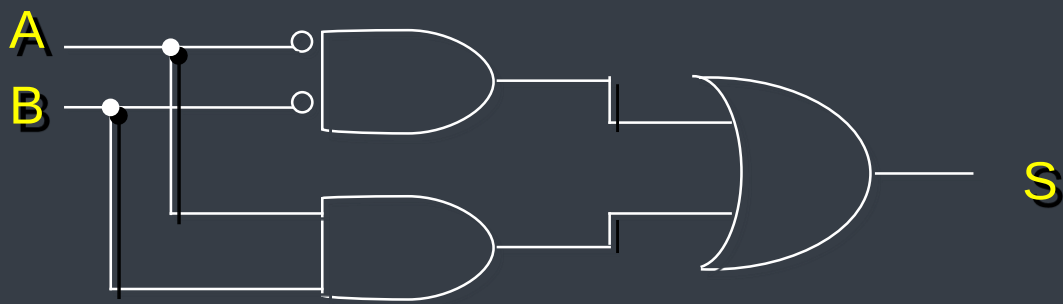

$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$

$$0.1 + 1.0$$


$$0 \quad 0$$

$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0

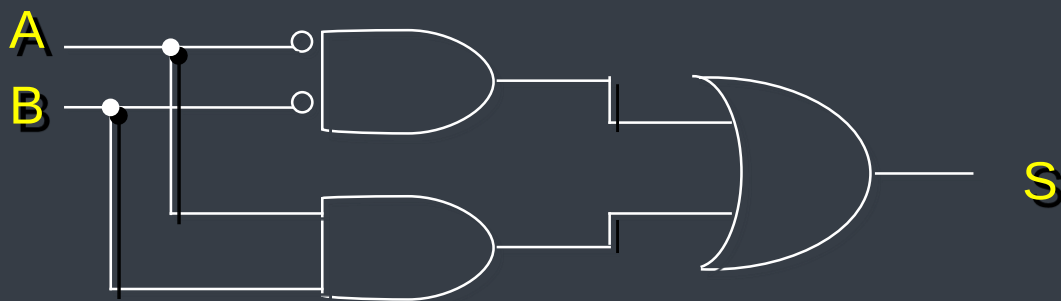

$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$

$$0.0 + 1.1$$

$$0 \quad 1$$


$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

FUNÇÃO COINCIDÊNCIA ("X-NOR")

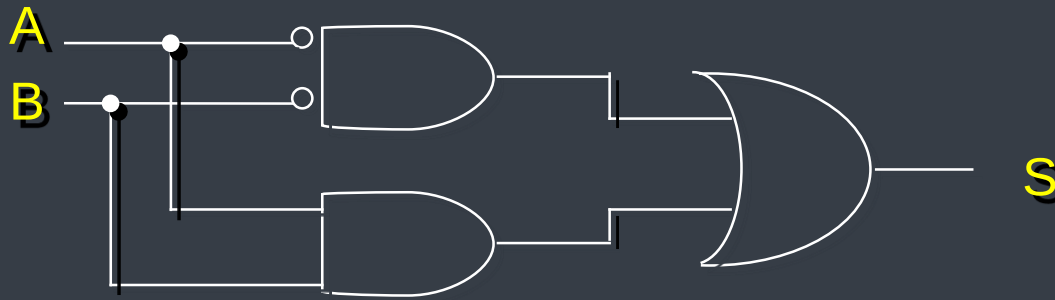

$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


S = 1 somente quando A = B

$$S = A \odot B$$



$$S = \overline{A \oplus B}$$

FUNÇÃO COINCIDÊNCIA ("X-NOR")

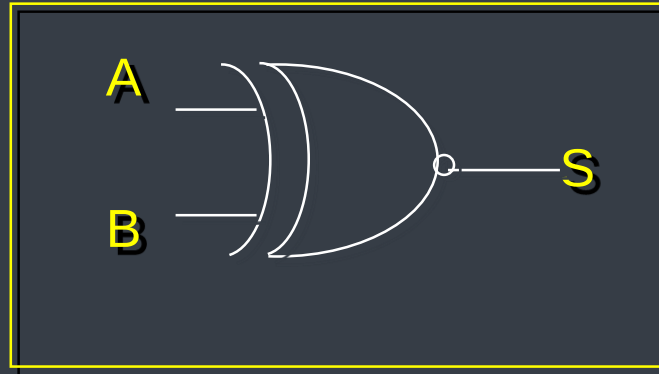

$$S = \bar{A}\bar{B} + AB$$



TABELA DA VERDADE

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

S = 1 somente quando A = B

$$S = A \odot B$$



$$S = \underline{\underline{A \oplus B}}$$

$$\overline{A \oplus B} = A \odot B$$

A	B	$A \oplus B$	$A \odot B$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



Departamento de
Engenharia Elétrica e
de Computação

SEL 414 - Sistemas Digitais

SISTEMAS COMBINATÓRIOS

Prof. Homero Schiabel



1. MONTAGEM

I. Sistema (expressão) ➡ Tabela da Verdade

ABC	S ₁	S ₂	S
0 0 0	0	1	0
0 0 1	0	1	0
0 1 0	1	1	1
0 1 1	1	0	0
1 0 0	1	1	1
1 0 1	1	1	1
1 1 0	1	1	1
1 1 1	1	0	0

$$S = (A + B)(\overline{B} \overline{C})$$

1. MONTAGEM

II. Tabela ➡ Expressão e Sistema

ABC	S
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

S = 1 para

- A = 0 B = 1 C = 0
- A = 1 B = 0 C = 0
- A = 1 B = 0 C = 1
- A = 1 B = 1 C = 0

$S = (A + B)(\overline{B} \overline{C}) \quad !!!$

$S = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$

2. ÁLGEBRA DE BOOLE

2.1. POSTULADOS

(a) Complemento

$\bar{A}$ = complemento de A

- $A = 0 \Rightarrow \bar{A} = 1$
- $A = 1 \Rightarrow \bar{A} = 0$

2. ÁLGEBRA DE BOOLE

2.1. POSTULADOS

(b) Adição

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$



$$A + 0 = A$$

$$A + 1 = 1$$



$$A + A = A$$

$$A + \bar{A} = 1$$

2. ÁLGEBRA DE BOOLE

2.1. POSTULADOS

(c) Multiplicação

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$



$$A \cdot 0 = 0$$

$$A \cdot 1 = A$$



$$A \cdot A = A$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

2. ÁLGEBRA DE BOOLE

2.2. PROPRIEDADES

(a) Comutativa



- $A + B = B + A$
- $A \cdot B = B \cdot A$

(b) Associativa



- $A + (B+C) = (A+B) + C = A + B + C$
- $A \cdot (BC) = (AB) \cdot C = ABC$

(c) Distributiva



$$A \cdot (B+C) = AB + AC$$

2. ÁLGEBRA DE BOOLE

2.3. TEOREMAS DE De Morgan

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$



A	B	$\overline{AB}$	$\overline{A+B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$




A	B	$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

2. ÁLGEBRA DE BOOLE

2.4. OUTRAS IDENTIDADES

(a) $A + AB = A$  **Lei da Absorção**
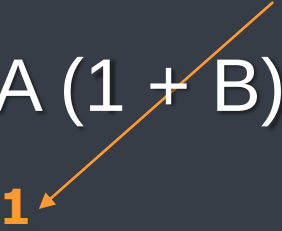
$$A + AB = A(1 + B) = A \cdot 1 = A$$


2. ÁLGEBRA DE BOOLE

2.4. OUTRAS IDENTIDADES

$$(a) \quad A + AB = A \quad \xrightarrow{\text{Lei da Absorção}}$$

$$(b) \quad A + \bar{A}B = A + B$$

$$\overline{\overline{A + \bar{A}B}} = \overline{\bar{A} \cdot \overline{\bar{A}B}} = \overline{\bar{A} \cdot (A + \bar{B})} = \overline{\bar{A}} \cdot \overline{\bar{B}} = A + B$$

2. ÁLGEBRA DE BOOLE

2.4. OUTRAS IDENTIDADES

$$(a) \quad A + AB = A \quad \Longrightarrow \quad \text{Lei da Absorção}$$

$$(b) \quad A + \bar{A}B = A + B$$

$$(c) \quad (A + B)(A + C) = A + BC$$

$$A.A + A.C + A.B + B.C = A(1 + C + B) + B.C = A + BC$$

Note: In the original image, the terms A.A, A.C, and 1 are crossed out with orange arrows, and the final result A + BC is highlighted in blue.

3. SIMPLIFICAÇÃO DE EXPRESSÕES

$$3.1. S = ABC + A\bar{C} + A\bar{B}$$


$$3.2. S = AB + AB\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$3.3. S = \overline{[(A + B) C]} + \overline{[D (C + B)]}$$

3. SIMPLIFICAÇÃO DE EXPRESSÕES

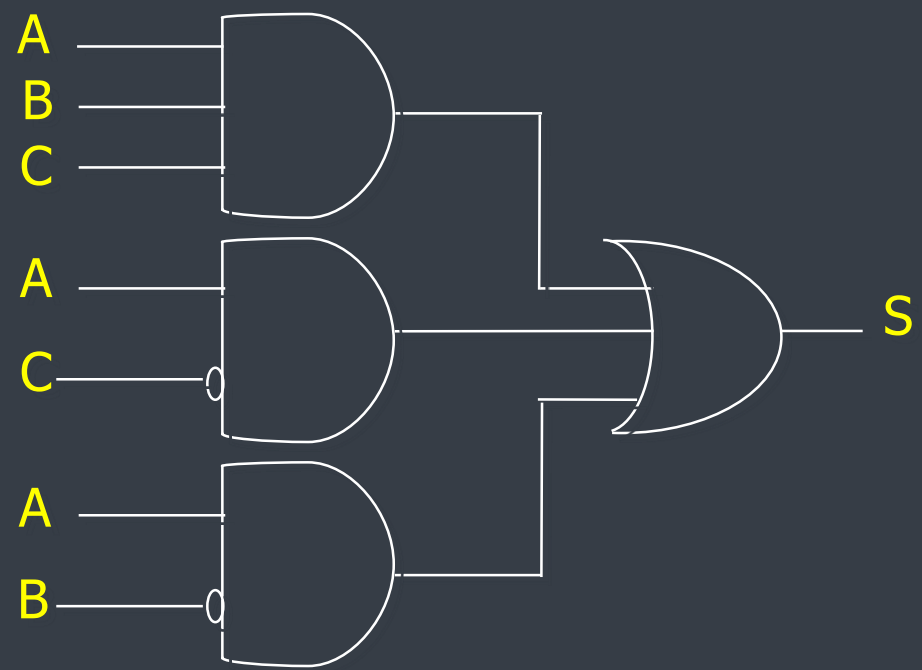
3.1. $S = ABC + A\bar{C} + A\bar{B}$

$S = A (BC + \underbrace{\bar{C} + \bar{B}}_{BC}) = A . 1 = A$



3. SIMPLIFICAÇÃO DE EXPRESSÕES

$$3.2. S = AB + AB\bar{C}D + ABC\bar{D}$$
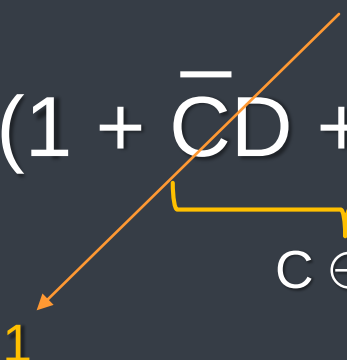
$$S = AB (1 + \underbrace{\bar{C}D + C\bar{D}}_{C \oplus D}) = \mathbf{AB}$$


3. SIMPLIFICAÇÃO DE EXPRESSÕES




$$3.3. S = \overline{[(A + B) C]} + \overline{[D (C + B)]}$$

$$S = \overline{[(A + B) C]} + \overline{[D (C + B)]} = \underbrace{\overline{(A + B)}} + \overline{C} + \overline{D} + \underbrace{\overline{(C + B)}}$$

$$= \overline{A} \cdot \overline{B} + \underbrace{\overline{C}} + \overline{D} + \underbrace{\overline{C} \cdot \overline{B}} = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} \Rightarrow \textcircled{1}$$

$\overline{C}$

3. SIMPLIFICAÇÃO DE EXPRESSÕES

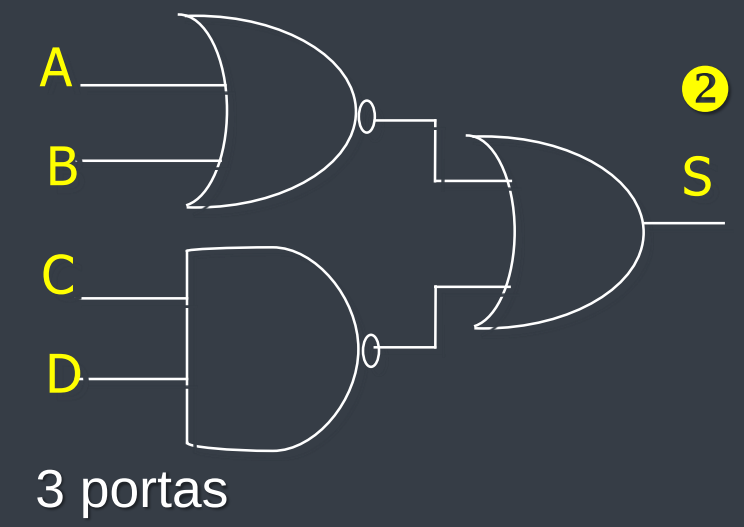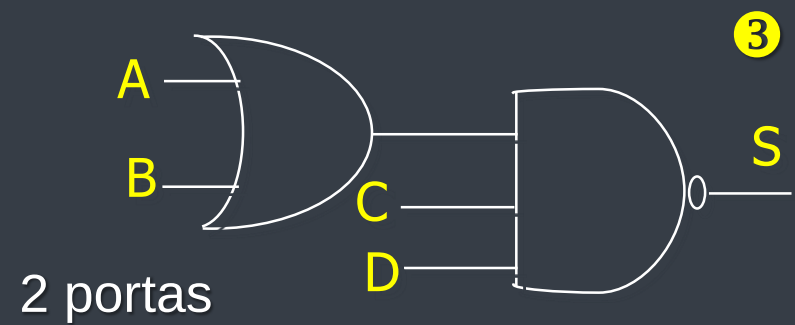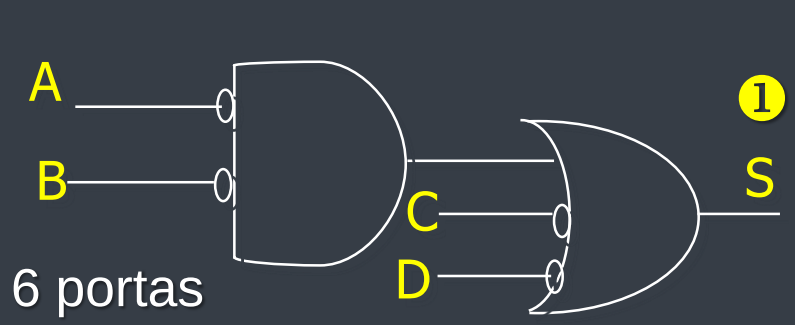

$$\overline{\overline{A} \overline{B} + \overline{C} \overline{D}} \Rightarrow 1$$

$$\overline{A+B + CD} \Rightarrow 2$$

$$\overline{(A+B) CD} \Rightarrow 3$$

CIRCUITO INTEGRADO (CI) ou "CHIP"

