

# Introdução a VHDL

## Aula 3

**Professora Luiza Maria Romeiro Codá**

# ARCHITECTURE

- **Descrição por fluxo de dados (*Data-Flow*):**  
Descreve o que o sistema deve fazer utilizando expressões lógicas.
- **Descrição estrutural:**  
Descreve como é o hardware em termos de interconexão de componentes.
- **Descrição comportamental:**  
Descreve o que o sistema deve fazer de forma abstrata.

# ARCHITECTURE – Comportamental

Descreve o comportamento ou funcionalidade do circuito de forma abstrata usando o comando **PROCESS**.

O Comando **PROCESS** cria uma região de código sequencial e permite a aplicação de instruções sequenciais.

## Formato:

```
PROCESS(<Lista de Sensibilidade>)  
BEGIN  
--Comandos sequenciais do processo  
END PROCESS;
```

```
<nome_opcional>: PROCESS (lista de sensibilidade)  
BEGIN  
--Comandos sequenciais do processo  
END PROCESS <nome_opcional>;
```

**Lista de sensibilidade:** deve constar os sinais que devem alterar a saída do circuito, e é composta de todos os sinais de entrada para os circuitos combinatórios. Sinais com inicialização assíncrona devem constar obrigatoriamente na lista. Sinais síncronos não necessariamente.

**Ex:** Para os registradores assíncronos, a lista seria composta do **clock** e do **reset**; e para os registradores síncronos, do **clock**.

# ARCHITECTURE – Comportamental

```
PROCESS(sensibilidade_sinal_1, sinal_2...)  
BEGIN  
    -- Comandos sequenciais do processo  
END PROCESS;
```

- ❑ O Comando **PROCESS** permite a aplicação de instruções sequenciais (por exemplo, WHEN-ELSE e WITH-SELECT não são permitidos).
- ❑ Trecho entre **BEGIN** e **END** é executado sequencialmente, (a ordem importa).
- ❑ O bloco do processo é considerado como um comando único.
- ❑ Durante a simulação, o processo é disparado quando há alteração em algum sinal/variável da lista de sensibilidade.
- ❑ Diversos processos podem ser definidos numa mesma arquitetura.
- ❑ O processo como um todo é executado concorrentemente como as demais declarações ou outros processos.
- ❑ Numa sequência de atribuições ao mesmo sinal, prevalece o valor da última atribuição dentro do processo.

# Comandos em VHDL – Sequenciais

## “IF-THEN- END IF” e “IF-THEN-ELSE- END IF”

- Este comando permite a execução condicional de um ou mais comandos sequenciais.
- O comando **IF** inicia a lista de condições, e pode ser seguido do comando **ELSIF**, contendo também, condições a serem verificadas. Se nenhuma das condições forem verdadeiras e existir uma cláusula **ELSE**, o conjunto de comandos que segue será executado.
- Em uma cadeia de **IF ELSEs**, as condições são dispostas em uma prioridade onde o primeiro **IF** define a condição de maior prioridade.

# Comandos em VHDL – Sequenciais

## “IF-THEN- END IF”

```
IF condicao THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
END IF;
```

Será executado o que estiver dentro do bloco se a condição for verdadeira.

### EXEMPLO:

```
IF A /= B THEN -- se A é diferente de B então saída = B
    saida <= B;
END IF;
```

# Comandos em VHDL – Sequenciais

## “IF-THEN-ELSE- END IF”

```
IF condicao THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
ELSE
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
END IF;
```

Se a condição for verdadeira será executado o que estiver dentro de **THEN** caso contrário será executado o que estiver dentro de **ELSE**

```
IF A = B THEN
    saida <= '0';
ELSE
    saida <= '1';
END IF;
```

# Comandos em VHDL – Sequenciais

## IF-THEN-ELSIF-ELSE-END IF

```
IF condicao_1 THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
ELSIF condicao_2 THEN
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
ELSE
    -- Comandos sequenciais e/ou atribuições
END IF;
```


### EXEMPLO:

```
IF A = B THEN
    saida0 <= '0';
ELSIF B < C THEN
    saida1 <= '0';
ELSE -- quando B for maior ou igual a C e diferente de A
    saida1 <= '1';
END IF;
```



**Exemplo de arquitetura de um decodificador de prioridade, com descrição comportamental utilizando estrutura: "IF-THEN-ELSE-END IF"**


Nº entradas	E[2]	E[1]	E[0]	S[1]	S[0]	Nº saídas
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
2	0	1	0	1	0	2
3	0	1	1	1	1	2
4	1	0	0	1	1	3
5	1	0	1	1	1	3
6	1	1	0	1	1	3
7	1	1	1	1	1	3

 

- **se** a entrada é maior ou igual a 4 **então**  $S = 3$
- **se** a entrada é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3 **então**  $S = 2$
- **se** a entrada é igual a 1 **então**  $S = 1$
- **se** a entrada é igual a 0 **então**  $S = 0$

 
## Exemplo de arquitetura de um decodificador de prioridade, com descrição comportamental utilizando estrutura: "IF-THEN-ELSE-END IF"

```
ENTITY dec_prior1 IS
  PORT(E : IN BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0);
        S : OUT BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0));
END dec_prior1;
```




```
ARCHITECTURE comportamental OF dec_prior1 IS
BEGIN --início da arquitetura
  PROCESS ( E ) → Lista de sensibilidade
  BEGIN -- início do process
    IF E >= "100" THEN -- se a entrada é maior ou igual a 4 então S = 3
      S <= "11";
    ELSE -- se a entrada é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3, então S = 2
      IF ( E <= "011") AND ( E >= "010") THEN
        S <= "10";
      ELSE
        IF E = "001" THEN --se a entrada é igual a 1 a saída recebe 1
          S <= "01";
        ELSE
          S <= "00"; --se a entrada é igual a 0 a saída recebe 0
        END IF;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END comportamental;
```

 
# Exemplo de arquitetura de um decodificador de prioridade, com descrição comportamental (“IF-THEN-ELSE END IF”)




? Circuito gerado : versão Quartus 12.0

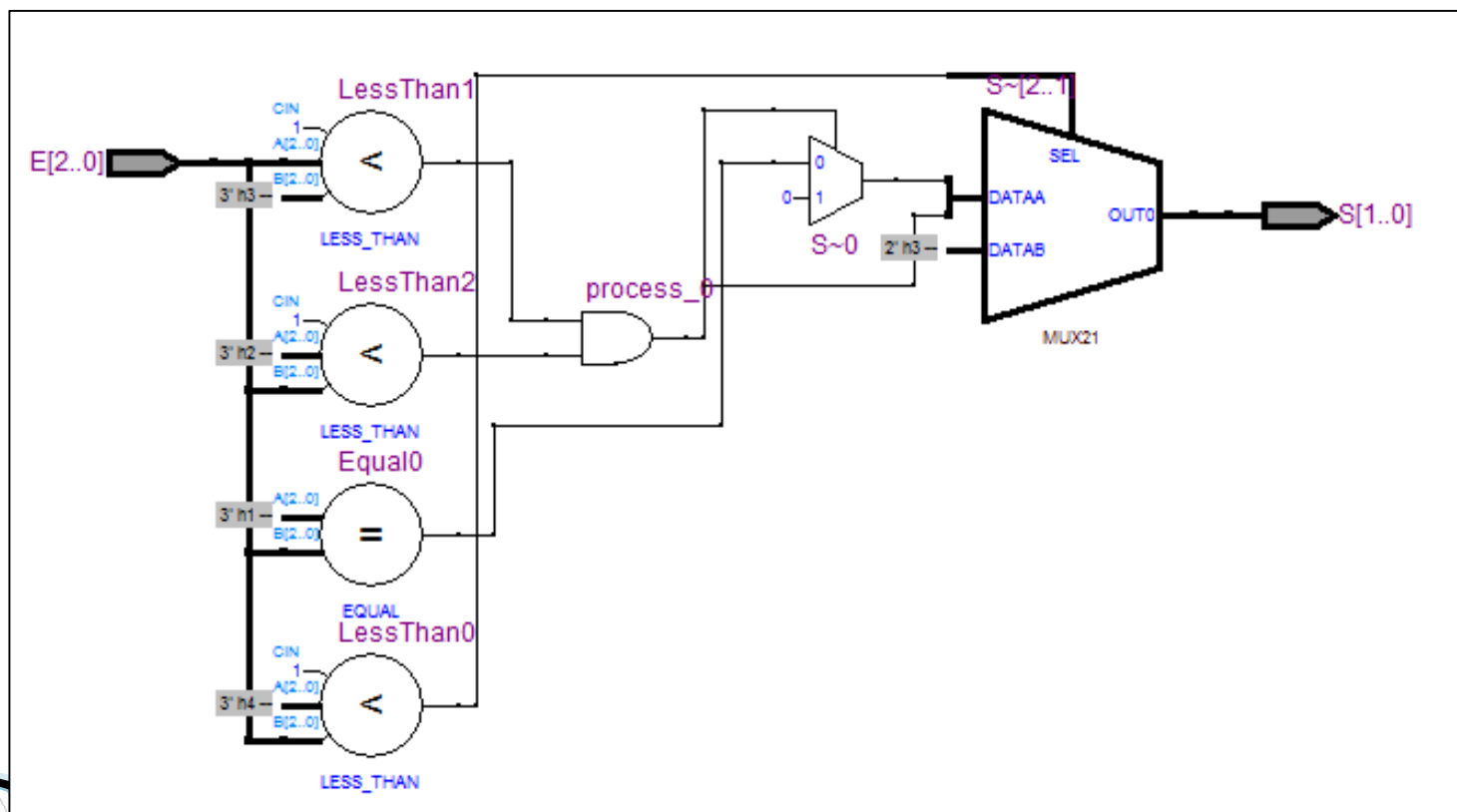
 
# Exemplo de arquitetura de um decodificador de prioridade, com descrição comportamental (“IF-THEN-ELSE END IF”)




? Circuito gerado: versão Quartus 15.0

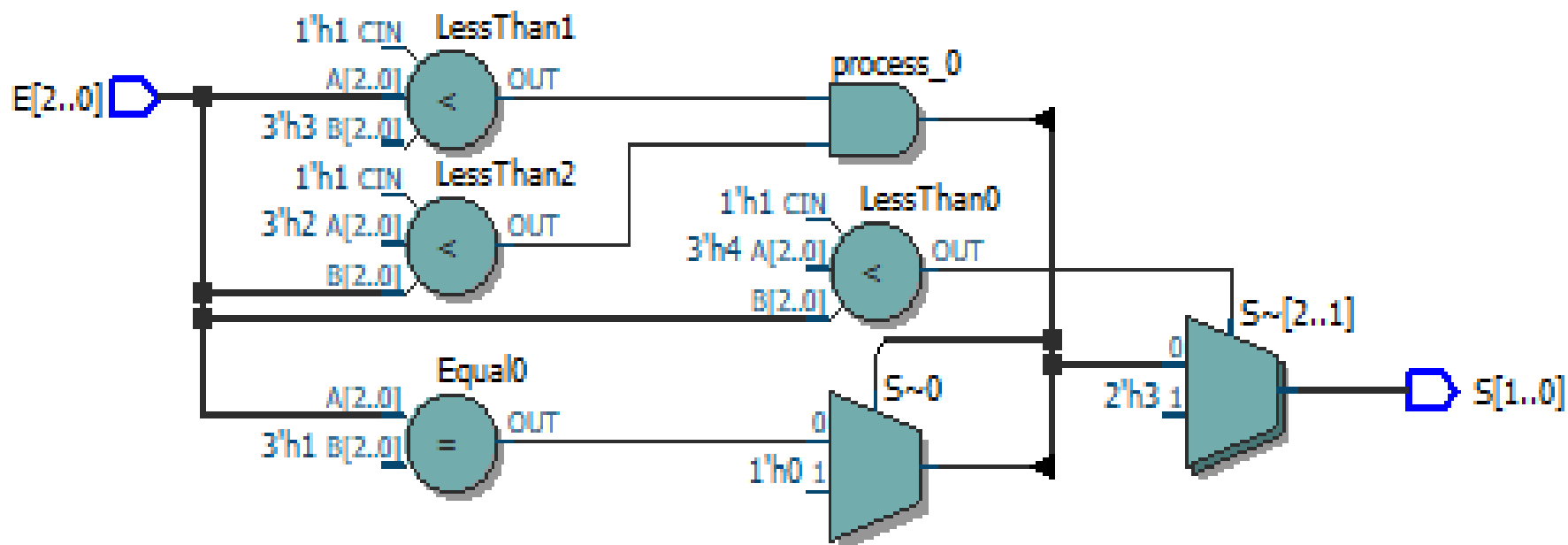

# Prática nº4

 
## Comparador de Igualdade – Descrição Comportamental

Fazer o projeto em VHDL, gerar RTL e simular:




# Circuitos gerados para o Comparador de Igualdade pelas diferentes descrições:

 
## Comportamental (IF-THEN-ELSE) e Fluxo de Dados (WHEN-ELSE)




## Fluxo de Dados – Expr. Lógicas

 

## Estrutural

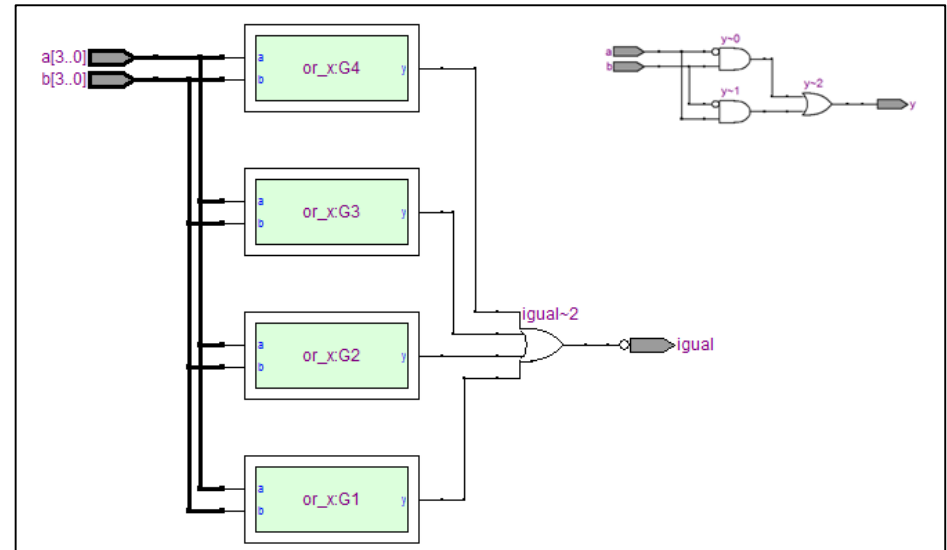
 
## Estrutural com porta\_xor4 e porta\_or4 como componentes



# Comandos em VHDL – Sequenciais

## CASE-WHEN

Seleciona a execução que ocorrerá de uma lista de alternativas. É utilizado basicamente para decodificação.

```
CASE <expressão> IS
    WHEN <condição_1>          => <comando_a>;
    WHEN <condição_2>          => <comando_b>; <comando_c>;
    WHEN <condição_3> | <condição_4 > => <comando_d>;
    WHEN <condição_5> TO <condição_7> => <comando_e>;
<comando_f>;
END CASE;
```

# Comandos em VHDL – Sequenciais

## CASE-WHEN

Alguns **estados de entrada do seletor diferentes** levando ao mesmo valor de saída:


```
CASE seletor IS -- Existindo apenas 4 estados do seletor e para
                -- alguns estados da entrada levam à mesma saída
    WHEN estado1_seletor =>
        saída <= saida_1;
    WHEN estado2_seletor =>
        saída <= saída_2;
    WHEN OTHERS =>
        saída <= saída_3;
END CASE;
```



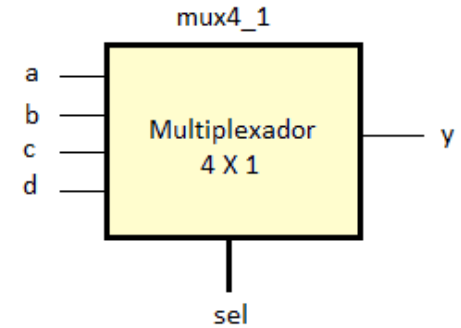
## Exemplo de arquitetura de um multiplexador 4X1, com descrição comportamental utilizando estrutura: "CASE WHEN"

```
ENTITY mux4_1 IS
    PORT ( a, b, c, d : IN BIT;
          sel      :IN BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0);
          y       : OUT BIT);
END mux4_1;

ARCHITECTURE comportamental OF mux4_1 IS
BEGIN
    PROCESS ( sel,a,b,c,d ) —lista de sensibilidade
    BEGIN
        CASE sel IS
            WHEN "00" => y <= a;
            WHEN "01" => y <= b;
            WHEN "10" => y <= c;
            WHEN "11" => y <= d;
        END CASE;
    END PROCESS;
END comportamental;
```



seleção		Y
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

 

Circuito sintetizado

# Comandos em VHDL

## Comparação entre **WHEN-ELSE** e **IF-ELSE**

Ambos os comandos levam em conta a prioridade das condições de seleção. Permitem a omissão de possibilidades, e a primeira condição válida detectada no conjunto de condições especificadas é a escolhida.

**WHEN-ELSE:** Usada em regiões de **código concorrente**. A operação executada é a transferência de um valor para um único sinal.

**IF-ELSE:** Usada em regiões de **código sequencial**. É mais flexível, pois permite a execução de múltiplos comandos sequenciais.

# Comandos em VHDL

## Comparação entre **WITH-SELECT** e **CASE-WHEN**


Têm como similaridade o fato de que todos os valores possíveis da expressão de seleção devem ser apresentados.

**WITH-SELECT:** Usada em regiões de **código concorrente**. Transfere um valor para um único sinal.

**CASE-WHEN:** Usada em regiões de **código sequencial**. Permite a execução de múltiplos comandos sequenciais.
 
# LIBRARY

**Bibliotecas ou Library** : São diretórios criados pela ferramenta para compilação e simulação , no qual existem definições de tipos de dados e unidades de projetos compilados . Quando deseja-se utilizar uma biblioteca em um projeto, antes da entidade é referenciada a biblioteca através da cláusula (**LIBRARY** (nome);), e em seguida o pacote utilizado (partes da biblioteca), através da cláusula (**USE** nome\_do\_pacote.**ALL**;) )



Ex:


```
LIBRARY IEEE;
```

```
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
```

## Observações:

- 1.Caso não seja declarada a biblioteca, é utilizada a biblioteca do “*WORK*” e “*STANDARD*” da ferramenta de síntese.
2. evitar usar biblioteca não padronizada pois podem levar a falta de portabilidade do código em diferentes ferramentas de sintese e simulação.

# LIBRARY IEEE (padronizadas)

 

## Pacotes:

- IEEE.std\_logic\_1164 : contempla somente operações lógicas

Definição do tipo STD\_LOGIC

**Declaração:** LIBRARY ieee;  
USE ieee.std\_logic\_1164.ALL;


- IEEE.numeric\_std : permite operações aritméticas em sinais do tipo signed (ou unsigned)

**Declaração:** LIBRARY ieee;  
USE ieee.numeric\_std.ALL;

- IEEE.std\_logic\_arith : funções de conversão de tipos

**Declaração:** LIBRARY ieee;  
USE ieee.std\_logic\_arith.ALL;

# LIBRARY IEEE (padronizadas)

 

## Pacotes (continuação):

- IEEE.std\_logic\_unsigned: permitem operações com dados std\_logic\_vector do tipo unsigned (somar vetores apenas com operador +)
- IEEE.std\_logic\_signed : permitem operações com dados std\_logic\_vector do tipo signed.

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; --Se for unsigned
```

```
ou
```

```
USE ieee.std_logic_signed.ALL; -- No caso de signed
```

# LIBRARY



Library

Entity

Architecture

Pacotes mais utilizados da biblioteca IEEE:

<b>LIBRARY IEEE;</b>	Usada para incluir a biblioteca IEEE;
<b>USE IEEE.std_logic_1164.ALL;</b>	Define o tipo STD_LOGIC (VECTOR), usado em descrições mais fiéis a um circuito real.
<b>USE IEEE.std_logic_arith.ALL;</b>	Define os tipos SIGNED e UNSIGNED.
<b>USE IEEE.std_logic_signed.ALL;</b>	Permite tratar sinais do tipo STD_LOGIC_VECTOR como inteiros com sinal (define funções aritméticas, de comparação, etc).
<b>USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;</b>	Permite tratar sinais do tipo STD_LOGIC_VECTOR como inteiros sem sinal (define funções aritméticas, de comparação, etc).
<b>USE IEEE.numeric_std.ALL;</b>	Define os tipos UNSIGNED e SIGNED como matriz de std_logic


# LIBRARY - Tipos mais utilizados

Biblioteca IEEE: Tipos `STD_LOGIC` e `STD_LOGIC_VECTOR`

Cláusula: `LIBRARY ieee`

`USE ieee.std_logic_1164.ALL;`

Precedência

 

Valor		Estado Lógico	
U		Não Inicializado	
X		Desconhecido Forte	
0	1	Nível Baixo Forte	Nível Alto Forte
W		Desconhecido Fraco	
L	H	Nível Baixo Fraco	Nível Alto Fraco
Z		Alta Impedância	
-		Não Importa	

Valores "STD_LOGIC"	U	X	0	1	Z	W	L	H	-
Valores codificados	X	X	0	1	Z	X	0	1	X

**OBS: A biblioteca WORK é inclusa automaticamente no projeto VHDL.**



# Exemplo de atribuição corretas

```
SIGNAL a: BIT;  
SIGNAL b: BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0);  
SIGNAL c: STD_LOGIC;  
SIGNAL d: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);  
SIGNAL e: INTEGER RANGE 0 TO 255;
```

```
a <= b(5); -- atribuição de bit de um sinal tipo BIT_VECTOR a um sinal tipo BIT  
b(0) <= a; -- atribuição de um sinal tipo BIT a um bit de um sinal do tipo BIT_VECTOR  
c <= d(5); -- atribuição de bit de um sinal tipo STD_LOGIC_VECTOR a um sinal tipo  
STD_LOGIC --  
d(0) <= c; -- atribuição de um sinal tipo STD_LOGIC a um bit de um sinal do tipo --  
STD_LOGIC_VECTOR
```

# Exemplo de atribuição incorretas

```
a <= c; -- tipos diferentes: BIT x STD_LOGIC  
b <= d; -- tipos diferentes: BIT_VECTOR x STD_LOGIC_VECTOR  
e <= b; -- tipos diferentes: INTEGER x BIT_VECTOR  
e <= d; -- tipos diferentes: INTEGER x STD_LOGIC_VECTOR
```

# Tipos em VHDL (continuação) :


## CONVERSÃO ENTRE TIPOS:

DESCRIÇÃO VHDL	FUNÇÃO	Biblioteca
Inteiro <= conv_integer (vetor);	Converte um vetor em inteiro	std_logic_arith.
Vetor <= std_logic_vector (to_unsigned(inteiro, nºbits));	Converte um inteiro em vetor	numeric_std
Inteiro<=to_integer( unsigned(vetor_std_logic_vector) )	Converte um vetor em inteiro	numeric_std
Inteiro<=to_integer( signed(vetor_std_logic_vector) )	Converte um vetor em inteiro	numeric_std
-- Dentro de um process <variável_tipo_std_ulogic> := To_StdUlogic(<variável_tipo_bit>);	Converte bit em std_logic	std_logic_1164.
-- Dentro de um process <variável_tipo_std_logic_vector>:= to_stdLogicVector(<variável_tipo_bit_vector>);	Converte std_logic_vector em bit_vector	std_logic_1164


**Observação:** Não é permitida a transferência de valores entre objetos de tipos diferentes.
 
# programa completo: CIRCUITO TRI-STATE

```
LIBRARY ieee; -- cláusula da biblioteca
USE ieee.std_logic_1164.ALL; -- cláusula USE
ENTITY tri_state IS -- Declaração da entidade
    PORT ( a, oe : in std_logic;
          b      : out std_logic);
END tri_state;
-- declaração da arquitetura
ARCHITECTURE a OF tri_state IS
    SIGNAL b_n : std_logic;
BEGIN
    PROCESS (a,oe)
    BEGIN
        IF (oe = '1' ) then
            b_n <= a;
        ELSE
            b_n <= 'Z' ;
        end if;
    END PROCESS;
    b <= b_n;
END a ;
```





Circuito sintetizado:

 

  
# Junção de Projetos

Criar um projeto de um meio somador em uma pasta, em seguida criar outro projeto de um somador completo utilizando o projeto do meio somador como componente em pastas separadas. Utilize a biblioteca `ieee.std_logic_1164`, ou seja, o tipo de sinais deve ser `STD_LOGIC` e de vetores `STD_LOGIC_VECTOR`



# Projeto do meio somador em VHDL

 

# Projeto do bloco meio somador:

Iniciar um novo projeto meio\_somador o qual estará numa pasta chamada meio\_somador. Compilar. Fechar projeto (File Close Project)



$$s = a \oplus b$$

$$cf = a.b$$

a	b	s	cf
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	1


-- nome da entidade mesmo nome do arquivo(do projeto)

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;  
ENTITY meio_somador IS  
    PORT( a,b :IN STD_LOGIC;  
          s,cf :OUT STD_LOGIC);  
END meio_somador;  
ARCHITECTURE a OF meio_somador IS  
BEGIN  
    s <= a XOR b;  
    cf <= a AND b;  
END a;
```
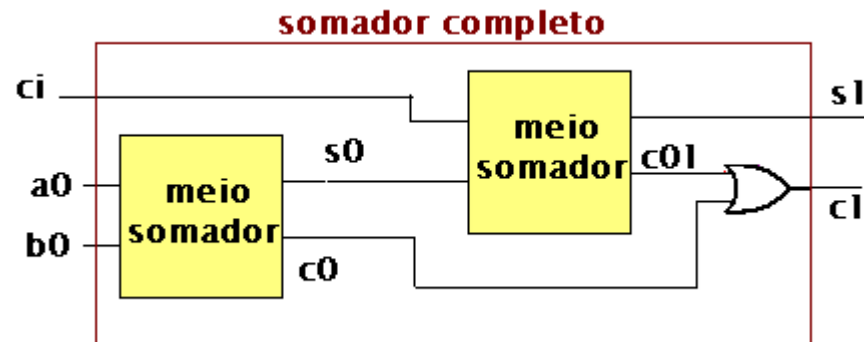
# Exemplo de Arquitetura de um Somador Completo – Descrição Estrutural: Usando Meio-Somadores

Um somador completo pode ser implementado utilizando blocos meio-somadores:


- Inicie um outro projeto através de New Project Wizard e crie uma pasta somador\_completo e um arquivo VHDL somador\_completo.
- Nesta pasta somador\_completo, faça uma cópia da pasta meio\_somador.
- Escreva a descrição do somador\_completo utilizando o comando PORT MAP considerando o projeto Meio\_somador como componente. Para isso, acrescente o projeto meio\_somador em:
- Project → Add/Remove Files in Project...
- Uma janela de busca de projeto vai se abrir. Procurar a pasta meio\_somador (dentro da pasta somador\_completo e clicar em **add** e **Apply**.
- Desta forma o projeto meio\_somador está adicionado à pasta do projeto somador\_completo. E o arquivo VHDL do meio\_somador pode ser aberto e até modificado. Ambos projetos serão compilados juntos.
- Faça uma cópia da entidade do meio somador e a declare no projeto somador\_completo como um componente


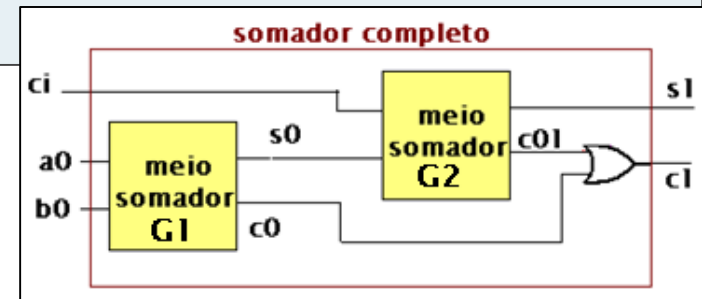
## Descrição estrutural do somador completo usando blocos meio somadores:





Observação: a descrição VHDL do projeto meio\_somador consta na pasta separada desse projeto e não na descrição do somador\_completo

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL; -- declaração da biblioteca e pacote
-- nome da entidade principal mesmo nome do arquivo(do projeto)
ENTITY somador IS
    PORT( a0,b0,ci :IN STD_LOGIC;
          s1,c1 :OUT STD_LOGIC);
END somador;
-- criando a arquitetura do somador completo utilizando blocos meio somadores como componentes
ARCHITECTURE estrutural OF somador IS
--declarando os sinais internos ao projeto meio-somador
    SIGNAL s0, c0, c01: STD_LOGIC;
-- declarando o projeto do meio_somador como um componente
COMPONENT meio_somador IS
    PORT( a,b :IN STD_LOGIC;
          s,cf :OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
-- inicio da arquitetura do projeto somador
BEGIN
    G1: meio_somador PORT MAP (a0, b0, s0, c0) ;
    G2: meio_somador PORT MAP (a =>ci, b=>s0, s=>s1, cf => c01) ;
    c1 <= c0 OR c01;
END estrutural ;
```





# Prática nº5

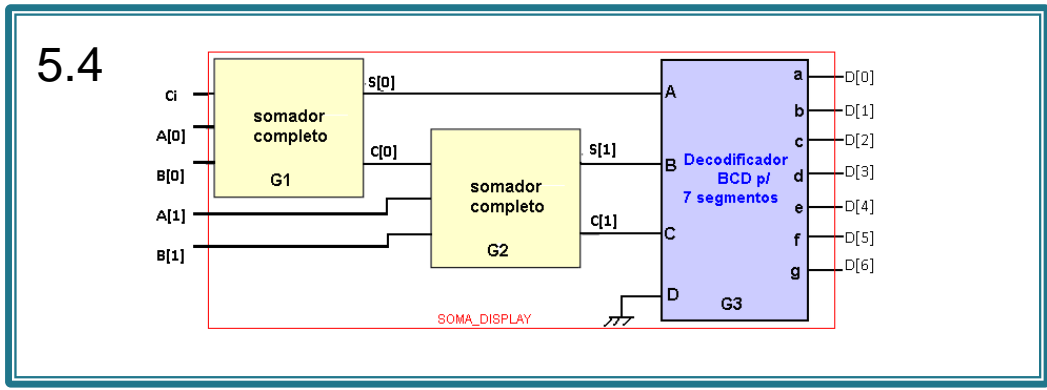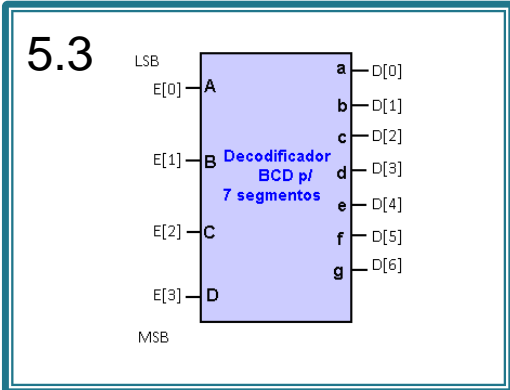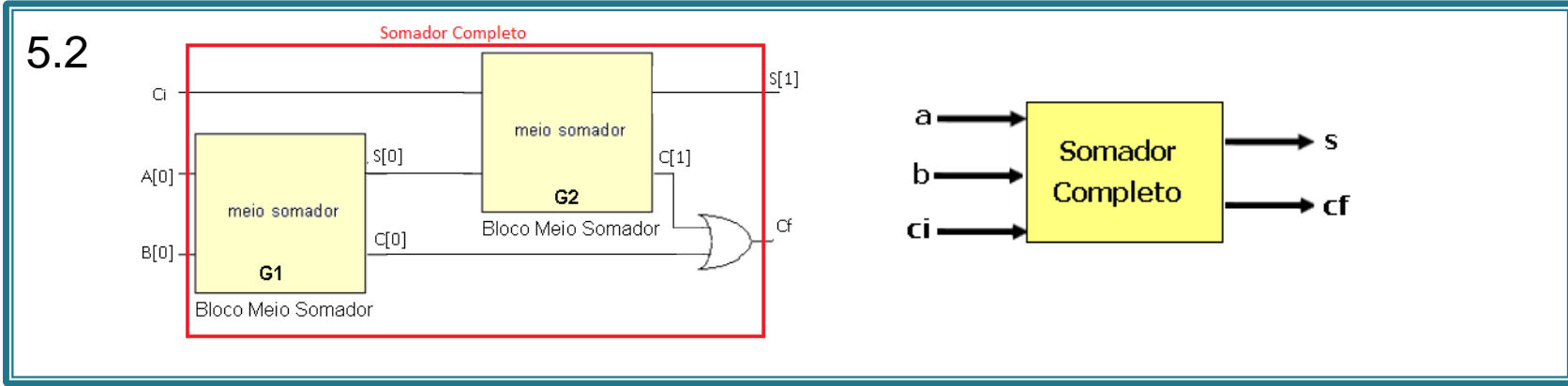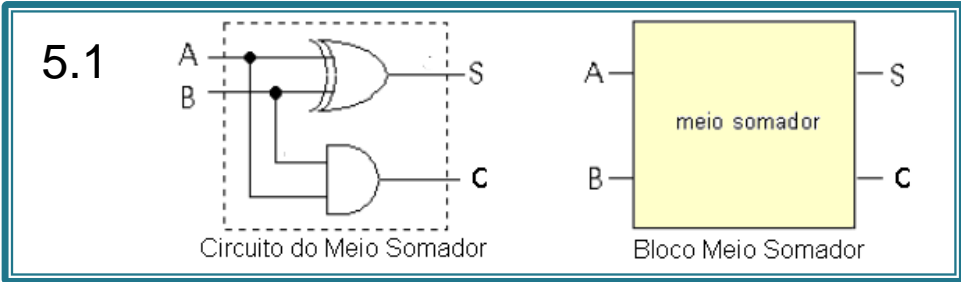

# RESOLUÇÃO DAS PRÁTICAS

# Exemplo de Arquitetura de um Somador Completo – Descrição por Fluxo de Dados Usando Expressões Lógicas

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY somador IS
    PORT(ci, a, b : IN STD_LOGIC;
          s, cf : OUT STD_LOGIC);
END somador;
ARCHITECTURE fluxo_dados OF somador IS
    BEGIN
        s <= (a XOR b XOR ci);
        cf <= (a AND b) OR (ci AND (a OR b));
    END fluxo_dados;
```

# Exemplo de Arquitetura de um Somador Completo – Descrição por Fluxo de Dados

## Usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY somador IS
    PORT(vem_1, a, b : IN STD_LOGIC;
         s, vai_1 : OUT STD_LOGIC);
END somador;
ARCHITECTURE fluxo_dados OF somador IS
BEGIN
    s <= '1' WHEN (a = '0' AND b = '1' AND ci = '0') ELSE
    '1' WHEN (a = '1' AND b = '0' AND ci = '0') ELSE
    '1' WHEN (a = '0' AND b = '0' AND ci = '1') ELSE
    '1' WHEN (a = '1' AND b = '1' AND ci = '1') ELSE
    '0';
    co <= '1' WHEN (a = '1' AND b = '1' AND ci = '0') ELSE
    '1' WHEN (a = '0' AND b = '1' AND ci = '1') ELSE
    '1' WHEN (a = '1' AND b = '0' AND ci = '1') ELSE
    '1' WHEN (a = '1' AND b = '1' AND ci = '1') ELSE
    '0';
END fluxo_dados;
```

# RESOLUÇÃO DAS PRÁTICAS

# Prática nº4 Comparador com porta ex\_xor e porta ou4 comco componentes- Resolução

```
ENTITY comparador IS
    PORT ( a,b: IN BIT_VECTOR( 3 DOWNT0 0);
          igual : OUT BIT);
END comparador;

ARCHITECTURE a OF comparador IS
    SIGNAL x : BIT_VECTOR( 3 DOWNT0 0);
    COMPONENT ex_or IS
        PORT ( u,v : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
              w : OUT BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0));
    END COMPONENT;

    COMPONENT ou4 IS
        PORT( y : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
              w : OUT BIT);
    END COMPONENT;

BEGIN
    G1: ex_or PORT MAP ( a, b, x);
    G2 : ou4 PORT MAP (x, igual);

END a;

ENTITY ex_or IS
    PORT( u,v : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
          w : OUT BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0) );
END ex_or;
ARCHITECTURE a OF ex_or IS
BEGIN
w <= (((NOT u) AND v) OR ((NOT u) AND v));
END a;
---
```

```
ENTITY ou4 IS
    PORT ( y : IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
          w : OUT BIT );
END ou4;
ARCHITECTURE a OF ou4 IS
BEGIN
w <= y(0) OR y(1) OR y(2) OR y(3);
END a;
```

# Prática nº4- Resolução

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY LED_MSD_DISPLAY IS
    PORT(MSD : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
         MSD_7SEG : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));
END LED_MSD_DISPLAY;
ARCHITECTURE a OF LED_MSD_DISPLAY IS -- Decodificador BCD para display de 7 segmentos
BEGIN
    PROCESS (MSD)
    BEGIN
        CASE MSD IS
            WHEN "0000" =>          MSD_7SEG <= "0000001"; --abcdefg
            WHEN "0001" =>          MSD_7SEG <= "1001111";
            WHEN "0010" =>          MSD_7SEG <= "0010010";
            WHEN "0011" =>          MSD_7SEG <= "0000110";
            WHEN "0100" =>          MSD_7SEG <= "1001100";
            WHEN "0101" =>          MSD_7SEG <= "0100100";
            WHEN "0110" =>          MSD_7SEG <= "0100000";
            WHEN "0111" =>          MSD_7SEG <= "0001111";
            WHEN "1000" =>          MSD_7SEG <= "0000000";
            WHEN "1001" =>          MSD_7SEG <= "0001100";
            --pode-se optar por fazer decodificar bcd para hexa e então
            -- coloca-se todas as combinações das entradas sem o WHEN OTHERS
            WHEN OTHERS =>
                MSD_7SEG <= "0110000";
        END CASE;
    END PROCESS;
END a;
```

# Prática nº5- Resolução

```
LLIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY display_b IS
    PORT(a0, b0, ci, a1, b1 : IN BIT;
         sete_seg          : OUT BIT);
END display_b ;
ARCHITECTURE estrutural OF display_b r IS
SIGNAL s0,c0,s1,c1: STD_LOGIC;
-- declaração do componente somador
COMPONENT somador IS
    PORT (a, b, ci : IN STD_LOGIC;
          s, co : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
COMPONENT LED_MSD_DISPLAY IS
    PORT(MSD : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
          MSD_7SEG : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNT0 0));
END COMPONENT;
BEGIN
G1: somador PORT MAP (a0,b0,ci,s0,c0);
G2: somador PORT MAP (a1,b1,c0,s1,c1);
G3:LED_MSD_DISPLAY PORT
MAP(MSD(0)=>s0,MSD(1)=>s1,MSD(2)=>c1,MSD(3)=>'0',MSD_7SEG =>sete_seg);
END estrutural;
```