

Escola de Engenharia de São Carlos

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

SEL 412 Tecnologia Digital

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

GABARITO Lista nº1 : LÓGICA E CIRCUITOS DIGITAIS

1. Desenhar o diagrama lógico e a tabela de verdade das seguintes funções lógicas:

a) $S = A \cdot B \cdot C + (A + B) \cdot C$


b) $S = \overline{[(A \cdot B) \cdot (\overline{C + D})] + \overline{D}}$

c) $S = \overline{[(A \cdot B) + (\overline{C \cdot D})]}$

RESPOSTAS:


a) $S = A \cdot B \cdot C + (A + B) \cdot C$

A	B	C	A.B.C	A+B	(A+B)C	S
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1

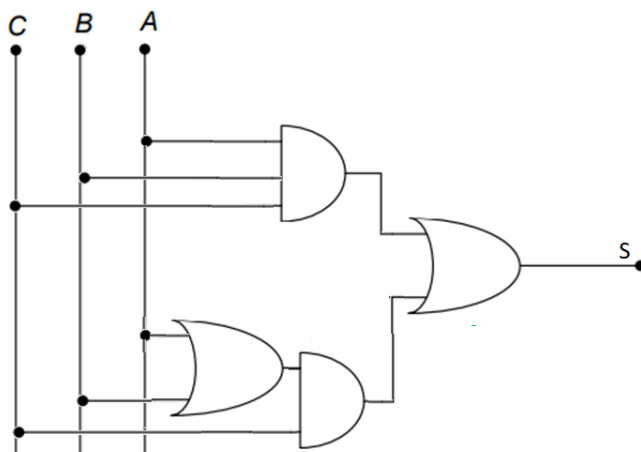


$$b) \quad S = \overline{[(\overline{A \cdot B}) \cdot (\overline{C + D})] + \overline{D}}$$

A	B	C	D	/A	/A.B	/(/A.B)	/C	/C+D	/(/C+D)	/(/A.B)./(/C+D)	/(/(/A.B)./(/C+D))	/D	S
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0

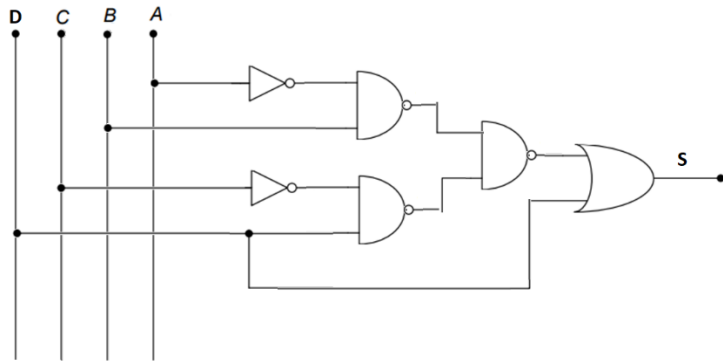

$$c) \quad S = \overline{[(\overline{A \cdot B}) + (\overline{C \cdot D})]}$$

A	B	C	D	/A	A.B	/(/A.B)	C.D	/(/C.D)	/(/A.B)+/(/C.D)	S
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1

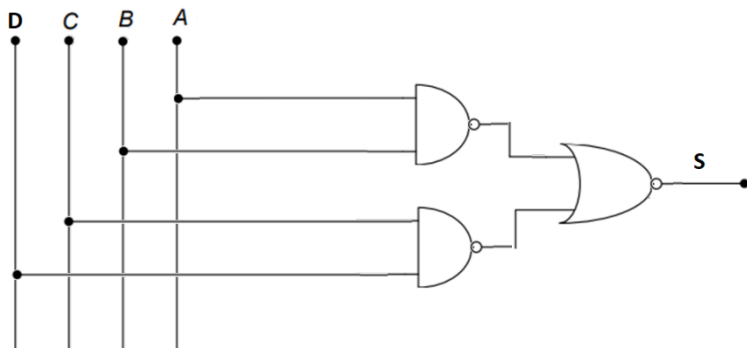

2. Demonstrar que:

a) $\overline{A \cdot B} \neq \overline{A} \cdot \overline{B}$

b) $\overline{A + B} \neq \overline{A} + \overline{B}$

c) $\overline{\overline{A \cdot B} + A \cdot B} = A \oplus B$

d) $\overline{\overline{A + A \cdot B} + \overline{B + A \cdot B}} = A \otimes B$

Resposta:

a) $\overline{A \cdot B} \neq \overline{A} \cdot \overline{B}$

B	A	A.B	$\overline{A \cdot B}$	\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0

Resultados diferentes

b) $\overline{A+B} \neq \overline{A} + \overline{B}$

B	A	A+B	$\overline{A+B}$	\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A+B}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0

Resultados diferentes

c) $\overline{A \cdot B} + A \cdot B = A \oplus B$

B	A	$A \oplus B$	A.B	\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$(\overline{A} \cdot \overline{B}) + (A \cdot B)$	$\overline{(\overline{A} \cdot \overline{B}) + (A \cdot B)}$
0	0	0	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0

Resultados iguais

d) $\overline{(\overline{A+A \cdot B})} + \overline{(\overline{B+A \cdot B})} = A \otimes B$

B	A	A.B	\overline{A}	$\overline{A+A \cdot B}$	$\overline{(\overline{A+A \cdot B})}$	\overline{B}	$\overline{B+A \cdot B}$	$\overline{(\overline{B+A \cdot B})}$	$\overline{(\overline{A+A \cdot B})} + \overline{(\overline{B+A \cdot B})}$	$A \otimes B$
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0

Resultados iguais

3. Para as funções lógicas caracterizadas pelas tabelas de verdade abaixo: obter as funções lógicas e :
desenhar os diagramas lógicos.

a)

A	B	S ₁	S ₂
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

b)

A	B	S ₁	S ₂
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	1	1

c)

A	B	C	S ₁	S ₂
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

d)

A	B	C	S ₁	S ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

RESPOSTAS:


a)

A	B	S ₁	S ₂
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

$$S_1 = \bar{A}.B + \bar{B}.A = A \oplus B$$

$$S_2 = A.\bar{B} + A.B = A(B + \bar{B}) = A$$

Circuito:

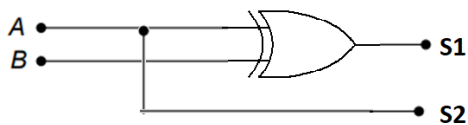


b)

A	B	S ₁	S ₂
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	1	1

$$S_1 = \bar{A}.B + A.\bar{B} = \bar{(A \oplus B)}$$

$$S_2 = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B = A(B + \overline{B}) = A$$

Circuito:

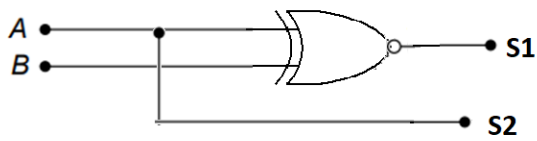


c)

A	B	C	S ₁	S ₂
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

$$S_1 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} = \overline{A}(B \oplus C) + A(B \oplus C) = A \oplus B \oplus C$$

$$S_2 = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} = A \cdot \overline{C} (\overline{B} + B) = A \cdot \overline{C}$$

Circuito:

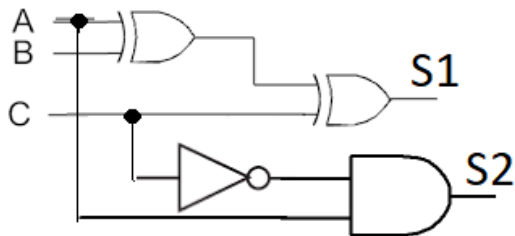

d)

A	B	C	S ₁	S ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

$$S_1 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} = \overline{B} \cdot C (\overline{A} + A) + \overline{A} \cdot B (\overline{C} + C) = \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B$$

$$S_2 = \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} = \overline{C} (\overline{A}B + AB) =$$

Circuito:

