

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

Departamento de Engenharia Elétrica e de
Computação

LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS

Profa.. Luiza Maria Romeiro Codá



LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS

Utilização de Dispositivos Lógicos Programáveis(FPGA)

Círculo de controle de um servomotor

OBJETIVO:

- Utilização de Dispositivo Lógico Programável (FPGA) na síntese de Circuito Digital;
- Geração de sinal modulado por largura de pulso (**PWM - Pulse-Width Modulation**) para controlar a posição de um servomotor

Atenção: Ler os seguintes arquivos no link da disciplina no Stoa Moodle:

- ✓ Dispositivos Lógicos Programáveis
- ✓ Guia esquematico do quartus II Altera
- ✓ Roteiro Prática nº10 – Circuito para controle de um servomotor

TRABALHO:

Utilizando o software QUARTUSII v.12.0SP2, escolha o dispositivo HCPLD Cyclone IV-E EP4CE30F23C7 e faça um projeto para controle de um servomotor, o qual funciona com modulação por largura de pulso.

SERVOMOTOR

- O servomotor é um atuador, ou seja, é um motor de posição controlada;
- não tem rotação contínua, trabalha em faixas entre limites de ângulos específicos:
Ex de 0° a 180 °;
- Funciona com sinal modulado em largura de pulso (PWM);
- De acordo com a largura do pulso o servomotor vai girar um certo ângulo específico e se manter na posição até que outro pulso com largura diferente seja aplicado;



SERVOMOTOR

O micro servomotor apresenta 3 fios :

vermelho: Alimentação (5V);



preto (ou marrom): GND ou Terra

Amarelo (ou branco): sinal de controle (PWM)



Constituição do SERVOMOTOR

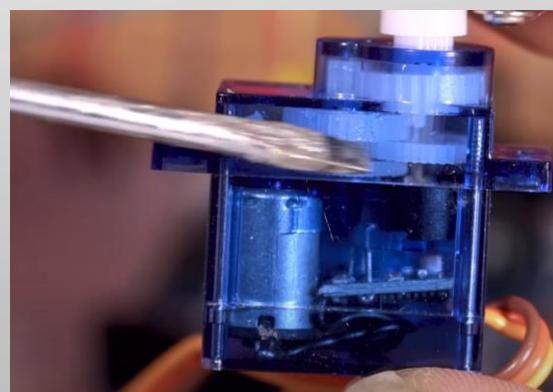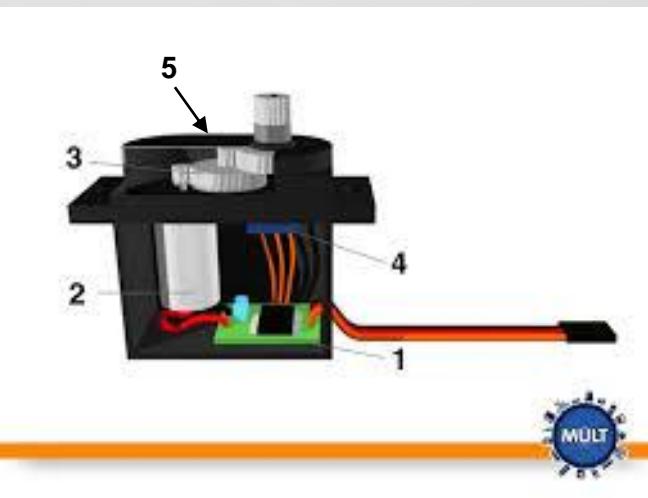
1. O circuito de controle, que recebe o sinal de comando e ajusta a posição do servomotor;
2. Um motor elétrico (DC) tradicional, que gera o movimento;
3. Um conjunto de engrenagens que promove a redução do movimento e provê torque ao motor (em especial se as engrenagens forem metálicas);
4. O potenciômetro, cuja resistência varia de acordo com a posição do servomotor. Ele gira de forma conjunta e responde ao circuito de controle. Assim, é possível saber se a angulação desejada foi atingida;



Ref: <https://blog.multcomercial.com.br/servomotor-o-que-e-como-funciona-para-que-serve/>

Funcionamento do Servomotor

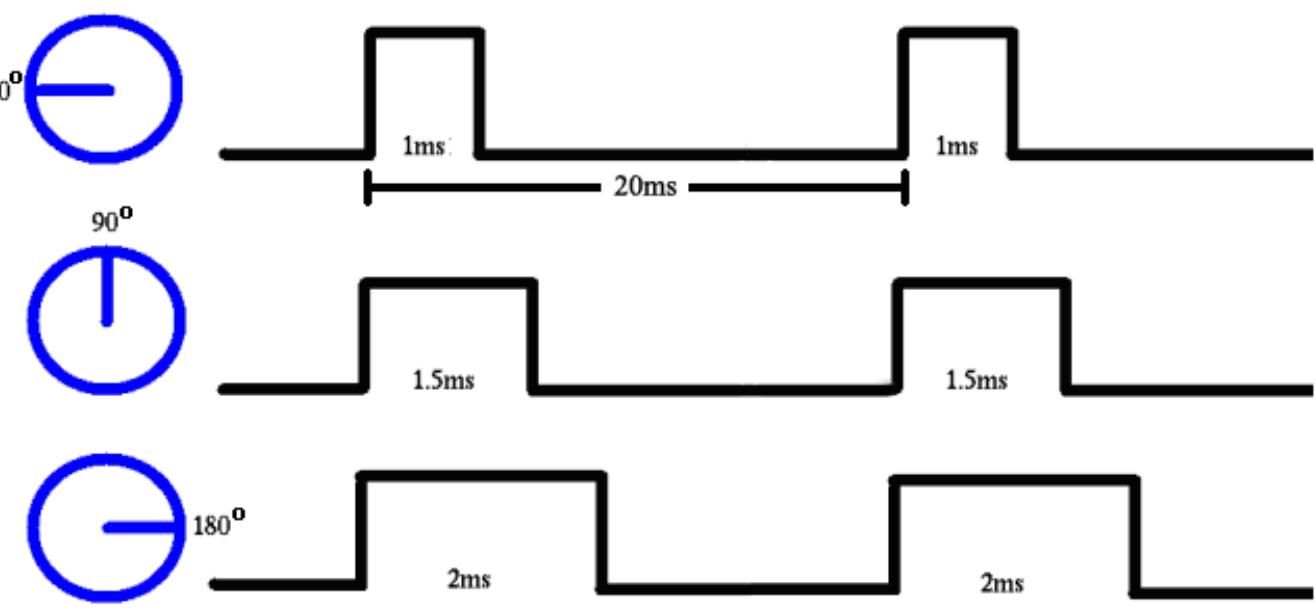Aplicando um pulso no pino do fio amarelo (ou branco):





- Dependendo do modelo do servomotor essa largura do pulso pode ser diferente, assim como os limites de curso do giro do servomotor;
- O motor tem um potenciômetro ligado ao eixo e utiliza a posição do potenciômetro para criar um controle de malha fechada e ajustar a posição (um dispositivo interno retorna ao sinal de controle uma informação sobre a posição em que se encontra o motor).
- Ver <https://www.youtube.com/watch?v=QhJR6v1cH64>
<https://www.youtube.com/watch?v=mk9UkQCeENc>

Implementação do Circuito para Geração do PWM:

- Gerar o pulso de 20 ms (frequência de 50 Hz)

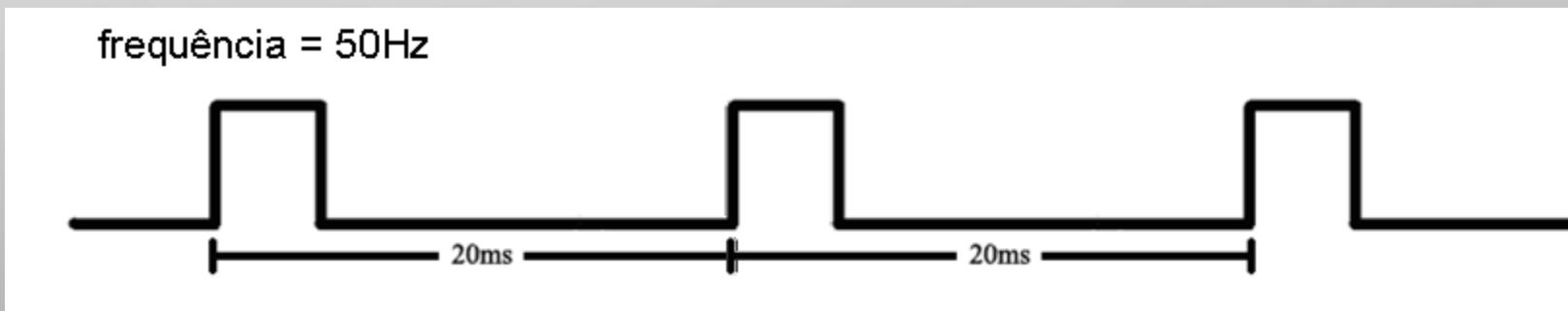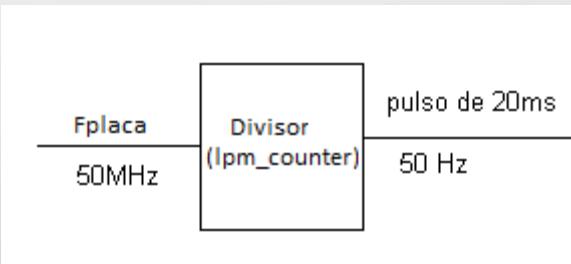
Utilizando a frequência de 50MHz (placa Mercúrio IV) fazer um divisor de frequência e obter 50Hz:



Implementação do Circuito

Utilizando a frequência de 50MHz como base de tempo, implementar um contador que conte quantos pulsos de 50 MHz cabe em 2ms, 1,5 ms e 1 ms.

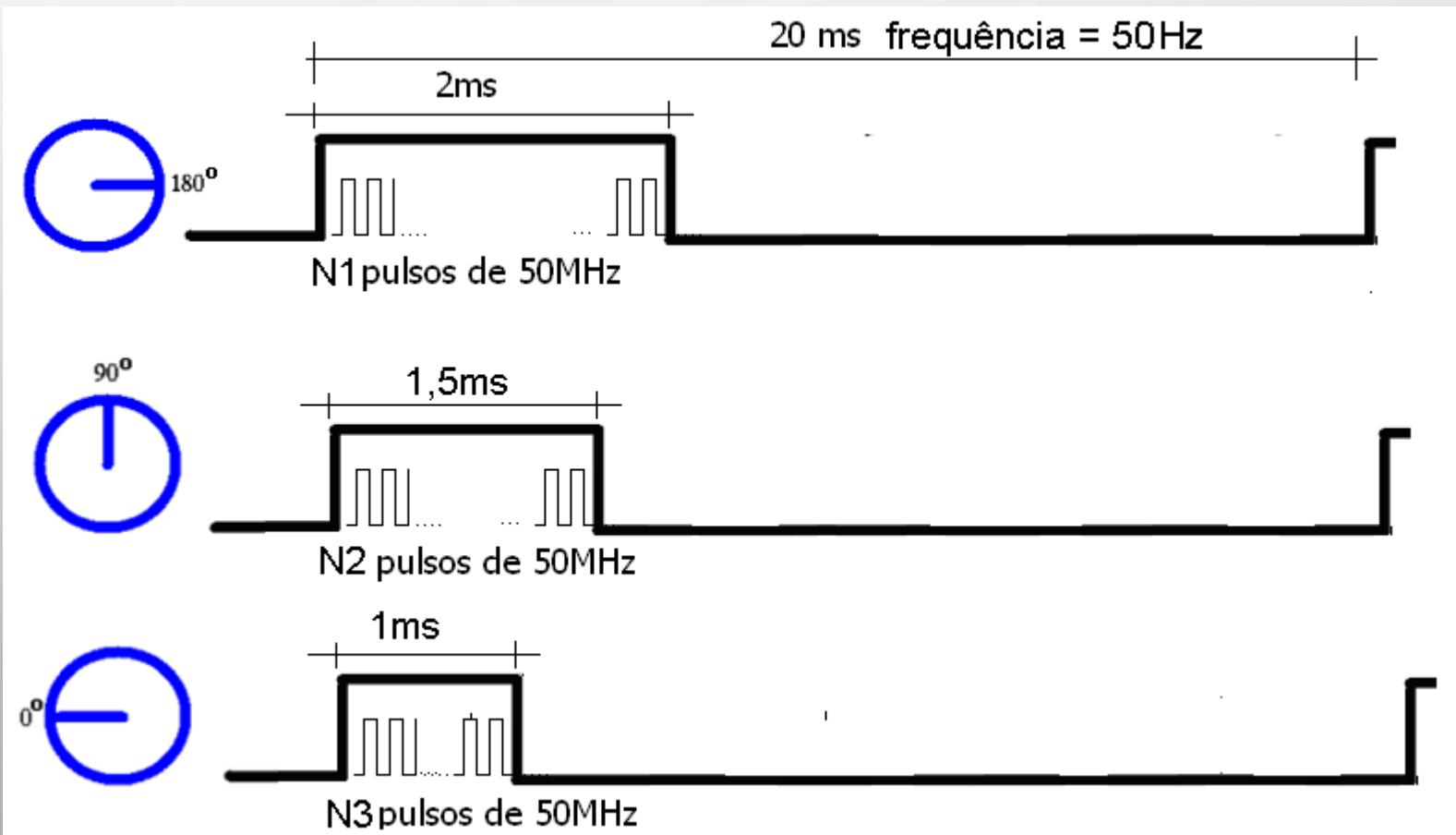O número máximo de pulsos de 50MHz, que esse contador deve ser capaz de contar, é aquele correspondente à largura máxima de 2 ms (N1 pulsos).



Implementação do Circuito :


Criar um contador decrescente que conte N1 pulsos,

Transformar o valor N1 em binário e criar um contador com o número de Bits que representa N1 em binário.

Supondo que N1 tenha N bits:

Utilizando o projeto lpm_counter criar um contador decrescente (contagem down) com:
entradas: cnt_en , aload e DATA ;



Saídas: Cout e Q

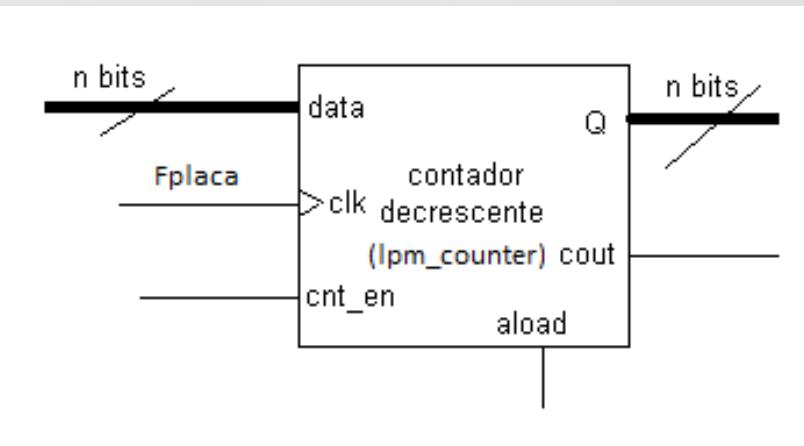

Implementação do Circuito :

Funcionamento do contador para geração de pulso de 2 ms:


- O contador deve receber na entrada **DATA** o número (N1) de pulsos de 50MHz que cabem em 2ms;
- A entrada **CLOCK** é a frequência de 50MHz (a qual será contada)
- Na entrada **cnt_en** deve ter um pulso de duração de **20 ms**. Desta forma, quando a entrada **aload** = '1', o contador vai receber o valor que está na entrada **DATA**, e vai começar a contagem decrescente de N1 pulsos. Quando a contagem chegar no zero, terá contado o tempo de 2ms;
- A saída **Cout** é ligada à entrada **aload** para que toda vez que a contagem chegar ao zero, carregar o valor da entrada **DATA** novamente(**aload** é a entrada que possibilita o carregamento da entrada **DATA**).
- valor N1 deve ser criado como uma constante com o projeto **Ipm_constant** (salvar com o nome **const2ms**)

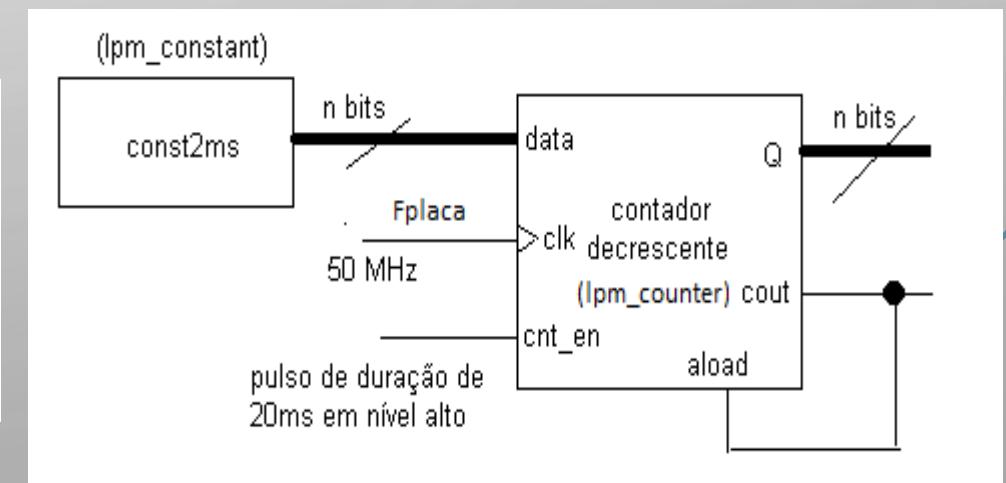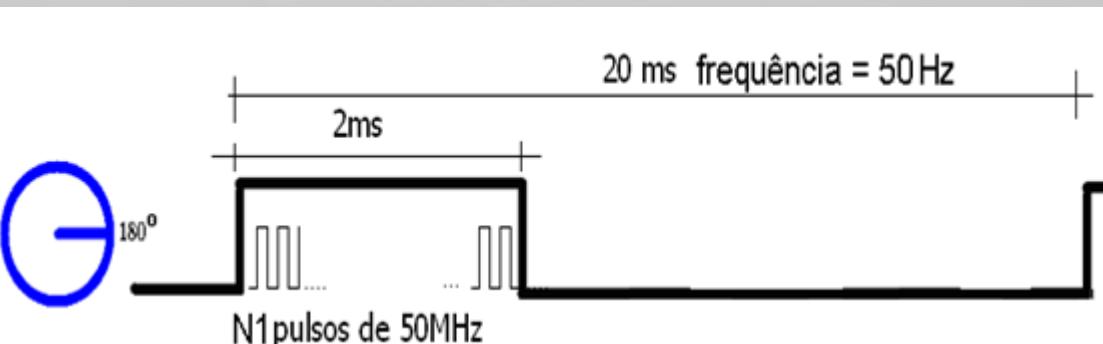

Implementação do Circuito :

Para gerar o pulso da entrada **cnt_en**, que deve ser um sinal de 20 ms em nível alto:, usar o projeto TFF com a configuração no modo Toggle, ou seja, a entrada T em Vcc.

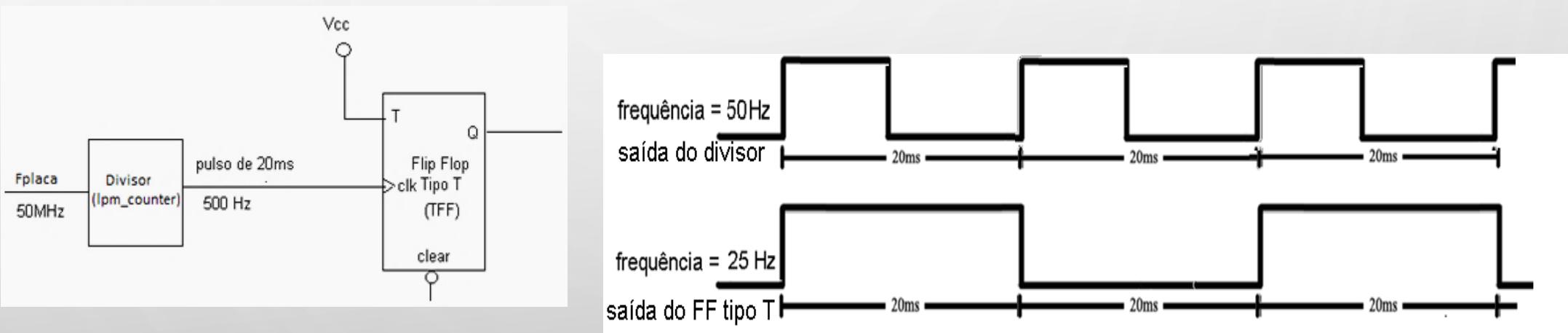- O pulso na entrada de clock deve ter a frequência de 50Hz (20 ms de período).




O FF tipo T normalmente é usado para gerar na saída Q, um sinal, cuja frequência é $F_{ent}/2$, onde F_{ent} é a frequência do sinal da entrada.

No presente projeto isso **não ocorre** porque o CLEAR é ativado dentro de cada período, mantendo dessa forma a frequência de Q igual à do sinal de entrada

Implementação do Circuito :

A saída do FF tipo T será transformada no PULSO PWM correto para o controle do servomotor, quando a saída do FF tipo T for zerada. Isso ocorrerá quando o contador decrescente finalizar a contagem dos N1 pulsos (para gerar 2 ms), o que será indicado pelo **nível alto** na saída **Cout** do contador. Essa saída (Cout) do contador é então invertida e interligada à entrada Clear do FF tipo T (ativa em nível baixo) , colocando assim a saída Q do FF em nível zero. O pulso de 2ms gerado pelo circuito, é mostrado na figura abaixo.

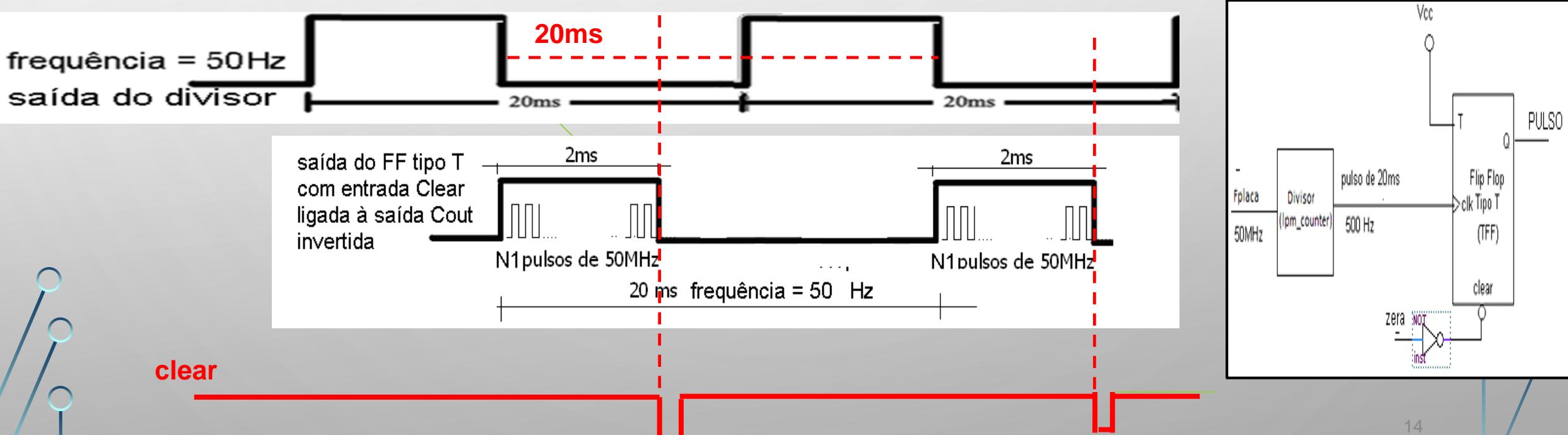


Implementação do Circuito

Para criar pulsos PWM de 1ms e de 1,5 ms trocar o valor da entrada **DATA** do contador decrescente para a constante que define a quantidade de pulsos de 50 MHz que cabem em 1ms e de 1,5 ms, respectivamente.

Portanto criar mais duas constantes com o projeto **Ipm_constant** e salvar com os nomes **const1ms** e **const1meioms**.

Para a seleção da constante que será ligada à entrada **DATA**, utiliza-se dois multiplex:

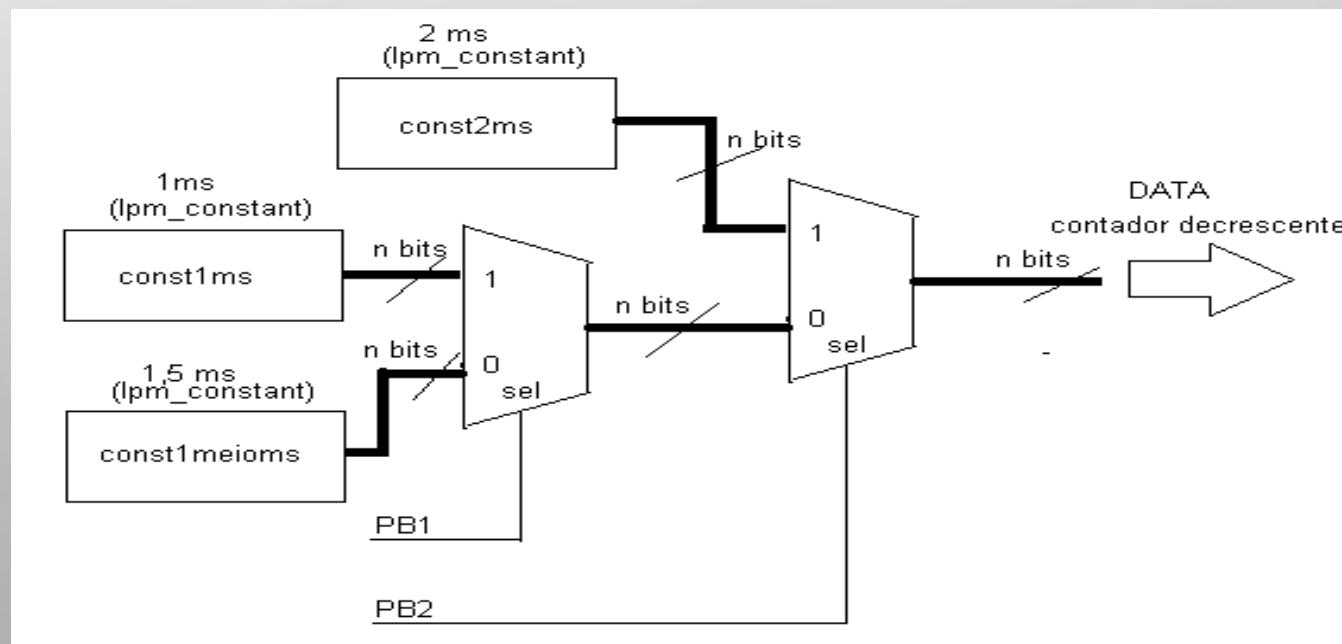- Se a chave PB1 for acionada, a constante **const1ms** é ligada à entrada DATA (posição 0° do servomotor) ;
- Se a chave PB2 for acionada, a constante **const2ms** é ligada à entrada DATA (posição 180° do servomotor); ;
- E se nenhuma chave for acionada a constante **const1meioms** é ligada à entrada DATA (posição 90° do servomotor).



Circuito Final de controle do servomotor:

