

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação**SEL 455 – Lab. de Sistemas Digitais****PRÁTICA N º 9****“Dispositivos de Lógica Programável Complexa CPLDs (“Complex Programmable Logic Devices”)****“Controle de um Servomotor”****Objetivo**

Desenvolver um projeto para controlar um mini servomotor, mostrado na Figura 1, e sintetizá-lo no FPGA EP4CE30F23C7 da família Cyclone IV-E da Altera, Módulo de desenvolvimento Mercúrio IV –Macnica DHW.

Funcionamento do servomotor

O controle da posição do servomotor (Figura 1) é realizado por uma modulação de largura de pulso, com período total da onda de **20ms**. O tempo em nível lógico alto varia conforme o modelo do servomotor e define o ângulo em que o eixo deve permanecer. Para o modelo utilizado no laboratório, este tempo (em nível lógico alto) da onda deve variar entre **1ms** (0º) e **2ms** (180º). Note que o tempo utilizado está relacionado com o ângulo em que o eixo deve permanecer, e não com uma variação em relação à posição atual, portanto, um tempo de nível lógico alto igual a 1ms sempre levará o eixo do servomotor ao ângulo 0º, independente do ângulo em que ele estava quando recebeu o comando. Os ângulos intermediários estão linearmente relacionados com os tempos intermediários de nível lógico alto da onda, como exemplificado na Figura 2. Os sinais de alimentação e de controle são listados na Tabela I.

Tabela I Sinais de Alimentação e Controle

Função	Conexões	
	Cor do Fio	
Alimentação (GND)	Marrom	Preto
Alimentação (+5V)	Vermelho	Vermelho
Sinal de Controle	Amarelo	Branco

Atenção: Os limites de curso do eixo do servomotor são garantidos por uma trava mecânica. Provocar esforços excessivos sobre esta trava pode danificar as engrenagens ou o motor do equipamento, portanto **o primeiro passo deve ser estabelecer os limites de variação do pulso, para que os valores extremos sejam respeitados**. Pode-se utilizar o osciloscópio para garantir uma onda adequada antes de aplicá-la ao servomotor. **NÃO MOVIMENTAR MANUALMENTE A POSIÇÃO DO EIXO DO SERVOMOTOR, POIS PODE ACARRETAR DANOS NO MESMO!!!**

Descrição do Projeto:

O projeto deve controlar o eixo do servomotor utilizando dois *Push Button* para gerar um pulso no pino de saída nomeado PULSO_INV, da seguinte maneira:

- Quando nenhum botão for pressionado o servomotor deve permanecer na sua posição central (90°, Figura 2), sendo gerado nessa situação um pulso de **1,5ms** na saída PULSO;
- Quando o *Push Button* nomeado como chave1(KEY[2]) for pressionado o servomotor deve ser posicionado em 0° (Figura 2), sendo gerado nessa situação um pulso de **1,0ms** na saída PULSO;
Observação: as chaves push button KEY[0] a KEY[11] quando acionadas geram sinal '1'.
- Quando o *Push Button* nomeado como chave2(KEY[11]) for pressionado o servomotor deve ser posicionado em 180° (Figura 2), sendo gerado nessa situação um pulso de **2,0ms** na saída PULSO;

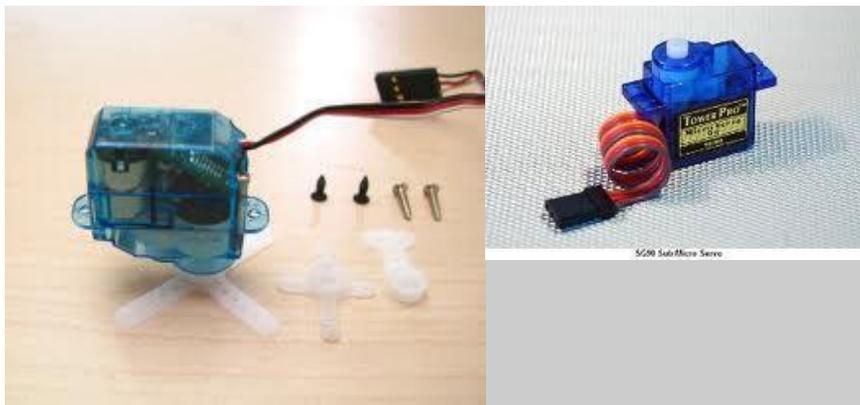


Figura 1. Mini Servomotor.

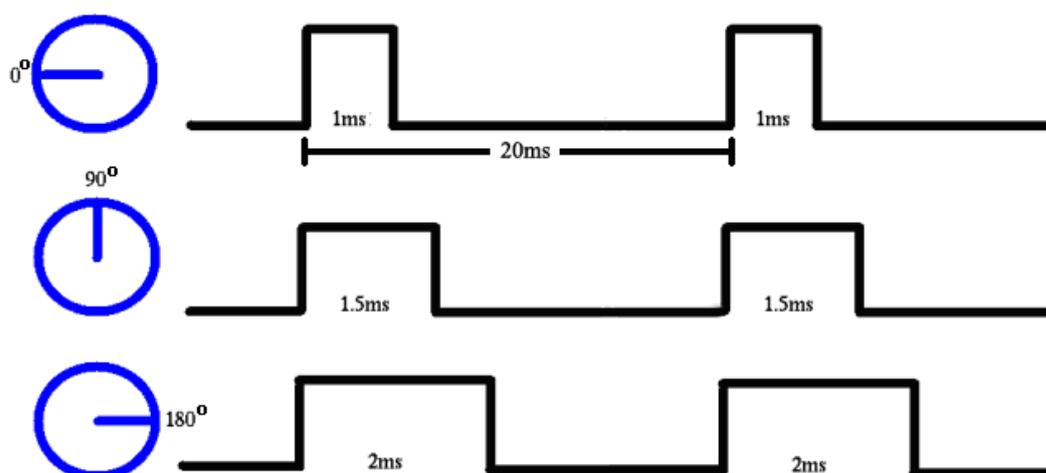


Figura 2. Exemplo de onda usada para posicionamento de um servomotor (<http://www.lirtex.com/robotics/servo-motors-information-and-control/>).

Implementação do projeto

1º passo: gerar o sinal da base de tempo, com período de 20 ms utilizando o clock da placa de 50MHz nomeado como *CLOCK* ;

2º passo: determinar o número de períodos do clock da placa contidos em 1 ms, 1.5 ms e 2 ms. Essas três constantes serão usadas para gerar os pulsos desejados.

3.º passo: com os valores do 2º passo, criar as três constantes no projeto usando o componente **lpm_constant**

Atenção: no componente **lpm_constant** o número de bits para as três constantes deve ser o mesmo, nivelado pela constante de maior valor(2ms).

4º passo: utilize dois multiplex (componente **BUSMUX** da biblioteca megafuncions) de duas entradas para selecionar as constantes do 3.º passo. O **primeiro multiplex** usa a chave1 para selecionar uma das constantes relacionadas aos pulsos de 1ms e 1,5ms. O **segundo multiplex** usa a chave2 para selecionar entre a saída do primeiro multiplex ou a constante relacionada ao pulso de 2ms. Observação: as chaves push button quando acionadas fornecem nível lógico alto.

5.º passo: utilizando o componente **lpm_counter** crie um contador que conte no modo decrescente desde o valor de uma das constantes até zero usando como sinal de clock do contador a entrada *CLOCK* de 50MHz. No final da contagem deve ser recarregado novamente com o valor da constante presente em sua entrada. A contagem é habilitada pelo sinal **PULSO**. Para isso no **lpm_counter** devem ser habilitados os seguintes sinais:

- Entrada de dados **DATA**, que recebe a saída do multiplex2;
- Entrada habilitadora de clock **cnt_en** controlada pela saída Q do FF do 6º passo;
- Entrada **aload** para habilitar a recarga da constante;
- Saída **cout** a qual indica o fim da contagem.

A operação do contador é ilustrada pela Figura 3.

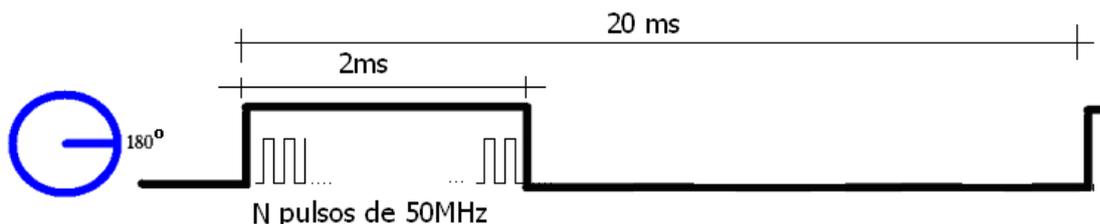


Figura 3 Exemplo de operação do contador decrescente na geração de pulso de 2ms.

6.º passo: Utilize um Flip flop T no modo Toggle para gerar a saída **PULSO** da seguinte maneira:

- Sua entrada clock deve ser alimentada com o sinal de 20ms (Figura 3) gerado no 1º passo.

- Sua entrada clear deve receber o pulso cout **invertido** para zerar a saída Q deste FF quando a contagem do contador do 5º passo tiver sido concluída. Dessa forma, é gerado um pulso como o ilustrado na Figura 3.
- A saída Q deve ser invertida por uma porta NOT para gerar a saída PULSO_INV.

7º passo: Para atribuir a pinagem no projeto utilize a Tabela II e escolha na barra de ferramenta do *software* Quartus II a opção ASSIGNMENT/PIN PLANNER cuja tela é apresentada na Figura 4. Associe a número da pinagem aos nomes das entradas e saídas conforme a Tabela II. A figura 5 mostra o conector da interface GPIO1 e a tabela com a pinagem do FPGA ligada à da interface GPIO1

Tabela II associação dos pinos do projeto

Nome do pino no projeto	Nome do pino	Número do pino	Pino da Interface
chave1	KEY[2]	PIN_U22	
chave2	KEY[11]	PIN_Y17	
PULSO_INV	GPIO1_D[0]	PIN_E11	Pin 2
CLOCK	CLOCK_50MHz	PIN_T1	
	GND	Não associar	Pin 12

Obs: Os botões PB KEY [11..0] quando não pressionados, mantém na entrada do FPGA sinal '0', portanto, quando algum botão for pressionado,

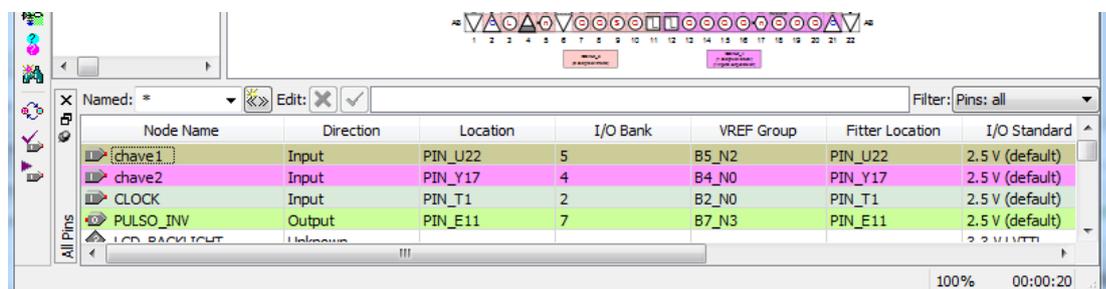


Figura 4 Tela do software Quartus II para associação da pinagem

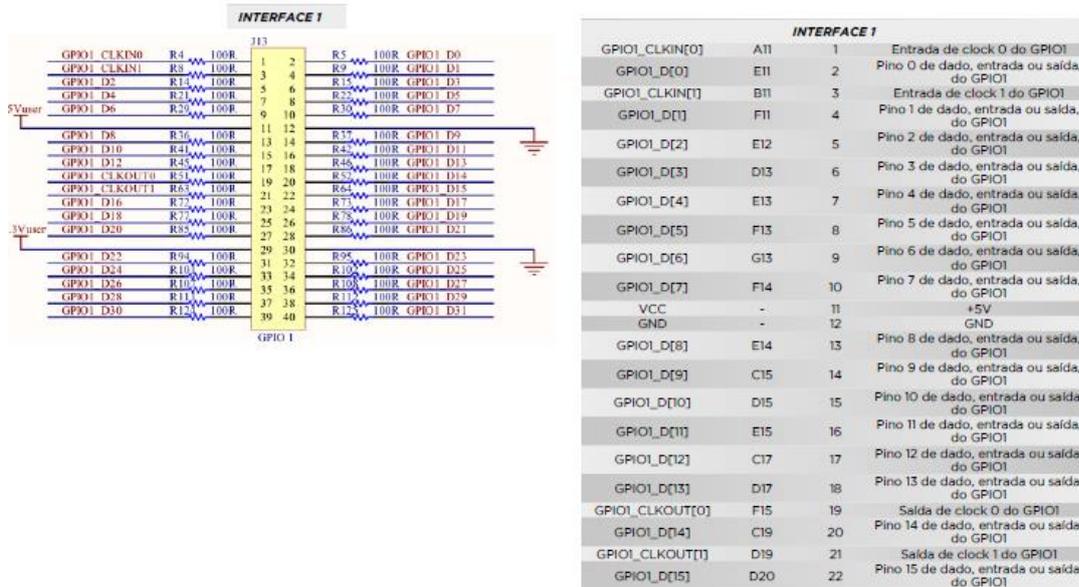


Figura 5 a) Conector GPIO 1 e a descrição de seus pinos

b) Pinagem do FPGA relacionada às interfaces GPIO1

8º passo: Utilize um protoboard para testar o funcionamento do servomotor,. O pulso gerado pelo circuito FPGA (PULSO_INV) não fornece corrente suficiente para controlar o servomotor, que pode requerer até 500mA, sendo necessário o uso de um driver de corrente que eleve a corrente fornecida pelo FPGA(I_{DC} por pino de I/O= $300\mu A$). Utilize o *driver* de corrente ULN2003 (Figura 5) e interligue a saída PULSO_INV com o pino 1 desse *driver*. A saída correspondente (pino 16) alimenta o pino de entrada do servomotor. Alimente os outros dois pinos do servomotor com a fonte de alimentação em +5V de acordo com a Tabela I. E interligue o pino 6 (GND) da placa mercúrio IV (tabela II) com o GND da fonte de alimentação.

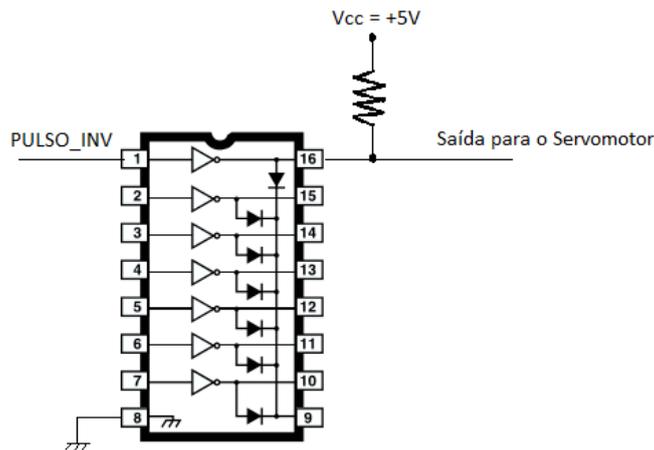


Figura 5 Interligação do driver ULN2003 com a saída PUISO do projeto

OBS: Como relatório entregue a figura do esquemático do projeto documentada

Informações adicionais sobre o servomotor

O servomotor é uma máquina, mecânica ou eletromecânica, que apresenta movimento proporcional a um comando, em vez de girar ou se mover livremente sem um controle mais efetivo

de posição como a maioria dos motores; servomotores são dispositivos de malha fechada, ou seja: recebem um sinal de controle; verificam a posição atual; atuam no sistema indo para a posição desejada, o diagrama em blocos é mostrado na Figura 4. Em contraste com os motores contínuos que giram indefinidamente, o eixo dos servomotores possui a liberdade de girar cerca de 180 graus, mas são precisos quanto à posição (ref: Wikipédia). Disponíveis em diversos tamanhos, os servomotores são utilizados em muitas aplicações diferentes, como aeromodelismo.

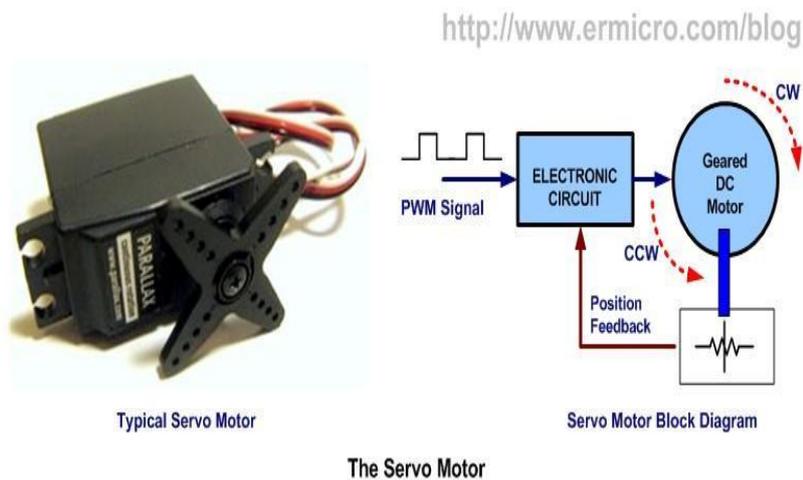


Figura 4. Diagrama em blocos do circuito interno do servomotor
(<http://www.ermicro.com/blog/>).

Especificações dos componentes utilizados

- **Servomotor:**

O servomotor utilizado é o ElectriFly ES50 Nano usado em aeromodelismo

Velocidade: 0,13 seg/60°

Tensão: 4.8V - 6.0V

- **FPGA:**

Nome: EP4CE30F23C7

Categoria: Circuito Integrado(CI)

Família: *Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)*

Série: Cyclone IV E

Número de Blocos Lógicos Configuráveis(CLBs ou LABs): 1803

Número de bits da RAM: 608256

Número de portas de Entrada/Saída(I/O): 328

Tensão de Alimentação: 1,15 V ~ 1,25 V

Tipo de Montagem: Montagem de superfície

Significado dos Campos do nome do FPGA:

- EP4CE: Cyclone IV –FPGA de baixo custo
- 30 : quantidade de elementos lógicos: 28848 (aproximadamente 30 mil)
- F23: Encapsulamento: Fineline BGA de 23 x 23 mm e 484 pinos
- C: temperatura de operação, 0°C a 85°C
- 7: tempo de atraso da porta: 7ns