

# SEL5752/SEL0632 – Linguagens de Descrição de Hardware

## Aula 4 – Construções Sequenciais


---

Prof. Dr. Maximiliam Luppe

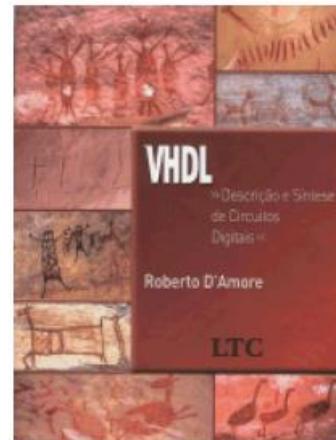**Livro adotado:**

**VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais**  
Roberto d'Amore

ISBN 85-216-1452-7  
Editora LTC [www.ltceditora.com.br](http://www.ltceditora.com.br)



Para informações adicionais consulte: [www.ele.ita.br/~damore/vhdl](http://www.ele.ita.br/~damore/vhdl)

# Introdução

## Tópicos

- Histórico
- Aspectos gerais da linguagem
- Síntese de circuitos
- Entidade de projeto
- Classes de objetos: constante, variável e sinal
- Tipos
- Operadores
- Construção concorrente WHEN ELSE
- Construção concorrente WITH SELECT
- Processos e lista de sensibilidade
- Construção seqüencial IF ELSE
- Construção seqüencial CASE WHEN
- Circuitos síncronos

# Comandos seqüenciais básicos

## Tópicos

- Lista de sensibilidade em processos
- Atribuição de valor para um sinal - região seqüencial
- Construção IF ELSE
- Construção CASE WHEN
- Comando WAIT
- Cuidados na descrição
  - Comparações entre construções WHEN ELSE e IF ELSE
  - Construções IF ELSIF ELSE e CASE WHEN aninhadas
  - O emprego da construção IF ELSE e CASE WHEN

## Comandos seqüenciais

- Comandos seqüenciais podem ocorrer em:


- processos
- subprogramas

- **PROCESS**

- é um comando concorrente
- delimita uma região contendo código seqüencial

- **Lembrando:** uma descrição é composta de comandos concorrentes

- todos são executadas concorrentemente

 

## **Lista de sensibilidade em processos**

- **Após a comando **PROCESS**:**

- possível declarar a lista de sensibilidade

- **Lista de sensibilidade:**

- define quais sinais causam a execução do processo

- **Execução do processo ocorre se:**

- um sinal da lista tem valor alterado

- **Iniciada a execução:**

- comandos são avaliadas na seqüência

```
abc: PROCESS (lista de sensibilidade)
  BEGIN
    comando_1;
    comando_2;
    ...
    comando_n;
  END PROCESS abc;
```


## Exemplo: Lista de sensibilidade

- Valores dos sinais a e b transferidos os sinais sa e sb
- Nesta descrição: unicamente sinal a na lista de sensibilidade
- Conseqüência:
  - alteração do valor no sinal a:  
execução do processo → valores de **a** e **b** transferidos para **sa** e **sb**
  - alteração do valor no sinal b:  
processo não é executado → valores de **a** e **b** mantidos

```
1 ENTITY sens_tes IS
2   PORT (a, b : IN BIT;
3         sa, sb : OUT BIT);
4 END sens_tes;
5
6 ARCHITECTURE teste OF sens_tes IS
7 BEGIN
8   abc: PROCESS (a) -- executado na alteracao do valor de "a"
9   BEGIN
10    sa <= a;
11    sb <= b;
12  END PROCESS abc;
13 END teste;
```

## Exemplo 2: Lista de sensibilidade

- Simulação da entidade

 

```
1 ENTITY sens_tes IS
2     PORT (a, b : IN BIT;
3             sa, sb : OUT BIT);
4 END sens_tes;
5
6 ARCHITECTURE teste OF sens_tes IS
7 BEGIN
8     abc: PROCESS (a) -- executado na alteracao do valor de "a"
9     BEGIN
10        sa <= a;
11        sb <= b;
12    END PROCESS abc;
13 END teste;
```

## Atribuição de valor para um sinal - região seqüencial

- Atribuição de valor para um sinal pode ocorrer:

- regiões de código concorrente
- regiões de código seqüencial

- Região de código concorrente

- atribuição é executada como um comando concorrente:
  - na ocorrência de uma alteração de valor de um sinal da expressão

- Região de código seqüencial (um processo por exemplo)



- a atribuição sempre ocorre quando o comando é executado

## Atribuição de valor para um sinal - região seqüencial

  - **Exemplo:**

- atribuição do sinal ocorre  $\Delta$  após a execução do comando
- iteração ocorre na suspensão do processo
- duas iterações ocorrem neste exemplo

```
6 ARCHITECTURE teste OF sig_tes0 IS
7 BEGIN
8   PROCESS (sa, sb)
9   BEGIN
10    sc <= sb;
11    sb <= sa;
12  END PROCESS;
13 END teste;
```




## Atribuição de valor para um sinal

- região de código seqüencial

 - **Exemplo** - circuito de seleção:

- importante: nesta descrição,  
**int0 int1 int2 int3** devem ser  
colocados na lista de sensibilidade



```
1 ENTITY mux_p0 IS
2     PORT (i0, i1, i2, i3      : IN  BIT;    -- entradas
3             s0, s1          : IN  BIT;    -- selecao
4             ot              : OUT BIT);   -- saida
5 END mux_p0;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_p0 IS
8     SIGNAL int0, int1, int2, int3 : BIT;
9 BEGIN
10    PROCESS (i0, i1, i2, i3, s0, s1, int0, int1, int2, int3)
11    BEGIN
12        ot <= int0 OR int1 OR int2 OR int3;
13        int0 <= i0 AND NOT s1 AND NOT s0;
14        int1 <= i1 AND NOT s1 AND s0;
15        int2 <= i2 AND s1 AND NOT s0;
16        int3 <= i3 AND s1 AND s0;
17    END PROCESS;
18 END teste;
```

## Construção IF ELSE

(similar: construção WHEN ELSE)

- Execução condicional de um ou mais comandos seqüenciais
- Teste: definido por uma lista de condições
- Primeira condição verdadeira: define os comandos executados
- Condição de teste: qualquer expressão que retorne **BOOLEAN**
- Início da construção: comando **IF**
- Cláusulas **ELSIF** e **ELSE**: opcionais
- Formato da construção:

```
IF condicao_1 THEN
    comando_sequencial;
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_2 THEN          -- clausula ELSIF opcional
    comando_sequencial;
    comando_sequencial;
ELSIF condicao_3 THEN
    comando_sequencial;
ELSE                         -- clausula ELSE opcional
    comando_sequencial;
END IF;
```

## Construção IF ELSE

- Possível aninhar várias construções IF ELSE
  - IF é também um comando seqüencial


```
IF condicao_1 THEN
    IF condicao_2 THEN
        comando_sequencial;
    ELSE
        comando_sequencial;
    END IF;
ELSE
    IF condicao_3 THEN
        comando_sequencial;
    ELSE
        comando_sequencial;
    END IF;
END IF;
```

## Construção IF ELSE

- Exemplo:


```
IF na =3 THEN
    s0 <= i0 OR i1;
    s1 <= i3;
ELSIF na =8 OR y ='1' THEN
    s0 <= i1;
    s1 <= i4;
ELSE
    s0 <= i0 AND i1;
    s1 <= i5;
END IF;
```

- Circuito equivalente:

 
 
## Exemplo: - circuito de seleção - IF ELSE

- Comando seqüencial
- Nota: **s1 s2** agrupados no sinal **sel**
- Lista de sensibilidade: sinais **i0 i1 i2 i3 sel**
  - remoção de destes sinais: consequência?



```
1 ENTITY mux_4a IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3 : IN BIT; -- entradas
3         s0, s1 : IN BIT; -- selecao
4         ot : OUT BIT); -- saida
5 END mux_4a;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_4a IS
8   SIGNAL sel : BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
9 BEGIN
10   sel <= s1 & s0;
11   abc: PROCESS (i0, i1, i2, i3, sel) --sinal "sel" inserido na lista
12 BEGIN
13     IF      sel = "00" THEN  ot <= i0;
14     ELSIF  sel = "01" THEN  ot <= i1;
15     ELSIF  sel = "10" THEN  ot <= i2;
16     ELSE                  ot <= i3;
17     END IF;
18   END PROCESS abc;
19 END teste;
```

## Construção CASE WHEN

(similar: construção WITH SELECT)

- Execução condicional de um ou mais comandos seqüenciais
- A execução dos comandos: controlada pelo valor de uma expressão
- Todas condições da expressão de escolha devem ser consideradas
  - não existe uma prioridade como na construção IF ELSE
- Opções podem ser agrupadas:
  - caracter | equivale a “ou”
  - TO e DOWNTO delimitam faixas de opções
- Opções restantes: palavra reservada OTHERS
- Formato da construção:


```
CASE expressao_escolha IS
    WHEN condicao_1          => comando_b; comando_c;           -- condicao_1
    WHEN condicao_2 | condicao_3 => comando_d;                   -- condicao_2 ou condicao_3
    WHEN condicao_4 TO condicao_9 => comando_d;                  -- condicao_4 ate condicao_9
    WHEN OTHERS                => comando_e; comando_f;   -- condicoes restantes
END CASE;
```

## Construção CASE WHEN

- Exemplo:


```
CASE na IS
    WHEN 3      => s0 <= i0 OR i1;    s1 <= i3;
    WHEN 7 TO 12 => s0 <= i1;          s1 <= i4;
    WHEN OTHERS   => s0 <= i0 AND i1;  s1 <= i5;
END CASE;
```

- Circuito equivalente:

 
 
## Exemplo: - circuito de seleção - CASE WHEN

- Comando seqüencial
- Nota: s1 s2 agrupados no sinal sel



```
1 ENTITY mux_5a IS
2     PORT (i0, i1, i2, i3 : IN BIT;
3             s1, s0 : IN BIT;
4             ot : OUT BIT);
5 END mux_5a;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_5a IS
8     SIGNAL sel: BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
9 BEGIN
10    sel <= s1 & s0;
11    abc: PROCESS (i0, i1, i2, i3, sel) --sinal "sel" inserido na lista
12    BEGIN
13        CASE sel IS
14            WHEN "00" => ot <= i0;
15            WHEN "01" => ot <= i1;
16            WHEN "10" => ot <= i2;
17            WHEN OTHERS => ot <= i3;
18        END CASE;
19    END PROCESS abc;
20 END teste;
```

## Comando WAIT

- **WAIT**: suspende a execução de um processo
- **Opções**: 3 formas ou uma combinação delas
- **WAIT ON**: equivalente a uma lista de sensibilidade  
processo suspenso até a mudança de valor sinais relacionados
- **WAIT UNTIL**: processo suspenso aguarda condição booleana
- **WAIT FOR**: processo suspenso por período de tempo

```
WAIT ON lista_de_sensibilidade;  
WAIT UNTIL condicao_boleana;  
WAIT FOR expressao_de_tempo;  
  
WAIT ON lista_sensibilidade UNTIL condicao_boleana FOR expressao_de_tempo;
```


## Comando **WAIT** - exemplos

- **1º caso:** processo suspenso
  - aguarda mudança de valor em `sinal_a` ou `sinal_b`
- **2º caso:** processo suspenso
  - aguarda a condição `sinal_c =1` verdadeira
- **3º caso:** processo suspenso
  - aguarda um período de tempo de `100 ns`
- **4º caso:** processo suspenso
  - aguarda a condição `sinal_d =1` por um período de no máximo `50 ns`

```
WAIT ON sinal_a, sinal_b;          -- 1o caso
WAIT UNTIL sinal_c = '1';           -- 2o caso
WAIT FOR 100 ns;                  -- 3o caso
WAIT UNTIL sinal_d = '0' FOR 50 ns; -- 4o caso
```
 
## Comando WAIT - observações


- Não é permitido: comando **WAIT** e lista de sensibilidade
- Possível: mais de um comando **WAIT** num processo
- **Síntese**:
  - **WAIT ON** (equivalente a uma lista de sensibilidade)
  - **WAIT UNTIL** (inferência de registradores - capítulo 6)
- **Aplicações das outras formas**:
  - geração de estímulos de teste



## Comando WAIT - exemplo de operação


Note: não existe lista de sensibilidade processo executado continuamente

8    abc: PROCESS	16    cde: PROCESS
9    BEGIN	17
10    xa <= xa +1;	18    WAIT FOR 30 ns;
11    ya <= '1';	19    xb <= xb +1;
12    WAIT FOR 30 ns;	20    yb <= '1';
13    ya <= '0';	21    WAIT FOR 20 ns;
14    WAIT FOR 20 ns;	22    yb <= '0';
15    END PROCESS abc;	23    END PROCESS cde;

 
 
## Exemplo: - circuito de seleção - WAIT

- Processo sem lista de sensibilidade
- Execução do processo suspenso na linha 12
  - sinais: int0 int1 int2 int3 incluídos na lista de sensibilidade



```
1 ENTITY mux_p1 IS
2   PORT (i0, i1, i2, i3      : IN BIT;    -- entradas
3         s0, s1           : IN BIT;    -- selecao
4         ot                : OUT BIT); -- saida
5 END mux_p1;
6
7 ARCHITECTURE teste OF mux_p1 IS
8   SIGNAL int0, int1, int2, int3 : BIT;
9 BEGIN
10   PROCESS
11     BEGIN
12       ot <= int0 OR int1 OR int2 OR int3;
13       int0 <= i0 AND NOT s1 AND NOT s0;
14       int1 <= i1 AND NOT s1 AND s0;
15       int2 <= i2 AND s1 AND NOT s0;
16       int3 <= i3 AND s1 AND s0;
17       WAIT ON i0, i1, i2, i3, s0, s1, int0, int1, int2, int3;
18   END PROCESS;
19 END teste;
```

## Cuidados na descrição: comparações WHEN ELSE e IF ELSE

- Construção WHEN ELSE:

- concorrente
- 1<sup>a</sup> condição válida: determina expressão transferida

- Construção IF ELSE:

- seqüencial
- 1<sup>a</sup> condição válida: determina um conjunto de comandos a ser executado

```
sinal_destino <= expressao_a WHEN opcao_1 ELSE  
                     expressao_b WHEN opcao_2 ELSE  
                     expressao_c;
```

```
IF condicao_1 THEN  
    comando_a;  
ELSIF condicao_2 THEN  
    comando_c;  
ELSE  
    comando_d;  
END IF;
```

## Cuidados na descrição: comparações **WITH SELECT** e **CASE WHEN**

- Construção **WITH SELECT**:

- concorrente
- todas condições devem ser relacionadas
  - cada condição determina uma expressão transferida

- Construção **CASE WHEN**:


- seqüencial
- todas condições devem ser relacionadas
  - cada condição determina um conjunto de comandos a ser executado

```
WITH expressao_escolha SELECT
    sinal_destino <= expressao_a WHEN opcao_1,
                                    expressao_b WHEN opcao_2,
                                    expressao_c WHEN OTHERS;
```

```
CASE expressao IS
    WHEN condicao_1  => comando_a;
    WHEN OTHERS       => comando_e; comando_f;
END CASE;
```
 
## Cuidados na descrição: IF ELSE e CASE WHEN aninhadas


- **IF ELSE e CASE WHEN** são comando seqüenciais:
  - possível aninhar vários comando
- **Este estilo pode ser evitado:** objetivo melhorar a clareza do código
- **Exemplo:**
  - descrição para uma Unidade Lógica Aritmética de 1 bit
    - operações: complemento de  $a$   
“ou exclusivo” entre  $a$  e  $b$   
“e” entre  $a$  e  $b$   
“ou” entre  $a$  e  $b$



$s$	$d1$	$d0$
$\bar{a}$	0	0
$a \oplus b$	0	1
$a \cdot b$	1	0
$a + b$	1	1
 
## • Descrições - IF ELSE com e sem aninhamento

- sinais que definem a decisão d0 e d1
- concatenação dos sinais d0 e d1 evita o aninhamento
- código mais claro e conciso



```


1 ENTITY t1_if1 IS
2 PORT (d1,d0 : IN BIT;
3         a, b : IN BIT;
4         s : OUT BIT);
5 END t1_if1;
6
7 ARCHITECTURE teste OF t1_if1 IS
8 BEGIN
9   PROCESS (d1,d0,a,b)
10  BEGIN
11    IF d1 ='0' THEN
12      IF d0 ='0' THEN s <= NOT a;
13      ELSE          s <= a XOR b;
14    END IF;
15    ELSE
16      IF d0 ='0' THEN s <= a AND b;
17      ELSE          s <= a OR b;
18    END IF;
19  END IF;
20 END PROCESS;
21 END teste;
  
```

```

ENTITY t1_if2 IS
PORT (d1,d0 : IN BIT;
      a, b : IN BIT;
      s : OUT BIT);
END t1_if2;
ARCHITECTURE teste OF t1_if2 IS
  SIGNAL d : BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
BEGIN
  d <= d1 & d0;
  PROCESS (d,a,b)
  BEGIN
    IF d ="00" THEN s <= NOT a;
    ELSIF d ="01" THEN s <= a XOR b;
    ELSIF d ="10" THEN s <= a AND b;
    ELSE              s <= a OR b;
    END IF;
  END PROCESS;
END teste;
  
```
 
## • Descrições - CASE WHEN com e sem aninhamento

- concatenação dos sinais d1 d0 evita o aninhamento
- novamente: código mais claro



```



1 ENTITY t1_cas1 IS
2 PORT (d1,d0 : IN BIT;
3        a, b : IN BIT;
4        s : OUT BIT);
5 END t1_cas1;
6
7 ARCHITECTURE teste OF t1_cas1 IS
8 BEGIN
9   PROCESS (d1,d0,a,b)
10  BEGIN
11    CASE d1 IS
12      WHEN '0' =>
13        CASE d0 IS
14          WHEN '0' => s <= NOT a;
15          WHEN '1' => s <= a XOR b;
16        END CASE;
17      WHEN '1' =>
18        CASE d0 IS
19          WHEN '0' => s <= a AND b;
20          WHEN '1' => s <= a OR b;
21        END CASE;
22    END CASE;
23  END PROCESS;
24 END teste;
  
```

```

ENTITY t1_cas2 IS
PORT (d1,d0 : IN BIT;
       a, b : IN BIT;
       s : OUT BIT);
END t1_cas2;

ARCHITECTURE teste OF t1_cas2 IS
  SIGNAL d : BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
BEGIN
  d <= d1 & d0;
  PROCESS (d,a,b)
  BEGIN
    CASE d IS
      WHEN "00" => s <= NOT a;
      WHEN "01" => s <= a XOR b;
      WHEN "10" => s <= a AND b;
      WHEN "11" => s <= a OR b;
    END CASE;
  END PROCESS;
END teste;
  
```

- Resultado da síntese - nível RTL

  IF ELSE e CASE WHEN com aninhamento	IF ELSE e CASE WHEN sem aninhamento
<ul style="list-style-type: none"> <li>- tende a inserir um circuito de seleção por nível de aninhamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- decisão por um único circuito de seleção</li> </ul>
 <p>t1_if1    t1_cas1</p>	 <p>t1_if2    t1 cas2</p>

## Cuidados na descrição: emprego IF ELSE e CASE WHEN

- Construção IF ELSE:

- possível uma nova expressão de escolha a cada estágio
- excesso de liberdade pode levar a erros:
  - exemplo: nem todas condições cobertas por descuido na descrição
  - criação de elementos de memória desnecessários

- Construção CASE WHEN:

- expressão de escolha única
- condições de escolha não cobertas:
  - mensagem de erro na etapa de compilação

- Sempre que possível:

- empregar a construção CASE WHEN


## Cuidados na descrição: emprego IF ELSE e CASE WHEN

- Especificação do problema

se  $a = b$  então saída  $s = x$

se  $a = c$  então saída  $s = y$

se  $b \neq c$  então saída  $s = z$

 

- Possível descrição empregando  
IF ELSE

```
1 ENTITY dont_if3 IS
2 PORT (x,y,z : IN BIT;
3        a,b,c : IN BIT;
4        s      : OUT BIT);
5 END dont_if3;
6
7 ARCHITECTURE teste OF dont_if3 IS
8 BEGIN
9   PROCESS (a,b,c,x,y,z)
10  BEGIN
11    IF     a=b  THEN s <= x;
12    ELSIF a=c  THEN s <= y;
13    ELSIF b/=c THEN s <= z;
14    END IF;
15  END PROCESS;
16 END teste;
```

## A descrição segue a especificação do problema?

- **Analizando a especificação do problema:** levantar uma tabela das condições
- **Lembrando:** IF ELSE a seqüência define a prioridade na escolha
  - linha 11: verificada as condições 0, 1, 6 e 7 (maior prioridade)
  - linha 12: verificada as condições 2 e 5
  - linha 13: deveria verificar 3 e 4 (nunca ocorre esta opção)

Condições possíveis levantadas

↓

	a	b	c	a=b	a=c	b=c
0	0	0	0	V	V	F
1	0	0	1	V	F	V
2	0	1	0	F	V	V
3	0	1	1	F	F	F
4	1	0	0	F	F	F
5	1	0	1	F	V	V
6	1	1	0	V	F	V
7	1	1	1	V	V	F

V = verdadeiro  
F = falso

```
1 ENTITY dont_if3 IS
2 PORT (x,y,z : IN BIT;
3        a,b,c : IN BIT;
4        s      : OUT BIT);
5 END dont_if3;
6
7 ARCHITECTURE teste OF dont_if3 IS
8 BEGIN
9   PROCESS (a,b,c,x,y,z)
10  BEGIN
11    IF a=b THEN s <= x;
12    ELSIF a=c THEN s <= y;
13    ELSIF b/=c THEN s <= z;
14    END IF;
15  END PROCESS;
16 END teste;
```

## A descrição segue a especificação do problema?


- Não
- Devido a flexibilidade da construção **IF ELSE**
  - problemas da especificação foram encobertos
- Opção pela construção **CASE WHEN** :
  - falha na especificação seria detectada
  - necessário verificar todas opções
- Neste caso o problema pode ser facilmente detectado
- Descrições com muitas decisões podem encobrir problemas

## Síntese da descrição

- *latch tipo D inserido*
- Mantém o valor nas condições 3 e 4 (nunca atingidas)

Condições possíveis levantadas

a	b	c	$a=b$	$a=c$	$b \neq c$
0	0	0	V	V	F
1	0	1	V	F	V
2	0	1	F	V	V
3	0	1	F	F	F
4	1	0	F	F	F
5	1	0	F	V	V
6	1	1	V	F	V
7	1	1	V	V	F

 

## **Leitura adicional:**

- Expressão de escolha das construções **WITH SELECT** e **CASE WHEN** (
- Comando **NULL**