

SEL5752/SEL0632 – Linguagens de Descrição de Hardware


Aula 6 – Componentes e Esquemas

Prof. Dr. Maximiliam Luppe

Livro adotado:

VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais
Roberto d'Amore

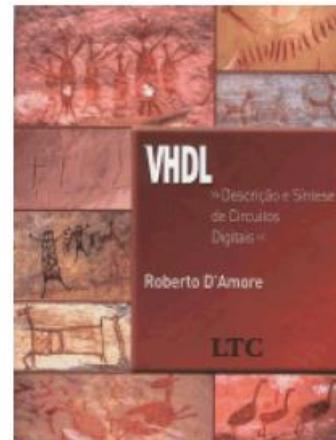ISBN 85-216-1452-7
Editora LTC www.ltceditora.com.br



Para informações adicionais consulte: www.ele.ita.br/~damore/vhdl

Componentes e esquemas de iteração

Tópicos

- Componentes
- Definição de genéricos
- Comando **GENERATE**
 - esquema de geração **FOR**
 - esquema de geração **IF**
- Comando **LOOP**
 - esquema de interação **FOR**
 - esquema de interação **WHILE**
 - comandos: **NEXT EXIT**
 - laços infinitos

Componentes

- **Componente:**

- uma descrição (entidade + arquitetura) empregada por uma outra entidade

- **Emprego:**

- interligação de múltiplas entidades de projeto
- projeto hierárquico

- **Declaração de um componente** (primeiro passo para utilização de um componente)

- similar a declaração de entidade
- exemplo:

```
COMPONENT nome_componente
  PORT  (sinal_a      : modo_a  tipo_sinal_a;
         sinal_b      : modo_b  tipo_sinal_b;
         sinal_c      : modo_c  tipo_sinal_c);
END COMPONENT;
```

Componentes

- A solicitação de um componente contém:

- rótulo de denominação qualquer (*x1, y2 ...*)
- nome do componente (*nome_componente*)
- mapa de ligações (*Port Map (....)*)


- Mapa de ligações:

- pode seguir mesma ordem estabelecida na declaração do componente:

```
x1: nome_componente PORT MAP(a(1), b(1), c(1));
```


- pode seguir uma nova seqüência definida no mapa:
 
```
x2: nome_componente PORT MAP(sinal_b => b(1), sinal_a => a(1), sinal_c => c(1));
```



Componentes

 - **Exemplo:** Somador de 4 bits formado por somadores de 1 bit




- **Descrição do somador de 1 bit** (componente a ser referenciado)

```
1 ENTITY som_1a IS
2   PORT   (a, b, ve : IN BIT;
3           s, vs      : OUT BIT);
4 END som_1a;
5
6 ARCHITECTURE teste OF som_1a IS
7
8 BEGIN
9   s  <= a XOR b XOR ve;                      -- soma
10  vs <= (a AND b) OR (a AND ve) OR (b AND ve); -- vai um
11 END teste;
```

Componentes

 - Descrição do somador empregando o componente: somador de 1 bit




```
1 ENTITY som_2a IS
2   PORT ( x, y : IN BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0);      -- entradas do somador
3           ze    : IN BIT;                          -- entrada vem um
4           s     : OUT BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0);      -- soma
5           zs    : OUT BIT );                      -- vai um
6 END som_2a;
7
8 ARCHITECTURE estrutural OF som_2a IS
9
10 COMPONENT som_1a
11   PORT (a, b, ve : IN BIT;  s, vs : OUT BIT);
12 END COMPONENT;
13
14 SIGNAL v    : BIT_VECTOR (3 DOWNTO 1);  -- vai um interno
15
16 BEGIN
17   x0: som_1a PORT MAP(      x(0),      y(0),      ze,          s(0),      v(1));
18   x1: som_1a PORT MAP(      x(1),      y(1),      v(1),          s(1),      v(2));
19   x2: som_1a PORT MAP(b =>y(2), a =>x(2), s =>s(2), ve =>v(2), vs =>v(3));
20   x3: som_1a PORT MAP(      x(3),      y(3),      v(3),          s(3),      zs);
21 END estrutural;
```

Comparador de magnitude

Para dois valores de um bit (x_0 e y_0), montamos a seguinte tabela verdade:
De onde obtemos $G = x_0 \bar{y}_0$ e $L = \bar{x}_0 y_0$ e o circuito:


x_0	y_0	$G (x_0 > y_0)$	$L (x_0 < y_0)$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

 

Comparador de magnitude

Para dois valores de dois bits ($x=x_1x_0$ e $y=y_1y_0$), temos a seguinte tabela verdade:
De onde obtemos $G = x_1\bar{y}_1 + (\bar{x}_1y_1)(x_0\bar{y}_0)$ e $L = \bar{x}_1y_1 + (\bar{x}_1\bar{y}_1)(\bar{x}_0y_0)$ e o circuito



x_1	x_0	y_1	y_0	$G (x > y)$	$L (x < y)$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0

 

Para dois valores de 3 bits, a coisa começa a ficar complicada...

Comparador de magnitude

  É possível implementar uma estrutura em “escada”, onde cada módulo corresponde ao circuito tracejado.



Implementar em VHDL, utilizando operadores lógicos, o circuito tracejado, utilizando o *template* indicado no site da disciplina.

Apresente a descrição do comparador em escada de 4 bits utilizando como componente a entidade comp1bit abaixo:

```
ENTITY comp1bit IS          -- Comparador de 1 bit para implém. em escada
  PORT
  (
    xi, yi      : IN bit;   -- bits dos valores a serem comparados
    Gi, Li      : IN bit;   -- resultado das comparacoes anteriores
    Go, Lo      : OUT bit   -- saida da comparacao entre xi e yi
  );
END ENTITY;

ARCHITECTURE logical OF comp1bit IS
BEGIN

  Go <= Gi or (not Li and      xi and not yi);
  Lo <= Li or (not Gi and not xi and      yi);

END logical;
```

Apresente a descrição do comparador em escada de 4 bits utilizando como componente a entidade comp1bit abaixo:

```
ENTITY compNbits IS          -- Comparador de 1 bit para implem. em escada
  PORT
  (
    x, y      : IN bit_vector(3 downto 0);  -- valores a serem comparados
    G, L      : OUT bit    -- saida da comparacao entre x e y
  );
END ENTITY;

ARCHITECTURE ladder OF compNbits IS
BEGIN
  signal Gv, Lv: bit_vector(3 downto 1);

  u3: comp1bit port map (x(3), y(3), '0', '0', Gv(3), Lv(3));
  u2: comp1bit port map (x(2), y(2), Gv(3), Lv(3), Gv(2), Lv(2));
  u1: comp1bit port map (x(1), y(1), Gv(2), Lv(2), Gv(1), Lv(1));
  u0: comp1bit port map (x(0), y(0), Gv(1), Lv(1), G, L);

END ladder;
```

Definição de genéricos

- **Genéricos:** fornecem um meio de levar informações externas estáticas para entidades de projeto e blocos

- **Informações:**

- características de desempenho
- parâmetros que definem a lei de formação na interligação de componentes.

- **Exemplos:**

- declaração com definição do valor
- declaração sem definição do valor

```
ENTITY nome_entidade IS
  GENERIC(generico_1 :tipo_do_generico_1 := valor_inicial; -- declaracao com valor
          generico_2 :tipo_do_generico_2);                  -- apenas declaracao
  PORT    (.....);
END nome_entidade;
```

Definição de genéricos - exemplo

- **Registrador:** número de bits definido pelo genérico **n**
- **Após a declaração**, o genérico pode ser empregado
 - vide linhas 5 e 6

```
1 ENTITY flipn_3 IS
2   GENERIC(n : INTEGER := 3); -- declaracao e definicao do valor do generico
3   PORT    (ck : IN  BIT;           -- relogio
4          rst : IN  BIT;           -- rst=1 leva q=000 assincrono
5          d   : IN  BIT_VECTOR(n-1 DOWNTO 0); -- definido pelo generico
6          q   : OUT BIT_VECTOR(n-1 DOWNTO 0)); -- definido pelo generico
7 END flipn_3;
8
9 ARCHITECTURE teste OF flipn_3 IS
10 BEGIN
11   PROCESS (ck, rst)
12   BEGIN
13     IF         (rst = '1')      THEN q <= (OTHERS => '0'); -- q=00...
14     ELSIF (ck'EVENT AND ck ='1') THEN q <= d;                 -- armazena dado
15     END IF;
16   END PROCESS;
17 END teste;
```

Comando **GENERATE**

- esquema de geração **FOR**
- esquema de geração **IF**

Comando GENERATE

- **Cópia de comandos concorrentes:**

- esquema de geração **FOR**
- esquema de geração **IF**

- **Aplicação: geração automática**

- circuitos regulares
- circuitos que seguem uma lei de formação
- exemplo:
 - unidades lógicas aritméticas
 - somadores
 - multiplicadores

Comando **GENERATE** - esquema de geração **FOR**

- **FOR** identificador IN limites_da_geracao **GENERATE**

- Identificador: não necessita ser declarado

- Limites da geração:

- faixa discreta de valores: (0 TO 7) (23 DOWNTO 0)

- atributos que retornem faixa de valores: a'RANGE b'REVERSE_RANGE

```
abc: FOR indentificador IN valor_inicial TO valor_final GENERATE
    -- comando concorrente
END GENERATE abc;
```

• Exemplos:

```
def: FOR i IN sinal'RANGE GENERATE
    -- comando concorrente
END GENERATE def;

ghi: FOR x IN valor_final DOWNTO valor_inicial GENERATE
    -- comando concorrente
END GENERATE;                      -- ultimo rotulo opcional

xyz: FOR k IN sinal'REVERSE_RANGE GENERATE
    -- comando concorrente
END GENERATE;                      -- ultimo rotulo opcional
```


Comando GENERATE

- Comandos podem ser aninhados:

```
linha: FOR i IN 0 TO 3 GENERATE
    coluna: FOR j IN 0 TO 3 GENERATE
        x: componente_abc PORT MAP (entrada_a(i),entrada_b(j),saída(i+1)) ;
    END GENERATE coluna;
END GENERATE linha;
```

Comando GENERATE - esquema de geração FOR

 - Exemplo de um somador empregando componente




```
1 ENTITY som_6aa IS
2   GENERIC(n      : INTEGER  := 3 );                      -- numero de bits
3   PORT    (x, y  : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);        -- entradas do somador
4           ze   : IN  BIT;                                -- vem um
5           s    : OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);          -- saida
6           zs   : OUT BIT);                            -- vai um
7 END som_6aa;
8
9 ARCHITECTURE estrutural OF som_6aa IS
10  COMPONENT som_1a
11    PORT    (a, b, ve : IN  BIT;  s, vs  : OUT BIT);
12  END COMPONENT;
13  SIGNAL v : BIT_VECTOR (n DOWNTO 0);  -- vai um interno
14 BEGIN
15  v(0) <= ze;
16  zs   <= v(n);
17  abc: FOR i IN 0 TO n-1 GENERATE
18    centro: som_1a PORT MAP (x(i),  y(i),  v(i),    s(i),    v(i+1));
19  END GENERATE abc;
20 END estrutural;
```

Comando GENERATE - esquema de geração FOR

- Exemplo de um somador empregando componente

- circuito sintetizado:

 

Comando GENERATE -- esquema de geração FOR

- Exemplo de um somador empregando comandos concorrentes

```
1 ENTITY som_6c IS
2   GENERIC(n      : INTEGER  := 3 );                      -- numero de bits
3   PORT    (x, y  : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);        -- entradas do somador
4           ze     : IN  BIT;                                -- vem um
5           s      : OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);        -- saida
6           zs    : OUT BIT);                                -- vai um
7 END som_6c;
8
9 ARCHITECTURE teste OF som_6c IS
10  SIGNAL v : BIT_VECTOR (n DOWNTO 0);  -- vai um interno
11 BEGIN
12   v(0) <= ze;
13   zs  <= v(n);
14   abc: FOR i IN 0 TO n-1 GENERATE
15     s(i)  <= x(i) XOR y(i) XOR v(i);
16     v(i+1) <= (x(i) AND y(i)) OR (x(i) AND v(i)) OR (y(i) AND v(i));
17   END GENERATE abc;
18 END teste;
```

Comando **GENERATE** - esquema de geração **IF**

- **Cópia das declarações:**

- controlada pelo comando → **IF**
- condição verdadeira: cópia efetuadas

- **Exemplo:**

```
abc: IF condicao GENERATE
    -- comando concorrente
    -- comando concorrente
END GENERATE abc;
```

Comando GENERATE - esquema de geração IF

- Exemplo de um somador empregando componentes

```
1 ENTITY som_7a IS
2   GENERIC(n      : INTEGER  := 3 );                      -- numero de bits
3   PORT    (x, y  : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);      -- entradas so somador
4           ze   : IN  BIT;                                -- vem um
5           s    : OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);      -- saida
6           zs   : OUT BIT);                            -- vai um
7 END som_7a;
8
9 ARCHITECTURE estrutural OF som_7a IS
10  COMPONENT som_1a
11    PORT   (a, b, ve : IN  BIT;  s, vs  : OUT BIT);
12  END COMPONENT;
13  SIGNAL v : BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 1);  -- vai um interno
14 BEGIN
15  global: FOR i IN 0 TO n-1 GENERATE
16    def: IF i =0 GENERATE
17      primeira: som_1a PORT MAP (x(i), y(i), ze, s(i), v(i +1)); -- 1a celula
18    END GENERATE def;
19    abc: IF (i > 0) AND (i < n-1) GENERATE
20      centro: som_1a PORT MAP (x(i), y(i), v(i), s(i), v(i +1)); -- celulas centro
21    END GENERATE abc;
22    ghi: IF i =n-1 GENERATE
23      ultima: som_1a PORT MAP (x(i), y(i), v(i), s(i), zs);        -- ultima celula
24    END GENERATE ghi;
25  END GENERATE global;
26 END estrutural;
```

Apresente a descrição do comparador em escada de N bits utilizando GENERIC, GENERATE, tendo a entidade abaixo como componente:

```
ENTITY comp1bit IS          -- Comparador de 1 bit para implem. em escada
  PORT
  (
    xi, yi      : IN bit;   -- bits dos valores a serem comparados
    Gi, Li      : IN bit;   -- resultado das comparacoes anteriores
    Go, Lo      : OUT bit;  -- saida da comparacao entre xi e yi
  );
END ENTITY;

ARCHITECTURE logical OF comp1bit IS
BEGIN

  Go <= Gi or (not Li and      xi and not yi);
  Lo <= Li or (not Gi and not xi and      yi);

END logical;
```

Comando LOOP

- esquema de interação FOR
- esquema de iteração WHILE
- comandos: NEXT EXIT
- laços infinitos

Comando LOOP

- Repetição da execução de comandos seqüenciais:

- esquemas de iteração: FOR e WHILE

- Aplicação: geração automática

- circuitos regulares

- rotinas de conversão (não necessariamente aplicadas em síntese)

Comando **LOOP** modo iterativo **FOR**

- **FOR** identificador IN limites_da_iteracao **LOOP**

- Identificador: não necessita ser declarado

- Limites da iteração:

- faixa discreta de valores: (0 TO 7) (23 DOWNT0 0)

- atributos que retornem faixa de valores: a'RANGE b'REVERSE_RANGE

- **Exemplos:**

```
abc: FOR i IN valor_inicial TO valor_final LOOP      -- faixa crescente
    -- comando sequencial
END LOOP abc;

def: FOR i IN valor_final DOWNT0 valor_inicial LOOP -- faixa decrescente
    -- comando sequencial
END LOOP def;

ghi: FOR i IN x'RANGE LOOP -- faixa: elementos na faixa definida, exemplo
    -- comando sequencial      -- (final DOWNT0 inicial), (inicial TO final)
END LOOP ghi;
```

Comando LOOP - modo iterativo FOR

- Exemplo de um somador - comandos seqüenciais

```
1 ENTITY som_8a IS
2   GENERIC(n      : INTEGER  := 3 );                      -- numero de bits
3   PORT    (x, y  : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);        -- entradas do somador
4           ze     : IN  BIT;                                -- vem um
5           s      : OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);        -- saida
6           zs     : OUT BIT);                            -- vai um
7 END som_8a;
8
9 ARCHITECTURE teste OF som_8a IS
10 BEGIN
11   abc: PROCESS (x, y, ze)
12     VARIABLE v : BIT_VECTOR (n DOWNTO 0);  -- vai um interno
13   BEGIN
14     v(0) := ze;
15     abc: FOR i IN 0 TO n-1 LOOP
16       s(i)  <= x(i) XOR y(i) XOR v(i);
17       v(i+1) := (x(i) AND y(i)) OR (x(i) AND v(i)) OR (y(i) AND v(i));
18     END LOOP abc;
19     zs  <= v(n);
20   END PROCESS;
21 END teste;
```

Comando LOOP - modo iterativo FOR

- Exemplo de limites de iteração definidos por:

- atributos: RANGE e REVERSE_RANGE

```
1 ENTITY rev_bit0 IS
2   GENERIC(n      : INTEGER  := 4 );
3   PORT    (x      : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);
4           s, t  : OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0));
5 END rev_bit0;
6
7 ARCHITECTURE teste OF rev_bit0 IS
8 BEGIN
9   abc: PROCESS (x)
10  BEGIN
11    abc: FOR i IN n-1 DOWNTO 0 LOOP
12      t(t'LEFT -i) <= x(i);
13    END LOOP abc;
14    def: FOR i IN      x'RANGE    LOOP -- faixa: x'RANGE =(n-1 DOWNTO 0)
15      s(s'LEFT -i) <= x(i);
16    END LOOP def;
17  END PROCESS;
18 END teste;
```

Comando LOOP - modo iterativo FOR

- Exemplo - rotina de conversão:

- entrada: tipo bit_vector retorna: tipo inteiro

```
1 ENTITY loop_f1 IS
2     PORT (e_bit      : IN  BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0); -- entrada vetor de bits
3            inteiro_for  : OUT INTEGER RANGE 0 TO 15); -- saida inteiro
4 END loop_f1;
5
6 ARCHITECTURE teste OF loop_f1 IS
7 BEGIN
8     abc_for: PROCESS (e_bit)
9         VARIABLE temp : INTEGER;
10    BEGIN
11        temp := 0;
12        FOR i IN e_bit'RANGE LOOP          -- iteracoes: tamanho do vetor entrada
13            IF e_bit(i) = '1' THEN temp := temp + 2**i;
14        END IF;
15        END LOOP;
16        inteiro_for <= temp;
17    END PROCESS;
18 END teste;
```

Comando **LOOP** - modo iterativo **FOR**

- **Exemplo anterior - rotina de conversão:**

- tipo bit_vector para inteiro

- **Circuito sintetizado corretamente:**

- apesar do distanciamento circuito ↔ descrição
 - 2^l aceito por determinadas ferramentas de síntese



Comando **LOOP** modo iterativo **WHILE**

- **WHILE condicao_teste LOOP**

- Iteração executada enquanto:
 - condição de teste verdadeira

- **Exemplo:**

```
-- nota: teste executado no inicio do LOOP

abc: WHILE condicao_teste LOOP -- enquanto condicao_teste = verdadeira
    -- comando sequencial
    -- comando sequencial
    -- atualizacao variavel de indice
END LOOP abc;
```

Comando LOOP - modo iterativo WHILE

- Exemplo de um somador - declarações seqüenciais

```
1 ENTITY som_9a IS
2   GENERIC(n      : INTEGER  := 3 );                      -- numero de bits
3   PORT    (x, y  : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);        -- entradas so somador
4           ze   : IN  BIT;                                -- vem um
5           s    : OUT BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0);          -- saida
6           zs   : OUT BIT);                            -- vai um
7 END som_9a;
8
9 ARCHITECTURE teste OF som_9a IS
10 BEGIN
11   abc: PROCESS (x, y, ze)
12     VARIABLE i : INTEGER := 0;
13     VARIABLE v : BIT_VECTOR (n DOWNTO 0);  -- vai um interno
14   BEGIN
15     i := 0;          -- deve ser atualizado a cada iteracao
16     v(0) := ze;
17     abc: WHILE i <= n-1 LOOP      -- executado enquanto verdadeiro
18       s(i)  <= x(i) XOR y(i) XOR v(i);
19       v(i+1) := (x(i) AND y(i)) OR (x(i) AND v(i)) OR (y(i) AND v(i));
20       i := i+1;
21     END LOOP abc;
22     zs  <= v(n);
23   END PROCESS;
24 END teste;
```

Comando **LOOP** - modo iterativo **WHILE**



- **Exemplo rotina de conversão:**

- tipo bit_vector para inteiro

```
1 ENTITY loop_w1 IS
2     GENERIC (n           : INTEGER := 4);
3     PORT (e_bit          : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0); -- entrada bit_vector
4            inteiro_while : OUT INTEGER RANGE 0 TO 2**n-1);-- saida integer
5 END loop_w1;
6
7 ARCHITECTURE teste OF loop_w1 IS
8
9 BEGIN
10    abc_while: PROCESS (e_bit)
11        VARIABLE temp, i : INTEGER;
12    BEGIN
13        temp := 0;
14        i := 0;
15        WHILE (i /= e_bit'LENGTH) LOOP          -- iteracoes: tamanho vetor entrada
16            IF e_bit(i) = '1' THEN temp := temp + 2** i;
17            END IF;
18            i := i +1;
19        END LOOP;
20        inteiro_while <= temp;
21    END PROCESS;
22 END teste;
```

Comandos **NEXT** e **EXIT**

  - **NEXT**: salto para o final do laço,
execução dos comandos restantes no esquema de iteração omitidas
- **EXIT**: leva ao término das operações do laço em execução
- Podem ser subordinadas a uma condição: palavra reservada **WHEN**
- Rótulo: pode indicar o laço para retomada das operações
- **Permitidos unicamente no interior de laços**
- **Exemplos:**



Laços infinitos

- **Esquema de geração:**

- sem controle: executado sempre
 - equivalente a **WHILE TRUE LOOP**

- **Ambos os casos:**

- necessário prever esquema para abortar a execução
 - Comando **EXIT** por exemplo

- **Exemplo:**

```
ghi: LOOP -- executado sempre
    -- comando sequencial
    -- comando sequencial
END LOOP ghi;

def: WHILE TRUE LOOP -- executado sempre
    -- comando sequencial
    -- comando sequencial
END LOOP def;
```

Laço infinito exemplo - término da execução: EXIT

- Exemplo rotina de conversão:

- entrada: tipo bit_vector retorna: tipo inteiro

```
1 ENTITY loop_e1 IS
2   GENERIC (n          : INTEGER := 4);
3   PORT (e_bit        : IN  BIT_VECTOR (n-1 DOWNTO 0); -- entrada bit_vector
4         inteiro_exit : OUT INTEGER RANGE 0 TO 2**n-1);-- saída integer
5 END loop_e1;
6
7 ARCHITECTURE teste OF loop_e1 IS
8
9 BEGIN
10   abc_for: PROCESS (e_bit)
11     VARIABLE temp, i : INTEGER;
12   BEGIN
13     temp := 0;
14     i := 0;
15   LOOP
16     IF e_bit(i) = '1' THEN temp := temp + 2**i;
17     END IF;
18     i := i +1;
19     EXIT WHEN i = e_bit'LENGTH;
20   END LOOP;
21   inteiro_exit <= temp;
22   END PROCESS;
23 END teste;
```

Leitura adicional:

- **Solicitação direta de componentes** - versão VHDL-1993
- **Mapa de genéricos na solicitação de componentes**