
 
 
 


# Lista de Exercícios – SEL0632

## Capítulo 10

 

# VHDL

» Descrição e Síntese  
de Circuitos  
Digitais «

Roberto d'Amore

LTC

construção “CASE WHEN” não foi empregada no processo de síntese (ver Quadro 10.4.10). A remoção desta cláusula, entretanto, impede a síntese, devido ao erro de sintaxe, conforme observado anteriormente.

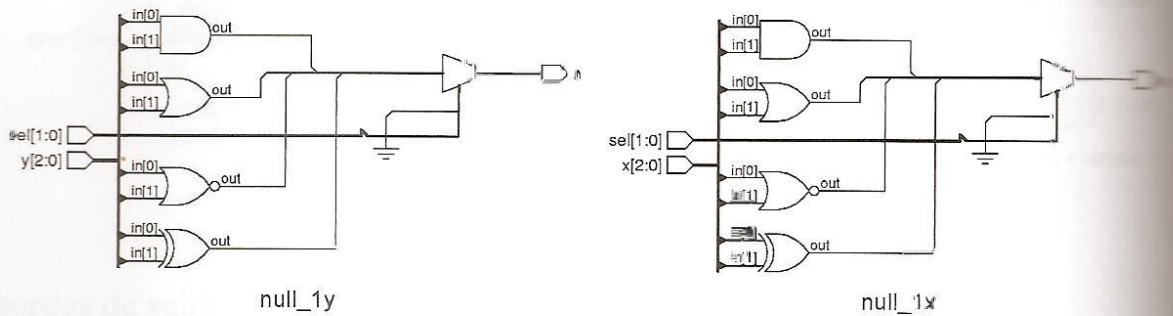


Figura 10.4.7 Resultado da síntese, descrições do Quadro 10.4.9.

```
-- Compiling root entity null_1x(teste)
"\vhdl\null_1x.vhd",line 14: Info, others clause is never selected for synthesis.
```

Quadro 10.4.10 Mensagem gerada pela ferramenta de síntese.

## 10.5 Principais pontos abordados

- O tipo “std\_ulogic” definido no pacote “std\_logic\_1164”:
  - pode assumir os valores “U”, “X”, “0”, “1”, “Z”, “W”, “L”, “H” e “-”;
  - não tem uma função de resolução incorporada;
  - somente um controlador pode acionar um sinal “std\_ulogic”.
- O tipo “std\_logic”:
  - é um subtipo “std\_ulogic” que contém o mesmo conjunto de valores;
  - é declarado com uma função de resolução;
  - mais de um controlador pode acionar um sinal “std\_logic”.
- No pacote “std\_logic\_1164”, são definidas funções que realizam operações lógicas sobrecarregando as funções lógicas definidas no pacote padrão. Funções de conversão de tipos são, também, definidas.
- As ferramentas de síntese empregam os valores sem um nível lógico válido do modo mais conveniente para a elaboração do circuito.
- A ferramenta de síntese infere a necessidade de portas com saídas de estado de alta impedância pela atribuição do valor “Z”.
- A função “std\_match” é mais adequada, caso se deseje considerar o significado correto do valor “-” em uma comparação. Ela está contida no pacote “numeric\_std”, apresentado no Capítulo 11.
- As funções “rising\_edge” e “falling\_edge” devem ser empregadas para a detecção de bordas de subida e descida. Elas permitem manter uma compatibilidade com a simulação e síntese.

## 10.6 Exercícios

**10.6.1** Na entidade “std1164c”, apresentada no Quadro 10.3.2, altere o tipo dos sinais “s” e “x” de “std\_logic\_vector” para “std\_ulogic\_vector”. Compile a nova descrição e comente o resultado obtido.

**10.6.2** Remova a palavra reservada “BUS” na linha 7 da entidade “std1164f” apresentada no Quadro 10.4.3. Compile e simule a entidade conforme os estímulos propostos na Figura 10.4.1. Explique a nova operação do circuito.

**10.6.3** Apresente uma descrição para o circuito mostrado na Figura 10.6.1 empregando a construção “WHEN ELSE”.

**10.6.4** Apresente uma descrição para o circuito mostrado na Figura 10.6.1 empregando a construção “IF ELSE”.

**10.6.5** Apresente uma descrição para o circuito mostrado na Figura 10.6.1 empregando a construção “BLOCK GUARDED”.

 


Figura 10.6.1 Circuito dos Exercícios 10.6.3, 10.6.4 e 10.6.5.

10.6.6 Sintetize as descrições propostas para os Exercícios 10.6.3, 10.6.4 e 10.6.5 e verifique se o código foi interpretado corretamente pela ferramenta de síntese.

10.6.7 O código do Quadro 10.6.1 descreve uma máquina de estados para o controle de velocidade. Conforme o valor do sinal “acelera\_b”, o valor do sinal “velocidade” é incrementado ou decrementado a cada borda de subida de “ck”. Altere o tipo dos sinais “ck” e “rst” para “std\_logic”, e o tipo do sinal “velocidade” para “std\_logic\_vector”. Considere as implicações na construção “CASE WHEN”.

```

1 ENTITY null_al0 IS
2   PORT( ck, rst      : IN BIT;
3         accelera_b  : IN BOOLEAN;
4         velocidade  : BUFFER BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0));
5 END null_al0;
6
7 ARCHITECTURE exemplo OF null_al0 IS
8 BEGIN
9   abc: PROCESS
10  BEGIN
11    WAIT UNTIL (ck'EVENT AND ck='1');
12    IF rst = '1' THEN velocidade <= "00"; -- parado
13    ELSE
14      CASE velocidade IS
15        WHEN "00" =>
16          IF accelera_b THEN velocidade <= "01"; ELSE velocidade <= "00"; END IF;
17        WHEN "01" =>
18          IF accelera_b THEN velocidade <= "10"; ELSE velocidade <= "00"; END IF;
19        WHEN "10" =>
20          IF accelera_b THEN velocidade <= "11"; ELSE velocidade <= "01"; END IF;
21        WHEN "11" =>
22          IF accelera_b THEN velocidade <= "11"; ELSE velocidade <= "10"; END IF;
23      END CASE;
24    END IF;
25  END PROCESS abc;
26 END exemplo;

```

Quadro 10.6.1 Descrição de uma máquina de estados — Exercício 10.6.7.

10.6.8 Sintetize a descrição do Quadro 10.6.1 e a descrição proposta para o Exercício 10.6.7. Observe que o processo não tem uma lista de sensibilidade, e o sinal de relógio que controla a máquina é definido no comando “WAIT”. Compare e comente os resultados.

10.6.9 A Figura 10.6.2 contém o diagrama de blocos de uma interface de comunicação serial, e a Figura 10.6.3 ilustra a operação da interface. A comunicação dos dados é feita por uma linha de dados bidirecional denominada “sda”, *serial data*, e o sinal de relógio para o controle da transmissão é feito pela linha “scl”, *serial clock*. A direção da transmissão é definida pela linha “rec\_env”, na condição “rec\_env=1” os dados são recebidos pela interface. A cada borda de subida do sinal “scl” um dado é transmitido através da linha “sda”. A leitura ou escrita de dados para o interior da interface na forma paralela é feita pela linha denominada “dado”. O controle das operações com a linha “dado” é feito pelos terminais “ce” e “rd\_wr”. O primeiro habilita a interface na condição “ce=0”; e o segundo define a operação: “rd\_wr=0” escrita, “rd\_wr=1” leitura.

Apresente uma descrição para a interface proposta. No diagrama da Figura 10.6.2 o registrador “ds” armazena os dados a serem transferidos, e o seu controle é executado pelos sinais “ce” e “rd\_wr”. O registrador “di” é um registrador de deslocamento controlado por “scl”. A entrada “reset” pode ser empregada para inicializar o controle interno da máquina.

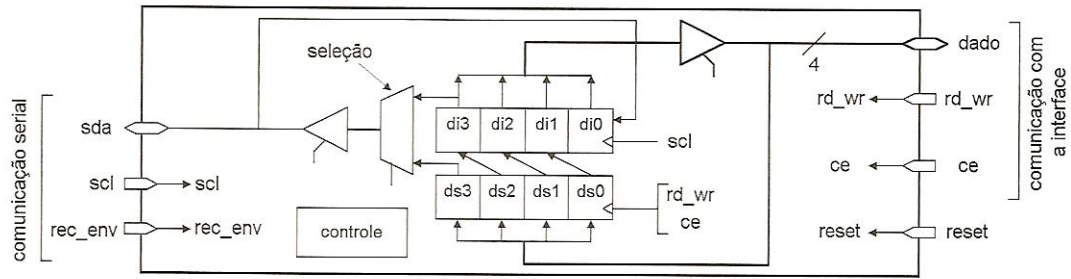


Figura 10.6.2 Diagrama de blocos da interface de comunicação serial.

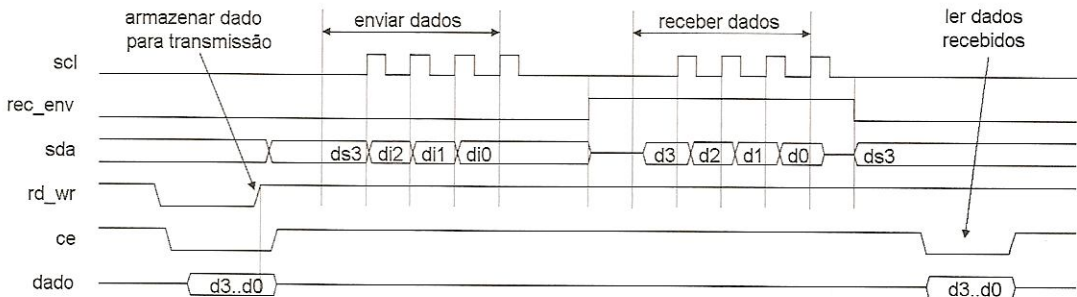


Figura 10.6.3 Esquema de operação e controle da interface.

**10.6.10** A linha “rec\_env” da interface proposta no exercício anterior pode ser eliminada inserindo-se um mecanismo de controle de início e fim de transmissão, e um bit de dados definindo o sentido da comunicação dos dados. A Figura 10.6.4 ilustra o esquema de controle proposto baseado no padrão I<sup>2</sup>C de comunicação. Na carta de tempos, a linha “sda” foi dividida em “sda entrada” e “sda saída” para identificar o sentido da comunicação num dado instante. Isto é, a informação está sendo recebida ou transmitida pela interface.

O primeiro dado recebido, ciclo 1, define a operação da interface. Caso esse bit tenha um nível lógico baixo, a interface deve enviar dados; na outra condição, a interface deve receber dados. O início de uma operação é definido por uma transição de um nível lógico alto para um nível lógico baixo na linha “sda” com “scl=1” (ver ciclo 0). O fim de uma operação é identificado por uma transição de um nível lógico baixo para um nível lógico alto em “sda” com “scl=1”, conforme mostrado no ciclo 7. Esse mecanismo de detecção de início e fim impõe a seguinte condição na linha “sda”: os dados presentes nessa linha devem permanecer estáveis, se “scl=1”. Se essa condição não for respeitada, poderá ser identificada uma falsa condição de início ou fim, devido a uma transição na linha “sda”. Devido a esse fato, no esquema de operação proposto os dados são transmitidos a cada borda de descida de “scl”, assegurando, assim, a manutenção da informação na linha “sda” com “scl=1”.

Proponha uma descrição que receba e transmita dados segundo o esquema apresentado na Figura 10.6.4. Alguns cuidados devem ser tomados para que a descrição seja possível de ser sintetizada. Um elemento de memória não pode ser sensível tanto à borda de descida como a uma borda de subida; assim, a recepção dos dados e a transmissão dos dados devem empregar registradores distintos (ver Figura 10.6.5). O mecanismo de identificação do início de operação e fim de operação sofre do mesmo problema. Um é ativado na borda de descida, e o outro na borda de subida.

Um outro ponto que deve ser levado em consideração é quanto à linha “sda”. Na proposta do padrão I<sup>2</sup>C, essa linha é do tipo dreno aberto para manter um nível lógico definido nos intervalos que nenhum periférico está controlando “sda” (ver Figuras 10.6.4 e 10.6.5). Note que, no esquema proposto, a linha “sda” é acionada por uma saída com estado de alta impedância. Assim, logo após o ciclo 1, numa operação para enviar dados, a interface “A” libera a linha “sda” para que a interface “B” assuma o controle. Nesse intervalo de tempo que o barramento fica em estado de alta impedância, uma interferência pode causar uma perturbação na linha “sda” levando à detecção de uma falsa condição de início ou fim. Desse modo, é necessário que a implementação do circuito contenha uma resistência para impor o nível lógico alto quando a linha “sda” se encontra em estado de alta impedância. Como uma saída do tipo dreno aberto não é normalmente inferida pelas ferramentas de síntese, a descrição deve empregar uma saída com estado da alta impedância.

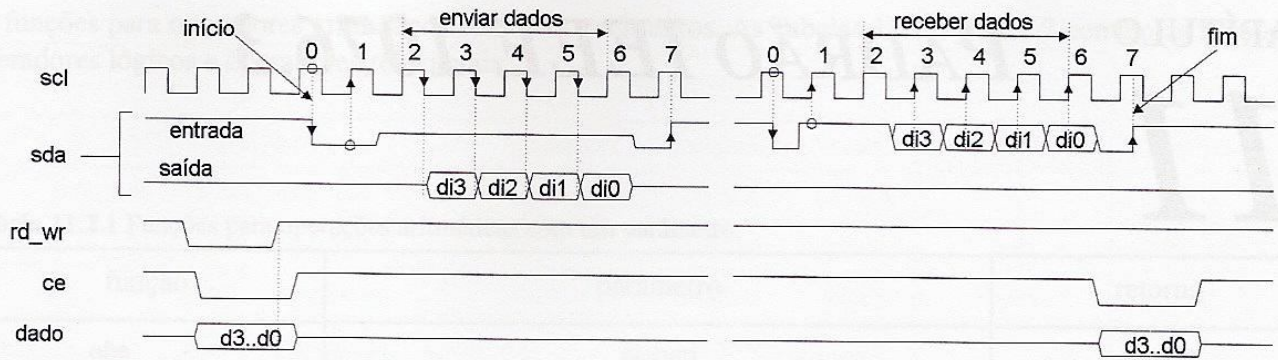


Figura 10.6.4 Esquema de operação e controle da interface II.

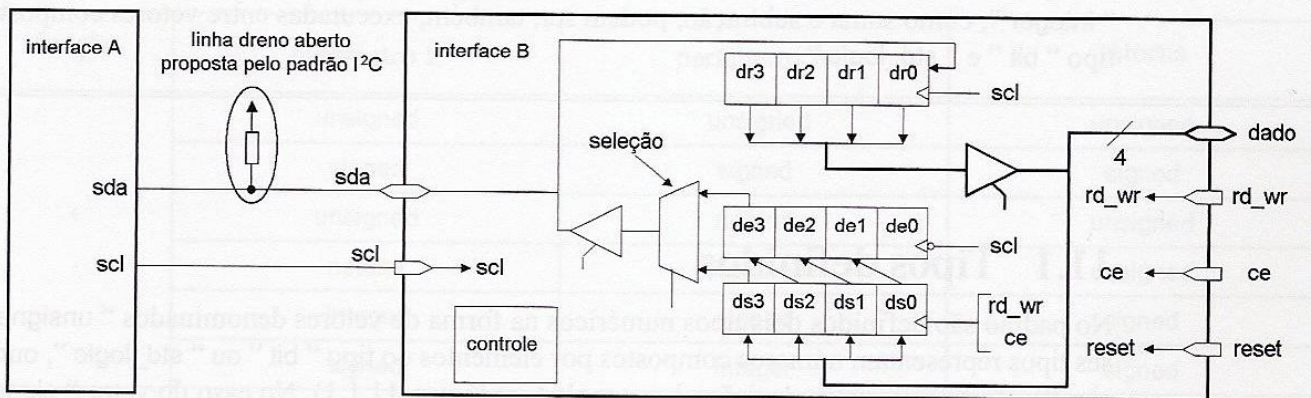


Figura 10.6.5 Diagrama de blocos de uma segunda proposta de comunicação serial.