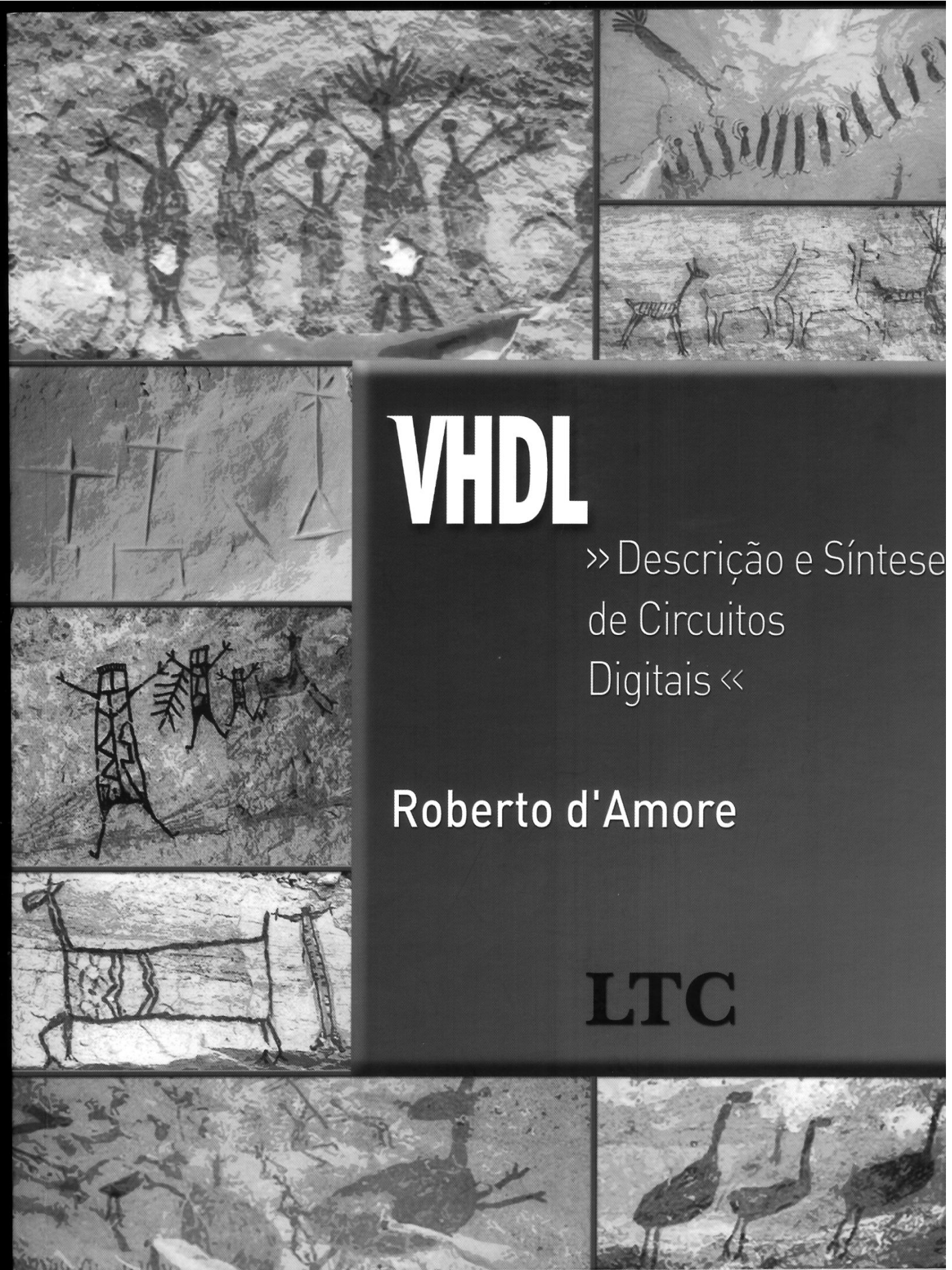


Lista de Exercícios – SEL0632

Capítulo 11



VHDL

» Descrição e Síntese
de Circuitos
Digitais «

Roberto d'Amore

LTC

- O tipo “unsigned” representa um número sem sinal, e tipo “signed” representa um número com sinal em formato complemento de dois.
- O padrão define os pacotes denominados “numeric_bit” e “numeric_std”.
- No pacote “numeric_bit” são empregados os tipos “bit” e “bit_vector”, e no pacote “numeric_std” os tipos “std_logic” e “std_logic_vector”.
- Somente um pacote pode ser empregado por vez, porque ambos denominam os tipos numéricos do mesmo modo: “unsigned” e “signed”.
- A função “std_match” permite comparar valores do tipo “std_logic” considerando o significado desses valores.

11.6 Exercícios

11.6.1 Proponha uma descrição para verificar a operação das funções “shift_right”, “shift_left”, “rotate_right”, “rotate_left”, “sll”, “srl”, “ror” e “rol”.

11.6.2 Crie uma descrição de teste das funções “resize”, e comprove as operações de aumento e redução do tamanho dos vetores do tipo “signed” e “unsigned”.

11.6.3 Verifique as operações das funções de conversão para tipos “natural”, “integer”, “unsigned” e “signed”.

11.6.4 Considerando o código do Quadro 11.6.1, comente e compare o resultado que deve ser esperado para os sinais de saída na linha 6 e linha 7.

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4
5  ENTITY std1076k IS
6      PORT (H_igual_ni,      H_igual_1,      H_igual_H      : OUT BOOLEAN;
7            H_std_match_ni, H_std_match_1, H_std_match_H : OUT BOOLEAN);
8  END std1076k;
9
10 ARCHITECTURE teste OF std1076k IS
11     CONSTANT valor_H      : STD_LOGIC := H;
12 BEGIN
13     H_igual_ni <= TRUE WHEN valor_H = - ELSE FALSE;
14     H_igual_1  <= TRUE WHEN valor_H = 1 ELSE FALSE;
15     H_igual_H  <= TRUE WHEN valor_H = H ELSE FALSE;
16
17     H_std_match_ni <= TRUE WHEN std_match(valor_H, -) ELSE FALSE;
18     H_std_match_1  <= TRUE WHEN std_match(valor_H, 1) ELSE FALSE;
19     H_std_match_H  <= TRUE WHEN std_match(valor_H, H) ELSE FALSE;
20 END teste;
    
```

Quadro 11.6.1 Exercício 11.6.4.

11.6.5 Apresente um código para um procedimento que implemente um contador com inicialização assíncrona e sensível à borda de subida. Os parâmetros formais do procedimento são os seguintes: “ck” (relógio), “rst” (inicialização), “max_cnt” (constante que define o valor máximo de contagem), e “q_uns” (valor da contagem). O número de bits do contador é determinado pelo tamanho do vetor “q_uns”.

Insira o procedimento dentro de um pacote, e faça o teste a partir de uma outra entidade que realiza uma chamada ao contador (ver Figura 11.6.1). Empregue os seguintes tipos nos parâmetros formais: “ck” e “rst”, tipo “std_logic”, “max_cnt” tipo “natural”, e “q_uns” tipo “unsigned”.

Sintetize o código para verificar se a ferramenta aceita a descrição proposta.

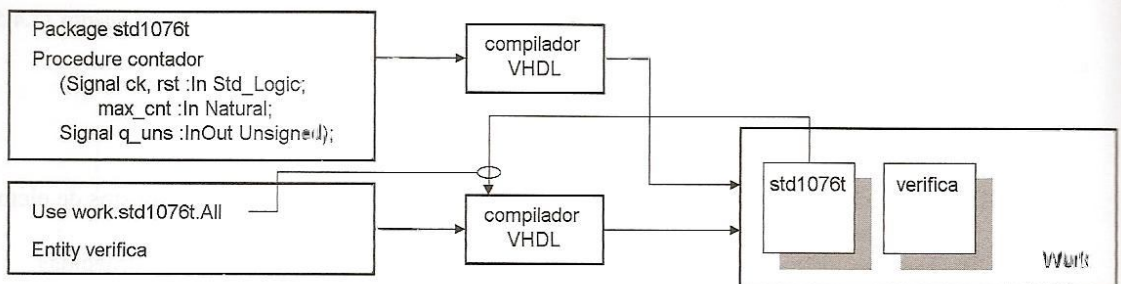


Figura 11.6.1 Exercício 11.6.5.

11.6.6 Considere uma unidade lógica aritmética com oito funções, conforme ilustrado na Figura 11.6.2. A operação executada entre os dados “rs” e “ss” é definida pelo sinal “opr”, a saída “ov” indica um transbordo numa operação de soma ou subtração, a saída “zr” indica que o resultado da operação é nulo, e entrada “ci” corresponde a um dado do tipo “vem um”.

Apresente uma descrição para esse circuito, empregando para os sinais “rs” e “ss” tipo “signed” com elementos do tipo “bit”, e para os sinais restantes, tipo “bit”. O número de bits dos sinais “rs”, “ss” e “ts” deve ser definido através de uma cláusula “GENERIC” no início do código.

opr	operação	ov	zr
000	ts ← rs + ss	↑↓	↑↓
001	ts ← rs + ss + ci	↑↓	↑↓
010	ts ← rs - ss	↑↓	↑↓
011	ts ← rs - ss - ci	↑↓	↑↓
100	ts ← rs E ss	?	?
101	ts ← rs OU ss	?	?
110	ts ← rs OU-EXCLUSIVO ss	?	?
111	ts ← NAO rs	?	?

? = indeterminado
 ↑↓ = afetado pela operação

 


Figura 11.6.2 Exercício 11.6.6.

11.6.7 O código proposto no Quadro 11.6.2 realiza a operação “ $a \times 2^n$ ” com sinais do tipo inteiro. Altere o código de modo a empregar tipos “unsigned”, observando o número de bits necessário para a gama de valores que cada sinal pode assumir. Como a função “ x^y ” não é definida nos pacotes do padrão 1076.3, é necessário substituí-la por uma outra operação. Sugestão: Analise como a operação “ 2^n ” pode ser realizada através de um deslocamento (ver Figura 11.6.2).

Analise, também, o número de bits necessário para realizar as operações.

```

1 ENTITY ex_a1 IS
2   PORT(n : IN  INTEGER RANGE 0 TO 3;
3         a : IN  INTEGER RANGE 0 TO 31;
4         s : OUT INTEGER RANGE 0 TO 256);
5 END ex_a1;
6
7 ARCHITECTURE exemplo OF ex_a1 IS
8 BEGIN
9   s <= a * 2**n;
10 END exemplo;
    
```

Quadro 11.6.2 Código do Exercício 11.6.7.

 


Figura 11.6.3 Sugestão para a alteração do código do Exercício 11.6.7.

11.6.8 Uma análise das operações executadas na descrição do Quadro 11.6.2 permite verificar que é possível substituir as operações executadas em “ $a \times 2^n$ ” por deslocamentos. Como “n” pode assumir os valores “0”, “1”, “2” e “3”, a operação “ $\times 2^n$ ”, na realidade, se resume em multiplicar “a” por “1”, “2”, “4” e “8”, respectivamente (ver Figura 11.6.4). Proponha uma descrição levando em consideração esse fato.

 


Figura 11.6.4 Nova alteração do código do Exercício 11.6.7.

11.6.9 Sintetize o código do Quadro 11.6.2 e os códigos propostos para a solução dos Exercícios 11.6.7 e 11.6.8. Analise como a ferramenta de síntese tratou a operação “ 2^n ” e a operação de multiplicação, para os três casos. Verifique o tamanho do circuito resultante, comparando o número de portas ou elementos equivalentes empregados.

11.6.10 Proponha um código para realizar a operação “ $\sum_{i=0}^7 a_i \times 2^{n_i}$ ”. A Figura 11.6.5 contém o diagrama de blocos de uma possível implementação, e a Figura 11.6.6 a respectiva carta de tempos. A cada ciclo de relógio, o valor resultante da operação “ $a \times 2^n$ ” é acumulado no registrador “reg_sub”. Essa operação é realizada por 8 ciclos. No oitavo ciclo, o resultado da saída do somador é transferido para o registrador “reg_total”, e o conteúdo de “reg_sub” é levado a zero. A entrada “rst” é empregada para inicializar a operação.

Nessa descrição empregue tipos “INTEGER” para facilitar a análise, e determine a gama de valores que cada objeto pode assumir. Isso é necessário para economizar recursos na implementação da descrição.

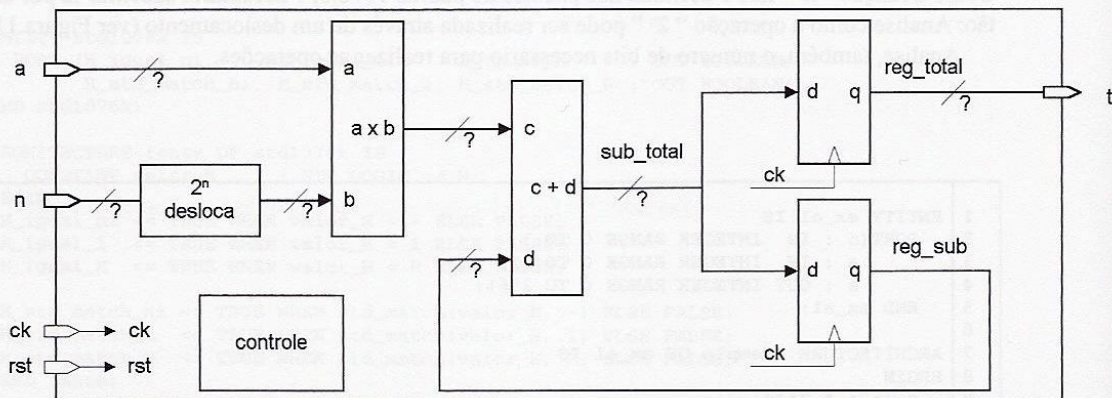


Figura 11.6.5 Diagrama de blocos para solução dos Exercícios 11.6.10 e 11.6.11.

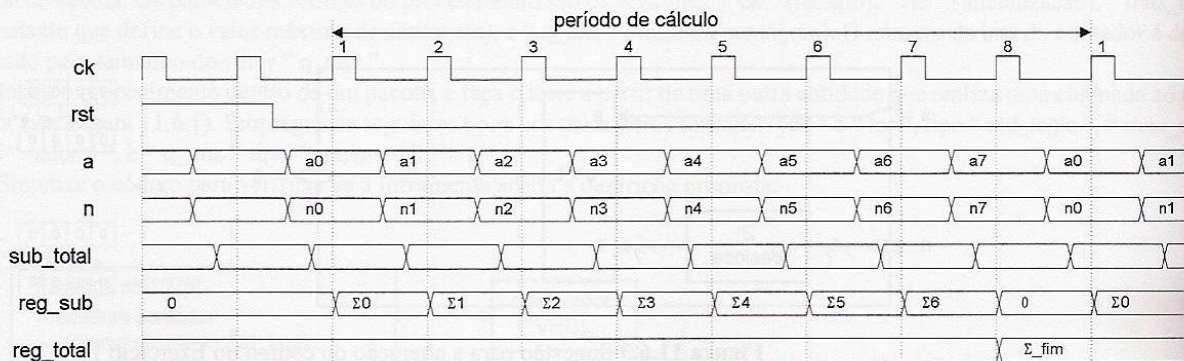


Figura 11.6.6 Carta de tempos para os Exercícios 11.6.10 e 11.6.11.

11.6.11 Altere o código proposto para o Exercício 11.6.10 de modo a empregar tipos “unsigned”. Determine o número de bits necessário para a gama de valores que cada sinal pode assumir, e complete o diagrama de blocos da Figura 11.6.5 com os valores estabelecidos.