



Nome: \_\_\_\_\_ Nº USP: \_\_\_\_\_

## Experiência 4 DISPOSITIVO LÓGICO PROGRAMÁVEL – FPGA (REV. A)

A FPGA (*Field Programmable Gate Array*) é uma das tecnologias mais avançadas para a implementação de circuitos lógicos digitais. São dispositivos facilmente programáveis, de alta densidade, com os quais podemos implementar sistemas digitais equivalentes a milhões de transistores a um custo muito baixo.

Esta experiência é uma introdução ao ambiente de desenvolvimento Vivado da Xilinx para a programação de FPGAs. Além de conhecer os rudimentos da utilização deste software, vamos programar e testar uma FPGA usando a placa de desenvolvimento Basys 3 (Digilent, EUA). A sessão 9.6 do livro texto (Wakerly) explica resumidamente o que é uma FPGA e como funcionam. A FPGA e outros dispositivos programáveis mais antigos também são descritos na sessão 1.7.

A programação será feita em linguagem Verilog. Estude com ANTECEDÊNCIA o material introdutório sobre Verilog na sessão 5.4 do livro texto (Wakerly).

Além desta apostila, você vai precisar do manual de usuário da placa de desenvolvimento Basys 3 que usaremos no laboratório para testar nossos projetos em FPGA.

- Estude a apostila **com antecedência**. Sua compreensão será avaliada na aula por **ARGUIÇÃO ORAL**.
- Faça os **EXERCÍCIOS** contidos na apostila e tire dúvidas com os professores **com antecedência**.
- Traga para a aula a apostila **IMPRESSA**. Os pontos importantes devem estar **destacados ou grifados**.

### PARTE A TEORIA

#### 4.1 FPGA (*Field Programmable Gate Array*)

Internamente, uma FPGA é composta por células padrão que podem ser programadas individualmente para constituir funções lógicas de  $n$  entradas e  $m$  saídas, chamadas PLB (*programmable logic block*). Matrizes de interconexões denominadas SM (*switch matrix*) também programáveis permitem conectar as saídas às entradas do próprio PLB (para formar circuitos realimentados) ou de outros PLBs. Como uma pastilha FPGA típica possui centenas de PLBs e SMs, temos um dispositivo capaz de implementar desde funções lógicas simples a sistemas digitais bastante complexos.

A Figura 4.1, ilustra a estrutura simplificada de uma FPGA. Neste exemplo, a PLB contém duas memórias programáveis (do tipo RAM), cada uma contendo 16 posições de 1 bit. Essa memória é chamada LUT (*look up table*), e cada uma delas permite implementar qualquer função booleana de 4 variáveis de entrada.

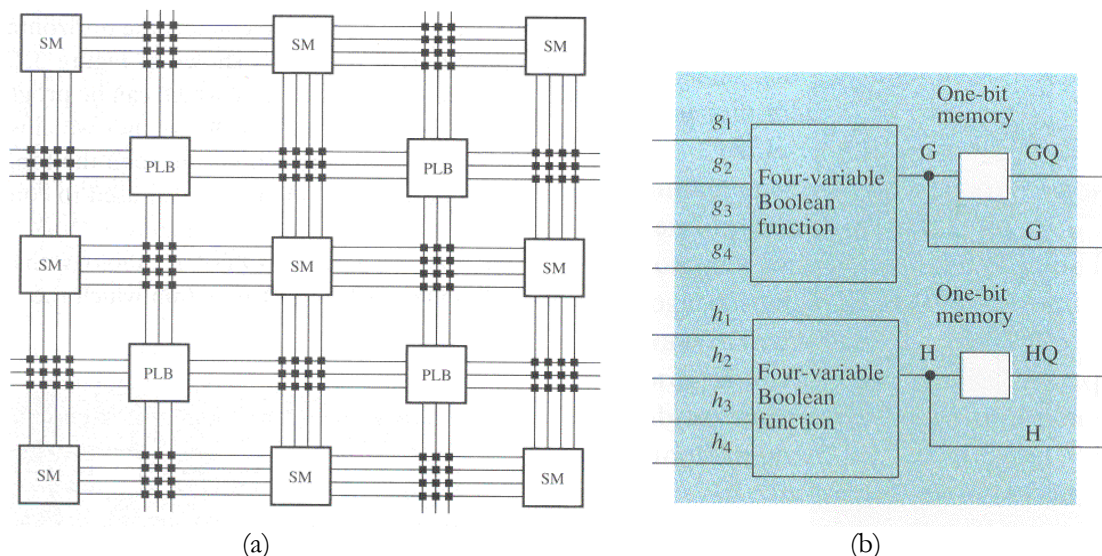


Figura 4.1 a) Estrutura matricial de uma FPGA, com PLBs interconectadas por SMs; b) Exemplo de PLB, composta por duas LUTs de 4 variáveis (extraído de Gajski, “Principles of Digital Design”)

Note que, neste exemplo, temos  $n = 8$  e  $m = 2$ . Observe que a estrutura desse PLB não permite realizar qualquer função lógica de 8 variáveis, e sim duas funções de 4 variáveis cada. Além disso, a matriz de interconexão SM não permite conectar quaisquer PLBs. Mas estas restrições podem ser superadas, interconectando-se vários PLBs.

A Figura 4.2, ilustra como implementar um somador completo de 1 bit usando uma PLB. Repare que a LUT superior (G) reproduz a tabela da verdade do vai-um ( $c_{i+1}$ ) e a inferior (H) contém a tabela da verdade do  $i$ -ésimo bit da soma ( $s_i$ ). Como se tratam de funções de três variáveis, uma das entradas de cada LUT não é utilizada. No caso da LUT G, por exemplo, a entrada  $g_1$  foi deixada em aberto, e portanto o conteúdo da LUT deve ser o mesmo tanto para  $g_1 = 0$  como para  $g_1 = 1$  (na figura, isto é indicado com X na coluna  $g_1$  de endereços). Analogamente, na LUT H, a entrada  $h_4$  não foi utilizada.

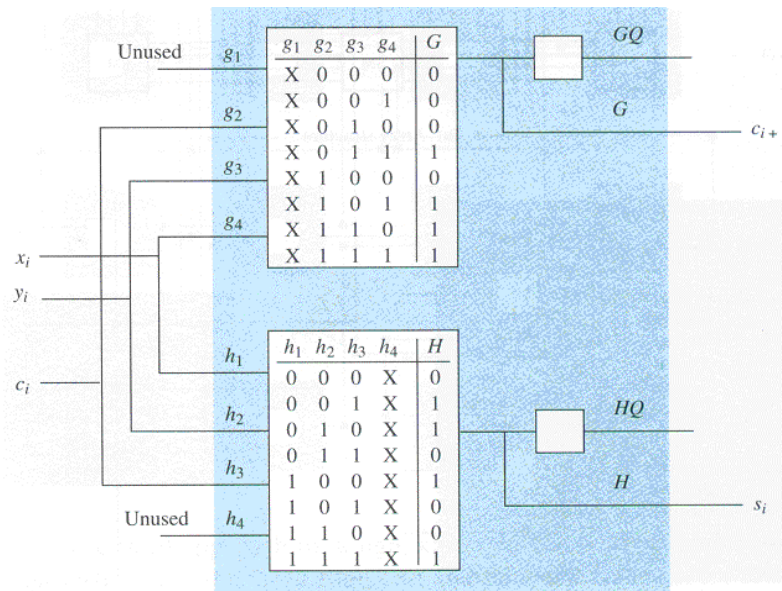


Figura 4.2 Somador completo ( $c_{i+1}$   $s_i$ ) implementado com uma PLB (extraído de Gajski, “Principles of Digital Design”)

Uma pastilha FPGA possui vários pinos, e muitos deles podem ser configurados individualmente para servir de entradas ou de saídas para as funções programadas.

A programação de PLBs, SMs e pinos é armazenada internamente nas FPGAs em memória volátil, o que significa que uma pastilha pode ser reprogramada milhões de vezes. Isso as torna uma excelente tecnologia para a prototipagem rápida de novos sistemas digitais. Projetistas de circuitos integrados, por exemplo, costumam utilizá-las para testar pro parte o projeto de CIs complexos.

## 4.2 Programação

A programação interna de PLBs e SMs normalmente é bastante complexa, mesmo para se implementar funções lógicas bem simples. Para facilitar a sua vida, os fabricantes de FPGAs investem pesadamente no desenvolvimento de softwares integrados para a programação automática desses dispositivos. São os chamados *compiladores de silício*. A ideia é permitir que você faça o projeto utilizando portas lógicas e bibliotecas de funções, de forma hierárquica. O compilador cuida de converter seu projeto em sequências de bits que posteriormente são transferidas para a memória de configuração da FPGA.

Em linhas gerais, o ciclo de desenvolvimento com uma FPGA envolve as seguintes etapas.

- **Projeto digital (*design entry*):** é o projeto propriamente dito do circuito que será implementado pela FPGA. Em projetos mais simples, podem ser usados editores gráficos para se desenhar o diagrama lógico do circuito – é o chamado modo de captura esquemática (*schematic entry*). Na prática, usam-se linguagens (*HDL, hardware description language*) para descrever os circuitos textualmente por meio de linhas de código que lembram programas de computador. Exemplos de linguagens: ABEL, VHDL e Verilog. Usaremos esta última no curso.
- **Síntese:** converte a descrição dos circuitos para uma linguagem intermediária mais simples e com menor nível de abstração, garantindo que o projeto possa ser fisicamente sintetizado.
- **Simulação funcional:** simula o funcionamento do circuito projetado com portas lógicas, sem considerar os atrasos de propagação, para que se teste a lógica implementada.
- **Implementação:** o projeto é compilado para formar os bits de programação da FPGA. É hora de se verificar se o modelo de FPGA a ser utilizada (*target*) comporta o projeto, isto é, se o CI contém elementos suficientes para implementar o circuito e se é rápida o suficiente para atender os requisitos de velocidade do projeto.

- Verificação: simula eletricamente o circuito implementado na FPGA, considerando tempos de atraso, para verificar se o circuito é capaz de operar na velocidade desejada, e se problemas como hazard não afetam o funcionamento do circuito.

Nesta experiência, utilizaremos o software Vivado 2016 versão Webpack, da Xilinx. Trata-se de um ambiente de desenvolvimento profissional bastante complexo. Nesta aula e na seguinte, procuraremos aprender a usar as funções elementares do programa.

### 4.3 Unidade Lógico-Aritmética

Como exemplo de aplicação, vamos implementar uma unidade lógico-aritmética (ULA) de 3 bits em FPGA no laboratório. A ULA implementa quatro funções lógicas e quatro operações aritméticas, conforme mostra a Figura 4.3. As entradas  $a[2:0]$  e  $b[2:0]$  são duas palavras de 3 bits, a saída  $f[2:0]$  de 3 bits é o resultado final, e  $c_3$  é o *carry-out* gerado nas operações aritméticas. As demais entradas  $M$  e  $s[1:0]$  selecionam a operação a ser efetuada. Na tabela, o índice “C<sub>2</sub>” indica operação em notação complemento de 2, e  $A$  e  $B$  representam as palavras de entrada  $a[2:0]$  e  $b[2:0]$ .

 


Figura 4.3 Símbolo e operações da ULA

Para construí-la, vamos usar a arquitetura mostrada na Figura 4.4 (adaptada de “*Principles of Digital Design*”, Gajski). O elemento central é um somador completo de três bits, representado pelo bloco FA3 (*Full Adder*). As parcelas  $x[2:0]$  e  $y[2:0]$  da soma são geradas pelos blocos LE3 (*Logic Extender*) e AE3 (*Aritmetic Extender*), enquanto que o vem-um  $c_0E$  do somador é gerado pelo bloco CE (*Carry-in Extender*).

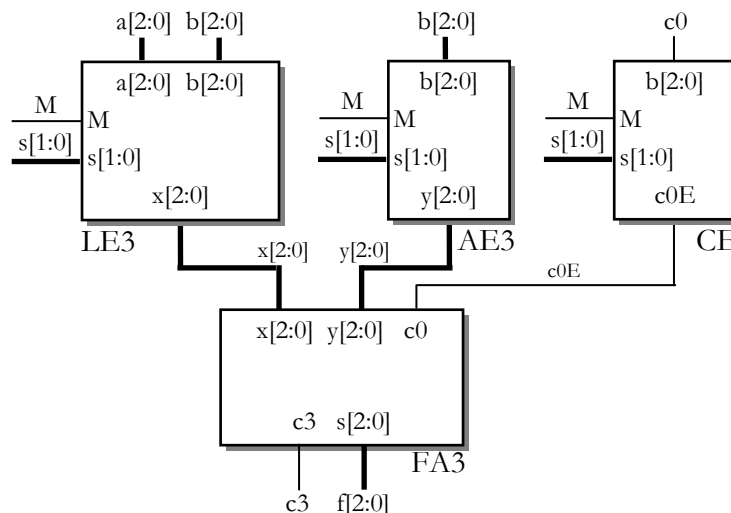


Figura 4.4 Arquitetura da ULA

A função dos extensores LE3, AE3 e CE é alterar as entradas do somador de modo a fazê-lo efetuar as operações desejadas. As saídas da ULA são as saídas do somador, e portanto

$$\{c_3, f[2:0]\} = x[2:0] + y[2:0] + c_0E, \quad (4.1)$$

onde  $\{c_3, f[2:0]\}$  representa uma palavra de 4 bits resultante da concatenação do bit  $c_3$  com os três bits de  $f[2:0]$ , sendo  $c_3$  o bit mais significativo da palavra formada (essa notação é usada em Verilog).

#### 4.3.1 Modo lógico

No modo lógico (com  $M = 1$ ), a ideia é fazer com que extensor LE3 coloque em  $x[2:0]$  o resultado da operação lógica selecionada, e os blocos AE3 e CE zerem os sinais  $y[2:0]$  e  $c_0E$  para que  $x[2:0]$  seja somado com zero e passe inalterado para as saídas da ULA. Ou seja, nas saídas da ULA tem-se

$$f[2:0] = x[2:0] + 000 + 0 = x[2:0] \quad \text{e} \quad c_3 = 0.$$

Como o extensor LE3 faz operações lógicas bit a bit entre  $a[2:0]$  e  $b[2:0]$ , podemos projetar a célula básica de um extensor lógico de um bit (LE1) e repeti-la três vezes, como mostra a Figura 4.6. Mas antes temos que ver também como o bloco LE3 deve funcionar no modo aritmético.

 


Figura 4.5 Estrutura interna do extensor lógico LE3

#### 4.3.2 Modo aritmético

Repare que todas as operações aritméticas que a ULA efetua têm a entrada  $a[2:0]$  como primeiro operando. Ou seja, com  $M = 0$ , nas saídas da ULA temos somas do tipo

$$\{c3, f[2:0]\} = a[2:0] + y[2:0] + c0E.$$

Portanto o bloco LE3 deve copiar em  $x[2:0]$  os bits de  $a[2:0]$ , e AE3 e CE devem modificar  $y[2:0]$  e  $c0E$  para que o somador efetue outras operações além da soma. A Tabela 4.1 mostra como implementar as operações aritméticas da ULA usando o somador.

Tabela 4.1 Funcionamento da ULA em modo aritmético ( $M=0$ ).

$s_1 s_0$	Função	$y[2:0]$	$c0E$	Soma efetuada	Observações
0 0	Adição	$b_2b_1b_0$	$c0$	$a_2a_1a_0 + b_2b_1b_0 + c0$	Soma as entradas da ULA
0 1	Incremento	000	1	$a_2a_1a_0 + 000 + 1$	Soma um usando a entrada de vem-um ( $c0$ )
1 0	Decremento	111	0	$a_2a_1a_0 + 111 + 0$	111 representa $-1$ em C2 com três bits
1 1	Subtração	$b_2'b_1'b_0'$	$c0'$	$a_2a_1a_0 + b_2'b_1'b_0' + c0'$	$(b_2'b_1'b_0' + c0')$ representa $(-b_2b_1b_0 - c0)$ em C2

De fato, as operações lógicas escolhidas para compor a ULA são tais que permitem construir o extensor AE3 também pela repetição da célula básica de um extensor aritmético de um bit (AE1), como mostra a Figura 4.6.

 


Figura 4.6 Estrutura interna do extensor aritmético AE3

#### 4.3.3 Implementação dos extensores LE1, AE1 e CE

As conclusões anteriores estão condensadas na Tabela 4.2, que especifica as saídas que cada célula básica (de um bit) dos extensores deve gerar em função da operação a ser realizada.

Tabela 4.2 Definição das saídas  $x_i$ ,  $y_i$  e  $c0E$  dos extensores LE1, AE1 e CE, respectivamente.

M = 0 (modo aritmético)					M = 1 (modo lógico)				
$s_1 s_0$	Função	$x_i$	$y_i$	$c0E$	$s_1 s_0$	Função	$x_i$	$y_i$	$c0E$
0 0	$A+B+c0$	$a_i$	$b_i$	$c0$	0 0	A	$a_i$	0	0
0 1	$A+1$	$a_i$	0	1	0 1	A and B	$a_i \text{ and } b_i$	0	0
1 0	$(A-1)_{C2}$	$a_i$	1	0	1 0	A or B	$a_i \text{ or } b_i$	0	0
1 1	$(A-B-c0)_{C2}$	$a_i$	$b_i'$	$c0'$	1 1	not(A)	$a_i'$	0	0

Assim, a conclusão do projeto da ULA se resume na implementação de três circuitos combinacionais de baixa complexidade, cujas expressões lógicas são dadas a seguir.

$$\mathbf{LE1}: x_i = a_i \cdot \overline{s_0} + \overline{M} \cdot a_i + a_i \cdot b_i \cdot \overline{s_1} + M \cdot \overline{a_i} \cdot s_1 \cdot s_0 + M \cdot \overline{a_i} \cdot b_i \cdot s_1 \quad (4.2)$$

$$\mathbf{AE1}: y_i = \overline{M} \cdot (\overline{b_i} \cdot s_1 + b_i \cdot \overline{s_0}) \quad (4.3)$$

$$\mathbf{CE}: c_0 E = \overline{M} \cdot (\overline{c_0} \cdot s_0 + c_0 \cdot \overline{s_1}) \quad (4.4)$$

Nota 1: necessitamos também de um somador binário (bloco FA3), mas não precisamos nos preocupar com ele. Como se trata de um circuito bem conhecido e bastante usado, poderemos implementá-lo facilmente na FPGA.

Nota 2: a verificação das expressões acima (usando mapas de Karnaugh, por exemplo) ficam por sua conta.

## 4.4 Verilog

Vamos dar a seguir alguns exemplos de como usar a linguagem Verilog para descrever os circuitos desta experiência. Não temos a pretensão de escrever um manual completo da linguagem, por isso complete seu estudo lendo o livro texto ou seu material de referência preferido.

### 4.4.1 Módulo LE3 – versão *assign*

A Figura 4.7 mostra como descrever o circuito do bloco LE3 usando atribuições do tipo *assign*. Palavras reservadas da linguagem Verilog são destacadas em lilás e em vermelho.

```
module LE3( input M,
            input [1:0] s,
            input [2:0] a, b,
            output [2:0] x );

    wire s1, s0;

    {s1, s0} = s;
    assign x[0] = {a[0] & ~s0} | (~M & a[0]) | (~s1 & a[0] & b[0]) | (M & s1 & s0 & ~a[0]) | (M & s1 & ~a[0] & b[0]);
    assign x[1] = {a[1] & ~s0} | (~M & a[1]) | (~s1 & a[1] & b[1]) | (M & s1 & s0 & ~a[1]) | (M & s1 & ~a[1] & b[1]);
    assign x[2] = {a[2] & ~s0} | (~M & a[2]) | (~s1 & a[2] & b[2]) | (M & s1 & s0 & ~a[2]) | (M & s1 & ~a[2] & b[2]);
endmodule // LE3_assign
```

Figura 4.7 Descrição do módulo LE3 com atribuições *assign*

Após a palavra reservada *module* e o nome de identificação do módulo (*LE3*), vem a lista de sinais de entrada e saída. NOTE: barramentos com mais de um bit tem a dimensão declarada ANTES do nome do sinal.

Em Verilog, sinais são conhecidos como *nets* e a linguagem define vários tipos de *nets*. As que usamos no módulo acima são do tipo **wire**: representam vias (ou trilhas) que conectam entradas e saídas de circuitos.

A palavra *assign* serve para atribuir um nome de uma *net* à saída de um circuito lógico.

Atribuições *assign* devem obrigatoriamente ser feitas a *nets* do tipo *wire*. Por *default*, o Verilog assume que *nets* de “input” e “output” dos módulos são do tipo *wire*.

A definição dos *wires* *s1* e *s0* não é de todo necessária, mas serve para melhorar a legibilidade do código e serve como exemplo de uso de *nets* auxiliares. A linha “{ s1, s0 }” indica que esses dois bits foram *concatenados* para receberem uma cópia dos bits de entrada *s[1]* e *[0]* em um único comando. Concatenações desse serão bastante usadas nos próximos exemplos.

### 4.4.2 Módulo LE3 – versão procedural

A descrição sinal à sinal mostrada na Figura 4.7 é no mínimo pouco interessante. É enfadonha.

Em Verilog, é possível descrever o funcionamento de um circuito em linguagem de nível mais alto. É a chamada forma *procedural*, que inclui comandos para instruir o compilador Verilog como construir o circuito.

Por exemplo, vê-se que os três bits do barramento *x* são geradas por circuitos idênticos, onde apenas se troca os bits de *a* e *b*. A Figura 4.8 mostra como implementar o *Logic Extender* de 3 bits inteiramente de forma procedural. Repare como o laço “*for*” descreve iterativamente a lógica dos três bits do módulo.

Um bloco procedural começa com “**always @**”, seguido de uma lista de sinais que servem para ativar o bloco, chamada de *lista de sensibilidade*. De forma conveniente, é possível usar a forma “**(\*)**” para indicar “todos os sinais de entrada que aparecem no bloco”.



```

module LE3( input M,
            input [1:0] s,
            input [2:0] a, b,
            output [2:0] x );

    integer i;
    reg [2:0] xReg;
    reg s1, s0;

    always @ (*) begin
        {s1, s0} = s;
        for (i = 0; i <= 2; i=i+1) begin
            xReg[i] = (a[i] & ~s0) | (~M & a[i]) | (~s1 & a[i] & b[i]) | (M & s1 & s0 & ~a[i])
                    | (M & s1 & ~a[i] & b[i]);
        end; // for i
    end // always

    assign x = xReg;

endmodule // LE3

```

Figura 4.8 Descrição procedural do módulo LE3

Detalhe importante: apenas *nets* do tipo *reg* podem ser alteradas dentro de blocos procedurais (ou seja, aparecerem do lado esquerdo de igualdades). Por isso, desta vez *s1* e *s0* foram declarados como *reg*.

Outro detalhe: como vimos, sinais de entrada e saída de módulos são do tipo *wire* por default. Por isso criamos a net auxiliar *xReg*, do tipo *reg*, para receber as atribuições dentro bloco *always*. No fim, o valor de *xReg* é copiado na saída *x* (que é do tipo *wire*) por uma atribuição *assign*.

#### 4.4.3 Geração de sinais de estímulo para simulação

O Verilog também serve para descrever como simular um circuito (o chamado *testbench*). A Figura 4.9 mostra um exemplo de *testbench* para o *Logic Extender* LE3. Ele contém a descrição do circuito a ser simulado (no caso, se resume à instanciação do módulo LE3) e gera os sinais de estímulo da simulação (sinais de entrada do módulo LE3).

Uma instanciação insere todo o circuito descrito em outro módulo, e no nosso exemplo ocorre na linha “LE3 UUT (M, s, a, b, x);”

onde LE3 é o módulo instanciado, “UUT” (*Unit Under Test*) é um nome de identificação (equivalente aos U1, U2, etc. que usamos nos diagramas lógicos) e em seguida aparecem as *nets* conectadas às entradas e saídas do módulo.

A descrição dos sinais de estímulo é feita dentro de um bloco do tipo *initial*, que é do tipo **procedural**.

Algumas sutilezas desse exemplo:

- Usamos o inteiro *k* para varrer todas as possíveis combinações de 5 bits, de 00000 a 11111.
- As *nets* M, s[1:0], a[2:0] e b[2:0] são alteradas dentro do bloco “*initial*” e por isso precisam ser do tipo *reg*.
- O vetor x[2:0] precisa ser declarado como *wire*! Como está conectado à saída do módulo LE3 (e é alterado *fora* do bloco procedural por meio da instanciação de LE3), x deve ser uma *net* do tipo *wire*.
- A linha “s = { k[3], k[2] };” concatena dois bits da variável *k* para formar o vetor s[1:0].
- A construção “{3{k[1]}}” concatena 3 cópias do bit *k*[1] para formar um palavra de 3 bits, todos iguais a *k*[1].
- A construção “#10” faz o tempo de simulação avançar 10 unidades de tempo. A unidade de tempo usada é definida na primeira linha por “*timescale 1ns / 1ps*”. No caso, fará a simulação avançar 10 ns, com precisão de 0,001 ns nos cálculos de propagação.

Neste *testbench* temos também exemplos de comandos passados para o simulador.

- **\$timeformat(-9, 0, “ns”, 3)** Define a forma como o tempo de simulação é impresso. No caso, em  $10^{-9}$  s, com 0 dígitos depois da vírgula, imprimindo “ns” como unidade e com 3 dígitos de comprimento. Se este comando não é usado, o tempo é impresso usando a precisão definida por “*timescale*” como unidade.
- **\$time** Representa a variável interna do simulador que acumula o tempo de simulação.
- **\$write(...)** Imprime uma mensagem na tela de console do simulador. O conteúdo “...” entre parêntesis segue as mesmas regras de formatação do comando “printf” da linguagem C.
- **\$finish** Encerra a simulação.

No laboratório, faremos uma simulação funcional (ou *behavioral*). Esse tipo de simulação considera apenas a lógica do circuito, sem levar em conta os atrasos de propagação.

```

`timescale 1ns / 1ps      // Unidade de tempo e precisão da simulação
module LE3_sim( );        // Lista de entradas e saídas: vazia neste caso

    reg M;
    reg [1:0] s;
    reg [2:0] a, b;
    wire [2:0] x;

    integer k;

    LE3 UUT ( M, s, a, b, x ); // instanciação do módulo a ser simulado

    initial begin
        $timeformat(-9, 0, "ns", 3); // formato para imprimir $time
        for (k = 0; k <= 31; k=k+1) begin
            M = k[4];
            s = { k[3], k[2] };
            a = {3{k[1]}};
            b = {3{k[0]}};
            #10;
            $write( "Tempo=%t: M=%b, s=%2b, a = %b, b=%b => x=%b\n", $time, M, s, a, b, x);
        end; // for k
        $finish;
    end // initial

endmodule // LE3_sim

```

Figura 4.9 Simulação do módulo LE3.

#### 4.4.4 Associando sinais à pinos da FPGA – *constraints*

Até agora, descrevemos de forma abstrata os sinais de circuitos. Mas para serem úteis na vida real, os sinais precisam estar conectados a pinos físicos do componente. No caso do Vivado, isso é feito por meio de um arquivo texto com formato próprio para isso. É o chamado arquivo de restrições (*constraints*), que tem extensão “*.xdc*”.

No caso do programa Vivado, cada pino de E/S é definido por um par de linhas no arquivo *.xdc*. Por exemplo: na placa Basys 3, a chave sw2 está conectada ao pino W16 da FPGA (confira no manual da placa), o que no arquivo *.xdc* ficaria

```

set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports sw2]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sw2]

```

São comandos próprios do programa Vivado que definem parâmetros internos para a implementação do circuito. Assim, “PACKAGE\_PIN” é um parâmetro que define o pino que será conectado ao *net* sw2, o qual a função “get\_ports” busca no módulo de topo do projeto. Já “LVCMOS33” indique que o pino será ligado a um *buffer* de E/S do tipo CMOS de 3,3 V.

#### 4.4.5 Descrição em alto nível – módulo CE

Mesmo a versão procedural do módulo LE, mostrada na Figura 4.8, envolve um nível de abstração muito limitado. Isso porque descreve o circuito a partir de operações lógicas elementares, do tipo NOT, AND e OR.

Com linguagens poderosas como o Verilog, é possível ir muito além. A Figura 4.10 mostra um pequeno exemplo, usando o extensor de vem-um CE. Toda a descrição é feita de forma procedural, e descreve de forma quase direta a coluna c0E da Tabela 4.2, usando duas estruturas muito úteis do Verilog: *if-else* e *case*.

A forma *if-else* é bem parecida com a de linguagens de programação como C.

Já o *case* tem uma particularidade que é importante destacar. Como se trata de uma descrição de um circuito físico, é conveniente que todos os casos possíveis do vetor *s* usado como seletor do *case* estejam previstos. Caso contrário, o circuito sintetizado pode não ser o esperado. Por isso, costuma-se sempre (e por segurança) incluir a linha “*default*” que será associada a qualquer caso não previsto.

```

module CE(
    input M,
    input [1:0] s,
    input c0,
    output c0E
);

    reg cReg;

    always @ (*) begin
        if (M)
            cReg = 0;
        else begin
            case ( s )
                2'b00 : cReg = c0;
                2'b01 : cReg = 1;
                2'b10 : cReg = 0;
                2'b11 : cReg = ~c0;
                default: cReg = 0;
            endcase;
        end; // else
    end // always

    assign c0E = cReg;

endmodule // CE


```

Figura 4.10 Descrição procedural em alto nível do módulo CE.
 
## 4.5 Placa de Desenvolvimento Basys 3

No laboratório, vamos testar os circuitos projetados utilizando a placa de desenvolvimento Basys 3, da Digilent. Ela contém uma FPGA modelo Artix 7, da Xilinx, de 236 pinos.

A placa contém ainda vários conectores e dispositivos que permitem verificar o funcionamento do circuito programado na FPGA. Dentre eles, temos 4 displays de 7 segmentos, 16 chaves de duas posições, 16 LEDs, 5 botões de contato momentâneo (*push buttons*).





Veja, em anexo, o manual de usuário da placa. Na página 15, a figura 16 indica em que pinos da FPGA os dispositivos estão conectados, e essa informação deve ser levada em conta no projeto do circuito. Por exemplo, para acender e apagar o led LD1, deve-se conectar o pino E19 da FPGA a uma saída do circuito projetado.

A placa já vem com um circuito de teste gravado em memória flash. Com o *Jumper* JP1 na posição 1-2, o circuito gravado é transferido para a FPGA ao se ligar a placa. O circuito de teste faz com que:

- Cada chave SW deve acionar o led LD correspondente
- O botão central deve apagar todos os displays e os demais um display de cada vez

O display conta sequencialmente

## 4.6 Pré-Relatório e Relatório

O formulário que se encontra na PARTE B da apostila constitui tanto o pré-relatório como o relatório desta experiência. Existem dois tipos de itens que você deverá responder:

- **Exercícios:** constituem o *pré-relatório* e **recomendamos fortemente** que sejam ser feitos com cuidado *antes* da aula. Se você tiver que fazê-los ou corrigi-los no laboratório, perderá tempo e poderá não conseguir concluir todas as atividades.
- **Anotações:** constituem o *relatório* e devem ser feitas individualmente *durante* a aula.

**ATENÇÃO:** leia as atividades da PARTE B e não apenas os enunciados dos exercícios do pré-relatório

Muitos detalhes necessários para fazer os exercícios estão descritos nas atividades em que se inserem. Além disso, você já terá uma noção do que deverá fazer e perderá menos tempo com a leitura durante a aula.

## 4.7 Outros módulos em Verilog usados nesta experiência

```
module xxAE3_top(  
    input sw2,  
    input sw1,  
    input sw0,  
    input sw15,  
    output ld15  
);  
  
    wire M;  
    wire [1:0] s;  
    wire [2:0] b, y;  
  
    assign M = sw2;  
    assign s = { sw1, sw0 }; // s[1]=sw1 e s[0]=sw0  
    assign b = { 2'b0, sw15 }; // b[2]=b[1]=0 e b[0]=sw15  
    assign ld15 = y[0];  
  
    xxAE3 U1 ( M, s, b, y ); // Instanciação de xxAE3  
  
endmodule // xxAE3_top
```

Figura 4.11 Módulo de topo para teste do *Aritmetic Extender* xxAE3 na placa

```

module ULA3(
    input M,
    input [1:0] s,
    input [2:0] a,
    input [2:0] b,
    input c0,
    output [2:0] f,
    output c3
);

    wire [2:0] x, y;
    wire c0E;

    LE3 U1 (M, s, a, b, x);
    xxAE3 U2 (M, s, b, y); // instanciação do seu módulo
    CE U3 (M, s, c0, c0E);

    assign {c3, f} = x + y + c0E;

endmodule // ULA3

```

Figura 4.12 Módulo ULA3.v

```

module ULA_top(
    input [15:0] sw,
    output [15:0] ld
);

    wire M;
    wire [1:0] s;
    wire [2:0] a, b, f;
    wire c0, c3;

    assign M = sw[2];
    assign s = sw[1:0];
    assign a = sw[15:13];
    assign b = sw[11:9];
    assign c0 = sw[7];

    assign ld[3] = c3;
    assign ld[2:0] = f;
    assign {ld[15:13], ld[11:9], ld[7]} = 7'b1111111;
    assign {ld[12], ld[8], ld[6:4]} = 5'b00000;

    ULA3 U0 ( M, s, a, b, c0, f, c3 ); // Instanciação da ULA3

endmodule // ULA_top

```

Figura 4.13 Módulo ULA\_top.v