

PARTE B PRÁTICA

Arguição: _____

Relatório: _____

- **Exercícios:** faça-os com antecedência ANTES DA AULA.
- **Anotações:** devem ser feitas DURANTE A AULA.
- □ : passos das atividades – para não se perder, MARQUE-AS depois que completá-las

Nome: _____ n. USP: _____ Turma: _____

Colega de equipe (Nome / n. USP): _____

Bancada: _____ Data: _____ Hora de início: _____

Atividade 1 Inicialização do computador e teste da placa

- Ligue o computador e os DOIS MONITORES. Faça login e inicie a máquina virtual **pmr3303**.
Se sua máquina virtual estiver configurada corretamente, ela terá as seguintes unidades de rede disponíveis:
\\ts02-00\PMR3303 – unidade **S**:
\\vmware-host\Shared Folders\Public\PMR3303 – unidade **Y**:

- Copie do servidor a pasta indicada e todo o seu conteúdo (SOBREESCREVA caso já existam):
Origem: **S:\Exp5** Destino: **Y:\Turma T**, onde *T* é o número da turma (1, 2, 3 ou 4)
- Abra e siga o arquivo **Y:\Turma T\Exp5\3303_19Exp5_Roteiro.pdf**
- Descomprima o arquivo **Y:\Turma T\Exp5\3303_E5.zip**:
Clique com o botão direito, clique em “7-zip” e clique em “Extrair aqui”.
Caso apareça uma janela de confirmação, clique em “Sim para Todos” para substituir os arquivos existentes.
(Por ser pasta de rede, o Explorer não atualiza a janela automaticamente – dê um “refresh” ou reabra a pasta).

Teste a placa Basys 3 com um circuito que já está gravado na memória *flash*.

- *Jumper* JP2 na posição 2-3 (USB): para alimentar a placa pelo conector USB
Jumper JP1 em 1-2 (QSPI): para configurar a FPGA com o conteúdo do memória flash
- Ligue o cabo USB e a chave ON/OFF da placa.
Teste as chaves, os leds e os botões. Ao final, desligue a chave ON/OFF da placa.

Atividade 2 Criação do projeto xxFF

- No Vivado, clique em “Create New Project” e em seguida em “Next”. Preencha os campos:
“Project location”: **Y:/Turma T/Exp5/seugrupo** (*T* é a turma e *seugrupo* é o nome de guerra do grupo)
“Project name”: algo como **xxFF**, onde *xx* são as 2 primeiras letras do nome do grupo (ATENÇÃO: o primeiro *x* deve ser uma letra!)
Caixa “Create project subdirectory”: deixe marcada e clique em “Next”.
- Selecione “RTL Project” e marque a caixa “Do not specify sources at this time”. Clique em “Next”.
- Selecionar o modelo de FPGA presente na placa: “xc7a35tcbg236-1”.
Clique em “Next” e em seguida em “Finish”.

Anotação 2a Anote o nome do seu diretório de trabalho: _____

Atividade 3 Criação do módulo FF_DE

Vamos agora criar o módulo que implementa o flip-flop D descrito na seção 5.1.1 .

- No menu “Flow Navigator” (esquerda da tela), submenu “Project Manager”, clique em “Add Sources”.
Clique em “Add or create design sources” e clique em “Next”.
Clique em “Create File”.
No campo “File name:”, digite **FF_DE**. Clique “OK”.

- ☐ Na janela “Add Sources”, clique em “Finish”. Isso abrirá a janela “Define Module”. Configure os sinais de E/S:
Inputs: **C**, **D**, **En** e **Clr**, todos de 1 bit (deixe a caixa “Bus” desmarcada).
Outputs: **Q** de 1 bit também.
Clique em “OK.”
- ☐ O módulo FF_DE deve ter sido incluído na hierarquia do projeto:
Para editá-lo, clique duas vezes sobre ele (em “Project Manager”, subquadro “Sources”, pasta “Desing Sources”).
Preencha os comentários “Engineer”, “Project Name”, “Description” (algo como “Flip-flop D com enable”) e “Dependencies” (neste caso, nenhum)
- ☐ Complete o módulo com a descrição procedural do flip-flop D, conforme mostra a Figura 5.2, e salve.

Atividade 4 Criação do módulo xxCB4

Vamos agora criar o módulo que implementa um contador binário de 4 bits usando instâncias do flip-flop D criado na atividade anterior.

- ☐ No menu “Flow Navigator”, submenu “Project Manager”, clique em “Add Sources”.
Crie um novo módulo de nome **xxCB4**, substituindo **xx** pelas iniciais do seu grupo. Resumidamente: “Add or create design sources” / “Next” / “Create File” / “File name:” = **xxCB4** / “OK” / “Finish”.
- ☐ Na janela “Define Module”, defina os seguintes sinais de E/S:
Inputs: **C**, **En** e **Clr**, todos de 1 bit (deixe a caixa “Bus” desmarcada).
Outputs: **Q** de 4 bit (Bus [3:0]) e **RCO** de 1 bit.
Clique em “OK.”
- ☐ Para editar o **xxCB4.v**, clique duas vezes sobre ele na hierarquia do projeto (em “Project Manager”, subquadro “Sources”, pasta “Desing Sources”) e preencha os comentários “Engineer”, “Project Name”, “Description” (algo como “Contador binário de 4 bits”) e “Dependencies” (neste caso, **FF_DE**). A figura abaixo mostra resumidamente o arquivo criado

```
module xxCB4(
    input C,
    input En,
    input Clr,
    output [3:0] Q,
    output RCO
);
endmodule
```

Exercício 1 Faça o diagrama lógico de um contador síncrono de quatro bits usando 4 flip-flops D conforme o módulo xxCB4 descrito nesta atividade. NÃO USE dois contadores CB2 em cascata! Não esqueça a saída RCO.

[illegible]

Exercício 2 Complete o módulo `xxCB4` com a codificação em Verilog do contador de 4 bits projetado no exercício anterior, usando instanciações do módulo `FF_DE` e declarações ***assign*** para gerar os sinais de interface entre os flip-flops. Não é necessário escrever o módulo inteiro, o que falta para completar o esqueleto acima. Se preferir, use uma folha anexa.

A blank sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of 20 columns and 15 rows of small squares. The entire grid is enclosed within a double-line border.

- Complete o módulo: digite a descrição do circuito xxCB4 em Verilog feita o exercício do pré-relatório e salve.

Anotação 4a Descreva os erros encontrados em seu código Verilog, se houver, e as correções feitas. Indique também de qual membro da equipe foi o módulo implementado.

Atividade 5 Simulação do contador xxCB4

Vamos testar o módulo `xxCB4` por meio de uma simulação funcional (ou *behavioral*).

O *testbench* para esta simulação já está pronto e está em um dos arquivos que você copiou no início da experiência, de nome **CB4_sim.v**. Inclua-o no seu projeto:

- No menu “Flow Navigator”, sub-menu “Project Manager”: clique em “Add Sources”.
Selecione “Add or create **simulation** sources” e clique em “Next”. Em seguida, clique em “Add Files”.
Em Y:/TurmaT/Exp5/3303_E5/, clique no arquivo **CB4_sim.v** e em “OK”.
MARQUE a opção “**Copy sources into project**”. Em seguida, clique em “Finish”.
- Para abrir o arquivo **CB4_sim.v**, clique duas vezes sobre ele na hierarquia do projeto (em “Project Manager”, subquadro “Sources”, pasta “Simulation Sources/sim_1”). Clique nele com o botão direito e selecione “Set as top” (ficará no topo da hierarquia).

Esse módulo é semelhante ao da Figura 5.13, com algumas diferenças:


 - O comando `$strobe` não imprime o valor da net UUT.EnU3 (que não existe no caso do contador `xxCB4`)
 - Após ir a um, o sinal En vai a zero somente uma vez, na borda de clock `k = 17`.
- O *testbench* testa o contador que você implementou. Localize a instanciação do módulo `xxCB4` e substitua “xx” pelas iniciais do seu grupo. Salve o arquivo.

Vamos agora configurar a simulação:

- ☐ No menu “Flow Navigator”, submenu “Simulation”, clique em “Simulation Setting”.
Na janela “Project Settings”, com “Simulation” selecionado na barra lateral, clique na aba “Simulation”.
Verifique o valor em frente ao parâmetro “xsim.simulate.runtime” deve ser pelo menos 23 ms.
Na aba “Advanced”, verifique se a opção “Include all design sources...” está marcada. Clique “OK”.

- ☐ Em “Flow Navigator”, submenu “Simulation”: clique em “Run Simulation”.
Clique em “Run Behavioral Simulation” e aguarde o simulador trabalhar.
Se a simulação falhar, analise as mensagens de erro na aba “Messages”. Corrija, salve e tente simular de novo.
O simulador vai imprimir as saídas dos comandos \$write e \$strobe na janela **“Tcl Console”**

O simulador também abre uma nova janela contendo as **formas de onda** da simulação

- ☐ Desacople a tela gráfica do simulador: clique no ícone ‘’ na barra superior e amplie a janela.
Clique com o botão da direita sobre as formas de onda e clique em “Full view”.
- ☐ Por default, o inteiro k é impresso com 32 bits e não cabe dentro da forma de onda. Mude o formato:
Clique com o botão direito sobre o sinal k, selecione “Radix” e em seguida clique em “unsigned decimal”.
- ☐ Por default, o barramento Q[3:0] é mostrado de forma condensada. Expanda os bits clicando no sinal “+” à esquerda dele.
- ☐ Verifique se o resultado da simulação está correto. Caso contrário, revise o módulo do seu contador xxCB4.

Anotação 5a Mostre os resultados e suas conclusões para o professor. Anote o horário atual: _____.

Atividade 6 Teste do contador xxCB4 na placa Basys3.

Vamos testar o módulo xxCB4 que você criou, ligando-o a chaves e leds da placa Basys 3 para vê-lo funcionando.

O módulo de topo TestCB4_top.v mostrado na Figura 5.16 já está pronto. Inclua-o no seu projeto, e aproveite para incluir também outros módulos que usaremos na próxima atividade:

- ☐ No menu “Flow Navigator”, sub-menu “Project Manager”: clique em “Add Sources”.
Selecione “Add or create **design** sources” e clique em “Next”. Em seguida, clique em “Add Files”.
Vá para a pasta Y:/TurmaT/Exp5/3303_E5/, segure a tecla **Ctrl** do teclado pressionada e clique nos arquivos: **CB2.v**, **CB4_2CB2.v** e **TestCB4_top.v**.
Clique e em “OK”.
MARQUE a opção **“Copy sources into project”**. Em seguida, clique em “Finish”.
- ☐ Abra o arquivo clicando duas vezes em **TestCB4_top.v** (“Project Manager”, subquadro “Sources”, pasta “Design Sources”. Clique nele com o botão direito e selecione “Set as top” (ficará no topo da hierarquia).
- ☐ Localize a instanciação do módulo xxCB4 e substitua “xx” pelas iniciais do seu grupo. Salve o arquivo.
Precisamos incluir também o arquivo de *constraints*
- ☐ No menu “Flow Navigator”, sub-menu “Project Manager”: clique em “Add Sources”.
Selecione “Add or create **constraints**” e clique em “Next”. Em seguida, clique em “Add Files”.
Na pasta Y:/TurmaT/Exp5/3303_E5/, clique no arquivo **CB4.xdc**. Clique e em “OK”.
MARQUE a opção **“Copy sources into project”**. Em seguida, clique em “Finish”.

O arquivo de *constraints* CB4.xdc contém a configuração de vários dispositivos da placa Basys 3, mas estão comentados. No arquivo de *constraints*, linhas com comentários começam com ‘#’.

Para comentar ou descomentar linhas: selecione-as e clique no botão “//” na lateral do editor.

- ☐ Descomente a linha que relaxa a verificação de *loops* temporais (como o que ocorre no latch SR):
set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks LUTLP-1]
- ☐ Descomente os **pares** de linha que configuram os dispositivos de E/S que vamos usar:
chave **sw[15]**, todos os leds (**ld[0] a ld[15]**), botões **bntL**, **bntD** e **bntR**. Salve o arquivo

Configure alguns parâmetros de síntese e implementação. A ideia é desativar algumas opções de otimização do circuito para que o programa rode mais rápido (em compensação, o circuito final provavelmente será mais lento, ocupará mais elementos da FPGA e consumirá mais energia...).

- ☐ No menu “Flow Navigation”, submenu “Synthesis”, clique em “Synthesis Settings”.
Clique no campo “Strategy” e selecione a opção “Flow_RuntimeOptimized”.
- ☐ Na lateral esquerda, clique em “Implementation” (triângulo verde).
Clique no campo “Strategy” e selecione a opção “Flow_Quick” (última linha).
- ☐ Clique no menu “Opt_Design” e DESMARQUE a opção “is_enabled” (para desabilitar otimizações).
Clique em “OK”.

- ☐ Gere o arquivo *bitstream* de configuração da FPGA:
No menu “Flow Navigation”, submenu “Program and Debug”, clique em “Generate Bitstream”.
Clique em “Yes” e... relaxe. Isso deve levar em torno de 1 min.
Você pode acompanhar alguma ação na janela “Project Summary” e na aba “Log” na parte inferior da janela.
Ao final, ignore *warnings* a respeito de falta *time constraints*, *clock* e configurações de voltagem.
- ☐ Se não houver erros, deve abrir-se a janela “Bitstream Generation Completed” para selecionar o próximo passo (mas isso pode ser desabilitado). Como faremos mais a frente, por hora clique em “Cancel”.
Conectar a placa Basys 3 e configure a FPGA:
- ☐ Com a placa **desligada** (sw16), passe o *jumper* JP1 para a posição 2-3 (JTAG). Em seguida, **ligue** a placa.
- ☐ A máquina virtual PMR3303 está configurada para conectar dispositivos USB novos, e o Vivado deve reconhecer a placa. Se isso não acontecer:
Na aba superior do VMWARE PLAYER (mova o ponteiro para o topo da tela), clique em
“Player” | “Removable Devices” | “Future Devices...” | “Connect”
- ☐ No submenu “Program and Debug”, clique em “Open Target” (abaixo do item “Hardware Manager”) e em seguida clique em “Auto Connect”. Se aparecer uma mensagem de erro “open-hw”, veja o item anterior.
- ☐ No submenu “Program and Debug”, clique em “Program Device” e em seguida em “xc7a35t”.
Na janela “Program Device” o campo “Bitstream file” já deve estar preenchido com “...TestCB4_top.bit”.
Clique em “Program”. O led ld19 (Done) deve acender, indicando que a FPGA foi configurada.

Exercício 3 Faça o diagrama lógico do circuito de teste do contador TestCB4_top (listagem da Figura 5.16). Represente o *latch* SR positivo pelo seu símbolo usual. Represente o módulo xxCB4 por seu símbolo. Represente as chaves por retângulos e o led por um círculo, como feito nas experiências anteriores. Não é necessário incluir os identificadores dos pinos da FPGA.



Teste o circuito:

- ☐ Mantenha a chave sw15 (En) em 1, pressione alternadamente os botões btnL e btnR para gerar o sinal de *clock* e acompanhe as saídas nos leds. Coloque a chave sw15 em 0 algumas vezes antes de fazer o *clock* subir, e verifique se o contador fica desabilitado corretamente. O botão btnD zera o contador.
- ☐ Teste a seguinte situação: com En = 1 (chave sw15), incremente o contador até a contagem atingir o valor máximo $Q[3:0] = 1111$. RCO (led led4) deve acender também. Mude então En para 0 e alterne o sinal de *clock* C (botões btnL e btnR) algumas vezes. A contagem não deve se alterar. Volte En para 1 e incremente o contador

Anotação 6a Mostre o circuito funcionando para o professor. Anote o horário atual: _____.

- ☐ Desligue a chave ON/OFF (sw16) da placa Basys 3.

Atividade 7 Cascadeamento de contadores

Vamos analisar o funcionamento do contador de quatro bits CB4_2CB2, construído com dois contadores de 2 bits em cascata, por meio de uma simulação. Os módulos necessários para isso já foram incluídos no projeto.

- ☐ Abra o arquivo de *testbench* CB4_sim.v. Substitua a instanciação do contador `xxCB4` (o seu) pelo CB4_2CB2.
- ☐ Modifique o arquivo para que reproduza as formas de onda previstas no pré-relatório, seguindo a listagem da Figura 5.13. Em resumo:
Modifique o nome do módulo (opcional).
Modifique o comando *\$strobe*.
Modifique a edição do sinal En (dentro do bloco *always*).
Salve o arquivo
- ☐ Execute a simulação: Em “Flow Navigator”, submenu “Simulation”: clique em “Run Simulation”.
Clique em “Run Behavioral Simulation” e aguarde o simulador trabalhar.
- ☐ Amplie a janela com as formas de onda e verifique se os resultados da simulação são os esperados. LEMBRE-SE: o valor das entradas que valem são os de ANTES das bordas de *clock*!
Para incluir o sinal EnU3: veja as instruções no Roteiro (3303_19Exp5_Roteiro.pdf)

Anotação 7a Anote as formas de onda da simulação no quadro da próxima página (**a mão livre!**) entre 0 e 22 ms. Desenhe os sinais C, k (contador da simulação), Clr, En, Q[1:0], EnU3, Q[3:2] e RCO. Represente o sinal de *clock* por um trem de impulsos e k por barramento condensado em decimal. Represente também Q[3:2] e Q[1:0] por barramentos condensados (em binário).

Anotação 1b Anote a hora atual: _____. Apresente o resultado da simulação e suas conclusões para o professor.


- ☐ Feche o projeto `xxFF` no Vivado: no menu superior, clique em “File” | “Close Project”, e em seguida em “OK”.

Atividade 8 Acionador `xxDsDrv` e teste com cronômetro de 4 dígitos

Vamos implementar o acionador de display testar usando o módulo do cronômetro `Cron_top` mostrado na Figura 5.22. Para isso, vamos usar o projeto instalado no seu computador no início da experiência.

- ☐ Na tela de abertura do Vivado, clique em “Open Project”
Localize a pasta Y:/Turma **T**/Exp5/3303_E5 e dê duplo clique no arquivo **3303_E5.xpr**. Aguarde a carga do projeto.
- ☐ Clique em “File” na barra de menus superior. Clique em “Save Project as...” e complete os seguintes campos:
“Project location”: Y:/Turma **T**/Exp5/**seugrupo**, onde *seugrupo* é o nome de guerra do grupo.
“Project name”: **xxCron** onde `xx` são as 2 primeiras letras do nome do grupo.
A opção “Create project subdirectory” deve estar marcada. Clique em “Ok”.
A cópia do projeto será aberta no lugar do original.
- ☐ Crie e complete o módulo `xxDsDrv` :
No menu “Flow Navigator”, submenu “Project Manager”, clique em “Add Sources”. Em seguida:
“Add or create design sources” / “Next” / “Create File” / “File name:” = **xxDsDrv** / “OK” / “Finish”
- ☐ Na janela “Define Module”, configure os sinais de E/S:
Inputs: C (1bit); Da, Db, Dc e Dd (Bus [3:0]); e En (1bit).
Outputs: An (Bus [3:0]); Seg (Bus [0:6]) – ATENÇÃO ao definir o bus Seg!.
Clique em “OK.”
- ☐ Abra o módulo `xxDsDrv` no editor. A figura abaixo mostra resumidamente o arquivo criado. Complete a descrição do módulo conforme o projeto do pré-relatório. Salve e corrija possíveis erros de sintaxe.

 
```
module xxDsDrv(
    input C,
    input [3:0] Da, Db, Dc, Dd,
    input En,
    output [3:0] An,
    output [0:6] Seg
);
endmodule
```



Exercício 4 Desenhe o diagrama lógico do circuito de acionamento do mostrador de sete segmentos `xxDsDrv`, que se encontra delimitado pela linha tracejada na Figura 5.19 (o display de 7 segmentos é um elemento externo e não faz parte do circuito). Use os elementos mostrados na Figura 5.21. A entrada `Clr` do contador deve ser ligada à 0 V (**GND**), já que não será usada. Em seguida, descreva o circuito em Verilog por meio de um módulo `xxDsDrv`.



 
Exercício 5 Complete o módulo `xxDsDrv` com a codificação em Verilog do circuito projetado no exercício anterior. Não é necessário escrever o módulo inteiro, o que falta para completar o esqueleto.



Instancie o acionador `xxDsDrv` no circuito do cronômetro `Cron_top`.

- ☐ Clique duas vezes sobre o módulo `Cron_top` para abri-lo no editor. Complete o módulo com a instanciação do acionador `xxDsDrv`. Salve e corrija possíveis erros de sintaxe.
- ☐ Gere o *bitstream* e transfira para a FPGA.
- ☐ Verifique o funcionamento do circuito.

 Exercício 6 Faça o diagrama lógico do circuito do cronômetro `Cron_top` (listagem da Figura 5.22). Represente os módulos internos (`Clock400`, `CB2`, etc) por seus símbolos. Represente as chaves por retângulos e o led por um círculo, como feito nas experiências anteriores. Não é necessário incluir os identificadores dos pinos da FPGA.



Anotação 8a Mostre o **circuito funcionando** para o professor. Anote a **hora atual**: _____.

Atividade 9 Run / Stop


Faça uma pequena alteração no cronômetro para incluir mais dois botões: Run (btnL) e Stop (btnR).

Ao se pressionar o botão Run, o cronômetro deve disparar. Pressionando-se Stop, a cronometragem se detém; nessa condição, apertando-se o botão Run novamente o cronômetro continua a partir da contagem em que parou.

ATENÇÃO: o botão Clear (bntD) SOMENTE pode zerar o cronômetro quando este estiver PARADO.

Dica: use um latch para controlar a habilitação dos contadores. Veja o módulo LatchSR já existente no projeto.

 Anotação 9a Faça o diagrama lógico do circuito modificado de forma **resumida**: havendo componentes repetidos com ligações iguais, desenhe somente o primeiro e o último com reticências entre eles. Indique os botões e leds da placa usados nas entradas e saídas do circuito. Descreva as modificações feitas no módulo Cron_top.v .



Antes de mexer no módulo Cron_top, salve-o com outro nome .

- ☐ Com o módulo aberto no editor, clique o botão da direita na janela do editor e clique em “Save File As...” Salve como **xxCronOrig_top**, substituindo xx pelas iniciais do seu grupo.
- ☐ Modifique o módulo Cron_top para incluir o circuito de Run / Stop. Salve e corrija possíveis erros de sintaxe.
- ☐ Abra o arquivo de *constraints* Cron.xdc. Descomente os pares de linhas que definem os botões btnL e btnR. Salve.

Por fim...

- ☐ Gere o bitstream e transfira para a FPGA.
- ☐ Teste o circuito.

Anotação 9b Mostre o circuito funcionando para o professor. Anote a hora atual: _____.

Atividade 10 Opcional (em anexo)

Atividade 11 Finalização

Se quiser, você pode copiar os arquivos dos projetos em um pendrive.

- ☐ Encerre o programa Vivado.
- ☐ Encerre (*shutdown*) a máquina virtual PMR3303.
- ☐ Aguarde o PLAYER terminar. DESLIGUE O COMPUTADOR E OS MONITORES.
Deixe a bancada em ordem. Falhas nesse procedimento serão penalizadas.

Check list: verifique cada um dos itens abaixo.

- ☐ *Check list:* verifique cada um dos itens abaixo.
 - ☐ **Equipamentos** Verifique se estão todos desligados. Em especial, certifique-se que o computador E OS MONITORES estejam desligados (NÃO os deixe em STAND-BY)
 - ☐ **Placa Basys 3** Deve estar protegida com a espuma anti-estática e guardada na caixinha.
 - ☐ **Cabo USB-micro** Guarde na caixa de componentes de PMR3303.
 - ☐ **Multímetro** Desligado e com os cabos das pontas de prova arrumados. Deixe-o no tampo inferior da bancada, para que possamos conferir facilmente se está desligado.
 - ☐ **Outros componentes e cabinhos** Verifique se ficou alguma coisa na bancada ou no chão.
 - ☐ **Empréstimos** Se usou alguma coisa de outra bancada, devolva e liste: _____
 - ☐ **Defeitos** Se encontrou algum defeito, preencha a Comunicação de Defeito e liste:

- ☐ **Limpeza** Limpe a bancada.