



Nome: \_\_\_\_\_ Nº USP: \_\_\_\_\_

## Experiência 6 MÁQUINA DE ESTADOS FINITOS (REV. A)

O objetivo desta experiência é projetar máquinas síncronas de estados finitos – também chamadas de máquinas algorítmicas, e implementá-las com dispositivos digitais. Para isso, você deve fazer uma revisão das seções 7.3 e seguintes do livro texto (Wakerly, “Digital Design – Principles and Practices”).

- Estude a apostila **com antecedência**. Sua compreensão será avaliada na aula por **ARGUIÇÃO ORAL**.
- Faça os **EXERCÍCIOS** contidos na apostila e tire dúvidas com os professores **com antecedência**.
- Traga para a aula a apostila **IMPRESSA**. Os pontos importantes devem estar **destacados ou grifados**.

### PARTE A TEORIA

#### 6.1 Máquina Moore: Controle de Nível

Nesta experiência, vamos implementar uma máquina de estados para controlar o nível do reservatório mostrado na Figura 6.1. O reservatório é abastecido por meio de duas bombas: a bomba principal BP e a bomba auxiliar BA. A vazão de saída não é controlada e varia aleatoriamente.

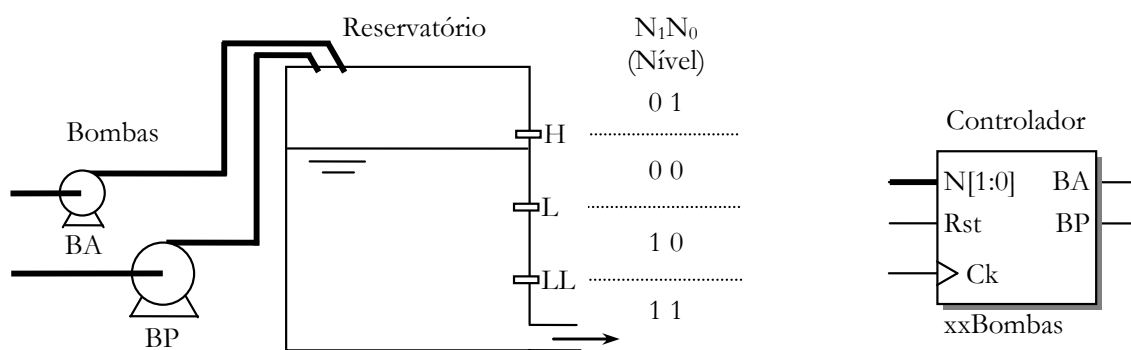


Figura 6.1 Sistema de controle de nível

O controlador das bombas (símbolo xxBombas) é um circuito sequencial, implementado na forma de uma máquina de estados finitos. Um sensor faz a leitura do nível em quatro faixas e as codificadas em 2 bits,  $N[1:0]$ , usando código Gray. As saídas BA e BP acionam as bombas. Ck é a entrada de *clock* do controlador e Rst é uma entrada de *reset* síncrono.

Sempre que o nível se encontrar abaixo de L ( $N_1N_0 = 10$  ou  $N_1N_0 = 11$ ), a bomba principal BP deve ser ligada, e assim deve permanecer até que o nível H seja ultrapassado ( $N_1N_0 = 01$ ). A bomba auxiliar BA deve ser acionada sempre que o nível cair abaixo de LL ( $N_1N_0 = 11$ ), devendo permanecer assim até que o nível volte a ficar acima de L ( $N_1N_0 = 00$  ou  $N_1N_0 = 01$ ).

##### 6.1.1 Diagrama de estados

O controlador das bombas pode ser implementado usando-se os três estados mostrados na Tabela 6.1.

Tabela 6.1 Estados do controlador xxBombas

Estado	Descrição	BA	BP
SA	Aguardando o nível cair	desligada	desligada
SB	Enchimento normal	desligada	ligada
SC	Enchimento rápido	ligada	ligada

A Figura 6.2 mostra o diagrama de estados do controlador. O estado SA é o estado inicial. As condições das transições estão indicadas na forma  $N_1N_0$ , onde X representa um bit irrelevante (*don't care*). Nos estados, as saídas são dadas na forma BA BP – note que o controlador será uma máquina do tipo Moore, dado que as saídas são constantes em cada estado e não variam com as entradas.

 


Figura 6.2 Diagrama de estados do controlador xxBombas

Repare que esse controlador consegue lidar com variações nas leituras de nível que seriam improváveis a princípio. Por exemplo, suponha que ele se encontre no estado SA, em que normalmente o nível se encontra acima de L ( $N_1N_0 = 00$  ou  $N_1N_0 = 01$ ), e no instante seguinte os sensores indiquem que o nível caiu abaixo de LL ( $N_1N_0 = 11$ ), pulando a faixa entre L e LL ( $N_1N_0 = 10$ ).

Mesmo que isso aconteça, o controlador não se perderá: no instante em que ler  $N_1N_0 = 11$ , passará do estado SA para o estado SB, ligando apenas a bomba principal, e no *clock* seguinte cairá no estado SC onde acionará as duas bombas. Analogamente, o controlador percorrerá o caminho inverso caso leia  $N_1N_0 = 01$  estando no estado SC, e passará primeiro para o estado SB e em seguida para SA, desligando uma bomba de cada vez. Por sua vez, o estado SB também é capaz de lidar com entradas consecutivas inesperadas:

- ao ler  $N_1N_0$  igual a 10 seguido de 01, o controlador irá para o estado SA; e
- ao ler 00 seguido de 11, irá para o estado SC.

Alguma falha poderia levar a essas situações, mas há uma condição que ocorre mesmo em operação normal: quando o controlador é inicializado com o reservatório completamente vazio. Nessa situação, o controlador cairá no estado SA e neste estado a primeira leitura de nível será  $N_1N_0 = 11$  (sutil, não?).

### 6.1.2 Codificação dos estados e tabela de transição

No laboratório, implementaremos o controlador xxBombas usando *flip-flops*, e para isso precisamos codificar os estados em binário. Para codificar os três estados, precisamos de no mínimo dois bits,  $Q_1$  e  $Q_0$ .

Como podemos escolher a codificação livremente, vamos adotar a codificação mostrada na Tabela 6.2 que tem a vantagem de reproduzir a sequência das linhas do mapa de Karnaugh, o que facilitará o trabalho de gerar as equações de excitação dos *flip-flops* no passo seguinte. A Tabela 6.2 mostra também a transcrição do diagrama de estados para tabela de transições com os estados já codificados. Por segurança, caso a máquina caia no estado não utilizado ( $Q_1Q_0 = 10$ ), deve-se desligar as saídas e voltar para o estado SA.

Tabela 6.2 Codificação dos estados e tabela de transição do controlador.

Codificação		Transições e Saídas					
		Estado Atual ( $Q_1Q_0$ ) <sup>k</sup>	Próximo Estado ( $Q_1Q_0$ ) <sup>k+1</sup>				Saídas BA BP
			$N_1N_0$ 0 0	$N_1N_0$ 0 1	$N_1N_0$ 1 1	$N_1N_0$ 1 0	
SA	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0
SB	0 1	0 1	0 1	0 0	1 1	0 1	0 1
SC	1 1	1 1	0 1	0 1	1 1	1 1	1 1
---	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0


### 6.1.3 Equações das saídas

Inspecionando o valor das saídas BA e BP na Tabela 6.2, chegamos sem dificuldade às expressões lógicas de ativação das bombas em função dos bits de codificação dos estados  $Q_1$  e  $Q_0$ :

$$BA = Q_1 \cdot Q_0 \text{ e } BP = Q_0. \quad (6.1)$$

### 6.1.4 Equações de excitação dos *flip-flops*

No circuito do controlador, usaremos o *flip-flop* D com entrada de reset síncrono mostrado na Figura 6.3.

 Figura 6.3 Flip-flop D com *reset* síncrono

Nesse caso, a lógica de excitação (isto é, como levar o flip-flop de um estado para outro) se resume à

$$Q^{k+1} = D,$$

ou seja, o estado do *flip-flop* será igual ao nível presente na entrada após a borda de *clock*.. Assim, os mapas de Karnaugh das entradas D<sub>1</sub> e D<sub>0</sub> dos flip-flops saem diretamente da tabela de transição, como mostra a Figura 6.4.

		D <sub>1</sub>						D <sub>0</sub>			
Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	N <sub>1</sub> N <sub>0</sub>	00	01	11	10	Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	N <sub>1</sub> N <sub>0</sub>	00	01	11	10
		0	0	0	0			0	0	1	1
00		0	0	0	0	00		0	0	1	1
01		0	0	1	0	01		1	0	1	1
11		0	0	1	1	11		1	1	1	1
10		0	0	0	0	10		0	0	0	0

Figura 6.4 Mapas de Karnaugh das entradas dos flip-flops

Com isso, as expressões lógicas das entradas dos flip-flop ficam

$$D_1 = N_1 \cdot N_0 \cdot Q_0 + N_1 \cdot Q_1 \cdot Q_0 \text{ e } D_0 = N_1 \cdot \overline{Q_1} + Q_1 \cdot Q_0 + \overline{N_0} \cdot Q_0. \quad (6.2)$$

## 6.2 Controlador das bombas em Verilog

A Figura 6.5 mostra a descrição em Verilog do flip-flop D que usaremos.

```

module FF_DR (
    input Ck, Rst, D,
    output Q );

    reg qr; // net auxiliar

    always @ (posedge Ck)
        if (Rst) qr <= 0; // Reset síncrono
        else qr <= D; // Registra a entrada D

    assign Q = qr; // Atualiza a saída Q
endmodule

```

Figura 6.5 Módulo FF\_DR: flip-flop D com entrada de *reset* síncrono.

Além dele, precisaremos de circuitos lógicos para gerar os sinais BA e BP de ativação das bombas e os sinais D<sub>1</sub> e D<sub>0</sub> de excitação dos *flip-flops*. Esses circuitos podem ser implementados facilmente em Verilog com atribuições do tipo *assign*. A Figura 6.6 mostra o esqueleto do módulo xxBombas, que implementa o controlador.

```

module xxBombas (
    input Ck, Rst, [1:0] N,
    output BA, BP );

    wire D1, D0, Q1, Q0; // Entradas e saídas dos flip-flops

    FF_DR U0 ( Ck, Rst, D0, Q0 ); // Instanciação dos flip-flops
    FF_DR U1 ( Ck, Rst, D1, Q1 );
    // Definição dos bits D0, D1 e saídas BA, BP
    // (por sua conta...)

endmodule

```

Figura 6.6 Módulo xxBombas (incompleto): controlador das bombas BA e BP.

Como pode ver, o módulo xxBombas está incompleto. Cabe a você completá-lo

### 6.2.1 Simulação do controlador

No laboratório, usaremos o módulo `Bombas_sim` mostrado na Figura 6.7 para simular o circuito do controlador de nível. **Em paralelo** com a simulação do módulo `xxBombas`, rodam também dois blocos *initial*: o primeiro gera os pulsos de *clock* (Ck) e o segundo o sinal de reset (Rst) e a sequência de leituras de nível (N[1:0]).

```
`timescale 100us / 1us
module Bombas_sim( );
    integer k=0;          // Contador de clocks
    reg Ck=0, Rst=0;      // Clock e reset
    reg [1:0] N=2'b0;     // Leitura de nível
    wire BA, BP;          // Bombas auxiliar e principal

    xxBombas UUT (Ck, Rst, N, BA, BP ); // Instanciação do controlador

    initial begin         // Gera pulsos de clock a cada 1 ms
        $timeformat( -3, 1, "ms", 4); // formato para imprimir $time
        $monitor("Time %t: Ck=%b Rst=%b N=%b => BA=%b BP=%b",
            $time, Ck, Rst, N, BA, BP);
        for ( k = 0; k <= 7; k = k+1 ) begin
            Ck = 1; #5; // Ck=1 por meio período (0,5 ms)
            Ck = 0; #5; // Ck=0 por meio período (0,5 ms)
        end // for k
        $finish;
    end // initial

    initial begin         // Vetor de teste
        Rst = 1; #10;     // Ck 1: reset
        Rst = 0; #5;      // Alinha o tempo com a descida do clock
        // Nível muda entre duas bordas de clock
        N = 'b01; #10;    // Ck 2: nível acima de H
        N = 'b11; #10;    // Ck 3: nível abaixo de LL
        N = 'b11; #10;    // Ck 4
        N = 'b01; #10;    // Ck 5: nível acima de H
        N = 'b01; #10;    // Ck 6
    end // initial
endmodule
```

Figura 6.7 Módulo `Bombas_sim`: *testbench* do controlador das bombas.

Relembrando: a diretiva “`timescale 100us / 1us” (no topo da listagem) fixa em 100  $\mu$ s a unidade de tempo da simulação, e em 1  $\mu$ s a precisão (a letra ‘u’ representa a letra grega ‘ $\mu$ ’).

No começo do segundo bloco *initial*, o comando “Rst = 1; #10;” leva o sinal de *reset* a um e avança a simulação 1 ms (10 unidades de tempo). Isso engloba o tempo necessário para zerar os registradores da FPGA após ser inicializada (*power-on reset*, de aproximadamente 100 ns para a FPGA que vamos usar).

O comando seguinte, “Rst = 0; #5;” zera o sinal de *reset* e avança o tempo em 0,5 ms, que corresponde à meio período de *clock*. Os avanços seguintes serão de um período de clock (1 ms) e com isso alinhamos as mudanças das entradas com as bordas de descida do *clock*, em  $t = 1,5$  ms, 2,5 ms, etc. Simulamos assim sinais externos que não estão sincronizados com as bordas de subida do *clock*.

O vetor de teste começa com o nível acima de H no *clock* seguinte o faz cair abaixo de LL, permanece lá por 2 *clocks* e retorna em seguida para H (confira). É uma sequência improvável de leituras de nível, conforme comentamos no começo da apostila. Apesar disso, ela tem a vantagem de fazer o controlador passar por todos os estados (confira isso também!). No laboratório, ficará por sua conta fazer a simulação de uma sequência mais completa.

### 6.2.2 Circuito de teste do controlador das bombas

Para testar o controlador na placa Basys3, vamos usar o módulo de topo mostrado na Figura 6.8. O módulo `ClockHz` gera um sinal de *clock* de 1 Hz que pode ser monitorado pelo led LD15. Usamos um *clock* bem lento para podermos acompanhar as mudanças de estado do controlador com mais facilidade.

As chaves SW1 e SW0 fornecem os bits  $N_1$  e  $N_0$  de leitura de nível. Os sinais de ativação das bombas BA e BP acionam os leds LD14 e LD13. Por fim, o botão BTND está ligado à entrada de *reset* do controlador.

```

module BombasTest_top(
    input clk, btnD, [1:0] sw,
    output [15:13] ld );

    wire CkHz, Rst, BA, BP;
    wire [1:0] N;

    ClockHz U0 ( clk, 0, CkHz ); // Clock 1 Hz
    assign ld[15] = CkHz;

    assign N[1:0] = sw[1:0];
    assign Rst = btnD;
    xxBombas U1 ( CkHz, Rst, N, BA, BP ); // Instanciação do controlador
    assign ld[14] = BA;
    assign ld[13] = BP;
endmodule

```

Figura 6.8 Módulo BombasTest\_top: circuito de teste do controlador das bombas

### 6.3 Diagrama de Estados em Verilog

A metodologia clássica de projeto de máquinas de estados finitos que usamos remonta aos duros tempos em que se podia contar apenas com flip-flops e portas lógicas discretas. Atualmente, linguagens como o Verilog oferecem muitos recursos para se implementar máquina de estados por meio de construções de alto nível.

```

module BombasDE (
    input Ck, Rst, [1:0] N,
    output BA, BP );

    parameter SA = 2'b00, SB = 2'b01, SC = 2'b11; // Estados
    parameter SZERO = SA; // Estado inicial
    reg [1:0] Sreg=SZERO, Snext; // Estado atual e próximo estado
    reg BAr, BPr; // nets auxiliares

    always @ (*) begin // Circuito de próx. estado e saídas
        Snext = Sreg; // Por default, mantém o estado atual
        case ( Sreg )
            SA : begin
                BAr = 0; BPr = 0;
                if ( N[1] ) Snext = SB;
            end // SA
            SB : begin
                BAr = 0; BPr = 1;
                if ( N == 2'b11 ) Snext = SC;
                else if ( N == 2'b01 ) Snext = SA;
            end // SB
            SC : begin
                BAr = 1; BPr = 1;
                if ( ~N[1] ) Snext = SB;
            end // SC
            default : begin // Estados não usados
                BAr = 0; BPr = 0;
                Snext = SZERO;
            end // default
        endcase
    end // always

    always @ (posedge Ck) begin // Atualiza estado atual
        if ( Rst ) Sreg <= SZERO;
        else Sreg <= Snext;
    end // always

    assign BA = BAr;
    assign BP = BPr;
endmodule

```

Figura 6.9 Módulo BombasDE: diagrama de estados do controlador das bombas em Verilog

Por exemplo, o módulo BombasDE da Figura 6.9 descreve o diagrama de estados do controlador das bombas diretamente em Verilog.

A variável Sreg armazena o estado atual do controlador, e Snext é usada para definir o próximo estado.

As declarações “parameter ...” servem para dar nomes às constantes que codificam os estados para tornar o código mais legível. Por exemplo, o estado 00 é representado pelo identificador “SA” – o compilador se encarregará de substituir todas as ocorrências de “SA” pelos bits 00. Além dos estados SA, SB e SC usados no diagrama de estados da Figura 6.2, define-se também o estado inicial SZERO, o qual leva ao estado SA.

O primeiro bloco *always* descreve os circuitos combinacionais que geram os sinais de saída e definem o próximo estado em função do estado atual armazenado em Sreg. Por exemplo, se Sreg for igual à constante SA (ou seja, 00), será executado o primeiro bloco da estrutura *case*, que zera BA e BP e carrega o próximo estado na variável Snext dependendo do valor do bit N[1] (que codifica o nível).

A condição “*default* :” faz com que o controlador zere as saídas e retorne ao estado inicial caso venha a cair em um estado não previsto.

O segundo bloco *always* (ao fim do módulo) atualiza o estado atual sincronamente com a borda de subida do sinal de *clock* Ck, além de fazer o *reset* síncrono do controlador caso Rst = 1.

Repare que este modelo pode ser usado para máquinas Moore ou Mealy. Em máquinas Moore, as saídas são constantes (zero ou um) em cada estado, como é o caso do controlador das bombas. Para uma máquina Mealy, as saídas em cada estado serão expressões lógicas envolvendo sinais de entrada, como se verá mais a frente.

Nota: na verdade, a declaração “parameter” serve mesmo para parametrizar um módulo (definindo, por exemplo, o número N de bits de um contador), de tal forma que parâmetros podem ser passados para o módulo quando este é instanciado (veja um exemplo na página 309 do livro texto). Em Verilog, também é possível definir constantes na forma “`define SA 2'b00”, semelhante a adotada em linguagem C (com a diferença da crase inicial). Neste caso, preferimos usar “parameter” porque o escopo do identificador definido por ele se restringe ao módulo em que são declarados, ao contrário de “`define” que o compilador mantém ativo mesmo após a declaração “endmodule” (leia mais a respeito na página 305 do livro texto).

## 6.4 Fluxo de Dados e Unidade de Controle

O controlador de nível que acabamos de ver é um exemplo de circuito sequencial bem simples: a máquina de estados tem poucos estados e o circuito resultante por si só resolve o problema. Na prática, a maioria dos problemas envolve tantos estados e variáveis de entrada que inviabilizam o projeto baseado em diagramas de estados e flip-flops. Portanto, deve haver outro caminho mais prático...

De fato, aplicações reais devem ser atacadas de forma estruturada, dividindo-se o problema em dois grandes blocos: o Fluxo de Dados (FD, ou *datapath*) e a Unidade de Controle (UC). O FD armazena e processa informações, e a UC controla o funcionamento do FD.

Para tanto, a UC envia um conjunto de sinais de controle para o FD (a chamada *palavra de controle*), que por sua vez retorna para a UC um conjunto de sinais de status (*flags*). Entradas e saídas que interfaceiam o sistema com o mundo externo podem entrar e sair tanto da UC como do FD.

Cada um desses blocos pode ser projetado com técnicas apropriadas. A arquitetura do fluxo de dados geralmente envolve registradores, decodificadores, multiplexadores e barramentos. Já a unidade de controle é projetada na forma de uma máquina de estados finitos.

Vamos aplicar esses conceitos no nosso próximo projeto.

## 6.5 Temporizador Programável

A Figura 6.10 mostra o símbolo do temporizador TmrB4 que vamos projetar. Ao ser disparado, o temporizador carrega o número *n* em binário presente nas entradas D[3:0] e conta os pulsos do sinal de *clock* Ck.

A saída T vai a um no momento do disparo e se mantém durante a contagem, gerando um pulso de duração igual a *n* ciclos de *clock*. O valor de *n* vale de 0 a 15. Em particular, para *n* igual a zero (D[3:0] = 0000), T deve permanecer em um por 16 períodos de *clock*, e não zero *clocks* (só para complicar um pouco nossa especificação...).

 


Figura 6.10 Temporizador programável de 4 bits

As saídas  $Q[3:0]$  contam os pulsos de *clock* da temporização regressivamente de  $n$  a 0, retornando a 1111 após o término de uma temporização. O disparo deve acontecer na primeira borda de *clock* em que a entrada  $St$  (*Start*) é igual a 1. A entrada  $Rst$  zera o temporizador sincronamente: as saídas  $Q[3:0]$  vão a 1111,  $T$  vai a zero e as demais entradas são ignoradas.

### 6.5.1 Fluxo de dados e unidade de controle do temporizador

Veja que seria bem trabalhoso projetar o temporizador  $TmrB4$  inteiramente com uma máquina de estados finitos: teríamos no mínimo 16 estados para atender a maior temporização possível e 5 bits de entrada ( $St$  e  $D[3:0]$ ).

Comecemos pelo fluxo de dados. A contagem de pulsos de *clock* pode ser feita por um circuito especializado nisso: um contador binário regressivo, que conta de 1111 a 0000. O contador deve ser capaz de carregar um valor inicial  $n$  para que se possa alterar o módulo da contagem (essa capacidade é conhecida como *carga em paralelo*). Vamos chamar esse contador de  $CBD4RL$ .

Com isso, resta projetar uma unidade de controle que faça o contador carregar o valor  $n$  no momento do disparo e depois aguarde o contador decrementar até 0000. A Figura 6.11 ilustra como ficará o circuito, e como o contador  $CBD4RL$  implementa sozinho o fluxo de dados do temporizador. Em resumo, a palavra de controle a ser gerada pelo bloco  $xxTmrUC$  deve conter os bits  $En$  (que habilita o contador) e  $Ld$  (que controla a carga inicial do contador). Como mostra a Tabela 6.3, o contador faz  $RC = 1$  para sinalizar que a contagem regressiva chegou a zero. Esse sinal é o bit de status que deve ser realimentado para a UC.

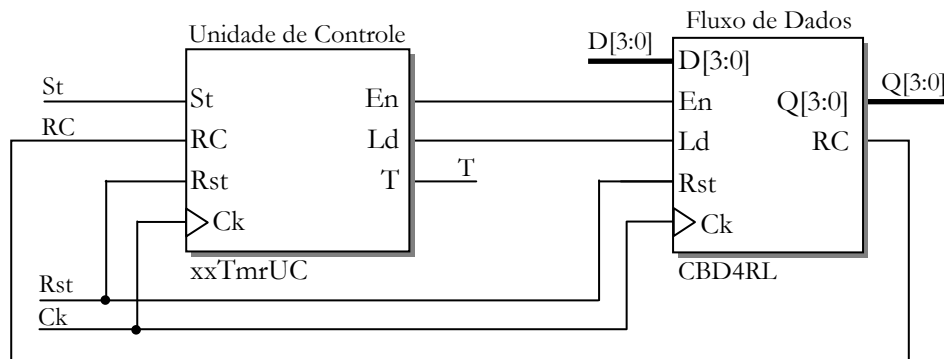


Figura 6.11 Diagrama do circuito do temporizador

Tabela 6.3 Operação do contador regressivo  $CBD4RL$

Rst	En	Ld	Ck	$Q[3:0]^{k+1}$	RC	
1	X	X	$\uparrow$	1111	0	(reset síncrono)
0	0	X	X	$Q[3:0]^k$	0	(contador desabilitado)
0	1	0	$\uparrow$	$Q[3:0]^k - 1$	$Q == 0000$	(decremento módulo 16)
0	1	1	$\uparrow$	$D[3:0]$	$Q == 0000$	(carga em paralelo)

### 6.5.2 Carta de tempos

A carta de tempos da Figura 6.12 ilustra o funcionamento do temporizador usando  $n = 3$  como exemplo. Note que  $En$  e  $Ld$  são acionados tão logo  $St$  vai a 1, para habilitar a carga do contador na borda de *clock* 0. A saída  $T$  permanece em 1 por três períodos de *clock*, e retorna a 0 assim que  $RC$  vai a 1. O sinal  $En$  permanece em 1 por um período de *clock* a mais para garantir que a contagem retorne a 1111.

O sinal  $St$  é ignorado até que a temporização em curso termine – ou seja, o *timer* não é *redisparável*.

 


Figura 6.12 Carta de tempos do temporizador para  $n = 3$  ( $D[3:0] = 0011$ )

## 6.6 Máquina Mealy: unidade de controle do temporizador

A unidade de controle deve ser implementada por uma máquina de estados finitos do tipo Mealy. Mas por que uma máquina Mealy, e não Moore?

É necessário usar o modelo Mealy neste caso porque os sinais Ld e En devem responder imediatamente a variações da entrada St, de modo a carregar o contador no primeiro *clock* em que tivermos  $St = 1$ . Uma máquina Moore teria que incluir um estado adicional para fazer  $En = 1$  e  $Ld = 0$ , já que nela as saídas são constantes em cada estado, e o contador seria carregado apenas no *clock* seguinte (um *clock* seria perdido). O mesmo raciocínio se aplica ao sinal T, que deve permanecer em 1 por exatos  $n$  ciclos de *clock* e por isso deve voltar a 0 assim que RC vai a 1 (confira na carta de tempos).

Precisamos de pelo menos dois estados: WAIT – em que a unidade aguarda o pedido de início de temporização, e RUN – em que o circuito se encontra temporizando, aguardando o final da contagem.

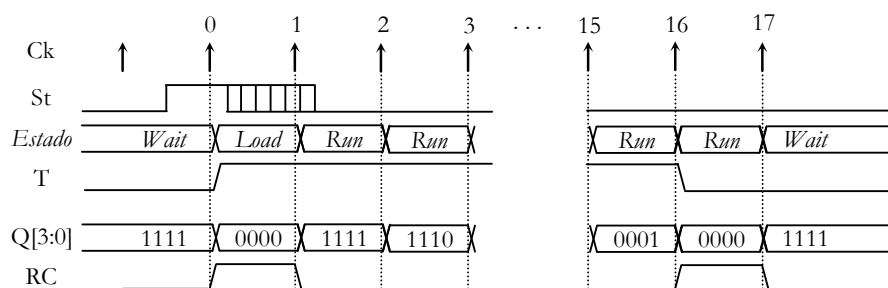


Figura 6.13 Caso particular em que  $n = 0$  ( $D[3:0] = 0000$ )

No entanto, quando se tem  $n = 0$ , o sinal RC do contador vai a um após a carga em paralelo. Por isso, precisamos acrescentar um estado intermediário para impedir que a contagem se encerre logo no primeiro *clock*. Esse estado, que chamaremos de LOAD, faz o temporizador ser decrementado uma vez antes de entrar no estado RUN. Portanto, o temporizador conta 16 ciclos de *clock* para  $n = 0$ , atendendo dessa forma a especificação dada (sutil, não?).

### 6.6.1 Diagrama de estados da unidade de controle

A Figura 6.14 mostra um possível diagrama de estados para a máquina de estados finitos xxTmrUC, capaz de gerar os sinais de controle do temporizador. As condições de entrada e o valor das saídas estão indicadas nas transições na forma “RC St / En Ld T”, e X indica que o valor do bit é irrelevante (*don't care*).

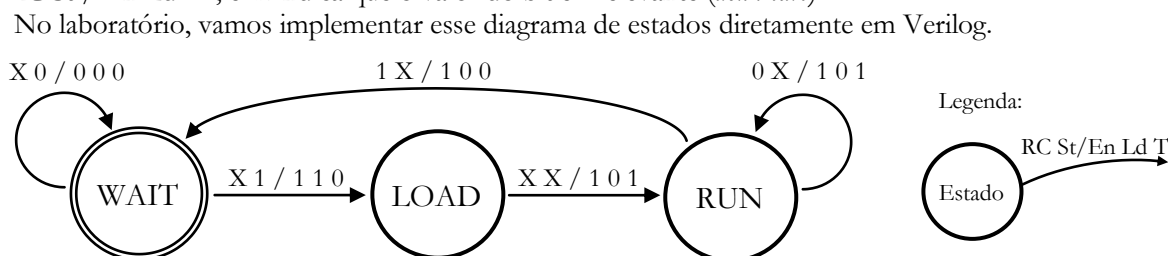


Figura 6.14 Diagrama de estados da unidade de controle do temporizador xxTmrUC.

### 6.6.2 Equações dos bits de saída

Para codificar em Verilog uma máquina Mealy, é preciso ter as equações dos bits de saída em função dos sinais de entrada para cada estado. Com poucas entradas e saídas, é possível extraí-las diretamente do diagrama de estado ou das cartas de tempo. Caso contrário, o jeito é separar as transições que tem a **mesma origem** para se determinar a relação entre os sinais entrada/saída.

Tomando como exemplo as duas transições que saem do estado WAIT na Figura 6.14, podemos montar a Tabela 6.4. Nela, fica fácil ver que  $En = St$ ,  $Ld = St$  e  $T = 0$ .

Tabela 6.4 Entradas/saídas no estado WAIT

Entradas		Saídas		
RC	St	En	Ld	T
X	0	0	0	0
X	1	1	1	0

Basta então repetir esse procedimento para os estados LOAD e RUN. Resumindo, as equações de saída são:

- **Estado WAIT:**  $En = St$ ,  $Ld = St$ ,  $T = 0$ .
- **Estado LOAD:**  $En = 1$ ,  $Ld = 0$ ,  $T = 1$ .
- **Estado RUN:**  $En = 1$ ,  $Ld = 0$ ,  $T = \sim RC$



## 6.7 Implementação do temporizador em Verilog

### 6.7.1 Circuito do temporizador TmrB4

Dividindo-se o circuito do temporizador entre o módulo da unidade de controle (xxTmrUC) e outro que implementa o fluxo de dados (contador CBD4RL), pode-se descrevê-lo como mostra a Figura 6.15.

```
module TmrB4 (
    input Ck, Rst, St, [3:0] D,
    output [3:0] Q, output T );

    wire En, Ld;    // Palavra de controle
    wire RC;        // Flags

    xxTmrUC U1 ( Ck, Rst, St, RC, En, Ld, T ); // Unidade de controle
    CBD4RL U2 ( Ck, Rst, Ld, En, D, Q, RC );   // Fluxo de dados
endmodule
```

Figura 6.15 Módulo TmrB4: temporizador programável

### 6.7.2 Simulação funcional do temporizador TmrB4

Para fazer a simulação funcional (sem considerar atrasos), usaremos o módulo *testbench* mostrado na Figura 6.16.

O período de Ck é dado pela constante TCK, definida na primeira linha, e vale 100 ns. Desta vez, declaramos constantes por “`defines” (ao invés de “parameters”) para que possam valer em outros módulos que forem incluídos na simulação (e também para mostrar um exemplo de como usar “`defines” em Verilog). Dessa forma também normalizamos todos os intervalos de tempos usados na simulação pelo período do *clock*.

```
`define TCK 100 // Período do clock (unidade definida por `timescale)
`timescale 1ns / 1ps // Unidade de tempo / precisão da simulação

module TmrB4_sim (    );
    reg Ck=0, Rst=0, St=0; // Clock, Reset e Start
    reg [3:0] D=0;         // Contagem inicial do temporizador
    wire [3:0] Q;          // Contagem de saída do temporizador
    wire T;                // Pulso de saída do temporizador
    integer k=0;           // Contador de clocks

    TmrB4 UUT ( Ck, Rst, St, D, Q, T ); // Instanciação do timer

    initial begin // Gera o sinal de clock
        $timeformat(-9, 0, "ns", 4); // Formato para imprimir $time
        for (k=0; k<=7; k=k+1) begin
            $write("Time %t: Rst=%b St=%b D=%b ", $time, Rst, St, D);
            $strobe("=> Q=%b T=%b", Q, T);
            Ck = 1; #(`TCK/2); // Clock com período TCK
            Ck = 0; #(`TCK/2);
        end // for k
        $finish;
    end // initial

    initial begin // Gera o vetor de teste
        Rst = 1; Rst <= #(`TCK) 0; // Pulso de reset
        #(`TCK); // Avanço de tempo: aguarda o power-on da FPGA
        St <= 1; St <= #(`TCK*2.5) 0; // Pulso de start
        D <= 3; // Temporização com D = 3
    end // initial
endmodule
```

Figura 6.16 Módulo TmrB4\_sim: *testbench* do temporizador TmrB4

O primeiro bloco *initial* gera o sinal de *clock*, com período definido pela constante TCK. Os comandos “\$timeformat”, “\$write” e “\$strobe” se destinam a imprimir o valor dos sinais, como já visto na experiência 5.

O segundo bloco *initial* gera o vetor de teste para simular um disparo do temporizador com  $D[3:0] = 3$ . Começa com “Rst <= 1; Rst <= #('TCK) 0;” que gera um pulso de *reset* de 100 ns. Lembrando que

```
Rst <= #100 0;
```

é uma atribuição com atraso do tipo *nonblocking*: faz o sinal Rst ir a zero com um atraso de 100 ns sem bloquear a simulação. Reveja os conceitos de atribuição *nonblocking* e *blocking* na apostila da experiência 5.

O comando seguinte “#('TCK);” avança a simulação em 100 ns para aguardar o procedimento de *power-on reset* da FPGA (que dura mais ou menos isso).

As atribuições *nonblocking* “St <= 1; St <= #('TCK\*2.5) 0;” geram o pulso de *start* que vai de 100 a 350 ns, sem que a simulação pause. Essa forma de gerar os pulsos usando atribuições *nonblocking* com atraso permite variar a largura dos pulsos sem mexer nos demais tempos da simulação. Por isso, a atribuição “D <= 3;” acontece em  $t = 100$  ns independentemente do tempo em que Rst ou St permanecem em um. Isso será particularmente útil nesta experiência, quando formos fazer simulações temporais.

O temporizador deve disparar na borda de *clock* em  $t = 200$  ns. A duração do pulso de St, sendo de 2,5 vezes o período do *clock*, permite testar se o temporizador não redispara na borda de *clock* em  $t = 300$  ns.

### 6.7.3 Circuito de teste do temporizador

O módulo TmrB4Test\_top mostrada na Figura 6.17 servirá para testar o temporizador TmrB4 na placa Basys3. As entradas estão ligadas na placa assim: Rst no botão btnD, St ao botão btnU, e entradas D[3:0] às chaves sw[3:0].

```
module TmrB4Test_top (
    input clk, btnD, btnU, [3:0] sw,
    output [15:14] ld, [3:0] an, [0:6] seg );

    wire Ck400, CkHz, Rst, St, RC, T;
    wire [3:0] D, QT, QC, AnAux;
    wire rstCB4R;

    Clock400 U1 ( clk, 1'b0, Ck400 ); // Clock de 400 Hz
    ClockHz U2 ( clk, 1'b0, CkHz ); // Clock de 1 Hz
    assign ld[15] = CkHz;

    assign St = btnU;
    assign Rst = btnD;
    assign D = sw[3:0];
    TmrB4 U3 ( CkHz, Rst, St, D, QT, T ); // Instanciação do Timer
    assign ld[14] = T;

    assign rstCB4R = St & ~T; // reset do contador
    CB4R U4 ( CkHz, rstCB4R, T, QC, RC ); // Contador binário de 4 bits

    xxDsDrv U5 ( Ck400, QC, 4'b0000, QT, D, 1'b1, AnAux, seg ); // Display driver
    assign an = { AnAux[3:2], 1'b1, AnAux[0] }; // an[1]=1: apaga o display 1
endmodule
```

Figura 6.17 Módulo TmrB4Test\_top: circuito de teste do temporizador

A temporização habilita contador CB4R (U4), que permite verificar o número de *clocks* em que T permanece em 1. O módulo xxDsDrv (U5) é o acionador dos displays de sete segmentos que implementamos na experiência anterior. Com ele, podemos acompanhar alguns valores do teste (em hexadecimal) nos displays.

O display 1 mostra o valor colocado nas chaves e o display 2 mostra as saídas Q[3:0] do temporizador. A saída do contador CB4R é mostrada no display 4.

Ao pressionar btnU (sinal St), o segundo display deve mostrar a contagem regressiva e retornar a F no final. O último display deve contar os pulsos de *clock* até T voltar a zero, e deve ficar igual ao valor mostrado no primeiro display ao final da temporização.

Os módulos Clock400 e ClockHz geram sinais de *clock* de 400 Hz e 1 Hz respectivamente, a partir do *clock* de 100 MHz disponível na placa Basys3 (listagens incluídas no final da apostila).

## 6.8 Simulação temporal

Até agora, as simulações que fizemos foram funcionais. Ou seja, simula-se apenas o funcionamento lógico (teórico) dos circuitos, sem levar em conta atrasos de propagação e outras características temporais.

Nesta experiência, vamos também simular o circuito considerando os atrasos de propagação – a chamada *timing simulation*. Isso é importante para verificar se o circuito funcionará na velocidade real, levando em conta a frequência do *clock* e a frequência com que as entradas mudam.

Como exemplo, vamos fazer apenas a simulação *pós-síntese*, que considera os atrasos em blocos genéricos da FPGA. A simulação que seria mais próxima do circuito real seria a *pós-implementação*, que leva em consideração a forma com que o circuito será posteriormente alocado no CI (*placement*) e os atrasos que dependem dos pinos da FPGA que foram escolhidos para a entrada e saída de sinais.

Uma simulação temporal requer alguns cuidados a mais. No laboratório, veremos que é preciso respeitar os tempos de *setup* e *hold* dos *flip-flops* para que as entradas sejam registradas corretamente. Lembrando: *setup* é o tempo mínimo que a entrada deve permanecer estável **antes** da borda de clock, e *hold* é o equivalente **após** a borda.

Como o circuito do temporizador é bem simples e usaremos uma frequência de *clock* relativamente baixa (10 MHz) em comparação com a frequência máxima com que a FPGA pode operar, a princípio não temos que nos preocupar com o tempo de *setup*. E os atrasos internos do circuito dão conta do tempo de *hold*.

O problema são os sinais externos de excitação que são gerados artificialmente nas simulações. Temos costume a fazer com que mudem sincronizadamente com o *clock*, resultando em *hold* igual a zero! Especificamente nesta experiência, o problema aparecerá nos sinais de Rst e St do temporizador.

Assim, ao fazer a simulação temporal do temporizador, teremos que gerar esses sinais de tal forma que mudem um pouco depois das bordas de *clock*.

## 6.9 Pré-relatório e Relatório

O formulário que se encontra na PARTE B da apostila constitui tanto o pré-relatório como o relatório desta experiência. Existem dois tipos de itens que você deverá responder:

- **Exercícios:** constituem o *pré-relatório* e **recomendamos fortemente** que sejam ser feitos com cuidado **antes** da aula. Se você tiver que fazê-los ou corrigi-los no laboratório, perderá tempo e poderá não conseguir concluir todas as atividades.
- **Anotações:** constituem o *relatório* e devem ser feitas individualmente *durante* a aula.

**ATENÇÃO:** leia as atividades da PARTE B e não apenas os enunciados dos exercícios do pré-relatório

Muitos detalhes necessários para fazer os exercícios estão descritos nas atividades em que se inserem. Além disso, você já terá uma noção do que deverá fazer e perderá menos tempo com a leitura durante a aula.

## 6.10 Outros módulos em Verilog usados nesta experiência

```

module CB4R (
    input Ck, Rst, En,
    output [3:0] Q, output RC );

    reg [3:0] qr; // net auxiliar

    always @ (posedge Ck) begin
        if (Rst) qr <= 0; // Reset síncrono
        else if (En)
            qr <= qr + 1; // Incremento
        else
            qr <= qr; // Mantém
    end // always

    assign Q = qr;
    assign RC = En & ( Q == 4'b1111);
endmodule

module CBD4RL(
    input Ck, Rst, Ld, En, [3:0] D,
    output [3:0] Q, output RC );

    reg [3:0] qr; // Net auxiliar

    always @ (posedge Ck) begin
        if (Rst) qr <= 4'b1111; // Reset síncrono
        else case ( {En, Ld} )
            2'b10: qr = qr - 1; // Decremento
            2'b11: qr <= D; // Carga paralela
            default: qr <= qr; // Mantém
        endcase
    end // always

    assign Q = qr;
    assign RC = En & ( Q == 4'b0000);
endmodule

```

```
module Clock400 (  
    input C100M, Clr,  
    output C400 );  
  
    reg [16:0] k;    // Contador do clock de 100 MHz  
    reg cr;         // Net auxiliar  
  
    always @ (posedge C100M, posedge Clr) begin  
        if (Clr) begin // Clear assíncrono  
            k <= 0;  
            cr <= 0;  
        end // if  
        else if (k < 125000)  
            k <= k + 1;  
        else begin  
            k <= 0;  
            cr <= ~cr; // Divide a freq por 2x125 mil  
        end // else  
    end // always  
  
    assign C400 = cr;  
endmodule
```

```
module ClockHz (  
    input Ck100M, Clr,  
    output CkHz );  
  
    integer k; // Contador do clock de 100 Mhz  
    reg cr;    // net auxiliar  
  
    always @ (posedge Ck100M, posedge Clr) begin  
        if ( Clr ) begin // Clear assíncrono  
            k <= 0;  
            cr <= 0;  
        end  
        else if (k < 500000000)  
            k <= k + 1;  
        else begin  
            k <= 0;  
            cr <= ~cr; // Divide a freq por 2x50 milhoes  
        end  
    end // always  
  
    assign CkHz = cr;  
endmodule
```