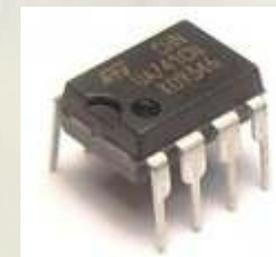


# PSI-3212 Laboratório de Circuitos Elétricos




## Experiência 06

### CIRCUITOS COM



# AMPLIFICADOR OPERACIONAL

(AmpOp 741)

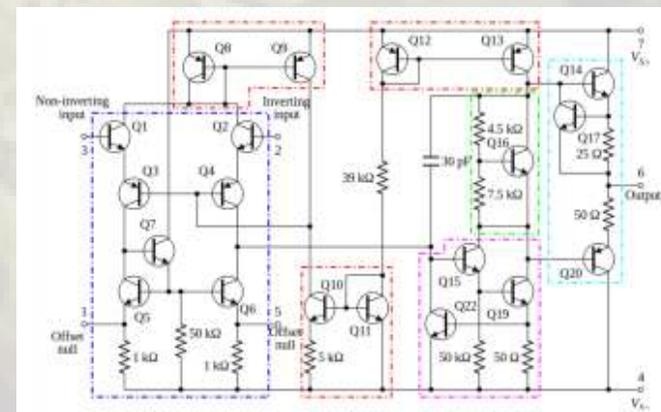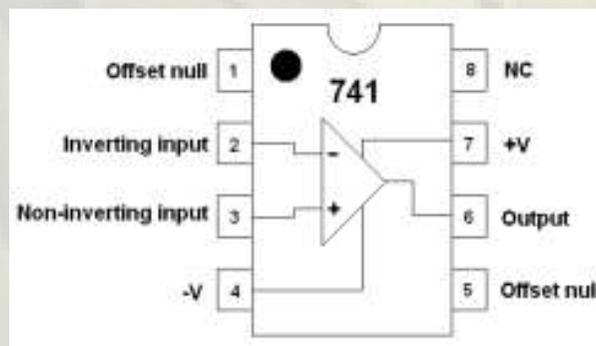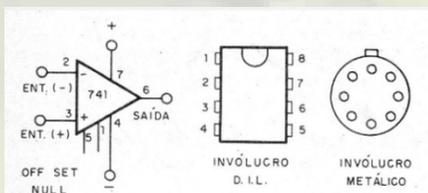



Prof. Carlos Ramos  
Prof. Roberto K. Onmori  
onmori@usp.br

# Objetivos


## Análise de Circuitos com AmpOp

- Estudar o Amplificador Operacional (AmpOp)
- Entender o func. do AmpOp ideal/real
- Aplicar leis de Kirchhoff p resolver circuitos com AmpOp


# Introdução

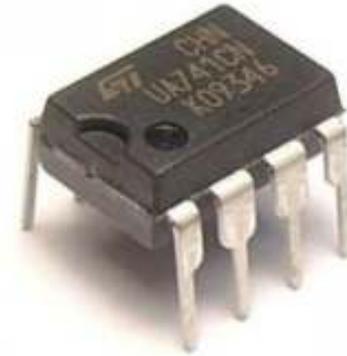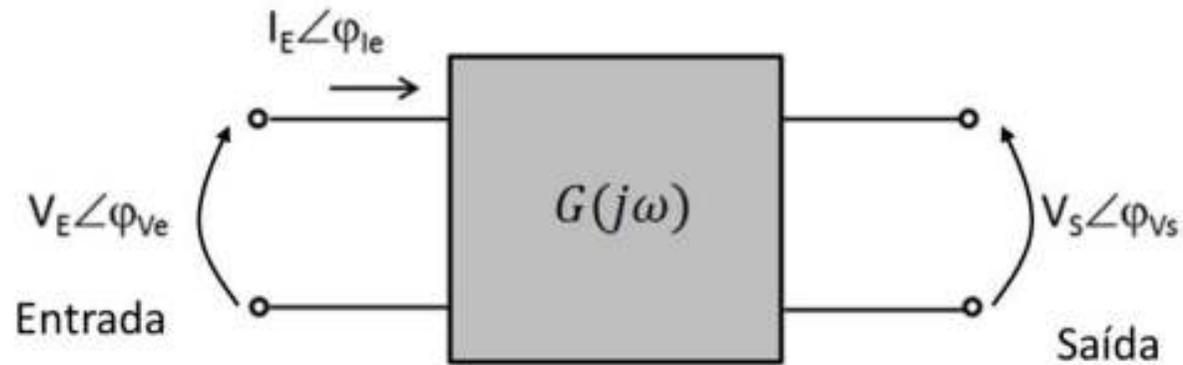

## AMPLIFICADOR OPERACIONAL

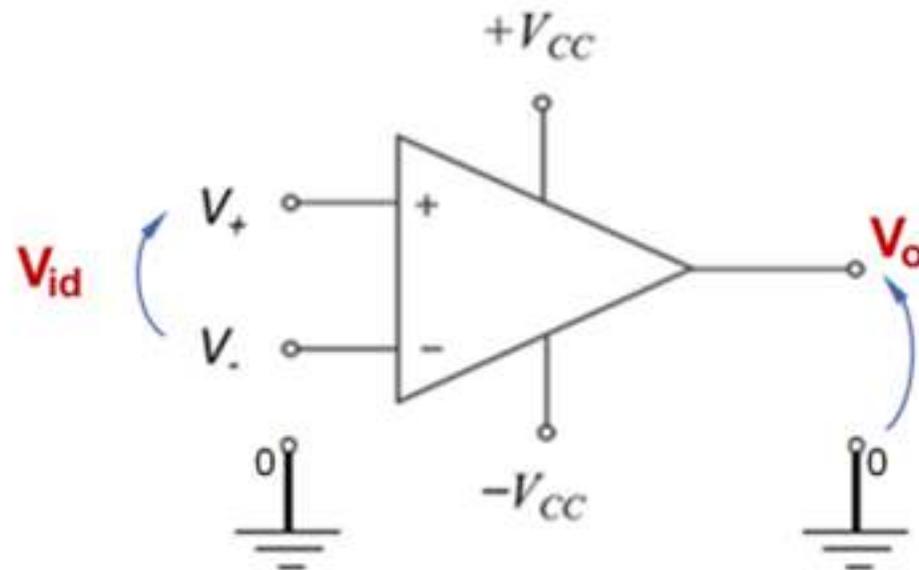





# Ganho de tensão “em malha aberta”

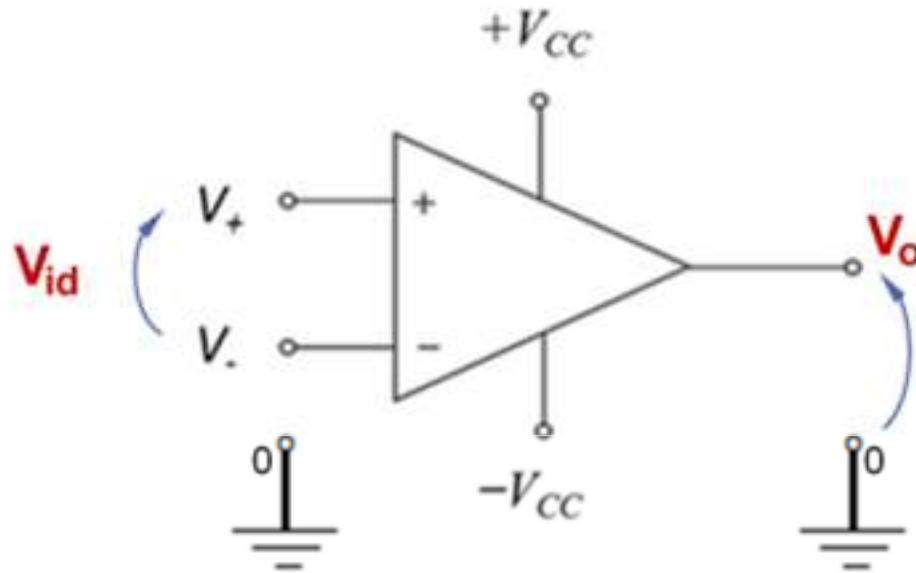

Ganho:  $A = \frac{V_o}{V_{id}} = \frac{V_o}{V_+ - V_-}$



- $A = \infty \rightarrow$  *AmpOp ideal*
- $A = 10^4 - 10^6 \rightarrow$  *AmpOp real*
- $V_+ - V_- \approx 0$

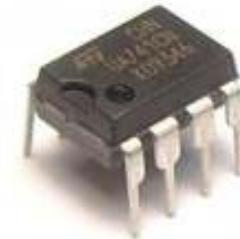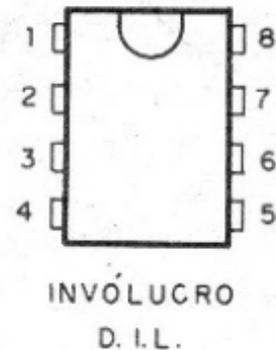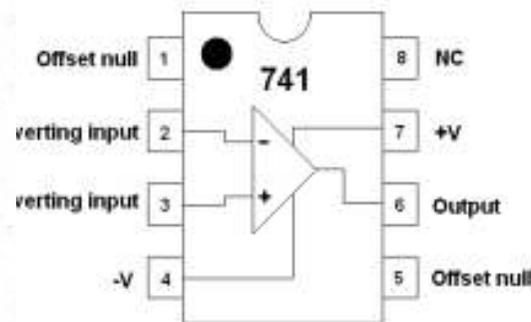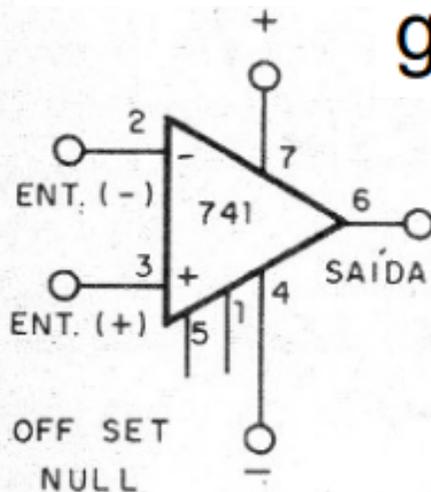ganho (A) é da ordem de  $10^4$  a  $10^6$ .



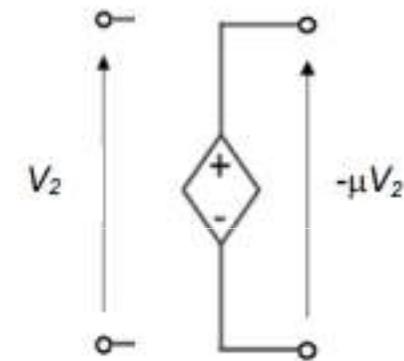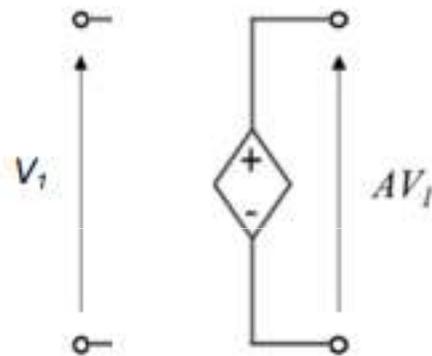
# MODELO EQUIVALENTE DO AMPLIFICADOR OPERACIONAL


- gerador vinculado controlado por tensão



(b)

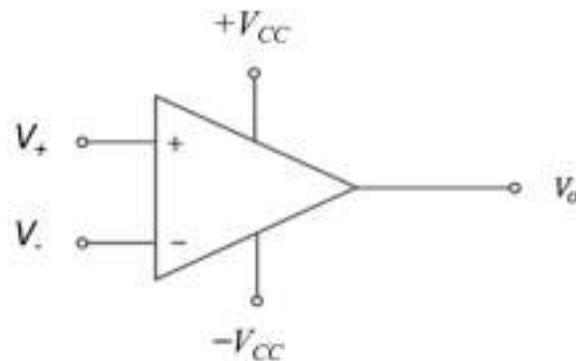

Gerador Vinculado Controlado por Tensão.

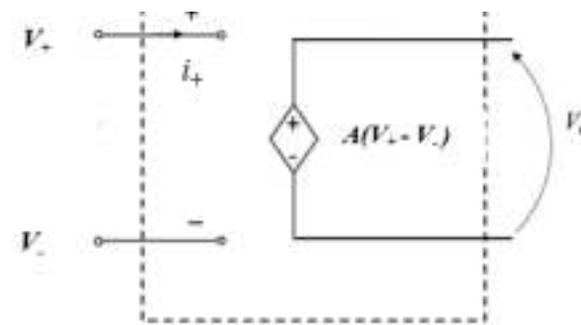

(a) Representação esquemática do AmpOp.

(b) Modelo equivalente do AmpOp utilizando gerador vinculado.

# AMPLIFICADOR COM REALIMENTAÇÃO NEGATIVA

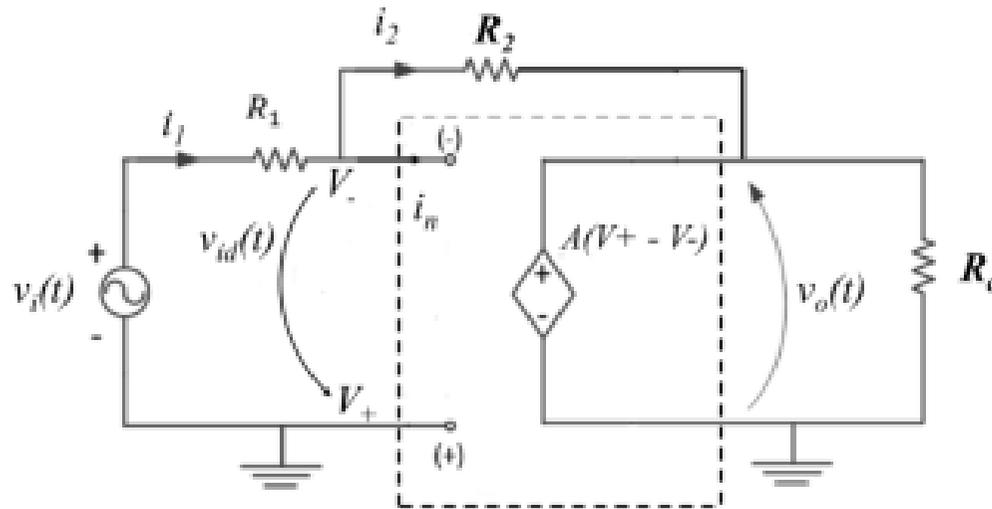


Figura 5 - Circuito inversor com AmpOp representado pelo modelo equivalente.


1)  $V_+ = 0$ .  $v_o(t) = A \cdot v_{id}(t)$ . Logo  $v_o(t) = A \cdot (V_+ - V_-) = -A \cdot V_-$  ou:  $V_- = -v_o(t) / A$

como  $i_- = 0 \rightarrow i_1 = i_2$ , temos:  $\frac{v_i - V_-}{R_1} = \frac{V_- - v_o}{R_2} \rightarrow \frac{v_i + v_o/A}{R_1} = \frac{-v_-/A - v_o}{R_2}$

Resulta que:

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1} \left( \frac{1}{1 + \frac{1}{A} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)} \right)$$

# Amplificador inversor com AmpOp ideal

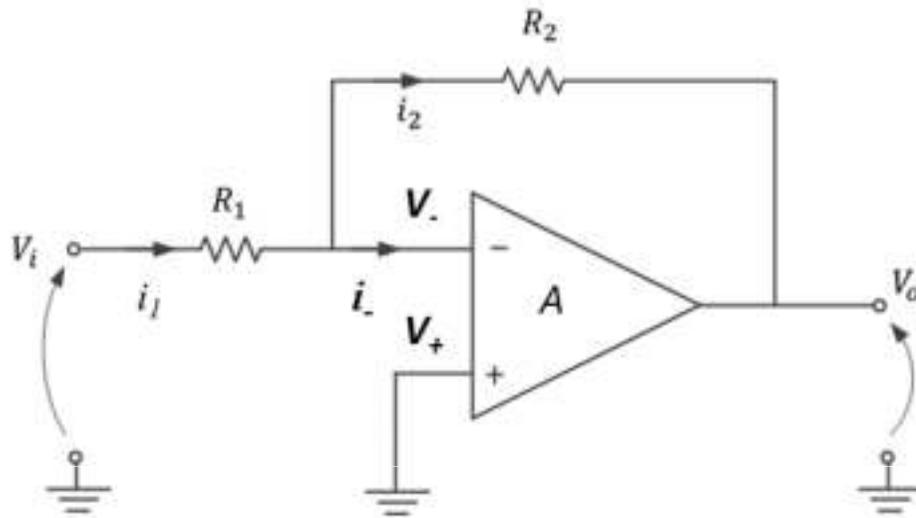

Vale a relação :

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

Ganho:  $A = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$

Figura 2 – Circuito inversor utilizando Amplificador Operacional.


como  $V_+ = 0 V$  (seu terminal está aterrado), então  $V_- = 0 V$ .

"curto- circuito virtual"

$$i_2 = i_1 \quad \text{Assim, } i_1 = \frac{V_i - 0}{R_1} \quad \text{e} \quad i_2 = \frac{0 - V_o}{R_2}$$

Dividindo as correntes  $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} \quad V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$

# Circuito Amplificador Somador Inversor

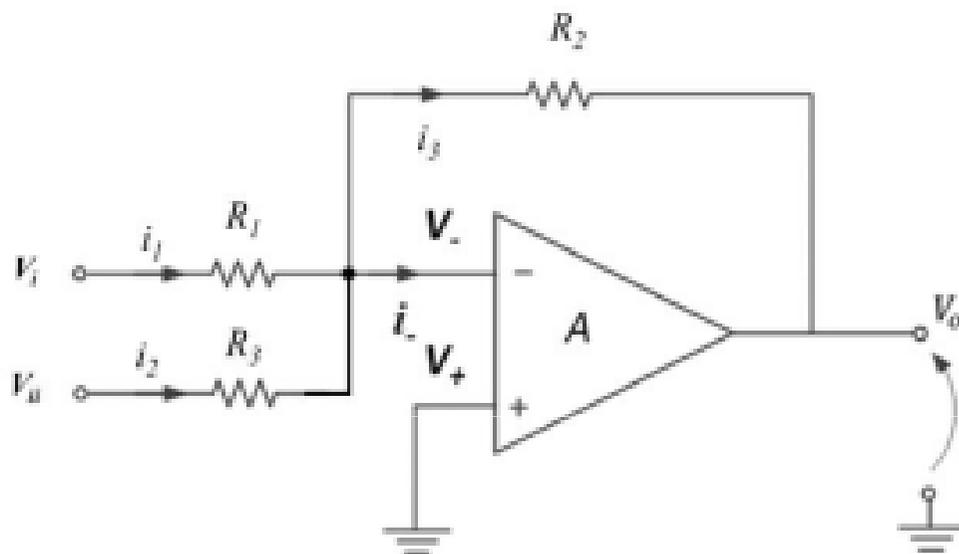

$$V_o = -\frac{R_3}{R_1}V_i - \frac{R_3}{R_2}V_{ii}$$

Principais equações do AmpOp:

- soma
- subtração
- multiplicação
- divisão

Outras equações do AmpOp:

- equação diferencial
- equação integral
- equação exponencial
- equação logarítmica
- .....

# PARTE EXPERIMENTAL

- Montar o AmpOp – “malha aberta”
  - Montar o circuito amplificador inversor
  - Análise do circuito montado
- Levantamento da Curva de Transferência do circuito amplificador (realimentada)
  - Passo a passo de tensão  $V_{in}$  x  $V_o$
  - Sinal senoidal
- Circuito Somador Inversor AC + DC

# AmpOp – “malha aberta”



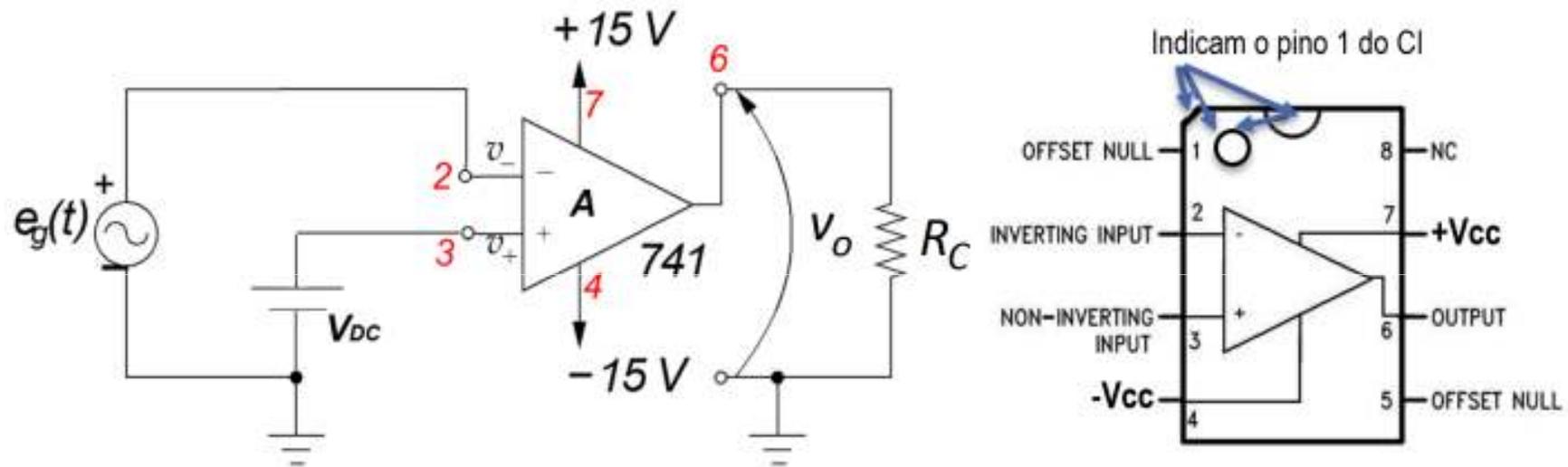


Figura 1: Circuito comparador com operacional e a pinagem do 741.
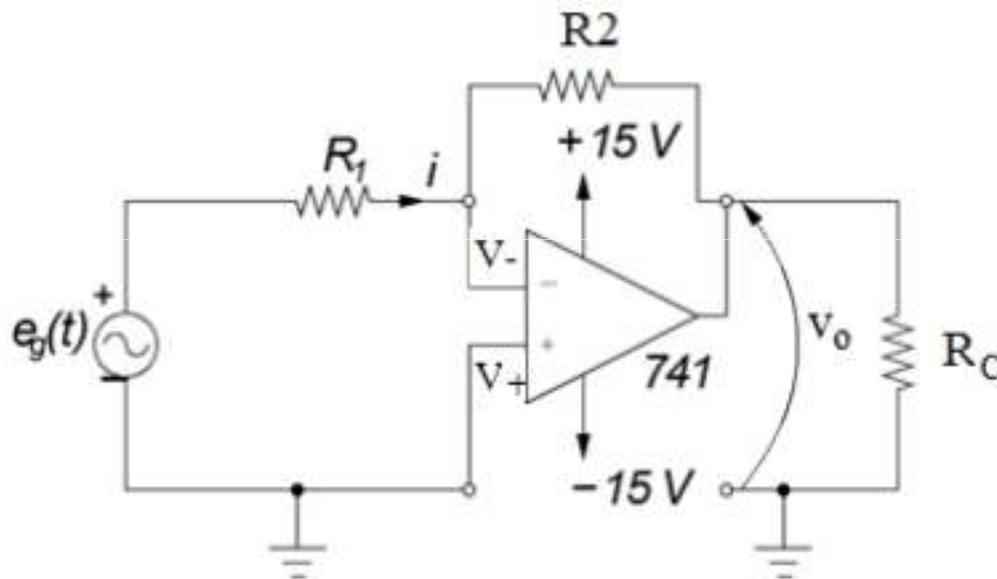
# Curva de Transferência e Amplificador Inversor em AC




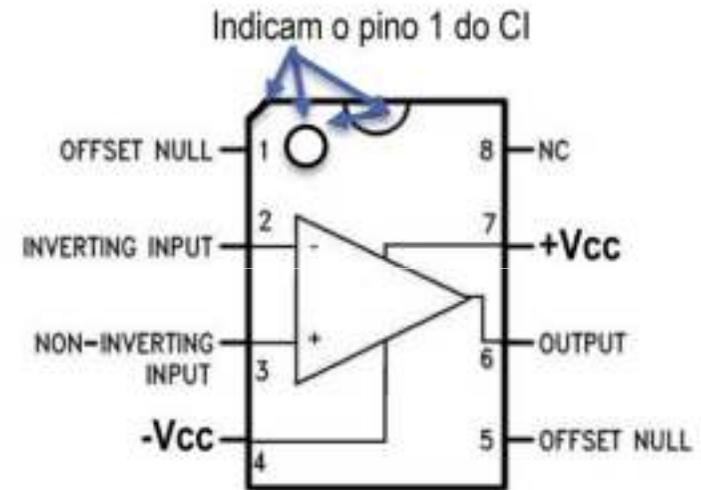(a) Circuito amplificador inversor com operacional





(b) pinagem do 741

# Circuito Somador Inversor AC + DC

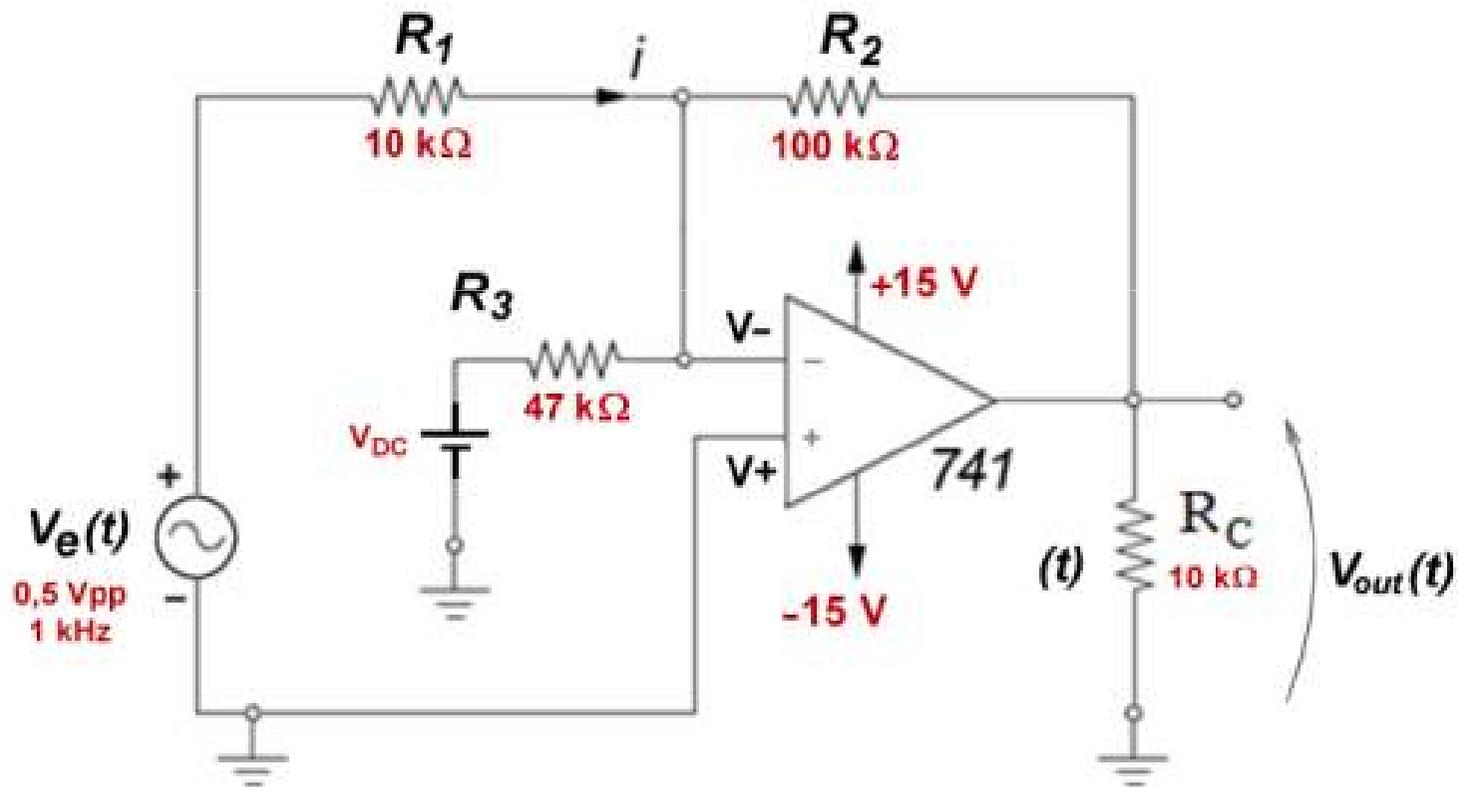


# Pinagem do 741


Indicam o pino 1 do CI

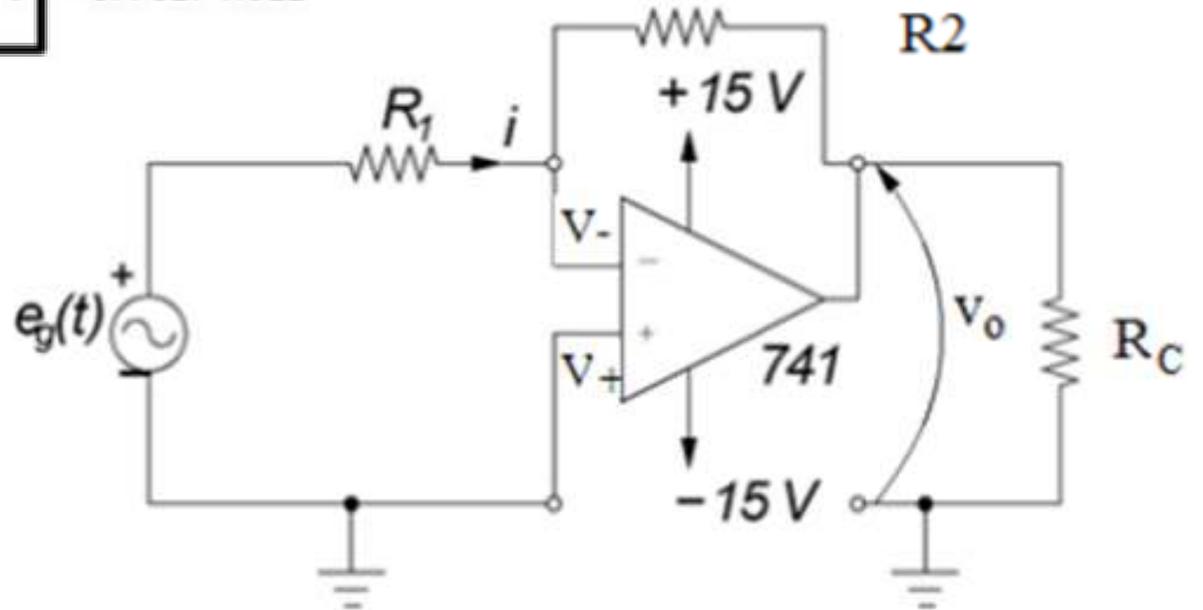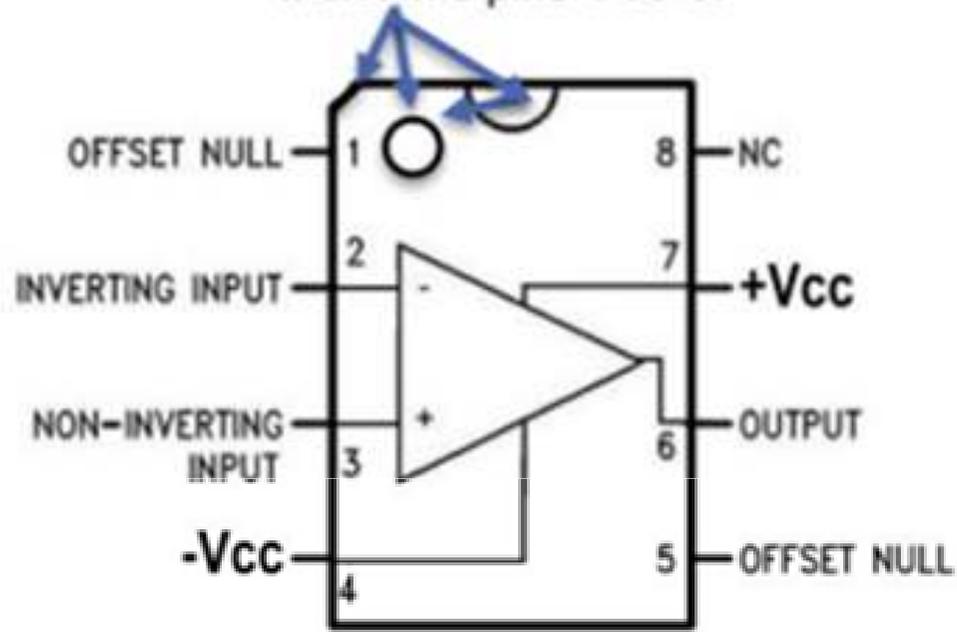

# Fonte DC

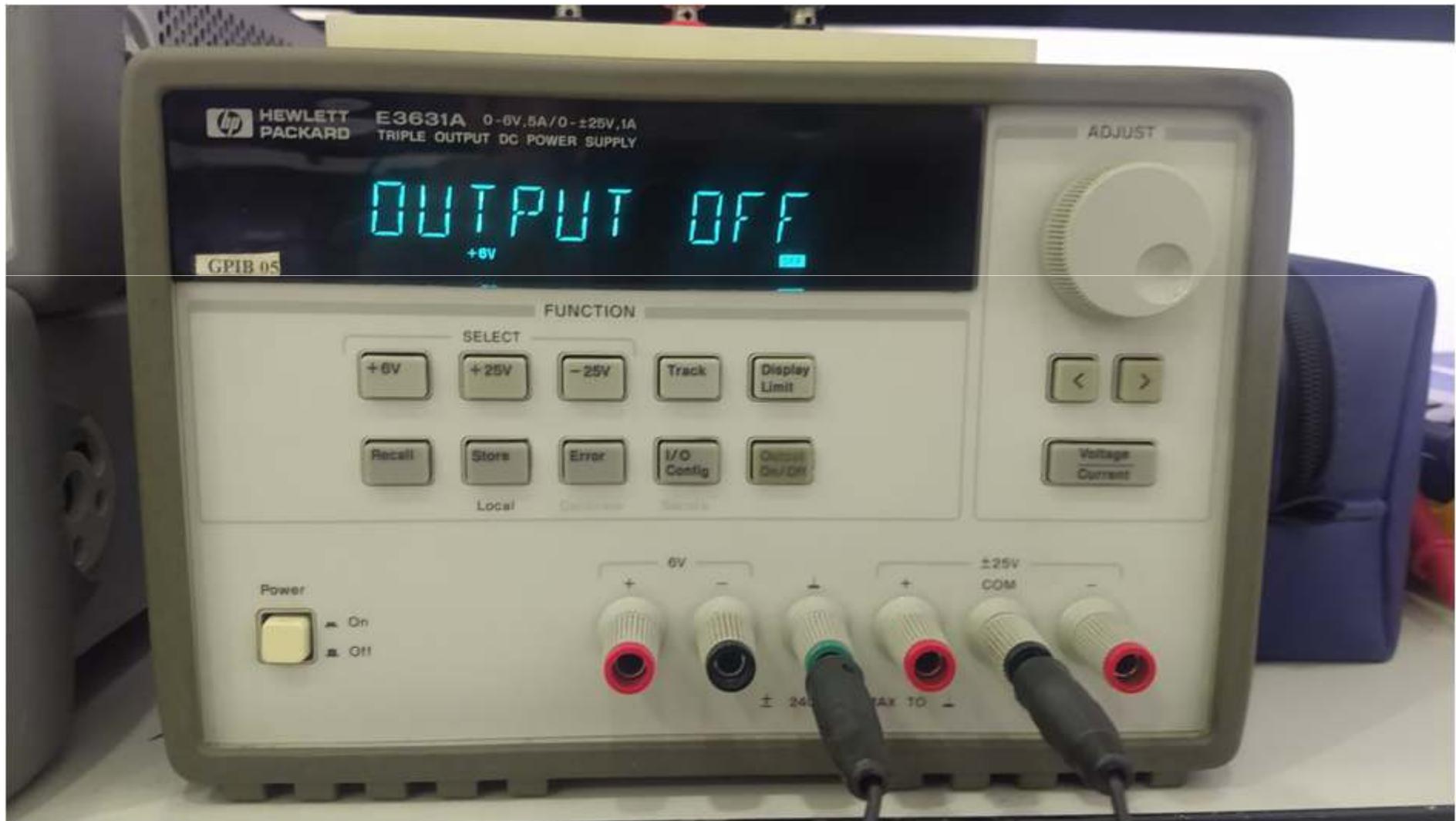


# Fonte DC Ajuste +15V e 0,2 A

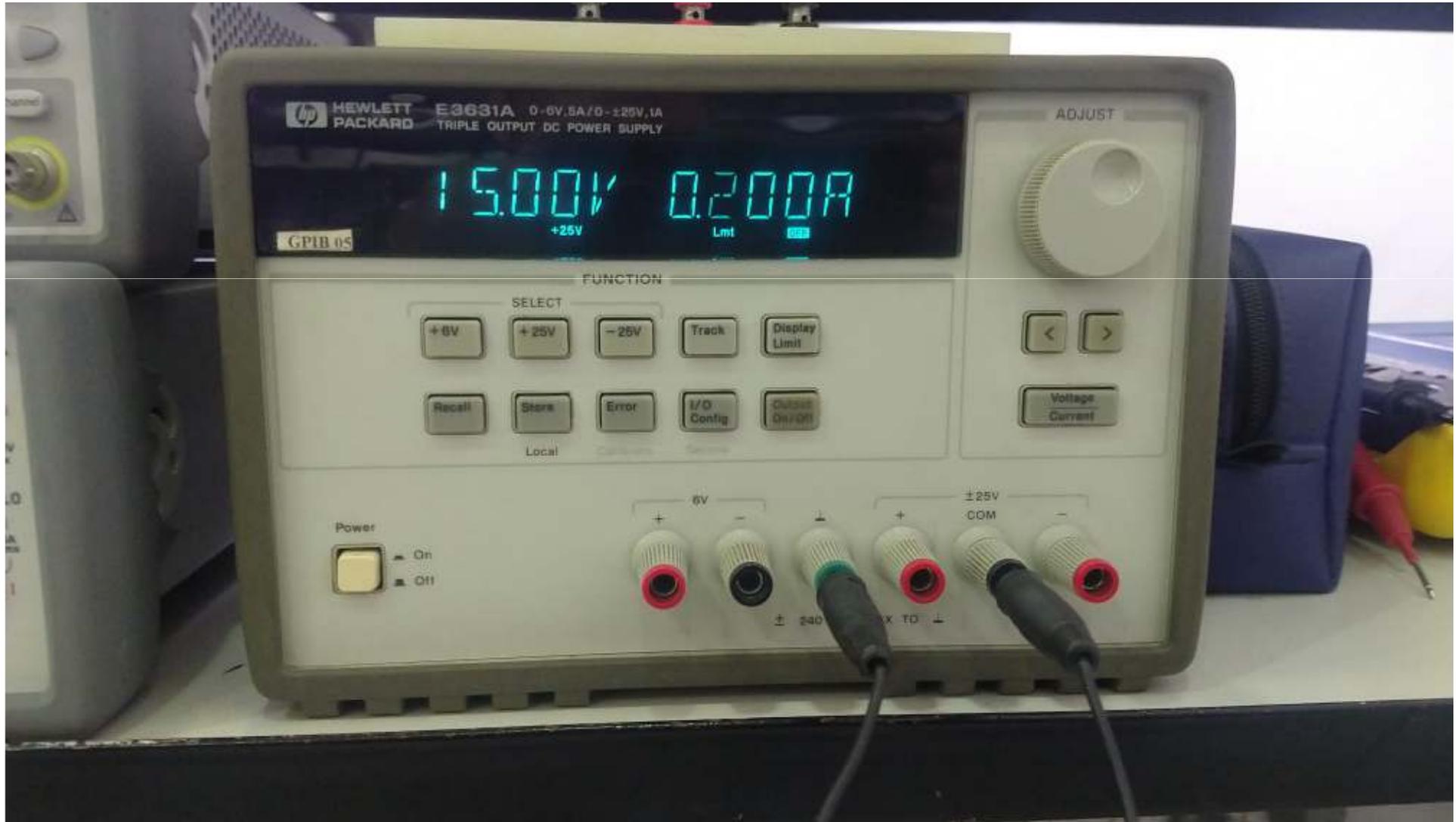


# Fonte DC Teclas p Ajuste da tensão



# Fonte DC Ajuste -15V e 0,2 A

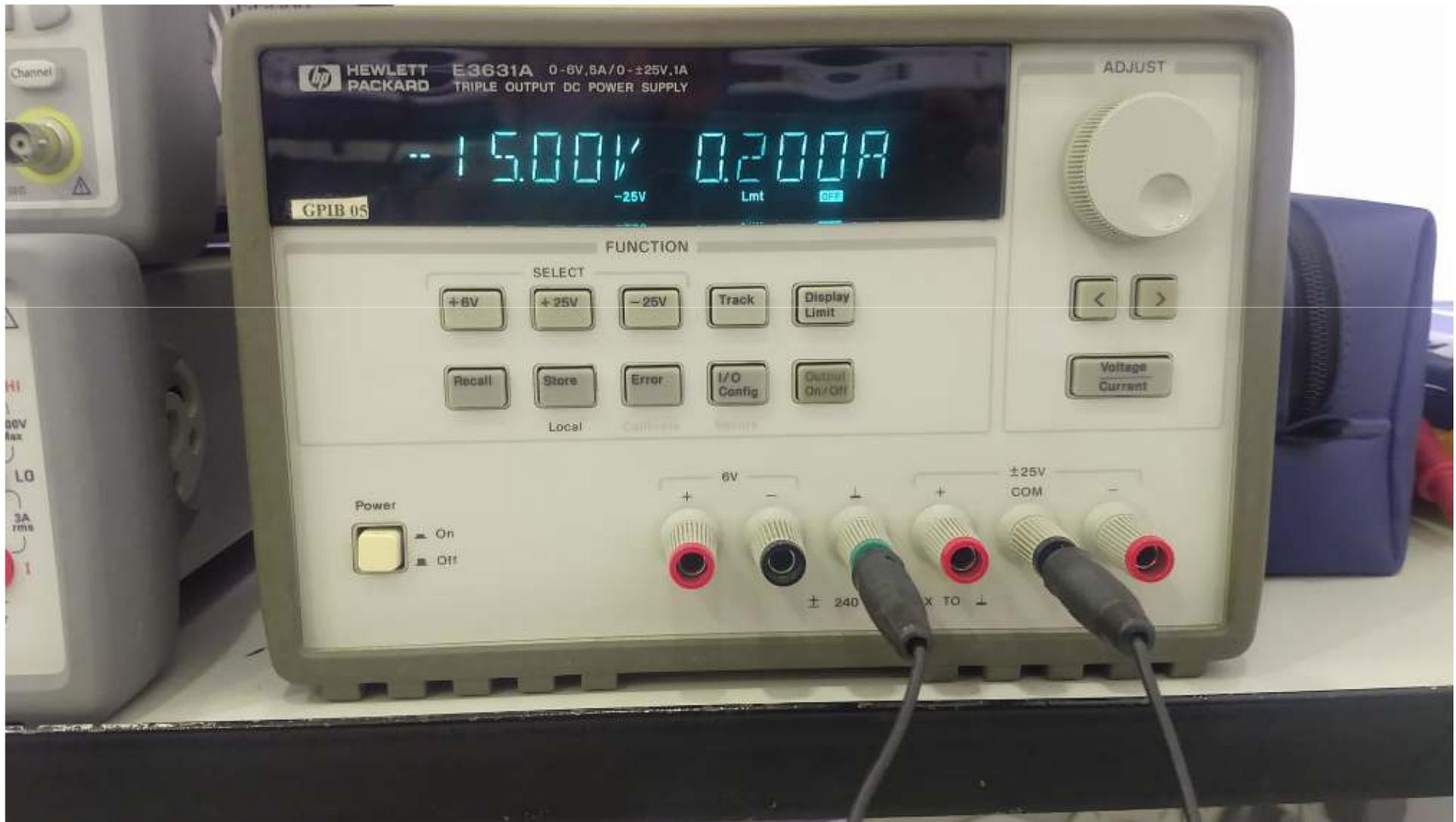


# Montagem do circuito

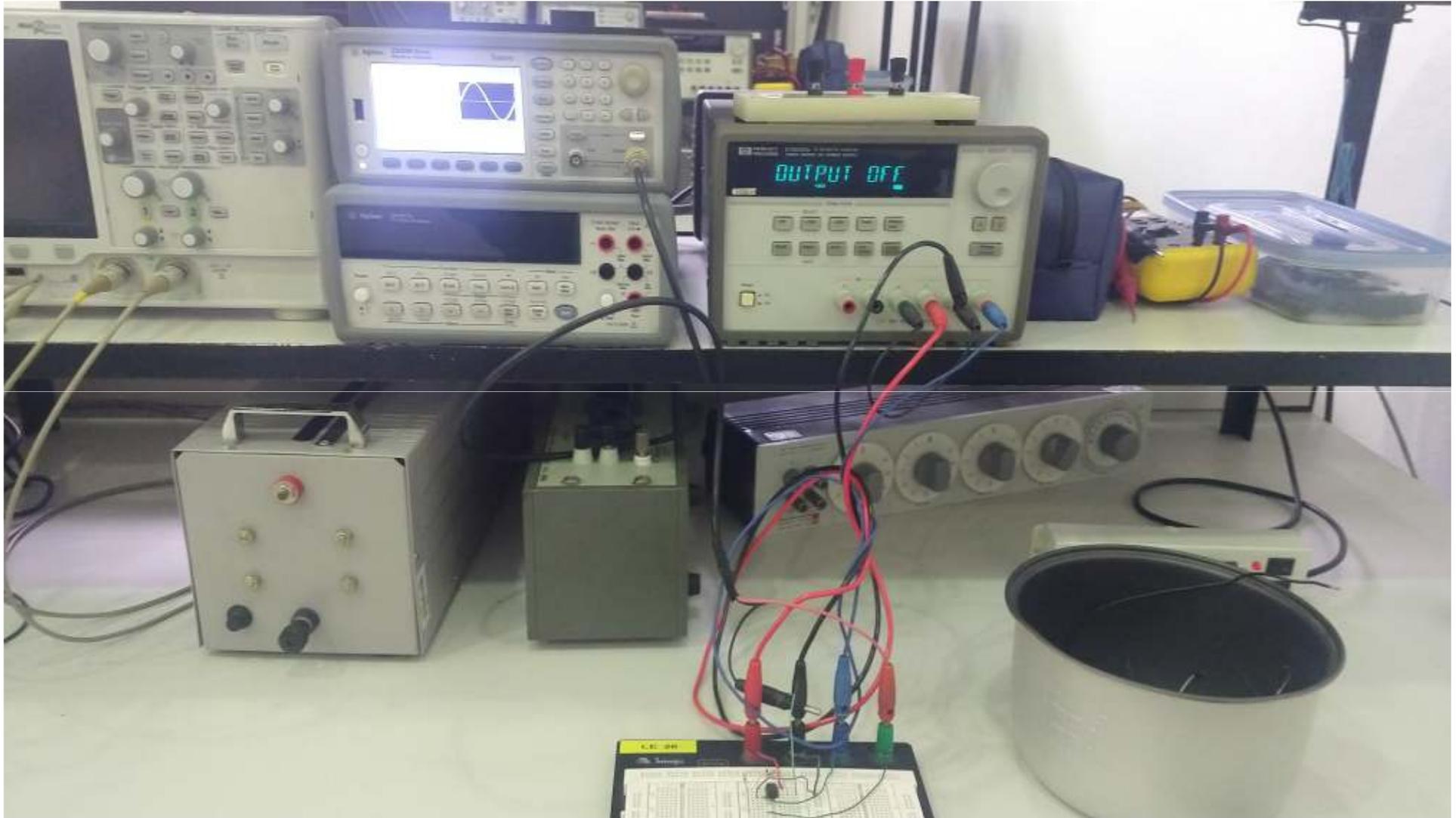


Terra = preto **positivo = vermelho** **negativo = azul**

Nunca colocar saída gerador na saída da fonte DC


# Circuito Amplificador

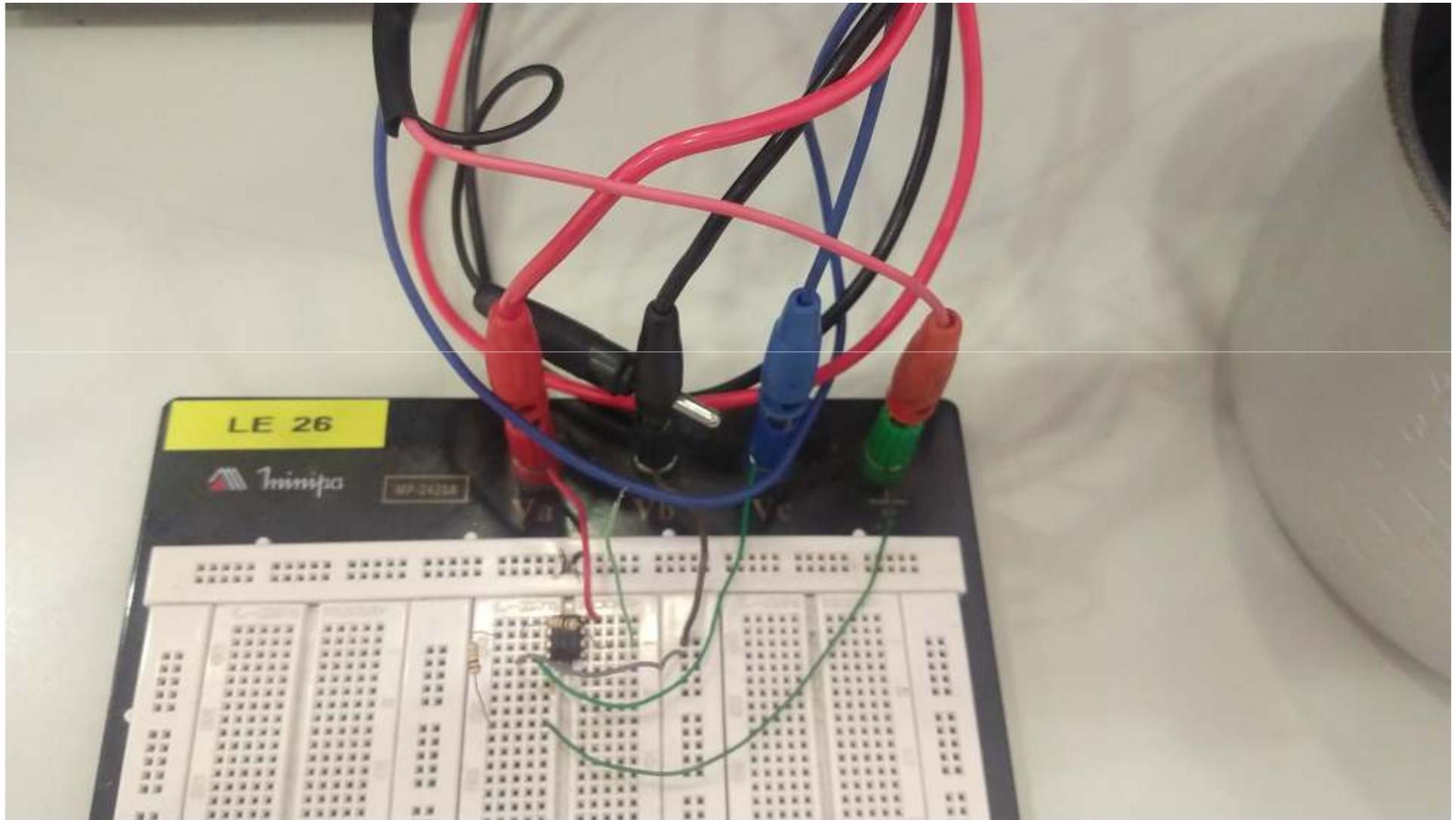


# Circuito Amplificador

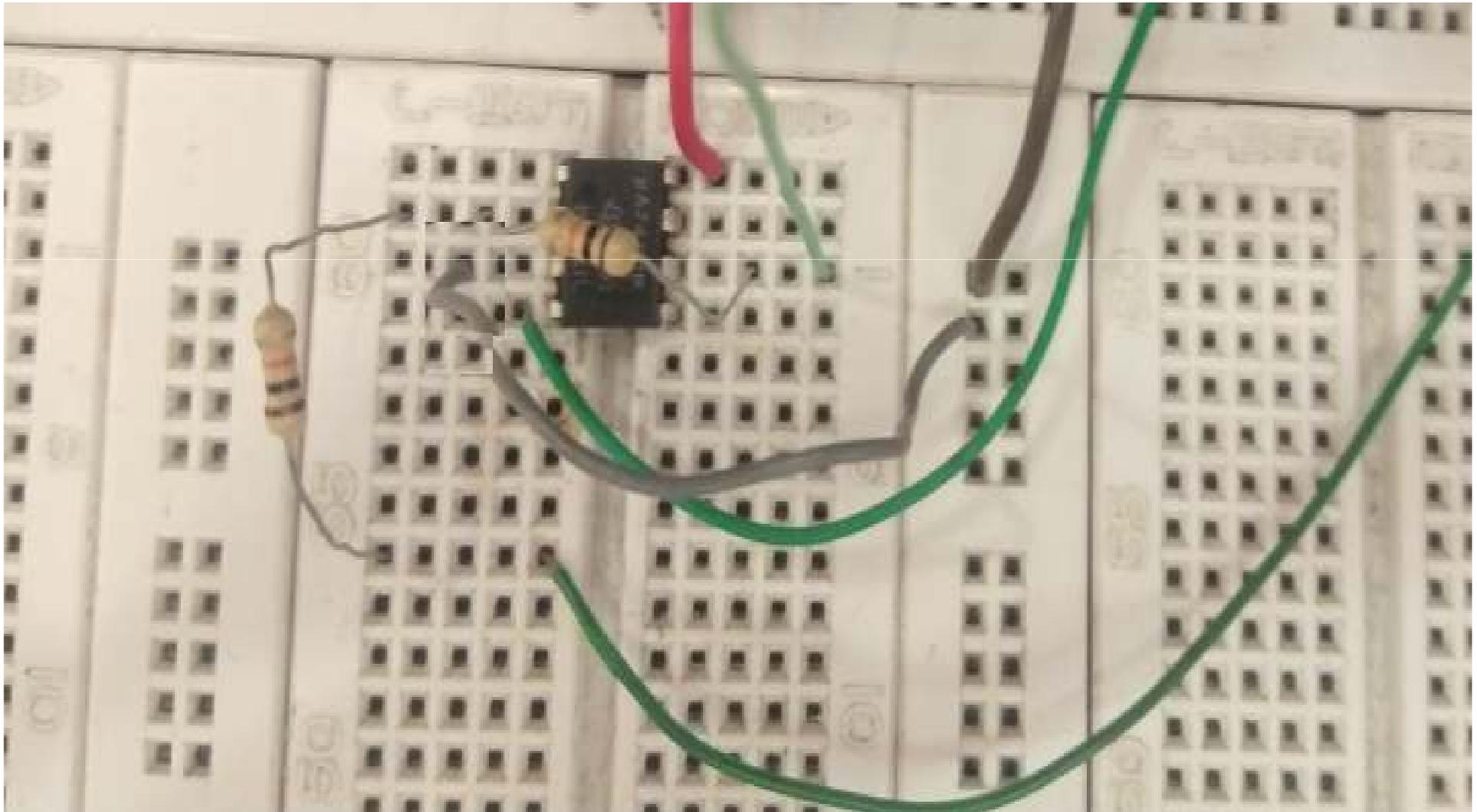

# Circuito Amplificador

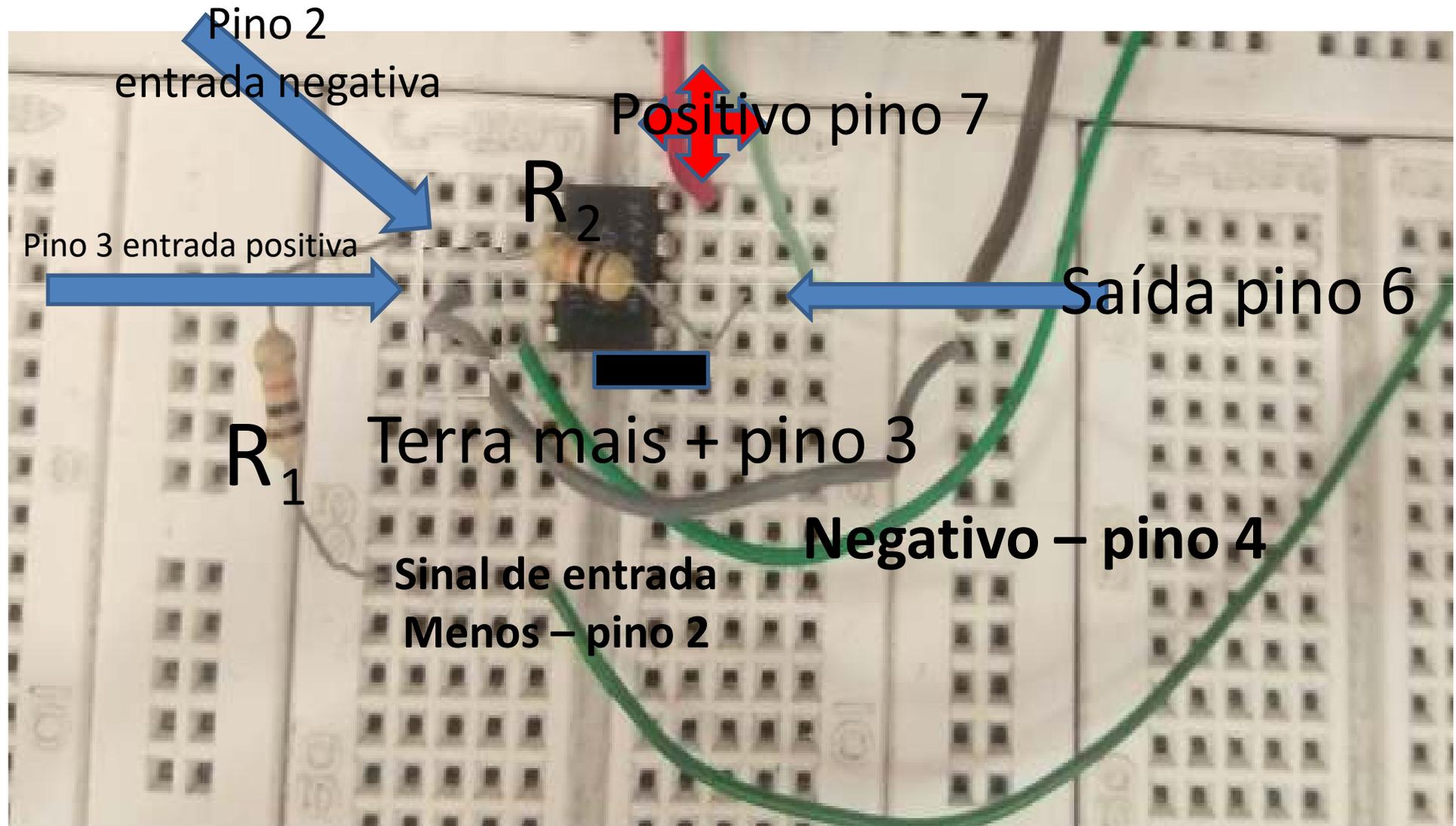

# Circuito Amplificador

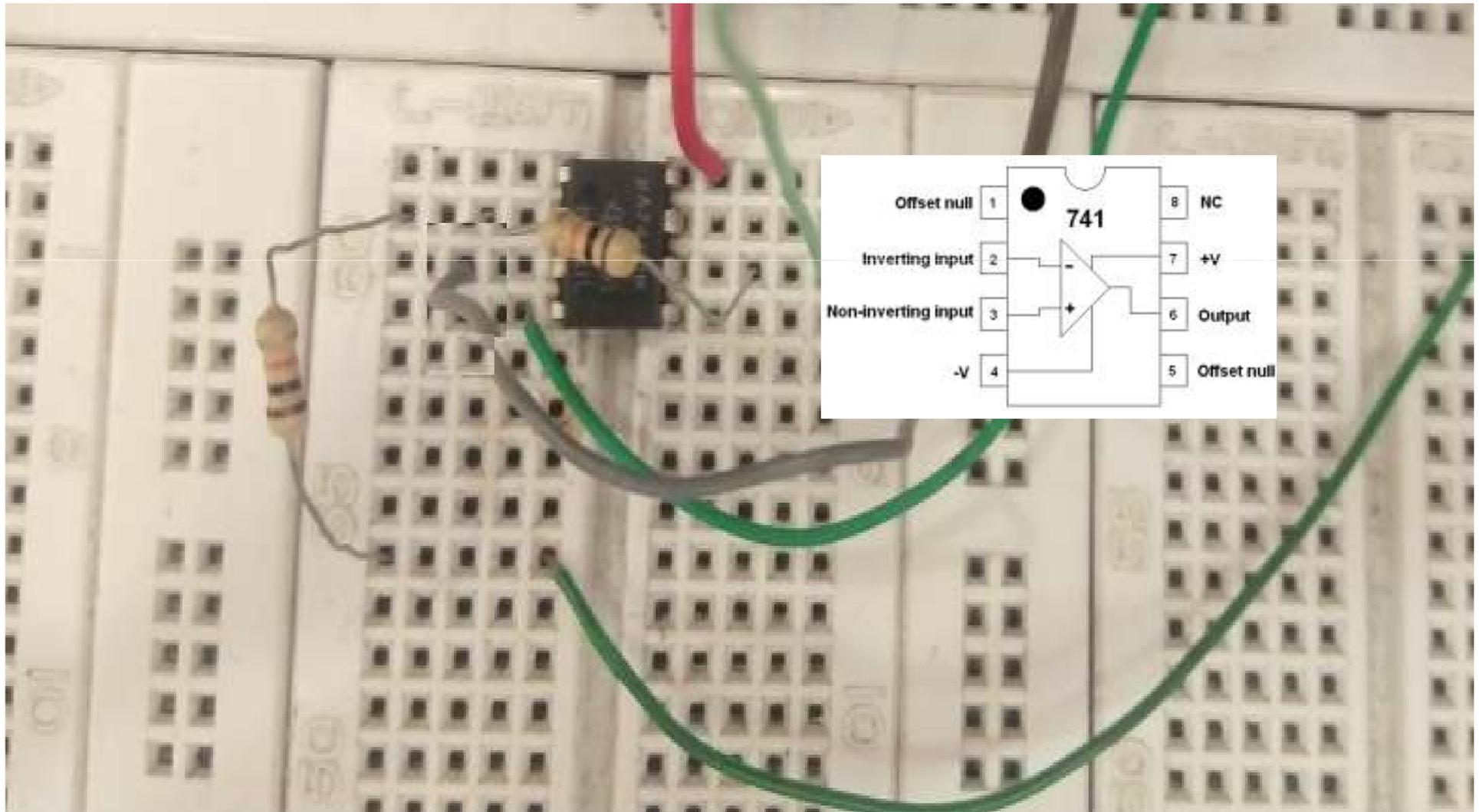

**Ao terminar a experiência deixar a bancada em ordem!!!**

**Boa experiência !!!!**

# CIRCUITO INTERNO DE UM AMPLIFICADOR OPERACIONAL

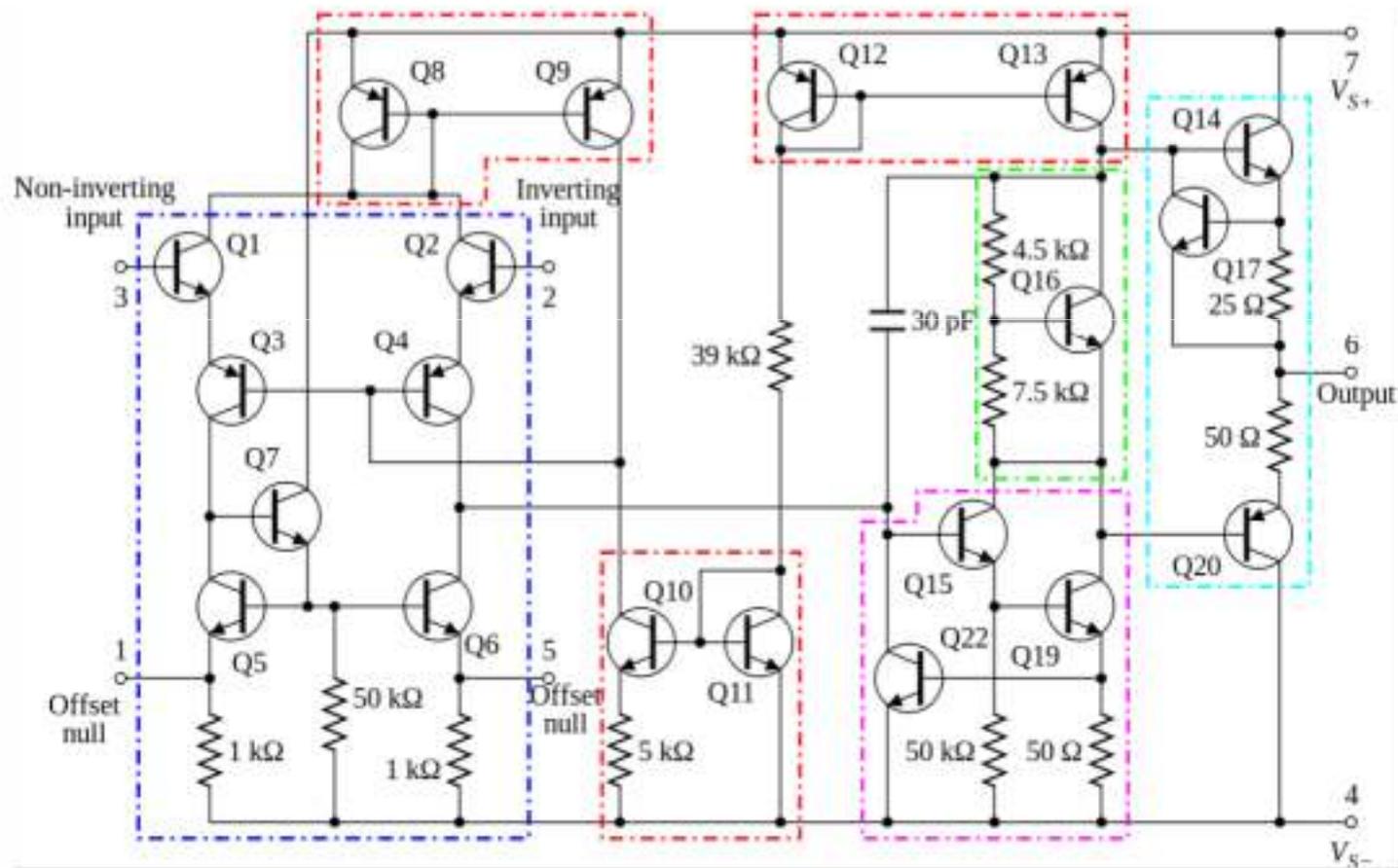


Figura 6 – Diagrama elétrico do AmpOp 741 (Fairchild).