 

SEL5752/SEL0632 – Linguagens
de Descrição de Hardware
Aula 13 – Circuitos Síncronos

Prof. Dr. Maximilian Luppe

Livro adotado:

VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais
Roberto d'Amore

ISBN 85-216-1452-7
Editora LTC www.ltceditora.com.br



Para informações adicionais consulte: www.ele.ita.br/~damore/vhdl

Estratégias de descrição de circuitos síncronos

Tópicos

- Registrador sensível a nível
 - Registrador sensível a borda - inicialização síncrona
 - Registrador sensível a borda - inicialização assíncrona
 - Registrador sensível a borda com habilitação para sinal de relógio
-
- Máquinas de estado finito
 - Contadores
 - Cuidados na descrição

Estratégias de descrição

- **Descrição visando:** simulação ou teste
 - sem limitações:
 - pode empregar todos os recursos disponíveis na linguagem
- **Descrição visando:** síntese
 - limitada:
 - às estruturas reconhecidas pela ferramenta de síntese
 - procurar utilizar recursos disponíveis na tecnologia alvo
 - benefícios: circuitos com melhor desempenho
 - circuitos com menor custo

Inferência de um elemento de memória em VHDL

- **Inferência de um elemento de memória:**

- um valor é atribuído a um sinal - variável em pelo menos uma condição e nenhum valor é atribuído a este objeto em pelo menos uma condição

- **Em VHDL:**

- a falta de atribuição de um valor:

acarreta a necessidade de armazenamento do valor do sinal quando a condição não é atingida


- **Erro comum em descrições:**

- condição não especificada:

necessário *latch* para armazenar o valor

Registrador sensível a nível

- **Exemplo:**

 

- **Formato geral:** empregando processo

- sinal **d**: deve estar na lista de sensibilidade

```
PROCESS (enb, d)
BEGIN
  IF (enb = '1') THEN d <= q ;
  END IF ;
END PROCESS;
```

Registrador sensível a nível

- **Exemplo:** *reset* e *set* assíncronos (devem ser incluídos na lista de sensibilidade)

```
1 ENTITY latch3_1 IS
2   PORT (en      : IN  BIT;           -- habilita
3         rst     : IN  BIT;           -- rst=1 leva q=000
4         set     : IN  BIT;           -- set=1 leva q=111
5         d       : IN  BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
6         q       : OUT BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0));
7 END latch3_1;
8
9 ARCHITECTURE teste OF latch3_1 IS
10 BEGIN
11   PROCESS (en, d, rst, set)
12   BEGIN
13     IF (rst = '1') THEN q <="000"; -- q=000 independente de en
14     ELSIF (set = '1') THEN q <="111"; -- q=111 independente de en
15     ELSIF (en = '1') THEN q <=d; -- condicao do sinal para habilitar
16     END IF;
17   END PROCESS;
18 END teste;
```

Registrador sensível a nível - circuito sintetizado: nível RTL

• Descrição do *latch*

- G: habilita memorização - S e R: inicialização assíncrona - ativos alto

• **rst = 1** (independente set)

- R = 1 (direto) S = 0 (via porta e)


• **rst = 0 e set = 1**

- R = 0 (direto) S = 1 (via porta e)

• **rst = 0 e set = 0**

- R = 0 (direto) S = 0 (via porta e)

- possível memorizar se **en** = 1

 


Obs: note a prioridade do comando **IF** na implementação


```
IF (rst = '1') THEN q <="000";  
ELSIF (set = '1') THEN q <="111";
```


Registrador sensível a nível - exemplo de problema

 - **Caso a tecnologia empregada não disponha dos elementos necessários:**
 - *latch*, *latch* com inicialização assíncrona, etc.
- **Ferramenta sintetiza com portas lógicas** (mensagens de aviso geradas)
- **Exemplo:** Descrição: *latch* contendo inicialização assíncrona
Tecnologia alvo não é dispõe de *latch* com inicialização assíncrona



nível RTL:
reset assíncrono

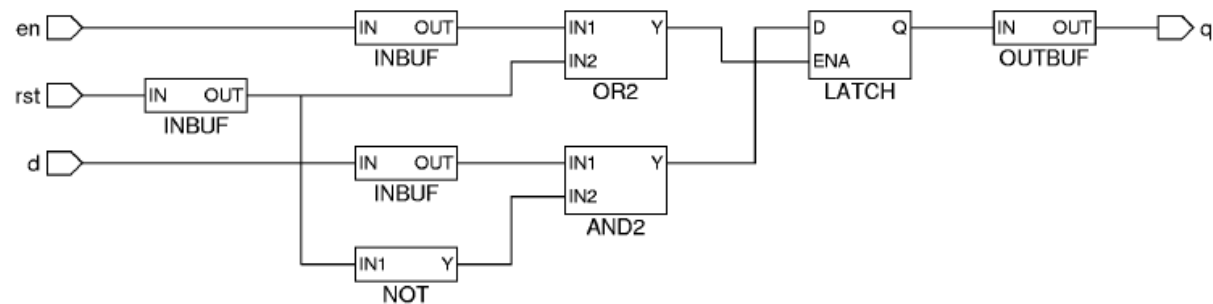


nível portas lógicas:
reset assíncrono implementado na forma síncrona


```
Warning, asynchronous reset on DLATCH q_EXMPLR replaced by combinational logic.  
Warning, Transformations were required because of constraints in target technology max7.  
Warning, Design may show simulation differences because of transformations.
```

Definição de termos relativos a sinais (útil para entender alguns atributos)

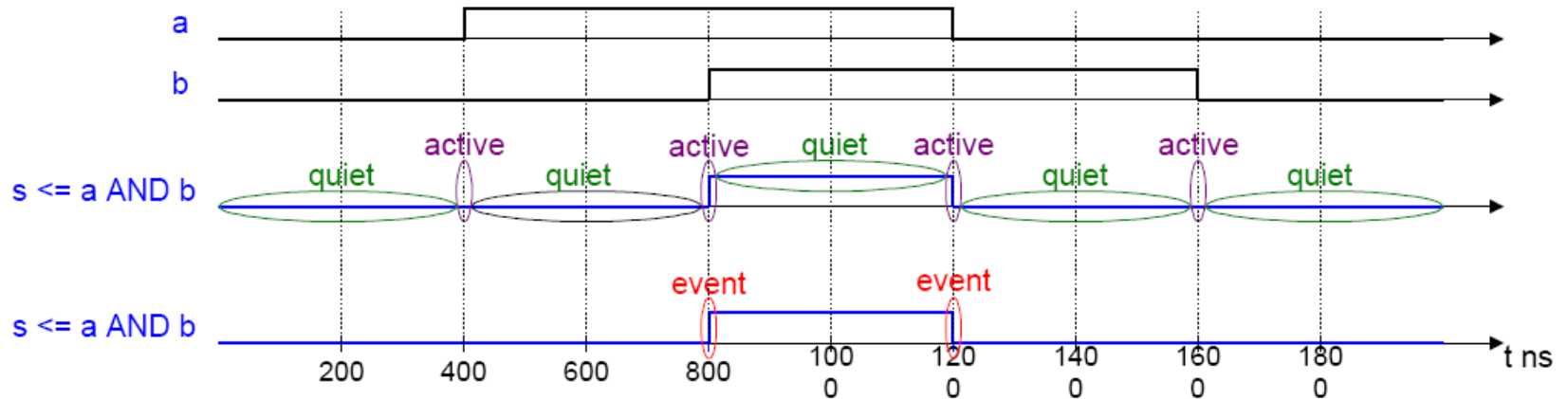- **active**: novo valor atribuído ao sinal (o valor pode ser o mesmo)
- **quiet**: condição oposta a **active**
- **event**: mudança do valor de um sinal
- **Exemplo**:



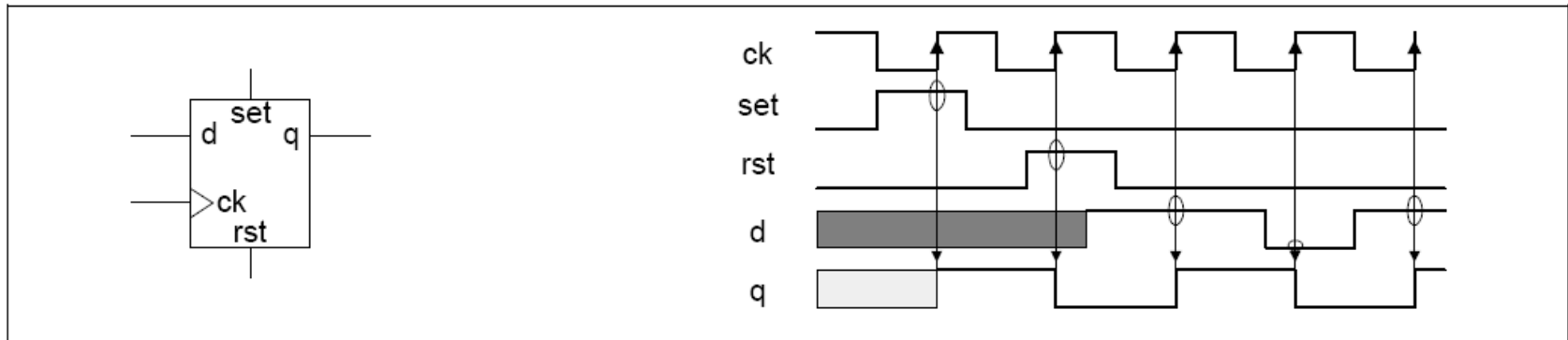Registrador sensível a borda - inicialização síncrona - (exemplo)



- **Formato geral:** empregando processo
 - apenas sinal **ck**: necessita estar na lista de sensibilidade

```
PROCESS (ck)
BEGIN
  IF (ck'EVENT and ck = '1') THEN -- detecta borda de subida do sinal ck
    IF rst = '1' THEN q <= '0'; -- sequencia de eventos sincronos com ck
    ELSIF set = '1' THEN q <= '1'; -- .
    -- .
    -- .
  ELSE q <= d; -- finaliza com a memorizacao
  END IF;
END IF;
END PROCESS;
```

Registrador sensível a borda - inicialização síncrona - (descrição)

- Exemplo:

- 3 bits

- *reset* e *set* síncronos (não é necessário inclusão na lista de sensibilidade)

```
1 ENTITY flip3_2 IS
2   PORT (ck   : IN  BIT;           -- relógio
3         rst  : IN  BIT;           -- rst=1 leva q=000 síncrono
4         set  : IN  BIT;           -- set=1 leva q=111 síncrono
5         d    : IN  BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
6         q    : OUT BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0));
7 END flip3_2;
8
9 ARCHITECTURE teste OF flip3_2 IS
10 BEGIN
11   PROCESS (ck)
12   BEGIN
13     IF (ck'EVENT AND ck = '1') THEN -- condição do sinal relógio
14       IF (rst = '1') THEN q <= "000"; -- teste para levar q=000
15       ELSIF (set = '1') THEN q <= "111"; -- teste para levar q=111
16       ELSE q <= d; -- armazena dado
17     END IF;
18   END IF;
19 END PROCESS;
20 END teste;
```

Registrador sensível a borda - inicialização síncrona - (circuito nível RTL)

- **Descrição do *flip flop* do esquema:**

- sinal de relógio: entrada com o símbolo \triangleright (borda de subida)
- terminais S e R inicialização assíncrona: *set reset* (ativo baixo)

- **Sinais S e R desabilitados** (fixos em nível baixo)


- **rst = 1:**

- $D_flip_flop = 0$
(independente de *set* e *d*)
- operação síncrona de *rst*

- **rst = 0:**

- dados presentes na saída das portas ou transferidos
- *set* = 1: $D_flip_flop = 1$
- *set* = 0: $D_flip_flop = D$


(continua prox. imagem)

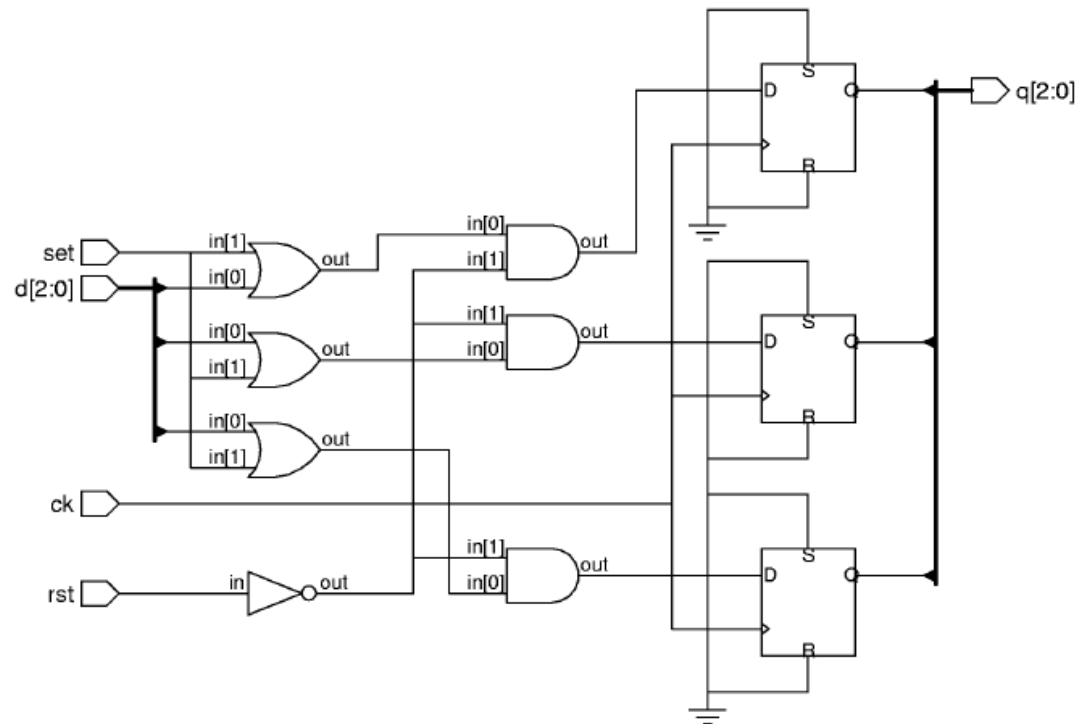


Registrador sensível a borda - inicialização síncrona - (circuito nível RTL)

- **Resumo:** as portas lógicas operam como um circuito de seleção:
 - implementa a construção **IF ELSE** - linhas 14 a 17
- **Observar:** circuito de seleção contém a prioridade prevista na seqüência de decisões tomadas na construção **IF ELSE**
 - **rst** = 1 possível *reset* independente de **set**
 - **set** = 1 possível *set* independente de **d**
 - **set** = **rst** = 0 possível armazenar **d**
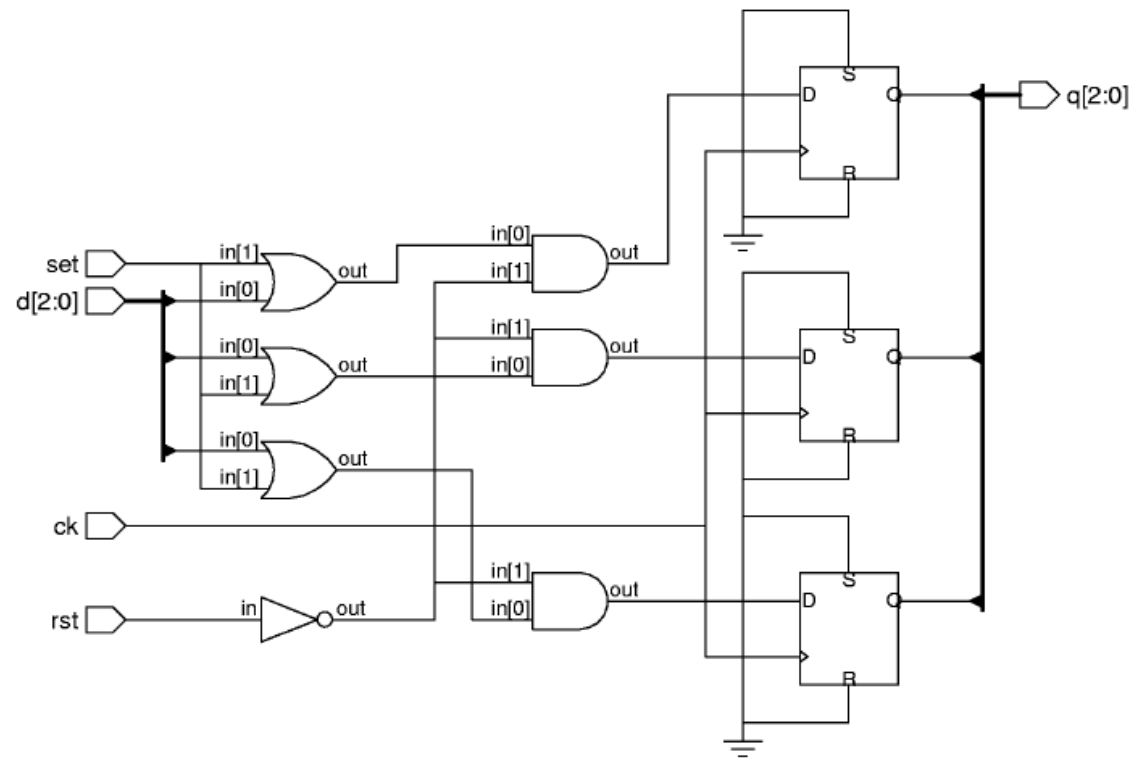
```
IF (rst = '1') THEN
    q <= "000";
ELSIF (set = '1') THEN
    q <= "111";
ELSE
    q <= d
```



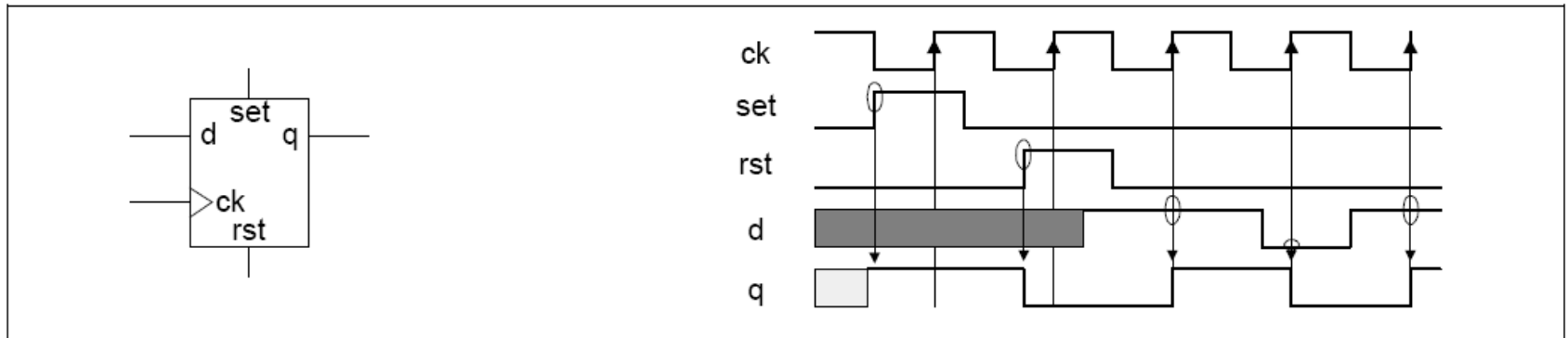Registrador sensível a borda - inicialização assíncrona - (exemplo)



- **Formato geral:** empregando processo
 - sinais `ck`, `rst` e `set` necessitam estar na lista de sensibilidade

```
PROCESS (ck, rst, set)
BEGIN
  IF      (rst = '1')      THEN q <= '0'; -- eventos assincronos
  ELSIF  (set = '1')      THEN q <= '1'; --      .
                                     --      .
                                     --      .
  ELSIF  (ck'EVENT AND ck = '1') THEN q <= d; -- detecta borda de subida de ck
  END IF;
END PROCESS;
```

Registrador sensível a borda - inicialização assíncrona

- Exemplo:

- 3 bits
- `reset set` assíncronos (é necessário inclusão na lista de sensibilidade)

```
1 ENTITY flip3_3 IS
2   PORT (ck      : IN  BIT;           -- relógio
3         rst     : IN  BIT;           -- rst=1 leva q=000 assíncrono
4         set     : IN  BIT;           -- set=1 leva q=111 assíncrono
5         d       : IN  BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
6         q       : OUT BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0));
7 END flip3_3;
8
9 ARCHITECTURE teste OF flip3_3 IS
10 BEGIN
11   PROCESS (ck, rst, set)
12   BEGIN
13     IF      (rst = '1')              THEN q <="000"; -- q=000 independente de ck
14     ELSIF  (set = '1')              THEN q <="111"; -- q=111 independente de ck
15     ELSIF (ck'EVENT AND ck ='1') THEN q <=d;      -- condicao do sinal relógio
16     END IF;
17   END PROCESS;
18 END teste;
```


Registrador sensível a borda - inic. assíncrona - (circuito nível RTL)

- **Observar:** circuito de seleção contém a prioridade prevista na seqüência de decisões tomadas na construção **IF ELSE**


- **rst** = 1 possível *reset* independente de **set**

- **set** = 1 possível *set* independente de **d**

- **set** = **rst** = 0 possível armazenar **d**

- Estrutura de inicialização assíncrona idêntica:

- *latch* 3 bits (visto anteriormente)

 

Registrador sensível a borda - inic. assíncrona - exemplo de problema

- **Caso a tecnologia empregada não disponha dos elementos necessários:**
 - *flip-flop* com inicialização assíncrona

- **Exemplo:** Descrição: *flip-flop* contendo inicialização assíncrona

Tecnologia alvo não dispõe de *flip-flop* com inicialização assíncrona


Ferramenta substituiu por *set* síncrono - mensagem de alerta:

```
Warning, asynchronous set on DFF q(2)_EXMPLR replaced by synchronous set.  
Warning, asynchronous set on DFF q(1)_EXMPLR replaced by synchronous set.  
Warning, asynchronous set on DFF q(0)_EXMPLR replaced by synchronous set.  
Warning, Transformations were required because of constraints in target  
technology flex6.  
Warning, Design may show simulation differences because of transformations.
```


Registrador sensível a borda - inic. assíncrona - exemplo de problema

- **Circuito gerado:**

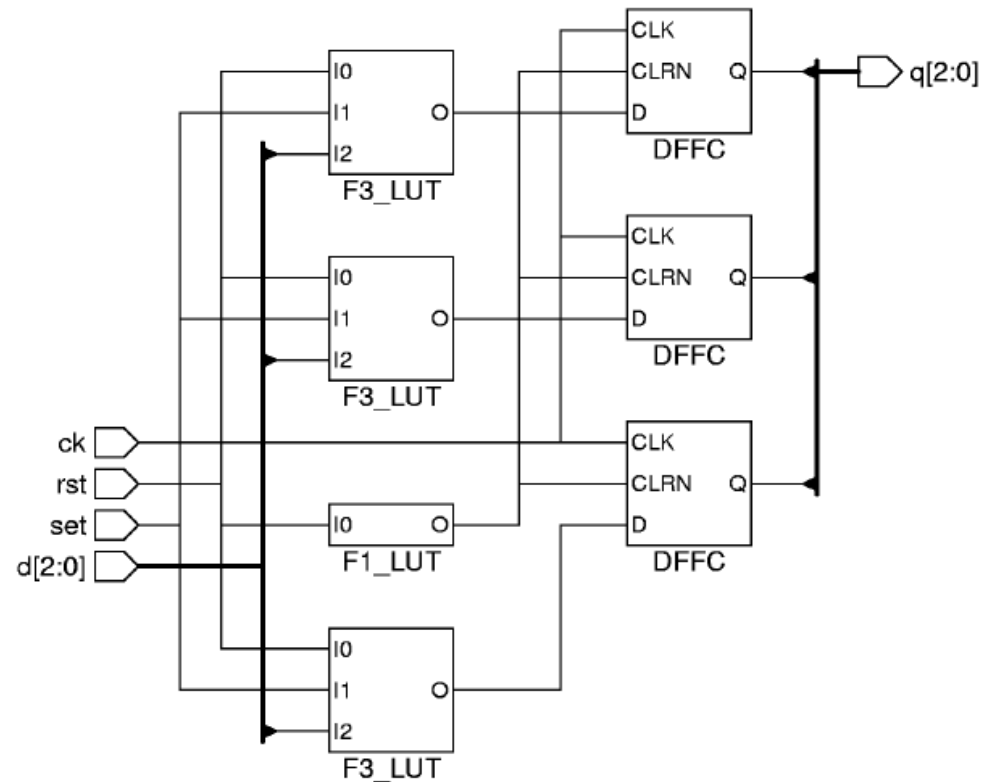- caixas F3_LUT implementam a função:
 $I2 + (\text{NOT } I0 \cdot I1)$
- operação *set* implementada:
síncrona



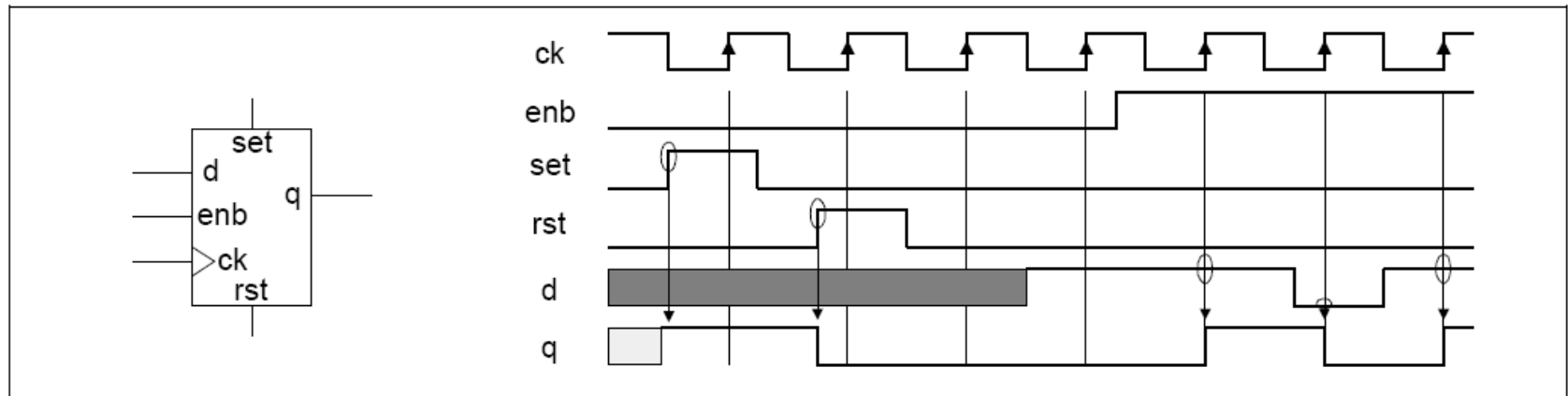Registrador sensível a borda com habilitação para sinal de relógio



- **Formato geral:** empregando processo

- sinais **rst** e **set** necessitam estar na lista de sensibilidade (para inic. assíncrona)
- sinal **enb** não é necessário na lista de sensibilidade

```
PROCESS (ck, rst, set)
  BEGIN
    IF      (rst = '1')          THEN q <= '0'; -- eventos assincronos
    --
    ELSIF (ck'EVENT AND ck = '1') -- detecta borda de subida de ck
      IF (enb = '1') THEN q <= d; -- armazena se habilitado
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
```

Registrador sensível a borda com habilitação para sinal de relógio

- **Exemplo:**

- *reset* *set* assíncronos (é necessário inclusão na lista de sensibilidade)
- sinal de habilitação: *enb*

```
1 ENTITY flip3_4 IS
2   PORT (ck          : IN  BIT;          -- relógio
3         enb         : IN  BIT;          -- habilita sinal de relógio
4         rst, set    : IN  BIT;          -- rst=1 q=000, set=1 q=111 assíncronos
5         d           : IN  BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
6         q           : OUT BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0));
7 END flip3_4;
8
9 ARCHITECTURE teste OF flip3_4 IS
10 BEGIN
11   PROCESS (ck, rst, set)
12   BEGIN
13     IF (rst = '1') THEN q <= "000";    -- q=000 independente de ck
14     ELSIF (set = '1') THEN q <= "111"; -- q=111 independente de ck
15     ELSIF (ck'EVENT AND ck = '1') THEN -- detecta borda de ck
16       IF (enb = '1') THEN q <= d;     -- verifica habilitação
17       END IF;
18     END IF;
19   END PROCESS;
20 END teste;
```


Registrador sensível a borda - habilitação para sinal de relógio - RTL

- **Observar:** circuito de seleção contém a prioridade prevista na seqüência de decisões tomadas na construção **IF ELSE**

- **rst** = 1 possível *reset* independente de **set**
- **set** = 1 possível *set* independente de **d**
- **set** = **rst** = 0 possível armazenar **d** caso **enb** = 1

- **Estrutura de inicialização assíncrona idêntica:**

 - *latch* com 3 bits
- *flip flop* 3 bits




Registrador sensível a borda - habilitação para sinal de relógio

• Comparação entre códigos (correto e incorreto)


```
-- esquema a
IF (ck'EVENT AND ck = '1') THEN
  IF (enb = '1') THEN q <= d;
  END IF;
END IF;
```

```
-- esquema b
IF (ck'EVENT AND ck = '1' AND enb = '1')
  THEN q <= d;
END IF;
```

esquema "a"

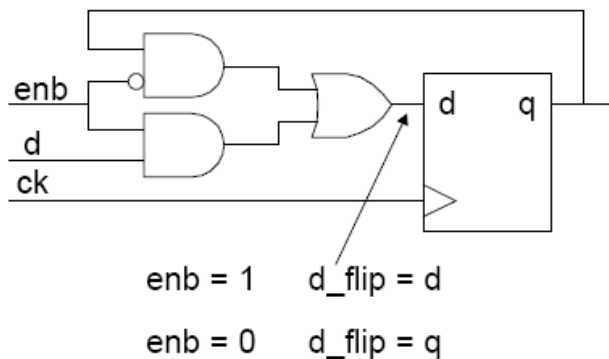

esquema "b"

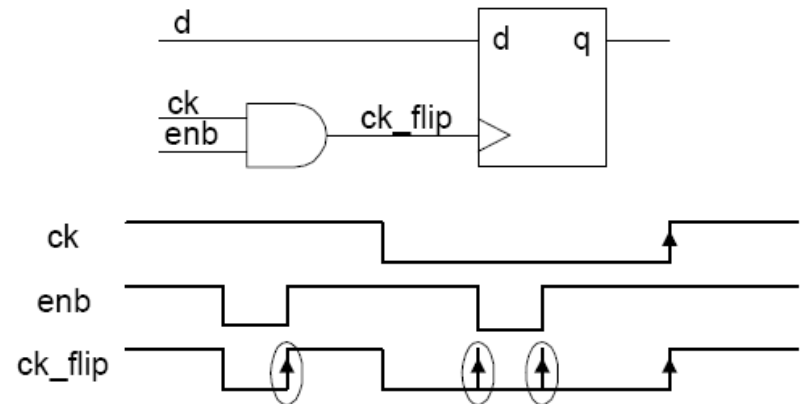

• Mensagem de erro gerada para o esquema 'b'

```
"/vhd1/flip3_1.vhd",line 15: Error, clock expression should contain only one signal.
```


Registrador sensível a borda - habilitação para sinal de relógio



- **Problemas de implementação:** ausência de flip flops com sinal de habilitação

- **Caso 2:**

- arquitetura alvo não dispõe de *flip flops* com sinal de habilitação
- necessário implementar com lógica adicional

- Caixas F3_LUT realizam a função:
 $(I0 \cdot I1) + (\overline{I0} \cdot I2)$

- Solução adotada segue o esquema:

 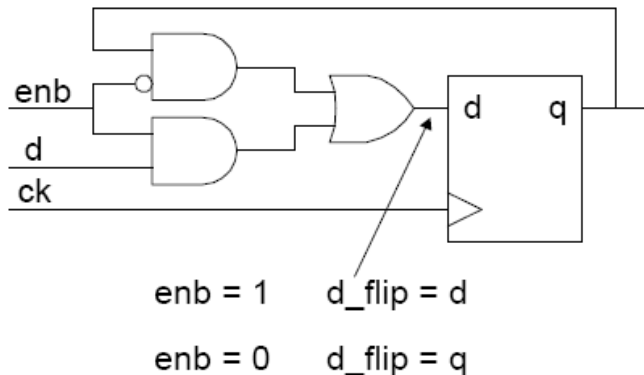

Cuidados na descrição - Ciclo de inicialização

- **Projeto de um circuito síncrono:**
 - deve sempre prever um ciclo de inicialização
- **O valor dos registradores após a energização do circuito:**
 - desconhecido
- **Falta de um ciclo de inicialização:**
 - comportamento não previsto pela simulação: exemplo
 - iniciar estado diferente
 - iniciar estado não previsto na descrição
- **Portanto:**
 - deve-se incluir de operações de inicialização
 - assíncronas ou síncronas

Cuidados na descrição - Inserção desnecessária de um *latch*

- **Na linguagem VHDL:**

- a falta de atribuição de um valor em um objeto:
 - implica na manutenção do valor neste objeto

- **Problemas:**

- transição de estados especificada incompletamente
- falta de atribuição de um valor a uma saída
 - leva a inserção *latch* desnecessário.

- **Construção CASE WHEN na especificação da transição de estados**

- todas as condições devem ser obrigatoriamente cobertas

- **Evitar cláusula OTHERS**

- lógica combinacional extra pode ser gerada
 - necessário detectar os estados restantes

- **Opção:**

- criar tipo enumerado definindo todos os estados previstos
- não é necessário uso da cláusula OTHERS