

# SEL5752/SEL0632 – Linguagens de Descrição de Hardware

## Aula 14 – Máquinas de Estados


---

Prof. Dr. Maximiliam Luppe

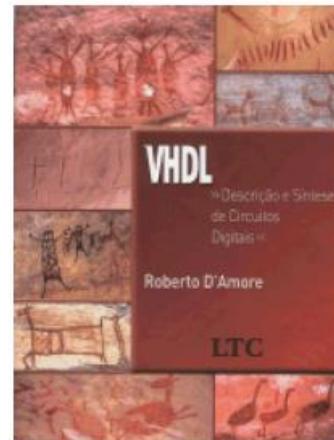**Livro adotado:**

**VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais**  
Roberto d'Amore

ISBN 85-216-1452-7  
Editora LTC [www.ltceditora.com.br](http://www.ltceditora.com.br)



Para informações adicionais consulte: [www.ele.ita.br/~damore/vhdl](http://www.ele.ita.br/~damore/vhdl)

# Estratégias de descrição de circuitos síncronos

## Tópicos

- Registrador sensível a nível
- Registrador sensível a borda - inicialização síncrona
- Registrador sensível a borda - inicialização assíncrona
- Registrador sensível a borda com habilitação para sinal de relógio
- Máquinas de estado finito
- Contadores
- Cuidados na descrição

## Máquinas de estado finito

- **Máquina de estados:**

- circuito seqüencial que transita numa seqüência pré definida de estados

- **Transição entre estados:**

- comandada por um sinal de controle

- **Estado atual:**

- definido por elementos de memória

- **Estado futuro**

- determinado com base no estado atual e a condição das entradas

- **2 estilos:**







- máquina *Mealy*

- o valor da saída é função do estado atual e da condição das entradas

- máquina *Moore*

- o valor da saída depende exclusivamente do estado atual

# Máquinas de estado finito

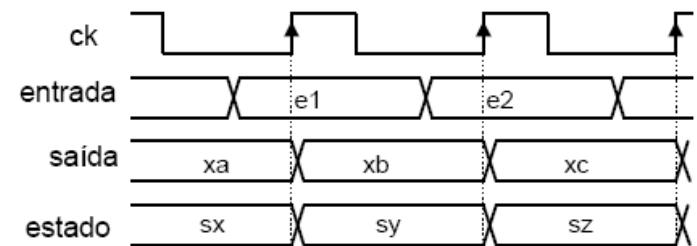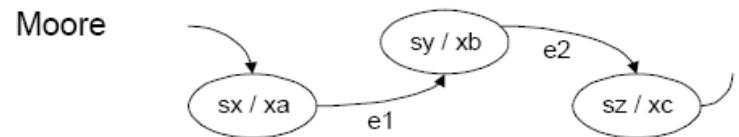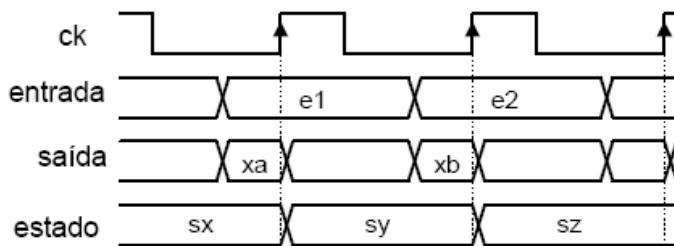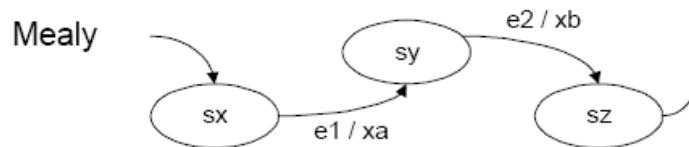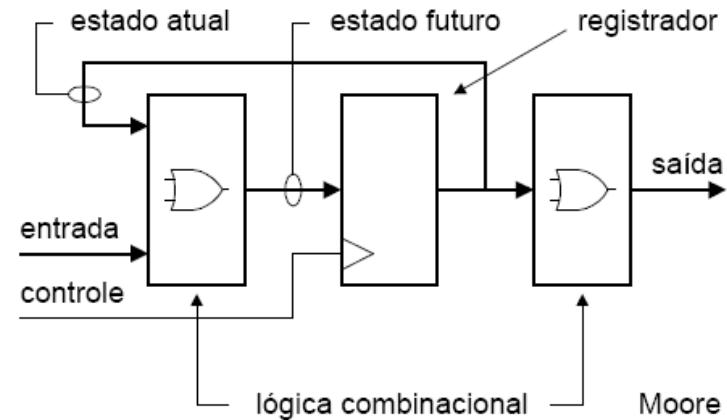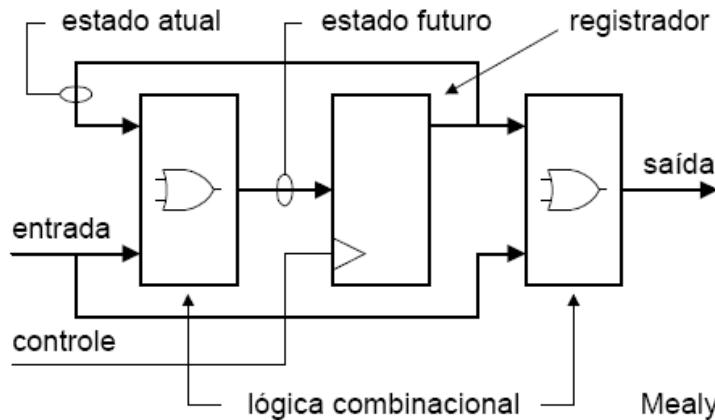

## Máquinas de estado finito

- **Inferência de uma máquina de estado** - uma descrição contendo:
  - um objeto que armazena o estado atual (registradores)
  - uma definição da transição de estados (lógica combinacional)
  - uma especificação dos valores de saída (lógica combinacional)
- **Transição entre estados na descrição:**
  - controlada por um sinal de relógio
  - pode conter:
    - condições de inicialização síncronas ou assíncronas

## Máquinas de estado finito

- **Construção do tipo IF ELSE detecta:**

- inicialização `rst = 1`
- ocorrência de uma borda de subida no sinal de relógio


- **Construção CASE WHEN:**

- definição das transições de estado
- força a especificação de todos os estados

```
PROCESS (ck, rst)
BEGIN
    IF rst = '1' THEN                                -- estado inicial
        estado <= estado_inicial;
    ELSIF (ck'EVENT and ck ='1') THEN               -- ciclo de estados
        CASE estado IS
            WHEN estado_inicial => estado <= estado_1;   -- .
            WHEN estado_1      => estado <= estado_2;   -- .
            WHEN estado_x      => estado <= estado_final;
        END CASE;
    END IF;
END PROCESS;
```
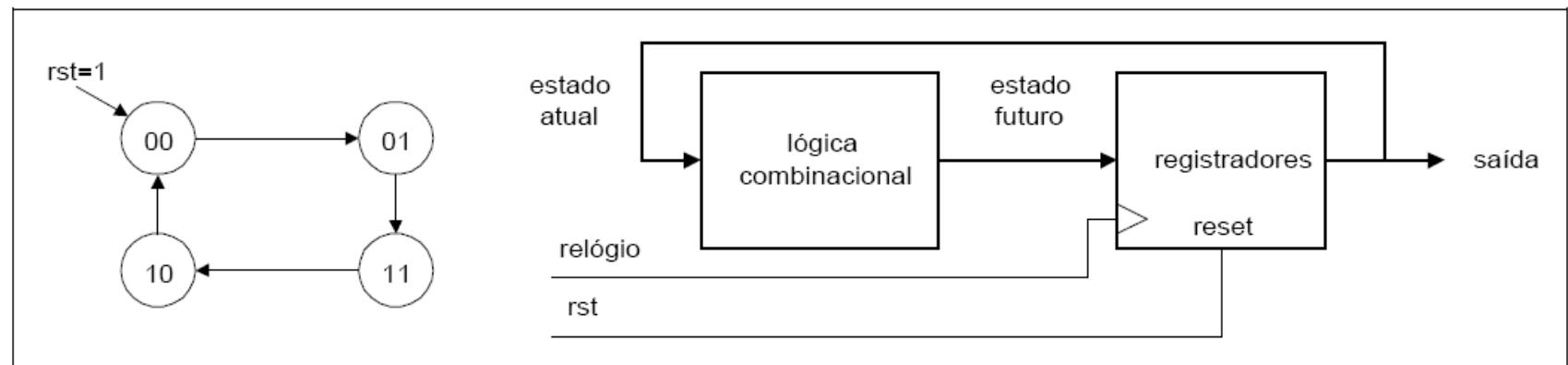
## Máquinas de estado finito - exemplo

- Contador
- Saída dos registradores corresponde ao valor de saída
  - código do estado = valor de saída
  - não é necessário decodificar




## Máquinas de estado finito - descrição

```
1 ENTITY maq_est1 IS
2     PORT (ck      : IN      BIT;                      -- relogio borda subida
3            rst      : IN      BIT;                      -- rst=1, q=00
4            q       : BUFFER BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0)); -- saida
5 END maq_est1;
6
7 ARCHITECTURE teste OF maq_est1 IS
8
9 BEGIN
10    abc: PROCESS (ck, rst)
11    BEGIN
12        IF rst = '1' THEN                                -- estado inicial
13            q <= "00";
14        ELSIF (ck'EVENT and ck ='1') THEN              -- ciclo de estados
15            CASE q IS
16                WHEN "00" => q <= "01";
17                WHEN "01" => q <= "11";
18                WHEN "11" => q <= "10";
19                WHEN "10" => q <= "00";
20            END CASE;
21        END IF;
22    END PROCESS abc;
23 END teste;
```
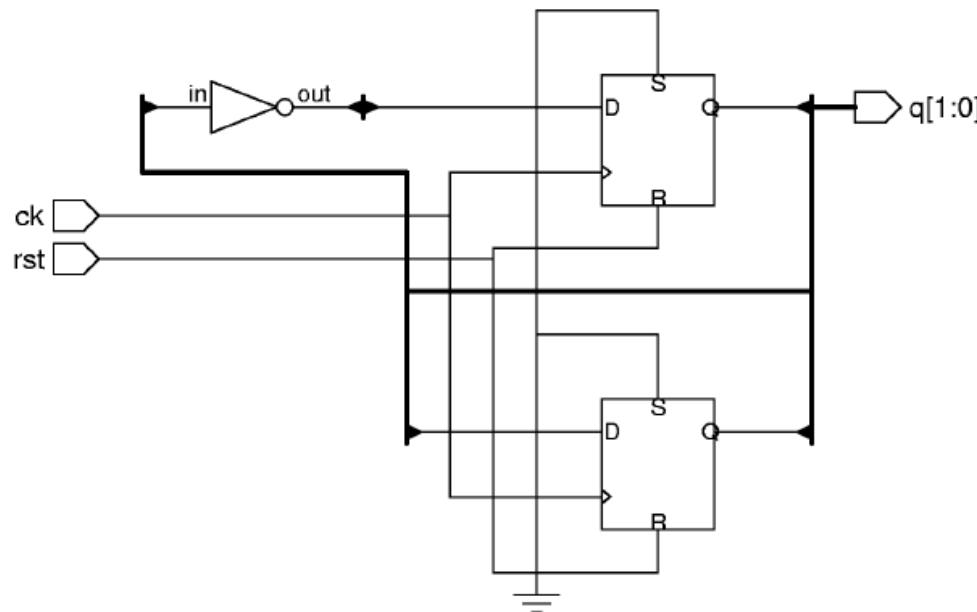
## Máquinas de estado finito - contador

- Circuito gerado nível RTL
- Inicialização assíncrona inferida corretamente:
  - `rst = 1` leva ao estado `00`  
(sinal `rst` ligado ao *reset* dos flip flops)



## Máquinas de estado finito - definição dos estados

- **Valores binários assumidos pelos estados - opções:**

- especificados na descrição
- codificados pelo aplicativo de síntese

- **Codificados pelo aplicativo de síntese:**

- um tipo enumerado composto nomes
  - cada nome representam o estado da máquina
  - resultado: uma leitura mais fácil do código



- **Ferramenta de síntese atribui a cada estado um valor binário**

- **Exemplos de esquemas de atribuição:**

estado definido no código	seqüencial	código Gray	único um
reset	000	000	00001
ciclo_rd	001	001	00010
ciclo_wr	010	011	00100
ciclo_int	011	010	01000
ciclo_dma	100	110	10000

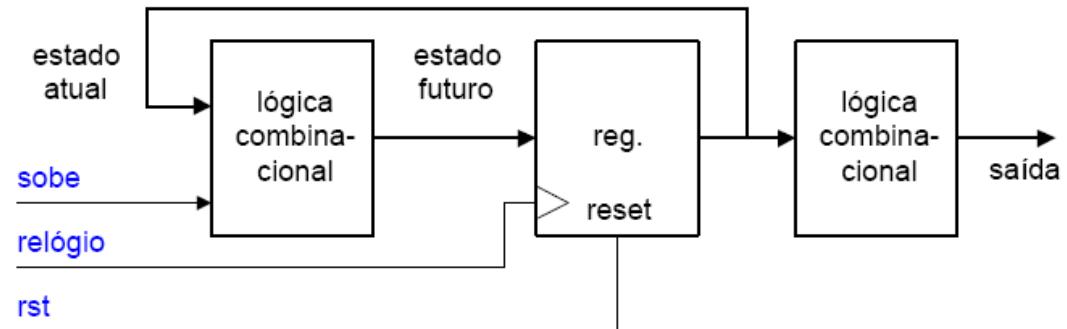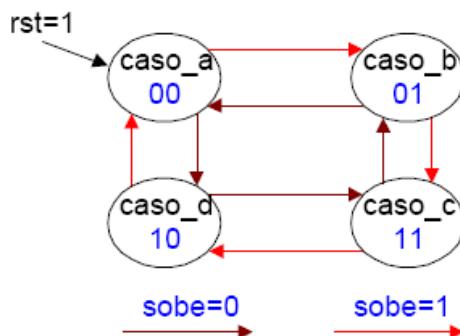
## Máquinas de estado finito - contador crescente / decrescente

- Evolução dos estados segundo o esquema:



## Máquinas de estado finito - contador crescente / decrescente

- Evolução dos estados:

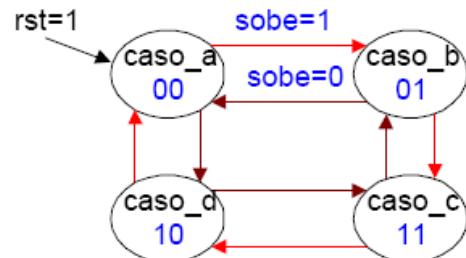

- Tipo enumerado definido na descrição:

```
TYPE st IS (caso_d, caso_c, caso_b, caso_a); -- novo tipo definido  
SIGNAL estado : st; -- sinal pode assumir os  
-- valores definidos em st
```

- 4 estados definidos → st: caso\_d caso\_c caso\_b caso\_a
- valores da saída q correspondentes → q: 10 11 01 00
- Correlação estado ↔ saída:
  - pode ser necessário uma decodificação
- Sinal **estado** armazena o estado atual da máquina

# Máquinas de estado finito - contador código crescente / decrescente

- **Descrição:** definição tipo enumerado e seqüência de estados

```
8 ARCHITECTURE teste OF maq_est2 IS
9   --           q=2      q=3      q=1      q=0
10  TYPE st IS (caso_d, caso_c, caso_b, caso_a);  -- novo tipo definido
11  SIGNAL estado : st;                            -- sinal estado tipo "st"
12 BEGIN
13   abc: PROCESS (ck, iniciar)
14   BEGIN
15     IF iniciar = '1' THEN                      -- estado inicial
16       estado <= caso_a;                      -- q=0
17     ELSIF (ck'EVENT and ck ='1') THEN          -- ciclo de estados
18       CASE estado IS
19         WHEN caso_a =>                      -- q=0
20           IF sobe = '1' THEN estado <= caso_b;  -- q=1
21           ELSE                           estado <= caso_d;  -- q=2
22           END IF;
23         WHEN caso_b =>                      -- q=1
24           IF sobe = '1' THEN estado <= caso_c;  -- q=3
25           ELSE                           estado <= caso_a;  -- q=0
26           END IF;
27         WHEN caso_c =>                      -- q=3
28           IF sobe = '1' THEN estado <= caso_d;  -- q=2
29           ELSE                           estado <= caso_b;  -- q=1
30           END IF;
31         WHEN caso_d =>                      -- q=2
32           IF sobe = '1' THEN estado <= caso_a;  -- q=0
33           ELSE                           estado <= caso_c;  -- q=3
34           END IF;
35       END CASE;
36     END IF;
37   END PROCESS abc;
```

```
39  WITH estado SELECT    -- decodifica estado
40      q <= "00" WHEN caso_a, -- q=0
41          "01" WHEN caso_b, -- q=1
42          "11" WHEN caso_c, -- q=3
43          "10" WHEN caso_d; -- q=2
44 END teste;
```

- **Descrição continuação:** decodificação do estado ↑


- **Atribuição de estados binária**

- Mensagem da ferramenta: codificação dos estados:

```
"/vhdl/maq_est2.vhd", line 10: Info, Enumerated type st with 4 elements encoded as
binary.
Encodings for st values
  value      st[1-0]
=====
  caso_d    00
  caso_c    01
  caso_b    10
  caso_a    11
```
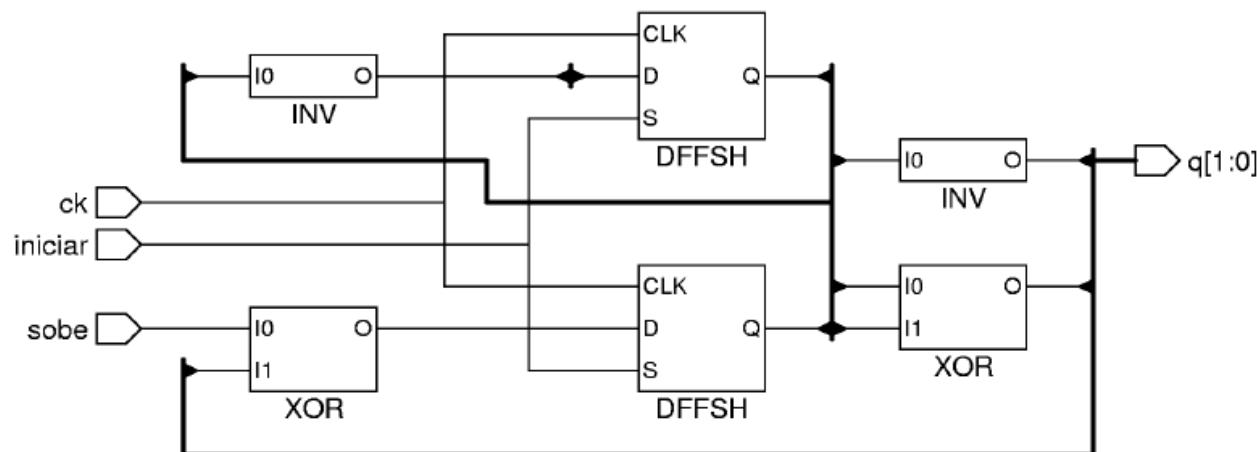
## Máquinas de estado finito - contador crescente / decrescente

- Inicialização assíncrona do estado inicial: **caso\_a**
- Sinal **iniciar** interligado às entradas de set assíncronas dos **flip flops**
  - **iniciar** =1 leva os **flip flops** para o valor **11**
  - corresponde ao estado **caso\_a**



```
Encodings for st values
  value    st[1-0]
=====
  caso_d  00
  caso_c  01
  caso_b  10
  caso_a  11
```

```
-- Declare the TYPE_ENCODING_STYLE attribute  
-- (not needed if the exemplar_1164 package is used) :  
type encoding_style is (BINARY, ONEHOT, GRAY, RANDOM, AUTO) ;  
attribute TYPE_ENCODING_STYLE : encoding style ;  
  
-- Declare the (state-machine) enumerated type :  
type my_state_type is (SEND, RECEIVE, IGNORE, HOLD, IDLE) ;  
  
-- Set the TYPE_ENCODING_STYLE of the state type :  
attribute TYPE_ENCODING_STYLE of my_state_type:type is ONEHOT ;
```

```
-- Declare the TYPE_ENCODING attribute :  
type exemplar_string_array is array (natural range <>, natural  
range <>) of character ;  
attribute array_pin_number : exemplar_string_array ;  
attribute TYPE_ENCODING : exemplar_string_array ;  
  
-- Declare the (state-machine) enumerated type :  
type my_state_type is (SEND, RECEIVE, IGNORE, HOLD, IDLE) ;  
  
-- Set the type-encoding attribute :  
attribute TYPE_ENCODING of my_state_type:type is  
("0001","01--","0000","11--","0010") ;
```

## Contadores

- **Descrição - 1<sup>a</sup> opção:**

- uma máquina de estados,
- o código de cada estado corresponde ao valor da contagem.

- **Descrição - 2<sup>a</sup> opção:**

- emprego operações aritméticas entre tipos numéricos
- execução das operações controladas por um sinal de relógio

- **Contadores** (exemplo a seguir)

- Contador módulo 10
- *reset* assíncrono
- Carga de dados paralela síncrona: sinal `ld`
- Variável para definição dos registradores: `qv`
- Incremento do contador: operação de soma

```

1 ENTITY cnt_decl IS
2   PORT (ck : IN BIT;                      -- relogio
3         ld : IN BIT;                      -- carrega dados sincrono
4         rst : IN BIT;                     -- rst=1 leva q=0000 assincrono
5         d : IN INTEGER RANGE 15 DOWNTO 0;
6         q : OUT INTEGER RANGE 15 DOWNTO 0);
7 END cnt_decl;
8
9 ARCHITECTURE teste OF cnt_decl IS
10
11 BEGIN
12   abc: PROCESS (ck, rst)
13     VARIABLE qv : INTEGER RANGE 15 DOWNTO 0;
14   BEGIN
15     IF      (rst = '1') THEN              -- q=0000 independente de ck
16       qv := 0;
17     ELSIF (ck'EVENT AND ck = '1') THEN   -- condicao do sinal relogio
18       IF (ld = '1') THEN qv := d;        -- carrega dados
19       ELSE
20         IF qv = 9  THEN qv := 0;          -- retorna a zero
21         ELSE                   qv := qv +1;    -- incrementa
22         END IF;
23       END IF;
24     END IF;
25     q <= qv;
26   END PROCESS abc;
27 END teste;

```

## Contadores - circuito gerado - RTL

- **Operação de contagem um bloco denominado:** counter\_up\_sload\_sclear\_aclear\_clock4


- contador de 4 bits,
- carga síncrona,
- *reset* síncrono,
- *reset* assíncrono,
- contagem crescente ou decrescente

- **Bloco “=” compara o valor da contagem com a constante 9:**

- valor atingido: “*reset*” síncrono do contador

- **Precedência na operação de carga (sinal **ld**):**

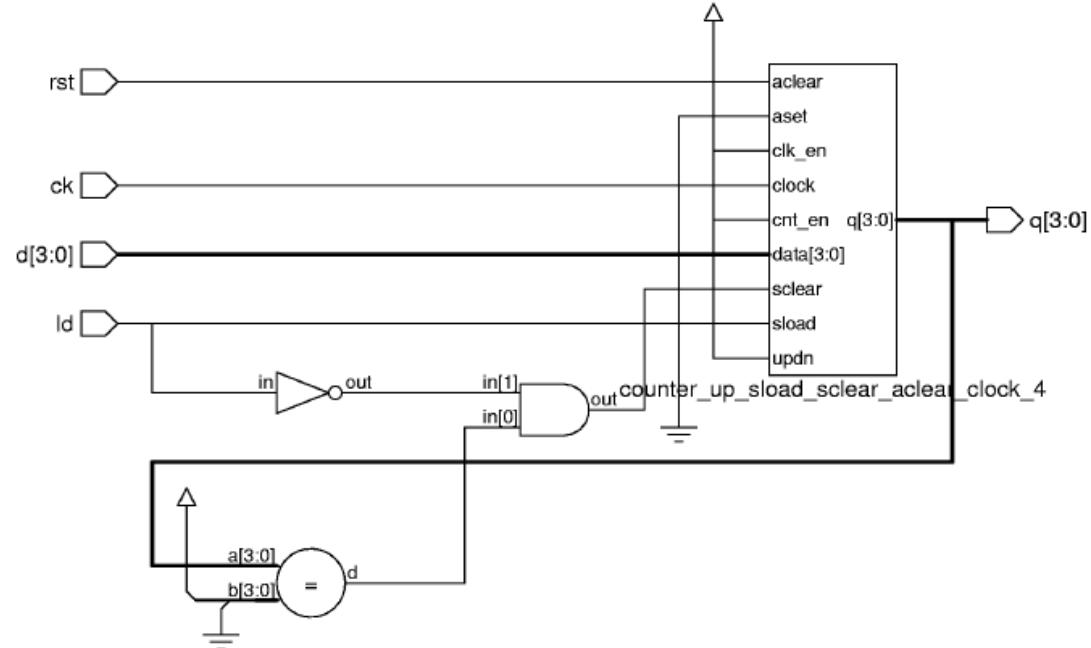- realizada pela porta “e” ligada a entrada de *reset* síncrona sclear



## Cuidados na descrição - Ciclo de inicialização

- **Projeto de um circuito síncrono:**

deve sempre prever um ciclo de inicialização

- **O valor dos registradores após a energização do circuito:**

desconhecido

- **Falta de um ciclo de inicialização:**

- comportamento não previsto pela simulação: exemplo
  - iniciar estado diferente
  - iniciar estado não previsto na descrição

- **Portanto:**

- deve-se incluir operações de inicialização
  - assíncronas ou síncronas

## Cuidados na descrição - Inserção desnecessária de um *latch*

- **Na linguagem VHDL:**

- a falta de atribuição de um valor em um objeto:
  - implica na manutenção do valor neste objeto

- **Problemas:**

- transição de estados especificada incompletamente
- falta de atribuição de um valor a uma saída
  - leva a inserção *latch* desnecessário.

- **Construção CASE WHEN na especificação da transição de estados**

- todas as condições devem ser obrigatoriamente cobertas

- **Evitar cláusula OTHERS**

- lógica combinacional extra pode ser gerada
  - necessário detectar os estados restantes

- **Opção:**

- criar tipo enumerado definindo todos os estados previstos
- não é necessário uso da cláusula OTHERS