

SEL0452 – Medidas e Circuitos Elétricos Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação Prof. Rogério Andrade Flauzino

CAPÍTULO 2 MÉTODOS DE ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

2.1. Introdução


- Os métodos de análise de circuitos elétricos são sistematizações do uso das leis de Kirchoff.
- Assim, de cada lei de deriva um método de análise:
 - Lei de Kirchhoff das tensão → Método de análise por correntes de malha (ou correntes fictícias de Maxwell)
 - Lei de Kirchhoff das correntes → Método de análise das tensões nodais.
- Um dos aspectos de destaque dos métodos de análise é que eles conduzem análises locais que resultam em uma análise global do circuito.


2.2. Método de Análise por Correntes de Malha


- Esse método de análise é assim denominado pois essas são as incógnitas a serem determinadas.
- Dessa forma, o primeiro passo da análise vem a ser a definição das correntes de malha necessárias.
- Nessa definição objetiva-se a determinação de um número mínimo de correntes de malha e esse mínimo é alcançado quando por cada elemento do circuito se tem ao menos uma única corrente de malha circulando.

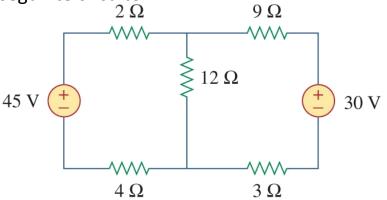
2.2. Método de Análise por Correntes de Malha

 Vamos ilustrar a análise por meio do método das correntes de malha considerando o seguinte circuito.



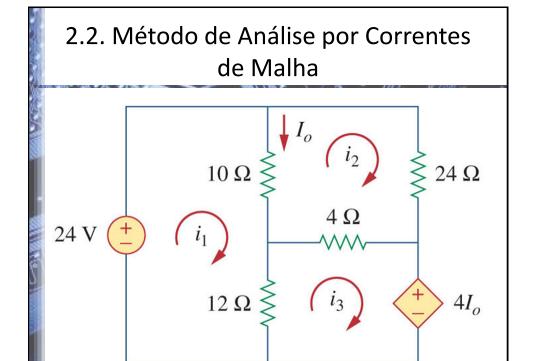

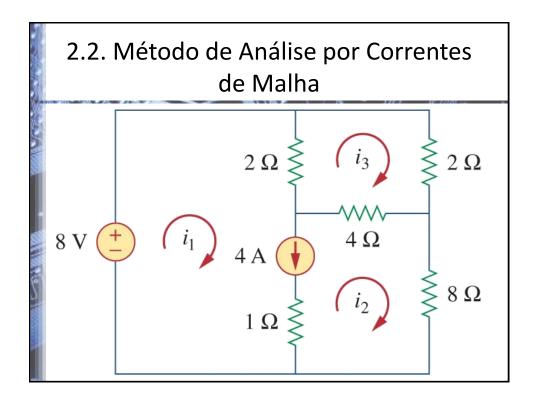

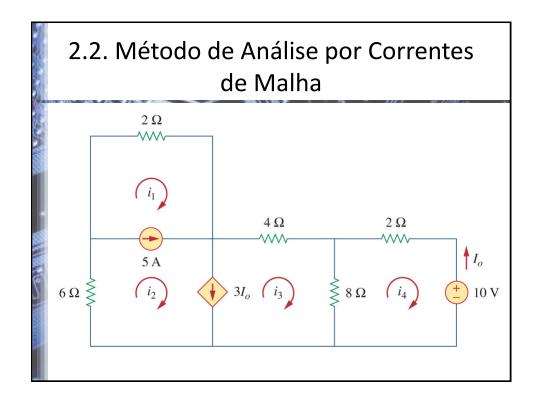

2.3. Método de Análise por Tensões Nodais

- Nesse método o objetivo é determinar as tensões em cada nó do circuito em relação a um nó de referência.
- Assim, o primeiro passo nesse método vem a ser a definição do nó de referência.
- Dessa forma, o número total de equações a ser determinado será igual ao número de nós do circuito menos 1 (o nó de referência não será equacionado).

