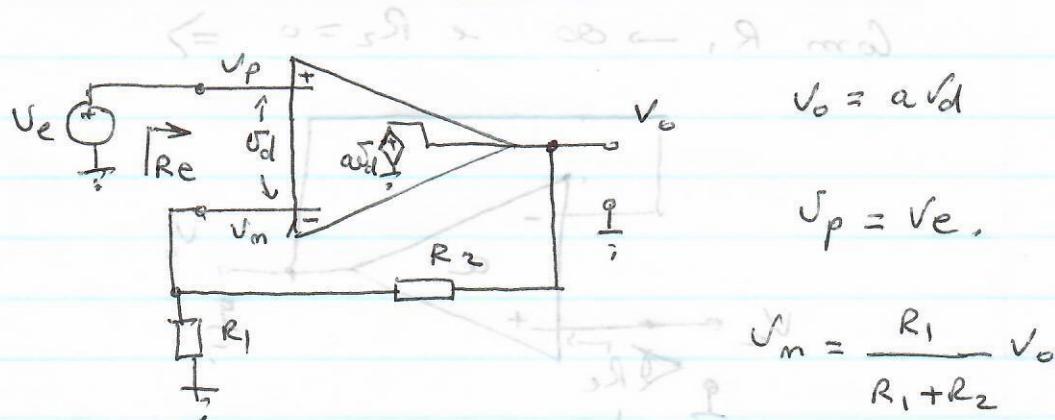


## CONFIGURAÇÕES BÁSICAS COM AMP OP IDEAL.

### I. AMPLIFICADOR NÃO INVERSOR



Considerando primeiramente a finito:

$$\text{Seja } b = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_m = b V_o$$

$$V_o = a (V_p - V_m) = a (V_p - b V_o) = a (V_e - b V_o)$$

$$A = \frac{V_o}{V_e} \quad \text{ganho de malha fechada.}$$

$$V_o + ab V_o = a V_e \Rightarrow V_o = \frac{a}{1+ab} V_e$$

$$A = \frac{a}{1+ab} = \frac{1}{1+\frac{1}{ab}} \frac{1}{b} > 0 \Rightarrow \text{amp. n. inveror.}$$

$$\text{Se } a \rightarrow \infty \Rightarrow A = \frac{1}{b} = \frac{R_2 + R_f}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Assim, quando  $a \rightarrow \infty$  o ganho de malha fechada,  $A$ , torna-se independente de  $a$ , podendo ser estabelecido muito e estável, dependendo somente da razão entre as resistências externas.

$$R_e = \infty \quad e \quad R_o = 0.$$


2. SEGUIDOR DE TENSÃO IDEAL.

Com  $R_1 \rightarrow \infty$  e  $R_2 = 0 \Rightarrow$

$$\Delta V = 0$$

$$\Delta V = qV$$
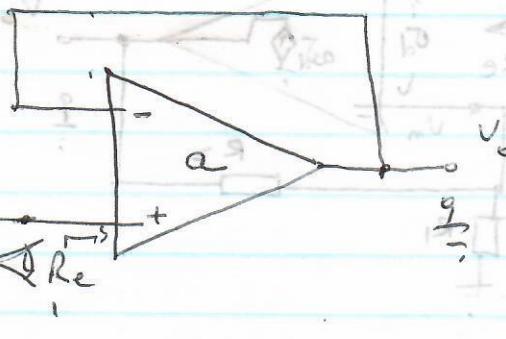
$$\frac{\Delta V}{sR + R} = \frac{V_e}{sR + R}$$



Com  $A = 1$

$$R_e = \infty$$

$$\Delta d = \frac{\Delta V}{sR + R} = \frac{\Delta V}{sR + sR} = \frac{\Delta V}{2sR}$$

$$(\Delta d - \Delta V) \cdot 0 = (\Delta d - qV) \cdot 0 = (\Delta V - qV) \cdot 0 = 0$$

absolut value do atinge  $\frac{\Delta V}{sR} = A$

$$\frac{\Delta V}{sR + R} = 0 \Leftrightarrow \Delta V = \Delta d + qV$$

$$\frac{\Delta d}{sR} \leftarrow 0 \leftarrow \frac{1}{sR} \frac{1}{\frac{1}{sR} + 1} = \frac{1}{sR + 1} = A \leftarrow$$

$$\frac{sR}{sR} + 1 = \frac{sR + sR}{sR} = \frac{1}{sR} = A \leftarrow \infty \leftarrow s \rightarrow \infty$$

então o atinge a  $\infty \leftarrow$  o absoluto, mas  
 → os resultados são correctos, A é absolutamente  
 maior e atinge absolutamente o absoluto  
 na direção oposta ao processo de atingir o  
 resultado constante.

$$0 = 0 \cdot \infty = 0$$