

Conteúdo da aula:

6. Circuitos trifásicos

6.1. Introdução

6.2. Sinais trifásicos

6.3. Sequência de fases e operador alfa

6.2. Fontes trifásicas

6.3. Linhas de transmissão trifásicas

6.4. Cargas trifásicas

6.5. Sistemas trifásicos, simétricos e equilibrados na ligação em estrela

6.5.1. Definições de grandezas de fase e de linha

6.5.2. Circuito monofásico equivalente

6.6. Sistemas trifásicos, simétricos e equilibrados na ligação em triângulo

6.6.1. Definições de grandezas de fase e de linha

6.6.2. Circuito monofásico equivalente

Começamos em breve

04/10

6. Circuitos trifásicos


6.1. Introdução

Circuitos trifásicos são compostos por geradores, linhas de transmissão e cargas (motores, iluminação, aquecimento, etc.) conectados de forma ordenada, de modo a garantir o melhor custo benefício na produção, transporte e consumo de energia elétrica.

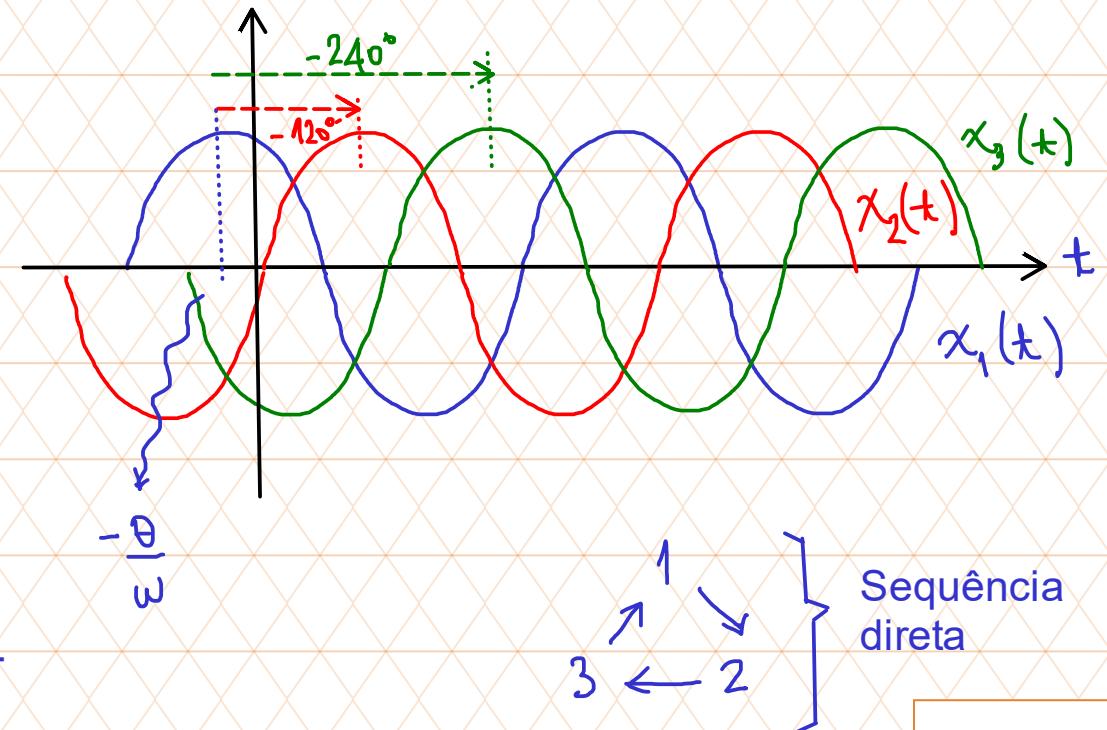6.2. Sinais trifásicos

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1(t) = X_p \cos(\omega t + \theta) \\ x_2(t) = X_p \cos(\omega t + \theta + 120^\circ) \\ x_3(t) = X_p \cos(\omega t + \theta + 240^\circ) \end{array} \right.$$

Sinais trifásicos e simétricos, porque tem a mesma amplitude e estão atrasados de um mesmo intervalo de tempo (ou defasados de 120 graus elétricos)



6. Circuitos trifásicos

6.3. Sequência de fases e operador alfa

A sequência de fases tem impacto no equacionamento dos circuitos trifásicos e na forma de operação das cargas, em especial no sentido de rotação de motores trifásicos. Por essa razão, o cálculo elétrico que envolve circuitos trifásicos é feito com base nessa sequência. Diz-se que:

- A seq. é positiva se o sinal 2 sucede o sinal 1 e o sinal 3, o 2 (ordem 1-2-3-1-2-3 ...)
- A seq. é negativa se o sinal 3 sucede o sinal 1 e o sinal 2, o 3 (ordem 1-3-2-1-3-2 ...)


A representação fasorial desses sinais é

$$\dot{\chi}_1 = X \lfloor \theta$$

$$\dot{\chi}_2 = X \lfloor \theta - 120^\circ = \dot{\chi}_1 \cdot 1 \lfloor -120^\circ$$

$$\dot{\chi}_3 = X \lfloor \theta + 120^\circ = \dot{\chi}_1 \cdot 1 \lfloor +120^\circ$$

seq. positiva

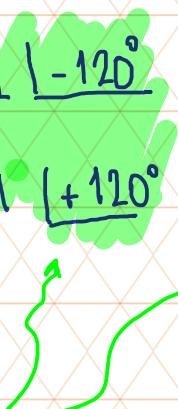

$$\dot{\chi}_1 = X \lfloor \theta$$

$$\dot{\chi}_2 = X \lfloor \theta + 120^\circ = \dot{\chi}_1 \cdot 1 \lfloor +120^\circ$$

$$\dot{\chi}_3 = X \lfloor \theta - 120^\circ = \dot{\chi}_1 \cdot 1 \lfloor -120^\circ$$

seq. negativa

O operador alfa é: $\alpha = 1 \lfloor 120^\circ$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha^0 = 1 \\ \alpha^1 = 1 \underline{120^\circ} \\ \alpha^2 = 1 \underline{120^\circ} \cdot 1 \underline{120^\circ} = 1 \underline{240^\circ} = 1 \underline{-120^\circ} \\ \alpha^3 = 1 \underline{360^\circ} = 1 = \alpha^0 \end{array} \right.$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{1}{\alpha} = \frac{1 \underline{0^\circ}}{1 \underline{120^\circ}} = 1 \underline{-120^\circ} = \alpha^{-1} \\ \frac{1}{\alpha^2} = \alpha^{-2} \quad \text{e} \quad \frac{1}{\alpha^3} = 1 \end{array} \right.$$

Utilizando o operador alfa:

$$\dot{x}_1 = X \underline{\theta} = \dot{x}_1 \cdot 1$$

$$\dot{x}_2 = X \underline{\theta - 120^\circ} = \dot{x}_1 \alpha^2$$

$$\dot{x}_3 = X \underline{\theta + 120^\circ} = \dot{x}_1 \alpha$$

seq. positiva

↓

$$X_1 = \dot{x}_1 \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha^2 \\ \alpha \end{bmatrix}$$

$$\dot{x}_1 = X \underline{\theta} = x_1 \cdot 1$$

$$\dot{x}_2 = X \underline{\theta + 120^\circ} = \dot{x}_1 \alpha$$

$$\dot{x}_3 = X \underline{\theta - 120^\circ} = \dot{x}_1 \alpha^2$$


seq. negativa

↓


$$X_1 = \dot{x}_1 \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \\ \alpha^2 \end{bmatrix}$$

6. Circuitos trifásicos

6.4. Fontes trifásicas

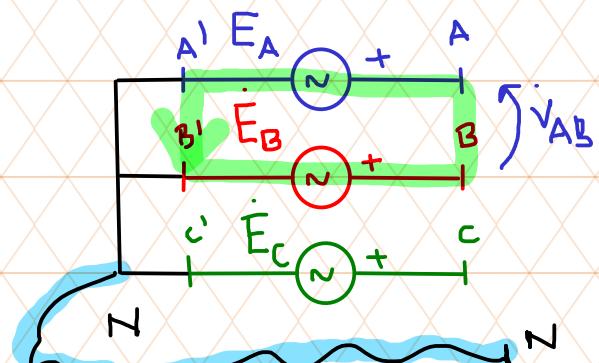

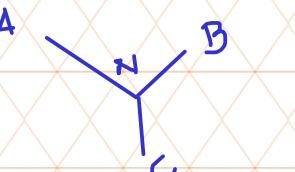
$$\dot{V}_{AB} - \dot{E}_A + \dot{E}_B = 0$$




Ligaçāo estrela
(ou Y)

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{E}_A = \dot{E}_F = \dot{E}_F |\theta \\ \dot{E}_B = \dot{E}_F \cdot \alpha^2 \\ \dot{E}_C = \dot{E}_F \cdot \alpha \end{array} \right.$$

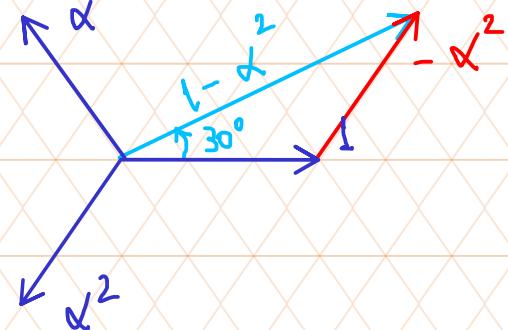

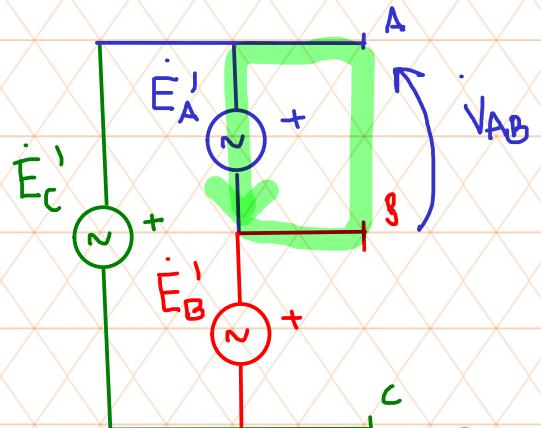
$$\begin{aligned} \dot{V}_{AB} &= \dot{E}_A - \dot{E}_B = \dot{E}_F (1 - \alpha^2) \\ &= \dot{E}_F \cdot \sqrt{3} [30^\circ] \end{aligned}$$




$$\dot{V}_{AB} = \dot{E}'_A = \dot{E}_L$$

Ligaçāo triângulo
(ou Δ)

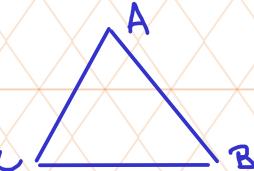


$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{E}'_A = \dot{E}_L = \dot{E}_L |\theta \\ \dot{E}'_B = \dot{E}_L \cdot \alpha^2 \\ \dot{E}'_C = \dot{E}_L \cdot \alpha \end{array} \right.$$

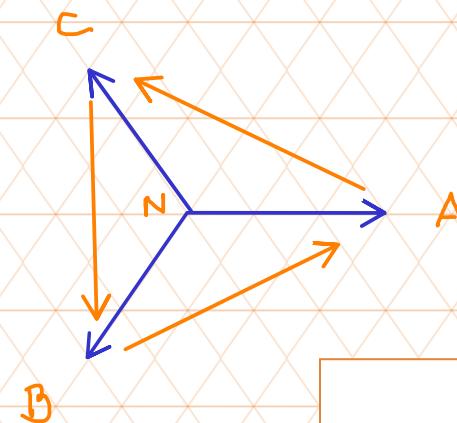

6. Circuitos trifásicos

6.5. Cargas trifásicas equilibradas

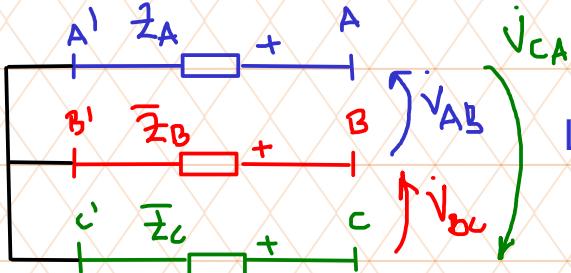


Ligaçāo estrela
(ou Y)

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{Z}_A = \bar{Z}_Y \\ \bar{Z}_B = \bar{Z}_A \\ \bar{Z}_C = \bar{Z}_C \end{array} \right.$$

As cargas trifásicas são equivalentes quando

$$\bar{Z}_Y = \frac{\bar{Z}_\Delta}{3}$$

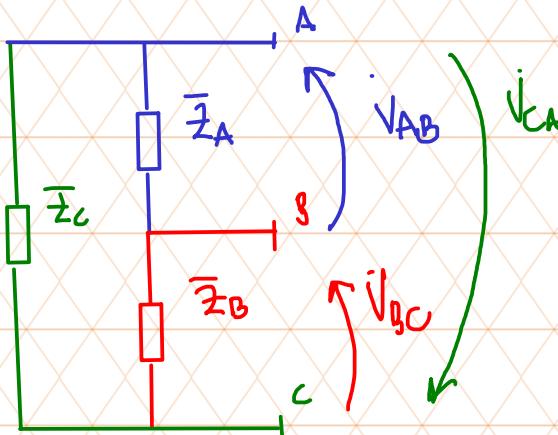


Ligaçāo triângulo
(ou Δ)

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{Z}_A = \bar{Z}_\Delta \\ \bar{Z}_B = \bar{Z}_A \\ \bar{Z}_C = \bar{Z}_C \end{array} \right.$$

6. Circuitos trifásicos

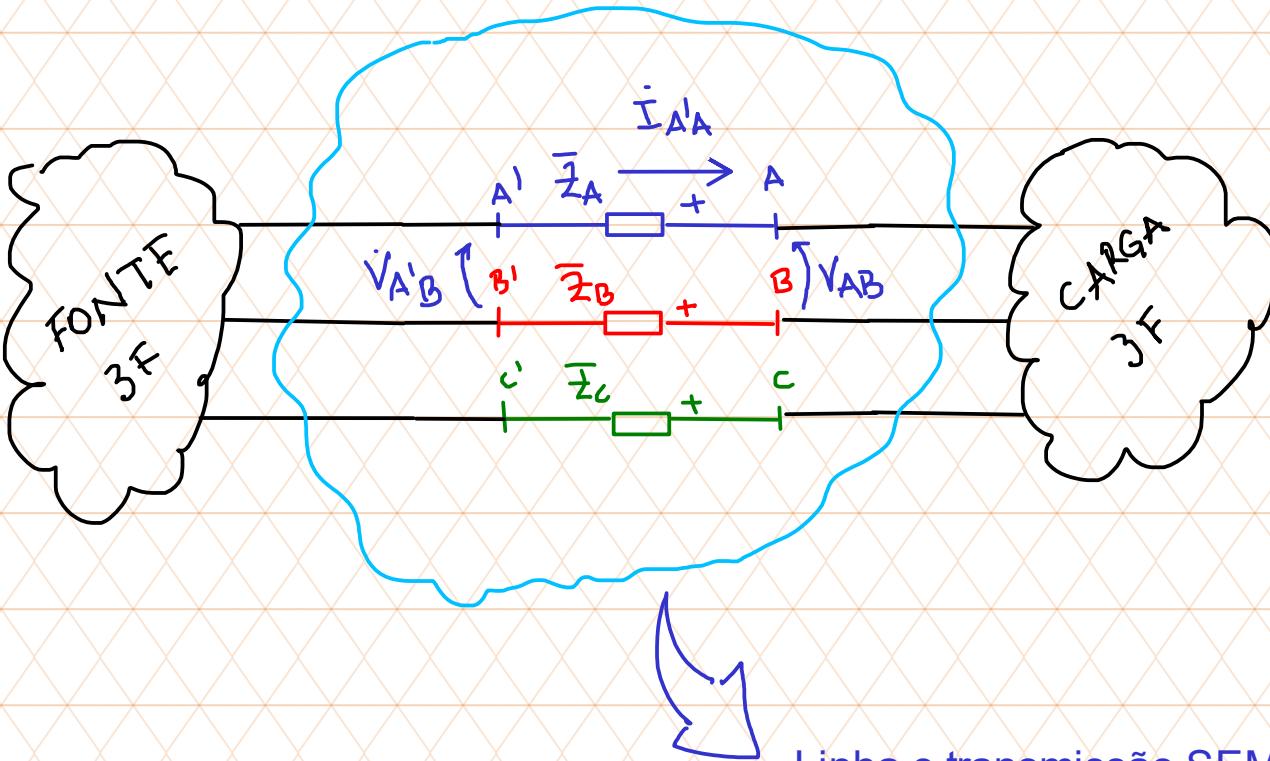6.6. Linhas de transmissão trifásicas equilibradas



Linha e transmissão SEM mútua

$$\bar{Z}_A = \bar{Z}_B = \bar{Z}_C = \bar{Z}_L \text{ (equilibrada)}$$

6. Circuitos trifásicos

6.6. Circuitos trifásicos de sequência positiva (ABC), simétricos e equilibrados na ligação estrela

