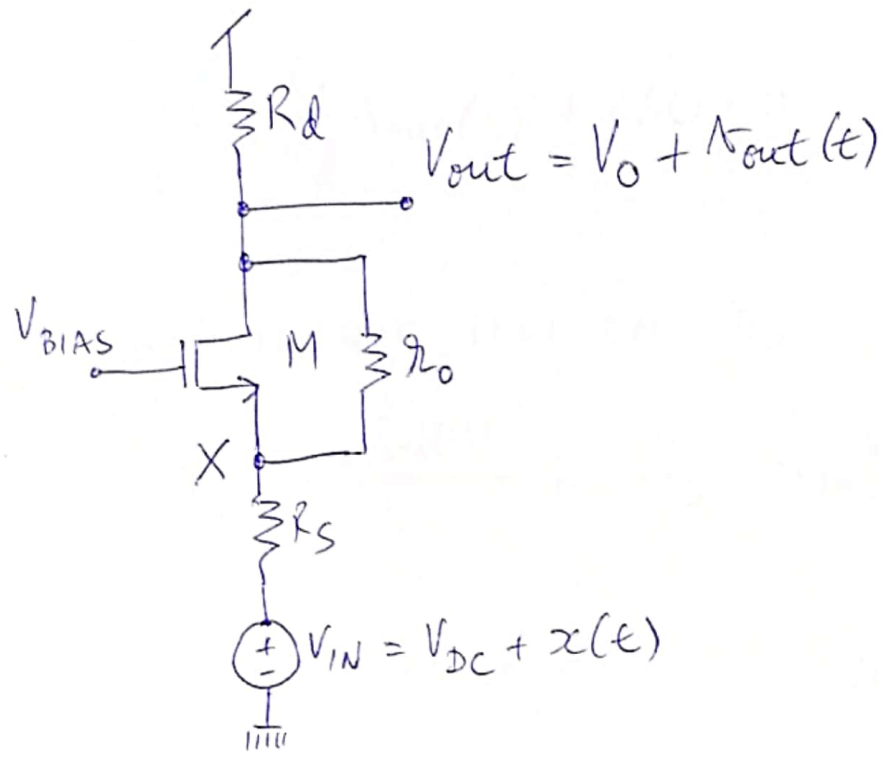



6 AMPL. NUMA SITUAÇÃO MAIS GERAL

- (1) CONSIDERA :
 - RES. DA FONTE SINAL, R_S
 - RES. DE SAÍDA DO MOSFET, r_o

(2) ESQUEMA




(3) ANÁLISE PARA PEQ. SINAIS

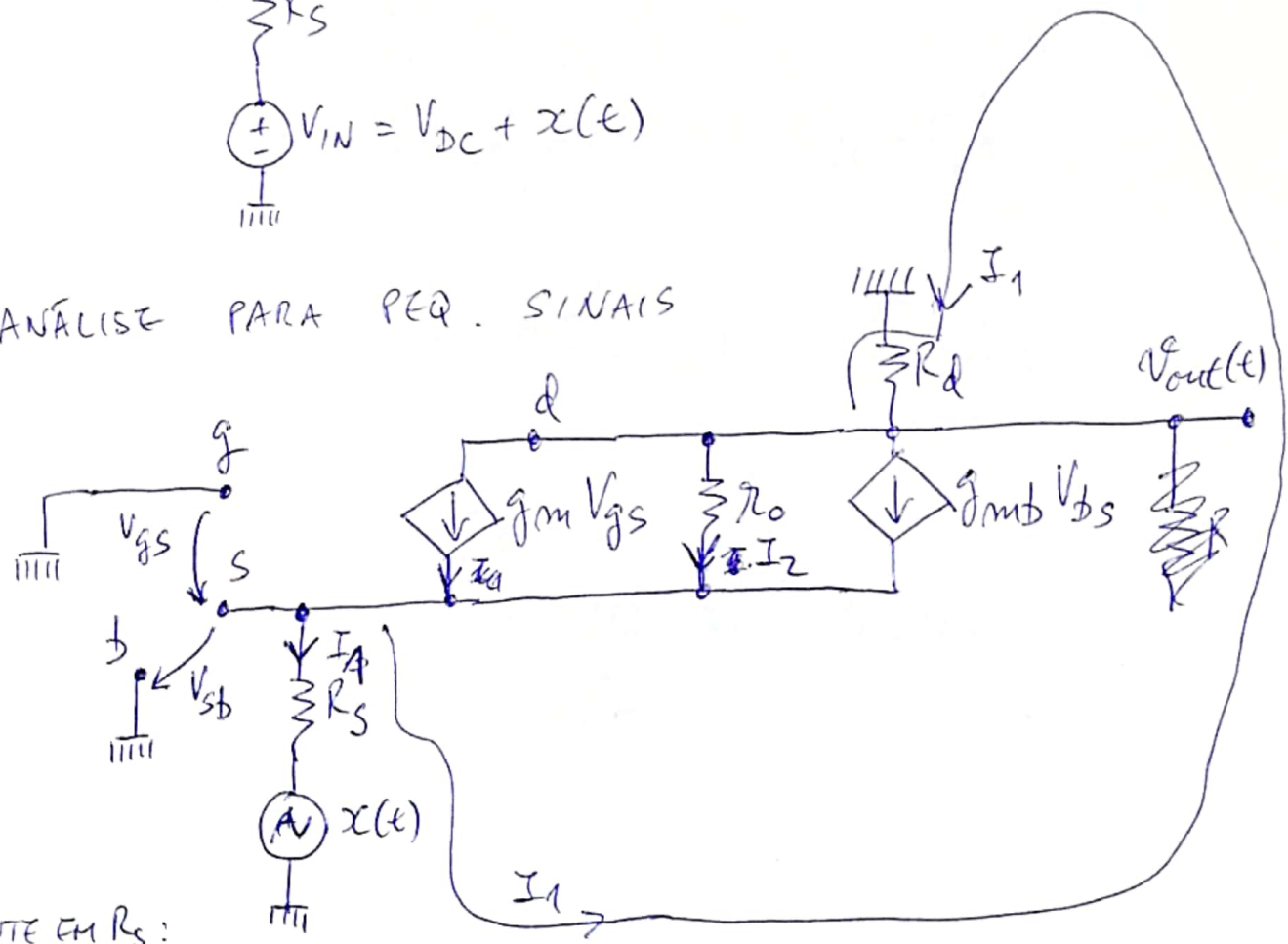


CORRENTE EM R_S :

$$I_1 = - \frac{v_{out}(t)}{R_d}$$

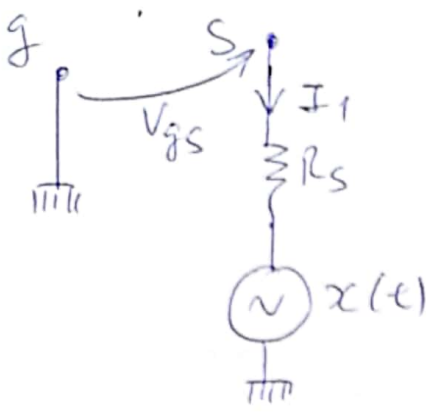

$$V_{gs} + R_s I_1 + x(t) = 0$$
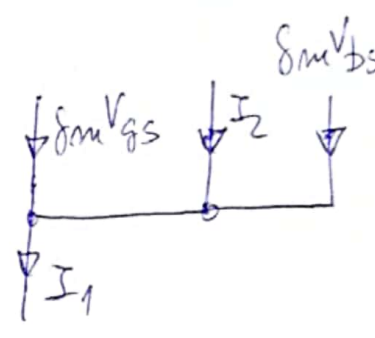
$$V_{gs} - \frac{R_s}{R_d} v_{out}(t) + x(t) = 0$$



I_2 : CORRENTE QUE FLUI EM r_o


$$I_2 = - \frac{v_{out}(t)}{R_d} - g_m V_{gs} - g_{mb} V_{ds}$$

COMO $V_d = V_g = 0 \text{ V} \Rightarrow V_{ds} = V_{gs}$

$$\Rightarrow I_2 = - \frac{v_{out}(t)}{R_d} - g_m V_{gs} - g_{mb} V_{gs}$$

~~$$\Rightarrow R_s I_1 +$$~~
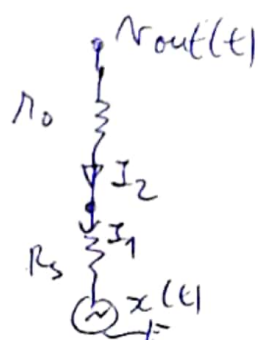
$$\Rightarrow r_o I_2 - \frac{R_s}{R_d} v_{out}(t) + x(t) = v_{out}(t)$$
~~$$+ R_s I_1$$~~



$$r_o \left[-\frac{v_{out}(t)}{R_d} - (g_m + g_{mb}) \underbrace{\left(\frac{R_s}{R_d} v_{out}(t) - x(t) \right)}_{V_{gs}} \right] +$$

$$- \underbrace{\frac{R_s}{R_d} i_{out}(t)}_{R_s I_1} + x(t) = v_{out}(t)$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{v_{out}(t)}{x(t)} = \frac{[r_o(g_m + g_{mb}) + 1] R_d}{r_o [1 + (g_m + g_{mb}) R_s] + R_s + R_d}$$