



Escola de Engenharia de São Carlos
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

SEL0384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

Introdução a VHDL

Aula 2

Declaração de Sinais (**SIGNAL**)


Declaração de Vetores

Descrição de circuitos Combinacionais:

- Construção **WHEN ELSE**
- Construção **WITH SELECT**

Professora Luiza Maria Romeiro Codá

 
Revisão Aula 1: VHDL - Estrutura de uma descrição



Descrição VHDL de um MUX 2x1

Utilizando operadores lógicos

mux2_1

 


$$y = \overline{sel}.e0 + sel.e1$$

```
ENTITY mux2_1 IS
  PORT(sel, e0, e1 : IN BIT;
        y          : OUT BIT);
END mux2_1;

ARCHITECTURE logica OF mux2_1 IS
BEGIN
  y <= ( e0 AND (NOT sel )) OR (e1 AND sel);
END logica;
```

Sinal (SIGNAL)

Architecture

 

- Declarado entre a declaração da arquitetura e o BEGIN
- Sinais são utilizados para comunicação entre componentes.
- Sinais podem ser interpretados como fios físicos, reais.
- todo PORT é um sinal

Declaração de Sinal:

```
SIGNAL <nome_do_sinal>: <tipo>[:= valor];
```


```
SIGNAL X : BIT;
```

```
SIGNAL X : BIT := '0';
```

Descrição VHDL de um MUX 2x1

Utilizando operadores lógicos e SIGNAL

mux2_1

 

$$x1 = \overline{sel} \cdot e0$$

$$x2 = sel \cdot e1$$

$$y = x1 + x2$$

```
ENTITY mux2_1 IS
  PORT(sel, e0, e1 : IN BIT;
        y      : OUT BIT);
END mux2_1;
```

```
ARCHITECTURE logica OF mux2_1 IS
  SIGNAL x1, x2 : BIT; -- declaração SIGNAL antes de BEGIN
BEGIN
  x1 <= e0 AND (NOT sel);
  x2 <= e1 AND sel;
  y <= x1 OR x2;
END logica;
```

Vetores

Vetores são conjuntos (tipo `ARRAY`) de elementos tratados pelo mesmo nome.

O pacote padrão VHDL define o tipo `BIT_VECTOR`, formado por elementos do tipo `BIT`

A declaração de um vetor define em que lado fica o LSB:

```
Va <=(3 DOWNT0 0); -- Declara um vetor cujo LSB fica à direita.
```



```
Vb <=(0 TO 3); -- Declara um vetor cujo LSB fica à esquerda.
```



Vetores podem ser referenciados de duas maneiras:

- **Nomes indexados**

O nome do vetor é seguido do índice do elemento desejado.

```
vetor(0);
```

- **Partes de vetores**

O nome do vetor é seguido de um intervalo de índices.

```
vc <= (3 DOWNT0 0);
```

Vetores - Atribuição

Ao se atribuir valores a vetores, a expressão que contém o valor pode ser um valor, outro vetor (ou parte deste), nomes indexados, ou um agregado. E a atribuição de valores de vetores utiliza-se haspas(“)

Há basicamente 2 tipos de atribuição a vetores:

- **Atribuição direta**

Na atribuição direta, os valores são passados para o vetor inteiro, ou partes deste se `va <= (3 DOWNT0 0)` então:

```
va <= "1011"; --não deixar espaço entre os bits do vetor
```

- **Por agregados**

Na atribuição por agregado, é possível atribuir valores a cada elemento do vetor separadamente.

```
va <= (1 => '1', 2 => '1', OTHERS => '0'); -- va <= "0110"  
--A posição 1 (va(1)) e a 2 (va(2)) recebem '1' e as outras '0'
```


Vetores – atribuição direta utilizando **CONSTANT**

```
ENTITY exemplo1_v IS
```

```
  PORT(va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh : OUT BIT_VECTOR(4 DOWNTO 0));
```

```
END exemplo1_v;
```

```
ARCHITECTURE teste OF exemplo_v1 IS
```

```
  -- Definição de constantes
```

```
  CONSTANT c1 : BIT_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "01011";
```

```
  CONSTANT zero : BIT := '0';
```

```
  CONSTANT um : BIT := '1';
```

```
BEGIN
```

```
  va <= c1; -- va <= "01011" -- Atribuição por constante
```

```
  vb <= "01011"; -- vb <= "01011" Atribuição com valor direto
```

```
  vc <= "01" & va(2) & zero & um; --vc <= "01001" Concatenação
```

```
  vd(4 DOWNTO 3) <= "01"; -- Atribuição parcial
```

```
  vd(2 DOWNTO 0) <= "0" & vc(2 TO 3); -- Atribuição parcial
```



```
  --vd <= "01001"
```

```
  ve <= ('0','1','0','1','1'); -- ve <= "01011" Notação posicional
```

```
  vf <= (1 => '1', OTHERS => '0') -- vf <= "00010" Associação por nomes
```

```
  vg <= (zero, vb(3), um OR va(0), '0', '0') -- vg <= "00100" Agregado com operações
```

```
  vh (4 DOWNTO 3 => "00", 1 => '1', OTHERS => '1'); -- Agregado com faixa discreta
```


```
  -- vh <= "00111"
```

```
END teste;
```

Descrição VHDL de um MUX 2x1

Utilizando operadores lógicos e vetores

mux2_1

 

$$y = \overline{sel} \cdot e[0] + sel \cdot e[1]$$


Declaração da entrada e como vetor

```
ENTITY mux2_1 IS
  PORT(sel      : IN BIT;
        e       : IN BIT_VECTOR ( 1 DOWNT0 0);
        s       : OUT BIT);
END mux2_1;

ARCHITECTURE logica OF mux2_1 IS
BEGIN
  y <= ( e(0) AND (NOT sel )) OR (e(1) AND sel);
END logica;
```

ARCHITECTURE – Circuitos Combinacionais

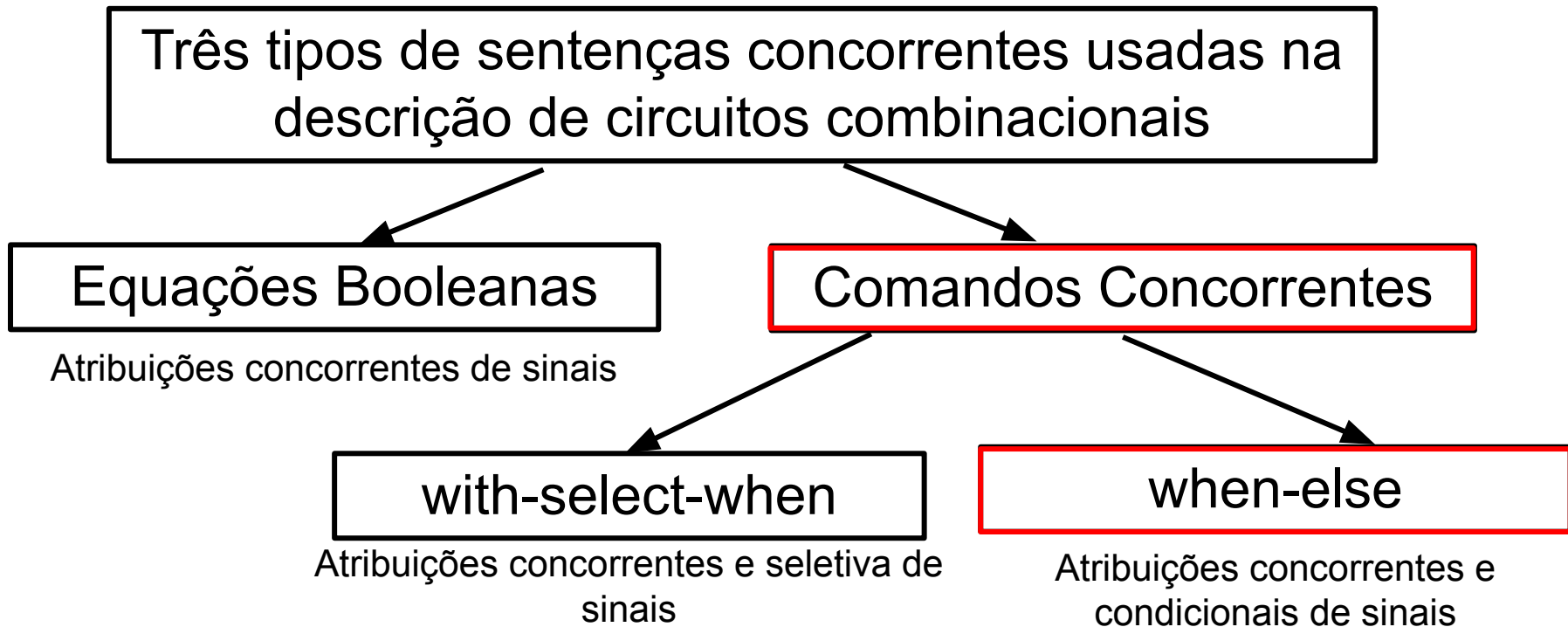Descrição da arquitetura utiliza expressões lógicas ou comandos concorrentes



Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

- Atribuição condicional de sinais.
- Útil para expressar funções lógicas em forma de tabela
- Descrever circuito combinacional

```
sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1 ELSE  
                expressao_b WHEN condicao_2 ELSE  
                expressao_c;
```

Na construção **WHEN-ELSE**, a ordem da apresentação das condições indica a precedência de execução (a primeira com prioridade máxima e a última com prioridade mínima).

ATENÇÃO:

- Atribuição de valor a sinais do tipo **BIT** : A <= '1' ou A <= '0'; valor entre aspas simples (' 0 ')
- Atribuição de valor a sinais do tipo **BIT_VECTOR(1 DOWNTO)** : A <= "11" ou A <= "00"; valor entre aspas dupla ("00")

ARCHITECTURE - Usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

Multiplex de 2 x 1

Circuito1

 


Tabela Verdade do Circuito 1

sel	e1	e0	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ARCHITECTURE - Usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

Multiplex de 2 x 1

```
ENTITY circuito1 IS
```

```
    PORT(sel, e0, e1 : IN BIT;  
          y          : OUT BIT);
```

```
END circuito1;
```

-- Arquitetura por Fluxo de Dados usando o Comando Concorrente

-- WHEN-ELSE

```
ARCHITECTURE fluxo_dados OF circuito1 IS
```

```
BEGIN
```


```
y <= '1' WHEN (sel='0' AND e0='0' AND e1='1') ELSE  
      '1' WHEN (sel='0' AND e0='1' AND e1='1') ELSE  
      '1' WHEN (sel='1' AND e0='1' AND e1='0') ELSE  
      '1' WHEN (sel='1' AND e0='1' AND e1='1') ELSE  
      '0';
```

```
END fluxo_dados;
```

sel	e1	e0	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ARCHITECTURE - Usando Comando Concorrente WHEN-ELSE

Multiplex de 2 x 1

 

Circuito1 Sintetizado


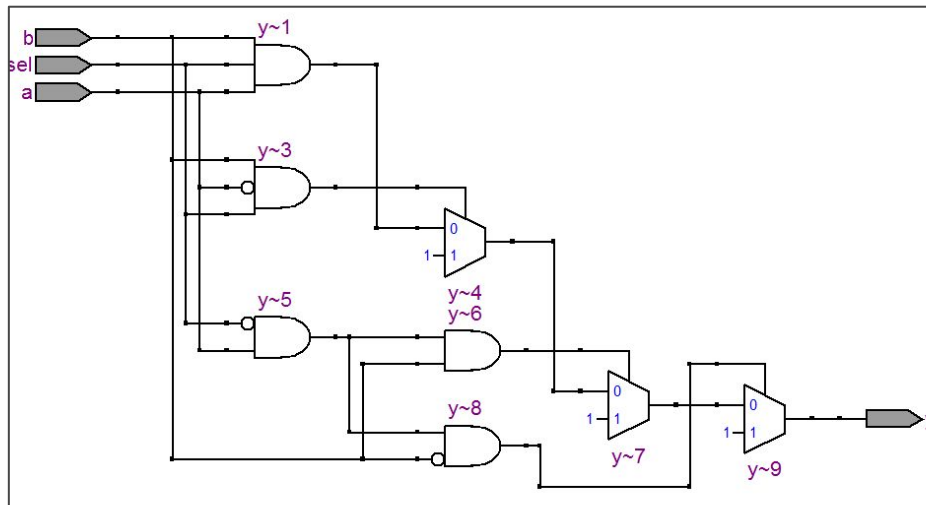


Tabela Verdade do Circuito 1

sel	a	b	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ARCHITECTURE – Descrição de um multiplex 2 x 1 usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE** e vetor

Tabela Verdade do Circuito2

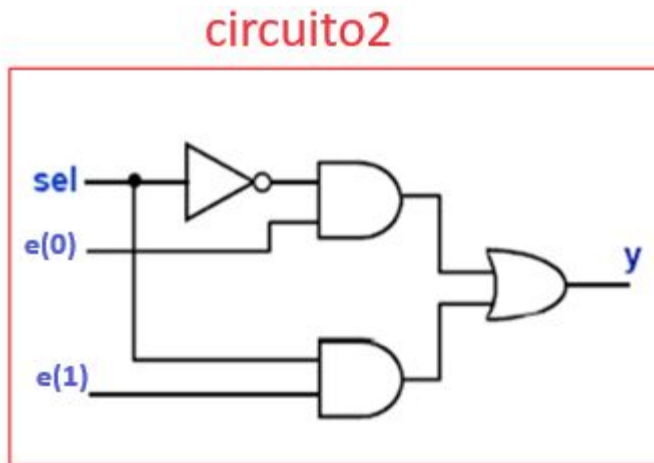

sel	e[1]	e[0]	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

ARCHITECTURE – Descrição de um multiplex 2 x 1 usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

1ª. Maneira:


```
ENTITY circuito2_a IS
  PORT(sel      : IN BIT;
        e       : IN BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0);
        y       : OUT BIT);
END circuito2_a;
-- Arquitetura por Fluxo de Dados usando o Comando Concorrente
-- WHEN-ELSE
ARCHITECTURE concorrente OF circuito2_a IS
BEGIN
  y <= '1' WHEN (sel='0' AND e(0)='1' AND e(1)='0') ELSE
    '1' WHEN (sel='0' AND e(0)='1' AND e(1)='1') ELSE
    '1' WHEN (sel='1' AND e(0)='0' AND e(1)='1') ELSE
    '1' WHEN (sel='1' AND e(0)='1' AND e(1)='1') ELSE
    '0';
END concorrente;
```

sel	e(1)	e(0)	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


ARCHITECTURE - Descrição de um multiplex 2 x 1 usando Comando Concorrente WHEN-ELSE

1ª. Maneira:

Circuito Gerado:

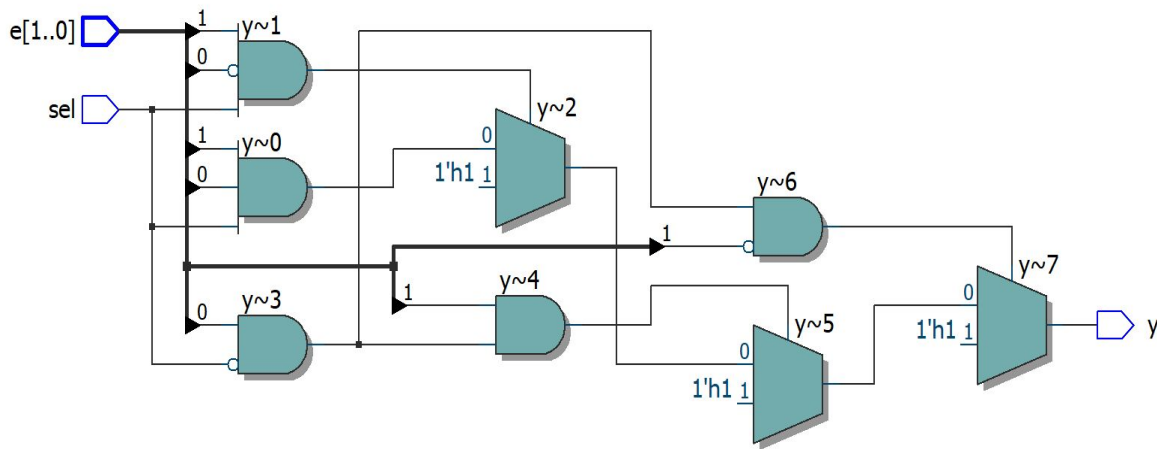

circuito2 a

 

sel	e(1)	e(0)	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

ARCHITECTURE – Descrição de um multiplex 2 x 1 usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE** e vetor

2ª. Maneira:

```
ENTITY circuito2_b IS
    PORT(sel      : IN BIT;
          e       : IN BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0);
          y       : OUT BIT);
END circuito2_b;
```

-- Arquitetura por Fluxo de Dados usando o Comando Concorrente

-- WHEN-ELSE


```
ARCHITECTURE concorrente OF circuito2_b IS
BEGIN
    y <= '1' WHEN (sel='0' AND e = "01") ELSE
         '1' WHEN (sel='0' AND e = "11") ELSE
         '1' WHEN (sel='1' AND e = "10") ELSE
         '1' WHEN (sel='1' AND e = "11" ) ELSE
         '0';
END concorrente;
```

sel	e(1)	e(0)	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


ARCHITECTURE - Descrição de um multiplex 2 x 1 usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE** e vetor

2ª. Maneira:

circuito2 b

 

Circuito Gerado:

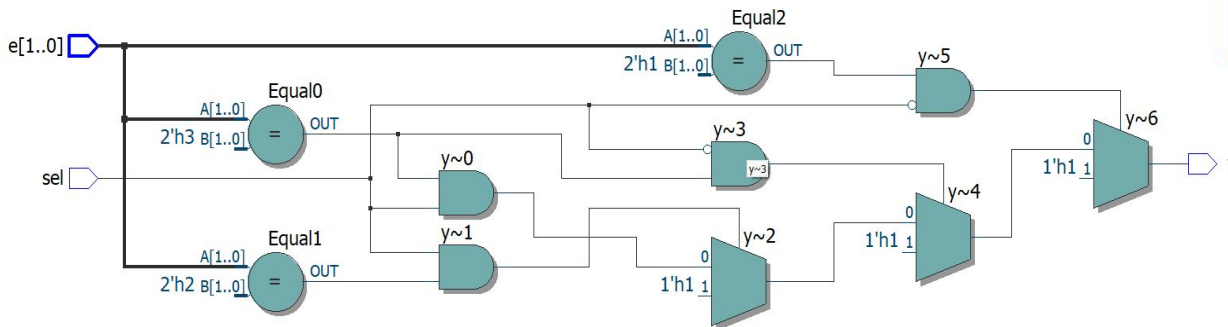

sel	e(1)	e(0)	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

ARCHITECTURE – Descrição de um multiplex 2 x 1 usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE** e vetor

3ª. Maneira:

```
ENTITY circuito2_c IS
```

```
    PORT e    : IN BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0); -- onde e(2) é a entrada sel  
          y    : OUT BIT);
```

```
END circuito2_c ;
```

-- Arquitetura por Fluxo de Dados usando o Comando Concorrente

-- WHEN-ELSE

```
ARCHITECTURE concorrente OF circuito2_c IS
```

```
BEGIN
```

```
y <=  '1' WHEN e = "001" ELSE  
      '1' WHEN e = "011" ELSE  
      '1' WHEN e = "110" ELSE  
      '1' WHEN e = "111" ELSE  
      '0';
```


```
END concorrente;
```

e(2)	e(1)	e(0)	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


ARCHITECTURE - Descrição de um multiplex 2 x 1 usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE** e vetor

3ª. Maneira:

Circuito Gerado:

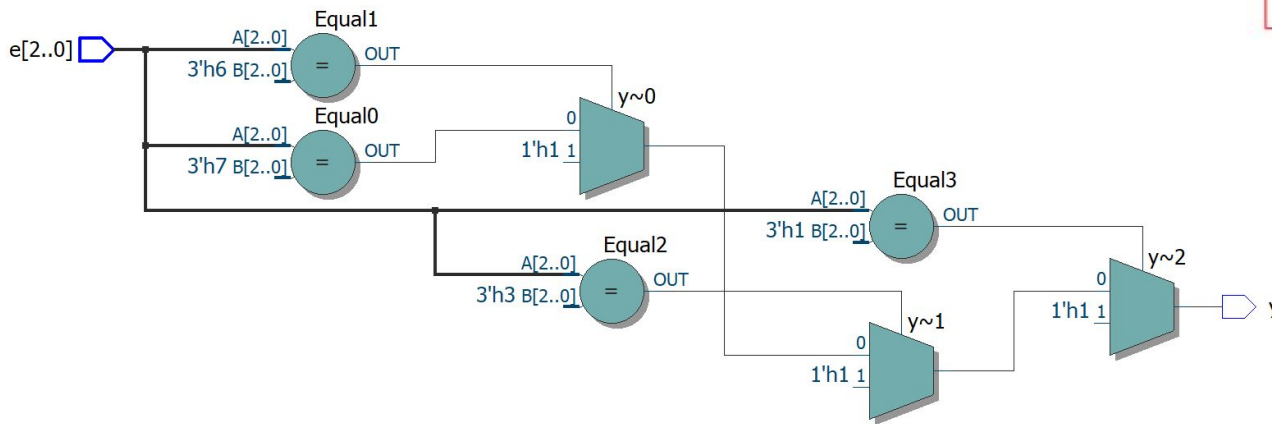


circuito2 c

 

e(2)	e(1)	e(0)	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Prática nº8a:

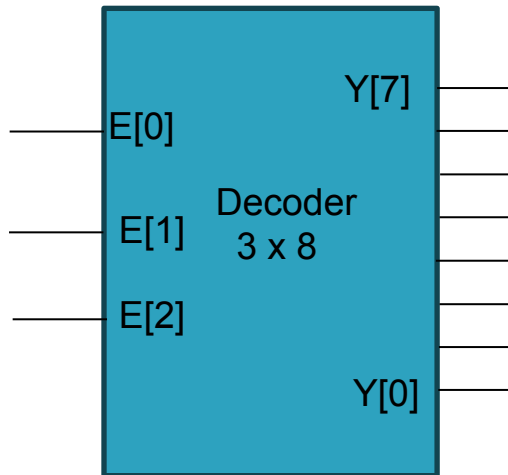
Fazer o projeto em VHDL usando comando **WHEN ELSE** e vetores de um decodificador 3 x 8 como mostra a tabela verdade. Sintetize no FPGA e teste. Crie pinos para as colunas e ligue-os ao terra



ENTRADAS			SAÍDAS							
E[2]	E[1]	E[0]	Y[7]	Y[6]	Y[5]	Y[4]	Y[3]	Y[2]	Y[1]	Y[0]
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

Prática N°8a : Decodificador 3 x 8

Módulo Mercúrio IV

 


Prática Nº8a VHDL: Decodificador 3 x 8

Pinagem

Sinal	Pino do FPGA	Descrição
E(0)	E16	Chave 0 do grupo A
E(1)	H22	Chave 1 do grupo A
E(2)	F16	Chave 2 do grupo A
Y(0)	F10	LEDM R[0] linha 0 da matriz de LEDS
Y(1)	C8	LEDM R[1] linha 1 da matriz de LEDS
Y(2)	E9	LEDM R[2] linha 2 da matriz de LEDS
Y(3)	G9	LEDM R[3] linha 3 da matriz de LEDS
Y(4)	F9	LEDM R[4] linha 4 da matriz de LEDS
Y(5)	F8	LEDM R[5] linha 5 da matriz de LEDS
Y(6)	G8	LEDM R[6] linha 6 da matriz de LEDS
Y(7)	H11	LEDM R[7] linha 7 da matriz de LEDS
C[0]	J7	Coluna 0 da matriz de LEDS
C[1]	J6	Coluna 1 da matriz de LEDS
C[2]	K8	Coluna 2 da matriz de LEDS
C[3]	J8	Coluna 3 da matriz de LEDS
C[4]	L8	Coluna 4 da matriz de LEDS

ARCHITECTURE – Circuitos Combinacionais

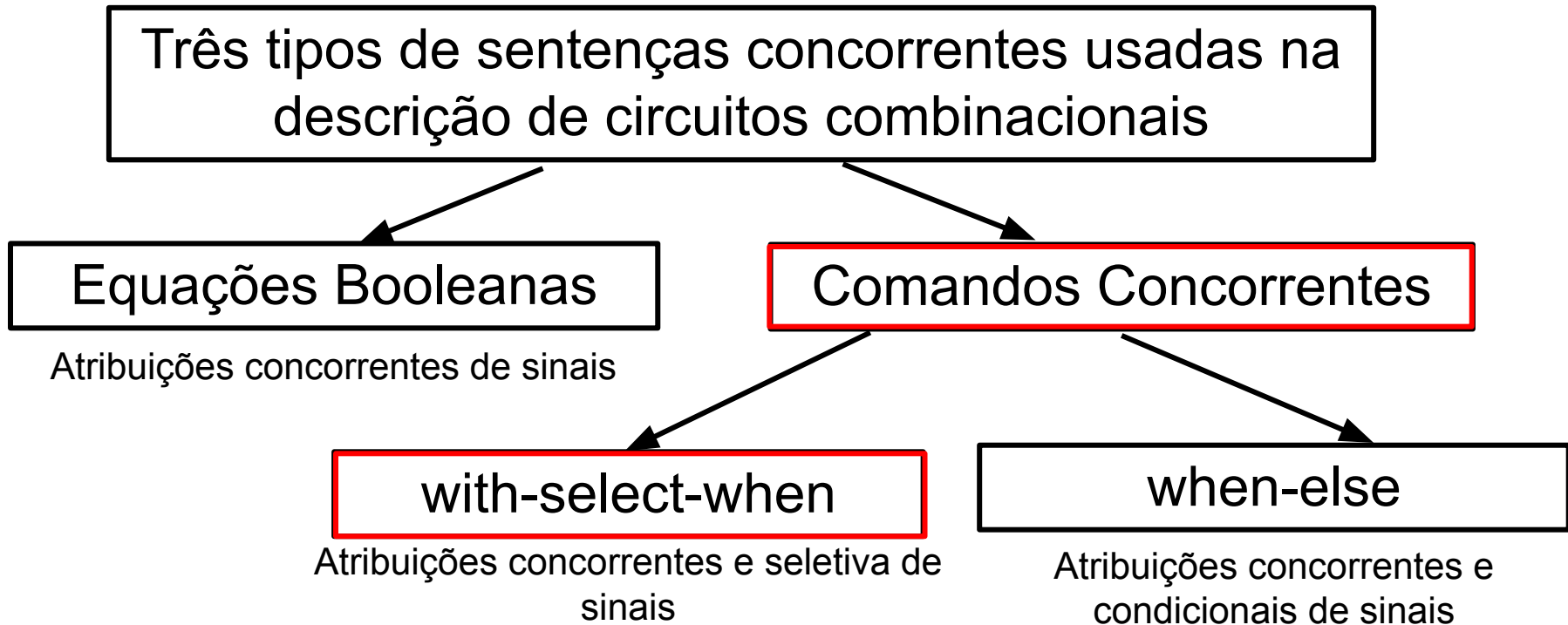Descrição da arquitetura utiliza expressões lógicas ou comandos concorrentes



Comando Concorrente

WITH-SELECT

```
WITH expressao_escolha SELECT          -- expressão_escolha =
sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1, -- Condição 1
      expressao_b WHEN condicao_2 | condicao_3, -- 2 ou 3
      expressao_c WHEN (condicao_2 OR condicao_3),
      expressao_d WHEN condicao_4 TO condicao_6, -- 4 até 6
      expressao_e WHEN OTHERS;        -- Restantes
```

Na construção WITH-SELECT todas as condições apresentam a mesma prioridade, e todas as possibilidades devem ser apresentadas. Pode-se usar a palavra reservada **OTHERS** para representar todas as condições não explicitadas.

Comando Concorrentes - Comparação **WHEN-ELSE x WITH-SELECT**

WHEN-ELSE: Ordem das condições indica a prioridade.
Explicitação de todas as possibilidades **não** é necessária.

WITH-SELECT: Todas as condições têm mesma prioridade.
Explicitação de todas as possibilidades **é** necessária.


Exemplo 1: Descrição de um Mux de 2x1 usando o comando concorrente **WITH SELECT**.

```
ENTITY mux2_1_sel IS
  PORT(sel      : IN BIT;
        e       : IN BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
        y       : OUT BIT);
END mux2_1_sel ;
-- Arquitetura por Fluxo de Dados usando o Comando Concorrente
-- WITH-SELECT
ARCHITECTURE concorrente OF mux2_1_sel IS
BEGIN
  WITH sel SELECT
    y <=      e(0) WHEN '0',
             e(1) WHEN '1';
-- Outra maneira de descrever:
--   y <= e(0) WHEN '0',
--       e(1) WHEN OTHERS;
END concorrente;
```

Tabela Verdade simplificada

sel	e(1)	e(0)	y
0	X	X	e(0)
1	X	X	e(1)

 Exemplo 1: Descrição de um Mux de 2x1 usando o comando concorrente **WITH SELECT**.



Circuito1 Sintetizado:

 



Tabela Verdade do mux2x1

sel	e(1)	e(0)	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Tabela Verdade simplificada


sel	e(1)	e(0)	y
0	X	X	e(0)
1	X	X	e(1)

 Exemplo 2: Descrição de um Decodificador de Prioridade usando o comando concorrente WITH SELECT.



E2	E1	E0	S1	S0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

 
Exemplo 2: Descrição de um Decodificador de Prioridade usando o comando concorrente WITH SELECT.



```
EENTITY dec_3x8 IS
  PORT(E : IN BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0);
        S : OUT BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0));
END dec_3x8 ;
ARCHITECTURE concorrente OF dec_3x8 IS
BEGIN
  WITH E SELECT
    S <= "11" WHEN "111"|"110"|"101"|"100",
          "10" WHEN "011"|"010",
          "01" WHEN "001",
          "00" WHEN "000"; -- Ou "00" WHEN OTHERS;
END concorrente;
```



ARCHITECTURE Circuitos Combinacionais

 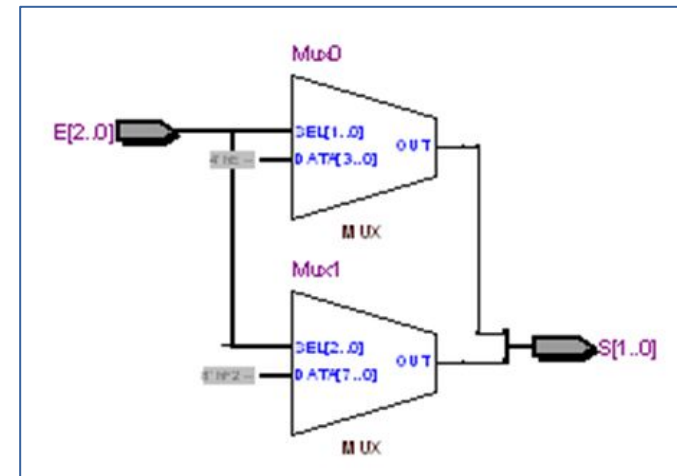Decodificador de Prioridade Utilizando Comando WITH SELECT




```
ENTITY dec_prior IS
  PORT(E : IN BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
        S : OUT BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0));
END dec_prior;
ARCHITECTURE fluxo_dados OF dec_prior IS
BEGIN
  WITH E SELECT
    S <= "11" WHEN "111"|"110"|"101"|"100",
         "10" WHEN "011"|"010",
         "01" WHEN "001",
         "00" WHEN "000"; -- Ou "00" WHEN OTHERS;
END fluxo_dados;
```

Circuito sintetizado:




Decodificador de Prioridade:


Circuitos gerados

 


Usando Expressões Lógicas

 

Usando comando **WHEN ELSE**

 


Usando comando **WITH-SELECT**

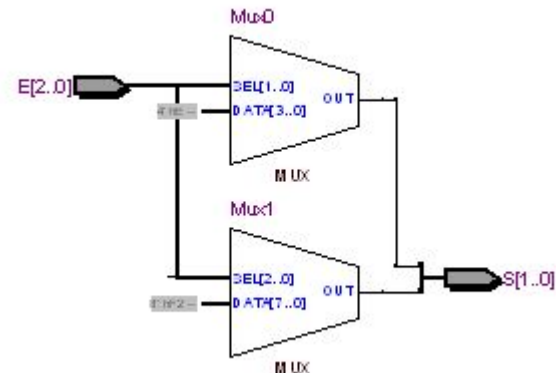

Prática nº8b

Utilizando o software Quartus II escreva o projeto em linguagem VHDL de um decodificador BCD para display de 7 segmentos catodo comum (segmentos acendem com nível '1'), usando comando concorrente **WITH SELECT**. Utilize como entradas um vetor **b** de 4 bits e como saída um vetor **d** com 7 bits. Sintetize no módulo mercúrio IV. Mostrar os números de 0 a 9 e a partir de 10 de A a F (em Hexadecimal).

 


segmento	DISP0	Pinagem do FPGA
a	DISP0_D[0]	V2
b	DISP0_D[1]	V1
c	DISP0_D[2]	U2
d	DISP0_D[3]	U1
e	DISP0_D[4]	Y2
f	DISP0_D[5]	Y1
g	DISP0_D[6]	W2
Pto. decimal	DISP0_D[7]	W1

Prática nº8b

Pinagem do decodificador BCD para display de 7 segmentos

Nome do sinal	Pino do FPGA	
b[0]	V21	Chave SW[0]
b[1]	W22	Chave SW[1]
b[2]	W21	Chave SW[2]
b[3]	Y22	Chave SW[3]
d[0]	V2	Segmento a do display 0
d[1]	V1	Segmento b do display 0
d[2]	U2	Segmento c do display 0
d[3]	U1	Segmento d do display 0
d[4]	Y2	Segmento e do display 0
d[5]	Y1	Segmento f do display 0
d[6]	W2	Segmento g do display 0

 

FIM

RESOLUÇÃO DAS PRÁTICAS


Resolução: Prática nº8a VHDL

Fazer o projeto em VHDL usando comando **WHEN ELSE** e vetores de um decodificador 3 x 8 como mostra a tabela verdade

```
ENTITY decoder_3x8 IS
  PORT( e: IN BIT_VECTOR(2 DOWNTO 0);
        c: OUT ( 4 DOWNTO 0)
        );
END decoder_3x8 ;
ARCHITECTURE concorrente OF decoder_3x8 IS
BEGIN
  s <= "11111110" WHEN (e = "000" ) ELSE
    "11111101" WHEN (e = "001") ELSE
    "11111011" WHEN (e = "010") ELSE
    "11110111" WHEN (e = "011") ELSE
    "11101111" WHEN (e = "100") ELSE
    "11011111" WHEN (e = "101") ELSE
    "10111111" WHEN (e = "110") ELSE
    "01111111";
END concorrente;
```



Resolução: Prática nº8a VHDL

Circuito Gerado:

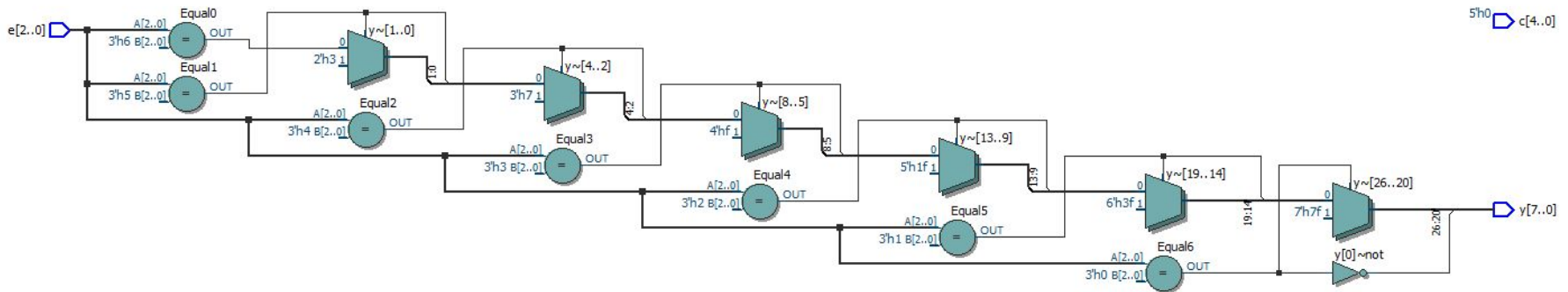 

Resolução: Prática n °8b projeto de um decodificador BCD para display de 7 segmentos catodo comum, usando comando concorrente **WITH SELECT**.

```
ENTITY decoder_bcd_7seg IS
  PORT( b: IN BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0); -- b(3) entrada mais significativa
        d : OUT BIT_VECTOR(6 DOWNTO 0); -- d(6) é o segmento a e d(0) o g
        );
END decoder_bcd_7seg ;
ARCHITECTURE concorrente OF decoder_bcd_7seg IS
BEGIN
  WITH b SELECT
    d <= "1111110" WHEN "0000", -- 0
         "0110000" WHEN "0001", --1
         "1101101" WHEN "0010", --2
         "1111001" WHEN "0011", --3
         "0110011" WHEN "0100", --4
         "1011011" WHEN "0101", --5
         "1011111" WHEN "0110", --6
         "1110000" WHEN "0111", --7
         "1111111" WHEN "1000", --8
         "1110011" WHEN "1001", --9
         "1110111" WHEN "1010", --A
         "0011111" WHEN "1011", --b
         "1001110" WHEN "1100", --C
         "0111101" WHEN "1101", --d
         "1001111" WHEN "1110", --E
         "1000111" WHEN "1111"; --F
END concorrente;
```



Circuito Gerado:

