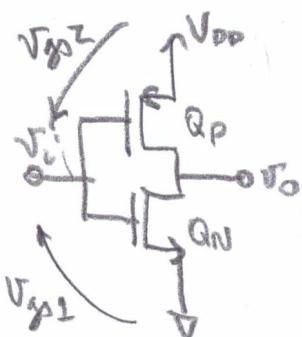


1) (2,5 pontos) Considere um inverter CMOS fabricado em tecnologia de $0,20 \mu\text{m}$ onde $V_{DD} = 1,8 \text{ V}$, $V_{tn} = |V_{tp}| = 0,5 \text{ V}$, $k_n' = 1200 \mu\text{A/V}^2$ e $k_p' = 300 \mu\text{A/V}^2$. Q_N e Q_P possuem $L = 0,20 \mu\text{m}$ e $(W/L)_n = 1,5$.

(a) (1,0 ponto) Desenhe o circuito do inverter CMOS. Indique o nome das grandezas representadas pelos números circulados 1 a 5. Para os números circulados 6 a 10 indique a região de operação do transistor Q_N e do transistor Q_P .

Desenho do Circuito Inversor CMOS
(indique o tipo de transistor e os pontos v_i e v_o):



$V_{OL}, V_{OH}, V_{IH}, V_{IL}, V_{th}$


① = V_{OH}

② = V_{OL}

③ = V_{IL}

④ = V_{th}

⑤ = V_{IH}

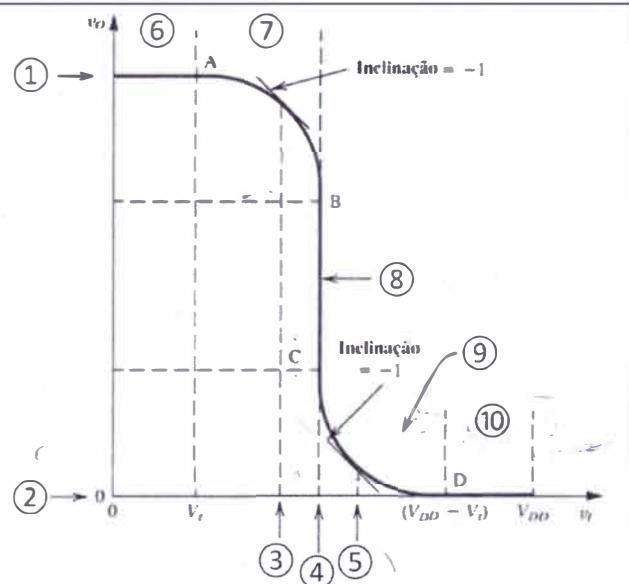

Indique se Q_N e Q_P na região de corte (C), triodo (T) ou saturação (S):

⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
$Q_N:$ C	$Q_N:$ S	$Q_N:$ S	$Q_N:$ T	$Q_N:$ T
$Q_P:$ T	$Q_P:$ T	$Q_P:$ S	$Q_P:$ S	$Q_P:$ C

(b) (0,5 ponto) Considerando os transistores perfeitamente casados, determine W_p que resulta em $V_{th} = V_{DD}/2 = 0,9 \text{ V}$.

$$I_{DN} = I_{DP} \text{ e } V_i = V_{th} \therefore Q_N, Q_P \text{ sat} \Rightarrow \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L} \right)_n (V_{g_n} - V_{t_n})^2 = \frac{1}{2} k_p' \left(\frac{W}{L} \right)_p (V_{g_p} - V_{t_p})^2$$

$$1200 \mu\text{A} \cdot 1,5 (V_i - 0,5)^2 = 300 \mu\text{A} \left(\frac{W}{L} \right)_p (V_i - V_{DD} - (-0,5))^2 \Rightarrow 6 (V_i - 0,5)^2 = \left(\frac{W}{L} \right)_p (V_i - 1,8 + 0,5)^2$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_p = 6 \frac{(V_i - 0,5)^2}{(V_i - 1,3)^2}, \text{ como } V_i = V_{th} = 0,9 \Rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_p = 6 \frac{(0,9 - 0,5)^2}{(0,9 - 1,3)^2} = 6 \frac{(0,4)^2}{(-0,4)^2} = 6$$

$$W_p = 6 \times L_p = 6 \times 0,2 \mu\text{m} = 1,2 \mu\text{m}$$

$$W_p = 1,2 \mu\text{m}$$

(c) (1,0 ponto) Se $W_p = W_n$, qual o valor resultante de V_{th} ?

Se $v_i = V_{th} \rightarrow Q_N, Q_P \text{ sat} \text{ e } I_{DN} = I_{DP}$

$$1200 \mu\text{A} \left(\frac{W}{L} \right)_n (V_i - 0,5)^2 = \left(\frac{W}{L} \right)_p 300 \mu\text{A} (V_i - 1,3)^2 \Rightarrow 4 (V_i - 0,5)^2 = (V_i - 1,3)^2$$


$$4 = \frac{(V_i - 1,3)^2}{(V_i - 0,5)^2} \Rightarrow \frac{V_i - 1,3}{V_i - 0,5} = \pm 2 \xrightarrow{V_i = V_{th}} ① V_{th} - 1,3 = 2(V_{th} - 0,5) = 2V_{th} - 1 \\ -V_{th} = -1 + 1,3 = 0,3 \Rightarrow V_{th} = -0,3 \times$$

$$② V_{th} - 1,3 = -2V_{th} + 1 \Rightarrow 3V_{th} = 2,3$$

$$V_{th} = \frac{2,3}{3} = 0,76$$

$$V_{th} = 0,76 \text{ V}$$

2) (2,5 pontos) Para o circuito abaixo, para Q₁ temos $V_t = 0,5V$ e $k_n'(W/L)_n = 2 \text{ mA/V}^2$. Adicionalmente $|V_{An}| = |V_{Ap}| = 40V$, $V_{DD} = -V_{SS} = 1,8V$ e Q₁ saturado. Pede-se:

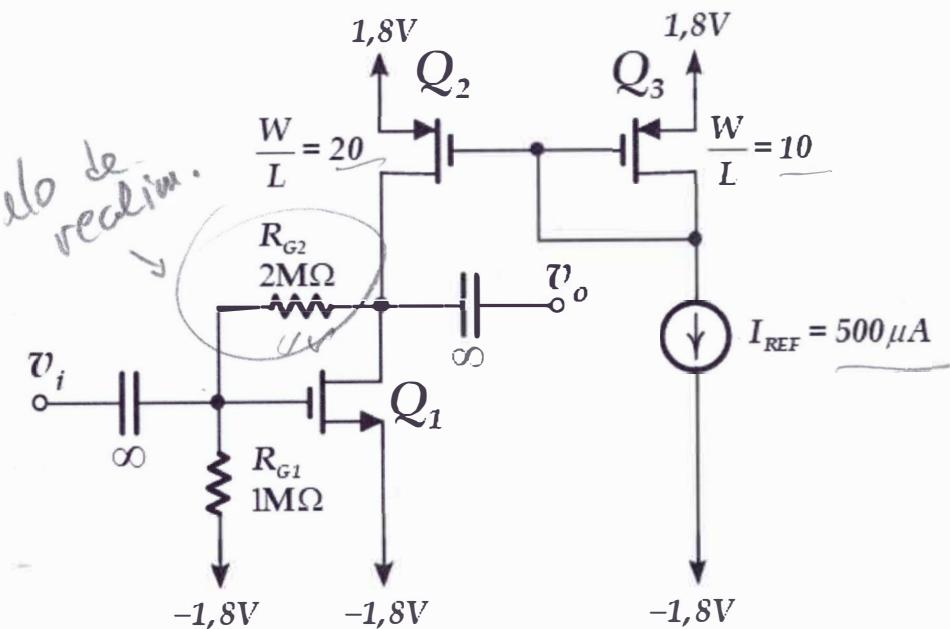

(a) (0,5 ponto) Neste item, vamos idealizar o circuito. Desconsiderando a corrente pelo elo de realimentação e o efeito do r_o de todos os transistores, determine V_{GS1} e V_{DS1} para o transistor Q₁. A avaliação de quem é o elo de realimentação faz parte da questão.

R_{G2} é o elo de realimentação. Se $V_{RG2}=0 \Rightarrow V_D = V_G \Rightarrow V_{GS} = V_{DS}$

$$Q_1 \text{ SAT} \Rightarrow I_{DQ1} = \frac{1}{2} k_n'(W/L)_1 (V_{GS1} - V_{t1})^2$$

$$I_{REF} = 500\mu A \Rightarrow I_{D1} = I_{D2} = 500\mu A \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} = \frac{20}{10} 500\mu A = 1mA$$

$$1mA = \frac{1}{2} \cdot 2mA (V_{GS1} - 0,5)^2 \Rightarrow (V_{GS1} - 0,5) = \sqrt{1} = \pm 1$$


$$V_{GS1} = \pm 1 + 0,5 \Rightarrow V_{GS1} = 1,5V \text{ pois } V_{GS2} > V_{t2} \\ \therefore V_{DS1} = 1,5V$$

$V_{GS1} = 1,5V$	$V_{DS1} = 1,5V$
------------------	------------------

(3)

p/freq médias

(b) (1,0 ponto) Desenhe o circuito equivalente para pequenos sinal e determine o valor numérico do ganho de tensão v_o/v_i , agora considerando o efeito de R_{G2} e dos r_o dos transistores Q_1 e Q_2 . Adote $g_{m1} = 1 \text{ mA/V}$, $|V_{A1}| = |V_{A2}| = 40V$ e que V_{GS} de Q_2 e Q_3 é constante mesmo com sinal ca aplicado em v_i . Considere também que $10R_x/R_x = R_x$ e lembre-se que $1/\left(\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_y}\right) = R_x//R_y$ e considere $10R_A//R_x \approx R_x$

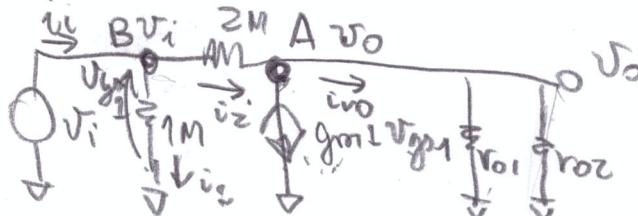

$$v_{g1L} = v_i \quad r_{o1} = \frac{|V_{A1}|}{I_{D1}} = \frac{40V}{1mA} = 40k\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{|V_{A2}|}{I_{D2}} = \frac{40V}{1mA} = 40k\Omega$$

No nó A: $Lk1 \Rightarrow i_z = i_{r0} + g_{m1} \cdot v_{g1L} \Rightarrow \frac{v_i - v_o}{Z_M} = \frac{v_o}{r_{o1} // r_{o2}} + g_{m1} \cdot v_i$

$$\frac{v_i}{Z_M} - g_{m2}v_i = \frac{v_o}{20k\Omega} + \frac{v_o}{Z_M} \Rightarrow v_i \left(\frac{1}{Z_M} - g_{m1} \right) = v_o \left(\frac{1}{Z_M} + \frac{1}{20k\Omega} \right)$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{\left(\frac{1}{Z_M} - g_{m1} \right)}{\left(\frac{1}{20k\Omega} + \frac{1}{Z_M} \right)} = \left(\frac{1}{Z_M} - g_{m1} \right) \cdot \frac{20k\Omega // Z_M}{Z_M} \approx \left(\frac{1}{Z_M} - 1mA \right) 20k\Omega$$

$$\frac{v_o}{v_i} \approx (5 \cdot 10^{-7} - 1 \cdot 10^{-3}) 20k\Omega = 10^{-3} \cdot 20k\Omega = -20 \sqrt{V/V}$$

$$v_o/v_i = -20 \sqrt{V/V}$$

(c) (1,0 ponto) Qual o valor da resistência de entrada para pequenos sinal R_{in} ? Considere $A = v_o/v_i = -17 \text{ V/V}$.

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} \stackrel{\text{Lk1 em B}}{\Rightarrow} i_i = i_1 + i_2 = \frac{v_i}{1M} + \frac{v_i - v_o}{Z_M}$$


Como $v_o = -17v_i \Rightarrow i_i = \frac{v_i}{1M} + \frac{v_i - (-17v_i)}{Z_M} = \frac{v_i}{1M} + \frac{18v_i}{Z_M}$

Logo $R_i = \frac{v_i}{i_i \left(\frac{1}{1M} + \frac{18}{Z_M} \right)} = \frac{1}{10/1M} = \frac{1M}{10} = 100k\Omega$

$$R_{in} = 100k\Omega$$

(24 min) ④

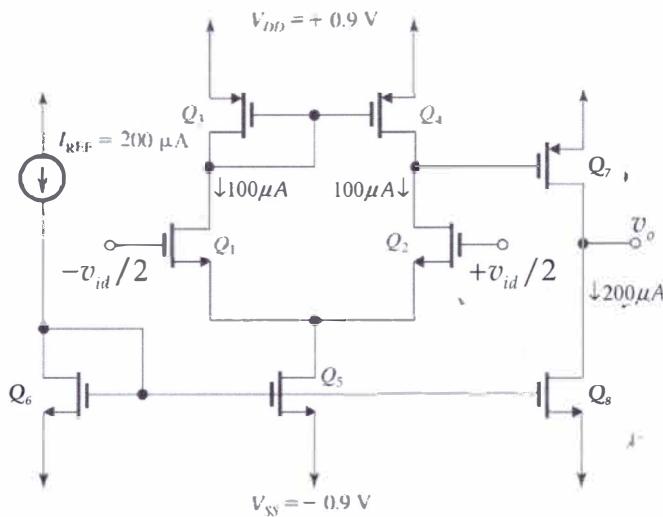- 3) (2,5 pontos) A amplificador CMOS de dois estágios da figura abaixo emprega transistores com $k_n' = 1000 \mu\text{A/V}^2$, $k_p' = 500 \mu\text{A/V}^2$, $V_{tn} = -V_{tp} = 0,4\text{V}$.



(a) (1,0 ponto) Considere $v_{id} = 0$. Projete a relação W/L para todos os transistores tal que o circuito de polarização (CC) estabeleça para Q_1, Q_2, Q_3 e Q_4 uma corrente de dreno de $100 \mu\text{A}$, Q_7 e Q_8 uma corrente de dreno de $200 \mu\text{A}$ e que $(V_{GS} - V_t) = 0,2\text{V}$ para todos os transistores.

Supondo TRs na sat. e $I_{D1,2,3,4} = 100 \mu\text{A}$; $I_{D7,8} = 200 \mu\text{A}$; $(V_{GS} - V_t) = 0,2$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_1 = \frac{100}{1000 \mu \cdot (0,2)^2}$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_2 = \frac{2 \cdot 10^{-4}}{10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^{-2}} = 0,5 \times 10 = 5 = \left(\frac{W}{L} \right)_2$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_3 = \frac{2 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 10^{-4} \cdot 4 \cdot 10^{-2}} = \frac{2}{20} \cdot 10^4 = 10 = \left(\frac{W}{L} \right)_3$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_6 = \left(\frac{W}{L} \right)_5 = \left(\frac{W}{L} \right)_8 = \frac{2 \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^{-2}} = \frac{4}{4} \cdot 10 = 10$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_7 = \frac{2 \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 10^{-4} \cdot 4 \cdot 10^{-2}} = \frac{4}{20} \cdot 10^2 = 20$$

$(W/L)_{Q1} = 5$	$(W/L)_{Q3} = 10$	$(W/L)_{Q5} = 10$	$(W/L)_{Q7} = 20$
$(W/L)_{Q2} = 5$	$(W/L)_{Q4} = 10$	$(W/L)_{Q6} = 10$	$(W/L)_{Q8} = 10$

(b) (0,5 ponto) Quais os limites de valores de tensão positivo ($v_{o\text{MAX}}$) e negativo ($v_{o\text{MIN}}$) na saída v_o antes dos transistores deixarem a saturação? Considere $(V_{GS} - V_t) = 0,2\text{V}$ para todos os transistores.

O limite entre saturação e triodo é dado por $V_{DS,\text{MIN}} = V_{GS} - V_t$

Na saída temos Q_7 e Q_8

$$\text{P/ } v_{o\text{MAX}} \Rightarrow v_{o\text{MAX}} = V_{DD} - V_{DS,\text{MIN}} = 0,9 - 0,2 = 0,7\text{V}$$

$$\text{P/ } v_{o\text{MIN}} \Rightarrow v_{o\text{MIN}} = V_{SS} + V_{DS,\text{MIN}} = -0,9 + 0,2 = -0,7\text{V}$$


$v_{o\text{MAX}}$:	0,7V
$v_{o\text{MIN}}$:	-0,7V

7,8

(c) (1,0 ponto) Determine primeiro de forma literal e depois os valores numéricos dos ganhos do primeiro estágio (A_1) e do segundo estágio (A_2) em termos das transcondutâncias e resistências de saída. $(V_{GS} - V_t) = 0,2\text{V}$ para todos os transistores, $|V_{An}| = |V_{Ap}| = 40\text{V}$, $I_{DQ1,Q2,Q3,Q4} = 100\text{ }\mu\text{A}$, $I_{DQ5,Q6} = 200\text{ }\mu\text{A}$. O circuito foi reproduzido abaixo para facilitar.

OBS1: Indique claramente de qual transistor é cada uma das grandezas (por exemplo g_{m8}).

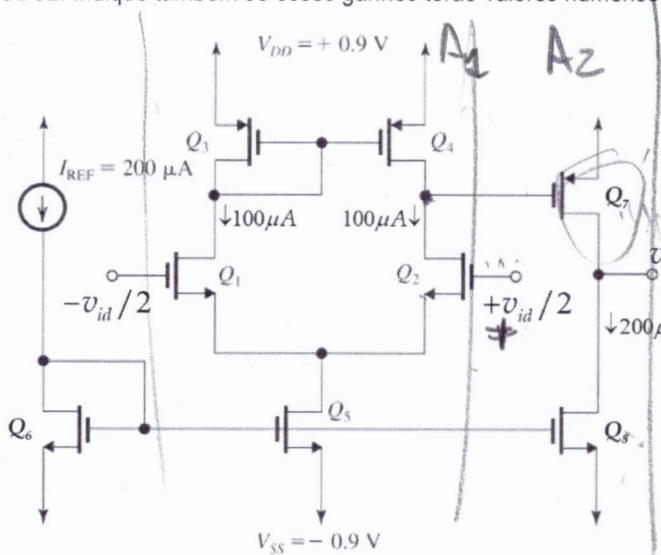OBS2: Indique também se esses ganhos terão valores numéricos positivos ou negativos.



$$A_1 = -|g_{m1} \cdot r_{o4}||r_{o2}|$$

$$A_2 = -|g_{m2} \cdot r_{o8}||r_{o7}|$$

$$r_{o4} = \frac{|V_{Ap}|}{I_{DQ1}} = \frac{40}{100\mu} = 400\text{k}\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{|V_{An}|}{I_{DQ2}} = \frac{40}{100\mu} = 400\text{k}\Omega$$

$$r_{o8} = \frac{|V_{An}|}{I_{DQ5}} = \frac{40}{200\mu} = 200\text{k}\Omega$$

$$r_{o7} = \frac{|V_{Ap}|}{I_{DQ2}} = \frac{40}{200\mu} = 200\text{k}\Omega$$


$$\therefore A_1 = -2 \frac{mA}{V} \cdot 400\text{k}\Omega \parallel 400\text{k}\Omega = -400\text{V/V} \quad g_{m1} = \frac{2 \cdot I_{DQ2}}{V_{ov}} = \frac{2 \cdot 100\mu}{0,2} = 2 \frac{mA}{V}$$

$$A_2 = -4 \frac{mA}{V} \cdot 200\text{k}\Omega \parallel 200\text{k}\Omega = -400\text{V/V} \quad g_{m2} = -\frac{2 I_D}{V_{ov}} = -\frac{2 \cdot 200\mu}{0,2} = -4 \frac{mA}{V}$$



A_1 literal: $-g_{m1} r_{o3} / r_{o1}$	A_1 numérico: -400V/V
A_2 literal: $g_{m2} r_{o8} / r_{o7}$	A_2 numérico: -400V/V

(6)

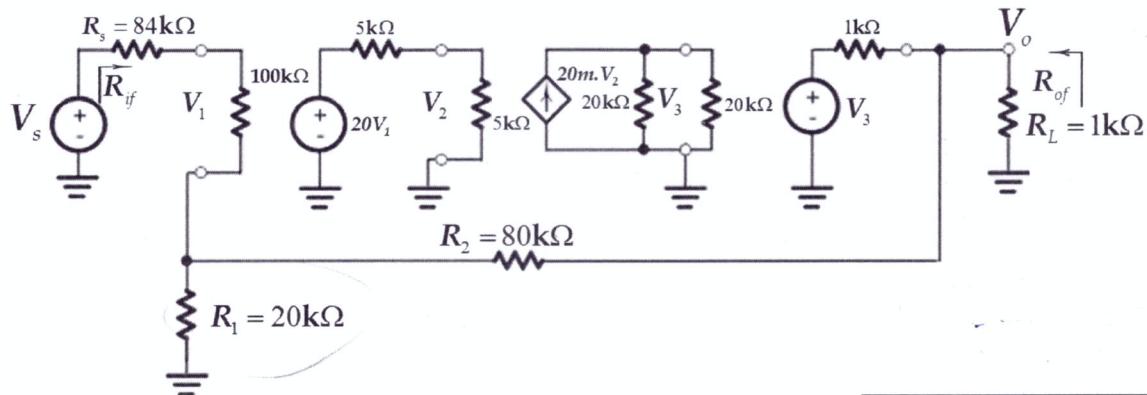
4) (2,5 pontos) A figura abaixo representa um amplificador realimentado de três estágios.


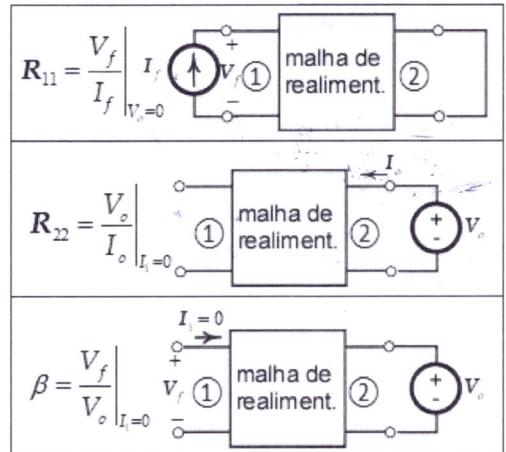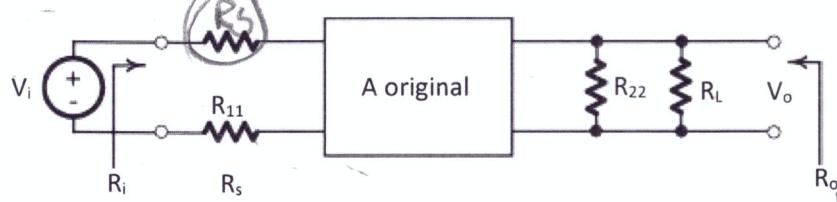
$$A_f = \frac{V_o}{V_s} = \frac{A}{1+A\beta}; R_{if} = R_i(1+A\beta); R_{of} = \frac{R_o}{1+A\beta}$$



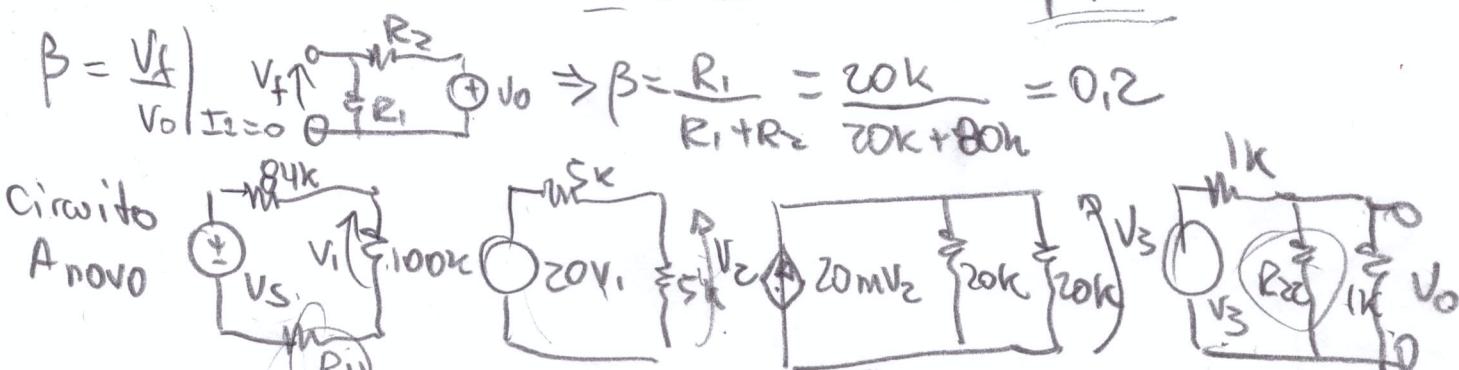(a) (1,5 ponto) Determine os valores numéricos de β , A_{novo} e A_f . Considere $80k//20k = 16k$ e $10R_x//R_x \approx R_x$.



$$\beta = \frac{V_f}{V_o} \left| \begin{array}{l} V_f \uparrow \\ V_o \downarrow \\ I_i = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{20k}{20k + 80k} = 0,2$$

$$R_{11} = \frac{V_f}{I_f} \left| \begin{array}{l} V_f \uparrow \\ I_f \uparrow \\ V_o = 0 \end{array} \right. \Rightarrow R_{11} = R_1 // R_2 = 80k // 20k = 16k$$

$$R_{22} = \frac{V_o}{I_o} \left| \begin{array}{l} I_o \uparrow \\ V_o \downarrow \\ I_i = 0 \end{array} \right. \Rightarrow R_{22} = R_1 + R_2 = 20k + 80k = 100k$$

$$A_{\text{novo}}: V_0 = \sqrt{3} \cdot \frac{1k//100k}{R_{Z2}/1k + 1k} = \sqrt{3} \cdot \frac{1k//100k}{100k//1k + k} = \underline{\underline{0,5\sqrt{3}}} \quad (7)$$

$$\sqrt{3} = 20m \cdot 20k//20k \cdot \sqrt{2} = 200V_Z.$$

$$\sqrt{2} = 20 \cdot \frac{5k}{5k+5k} \cdot \sqrt{1} = 10V_L \quad e \quad V_L = \frac{100k}{100k + R_{L1} + 84k} \quad V_S = \frac{100k}{200k} V_S = \underline{\underline{\frac{V_S}{2}}}$$

$$A = \frac{V_0}{V_i} = (0,5) \cdot (200) \cdot (10) \cdot \frac{V_S}{2} = \underline{\underline{500 \text{ V/V}}}$$

$$A_f = \frac{A}{1+\beta A} = \frac{500}{1+500 \cdot 0,2} = \frac{500}{101} \cong 5 \text{ V/V}$$

$\beta = 0,2$	$A_{\text{novo}} = 500 \text{ V/V}$	$A_f = 5 \text{ V/V}$
---------------	-------------------------------------	-----------------------

(b) (1,0 ponto) Para o circuito realimentado determine a resistência de entrada R_{if} e a resistência de saída R_{of} . Suponha $(1+\beta A)=100$

$$R_{if} = R_i (1+\beta A) = (R_S + 100k + R_{L1}) \cdot 100 = (84k + 100k + 16k) \cdot 100 = 20 \text{ M}\Omega$$

$$R_{of} = R_o / (1+\beta A) = (1k // R_{Z2} // 1k) / 100 = (1k // 100k // 1k) / 100 \cong 5 \Omega$$

$R_{if} = 20 \text{ M}\Omega$	$R_{of} = 5 \Omega$
-------------------------------	---------------------