


RETIFICADORES MONOFÁSICOS DE MEIA-ONDA

PARTE I

Prof. Azauri A. de Oliveira Jr.

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA (ESTRUTURA BÁSICA)

DIODO

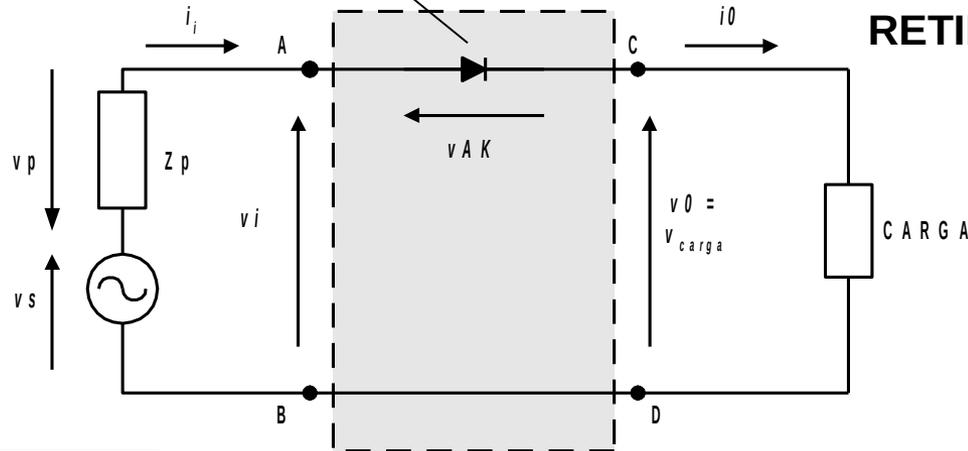

RETIFICADOR NÃO CONTROLADO


$$V_i = V_{AK} + V_o$$

$$V_o = V_{carga}$$

$$V_s = V_p + V_i$$

$$i_o = i_i$$




SCR

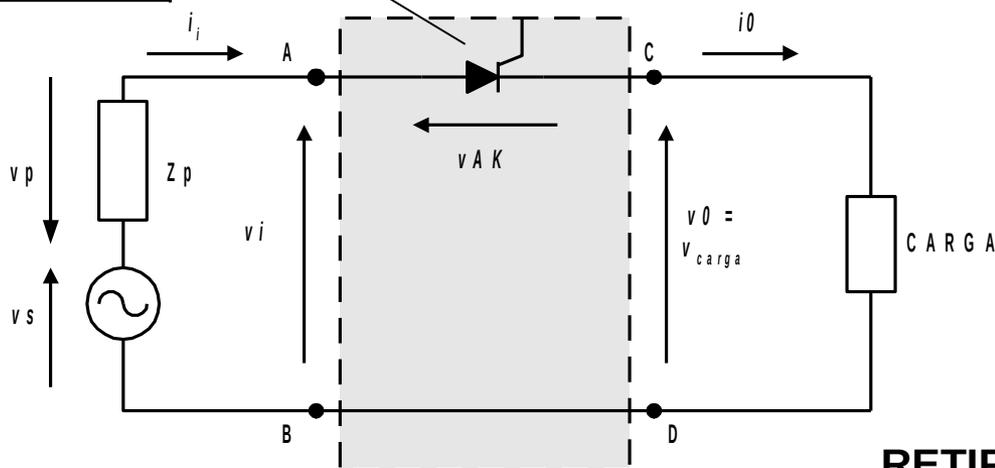

RETIFICADOR CONTROLADO

DIODO SEMICONDUTOR DE POTÊNCIA

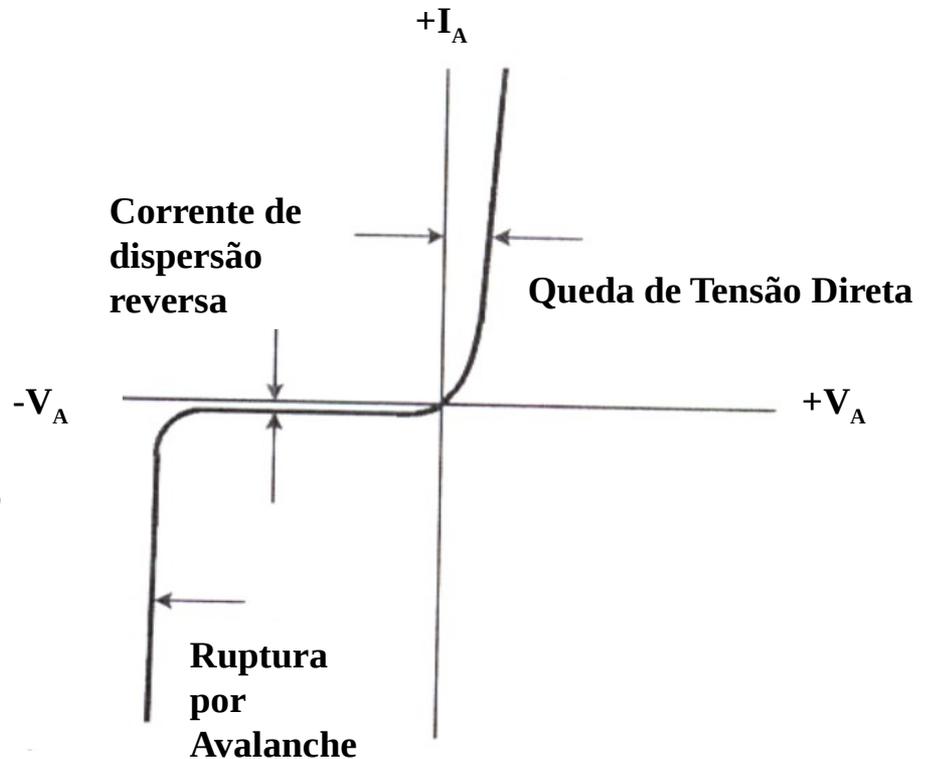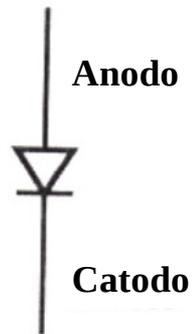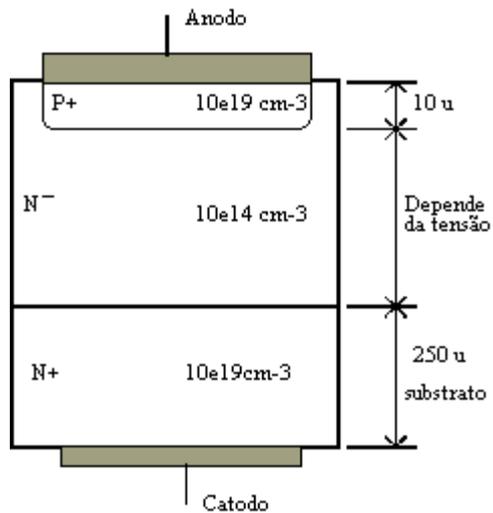
ESTRUTURA FÍSICA E CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS




DIODO SEMICONDUTOR DE POTÊNCIA

CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS

Características de disparo – “turn-on”

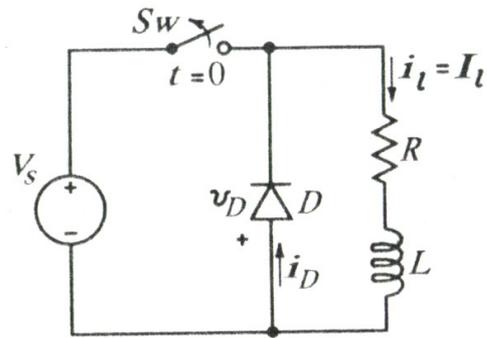


(a)

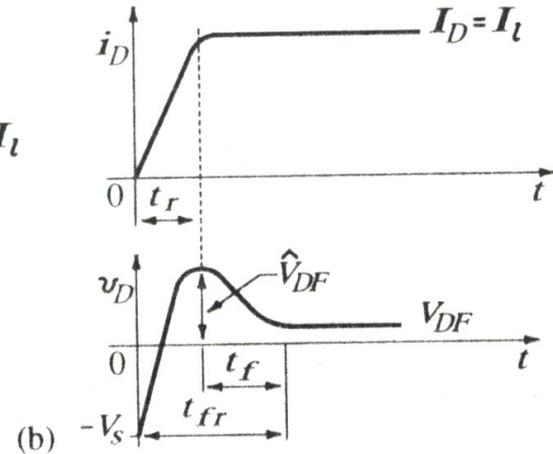


(b)

Características de bloqueio – “turn-off”




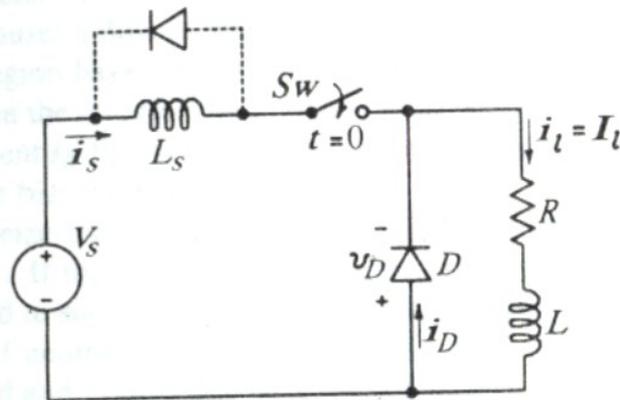


(a)

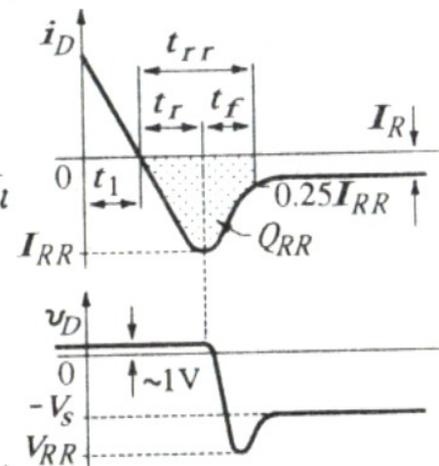

(b)




MODELOS DE DIODOS

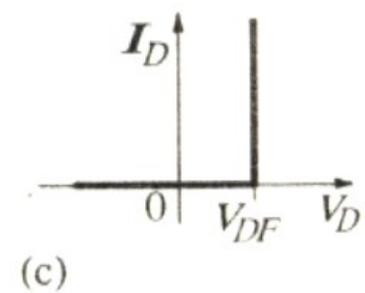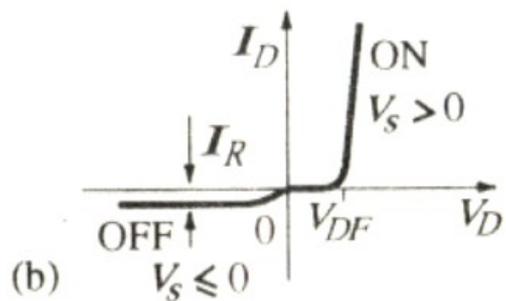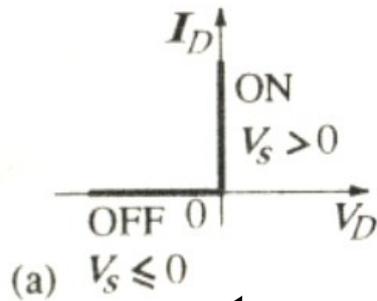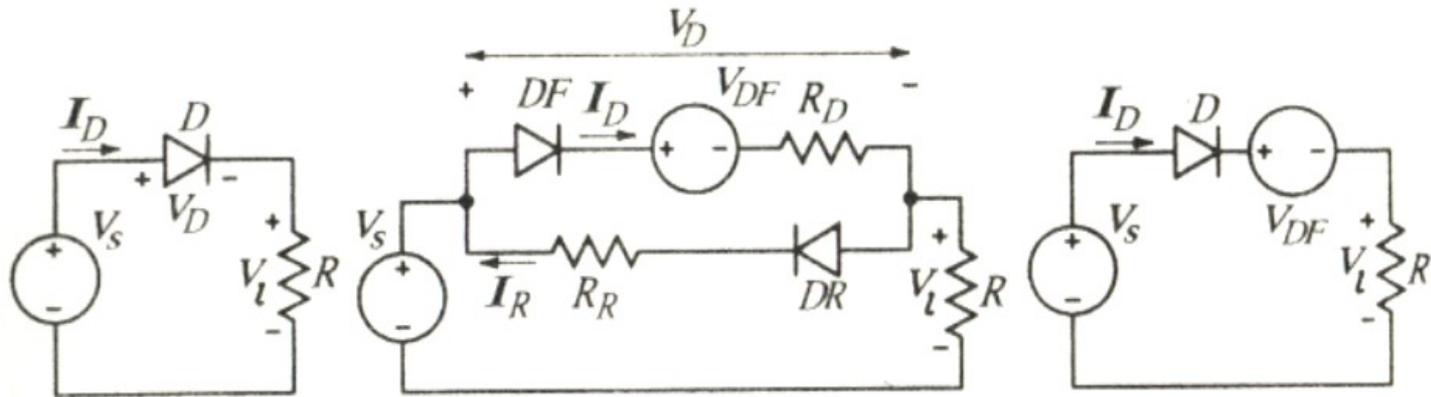

Chave Ideal




Características Dinâmicas – $t_{on} = t_{off} = 0$

TIRISTORES – A ESTRUTURA DE 4 CAMADAS

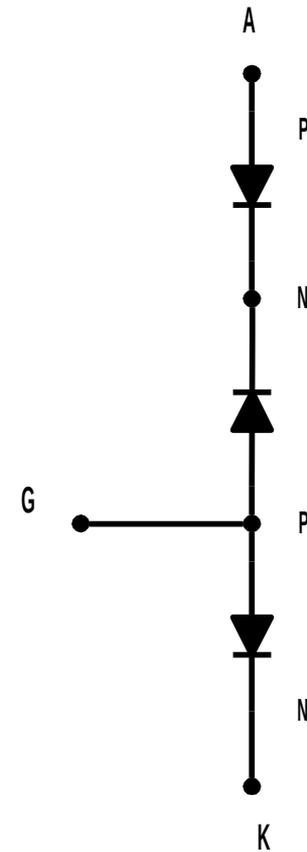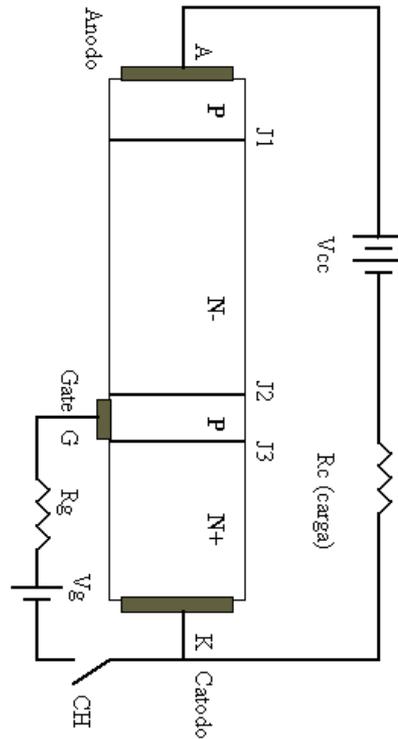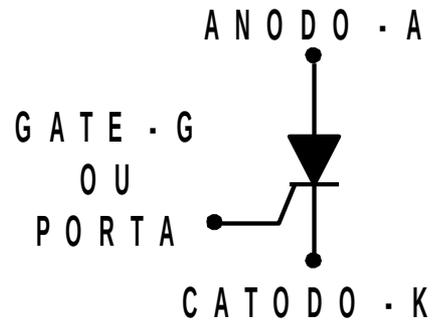




SCR – SILICON CONTROLLED RECTIFIER

MODELO DOS DOIS TRANSISTORES

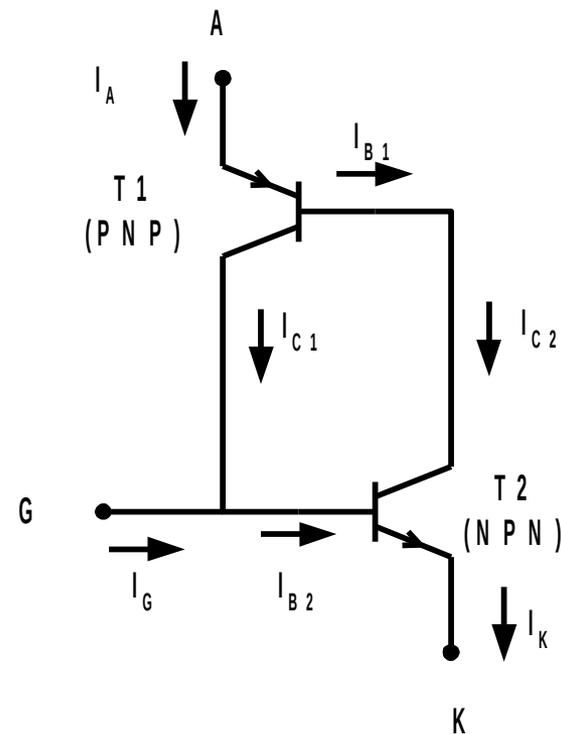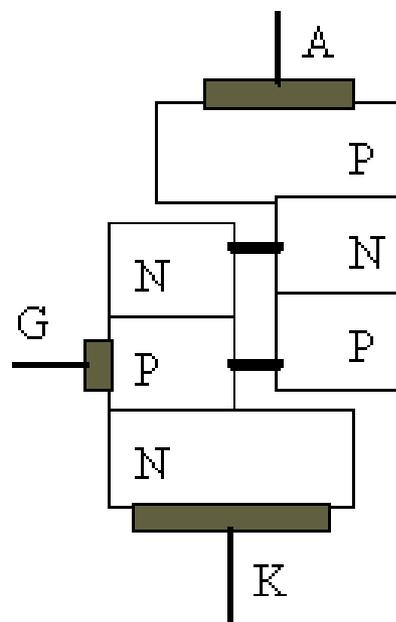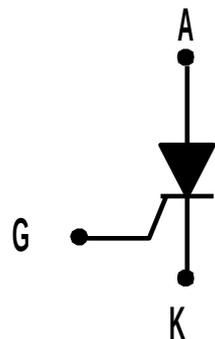

SCR – SILICON CONTROLLED RECTIFIER


CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

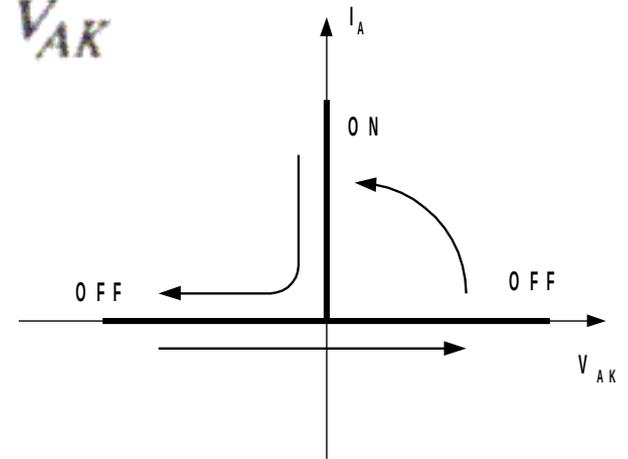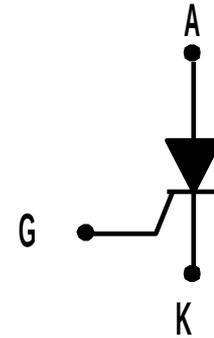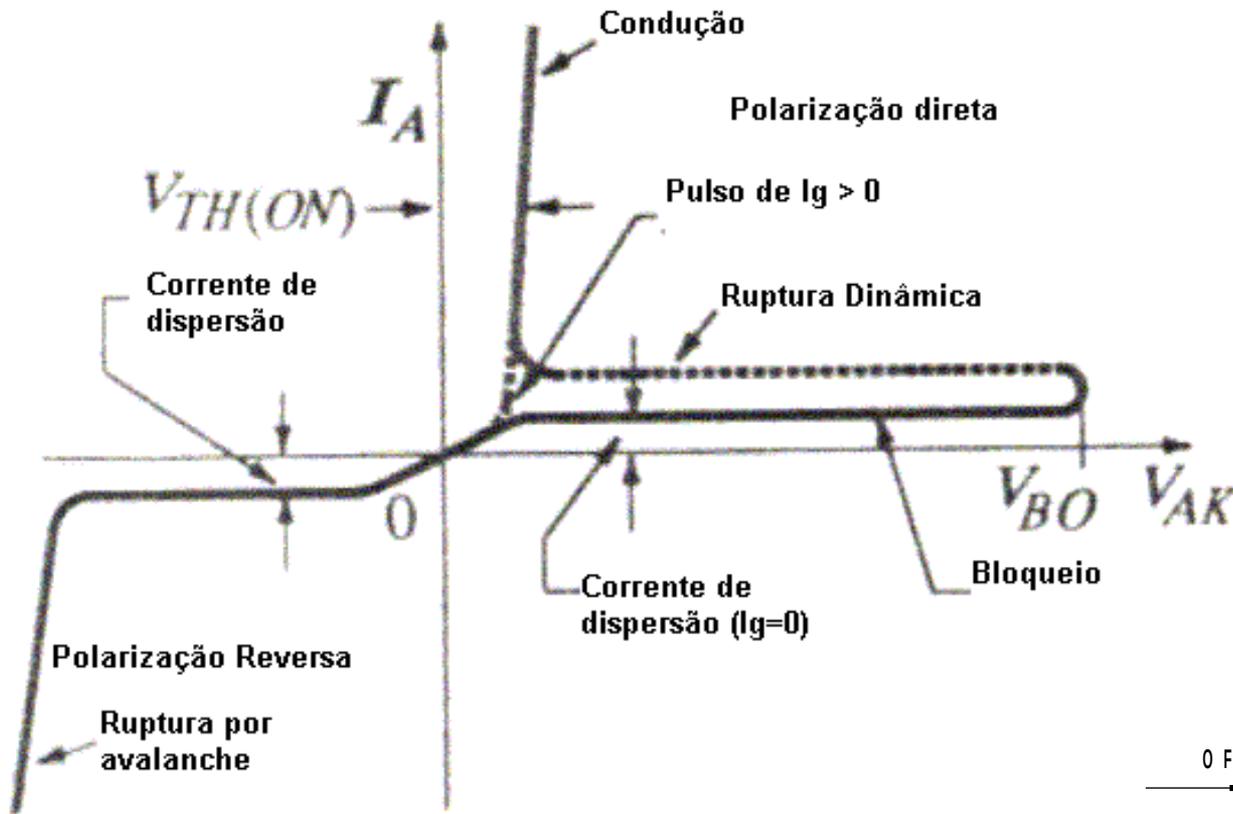

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS IDEAIS

SCR – SILICON CONTROLLED RECTIFIER

CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS

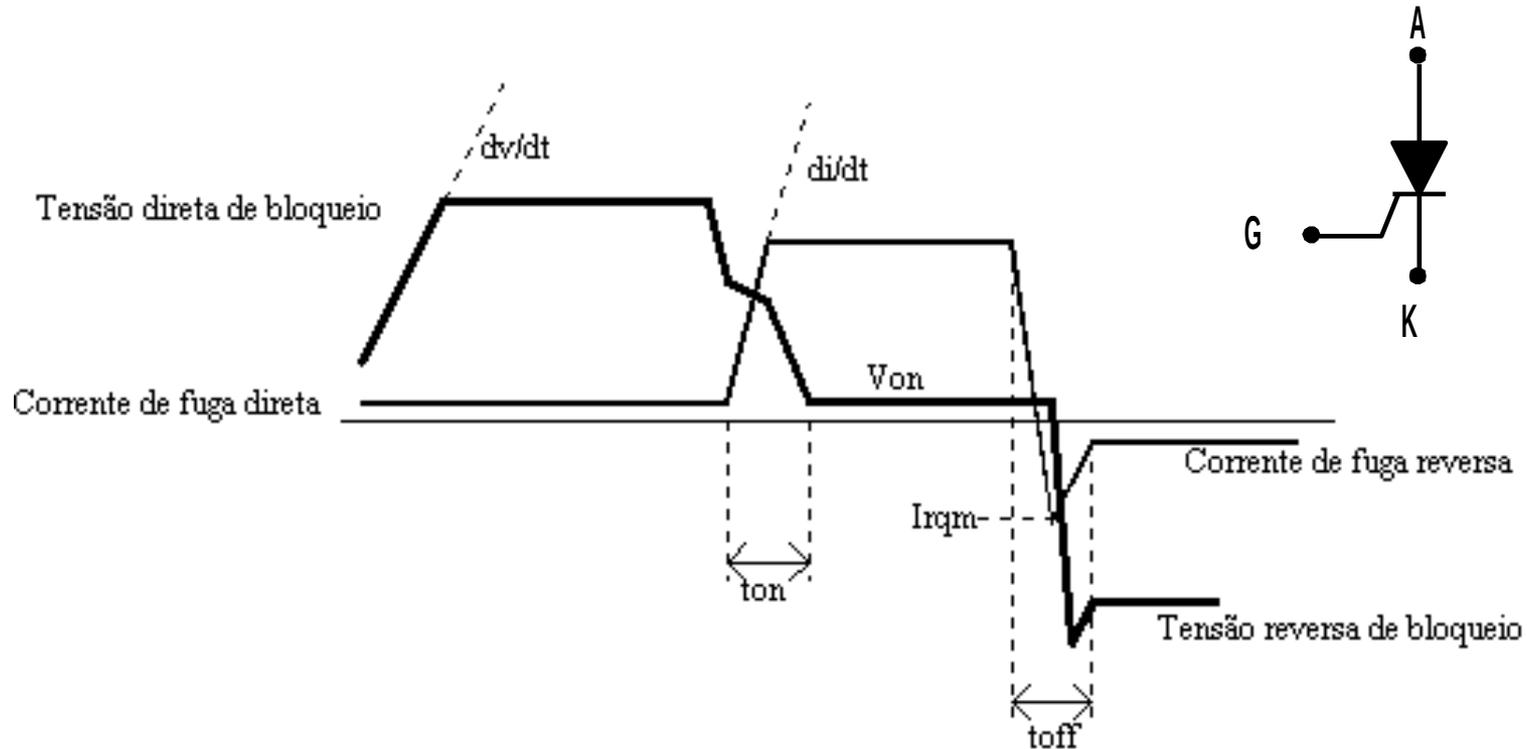


Chave Ideal



Características Dinâmicas – $t_{on} = t_{off} = 0$

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA (ESTRUTURA BÁSICA)

DIODO

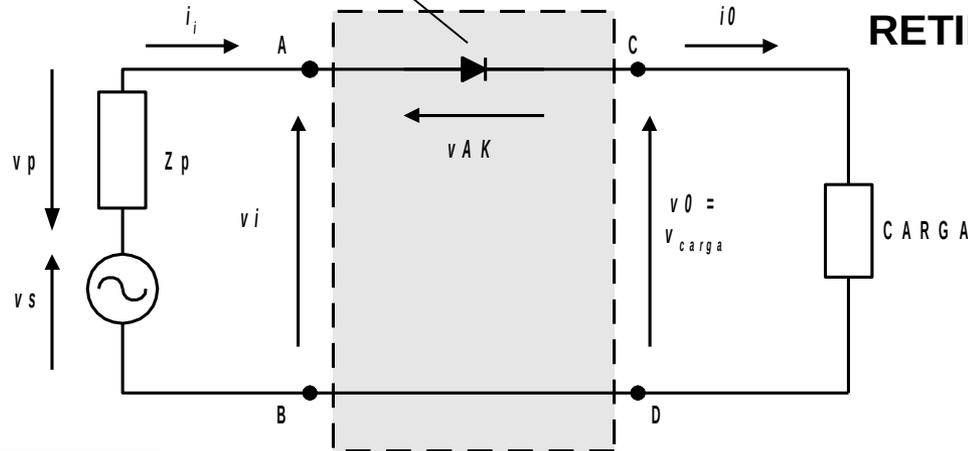

RETIFICADOR NÃO CONTROLADO


$$V_i = V_{AK} + V_o$$

$$V_o = V_{carga}$$

$$V_s = V_p + V_i$$


$$i_o = i_i$$

SCR

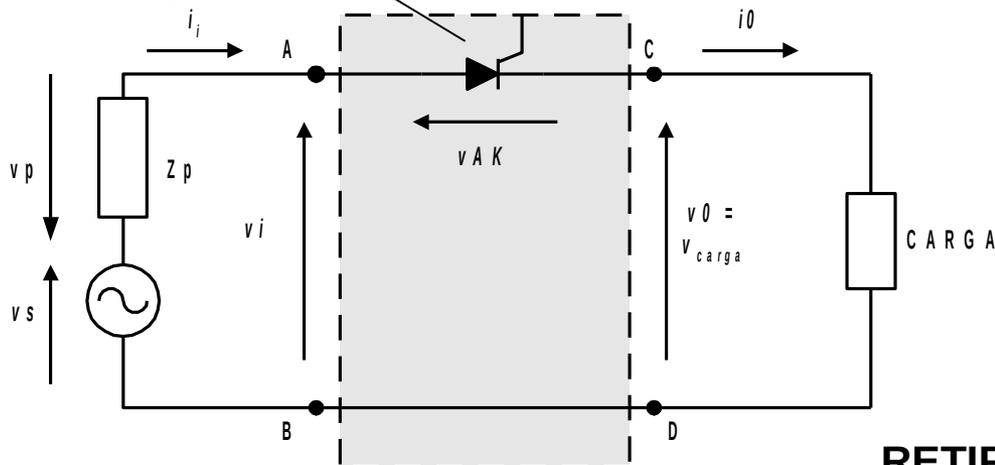

RETIFICADOR CONTROLADO

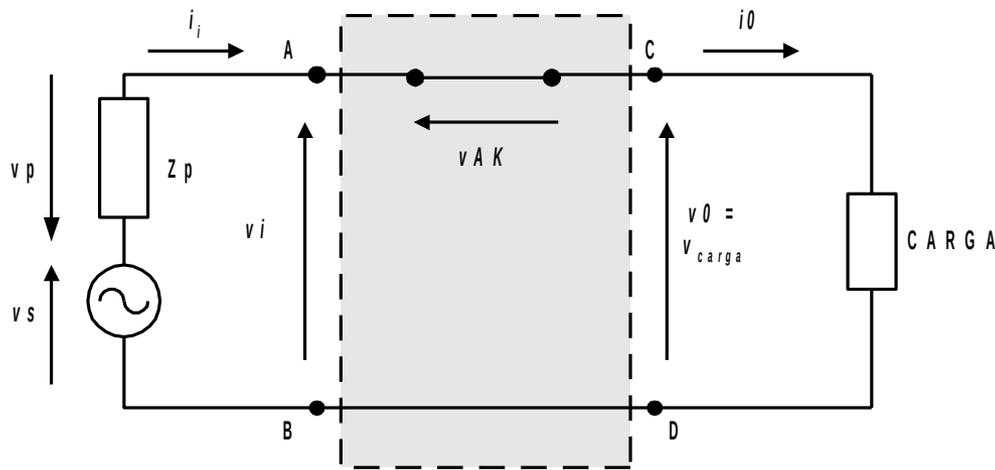TOPOLOGIAS DO RETIFICADOR RELACIONADAS AOS ESTADOS DE CHAVEAMENTO DO DIODO (OU SCR IDEAL)



DIODO OU (SCR) EM CONDUÇÃO

$$V_{AK} = 0$$

$$V_0 = V_i = V_{\text{carga}}$$

$$V_s = V_p + V_i = V_p + V_0 = V_p + V_{\text{carga}}$$


$$i_0 = i_i$$

Ângulo de Corte

$$\gamma = \beta - \alpha$$

Ângulo de Disparo

Ângulo de Condução

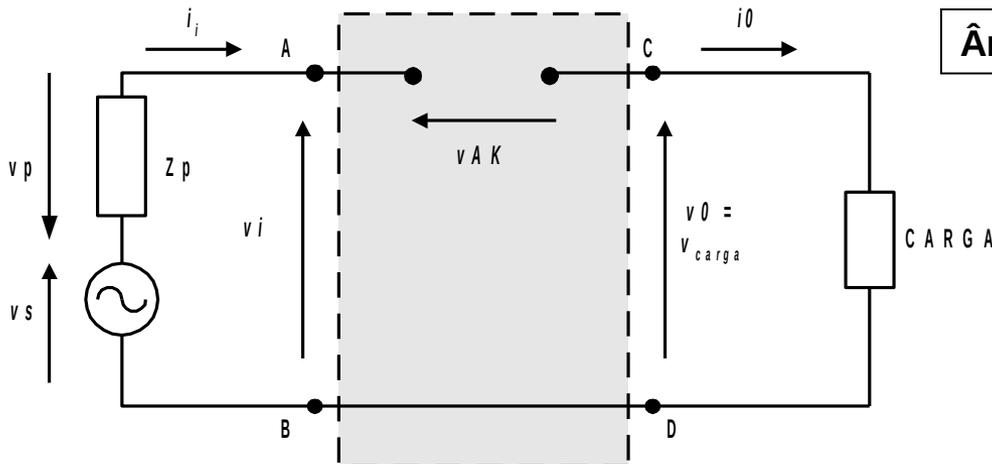

DIODO (OU SCR) EM BLOQUEIO

$$V_0 = V_{\text{carga}}$$


$$V_{AK} = V_i - V_0 = V_i - V_{\text{carga}}$$

$$i_0 = i_i = 0$$



$$V_i = V_s - V_p$$

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA (CARGA RESISTIVA)


RETIFICADOR NÃO CONTROLADO

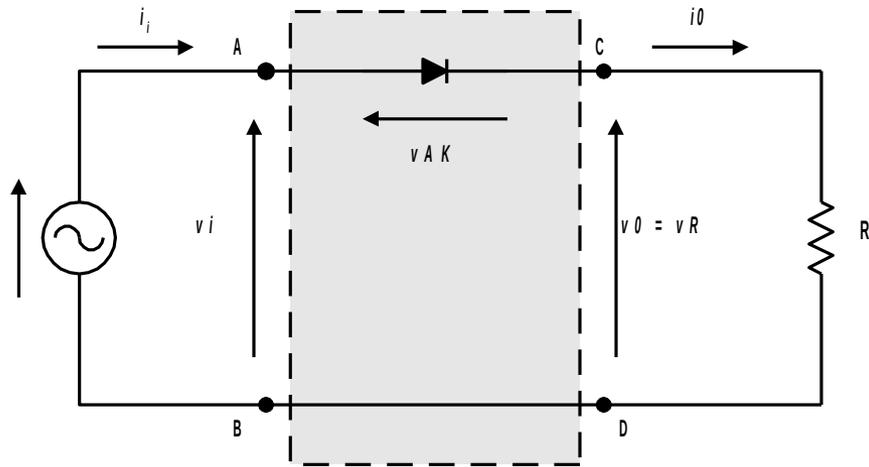

RETIFICADOR CONTROLADO

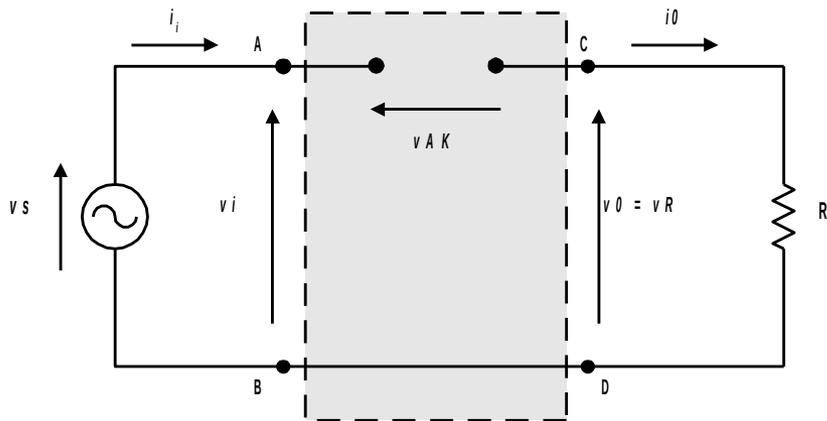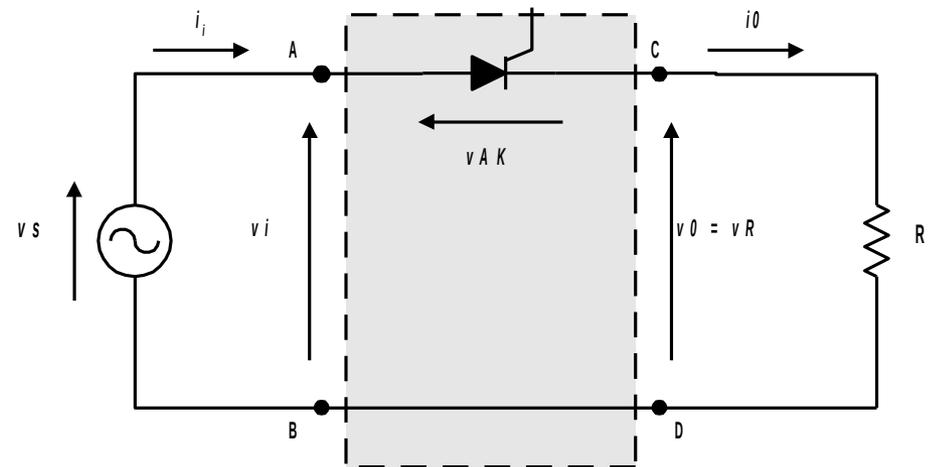


DIODO (OU SCR) EM BLOQUEIO

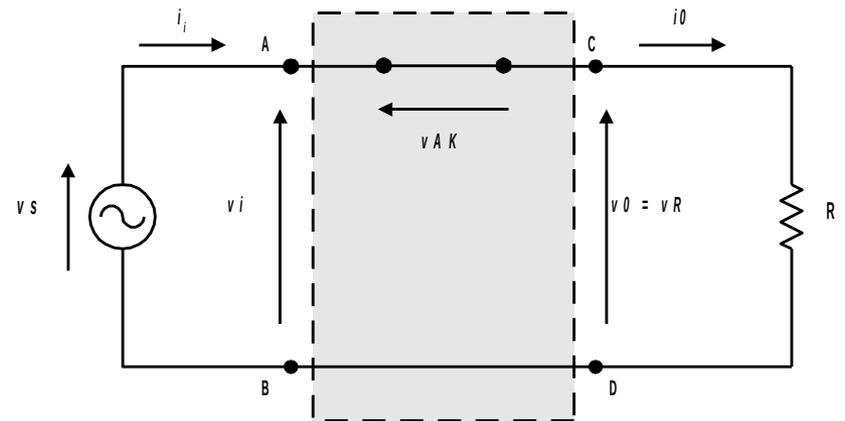


DIODO (OU SCR) EM CONDUÇÃO

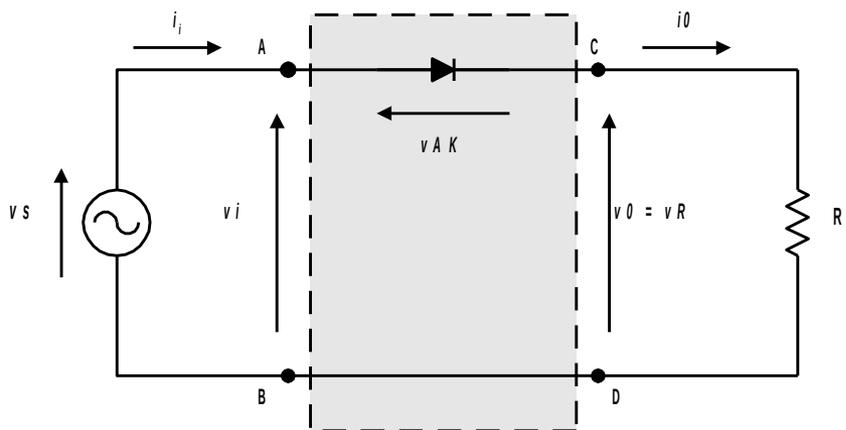
RETIFICADOR NÃO CONTROLADO COM CARGA RESISTIVA - FORMAS DE ONDA




Tensão da Fonte

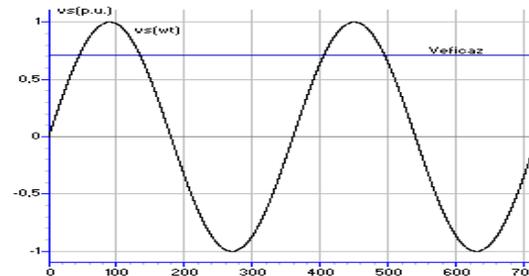


Tensão na Carga

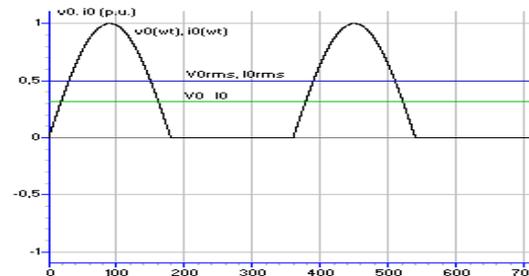


Tensão no Diodo

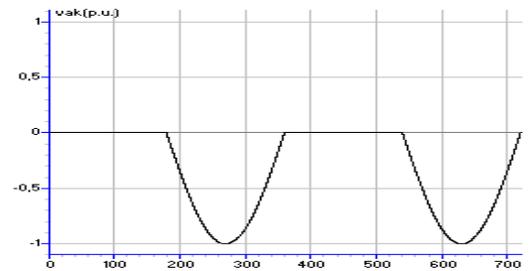


Potência na Fonte e na Carga

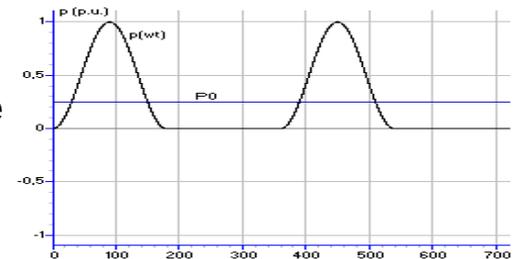

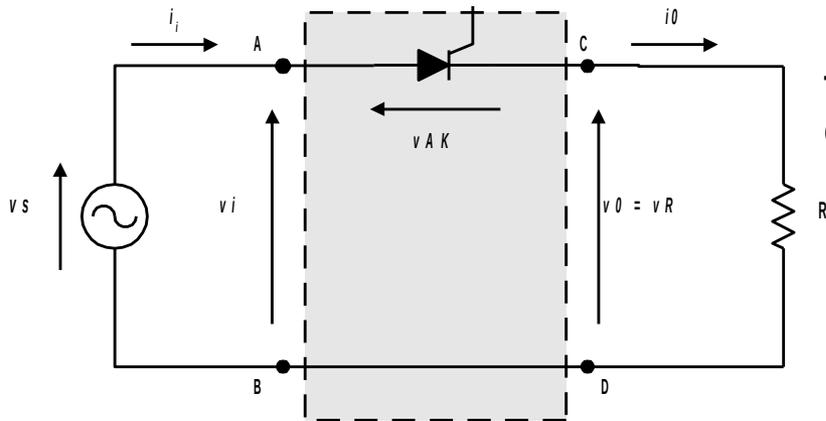
RETIFICADOR CONTROLADO COM CARGA RESISTIVA - FORMAS DE ONDA




Tensão da Fonte

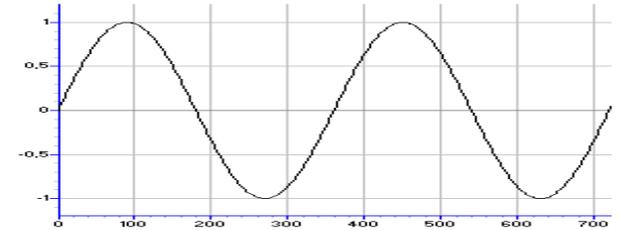

Tensão e corrente na Carga

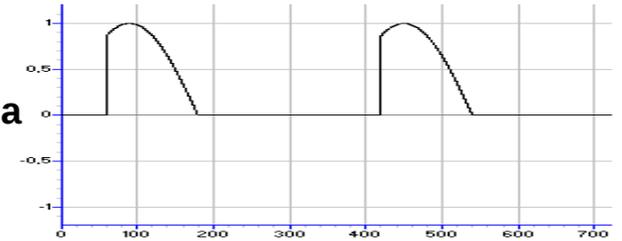




Tensão no SCR

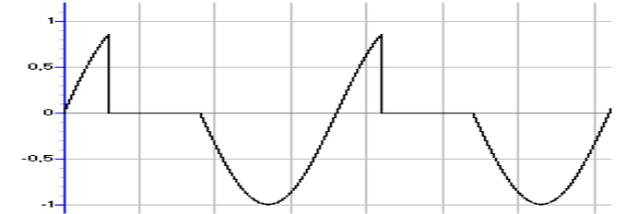


Potência na Fonte e na Carga



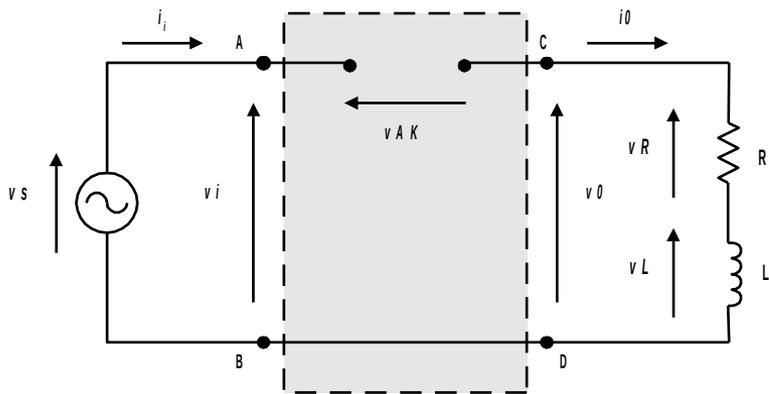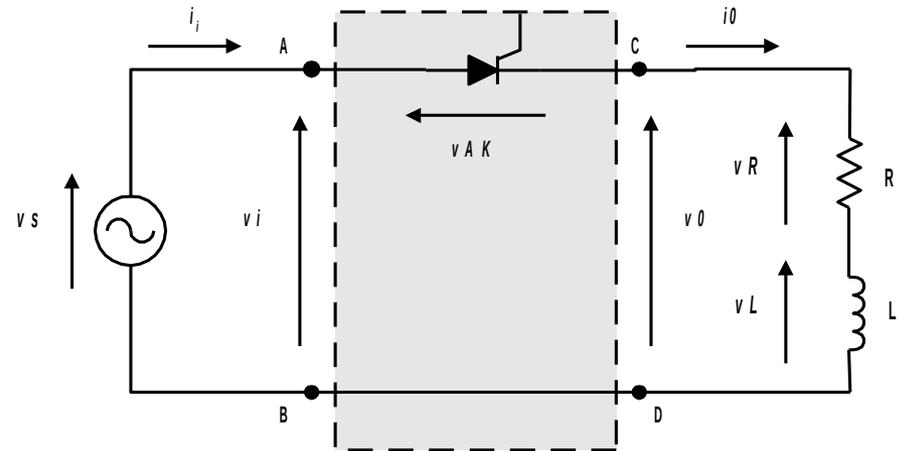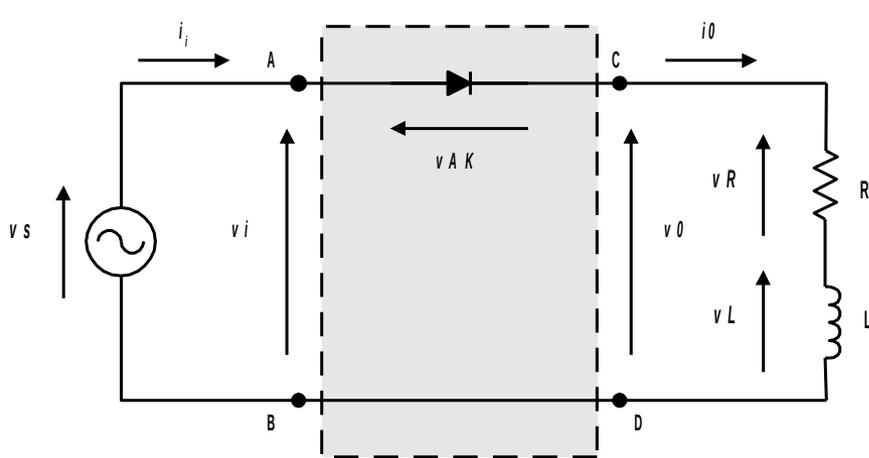RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA (CARGA INDUTIVA)




DIODO (OU SCR) EM BLOQUEIO

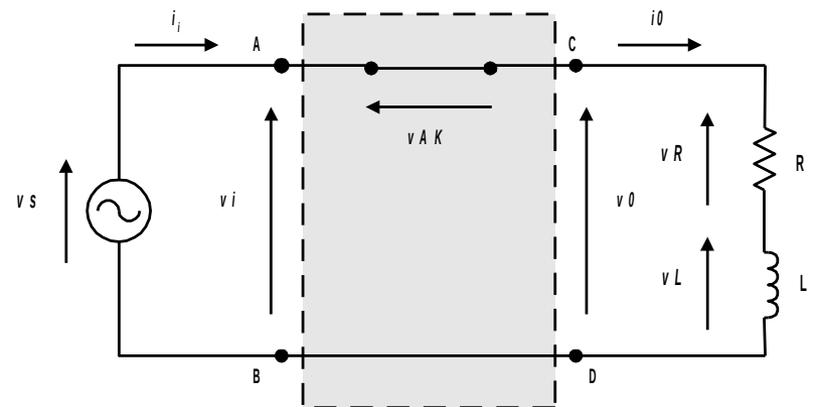


DIODO (OU SCR) EM CONDUÇÃO

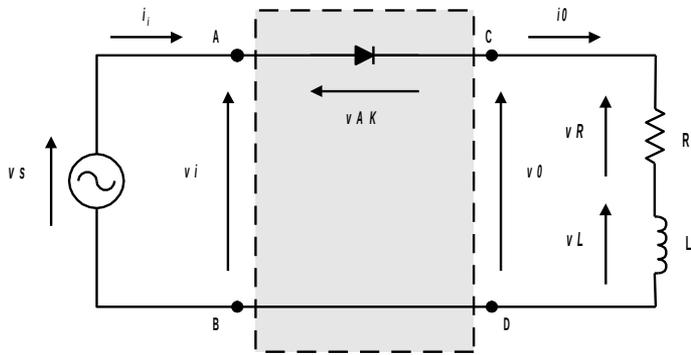
RETIFICADOR NÃO CONTROLADO COM CARGA INDUTIVA - FORMAS DE ONDA



Tensão da Fonte

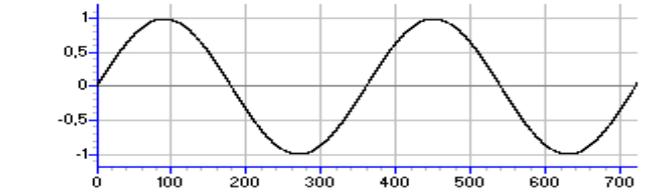


Corrente

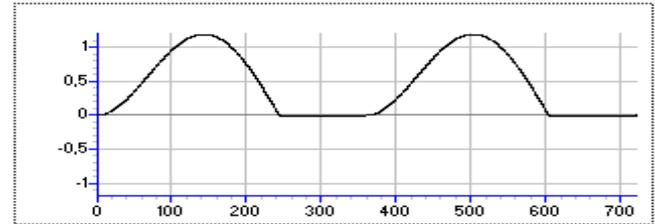

Potência na Fonte


Potência em R

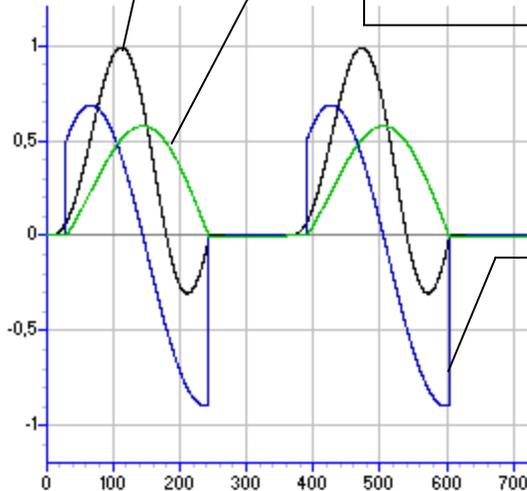

Tensão de saída


Tensão em R

Tensão em L

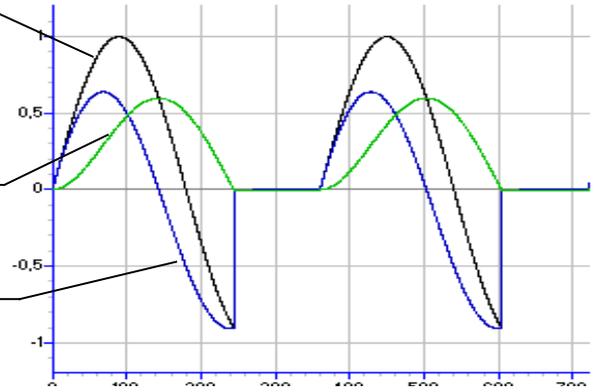


Potência em L


Tensão no Diodo

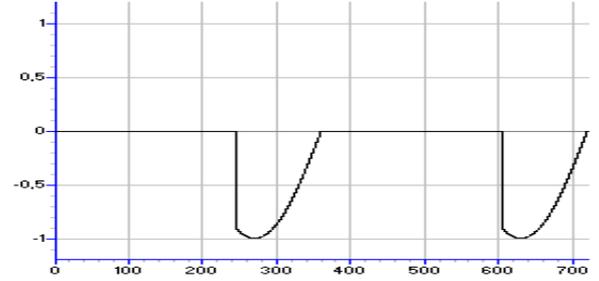

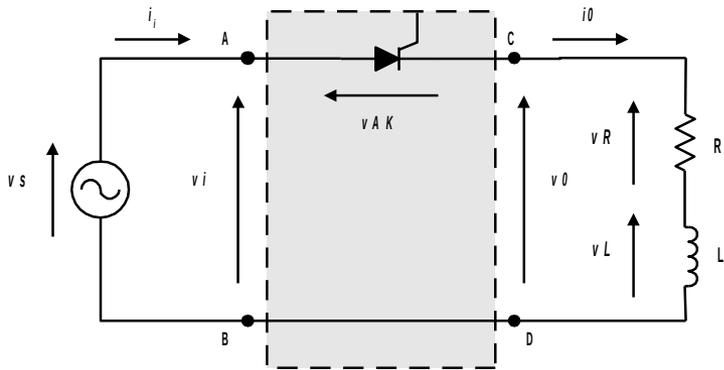
RETIFICADOR CONTROLADO COM CARGA INDUTIVA - FORMAS DE ONDA




Tensão da Fonte

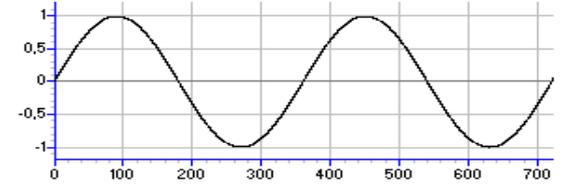

Corrente

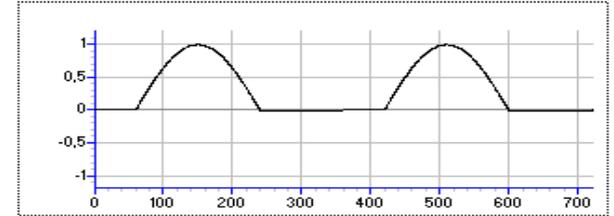

Tensão de saída

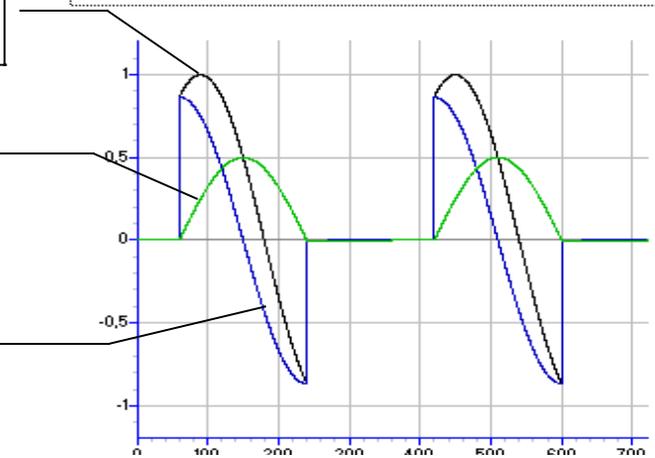


Tensão em R

Tensão em L


Potência na Fonte

Potência em R

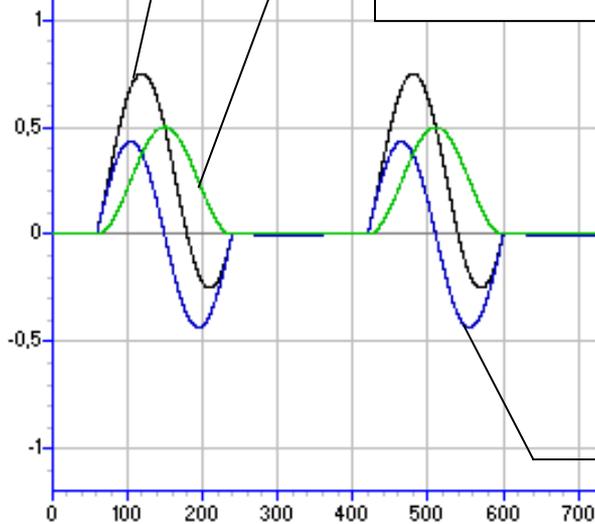


Potência em L

Tensão no SCR

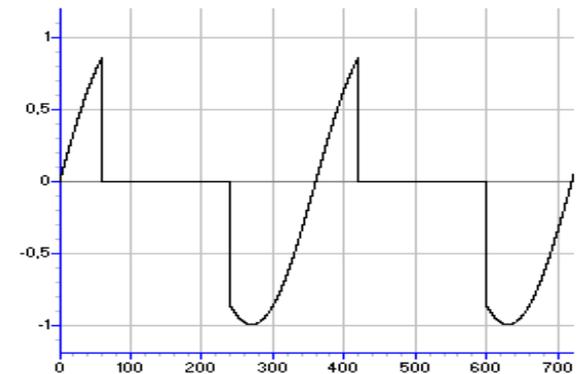

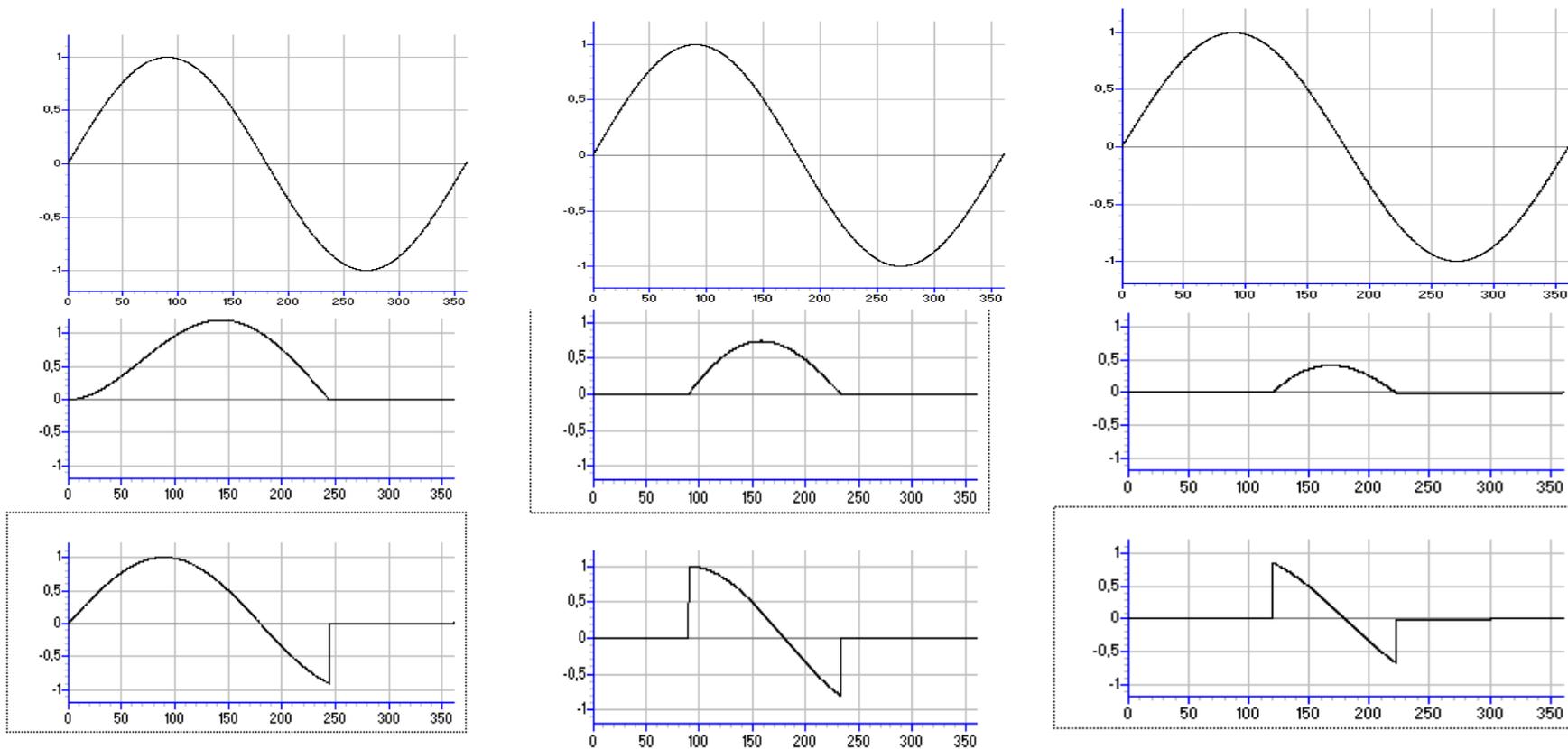VARIAÇÕES DA CORRENTE E DA TENSÃO NA CARGA COM O ÂNGULO DE DISPARO



$\alpha = 0^\circ$

$\alpha = 90^\circ$

$\alpha = 120^\circ$


0

Retificadores Monofásicos de Meia-Onda

Curvas de Projeto

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA NÃO CONTROLADO


Ângulo de Condução – Carga RL

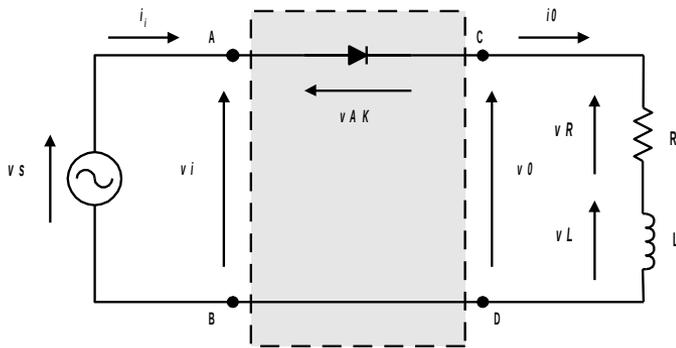

$$\text{sen}(\beta - \phi) + e^{-\beta / \tan \phi} \cdot \text{sen} \phi = 0$$



$$\gamma = \beta - \alpha$$

$$\alpha = 0^\circ$$

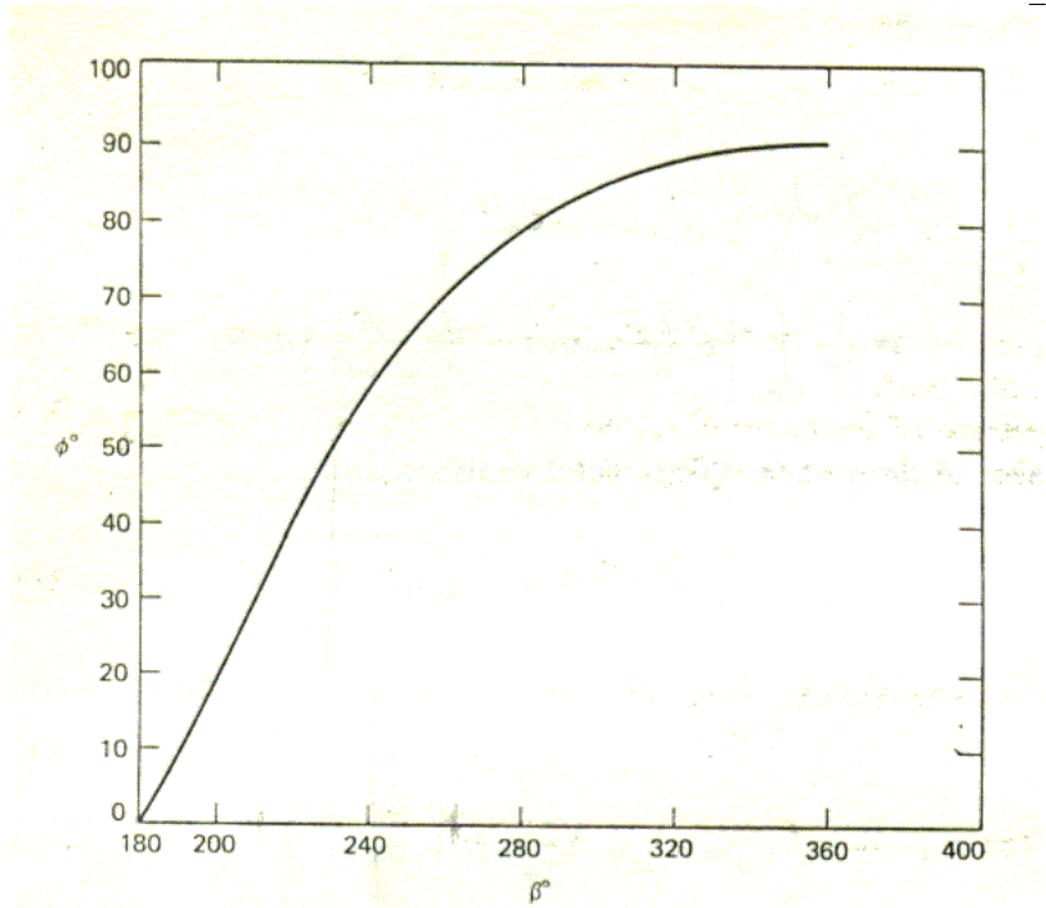

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA NÃO CONTROLADO

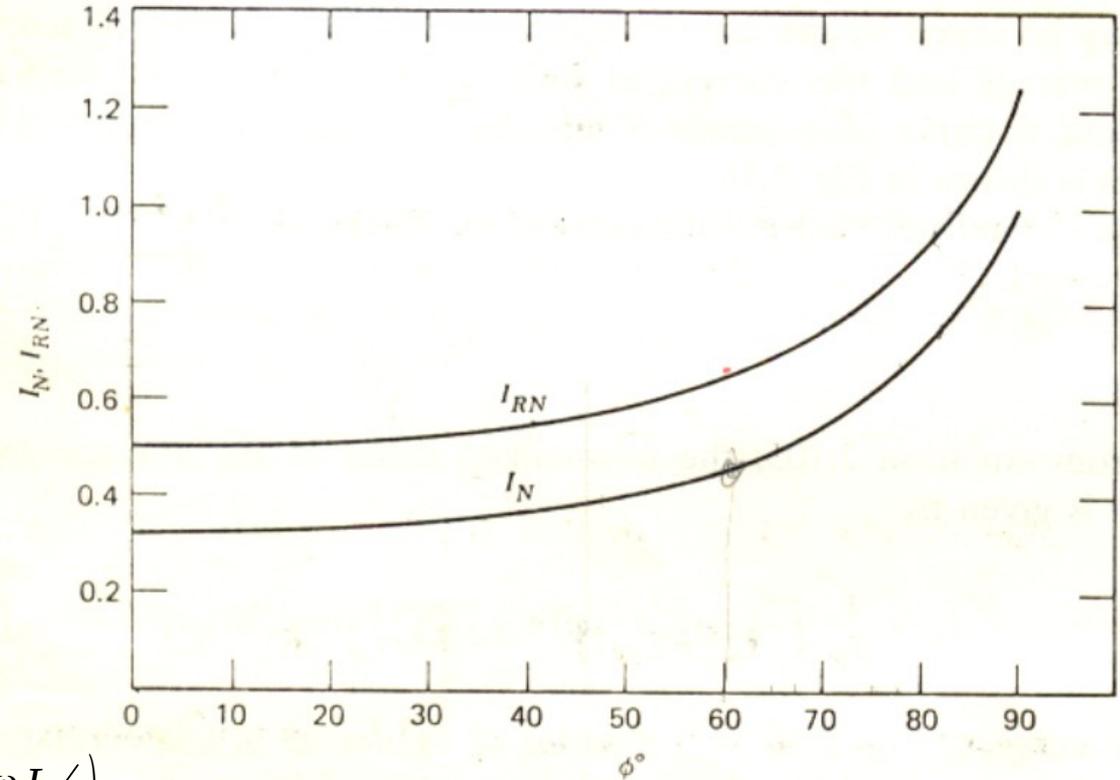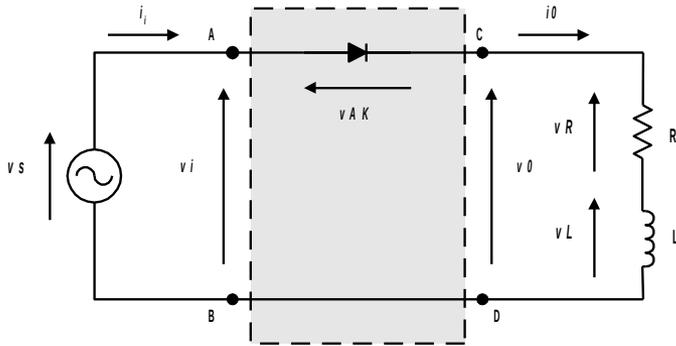Correntes média e rms normalizadas – Carga RL



$$i_N = \sin(\omega.t - \phi) + e^{-\omega.t / \tan \phi} . \sin \phi$$


$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2}.V}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega.L)^2} \quad ; \quad \phi = \arctan(\omega.L/R)$$

$$I_N = \frac{1}{2.\pi} \int_{\alpha=0}^{\beta=\gamma+\alpha=\gamma} i_N . d\omega t \quad ; \quad I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2.\pi} \int_{\alpha=0}^{\beta=\gamma+\alpha=\gamma} i_N^2 . d\omega t}$$


RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Ângulo de Condução – Carga RL

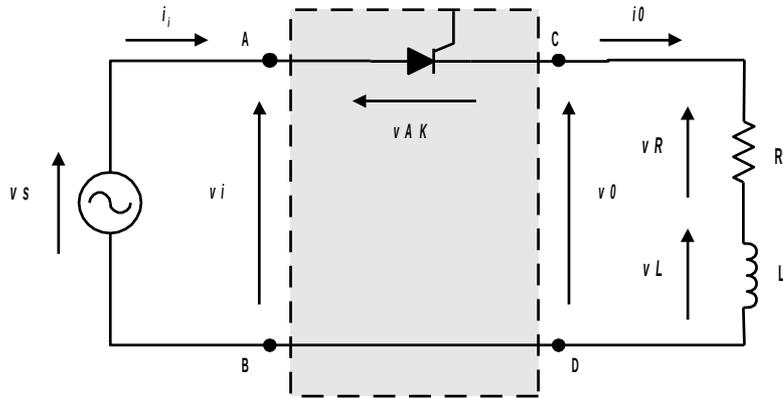



$$\text{sen}(\beta - \phi) = \text{sen}(\alpha - \phi) \cdot e^{[\alpha - \beta] / \tan \phi}$$

$$\gamma = \beta - \alpha$$

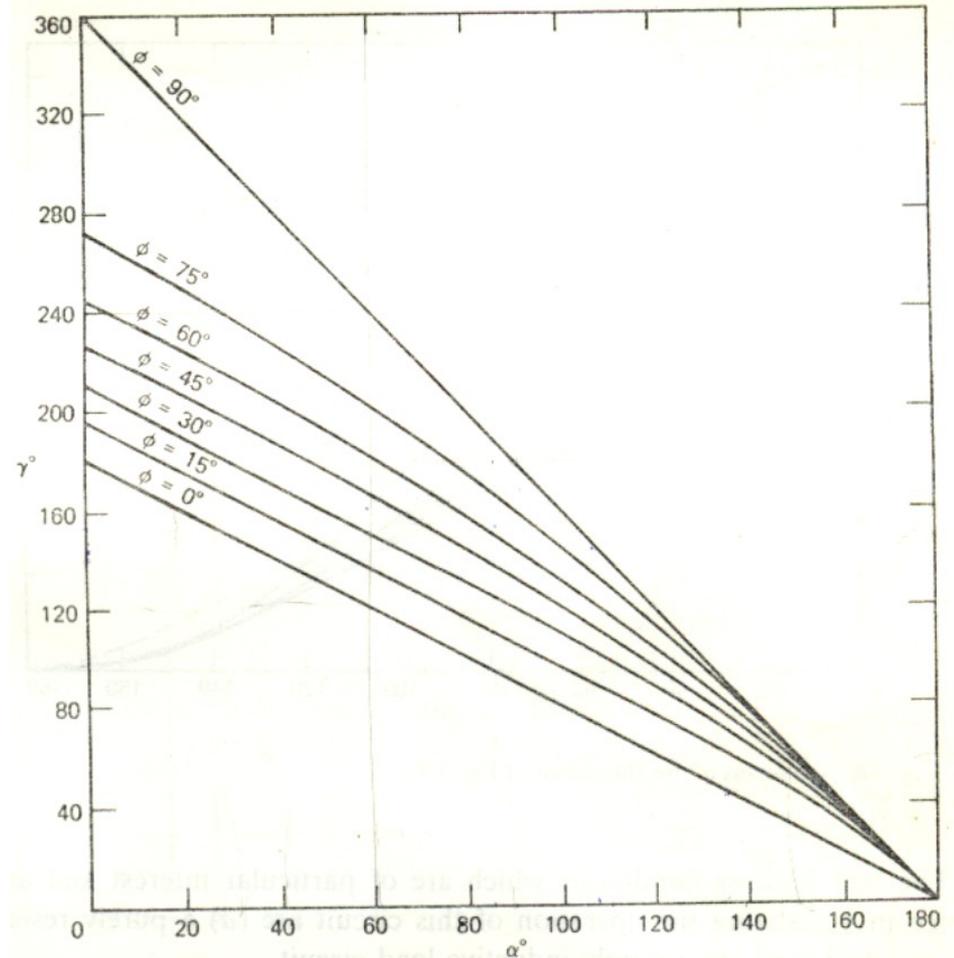

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Corrente Média Normalizada – Carga RL

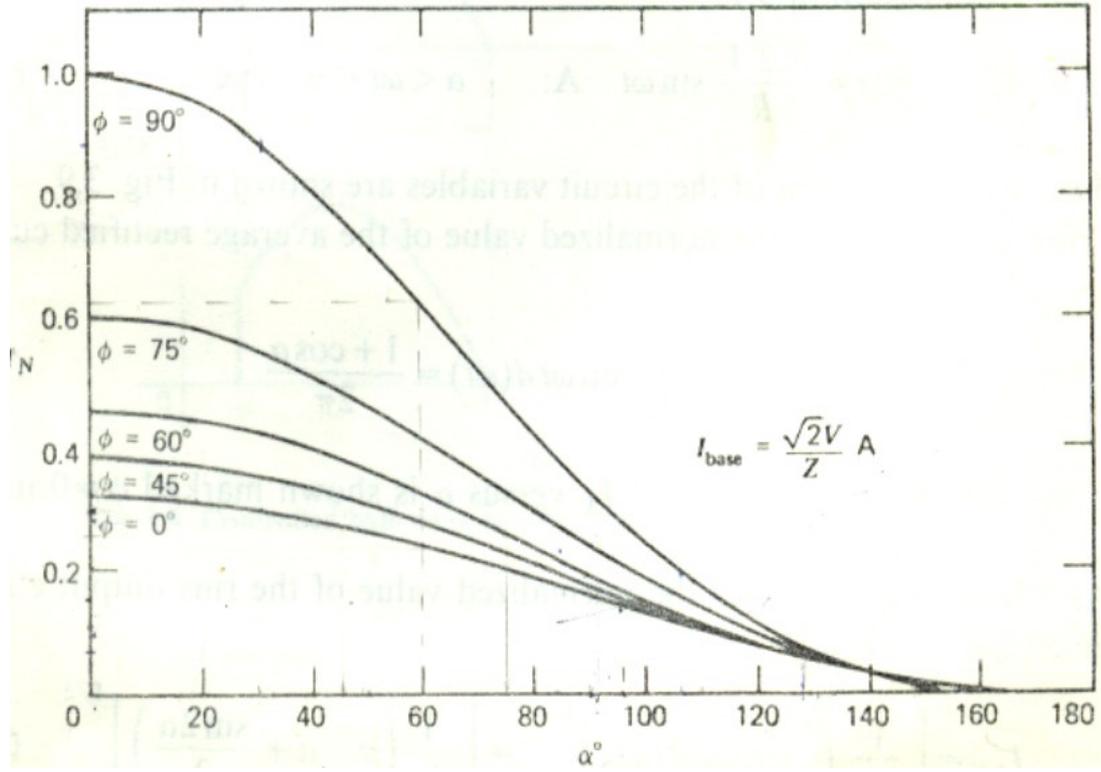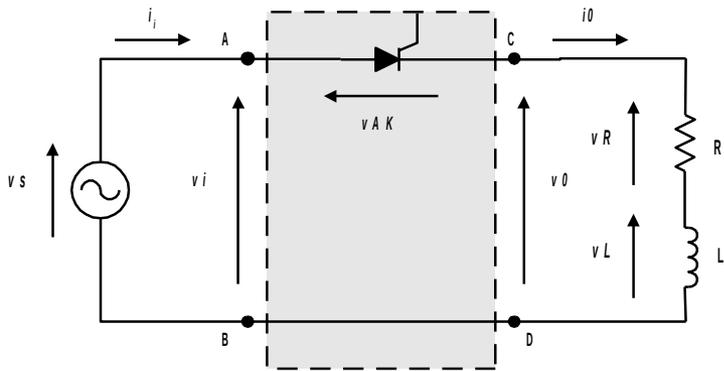

$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - e^{(\alpha - \omega.t) / \tan \phi} \cdot \text{sen}(\alpha - \phi)$$


$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2} \cdot V}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega.L)^2} \quad ; \quad \phi = \arctan(\omega.L / R)$$

$$I_N = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta = \gamma + \alpha} i_N \cdot d\omega t$$

RETIFICADOR MONOFÁSICO DE MEIA-ONDA CONTROLADO

Corrente RMS Normalizada – Carga RL

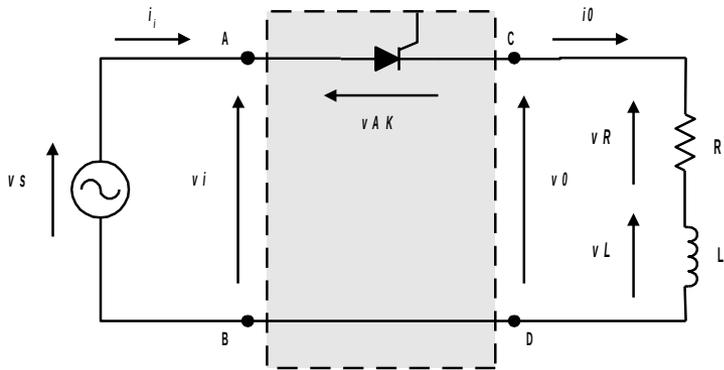

$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - e^{(\alpha - \omega.t)/\tan\phi} \cdot \text{sen}(\alpha - \phi)$$

$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} \quad ; \quad I_{base} = \frac{\sqrt{2} \cdot V}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega.L)^2} \quad ; \quad \phi = \arctan\left(\frac{\omega.L}{R}\right)$$

$$I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta=\gamma+\alpha} i_N^2 \cdot d\omega t}$$

