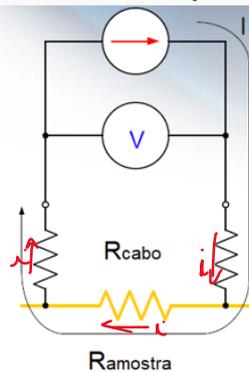


A questão levantada em sala sobre porque os cabos do voltímetro não contam para a resistência no método 4 pontas?

Porque a corrente elétrica não passa por eles.


ELIMINE A RESISTÊNCIA DOS CABOS USANDO O MÉTODO DE 4 PONTAS

Método das duas pontas



Resistência Medida
 $V_M/I = R_{amostra} + 2R_{cabo}$

Método das quatro pontas

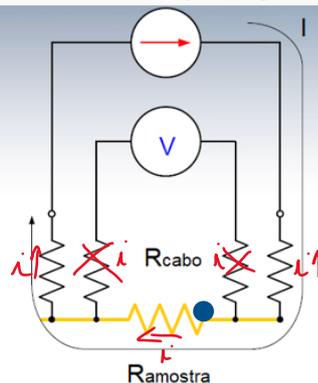

Resistência Medida
 $V_M/I = R_{amostra}$

V só da amostra