 


Introdução a VHDL

Aula 4

Professora Luiza Maria Romeiro Codá



Comandos em VHDL – Sequenciais

NULL

O comando “NULL” não realiza nenhuma operação, a execução é passada para o próximo comando.
Serve para indicar que nenhuma operação deve ser realizada em uma condição de CASE-WHEN ou IF-ELSE.

Comandos em VHDL – Sequenciais

NULL

Exemplo de Aplicação com CASE-WHEN

Na descrição a seguir, a saída *s* recebe o resultado de uma entre duas operações lógicas, selecionadas pelo sinal *sel* ("00" indica AND e "01" indica OR). Caso *sel* seja diferente destes valores, a saída não deve ser alterada.


```
ENTITY ex_mux1 IS
    PORT(e, sel : IN BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0);
          s      : OUT BIT);
END ex_mux1;

ARCHITECTURE a OF ex_mux1 IS
BEGIN
    PROCESS (e, sel)
    BEGIN
        CASE sel IS
            WHEN "00" => s <= e(0) AND e(1);
            WHEN "01" => s <= e(0) OR  e(1);
            WHEN OTHERS => NULL; -- saída s não se altera
        END CASE;
    END PROCESS;
END a;
```

Comandos em VHDL – Sequenciais

NULL

Exemplo de Aplicação com CASE-WHEN

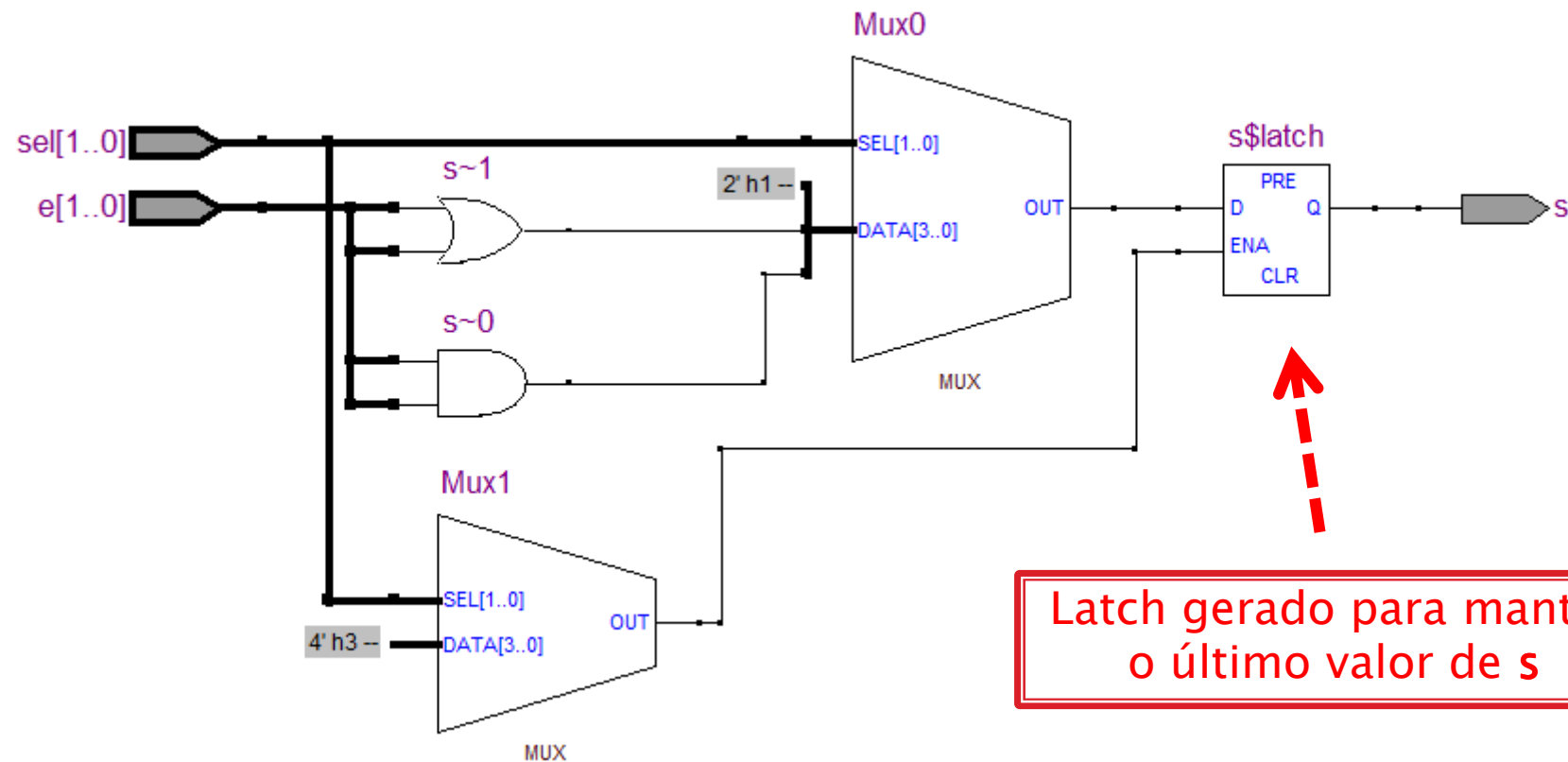

Comandos em VHDL – Sequenciais

NULL

Exemplo de Aplicação com IF-THEN-ELSE-END IF

Na descrição a seguir, a saída *s* recebe o resultado de uma entre duas operações lógicas, selecionadas pelo sinal *sel* ("00" indica AND e "01" indica OR). Caso *sel* seja diferente destes valores, a saída não deve ser alterada.


```
ENTITY ex_mux2 IS
    PORT(e, sel : IN  BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
          s      : OUT BIT);
END ex_mux2;

ARCHITECTURE a OF ex_mux2 IS
BEGIN
    PROCESS (e, sel)
    BEGIN
        IF      sel = "00" THEN s <= e(0) AND e(1);
        ELSIF   sel = "01" THEN s <= e(0) OR  e(1);
        ELSE    NULL; -- Não é necessário colocar o ELSE
        END IF;
    END PROCESS;
END a;
```

Comandos em VHDL – Sequenciais

NULL

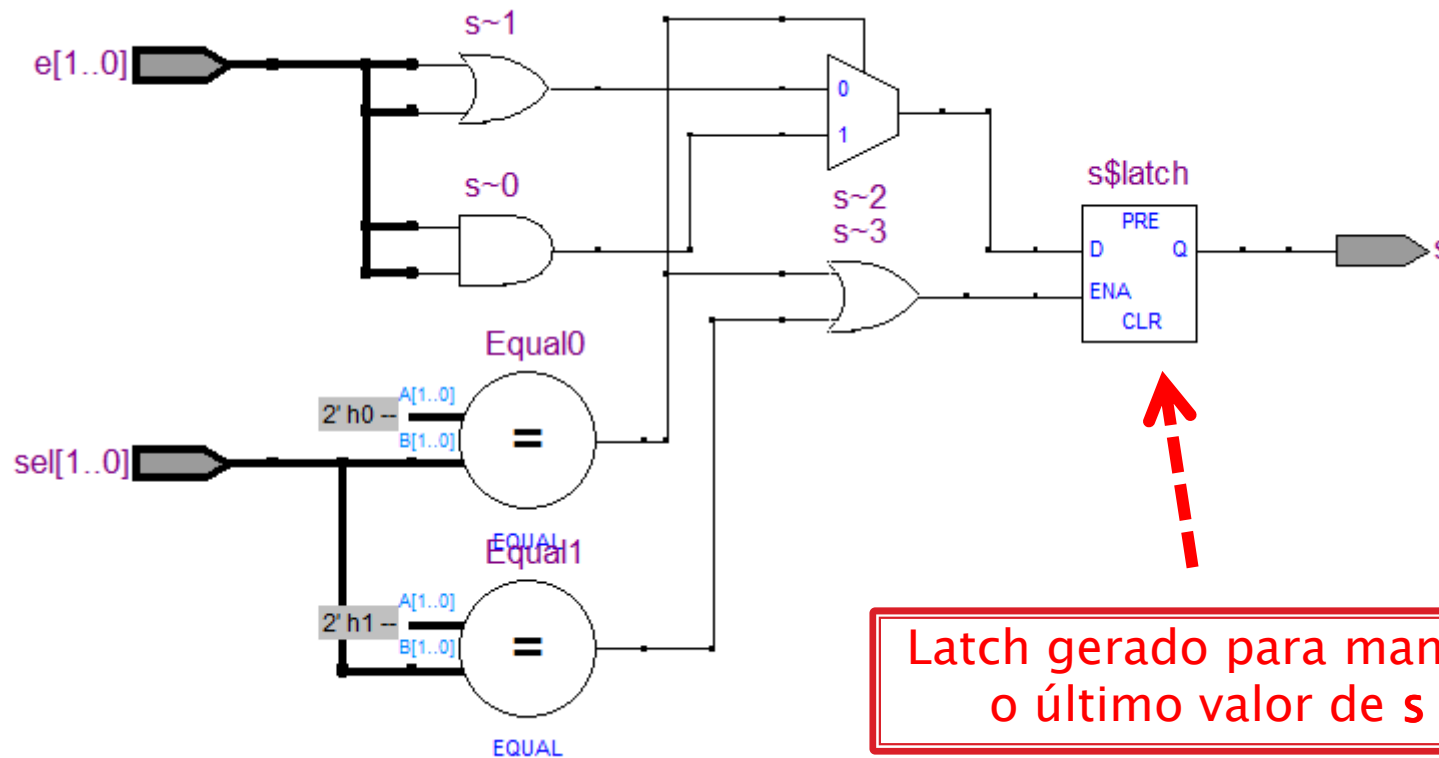Exemplo de Aplicação com IF-THEN-ELSE-END IF



Atributos – Conceito

Atributos são informações adicionais associadas a objetos (como por exemplo, a sinais) que possibilitam a verificação de transições de sinal e o modelamento de atrasos.

Biblioteca WORK:

ATRIBUTO	FUNÇÃO
nome_do_sinal 'EVENT	Verdadeiro se ocorreu uma troca de valor do sinal no ciclo corrente de simulação, falso caso contrário.

Atributos – Aplicações

Verificação de transição de um sinal

Biblioteca WORK:

DESCRIÇÃO VHDL	FUNÇÃO
<code>clk'EVENT AND clk = '1'</code>	Seleção da transição positiva do sinal clk
<code>clk'EVENT AND clk = '0'</code>	Seleção da transição negativa do sinal clk

Biblioteca IEEE pacote 1164:

DESCRIÇÃO VHDL	FUNÇÃO
<code>RISING_EDGE(clk)</code>	Seleção da transição positiva do sinal clk
<code>FALLING_EDGE(clk)</code>	Seleção da transição negativa do sinal clk

Obs.: As funções `RISING_EDGE()` e `FALLING_EDGE()` apenas retornam `TRUE` se houver uma transição de 0 para 1 ou de 1 para 0, ignorando transições envolvendo outros valores (X, -, H, etc.).

FF tipo D disparado na borda de subida do clock

Usando IF-THEN

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY FF_tipoD IS
    PORT(D, CLK : IN      STD_LOGIC;
          Q1      : BUFFER STD_LOGIC); -- Saída de
          -- Q1      : OUT STD_LOGIC); opção 2
END FF_tipoD;

```

```

ARCHITECTURE a OF FF_tipoD IS
    --SIGNAL sinal_Q1: STD_LOGIC; opção 2
BEGIN
    PROCESS(CLK)
    BEGIN
        IF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN -- Aguarda borda de subida do CLK
            Q1 <= D;
            --sinal_Q1 <= D; opção 2
            -- ELSE Q1 <= Q1; Desnecessário incluir
        END IF;
    END PROCESS;


```

```

         --Q1 <= sinal_Q1; opção 2
    END a;

```

Obs.: Todos os sinais assíncronos entram na lista de sensibilidade do PROCESS



FF tipo D disparado na borda de subida do clock

Usando **WAIT UNTIL**

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY FF_tipoD IS
    PORT(D, CLK, : IN      STD_LOGIC;
          Q1      : BUFFER STD_LOGIC);
END FF_tipoD;
```

```
ARCHITECTURE a OF FF_tipoD IS
BEGIN
```

```
-- Se WAIT é usado, não há lista de sensibilidade no PROCESS
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```


```
-- Aguarda borda de subida do clk
```

```
WAIT UNTIL (CLK'EVENT AND CLK = '1');
```

```
    Q1 <= D;
```

```
END PROCESS;
```

```
END a;
```

 

FF tipo D disparado na borda de subida do clock


RESET síncrono

Usando IF-THEN-ELSE

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY FF_tipoD_Rsinc IS
    PORT(D, CLK, RESET : IN      STD_LOGIC;
          Q2           : BUFFER STD_LOGIC);
END FF_tipoD_Rsinc;

 ARCHITECTURE a OF FF_tipoD_Rsinc IS
BEGIN
    PROCESS(CLK)
    BEGIN
        -- Aguarda borda de subida do clk
        IF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN
            IF RESET = '1' THEN
                Q2 <= '0';
            ELSE
                Q2 <= D;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
END a;
```



FF tipo D disparado na borda de subida do clock

RESET síncrono

Usando WAIT UNTIL

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
ENTITY FF_tipoD_Rsinc IS  
    PORT(D, CLK, RESET : IN      STD_LOGIC;  
          Q2           : BUFFER STD_LOGIC);  
END FF_tipoD_Rsinc;
```

```
ARCHITECTURE a OF FF_tipoD_Rsinc IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS -- Se WAIT é usado não é usada lista de sensibilidade  
    BEGIN
```

```
        -- Aguarda borda de subida do clk
```

```
        WAIT UNTIL (CLK'EVENT AND CLK = '1');
```

```
        IF RESET = '1' THEN
```

```
            Q2 <= '0';
```


```
        ELSE
```

```
            Q2 <= D;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END a;
```

 

FF tipo D disparado na borda de subida do clock

RESET Assíncrono

Usando IF-ELSIF-ELSE

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY FF_tipoD_Rassinc IS
    PORT(D, CLK, RESET : IN      STD_LOGIC;
          Q3           : BUFFER STD_LOGIC);
END FF_tipoD_Rassinc;
```

```
ARCHITECTURE a OF FF_tipoD_Rassinc IS
BEGIN
```

```
    PROCESS(RESET, CLK)
    BEGIN
```

```
        IF RESET = '1' THEN
            Q3 <= '0';
```

```
        ELSIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN -- Aguarda borda de
                                                -- subida do clk
```

```
            Q3 <= D;
```


```
        ELSE
```

```
            Q3 <= Q3;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END a;
```

 

FF tipo D disparado na borda de subida do clock RESET e ENABLE Assíncronos Usando IF-ELSIF-ELSE

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
ENTITY FF_tipoD_ERassinc IS  
    PORT(D, CLK, RESET, ENABLE : IN      STD_LOGIC;  
          Q4                     : BUFFER STD_LOGIC);  
END FF_tipoD_ERassinc;
```

```
ARCHITECTURE a OF FF_tipoD_ERassinc IS  
BEGIN
```

```
    PROCESS (CLK, RESET)  
    BEGIN
```

```
        IF RESET = '1' THEN  
            Q4 <= '0';
```

```
        ELSIF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN -- Aguarda borda  
                                                -- de subida do CLK
```

```
            IF ENABLE = '1' THEN  
                Q4 <= D;
```


```
            ELSE  
                Q4 <= Q4;
```

```
            END IF;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
END a;
```

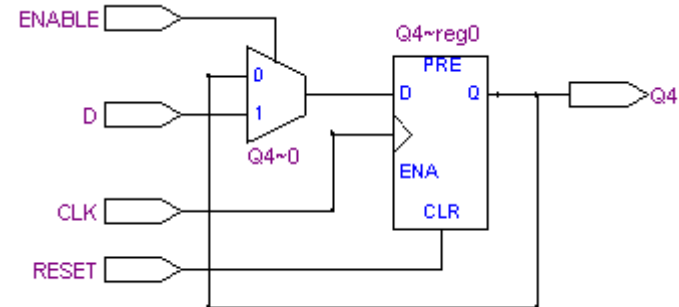

Prática nº10

Descrição de Flip-Flops

Implementar Flip-Flops tipo T sensíveis à borda de subida do clock, utilizando o atributo 'EVENT e a biblioteca IEEE pacote STD_LOGIC_1164.

Mostrar exemplos com Flip-Flop tipo D

Circuitos Gerados Prática nº10

Descrição de Flip-Flops T

