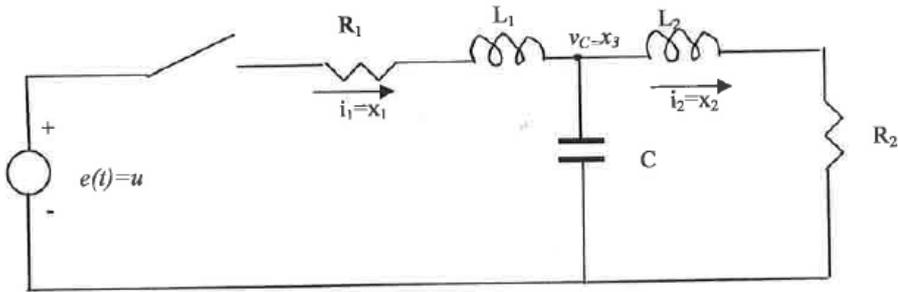





PMR3306- 1ª. LISTA DE EXERCÍCIOS

- 1) Escrever o modelo de equações de estado referentes ao circuito abaixo, onde a entrada é $e(t)$ e a saída é $v_c(t)$.




- 2) Para os circuitos abaixo, determine:


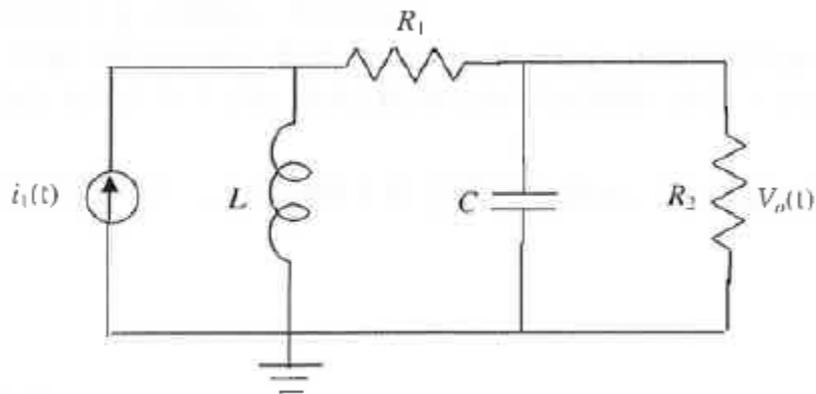
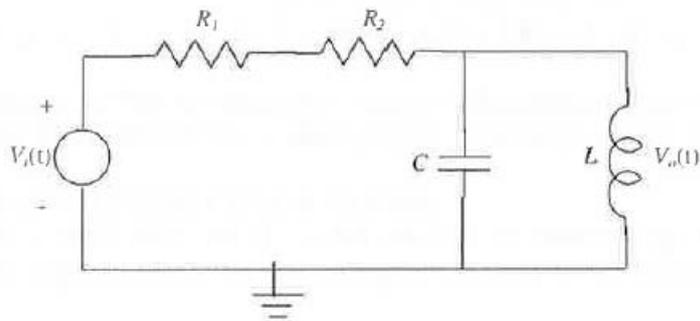
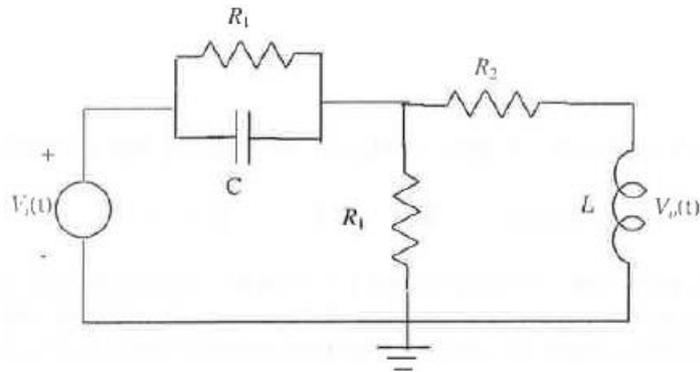
- a) O modelo de estados para os circuitos abaixo, onde a entrada é a tensão da fonte, $V_1(t)$ e a saída é a tensão na indutância, $V_0(t)$.
 b) Determine a função de transferência entre $V_0(s)$ e $V_1(s)$ para os dois primeiros circuitos e a função de transferência entre $I_1(s)$ e $V_0(s)$ para o último circuito.



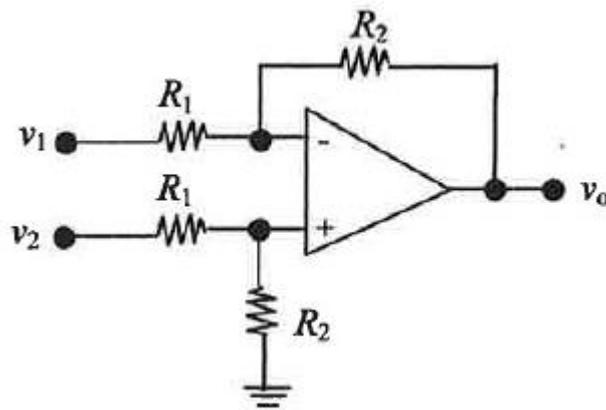
- 3) Proponha valores para as resistências do circuito abaixo, de forma que v_0 seja igual à diferença entre v_2 e v_1 .



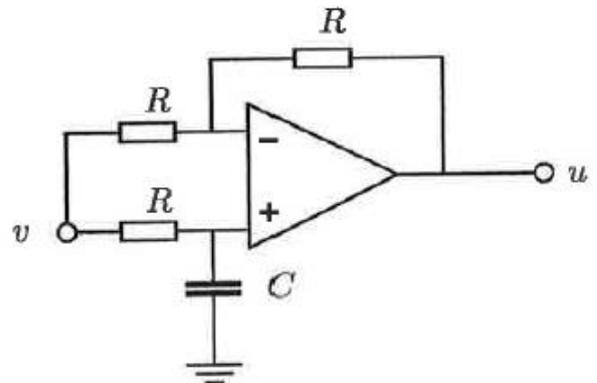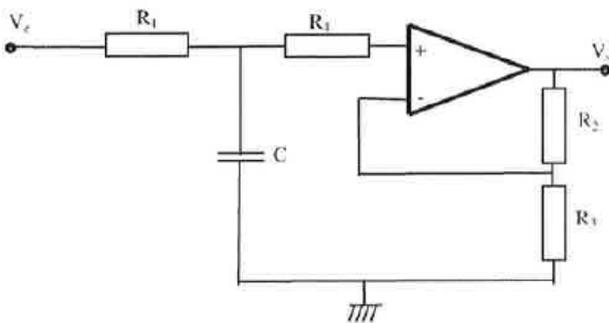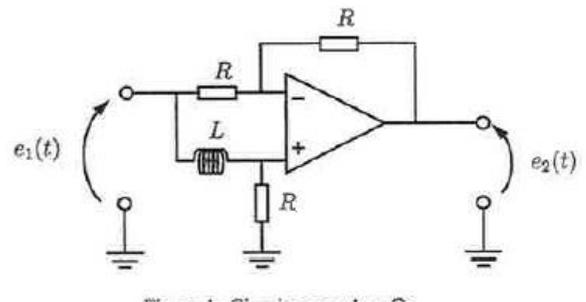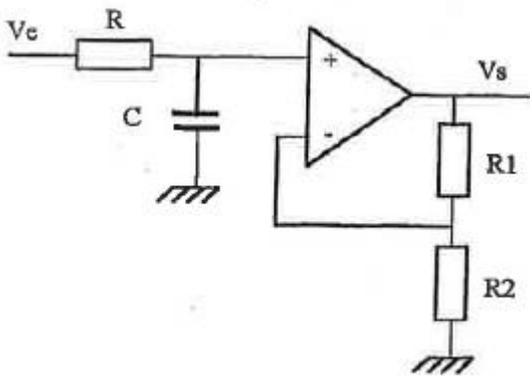
- 4) Calcule a relação entre as transformadas de Laplace das tensões de entrada (esquerda) e saída (direita) nos circuitos abaixo.



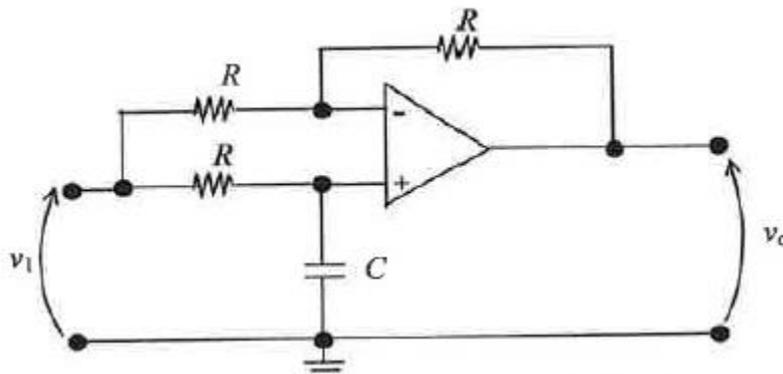- 5) Determine a saída do circuito abaixo, para $v_1(t) = At$, para t maior ou igual a 0, e 0 para $t < 0$, sendo A uma constante positiva.



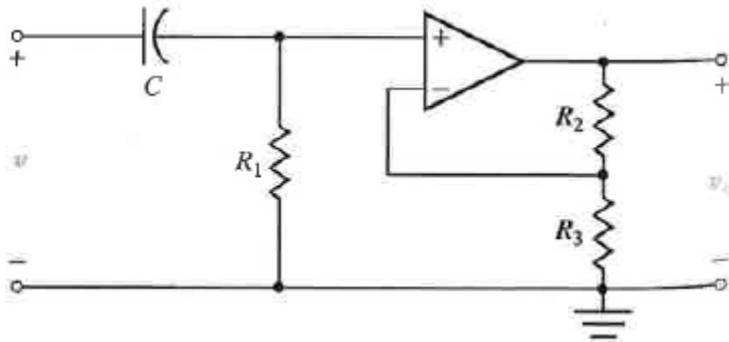
- 6) O circuito abaixo é utilizado para aproximar um impulso. Supondo a entrada igual a um degrau unitário, determine o valor dos componentes para que a saída seja igual a $v_0(t) = 5e^{-100t}$, $t > 0$.



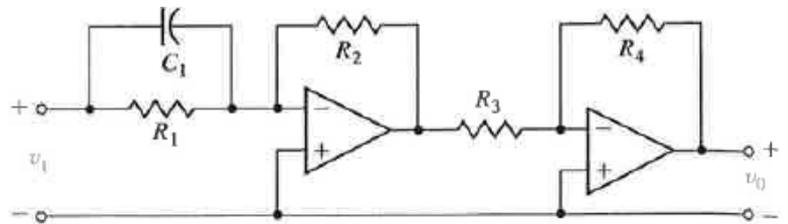- 7) Os circuitos abaixo implementam importantes ações de controle. Demonstre os resultados mostrados para as funções de transferência.

PD

$$G_c = \frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} (R_1 C_1 s + 1)$$



PI

$$G_c = \frac{R_4 R_2 (R_2 C_2 s + 1)}{R_3 R_1 (R_2 C_2 s)}$$

