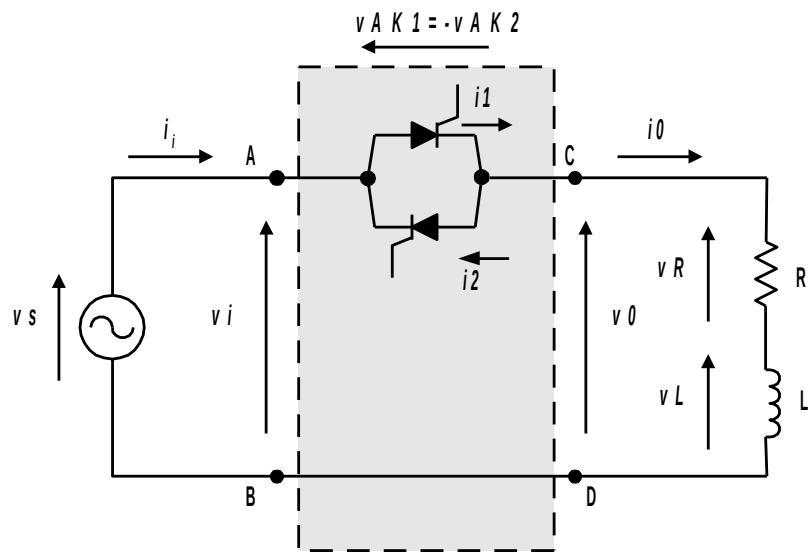


Controladores de Tensão CA Monofásicos

Curvas de Projeto


CONTROLADOR DE TENSÃO CA MONOFÁSICO

Ângulo de Condução – Carga RL




$$\sin(\beta - \phi) = \sin(\alpha - \phi) \cdot e^{[\alpha - \beta] / \tan \phi}$$
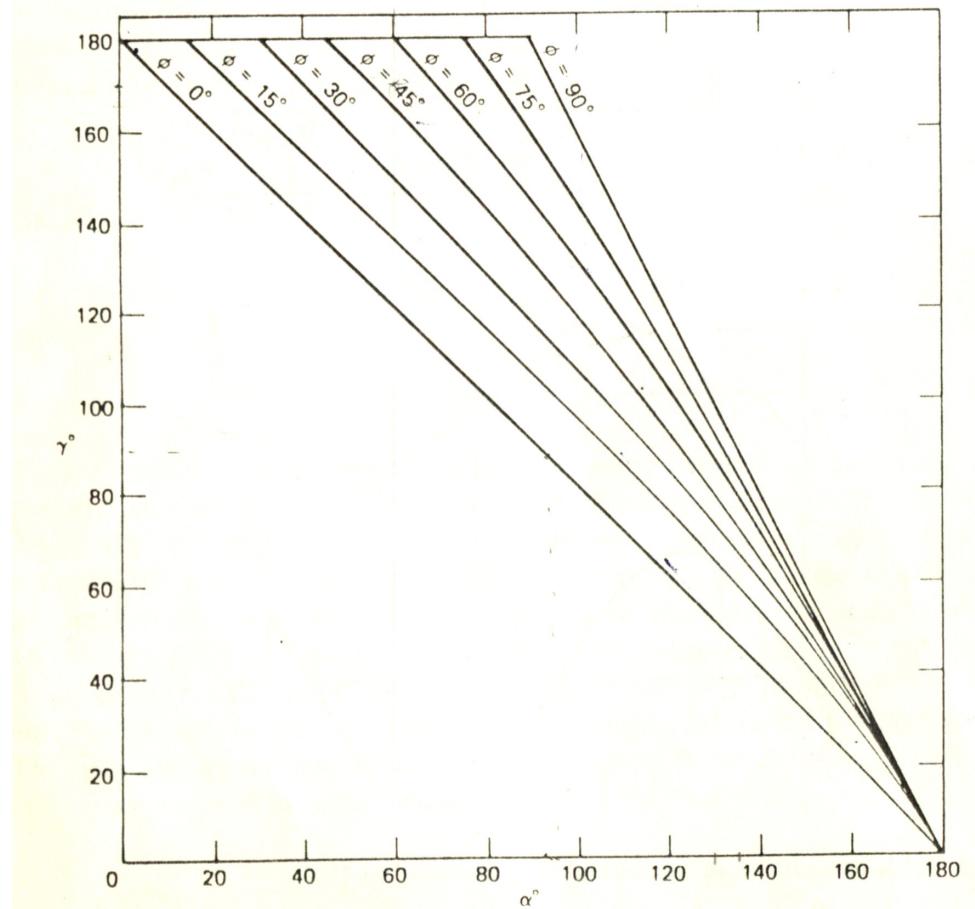
$$\gamma = \beta - \alpha \leq 180^\circ$$



CONTROLADOR DE TENSÃO CA MONOFÁSICO

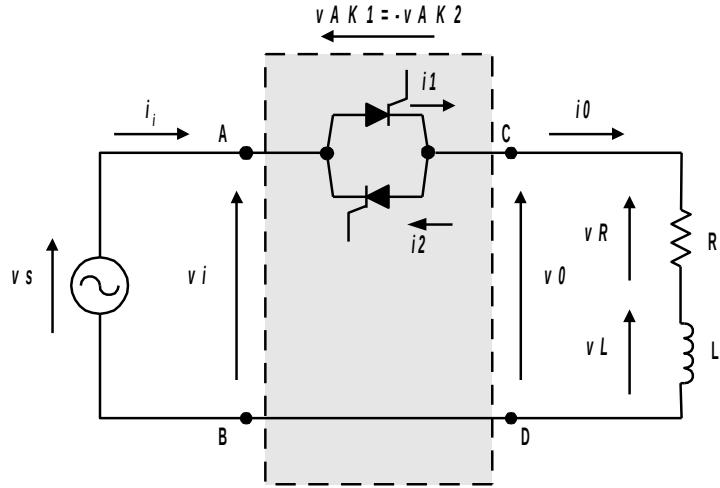Corrente Média Normalizada por Tiristor – Carga RL




$$i_N = \sin(\omega.t - \phi) - e^{(\alpha-\omega.t)/\tan\phi} \cdot \sin(\alpha - \phi)$$

$$i_N = i(\omega.t) / I_{base} \quad ; \quad I_{base} = \sqrt{2} \cdot V / Z$$


$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2} \quad ; \quad \phi = \arctan(\omega \cdot L / R)$$
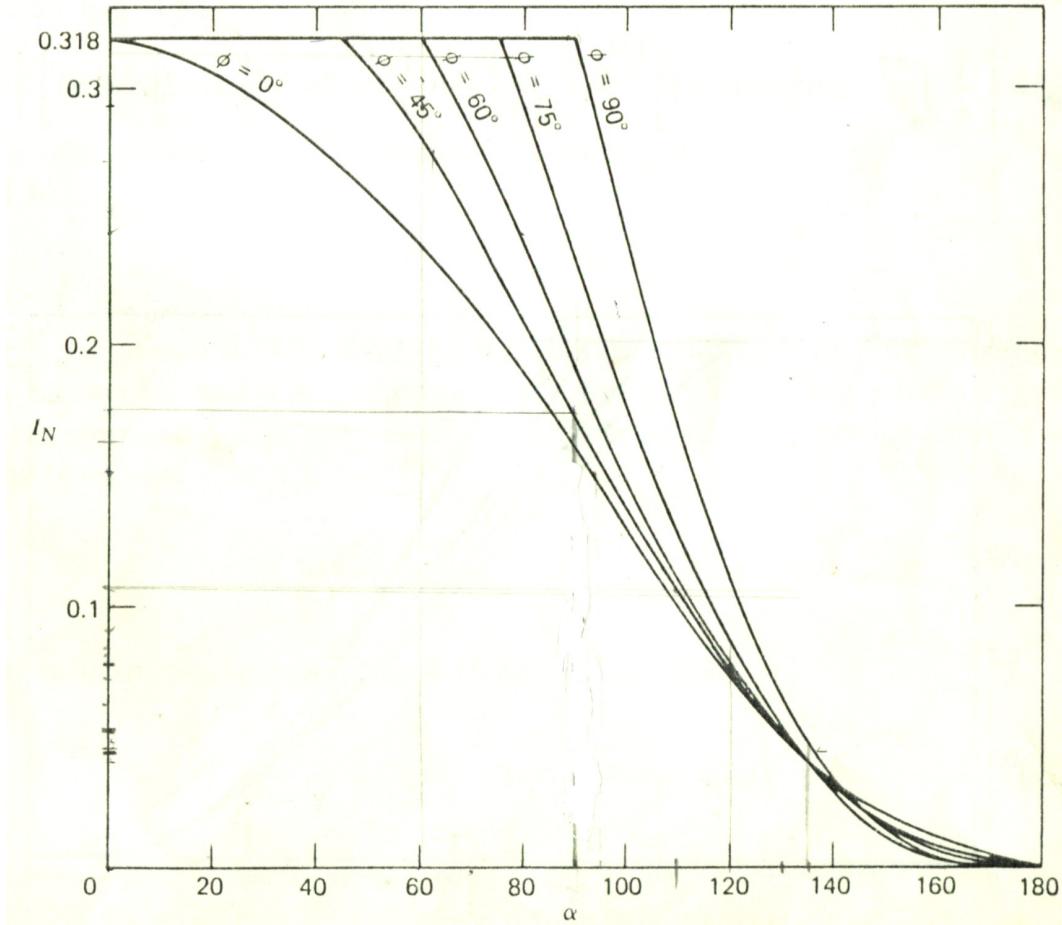
$$I_N = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta=\gamma+\alpha} i_N \cdot d\omega t$$



CONTROLADOR DE TENSÃO CA MONOFÁSICO

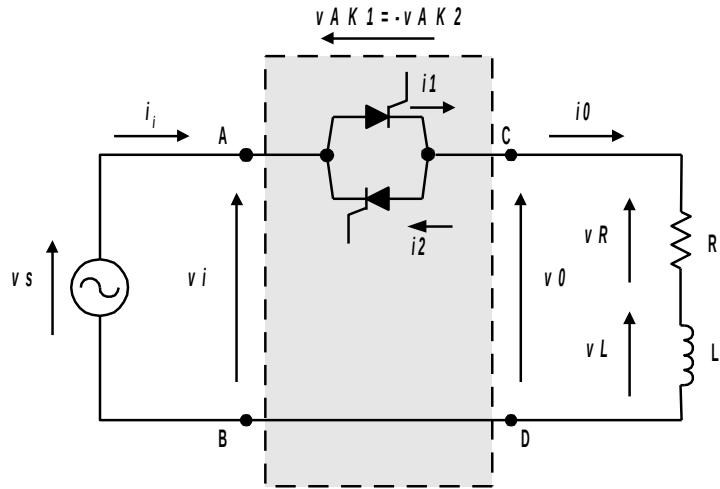Corrente RMS Normalizada por Tiristor – Carga RL




$$i_N = \sin(\omega.t - \phi) - e^{(\alpha-\omega.t)/\tan\phi} \cdot \sin(\alpha - \phi)$$

$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} ; \quad I_{base} = \sqrt{2} \cdot V / Z$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega \cdot L)^2} ; \quad \phi = \arctan\left(\frac{\omega \cdot L}{R}\right)$$

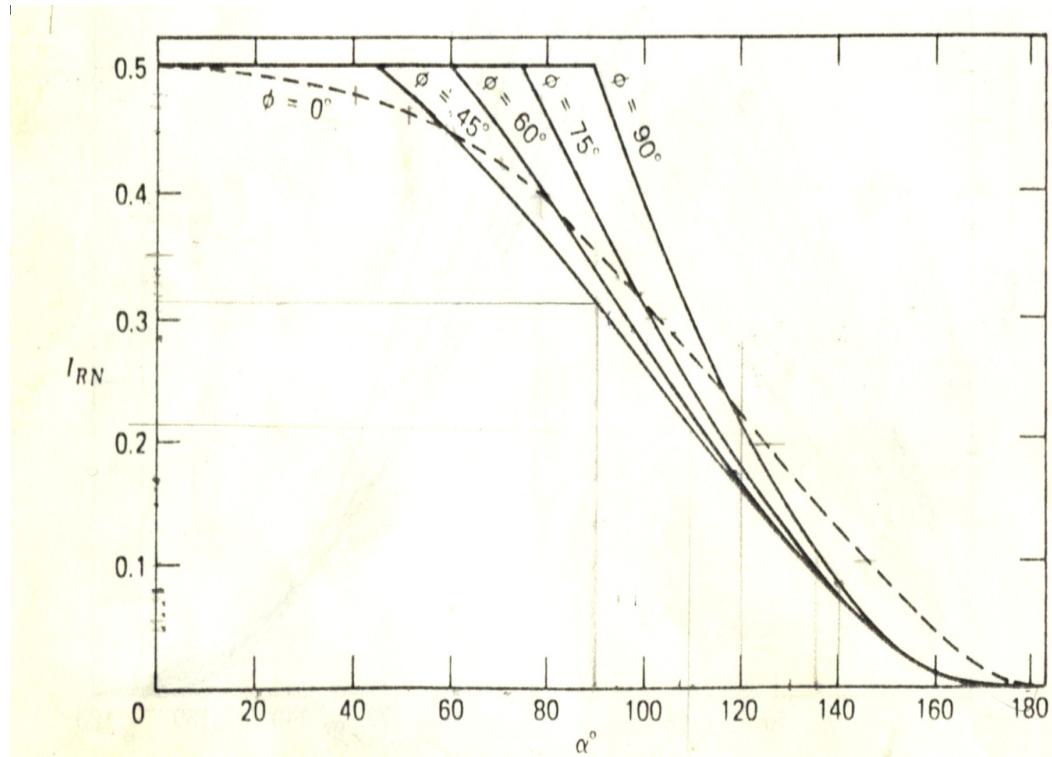
$$I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta=\gamma+\alpha} i_N^2 \cdot d\omega t}$$



CONTROLADOR DE TENSÃO CA MONOFÁSICO

Amplitude dos três primeiros Harmônicos

Carga Resistiva - R

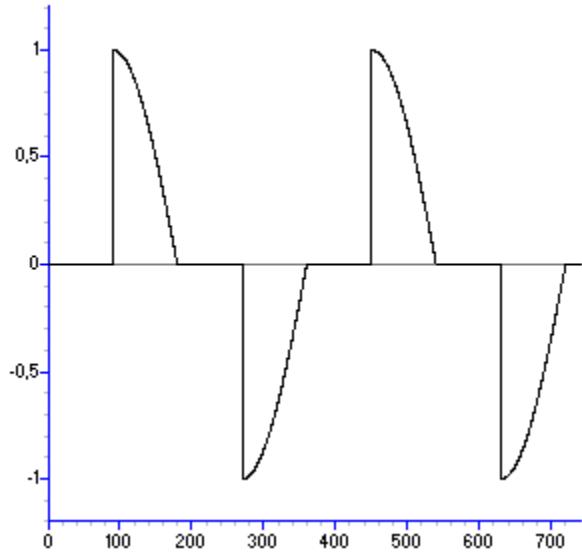

$$H_{n\alpha} = \frac{\text{valor rms do } n^{\text{o}} \text{ harmônico no ângulo } \alpha}{\text{valor rms da corrente de linha para } \alpha = 0^{\circ}}$$

$$H_{n\alpha} = \frac{I_n(\alpha)}{I_1(\alpha = 0^{\circ})}$$

