

Exercício 3.9: O diodo no circuito da Figura E3.9 é de um dispositivo grande, capaz de conduzir altas correntes. Sua corrente de fuga reversa é razoavelmente independente da tensão. Se $V = 1\text{ V}$ a 20° C , calcule o valor de V a 40° C e a 0° C .

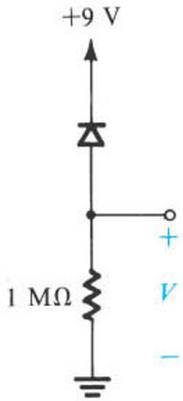


Figura E3.9