

Exemplo 3.7: No circuito abaixo temos cerca de 2,1V na saída ($n=2$). Queremos saber qual a variação percentual de tensão na saída quando temos:

(a) 10% de variação na tensão de entrada

(b) Quando acoplamos uma carga na saída (mantendo a tensão de entrada em 10V fixos)

