

**1o EXERCICIO DE PEA2402**  
**Aquiles – EPUSP**

1) Faça o diagrama de comando e força de uma chave reversora de um motor de indução trifásico com três botões de comando (partida , reversão e parada).

2) Faça o diagrama de comando e força de uma chave de partida compensadora automática de um motor de indução trifásico com três níveis de tensão (60%, 80% e 100 % da corrente nominal) com dois botões de comando(partida e parada).