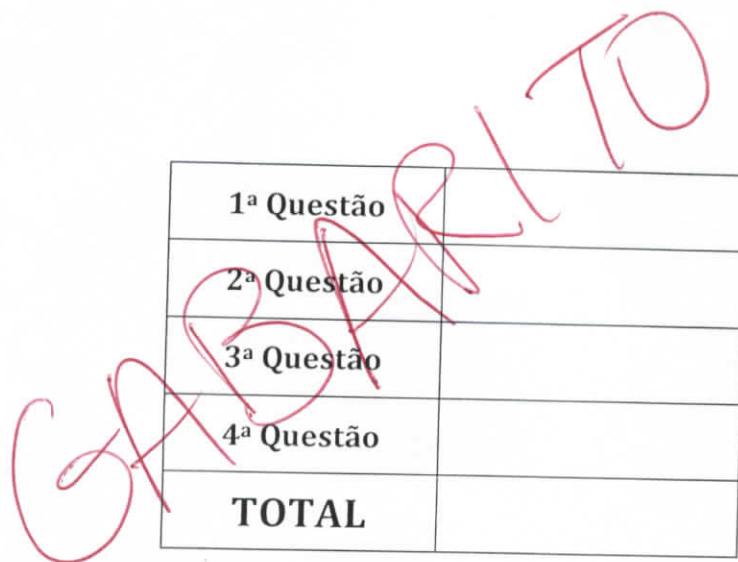


# PSI3012 - INTRODUÇÃO À ELETRICIDADE E ELETRÔNICA

2<sup>a</sup> PROVA - 17/10/2014 - 14h

NOME: \_\_\_\_\_ NUSP: \_\_\_\_\_



A handwritten grade '100/100' is written above a table. The table has five rows: '1<sup>a</sup> Questão', '2<sup>a</sup> Questão', '3<sup>a</sup> Questão', '4<sup>a</sup> Questão', and 'TOTAL'. The first four rows are crossed out with a large red 'X'. The 'TOTAL' row is empty.

1 <sup>a</sup> Questão	
2 <sup>a</sup> Questão	
3 <sup>a</sup> Questão	
4 <sup>a</sup> Questão	
<b>TOTAL</b>	

- Duração da prova: 100 minutos.
- É proibida a consulta a quaisquer apontamentos, livros ou colegas durante a prova.
- Se necessário, utilize o verso de cada folha para resolver a questão correspondente.
- É permitido o uso de calculadoras simples, para operações básicas.

1ª Questão: (2,5 pontos) - Considere o circuito da figura 1.


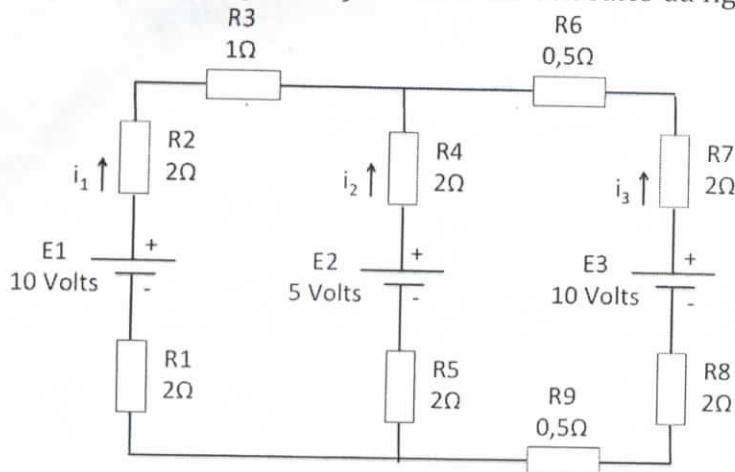


Figura 1

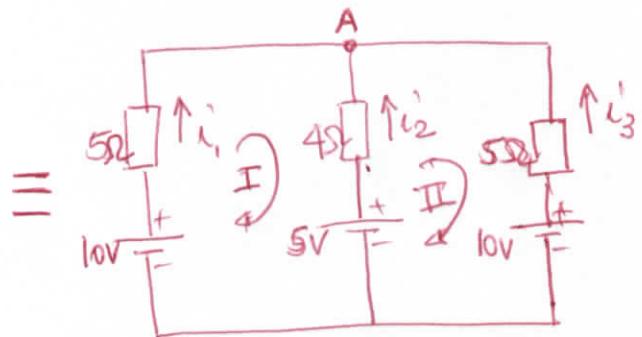

[1,5] (a) Determine os valores das correntes  $i_1$ ,  $i_2$  e  $i_3$ .

$$\sum_{\text{malla A}} i_i = 0 \Rightarrow i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$\sum_{\text{malla I}} v_i = 0 \Rightarrow 10 - 5i_1 + 4i_2 - 5 = 0$$

$$\sum_{\text{malla II}} v_i = 0 \Rightarrow 5 - 4i_2 + 5i_3 - 10 = 0$$

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ 5i_1 - 4i_2 = 5 \\ 4i_2 - 5i_3 = -5 \end{cases}$$

$$5i_1 - 5i_3 = 0$$

$$i_1 = i_3$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$i_1 + i_3 = 0$$

$$\frac{i_1 + i_2}{2i_1 + i_2} = 0 \Rightarrow i_2 = -2i_1$$

$$i_2 = -\frac{10}{13} A$$

$$5i_1 - 4i_2 = 5 \Rightarrow 5i_1 - 4(-2i_1) = 5 \Rightarrow 13i_1 = 5 \Rightarrow i_1 = \frac{5}{13} A = i_3$$



$i_1 = \frac{5}{13} A$	$i_2 = -\frac{10}{13} A$	$i_3 = \frac{5}{13} A$
0,38A	0,77A	0,38A

[1,0] (b) E1, E2 e E3 são geradores de tensão ou receptores? Justifique.

E1 e E3 são geradores, uma vez que com o sentido indicado na figura 1 (saindo do terminal +) as correntes  $i_1$  e  $i_3$  são positivas.

E2 é receptor, já que com o sentido indicado  $i_2$  é negativo.

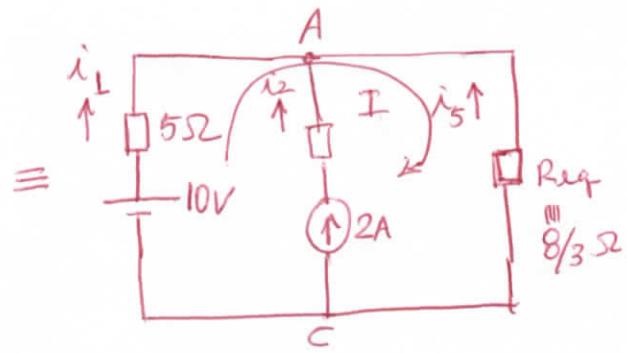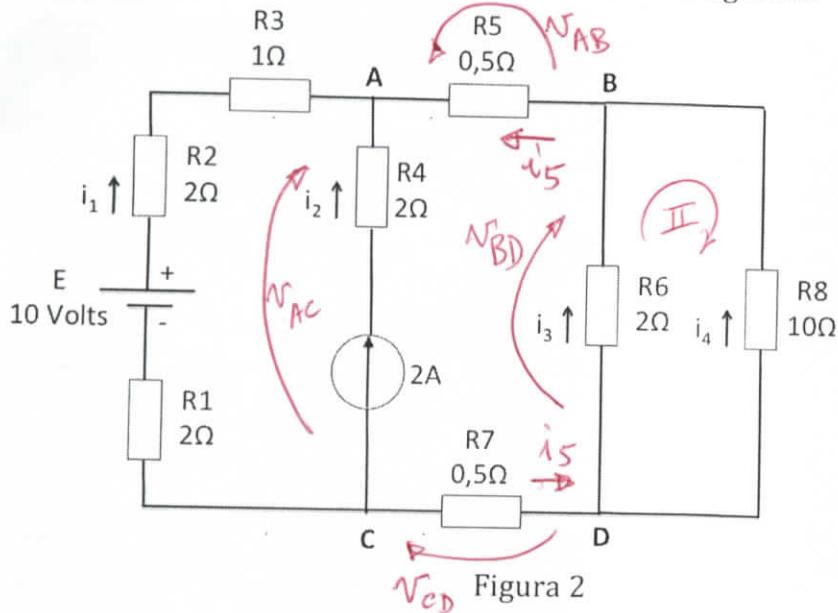2ª Questão: (2,5 pontos) - Considere o circuito da figura 2.



$$R_{eq} = 0,5 + 0,5 + (2//10) = \frac{8}{3}$$

$$2//10 = \frac{2 \cdot 10}{2+10} = \frac{20}{12} = \frac{5}{3}$$

[1,5] (a) Determine os valores das correntes  $i_1, i_2, i_3$  e  $i_4$

frente de corrente =  $2A \Rightarrow i_2 = 2A$

$$i_1 + 2 + i_5 = 0 \Rightarrow i_1 = -2 - i_5$$

$$\text{malla I} \Rightarrow 10 - 5 \cdot i_1 + \frac{8}{3} i_5 = 0 \Rightarrow 10 - 5 \cdot (-2 - i_5) + \frac{8}{3} i_5 = 0$$

$$10 + 10 + 5 \cdot i_5 + \frac{8}{3} i_5 = 0$$

$$\left(\frac{15}{3} + \frac{8}{3}\right) i_5 = -20 \Rightarrow i_5 = -\frac{20}{23} = -\frac{60}{23}$$

$$i_3 + i_4 = -\frac{60}{23}$$

$$-2i_3 + 10i_4 = 0 \quad (\text{malla II})$$

$$-2i_3 + 2i_4 = -\frac{120}{23}$$

$$-2i_3 + 10i_4 = 0 \quad \oplus$$

$$12i_4 = -\frac{120}{23} \Rightarrow i_4 = -\frac{10}{23} A$$

$$i_3 = -\frac{60}{23} - \left(-\frac{10}{23}\right)$$

$$i_3 = -\frac{50}{23} A$$

$$i_1 = -2 - i_5 = -2 - \left(-\frac{60}{23}\right) = -2 + \frac{60}{23}$$

$$i_1 = \frac{-46 + 60}{23} = \frac{14}{23} A$$

$$i_1 = \frac{14}{23} A \quad i_2 = 2A \quad i_3 = -\frac{50}{23} A \quad i_4 = -\frac{10}{23} A$$

[1,0] (b) Determine os valores de tensões entre os nós A e B ( $V_{AB}$ ), A e C ( $V_{AC}$ ), B e D ( $V_{BD}$ ) e C e D ( $V_{CD}$ )

$$V_{AB} = 0,5 \cdot \frac{60}{23} = \frac{30}{23} V$$

$$V_{AC} = 10 - 5 \cdot i_1 = 10 - 5 \cdot \frac{14}{23} = \frac{230 - 70}{23} = \frac{160}{23} V$$

$$V_{BD} = 2 \cdot i_3 = 2 \cdot \frac{50}{23} = \frac{100}{23} V$$

$$V_{CD} = -0,5 \cdot \frac{60}{23} = -\frac{30}{23} V$$

$$V_{AB} = \frac{30}{23} V \quad V_{AC} = \frac{160}{23} V \quad V_{BD} = \frac{100}{23} V \quad V_{CD} = -\frac{30}{23} V$$

$$1,3V \quad 6,95V \quad 4,35V \quad -1,3V$$

$$(V_{AC} = V_{AB} + V_{BD} - V_{CD} = 1,3 + 4,35 - (-1,3) = 6,95V)$$

3ª Questão: (2,5 pontos)

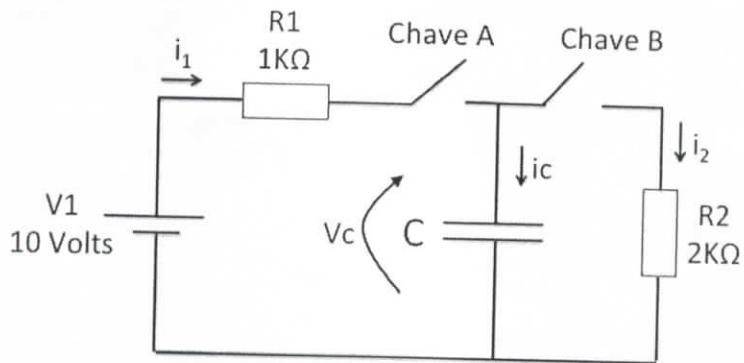



Figura 3

Considere o circuito da figura 3. No instante inicial ( $t_0-$ ), o capacitor se encontra totalmente descarregado. Ao fecharmos a chave A em  $t_0+$ , mantendo aberta a chave B, o capacitor atinge em  $t_1$  a carga máxima. Em  $t_2$ , a chave A é aberta e, em  $t_3$ , a chave B é fechada. Em  $t_4$ , o capacitor atinge a carga mínima. (totalmente descarregado).

[1,5] (a) Indique, na tabela a seguir, os valores de tensão e corrente em cada instante de tempo.

tempo	Chave A	Chave B	$i_1$	$v_{R1}$	$i_c$	$v_c$	$i_2$	$v_{R2}$
$t_0-$	aberta	aberta	0	0	0	0	0	0
$t_0+$	fechada	aberta	10mA	10V	10mA	0	0	0
$t_1$	fechada	aberta	0	0	0	10V	0	0
$t_2$	aberta	aberta	0	0	0	10V	0	0
$t_3$	aberta	fechada	0	0	-5mA	10V	5mA	10V
$t_4$	aberta	fechada	0	0	0	0	0	0
$t_5$	aberta	aberta	0	0	0	0	0	0
$\infty$	aberta	aberta	0	0	0	0	0	0

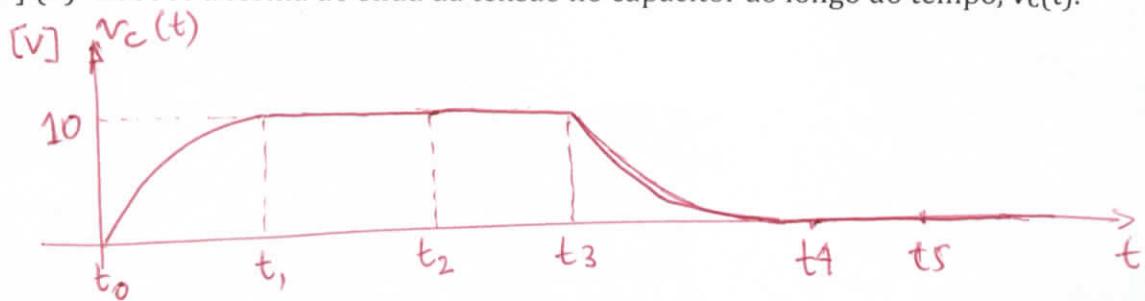[0,5] (b) Esboce a forma de onda da tensão no capacitor ao longo do tempo,  $v_c(t)$ .



[0,5] (c) Qual a relação entre os tempos de carga e descarga do capacitor, neste circuito?

A carga e a descarga dependem de  $R_1 \cdot C$  e  $R_2 \cdot C$ , respectivamente. Assim, a carga será mais rápida pois

$$R_1 = \frac{R_2}{2}$$

Carga & descarga com comportamento exponencial c/ cte de tempo  $RC$

4<sup>a</sup> Questão: (2,5 pontos) – Simplifique os circuitos das figuras 4 e 5 e determine os valores para os componentes dos respectivos circuitos equivalentes.

[1,5] (a)

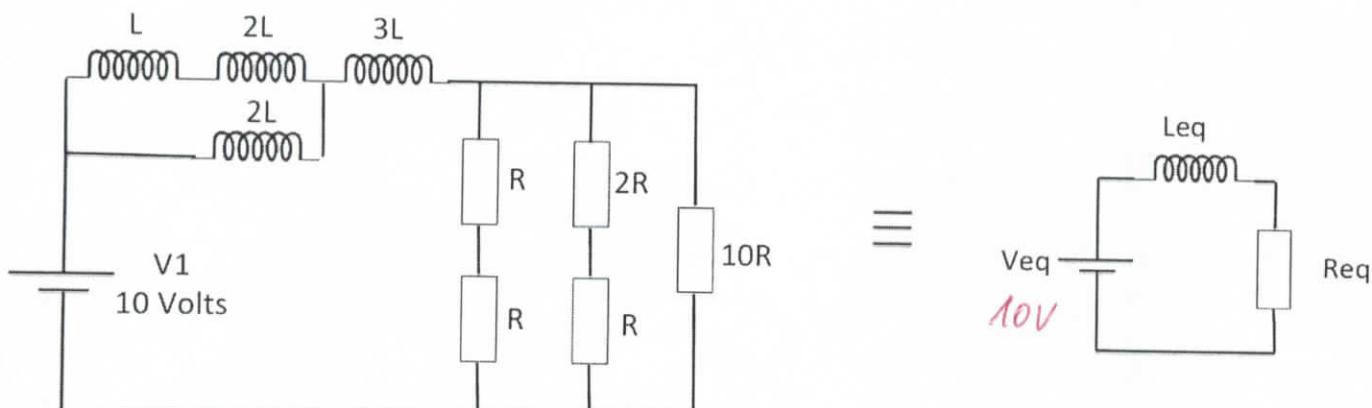


Figura 4

Handwritten analysis of Figure 4:

Equivalent inductance calculation:

$$3L \parallel 2L = \frac{3L \cdot 2L}{5L} = \frac{6}{5}L$$

Equivalent resistance calculation:

$$3R \parallel 10R = \frac{3R \cdot 10R}{13R} = \frac{30R}{13}$$

$$Req = 2R \parallel \frac{30}{13}R = \frac{2R \cdot \frac{30}{13}R}{2R + \frac{30}{13}R}$$

$$Req = \frac{\frac{60}{13}R}{\frac{26+30}{13}} = \frac{60}{56}R = \frac{15}{14}R$$

$$Req = \frac{15}{14}R$$

Final results:

$$V_{eq} = 10V$$

$$L_{eq} = \frac{21}{5}L$$

$$Req = \frac{15}{14}R$$

$V_{eq} = 10V$	$L_{eq} = \frac{21}{5}L$	$Req = \frac{15}{14}R$
----------------	--------------------------	------------------------

$4,2L$        $1,07R$

[1,0] (b)


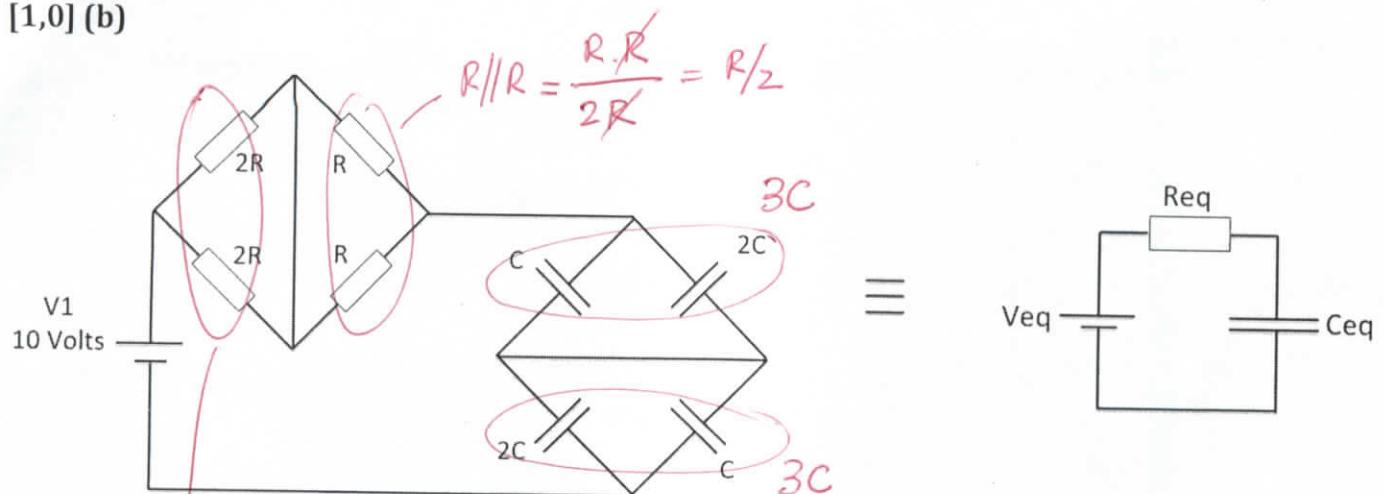


Figura 5

$$2R//2R = \frac{2R \cdot 2R}{4R} = R$$

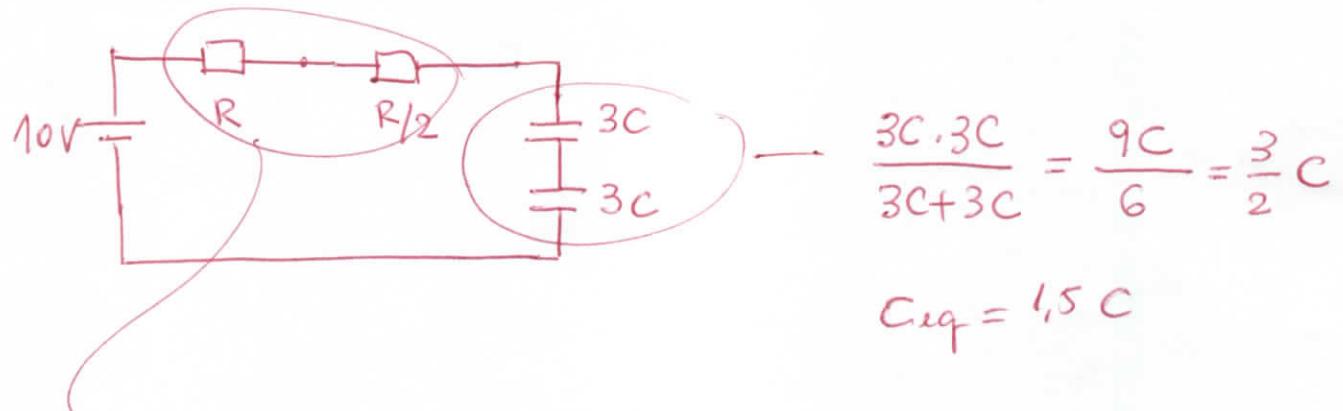

$$\frac{3C \cdot 3C}{3C + 3C} = \frac{9C}{6} = \frac{3}{2} C$$

$$C_{eq} = 1,5 C$$

$$Req = R + \frac{1}{2}R = 1,5R$$

$V_{eq} = 10V$	$Req = 1,5R$	$C_{eq} = 1,5C$
----------------	--------------	-----------------