

## EXEMPLO 2.3

Projeto o circuito amplificador de instrumentação da figura abaixo de forma a ter um ganho que possa variar de 2 a 1000, utilizando uma resistência variável de 100 k $\Omega$ .

