

# O Amp Op não ideal

## As Configurações Inversora e Não-inversora com Ganho A Finito e dependente da Frequência

### EXEMPLO 2.4

Considere um A.O. com  $f_t = 1\text{MHz}$ . Calcule  $f_{cs}$  para amplificadores não inversores e inversores com  $G = 1000, 100, 10, 1, -1, -10, -100, -1000$ . Esboce a resposta para  $G = 10$  e  $-10$ .

