

**Exercício 3.12** Projete o circuito da Figura E3.12 para proporcionar uma tensão de saída de 2,4 V. Suponha que os diodos disponíveis tenham 0,7 V de queda com uma corrente de 1 mA e que  $\Delta V = 0,1$  V/década de variação na corrente.

