

O Computador Neander

▶ A Arquitetura: conjunto de instruções

código	instrução	comentário
0000	NOP	Nenhuma operação
0001	STA end	MEM(end) ← AC
0010	LDA end	AC ← MEM(end)
0011	ADD end	AC ← MEM(end) + AC
0100	OR end	AC ← MEM(end) OR AC
0101	AND end	AC ← MEM(end) AND AC
0110	NOT	AC ← NOT AC
1000	JMP end	PC ← end
1001	JN end	IF N=1 THEN PC ← end
1010	JZ end	IF Z=1 THEN PC ← end
1111	HLT	pára processamento

O Computador Neander

▶ A Organização: transferências necessárias

Analisando todas as descrições RT, a agrupando pelo registrador destino, tem-se:

RI ← RDM

RDM ← AC

Write

Read

AC ← RDM; atualiza N e Z

AC ← AC + RDM; atualiza N e Z

AC ← AC OR RDM; atualiza N e Z

AC ← AC AND RDM; atualiza N e Z

AC ← NOT(AC); atualiza N e Z

PC ← RDM

PC ← PC + 1

REM ← PC

REM ← RDM


O Computador Neander

▶ A Organização: registradores

- AC: um registrador de 8 bits
- PC: um registrador de 8 bits (registrador-contador)
- RI: um registrador de 4 bits (ou 8)
- RDM: um registrador de 8 bits (largura do dado)
- REM: um registrador de 8 bits (largura do endereço)
- N: um flip-flop para o código de condição N
- Z: um flip-flop para o código de condição Z
- Uma memória de 256 posições (endereços) x 8 bits

O Computador Neander

▶ Organização do Sistema de Memória

 

Associados à Memória:

- RDM (dados)
- REM (endereços)
- sinal de escrita (write)
- sinal de leitura (read)


Cada registrador é controlado por um sinal de carga

O Computador Neander

► Organização da Unid. Aritmética e Lógica

Associados à UAL:

 - 4 operações (ADD, AND, OR, NOT)
- sinal de controle (seleção)
- sinais de condição (N,Z)




Flip-Flops devem ter sinal de carga

O Computador Neander

► Organização do Registrador de Instrução


Associados ao Reg. de Instruções (4 ou 8 bits??):

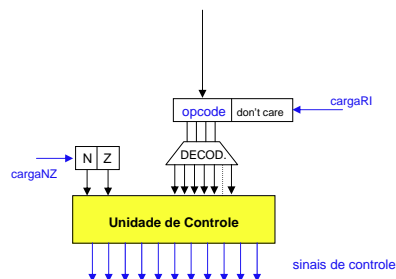- Decodificador (4 bits para 16 instruções)
- sinais de condição (N,Z) (para JN e JZ)
- registrador deve ter sinal de carga



O Computador Neander

▶ Operações na UAL

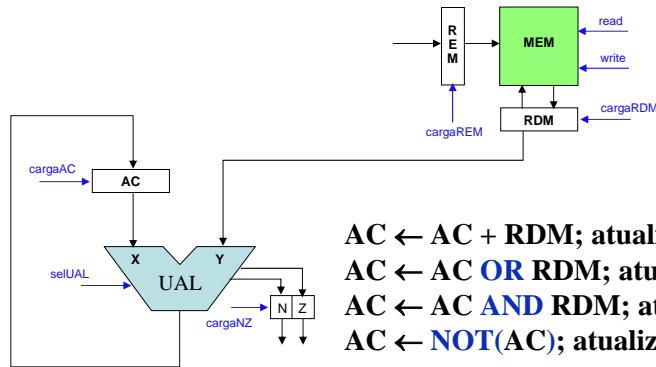


$AC \leftarrow AC + RDM$; atualiza N e Z
 $AC \leftarrow AC \text{ OR } RDM$; atualiza N e Z
 $AC \leftarrow AC \text{ AND } RDM$; atualiza N e Z
 $AC \leftarrow \text{NOT}(AC)$; atualiza N e Z

Dúvida:

$AC \leftarrow RDM$; atualiza N e Z (via UAL)

O Computador Neander

▶ Situação até aqui

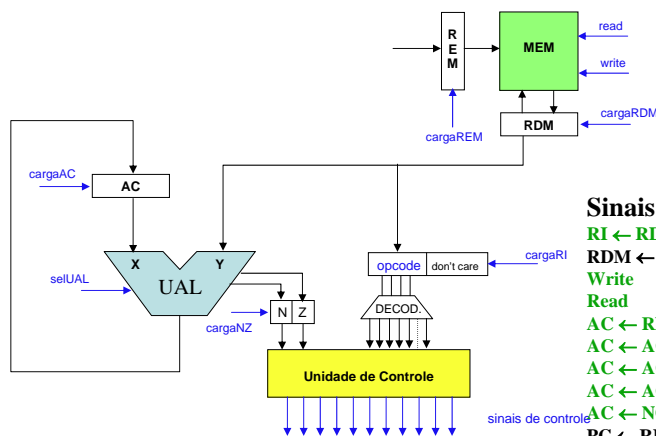

Sinais de Controle

$RI \leftarrow RDM$

$RDM \leftarrow AC$

Write

Read

$AC \leftarrow RDM$; atualiza N e Z

$AC \leftarrow AC + RDM$; atualiza N e Z

$AC \leftarrow AC \text{ OR } RDM$; at. N e Z

$AC \leftarrow AC \text{ AND } RDM$; at. N e Z

$AC \leftarrow \text{NOT}(AC)$; atualiza N e Z

$PC \leftarrow RDM$


$PC \leftarrow PC + 1$

$REM \leftarrow PC$

$REM \leftarrow RDM$

O Computador Neander

► Acrescentado Escrita do AC

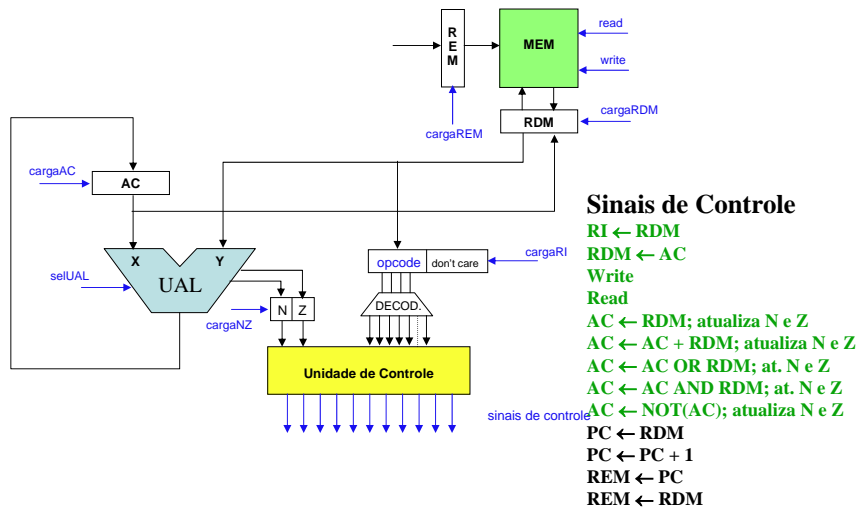

O Computador Neander

► Acrescentado Program Counter (PC)

O incremento do PC pode ser feito:


Por meio de um somador dedicado

Usando a ULA

Por meio de um registrador-contador

O Computador Neander

► Organização final

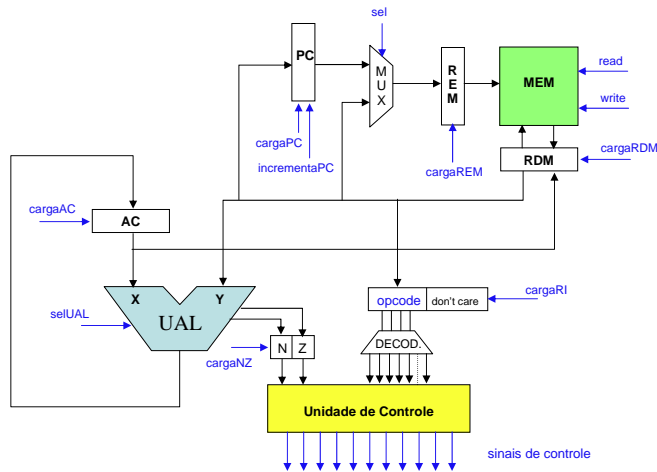

O Computador Neander

► A Organização: sinais de controle para cada transferência

Transferência	Sinais de controle
$REM \leftarrow PC$	$sel=0$, cargaREM
$PC \leftarrow PC + 1$	incrementaPC
$RI \leftarrow RDM$	cargaRI
$REM \leftarrow RDM$	$sel=1$, cargaREM
$RDM \leftarrow AC$	cargaRDM
$AC \leftarrow RDM$; atualiza N e Z	$selUAL(Y)$, cargaAC, cargaNZ
$AC \leftarrow AC + RDM$; atualiza N e Z	$selUAL(ADD)$, cargaAC, cargaNZ
$AC \leftarrow AC \text{ AND } RDM$; atualiza N e Z	$selUAL(AND)$, cargaAC, cargaNZ
$AC \leftarrow AC \text{ OR } RDM$; atualiza N e Z	$selUAL(OR)$, cargaAC, cargaNZ
$AC \leftarrow \text{NOT}(AC)$; atualiza N e Z	$selUAL(NOT)$, cargaAC, cargaNZ
$PC \leftarrow RDM$	cargaPC