

PCS 3115 (PCS2215)

Sistemas Digitais I

Circuitos Combinatórios

Blocos Básicos

Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.

versão: 3.0 (Jan/2016)

Blocos básicos

- Codificadores e Decodificadores
 - Drivers de Display
 - Transcoders (BCD – 7 segmentos)
- (De) Multiplexadores e portas tri-state
- Comparadores
- Somadores/Subtratores
- Exercícios


Contexto

- Circuitos SSI: *small scale integration*
 - Até ~20 transistores
 - Circuitos bastante simples, como portas lógicas NOT e AND, OR, XOR de 3 entradas
- Circuitos MSI: *medium scale integration*
 - Até ~200 transistores
 - São os circuitos que veremos neste módulo: codificadores, multiplexadores, somadores, etc.

3

Decodificador

 - Converte código de entrada em código de saída
- Bloco combinatório lógico que possui n entradas e (até) 2^n saídas
- Tipo comum: codificador para código 1-de- m
 - Para cada combinação de valores das n entradas, **apenas uma saída é ativada**




Decodificador 1-de-m

- Funcionamento:
 - Entradas formam uma palavra binária de n bits
 - Palavra de entrada pode assumir os valores de 0 a $2^n - 1$
 - As 2^n saídas são numeradas de 0 a $2^n - 1$
 - Saída ativada é aquela cujo índice corresponde ao valor da palavra binária de entrada
- Exemplo
 - Entradas = 011 (3_{10}); ativa-se a saída S_3
 - Entradas = 101 (5_{10}); ativa-se a saída S_5

Decodificador de 3 bits

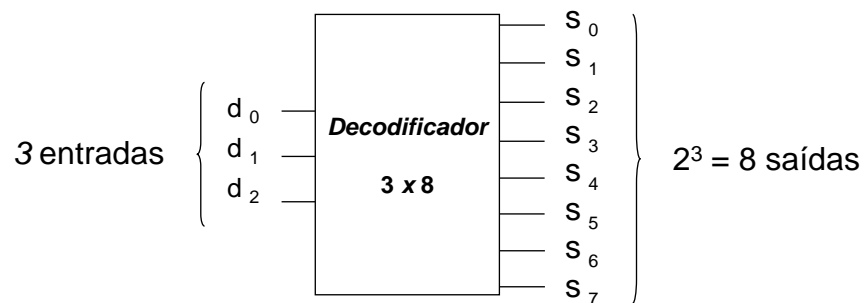- Símbolo funcional (convenção):
 - Entradas à esquerda
 - Saídas à direita
 - Índice menor indica bit menos significativo na palavra binária



Decodificador de 3 bits

- Tabela verdade


Saída S_2 é ativada...

2 em decimal

ENTRADAS			SAÍDAS							
d_2	d_1	d_0	S_7	S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Decodificador de 3 bits

Circuito interno: mintermos!

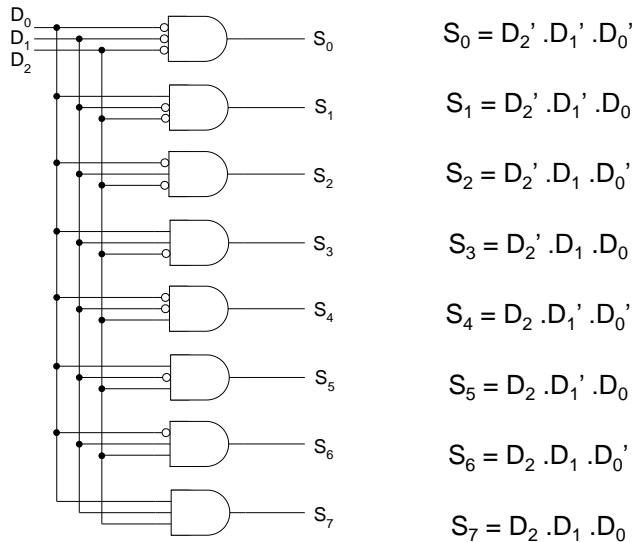

$$S_i = m_i$$

Decodificador com Enable

- Entrada adicional: Enable
 - Permite habilitar/desabilitar o bloco todo
- SE Enable ativo
 - Funcionamento normal: apenas uma saída ativa
- SE Enable inativo
 - Nenhuma saída ativa, independente do código nas entradas de endereço
- Atua em todos os mintermos

9


Decodificador com Enable

Ex: Decodificador 3 por 8, com **ENABLE** (EN)

ENTRADAS				SAÍDAS							
EN	d ₂	d ₁	d ₀	S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0

10


Decodificador com Enable

 

Como adicionar
o enable?

11

Decodificador com Enable

 


$$S_0 = EN \cdot D_2' \cdot D_1' \cdot D_0'$$

.

..
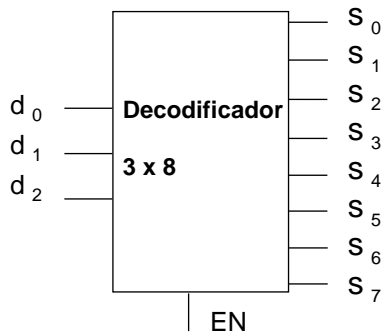
$$S_7 = EN \cdot D_2 \cdot D_1 \cdot D_0$$



12

Decodificador: active-low

- Decodificadores podem ter as saídas invertidas (complementadas)
 - Diz-se que as saídas são *active-low* – ativas em ZERO
 - Logo, saídas inativas = 1; a única saída ativa = 0
- Implicações:
 - Na tabela verdade: inversão nas saídas
 - No circuito: uso de **NAND** no lugar de AND
 - Nomenclatura: S_i'
 - Cada saída é um **maxtermo** dos bits de entrada


13

Decodificador: active-low

- Entrada ENABLE também pode ser *active-low*
- SE Enable'=0, circuito habilitado
- SE Enable'=1, saídas todas desabilitadas
- Implicações
 - Na tabela verdade: inversão na entrada
 - No circuito: uso de inversor
 - Nomenclatura: EN'

14

Decodificador: active-low

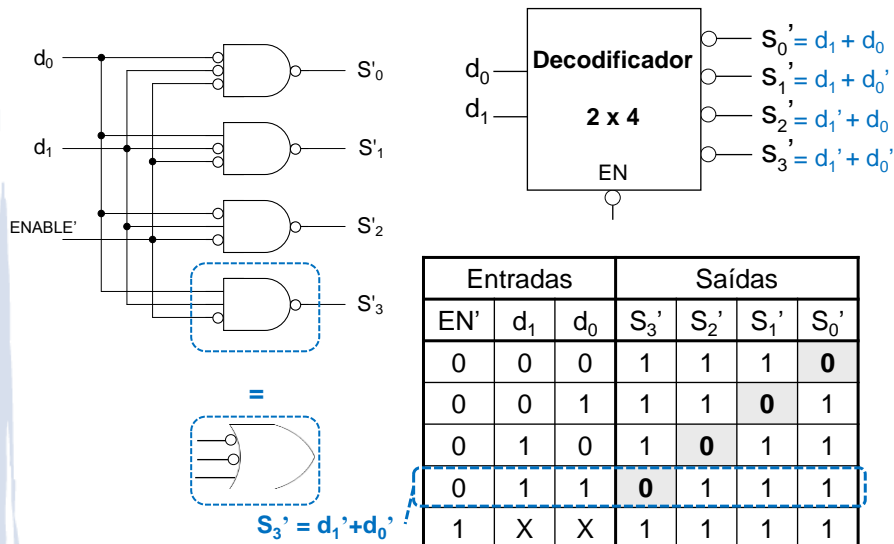


15

Decodificadores Decimais

- Decodificador BCD para decimal
 - Entrada: 1 dígito BCD (4 bits)
 - Palavras válidas: 0000 a 1001 (0 a 9)
 - Saída: 10 saídas ($<2^4$)
 - Saída ativa: corresponde à palavra da entrada
 - Saídas inativas (todas):
 - SE Enable = Falso OU
 - SE palavra de entrada > 1001 (inválida)

16

Decodificadores Decimais

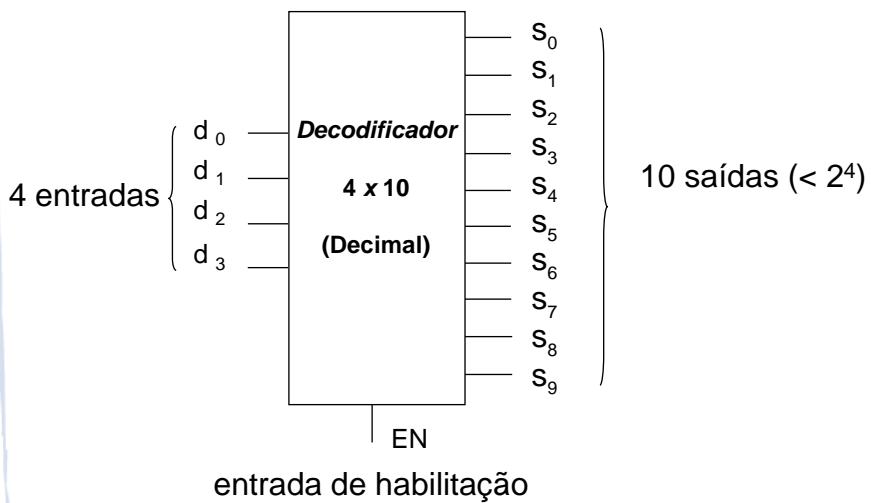

17

Decodificadores Decimais

EN	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀	S ₉	S ₈	S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18


Decodificadores: cascadeamento

- Objetivo: expansão de capacidade:
 - Decodificadores $2 \times 4 \rightarrow 3 \times 8 \rightarrow 4 \times 16 \rightarrow 5 \times 32 \rightarrow n \times 2^n$
- Estratégia: combinar decodificadores menores, usando entrada de habilitação
- **Exercício:** montar decodificador 3×8 sem entrada de habilitação a partir de dois decodificadores 2×4 com entrada de habilitação

19

Decodificadores: cascadeamento

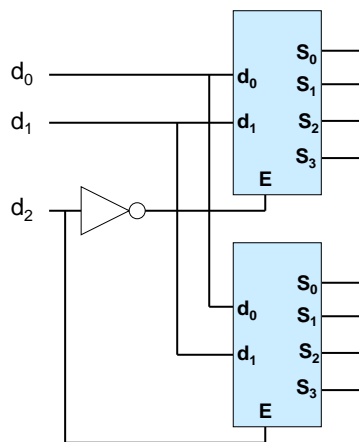- Decodificador 3×8 , sem entrada de habilitação




Exercício: como adicionar uma entrada de habilitação neste circuito?

→ Adicionar um AND na entrada de habilitação de cada decodificador, fazendo $E \cdot d_2'$ no de cima e $E \cdot d_2$ no de baixo

20

Decodificadores: Símbolo alternativo

 


Entradas			Saídas			
E	d ₁	d ₀	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Tabela verdade

21

Decodificador: uso (memórias)

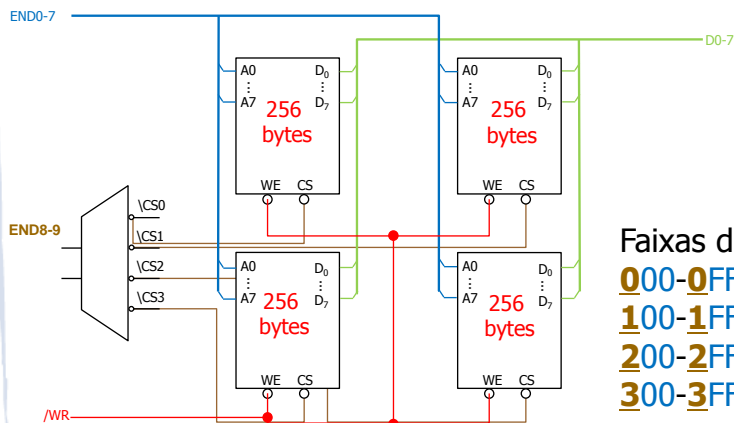Exercício: Dada uma RAM 256 x 1 byte, obter 1ki bytes.



Faixas de endereço

000-0FF h

100-1FF h

200-2FF h

300-3FF h

22


Decodificadores: uso (síntese)

- Síntese de funções de chaveamento
 - Saídas dos decodificadores são os mintermos para as variáveis de entrada
 - 1ª forma canônica: Função = $\Sigma_{\text{mintermos}}$
- **Exemplo:**
 - $F(d,c,b,a) = \Sigma(0,1,5,9,12)$

23

Decodificadores: uso (síntese)

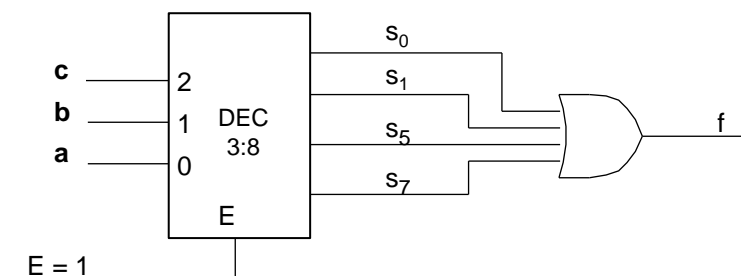- **Exemplo: ativo-alto** → soma de mintermos
 $F(c,b,a) = \Sigma(0,1,5,7)$




24

Decodificadores: uso (síntese)

 - Exemplo: ativo-baixo → produto de maxtermos

$$F(c,b,a) = \Sigma(0,1,5,7) \\ = \prod(2,3,4,6)$$



25

Decodificadores: uso (síntese)

- FAQ: “Mas isso é usado na prática?!”
- Resposta: não na forma de um decodificador em si, mas ter um circuito com a lista de mintermos “pronto para uso” é **extremamente** interessante
 - Esta é a base para a construção de circuitos de lógica programável (programmable logic device -- PLD)
 - Os conceitos envolvidos são semelhantes aos que aparecem em dispositivos modernos programados usando HDLs, como FPGAs
 - Logo, em projetos com HDL você provavelmente não verá os “mintermos sendo conectados”, mas esse é o tipo de tarefa que será realizada para você pelo sintetizador...

26

Decodificadores: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity decoder is
    port (d : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          s : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end decoder;

architecture decoder_behavior of decoder is
begin
    with d select
        s <= "00000001" when "000",
             "00000010" when "001",
             "00000100" when "010",
             "00001000" when "011",
             "00010000" when "100",
             "00100000" when "101",
             "01000000" when "110",
             "10000000" when "111",
             "00000000" when others;
end decoder_behavior;
```

27

Decodificadores: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


entity decoder is
    port (d : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          en : in STD_LOGIC;
          s : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end decoder;

architecture decoder_behavior of decoder is
begin
    s <= "00000000" when (en = '0') else -- com enable
         "00000001" when (d = "000") else
         "00000010" when (d = "001") else
         "00000100" when (d = "010") else
         "00001000" when (d = "011") else
         "00010000" when (d = "100") else
         "00100000" when (d = "101") else
         "01000000" when (d = "110") else
         "10000000" when (d = "111") else
         "10000000";
end decoder_behavior;
```

28

Codificadores

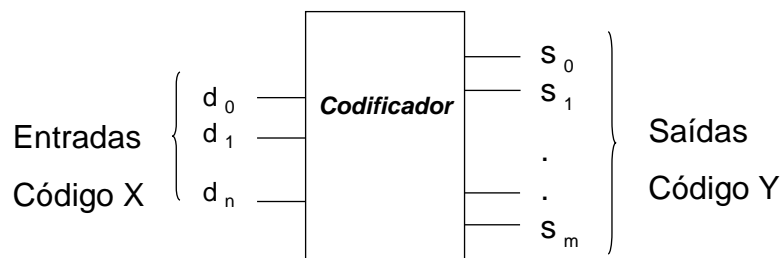- Codificadores ou Transcodificadores
 - Geram um código específico: transformam um código em outro
 - Ex.: código binário \rightarrow código 1 entre 2^n




Codificadores

- Codificadores para acionamento de *displays* de 7 segmentos
 - de BCD para 7 segmentos
 - de binário para 7 segmentos
- Entradas: 4 bits
- Saídas: 7 bits, código 7 segmentos


Codificadores

Display de 7 segmentos

Os sete
segmentos

 

O traçado dos algarismos

 

Codificadores: BCD – 7 segmentos

Tabela verdade

Decimal	EN	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀	a	b	c	d	e	f	g
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	1		1	1				
2	1	0	0	1	0	1	1		1	1		1
3	1	0	0	1	1	1	1	1	1			1
4	1	0	1	0	0		1	1			1	1
5	1	0	1	0	1	1		1	1		1	1
6	1	0	1	1	0	1		1	1	1	1	1
7	1	0	1	1	1	1	1	1				
8	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	0	0	1	1	1	1	1		1	1
10	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
								
15	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0

Codificadores: Binário “2ⁿ : n”


- Codificador binário 4:2
- Problema em potencial:
 - Mais de uma entrada em 1 pode resultar em erro
 - Ex.: 0110 → 11 (mesmo resultado obtido com 1000)



33

Codificadores: Binário “2ⁿ : n”

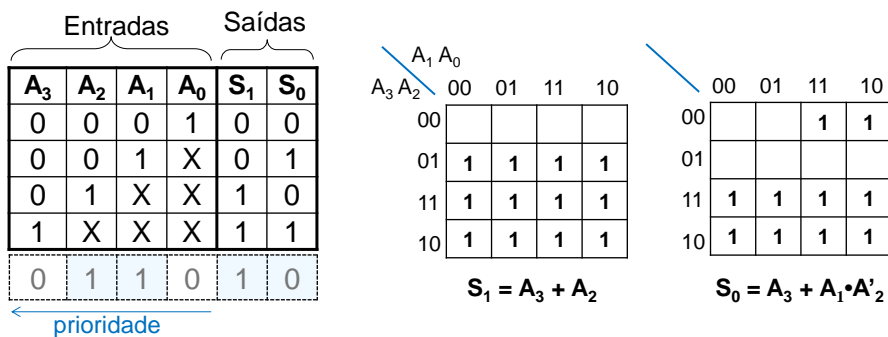- Codificador binário 4:2 **com prioridade**
 - Entradas têm níveis de prioridade: elimina o problema anterior (perceba os “don’t care”)
 - Resolução: construir o mapa de Karnaugh




34

Codificadores: Binário “2ⁿ : n”

- Codificador binário 4:2 **com prioridade**
 - Entradas têm níveis de prioridade: elimina o problema anterior (perceba os “don’t care”)
 - Usando o mapa de Karnaugh

Entradas				Saídas	
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	S ₁	S ₀
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1
0	1	1	0	1	0

← prioridade

 

35

Codificadores: uso

- Reduzem o número de fios e aplicações com diversas entradas
 - Ex.: codificador de teclado (em vez de ter um fio por tecla, valor de cada tecla pode ser antes codificado)
- Regular entradas com diferentes prioridades
 - Ex.: controle de interrupções em computadores
- Conversão entre sistemas numéricos
 - Ex.: o codificador BCD (Binary Coded Decimal – Decimal Codificado em Binário) apresenta 10 entradas, resultando em 4 bits de saída em binário: A5 → 0101, A8 → 1000, etc.

Codificadores: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


entity priority_encoder is
    port (A      : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          en     : in STD_LOGIC;
          S      : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
end priority_encoder;

architecture behav of priority_encoder is
begin
    S <= "000" when (en = '0') else -- com enable
         "111" when (A(7) = '1') else -- maior prioridade
         "110" when (A(6) = '1') else
         "101" when (A(5) = '1') else
         "100" when (A(4) = '1') else
         "011" when (A(3) = '1') else
         "010" when (A(2) = '1') else
         "001" when (A(1) = '1') else
         "000" when (A(0) = '1') else -- menor prioridade
         "000";
end behav;
```

37

Multiplexador: Conceito

 
- Multiplexação: seleção da entrada que deve ir para a saída
 - Operação de uma chave seletora



38

Multiplexador: Conceito

 
- Multiplexador ou Multiplexer ou Mux
 - Possui 2^n entradas de dados e uma saída: só uma das 2^n entradas é “conectada” à saída
 - Um total de **n entradas de seleção** indicam qual entrada de dados vai para a saída



sel	I_0	I_1	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


39

Multiplexador: visão geral

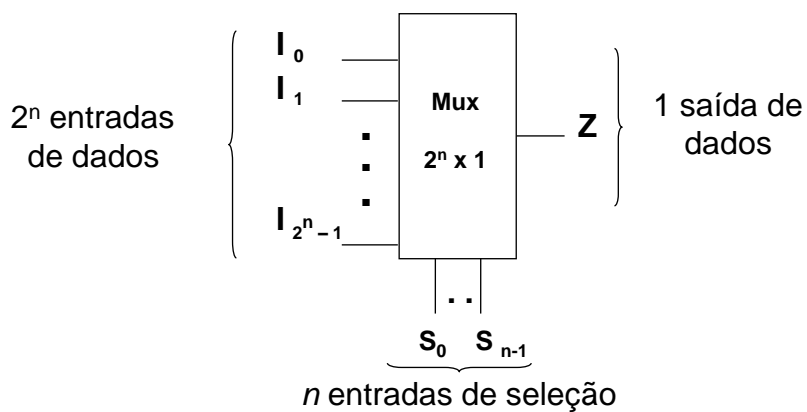

40

Multiplexador: visão geral

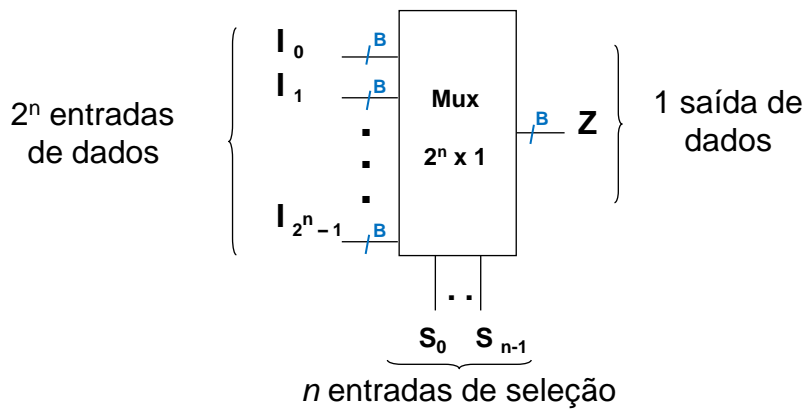

Nota: cada entrada/saída pode ser na realidade um barramento com B bits → todos são selecionados ao mesmo tempo. NÃO vamos explorar este conceito nos slides a seguir

41


Multiplexador: visão geral

- Qual entrada de dados vai para a saída ?
 - As **entradas de seleção** formam uma palavra binária de n bits
 - A palavra pode assumir os valores de 0 a $2^n - 1$
 - As 2^n entradas de dados são numeradas de 0 a $2^n - 1$
 - A saída recebe a entrada de dados cujo índice corresponde ao valor da palavra binária das entradas de seleção
- Exemplo
 - Entradas de seleção = 011 (3_{10}); Z recebe I_3

42

Multiplexador de 2 bits

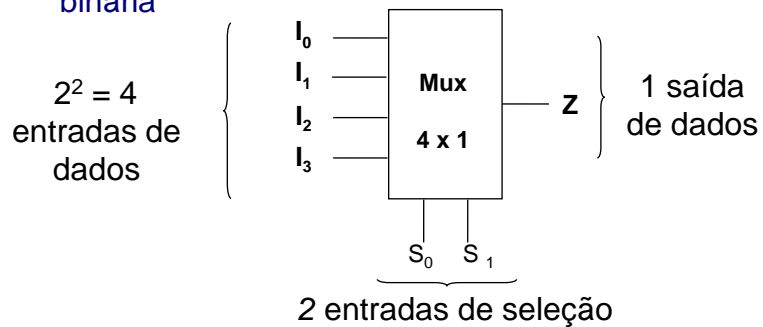- Símbolo funcional (convenção):
 - Entradas de dados à esquerda
 - Saídas à direita
 - Índice menor indica bit menos significativo na palavra binária



Multiplexador de 2 bits

Ex: Mux 4 por 1


Entradas de Seleção		Saída
S_1	S_0	Z
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

Mapa

	S_1	0	1
S_0	0	I_0	I_2
	1	I_1	I_3

$$Z = \underbrace{S_1' \cdot S_0'}_{\text{mintermos}} \cdot I_0 + \underbrace{S_1' \cdot S_0}_{\text{mintermos}} \cdot I_1 + \underbrace{S_1 \cdot S_0'}_{\text{mintermos}} \cdot I_2 + \underbrace{S_1 \cdot S_0}_{\text{mintermos}} \cdot I_3$$

 Multiplexador de 2 bits: circuito interno



$$Z = \underbrace{S_1' \cdot S_0'}_{\text{mintermos}} \cdot I_0 + \underbrace{S_1' \cdot S_0}_{\text{mintermos}} \cdot I_1 + \underbrace{S_1 \cdot S_0'}_{\text{mintermos}} \cdot I_2 + \underbrace{S_1 \cdot S_0}_{\text{mintermos}} \cdot I_3$$

45

Multiplexador com Enable

- Entrada adicional: Enable
 - Permite habilitar/desabilitar o bloco todo
- SE Enable ativo
 - Funcionamento normal: seleção de entrada
- SE Enable inativo
 - Saída inativa independentemente do código nas entradas de seleção e das entradas de dados
- Atua em todos os produtos (portas E)

46

Multiplexador com Enable


- Tabela verdade: Mux 4 por 1 com *Enable* (EN)

Entradas			Saída
EN	S ₁	S ₀	Z
1	0	0	I ₀
1	0	1	I ₁
1	1	0	I ₂
1	1	1	I ₃
0	X	X	0

$$Z = EN \cdot S_1' \cdot S_0' \cdot I_0 + EN \cdot S_1' \cdot S_0 \cdot I_1 + EN \cdot S_1 \cdot S_0' \cdot I_2 + EN \cdot S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

47

Multiplexador com Enable

 

$$Z = EN \cdot S_1' \cdot S_0' \cdot I_0 + EN \cdot S_1' \cdot S_0 \cdot I_1 + EN \cdot S_1 \cdot S_0' \cdot I_2 + EN \cdot S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

48

Multiplexador: *active low*

- Multiplexadores podem ter a saída invertida (complementada)
 - Diz-se que as saídas são *active-low* – ativas em ZERO
- Implicações:
 - Na tabela verdade: inversão nas saídas ($Z' = I_i'$)
 - No circuito: uso de **NOR** no lugar de OR
 - Nomenclatura: Z'


49

Multiplexador: *active-low*

- Entrada ENABLE também pode ser *active-low*
- SE $\text{Enable}'=0$, circuito habilitado
- SE $\text{Enable}'=1$, saídas todas desabilitadas
- Implicações
 - Na tabela verdade: inversão na entrada
 - No circuito: uso de inversor
 - Nomenclatura: EN'


50

Multiplexador: *active-low*

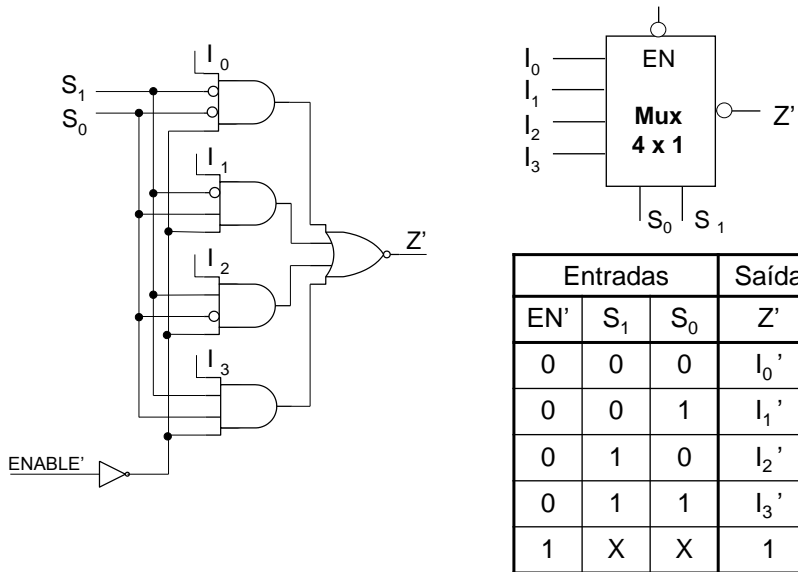

51


Multiplexador: Símbolo alternativo

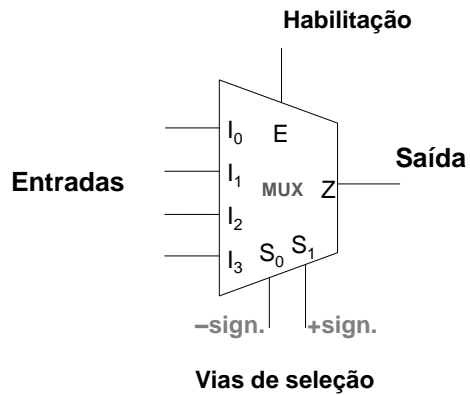

52

Multiplexador: Cascadeamento

 - Multiplexador 4:1 implementação usando Mux 2:1



S_1	S_0	Z
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

53

Multiplexadores: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux4_1 is
    port (sel      : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          I0,I1,I2,I3 : in  STD_LOGIC;
          Y        : out STD_LOGIC);
end mux4_1;

architecture arch_mux of mux4_1 is
begin
    with sel select
        Y <= I0  when "00",
             I1  when "01",
             I2  when "10",
             I3  when "11",
             '0' when others; -- "catch all"
end arch_mux;
```

54

Multiplexadores: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux4in8b is
  port (
    S: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);    -- Select inputs, 0-3 ==> A-D
    A, B, C, D: in STD_LOGIC_VECTOR (1 to 8); -- Data bus input
    Y: out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 8)        -- Data bus output
  );
end mux4in8b;



architecture mux4in8b of mux4in8b is
begin
  with S select Y <=
    A when "00",
    B when "01",
    C when "10",
    D when "11",
    (others => 'U') when others; -- this creates an 8-bit vector of 'U'
end mux4in8b;
```

Obs.: No código, entradas/saídas são barramentos de 8 bits

55

Multiplexadores: Uso

  - Síntese de funções
 - Qualquer função de chaveamento de n variáveis pode ser implementada com um único MUX $2^n : 1$
 - Ex.: Função de 2 variáveis e Mux 4x1



Mapa do
Mux 4x1

$$Z = S_1' \cdot S_0' \cdot I_0 + S_1' \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot S_0' \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

Multiplexadores: Síntese

Mapa do
Mux 4x1

S_1	0	1
S_0	0	1
0	I_0	I_2
1	I_1	I_3


Mapa da Função
 $F(b,a)$

b	0	1
a	0	1
0		1
1	1	

$$F(b,a) = \Sigma(1,2)$$

- Da comparação dos dois mapas obtém-se:
 $I_0 = 0, I_1 = 1, I_2 = 1, I_3 = 0$

Multiplexadores: Síntese

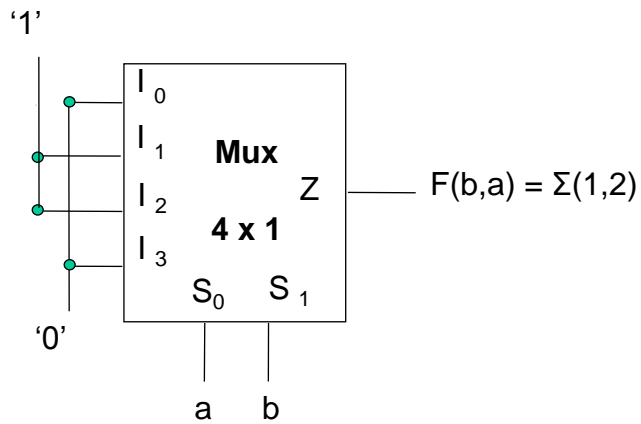

Multiplexadores: Síntese

- Síntese de funções com Mux de **menor ordem**
 - Implementar função de chaveamento de n variáveis com um único MUX $2^{n-1} : 1$
 - Exemplo:
 - Função de 4 variáveis
 - Mux 8x1 (3 variáveis de seleção)

59

Multiplexadores: Síntese


- Solução simples: com Mux de 16x1

	DC	00	01	11	10
BA		I_0	I_4	I_{12}	I_8
00		I_1	I_5	I_{13}	I_9
01		I_3	I_7	I_{15}	I_{11}
11		I_2	I_6	I_{14}	I_{10}
10					

MAPA DE MUX 16:1

	DC	00	01	11	10
BA		1			
00		1	1		
01			1		1
11				1	
10			1		1



$$F = \Sigma(0,1,5,6,7,10,11)$$

 

60

Multiplexadores: Síntese

- Solução 1: Mux de 8x1 e A na entrada

  

1. Cubos que podem conter A (i.e., A não tem valor fixo no cubo)



2. Função f: $D'C'B' + D'CB'A + D'CB + DC'B$

0
2
3
5

61

Multiplexadores: Síntese

- Solução 2: Mux de 8x1 e B na entrada

  

1. Cubos que podem conter B


2. Função $f = D'C'A'B' + D'C'AB' + D'CA'B + D'CA + DC'A'B + DC'AB$

0
1
2
3
4
5

62

Multiplexadores: Síntese

 - Solução 3: Mux de 4x1 e A e C na entrada



BA	DC			
	00	01	11	10
00	1			
01	1	1		
11		1		1
10		1		1

1. Cubos que podem conter A e C




2. Função $f = D'B'(A+C') + D'BC + DBC'$

63

Demultiplexadores

 
- Função inversa ao multiplexador:
 - Demux 1:2ⁿ direciona a entrada para uma dentre 2ⁿ saídas de dados



S ₁	S ₀	O ₁	O ₀	O ₂	O ₃
0	0	Y	0	0	0
0	1	0	Y	0	0
1	0	0	0	Y	0
1	1	0	0	0	Y

(De)multiplexadores: Uso

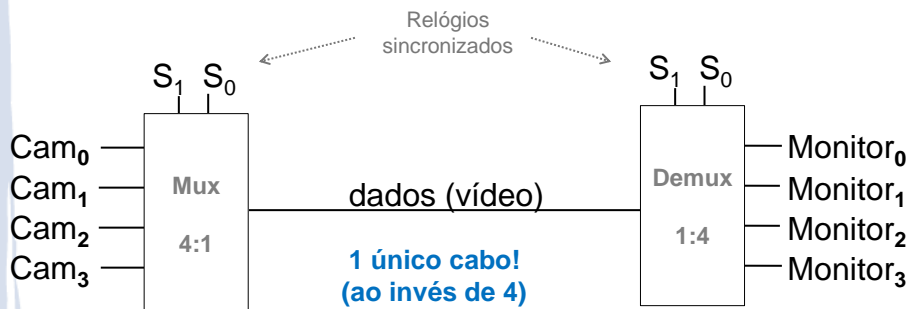- Pode ser usado para compartilhamento de canal entre diversos fluxos (multiplexação de vídeo)
 - Ex.: envio serial de vídeo de diferentes câmeras para uma central de vigilância



Demultiplexador: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity demux4_1 is
    port (S          : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)
          Y          : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O0,O1,O2,O3 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end demux4_1;

architecture arch_demuxZ of demux4_1 is -- com alta impedância
begin
    O0 <= Y when S = "00" else "ZZZZZZZZ"; -- código alternativo:
    O1 <= Y when S = "01" else "ZZZZZZZZ"; -- else (others => 'Z');
    O2 <= Y when S = "10" else "ZZZZZZZZ";
    O3 <= Y when S = "11" else "ZZZZZZZZ";
end arch_demuxZ;

architecture arch_demux0 of demux4_1 is -- desabilitado com 0s
begin
    O0 <= Y when S = "00" else "00000000"; -- código alternativo:
    O1 <= Y when S = "01" else "00000000"; -- else (others => '0');
    O2 <= Y when S = "10" else "00000000";
    O3 <= Y when S = "11" else "00000000";
end arch_demux0;
```

Exercícios

- 6.1. Sintetize a função de chaveamento abaixo utilizando

$$F(d,c,b,a) = \Sigma(0,1,3,8,10)$$


- Um Mux de 16x1
- Um Mux de 8x1
- Um Mux de 4x1

- 6.2. Sintetize a função de chaveamento dada pela tabela verdade ao lado utilizando um decodificador binário 3:8.


c	b	a	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Portas tristate

 
- Além de saída em 1 e 0, pode-se ter um terceiro estado de alta impedância (HI-Z).
- Usado para conexão em barramentos: apenas circuitos ativos acessam barramento, prevenindo curtos
 - Buffer (sem inversão): ativo alto
 - Buffer (sem inversão): ativo-baixo
 - Inversor tristate: ativo-alto
 - Inversor tristate: ativo-baixo




(a)

 

(b)

 

(c)

 


(d)

Portas tristate

Ex.: 8 linhas de decodificador compartilhando 1 linha de paridade



Obs.: 3 entradas de habilitação (enable)

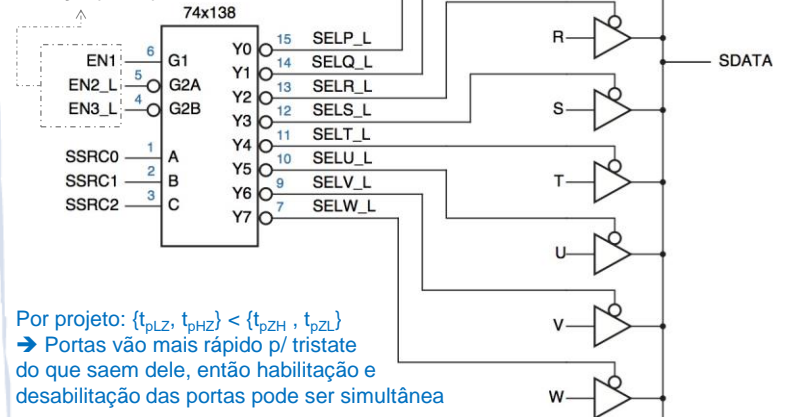

Por projeto: $\{t_{pLZ}, t_{pHZ}\} < \{t_{pZH}, t_{pZL}\}$
 → Portas vão mais rápido p/ tristate do que saem dele, então habilitação e desabilitação das portas pode ser simultânea



Portas tristate

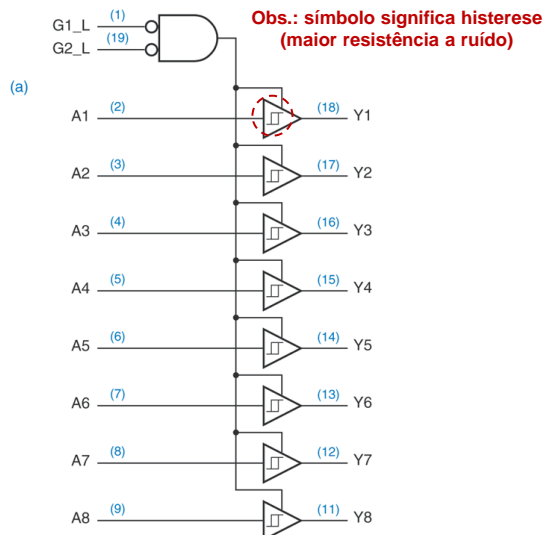 Circuito tristate comercial: para barramentos de 8 bits




Portas tristate

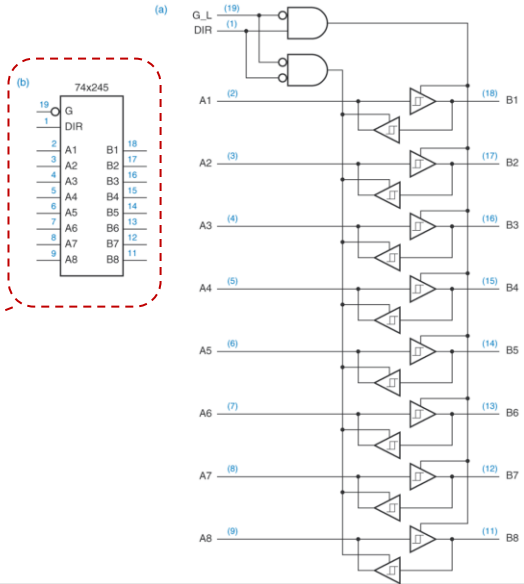 Circuito tristate comercial para conexão de barramentos de 8 bits: direção do fluxo de dados definida por entrada "DIR"




Portas tristate

 - Uso comum em computadores modernos: **circuitos de memória** compartilhando o mesmo barramento
 - Apenas um chip de memória pode **escrever** no barramento a qualquer momento
 - Os outros podem **ler** do barramento em paralelo
- ➔ Não aumenta "capacidade de transmissão", mas permite uso de menos fios para comunicação




Comparadores

 - Comparação entre palavras binárias é uma operação comum em sistemas digitais.
- Comparadores realizam essa função e podem indicar igualdade (= , ≠), e em alguns casos, relação aritmética (> , <).




Comparadores

 - (Não) OU-exclusivo – X(N)OR
 - São comparadores de 1 bit



$$Y = a \oplus b = \text{Dif}$$

Dif = 1, se entradas são diferentes

 


$$Y = (a \oplus b)' = \text{Eq}$$

Eq = 1, se entradas são iguais

- **Pergunta:** como fazer um comparador de n bits...?

Comparadores

 - Comparador (paralelo) de n bits
 - Compara bit a bit, duas palavras de n bits,
 - Sumariza o resultado




Comparadores “iterativos”

- Software iterativo:
for ($X_0 = \text{valor inicial}$, $i=0$; $i < n$; $i++$)
 $\text{out}_i = f(X_i, \text{in}_i)$; $X_{i+1} = g(X_i, \text{in}_i)$;
- Circuitos combinatórios “iterativos”:
 - n módulos idênticos cascadeados
 - Cada módulo possui:
 - Entradas e saídas primárias (in e out)
 - Entradas e saídas para **associação em cascata** (X)
 - Adequados para problemas que podem ser resolvidos com algoritmos iterativos.
 - Mas mais lentos que circuitos paralelos equivalentes


Comparadores “iterativos”

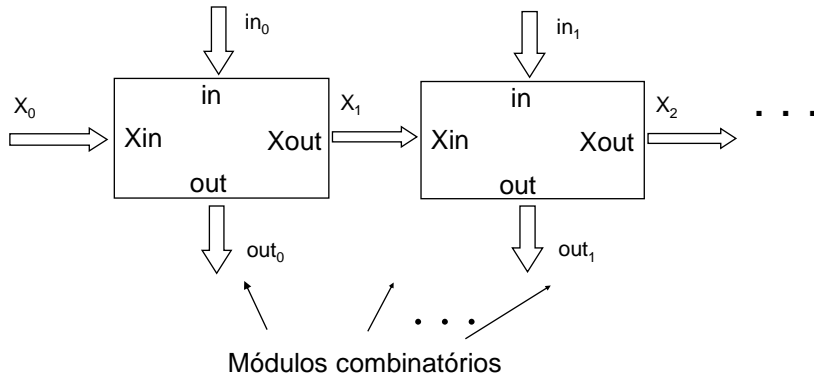- Cada módulo possui:
 - Entradas e saídas primárias (in e out)
 - Entradas e saídas para **associação em cascata (X)**




Comparadores “iterativos”

 - Módulo combinatório básico do comparador



 - Módulos do comparador associados em cascata




Comparador de magnitude


- Indica relação aritmética entre as palavras de dados comparadas
- **Pergunta** (comparação de 1 bit): quando $A_i > B_i$?
 - Resposta: quando $A_i = 1$ e $B_i = 0$
- **Pergunta** (comparação de n bits, sem sinal): como um humano faria essa comparação?
 - **Resposta:** analisar desigualdades dos bits, começando no mais significativo $\rightarrow A > B$ se
 - $A_3 > B_3$ (i.e. $A_3=1$ e $B_3=0$)
 - Ou se $A_3=B_3$ e $A_2 > B_2$
 - Ou se $A_3=B_3$ e $A_2=B_2$ e $A_1 > B_1$
 - Ou se $A_3=B_3$ e $A_2=B_2$ e $A_1=B_1$ e $A_0 > B_0$

Comparador de magnitude

 - $A=B$ se
 - $A_3=B_3$ e
 - $A_2=B_2$ e
 - $A_1=B_1$ e
 - $A_0=B_0$
- $A > B$ se
 - $A_3 > B_3$
 - Ou se $A_3=B_3$ e $A_2 > B_2$
 - Ou se $A_3=B_3$ e $A_2=B_2$ e $A_1 > B_1$
 - Ou se $A_3=B_3$ e $A_2=B_2$ e $A_1=B_1$ e $A_0 > B_0$
- $A_i > B_i$ se $A_i=1$ e $B_i=0$




Comparador de magnitude

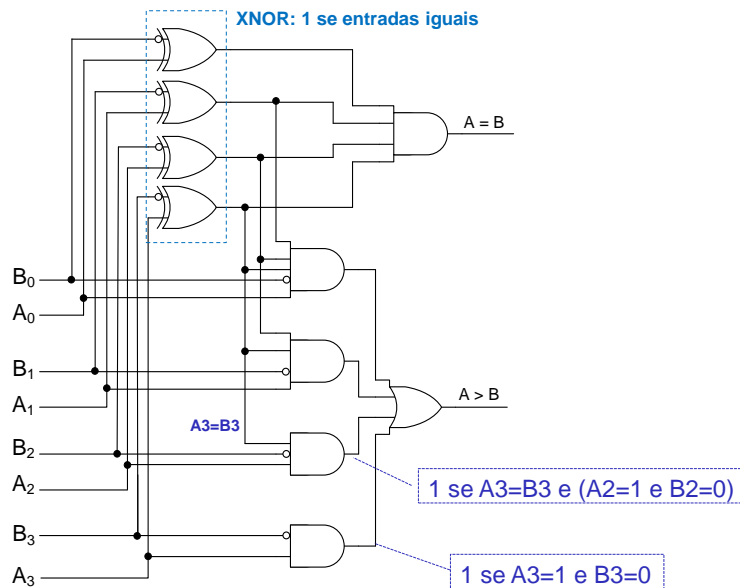

Comparador de magnitude

 - Pergunta: como obter as demais relações?



A dif. B


A <= B

A >= B

A < B

Comparador de magnitude

 - Pergunta: como obter as demais relações?



Comparador de magnitude: VHDL

- ```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity compmag is
port (inpA,inpB : in std_logic_vector(3 downto 0);
 greater, equal, smaller : out std_logic);
end compmag;

architecture compmag_arch of compmag is
begin
-- std_logic e std_logic_vector suportam comparações
greater <= '1' when (inpA > inpB) else '0';
equal <= '1' when (inpA = inpB) else '0';
smaller <= '1' when (inpA < inpB) else '0';
end compmag_arch;
```

## Somadores binários

- Soma binária: uma das operações aritméticas mais comuns em sistemas digitais
- Somador Binário combina dois operandos aritméticos usando as regras da soma binária
- Regras da soma são as mesmas para números sem sinal e para números em Complemento de 2
- Somador pode realizar uma subtração como a “soma do Minuendo com o complemento do Subtraendo”
  - Ou seja:  $a - b = a + (-b)$

85

## Meio Somador



- A soma de dois operandos de 1 bit produz 2 bits
  1. Resultado da soma, e
  2. “Vai-um” (*carry*)
- Operação realizada por “meio somador”
  - Não considera “vem-um”
  - Logo, não funciona para números de 2+ bits
    - Teste:  $0010 + 0110 \rightarrow$  sem o “vem-um”: 0100 (errado...)  
 $\rightarrow$  com o “vem-um”: 1000 (correto!!)

| $A_i$ | $B_i$ | $S_i$ | $C_{i+1}$ |
|-------|-------|-------|-----------|
| 0     | 0     | 0     | 0         |
| 0     | 1     | 1     | 0         |
| 1     | 0     | 1     | 0         |
| 1     | 1     | 0     | 1         |



86

## Meio Somador

  - Qual o circuito que implementa o meio somador?



| $A_i$ | $B_i$ | $S_i$ | $C_{i+1}$ |
|-------|-------|-------|-----------|
| 0     | 0     | 0     | 0         |
| 0     | 1     | 1     | 0         |
| 1     | 0     | 1     | 0         |
| 1     | 1     | 0     | 1         |

 xor  
 and

87


## Somador completo

- Usado para soma de operandos com 2+ bits
  - Entrada adicional para tratar o “vem-um” do bloco anterior (entrada “ $C_i$ ”)
- Como implementar um somador completo?
  - Pode-se combinar 2 meio somadores: meia-soma entre  $A_i$  e  $B_i$  seguida de meia-soma com  $C_i$ .
  - “Vai-um” se qualquer das somas levar a “vai-um”

| $A_i$ | $B_i$ | $C_i$ | $S_i$ | $C_{i+1}$ |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0         |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0         |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0         |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1         |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 0         |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 1         |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 1         |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1         |


88

## Somador completo

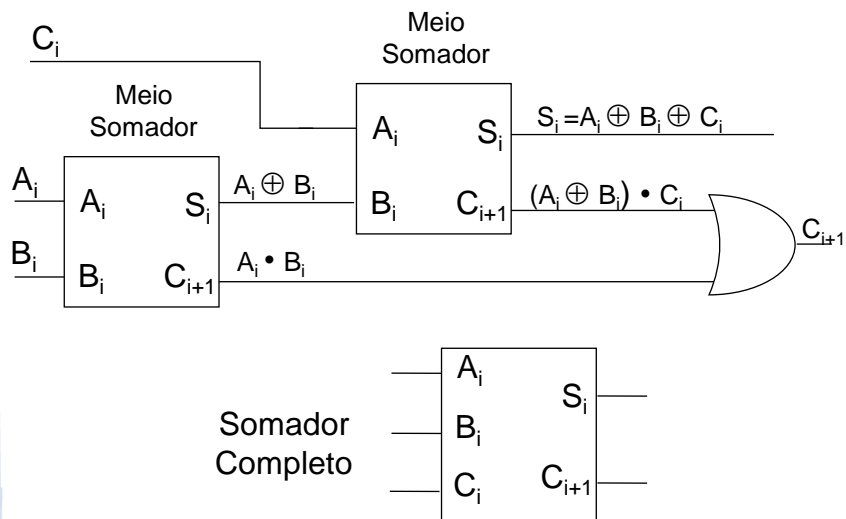

89

## Somador completo

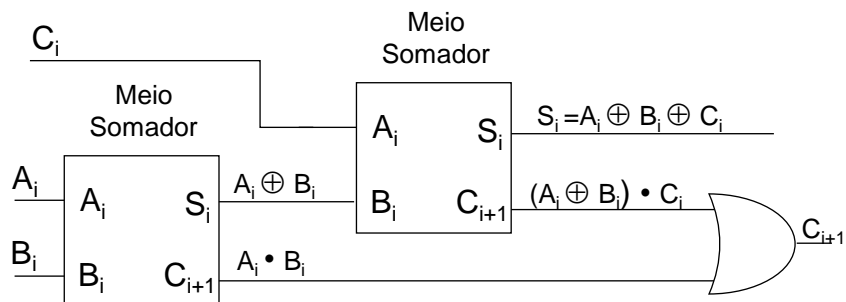

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i = A_i' \cdot B_i' \cdot C_i + A_i' \cdot B_i \cdot C_i' + A_i \cdot B_i' \cdot C_i' + A_i \cdot B_i \cdot C_i$$

$$C_{i+1} = A_i' \cdot B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i' \cdot C_i + A_i \cdot B_i \cdot C_i' + A_i \cdot B_i \cdot C_i \quad \leftarrow \text{mintermos}$$

$$= (A_i \oplus B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

$\leftarrow$  meio-somadores

$$= (A_i + B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$


$\leftarrow$  ANDs e ORs

$$= A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

$\leftarrow$  AND2

90

## Somador completo

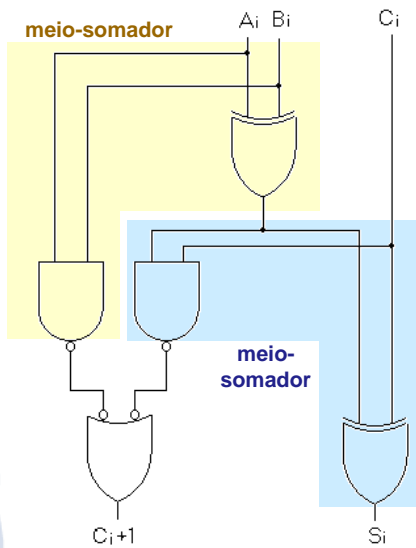


Combinação de meio-somadores:

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = (A_i \oplus B_i) \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$

→ Latência de  $C_{i+1}$ : 3

## Somador completo

 

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i \quad ; \quad C_{i+1} = A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i + A_i \cdot B_i$$


→ Latência de  $C_{i+1}$ : 2

## Somador binário de n bits

- **Pergunta:** dado um somador completo de 1 bit, como obter um somador de n bits?
- **Resposta simples:** associação em série (cascadeamento) de  $n$  somadores completos
- **Resultado:** “somadores com propagação de vai-um”, ou *ripple adders*:
  - Cada somador completo trata um bit da soma
  - O “Vai-um” de um estágio se conecta ao “Vem-um” do estágio seguinte.
  - O “Vem-um” do estágio menos significativo costuma ficar em 0 (ou usa-se um meio-somador)

93

## Somador binário de n bits

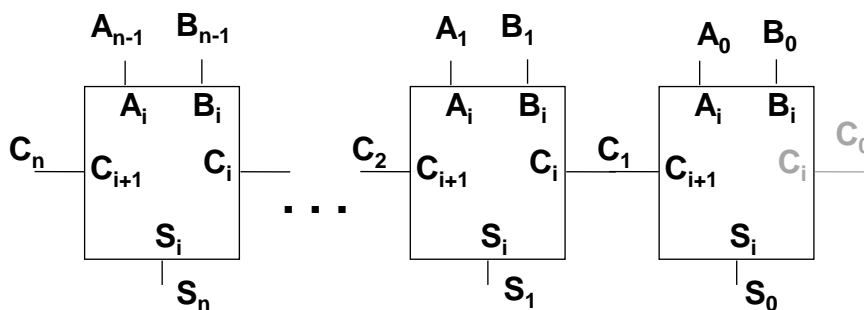

Somador binário de  $n$  bits com propagação de “vai-um”

→ **Problema?**

Latência de propagação de “vai-um” do estágio menos até o mais significativo é proporcional a  $n$ ...

94


## Somador binário de n bits

- **Pergunta:** como solucionar esse problema de latência?
- **Resposta:** montando circuito que calcula saída a partir das entradas diretamente
  - Ex.: Soma de produtos levaria a um atraso de apenas dois níveis (AND e OR)...
- **Resultado:** “somadores com antecipação de vai-um”, ou *carry look-ahead*
- Vamos tentar construir esse circuito...

95
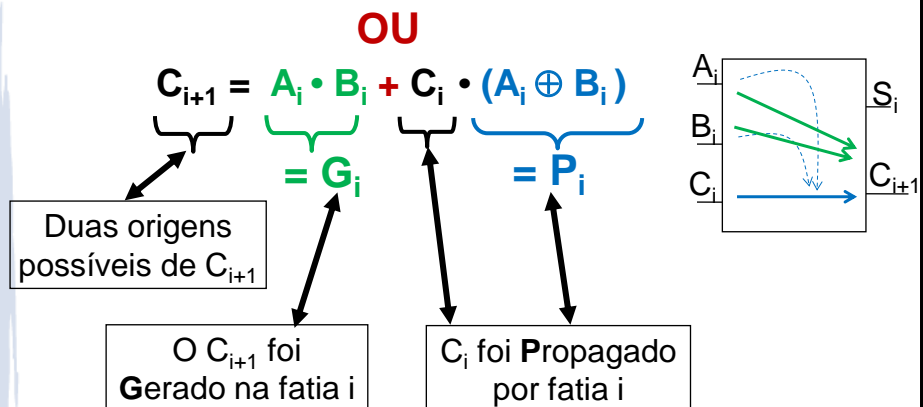
## Somador binário de n bits

- Antecipação de carry (*carry look-ahead*)



96



## Somador binário de n bits

- Antecipação de carry (*carry look-ahead*): generalizando

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0$$

$$(A_i \cdot B_i) \quad (A_0 \oplus B_0)$$

- Prosseguindo com a generalização:

$$C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1 = G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_0)$$

$$= \underbrace{G_1 + P_1 \cdot G_0}_{\text{geração}} + \underbrace{P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}_{\text{propagação}}$$

97

## Somador binário de n bits

- Prosseguindo com a generalização:

$$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2 = G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0)$$

$$= \underbrace{G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot G_0}_{\text{Geração nas fatias 0, 1 ou 2}} + \underbrace{P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}_{\text{Propagação nas fatias 0, 1 e 2}}$$

98

## Somador binário de n bits

- Prosseguindo com a generalização:

$$\begin{aligned}
 C_4 &= G_3 + P_3 \cdot C_3 = G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 \cdot G_1 \\
 &+ P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0) \\
 &= \underbrace{G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 +}_{\text{Geração nas fatias 1, 2 ou 3}} \\
 &\underbrace{P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0}_{\text{Geração na fatia 0}} + \underbrace{P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0}_{\text{Propagação nas fatias 0, 1, 2 e 3}}
 \end{aligned}$$

- $C_4$ : útil se bloco for conectado em outro bloco usando carry ripple.

99

## Somador binário de n bits

- Se conexão for feita com outro bloco usando carry look-ahead, podemos escrever:

$$C_{\text{BLOCO4}} = G_{\text{BLOCO4}} + P_{\text{BLOCO4}} \cdot C_0$$

onde:

$$\begin{aligned}
 G_{\text{BLOCO4}} &= G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + \\
 &P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0
 \end{aligned}$$

com  $G_i = A_i \cdot B_i$


$$P_{\text{BLOCO4}} = P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0$$

com  $P_i = (A_i \oplus B_i)$

100
 
## Somador binário de n bits

- Carry look-ahead: **Unidade somadora** de 1 bit




$$G_i = A_i \cdot B_i \quad ; \quad P_i = (A_i \oplus B_i)$$

101
 
## Somador binário de n bits


- Carry look-ahead: bloco para **cálculo antecipado** do carry



Podem ser usados para calcular C4 (útil para conectar blocos do tipo carry ripple) ou diretamente em um outro bloco de carry look-ahead


## Somador binário de n bits

- Circuito completo com 4 bits

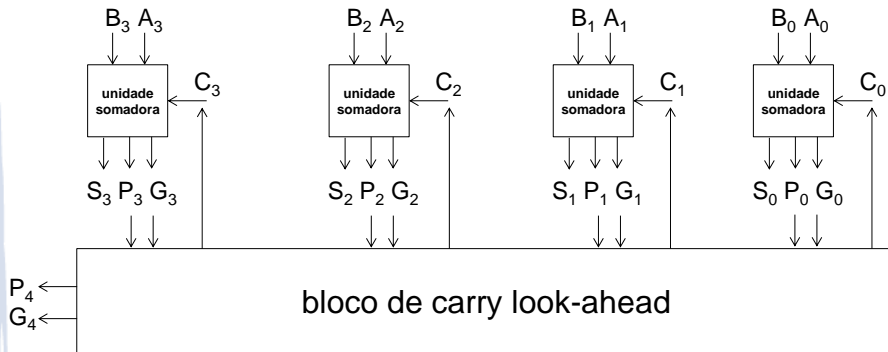

## Somador binário de n bits

- Circuito completo com 4 bits: custo

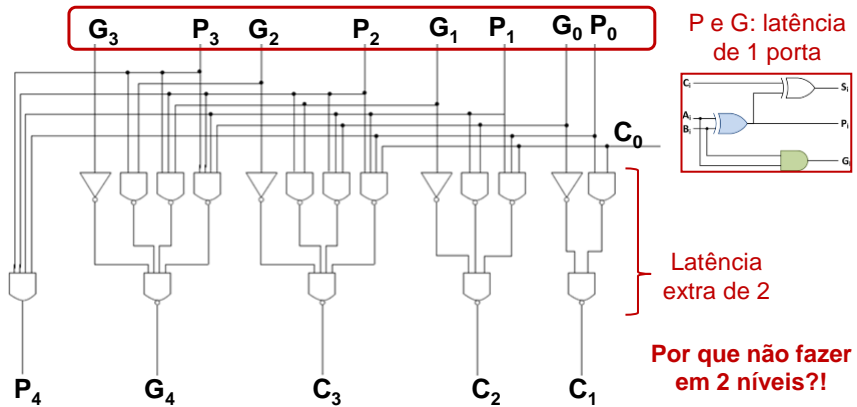

Fazer em 2 níveis seria inviável: 9 entradas  $\rightarrow$   $2^9$  mintermos possíveis...  
 Solução é um compromisso entre latência e tamanho do circuito

## Somador BCD

- Relembrando: código BCD
  - 4 bits, representação direta binária de 0 a 9
- Soma BCD: usa a adição binária com 4 bits, mas não é idêntica a ela...
  - Requer correção dos valores inválidos:
    - Aqueles acima de 9
  - Requer correção do “vai-um decimal”:
    - Diferente do vai-um hexadecimal (de 4 bits)

## Somador BCD

Comparação entre soma binária (4bits) e BCD

| Resultado da soma de 4 bits | Soma Hexa   | Vai-um Hexa | Soma BCD | Vai-um BCD | Correção                     |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------------------------|
| 0 a 9                       | 0 a 9       | 0           | 0 a 9    | 0          | -                            |
| 10 a 15                     | 10-15 (A-F) | 0           | 0 a 5    | 1          | Soma 6<br>$C_{BCD}=1$        |
| 16 a 19                     | 0-3         | 1           | 6 a 9    | 1          | Soma 6<br>$C_{BCD}=C_{hexa}$ |

↑  
Obs.: 9+9+1 (“vem-um”)

## Somador BCD

- Correção da soma BCD em relação ao resultado hexadecimal:

- Se resultado da soma entre A e F, **OU**
- Se  $\text{vai-um}_{\text{hexa}} = 1$

Lógica adicional sobre saída do somador hexa

- Nesse caso, ação a tomar:


- **Somar 6 (0110) à soma hexa**
- $\text{Vai-um}_{\text{BCD}} = 1$

Necessário um segundo somador

107

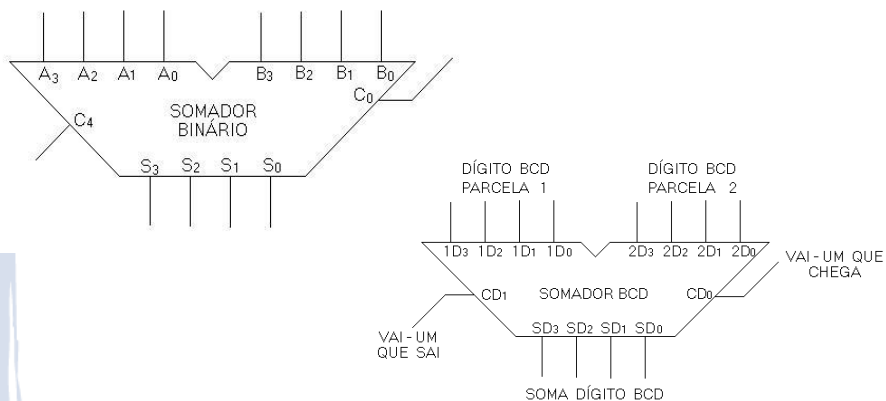
## Somador BCD

- Desafio: obter um Somador BCD a partir de um Somador Binário de (4 bits)



108

## Somador BCD

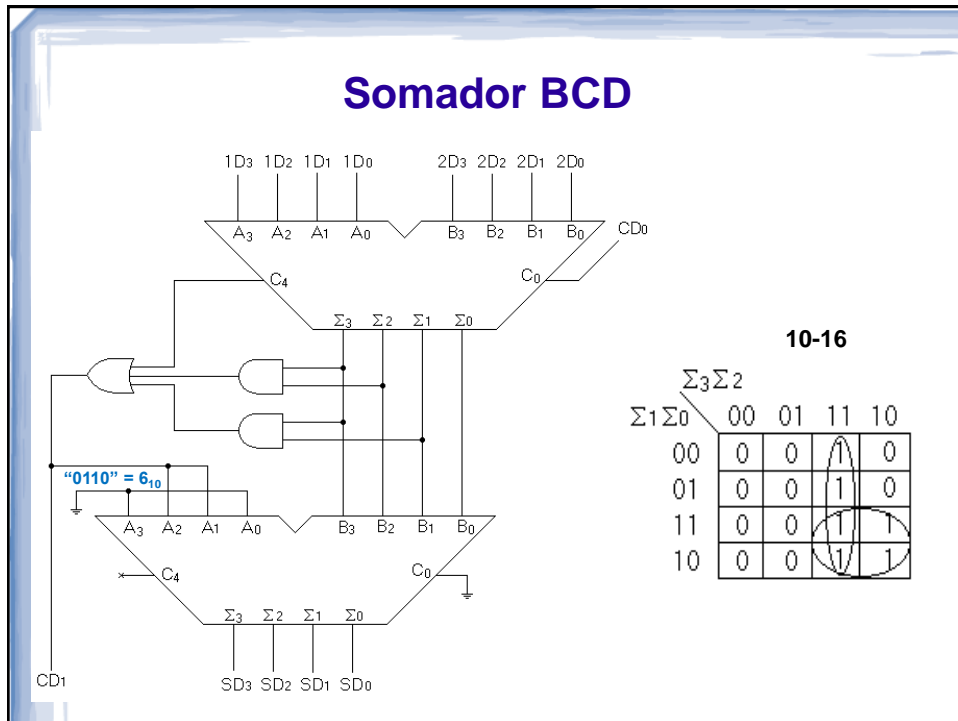

## Subtrator binário

- Pode ser construído da mesma forma que construímos o somador binário: a partir da tabela verdade...
- ... ou usar o circuito do somador!

| entradas          |   |   | saídas: +       |           | saídas: -     |           |
|-------------------|---|---|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| $c_{IN} [b_{IN}]$ | x | y | $\Sigma$ (soma) | $c_{OUT}$ | d (diferença) | $b_{OUT}$ |
| 0                 | 0 | 0 | 0               | 0         | 0             | 0         |
| 0                 | 0 | 1 | 1               | 0         | 1             | 1         |
| 0                 | 1 | 0 | 1               | 0         | 1             | 0         |
| 0                 | 1 | 1 | 0               | 1         | 0             | 0         |
| 1                 | 0 | 0 | 1               | 0         | 1             | 1         |
| 1                 | 0 | 1 | 0               | 1         | 0             | 1         |
| 1                 | 1 | 0 | 0               | 1         | 0             | 0         |
| 1                 | 1 | 1 | 1               | 1         | 1             | 1         |

## Subtrator binário

| $M_i$ | $S_i$ | $B_i$ | $R_i$ | $B_{i+1}$ |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0         |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1         |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1         |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1         |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 0         |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0         |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0         |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1         |

### Tabela Verdade do Subtrator Completo:

$$M_i - S_i - B_i$$

minuendo - subtraendo - borrow ("empresta um")

$$R_i = M_i' \cdot S_i' \cdot B_i + M_i' \cdot S_i \cdot B_i' + M_i \cdot S_i' \cdot B_i' + M_i \cdot S_i \cdot B_i$$

$$B_{i+1} = M_i' \cdot S_i + B_i \cdot M_i' + B_i \cdot S_i$$

## Subtrator binário

$$R_i = M_i' \cdot S_i' \cdot B_i + M_i' \cdot S_i \cdot B_i' + M_i \cdot S_i' \cdot B_i' + M_i \cdot S_i \cdot B_i$$

Comparando com somador

$$\left\{ \begin{array}{l} R_i = M_i \oplus S_i' \oplus B_i' \\ \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \\ S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i \end{array} \right.$$

negar entrada  $S_i$

saída é  $B_{i+1}'$ : usá-la no próximo estágio

$$B_{i+1} = M_i' \cdot S_i + B_i \cdot M_i' + B_i \cdot S_i =$$

$$[B_{i+1}]' = [M_i' \cdot S_i + (M_i' + S_i) \cdot B_i]' =$$

$$B_{i+1}' = M_i \cdot S_i' + (M_i + S_i') \cdot B_i' =$$

Comparando com somador

$$\left\{ \begin{array}{l} B_{i+1}' = M_i \cdot S_i' + M_i \cdot B_i' + S_i' \cdot B_i' \\ \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \\ C_{i+1} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i \end{array} \right.$$




## Subtrator binário

$$R_i = M_i \oplus S_i' \oplus B_i'$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

Subtrator Completo

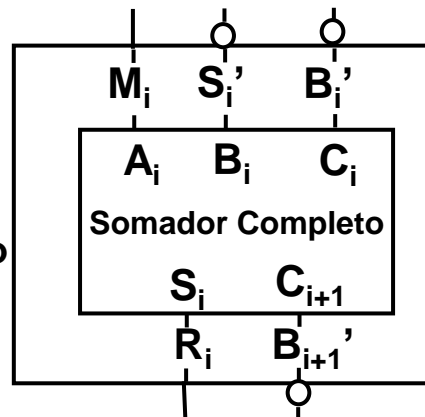


$$B_{i+1}' = M_i \cdot S_i' + M_i \cdot B_i' + S_i' \cdot B_i'$$

$$C_{i+1} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_i + B_i \cdot C_i$$

## Subtrator binário

- Essa correspondência tem uma razão simples:  $m - s = m + (-s)$ 
  - Logo: **operação de subtração** pode ser construída **a partir** de uma **operação de adição** em um **somador completo**
- Procedimento:
  - **Complementar bit a bit** o subtraendo ( $S_i$ )
  - Somar resultado a minuendo ( $M_i$ ), lembrando de fazer  $C_0 = 1$  no somador completo para obter o complemento de 2 de ( $S_i$ )

## Subtrator binário

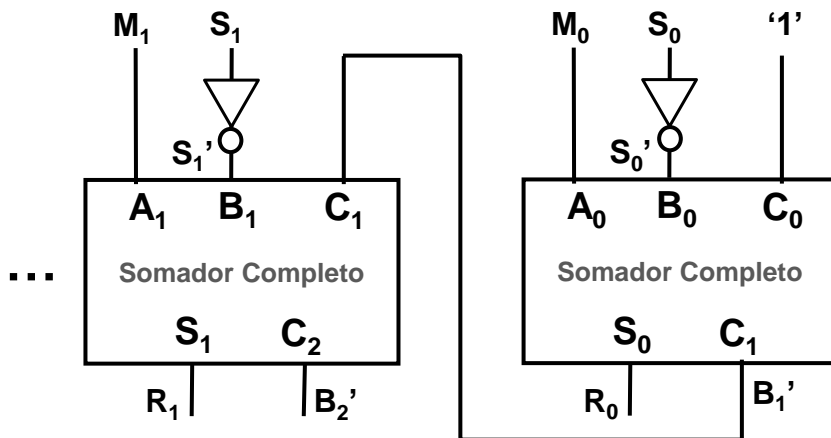

**Nota: no final, precisa detectar transbordo (verificar se sinais na entrada diferem dos sinais de saída)**

## Lição de Casa

- Leitura Obrigatória:
  - Capítulo 6 do Livro Texto, ênfase em 6.4, 6.5, 6.7, 6.8.
- Exercícios obrigatórios:
  - Capítulo 6 do Livro Texto.

## Bibliografia Adicional

- Fregni, Edson; Saraiva, Antônio. *Engenharia do Projeto Lógico Digital*. Editora Edgard Blücher Ltda. São Paulo, SP, Brasil, 1.995;
- Ranzini, Edith; Fregni, Edson. Teoria da Comutação: Introdução aos Circuitos Digitais (Partes 1 e 2). Notas de Aula de PCS214, PCS/EPUSP, Agosto de 1.996.
- Tocci, Ronald; Widmer, Neal S. *Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações*. 8ª Edição, Pearson/Prentice-Hall, São Paulo, 2.003.