

PCS 3115

Sistemas Digitais I

Circuitos Combinatórios

Blocos Básicos: **(De)Codificadores**

Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.

versão: 3.0 (Jan/2016)

Adaptado por Glauber (2018)

Blocos básicos


- Codificadores e Decodificadores (HOJE)
- (De) Multiplexadores
- Portas tri-state
- Comparadores
- Somadores/Subtratores
- **16 de maio: P2**
- Multiplicadores
- ULA
- Gerador/Detector de Paridade

Contexto

- Circuitos SSI: *small scale integration*
 - Até ~20 transistores
 - Circuitos bastante simples, como portas lógicas NOT e AND, OR, XOR de 3 entradas
- Circuitos MSI: *medium scale integration*
 - Até ~200 transistores
 - São os circuitos que veremos neste módulo: codificadores, multiplexadores, somadores, etc.

Decodificador

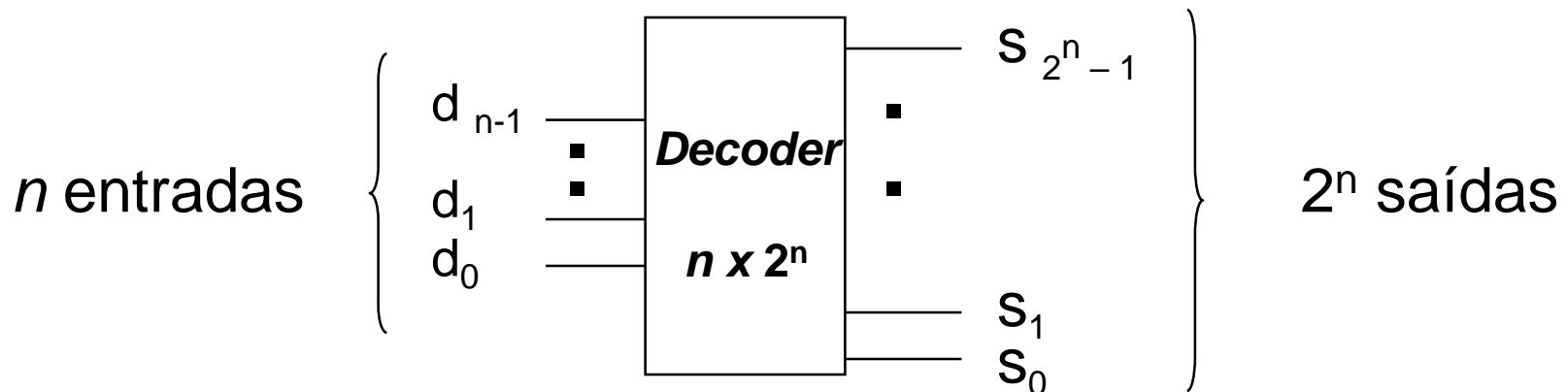- Converte código de entrada em código de saída
 - Bloco combinatório lógico que possui n entradas e (até) 2^n saídas
 - Tipo comum: codificador para código 1-de- m
 - Para cada combinação de valores das n entradas, **apenas uma saída é ativada**




Decodificador 1-de-m

- Funcionamento:
 - Entradas formam uma palavra binária de n bits
 - Palavra de entrada pode assumir os valores de 0 a $2^n - 1$
 - As 2^n saídas S_i são indexadas de 0 a $2^n - 1$
 - Saída ativada S_i é aquela cujo índice i corresponde ao valor da palavra binária de entrada
- Exemplo
 - Entradas = 011 (3_{10}); ativa-se a saída S_3
 - Entradas = 101 (5_{10}); ativa-se a saída S_5

Decodificador de 3 bits

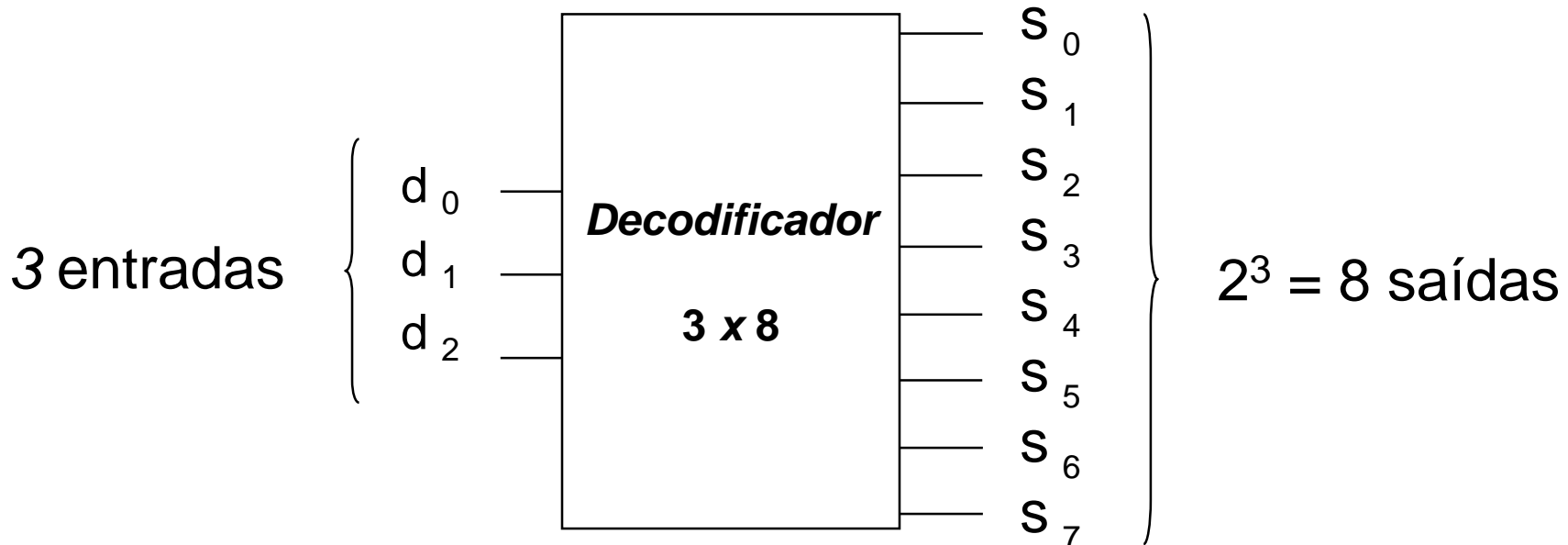- Símbolo funcional (convenção):
 - Entradas à esquerda
 - Saídas à direita
 - Índice menor indica bit menos significativo na palavra binária



Decodificador de 3 bits

- Tabela verdade


Saída S_2 é
ativada...

2 em
decimal

ENTRADAS			SAÍDAS							
d_2	d_1	d_0	S_7	S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Decodificador de 3 bits

Circuito interno: mintermos!

 

$$S_0 = D_2' \cdot D_1' \cdot D_0'$$

$$S_1 = D_2' \cdot D_1' \cdot D_0$$

$$S_2 = D_2' \cdot D_1 \cdot D_0'$$

$$S_3 = D_2' \cdot D_1 \cdot D_0$$

$$S_4 = D_2 \cdot D_1' \cdot D_0'$$

$$S_5 = D_2 \cdot D_1' \cdot D_0$$

$$S_6 = D_2 \cdot D_1 \cdot D_0'$$

$$S_7 = D_2 \cdot D_1 \cdot D_0$$

$$S_i = m_i$$

Decodificador com Enable


- Entrada adicional: Enable
 - Permite habilitar/desabilitar o bloco todo
- SE Enable ativo
 - Funcionamento normal: apenas uma saída ativa
- SE Enable inativo
 - Nenhuma saída ativa, independente do código nas entradas de endereço
- Atua em todos os mintermos

Decodificador com Enable

Ex: Decodificador 3 por 8, com **ENABLE** (EN)


ENTRADAS				SAÍDAS							
EN	d ₂	d ₁	d ₀	S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0

Decodificador com Enable

 

Como adicionar
o enable?

Decodificador com Enable

 


$$S_0 = EN \cdot D_2' \cdot D_1' \cdot D_0'$$

⋮

⋮
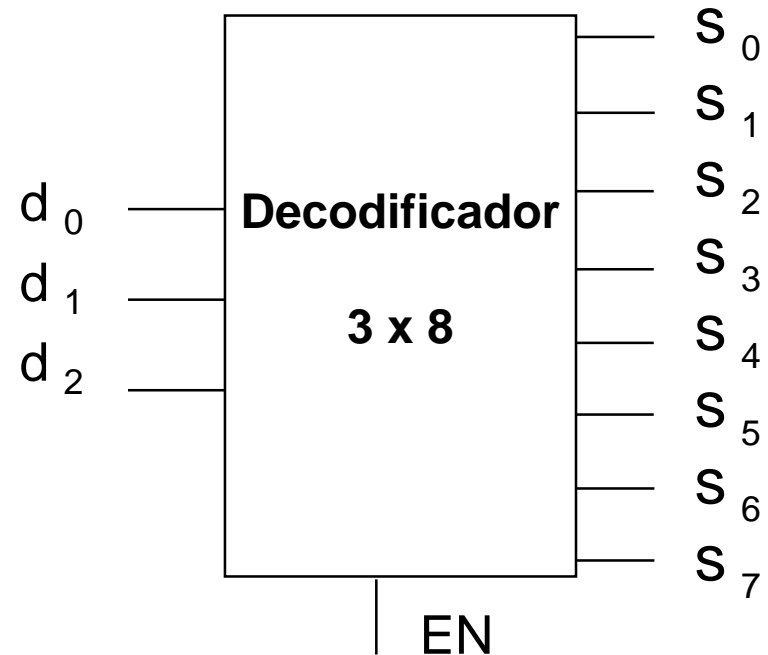
$$S_7 = EN \cdot D_2 \cdot D_1 \cdot D_0$$





Decodificador: active-low

- Decodificadores podem ter as saídas invertidas (complementadas)
 - Diz-se que as saídas são *active-low* – ativas em ZERO
 - Logo, saídas inativas = 1; a única saída ativa = 0
- Implicações:
 - Na tabela verdade: inversão nas saídas
 - No circuito: uso de **NAND** no lugar de AND
 - Nomenclatura: S_i'
 - Cada saída é um **maxtermo** dos bits de entrada


Decodificador: active-low

- Entrada ENABLE também pode ser *active-low*
- SE Enable'=0, circuito habilitado
- SE Enable'=1, saídas todas desabilitadas
- Implicações
 - Na tabela verdade: inversão na entrada
 - No circuito: uso de inversor
 - Nomenclatura: EN'

Decodificador: active-low

  

$$S_3' = d_1' + d_0'$$

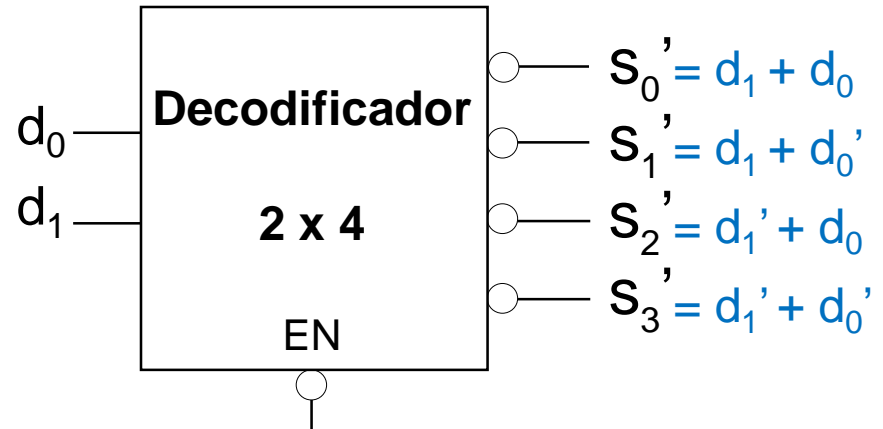

Entradas			Saídas			
EN'	d ₁	d ₀	S ₃ '	S ₂ '	S ₁ '	S ₀ '
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	X	X	1	1	1	1

Decodificadores Decimais

- Decodificador BCD (Binary Coded Decimal) para decimal
 - Entrada: 1 dígito BCD (4 bits)
 - Palavras válidas: 0000 a 1001 (0 a 9)
 - Saída: 10 saídas ($<2^4$)
 - Saída ativa: corresponde à palavra da entrada
 - Saídas são todas inativas se:
 - Enable = Falso OU
 - Palavra de entrada > 1001 (inválida)

Decodificadores Decimais



Decodificadores Decimais


EN	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀	S ₉	S ₈	S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Decodificadores: cascadeamento

- Objetivo: expansão de capacidade:
 - Decodificadores $2 \times 4 \rightarrow 3 \times 8 \rightarrow 4 \times 16 \rightarrow 5 \times 32 \rightarrow n \times 2^n$
- Estratégia: combinar decodificadores menores, usando entrada de habilitação
- **Exemplo:** montar decodificador 3×8 sem entrada de habilitação a partir de dois decodificadores 2×4 com entrada de habilitação


Decodificadores: cascadeamento

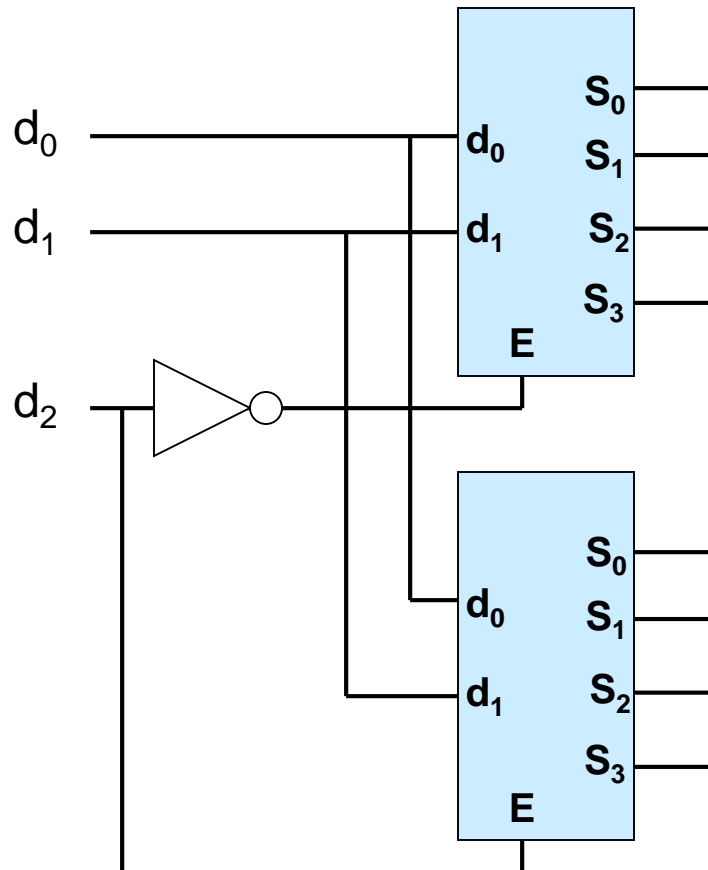- Decodificador 3x8, sem entrada de habilitação



Exercício: como adicionar uma entrada de habilitação neste circuito?

Decodificadores: Símbolo alternativo

 


Entradas			Saídas			
E	d_1	d_0	S_3	S_2	S_1	S_0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Tabela verdade

Decodificador: uso (memórias)

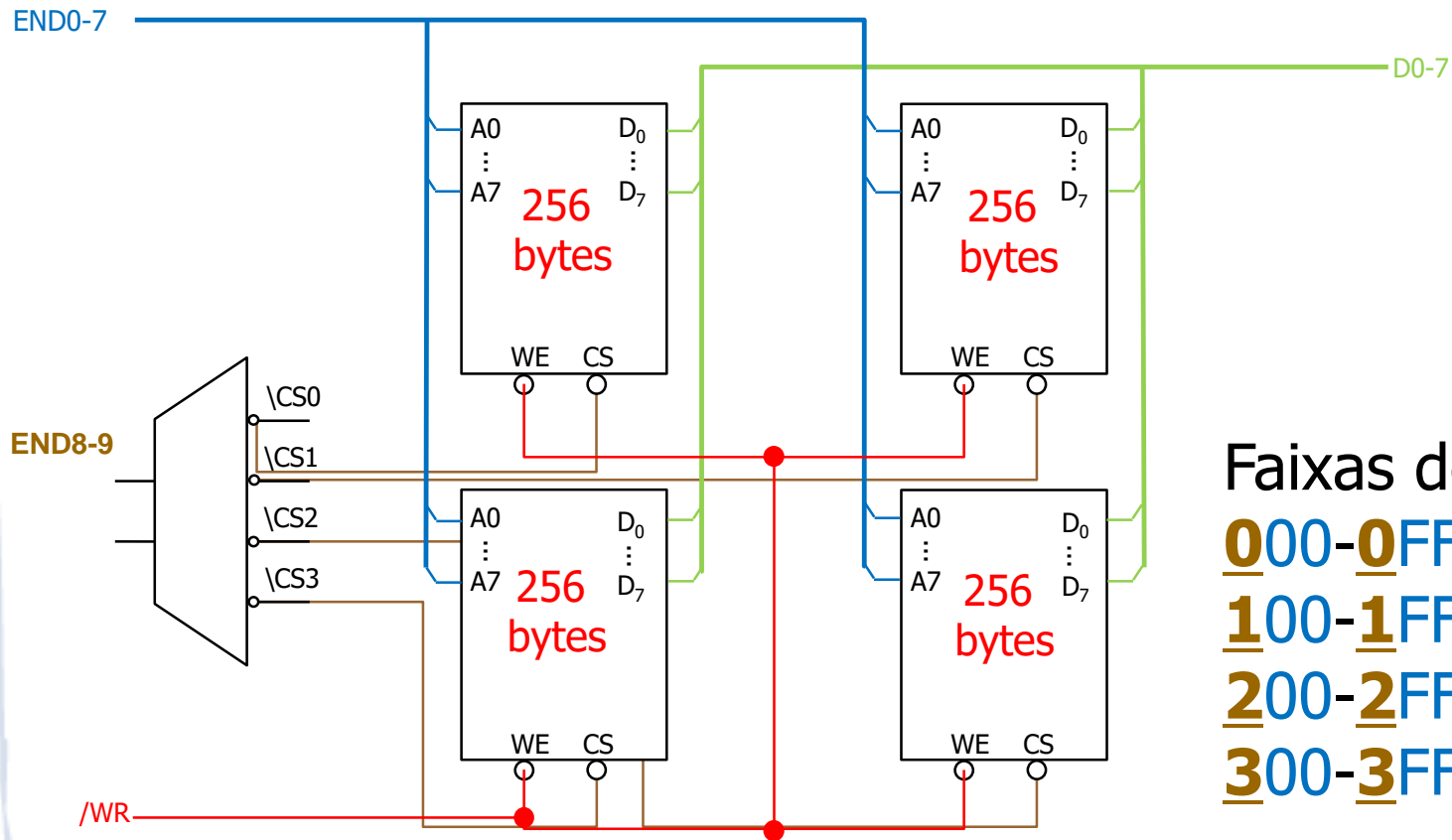Exercício: Dada 4 memórias RAM 256 x 1 byte, obter uma de 1kB.



Faixas de endereço

000-0FF h

100-1FF h

200-2FF h

300-3FF h


Decodificadores: uso (síntese)

- Síntese de funções de chaveamento
 - Saídas dos decodificadores são os mintermos para as variáveis de entrada
 - 1ª forma canônica: Função = $\Sigma_{\text{mintermos}}$
- **Exemplo:**
 - $F(d,c,b,a) = \Sigma(0,1,5,9,12)$

Decodificadores: uso (síntese)

- Exemplo: ativo-alto → soma de mintermos

$$F(c,b,a) = \Sigma(0,1,5,7)$$

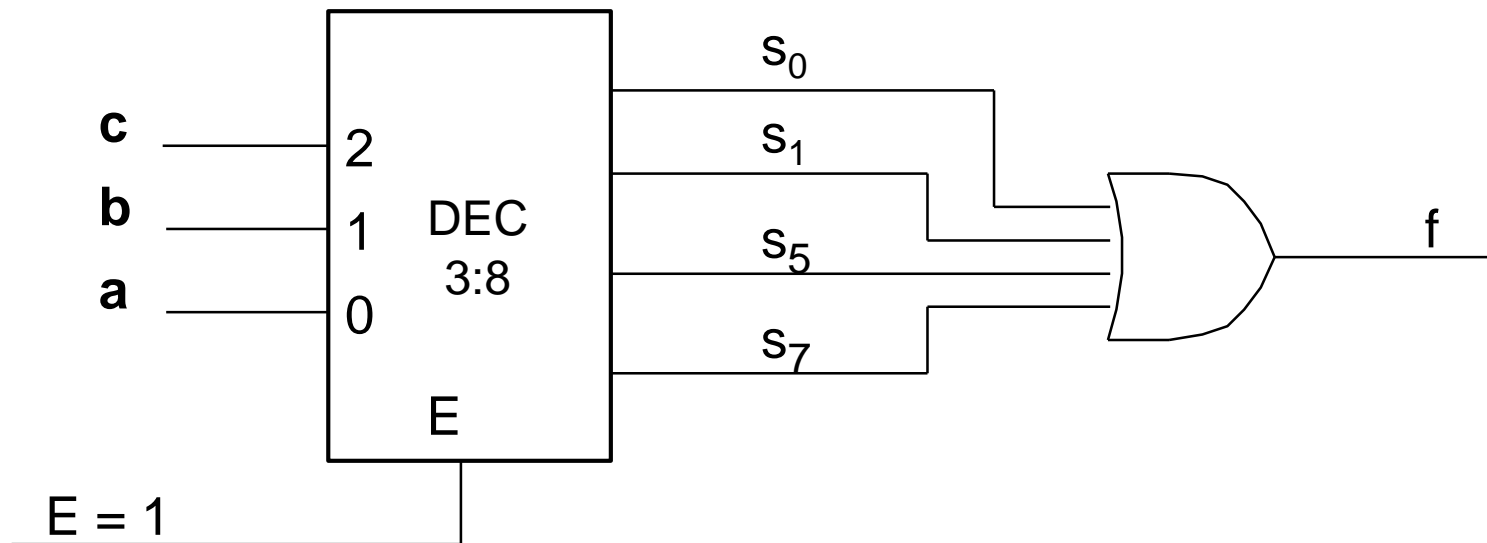


Decodificadores: uso (síntese)

- Exemplo: ativo-baixo \rightarrow produto de maxtermos

$$F(c,b,a) = \Sigma(0,1,5,7)$$

$$= \prod(2,3,4,6)$$

 

Decodificador 3 x 8: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity decoder is
    port (d : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          s : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end decoder;

architecture decoder_arch of decoder is
begin
    with d select
        s <= "00000001" when "000",
            "00000010" when "001",
            "00000100" when "010",
            "00001000" when "011",
            "00010000" when "100",
            "00100000" when "101",
            "01000000" when "110",
            "10000000" when "111",
            "00000000" when others;
end decoder_arch;
```

Decodificador 3 x 8 com EN: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity decoder is
    port (d      : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          en     : in STD_LOGIC;
          s      : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end decoder;

architecture decoder_arch of decoder is
begin
    s <= "00000000" when (en = '0')   else -- com enable
        "00000001" when (d = "000")  else
        "00000010" when (d = "001")  else
        "00000100" when (d = "010")  else
        "00001000" when (d = "011")  else
        "00010000" when (d = "100")  else
        "00100000" when (d = "101")  else
        "01000000" when (d = "110")  else
        "10000000" when (d = "111")  else
        "00000000";
end decoder_arch;
```


Decodificadores de 7 segmentos

- Decodificadores para acionamento de *displays* de 7 segmentos
 - de BCD para 7 segmentos
 - de binário para 7 segmentos
- Entradas: 4 bits
- Saídas: 7 bits, código 7 segmentos


Codificadores

Display de 7 segmentos

Os sete segmentos

 

O traçado dos algarismos

 


Decodificadores: BCD – 7 segmentos

Tabela verdade

Decimal	EN	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀	a	b	c	d	e	f	g
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	1		1	1				
2	1	0	0	1	0	1	1		1	1		1
3	1	0	0	1	1	1	1	1	1			1
4	1	0	1	0	0		1	1			1	1
5	1	0	1	0	1	1		1	1		1	1
6	1	0	1	1	0	1		1	1	1	1	1
7	1	0	1	1	1	1	1	1				
8	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	0	0	1	1	1	1	1		1	1
10	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
								
15	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0



Codificadores

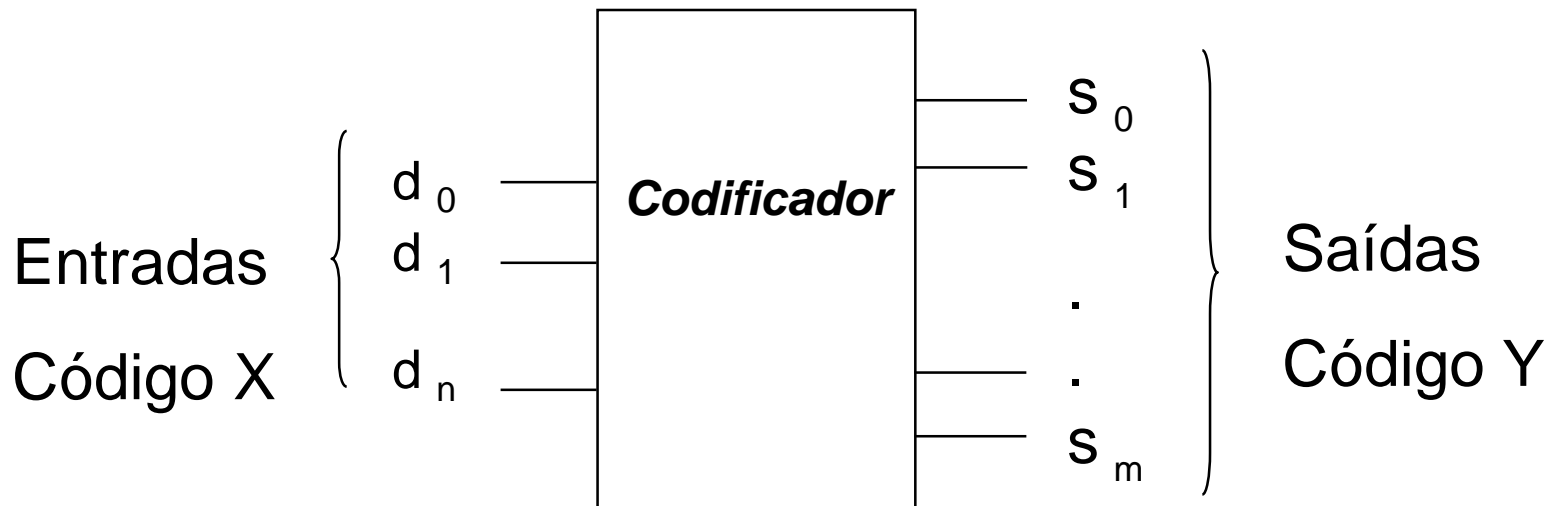- Codificadores
 - Geram um código específico: transformam um código (maior) em outro (menor)
 - Ex.: código 1 entre $2^n \rightarrow$ código binário



Codificadores: Binário “ $2^n : n$ ”

 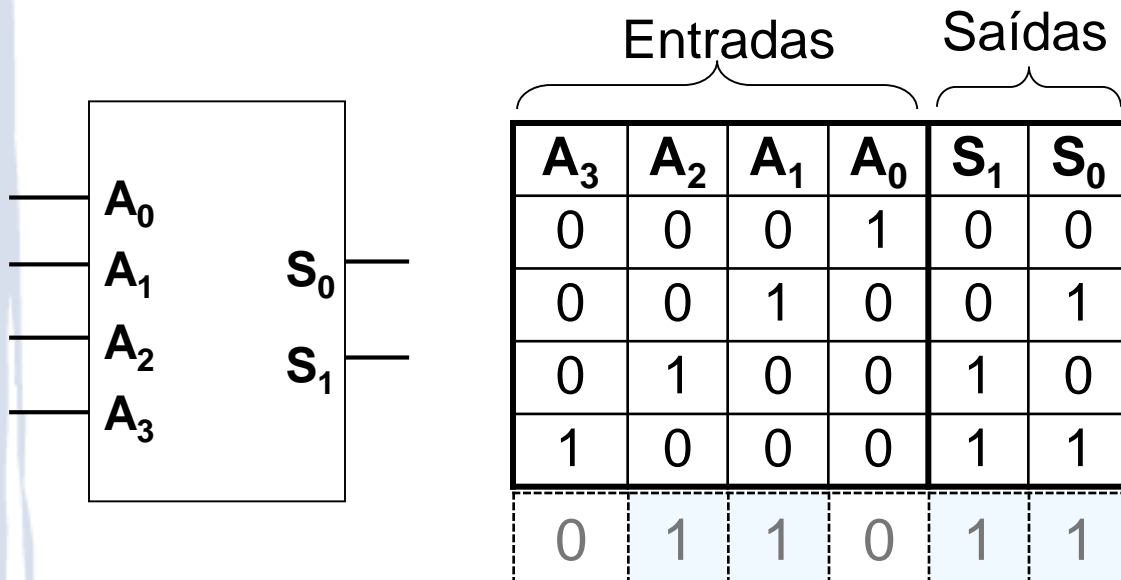- Codificador binário 4:2
- Problema em potencial:
 - Mais de uma entrada em 1 pode resultar em erro
 - Ex.: 0110 \rightarrow 11 (mesmo resultado obtido com 1000)



Codificadores: Binário “2ⁿ : n”

- Codificador binário 4:2 **com prioridade**
 - Entradas têm níveis de prioridade: elimina o problema anterior (perceba os “don’t care”)
 - Resolução: construir o mapa de Karnaugh

Entradas				Saídas	
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	S ₁	S ₀
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1
0	1	1	0	1	0

← prioridade

		A ₁ A ₀		
A ₃ A ₂	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$S_1 = A_3 + A_2$$

		A ₁ A ₀		
A ₃ A ₂	00	01	11	10
00			1	1
01				
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1


$$S_0 = A_3 + A_1 \cdot A'_2$$

Codificadores: Binário “ $2^n : n$ ”

- Codificador binário 4:2 **com prioridade**
 - Entradas têm níveis de prioridade: elimina o problema anterior (perceba os “don’t care”)
 - Usando o mapa de Karnaugh

Entradas				Saídas	
A_3	A_2	A_1	A_0	S_1	S_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1
0	1	1	0	1	0

← prioridade

 

Codificadores: uso

- Reduzem o número de fios e aplicações com diversas entradas
 - Ex.: codificador de teclado (em vez de ter um fio por tecla, valor de cada tecla pode ser antes codificado)
- Regular entradas com diferentes prioridades
 - Ex.: controle de interrupções em computadores
- Conversão entre sistemas numéricos
 - Ex.: o codificador BCD (Binary Coded Decimal – Decimal Codificado em Binário) apresenta 10 entradas, resultando em 4 bits de saída em binário: A5 → 0101, A8 → 1000, etc.

Codificadores: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity priority_encoder is
    port (A      : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          en     : in STD_LOGIC;
          S      : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
end priority_encoder;

architecture arch of priority_encoder is
begin
    S <= "000" when (en = '0') else -- com enable
        "111" when (A(7) = '1') else -- maior prioridade
        "110" when (A(6) = '1') else
        "101" when (A(5) = '1') else
        "100" when (A(4) = '1') else
        "011" when (A(3) = '1') else
        "010" when (A(2) = '1') else
        "001" when (A(1) = '1') else
        "000" when (A(0) = '1') else -- menor prioridade
        "000";
end arch;
```

Lição de Casa

- Leitura sugerida:
 - Capítulo 6 do Livro Texto, ênfase em 6.4 e 6.5.
- Exercícios sugeridos:
 - Capítulo 6 do Livro Texto - (De)Codificadores.