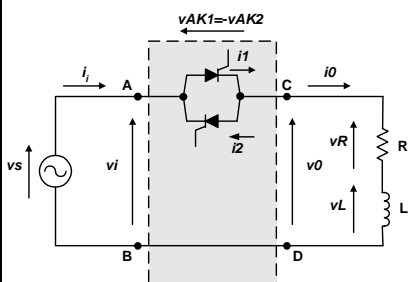


# Controladores de Tensão CA Monofásicos


## Curvas de Projeto
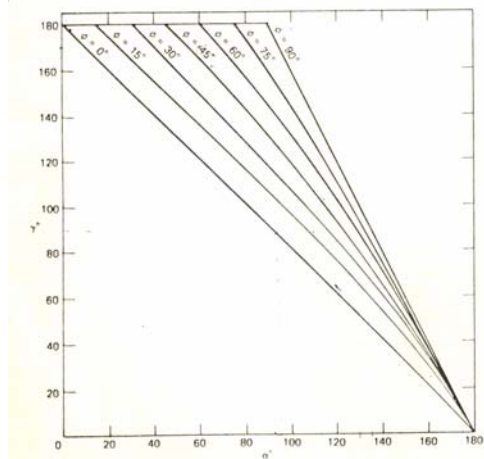
### CONTROLADOR DE TENSÃO CA MONOFÁSICO Ângulo de Condução – Carga RL




$$\text{sen}(\beta - \phi) = \text{sen}(\alpha - \phi) \cdot e^{[\alpha - \beta] \tan \phi}$$

$$\gamma = \beta - \alpha \leq 180^\circ$$



## CONTROLADOR DE TENSÃO CA MONOFÁSICO
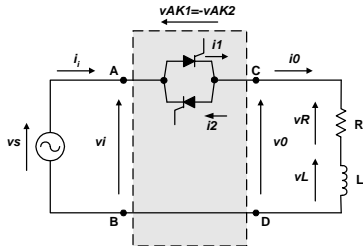
### Corrente Média Normalizada por Tiristor – Carga RL




$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - e^{-(\alpha - \omega.t) \tan \phi} \cdot \text{sen}(\alpha - \phi)$$

$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} ; I_{base} = \frac{\sqrt{2} \cdot V}{Z}$$


$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega.L)^2} ; \phi = \arctan(\omega.L/R)$$
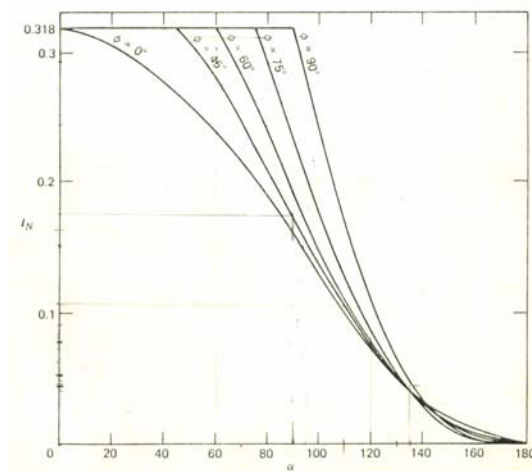
$$I_N = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta - \gamma + \alpha} i_N d\omega t$$



## CONTROLADOR DE TENSÃO CA MONOFÁSICO
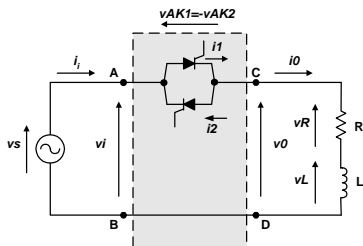
### Corrente RMS Normalizada por Tiristor – Carga RL




$$i_N = \text{sen}(\omega.t - \phi) - e^{-(\alpha - \omega.t) \tan \phi} \cdot \text{sen}(\alpha - \phi)$$

$$i_N = \frac{i(\omega.t)}{I_{base}} ; I_{base} = \frac{\sqrt{2} \cdot V}{Z}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega.L)^2} ; \phi = \arctan(\omega.L/R)$$

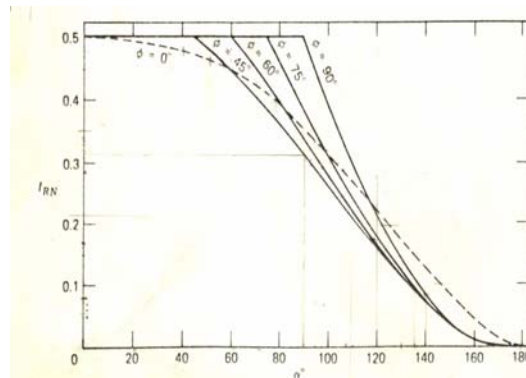
$$I_{RN} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta - \gamma + \alpha} i_N^2 d\omega t}$$



## CONTROLADOR DE TENSÃO CA MONOFÁSICO

### Amplitude dos três primeiros Harmônicos

#### Carga Resistiva - R

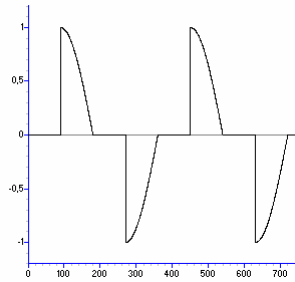

$$H_{n\alpha} = \frac{\text{valor rms do } n^{\circ} \text{ harmônico no ângulo } \alpha}{\text{valor rms da corrente de linha para } \alpha = 0^{\circ}}$$

$$H_{n\alpha} = \frac{I_n(\alpha)}{I_n(\alpha = 0^{\circ})}$$

