

# PMR3303 Eletrônica Digital para Mecatrônica

Prof. Dr. Celso M. Furukawa

Lista de Exercícios 11 (P2)

Entrega até 17/05/2019

(Os autores das melhores respostas, elaboradas de forma **comentada**, correta e clara, serão convidados a publicá-las na página de PMR3303 e receberão o número de Digis indicados nas questões.)

Q1. (+4 Digis) Efetue as operações aritméticas a seguir representando as parcelas em complemento de 2 e com o número de bits indicado em cada item. Converta os resultados finais em decimal com sinal.


- a) Usando o menor número necessário de bits, efetue:  $54 - 28$ .
- b) Usando 7 bits, efetue:  $-54 - 28$ .

Q2. (+4 Digis) Construa a função  $F$  representada no mapa de Karnaugh da figura FQ2 usando um multiplexador 8:1. Use as entradas  $a_3, a_2$  e  $a_1$  como bits de seleção do multiplexador, e  $a_0$  para compor os bits de entrada.

Q3. (+8 Digis) A figura FQ3 mostra uma unidade aritmética e a tabela das operações que ela é capaz de efetuar. O bloco U1 é um somador completo de 3 bits e o bloco U2 é um extensor aritmético. Determine as expressões booleanas dos circuitos das saídas  $y[2:0]$  e  $a_{0E}$  do bloco U2, simplificadas na forma de soma de produtos. Não é necessário desenhar o diagrama lógico.

		$F(a[3:0])$			
		$a_1a_0$ 00	01	11	10
$a_3a_2$	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	1	0	0	1
	10	1	1	1	1

Figura FQ2

 

$s_1 s_0$	F
0 0	$A + B + c_0$
0 1	$A + 1$
1 0	$(A - B)_{C2}$
1 1	$(A - 1)_{C2}$

Figura FQ3

Q4. (+4 Digis) A figura FQ4 apresenta o símbolo e a tabela característica de um latch com *clear* assíncrono ativa em zero. Mostre como construí-lo usando um latch SR positivo ou SR negativo, a sua escolha. Desenhe o circuito e a tabela característica do latch SR escolhido.

 


Figura FQ4

Q5. (+8 Digis) Considere que o mapa de Karnaugh da figura FQ2 represente um circuito combinacional de entrada  $a[3:0]$  formada por um barramento de 4 bits e saída  $F$  de um bit. Em linguagem Verilog, faça:

- a) Um módulo de nome MQ2 que implemente a função  $F$ .
- b) Um módulo *testbench* para executar a simulação do módulo MQ2. A simulação deve testar todas as combinações de entrada e imprimir os valores de entrada e saída.

### Algumas Respostas

Q1a) 7bits: 001 1010 (+26); b) 010 1110 (+46, overflow)

Q2) Entradas de dados do mux:  $I[7:0] = \{a_0', a_0', 1, 1, a_0, a_0, 0, 0\}$

Q3)  $y_i = b_i \cdot s_1 + s_1 \cdot s_0 + b_i \cdot s_1' \cdot s_0'$  ( $i = 0, 1, 2$ );  $c_{0E} = s_1' \cdot s_0 + s_1 \cdot s_0' + \{c_0 \cdot s_0' \text{ ou } c_0 \cdot s_1'\}$

Q4) Latch positivo:  $S = \overline{Clr} \cdot C \cdot D$ ,  $R = Clr + C \cdot D'$ . Latch negativo:  $S' = Clr + C' + D'$ ,  $R' = \overline{Clr} \cdot (C' + D)$ .