

$$b) P = \Delta V \cdot i$$

$$P = 27,4 \cdot 125$$

$$P = 3,42 \cdot 10^3 \text{ W}$$


$$\text{ou}$$
$$P = 3,42 \text{ kW}$$

$$E_{1h} = P \cdot \Delta t$$
$$= 3,42 \cdot 10^3 \cdot 3600$$
$$= 1,23 \cdot 10^7 \text{ J}$$

$$E_{1h} = 3,42 \text{ kW} \cdot 1h$$

$$E_{1h} = 3,42 \text{ kWh}$$

25.32, p. 161/162

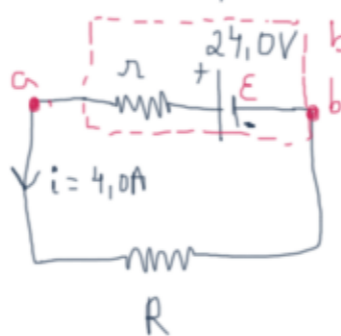

$$V_{ab} = V_a - V_b = 21,2 \text{ V}$$

$$a) r = ?$$

Se começarmos a percorrer o caminho em b e terminarmos em a passando pela bateria:

$$V_b + \mathcal{E} - r \cdot i = V_a$$

$$\mathcal{E} - r \cdot i = V_a - V_b$$

$$\mathcal{E} - r \cdot i = V_{ab}$$

$$r = \frac{\mathcal{E} - V_{ab}}{i} \rightarrow r = \frac{24,0 - 21,2}{4,0} = 0,70 \Omega$$

$$b) R = ?$$

Começando em a:



$$V_a = R \cdot i + \mathcal{E} - r \cdot i = V_a$$

$$-R \cdot i + \mathcal{E} - r \cdot i = 0$$

$$R = \frac{\mathcal{E} - r \cdot i}{i} = \frac{24,0 - 21,2}{4,0} = 0,70$$

$$R = 5,3 \Omega$$

25.33, p.162

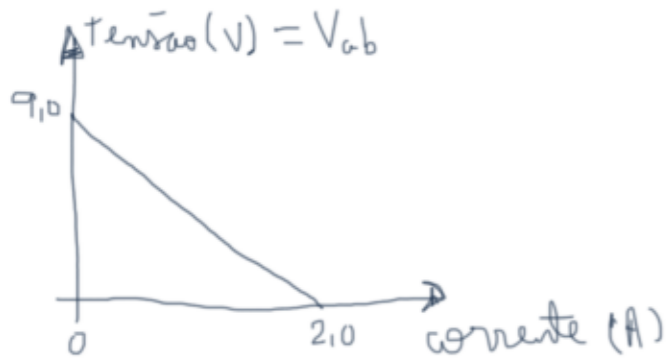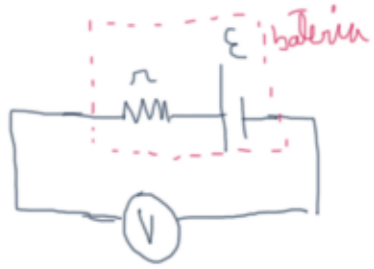

a) $\epsilon = ?$

$$V_{ab} = \epsilon - r i$$

↑
coef. linear

↓
coef. angular

$$\boxed{\epsilon = 9,0 \text{ V}}$$

ou

$$i = 0 \text{ A} \rightarrow V_{ab} = \epsilon - r \cdot 0$$
$$V_{ab} = \boxed{\epsilon = 9,0 \text{ V}}$$

b) $r = ?$


$$V_{ab} = \epsilon - r i$$

$$i = 2,0 \text{ A} \rightarrow V_{ab} = 0 = 9,0 - r \cdot 2,0$$


$$\boxed{r = 4,5 \Omega}$$

$$\boxed{V_{ab} = 9,0 - 4,5 i}$$

25.34, p.162

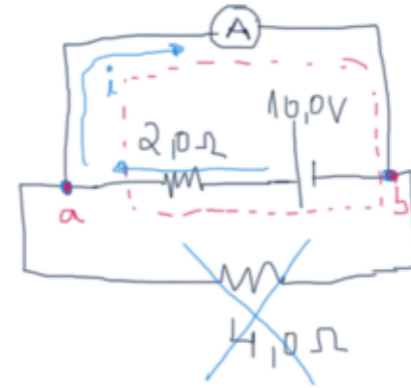

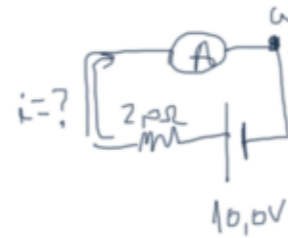a) Amperímetro ideal: resistência interna = 0




$$+10,0 - 2,0 i = 0$$

$$\boxed{i = 5,0 \text{ A}}$$

b) $\boxed{i = 0 \text{ A}}$

c) $V_{ab} = 0 = \epsilon - r i = 0$

25.35, p.162

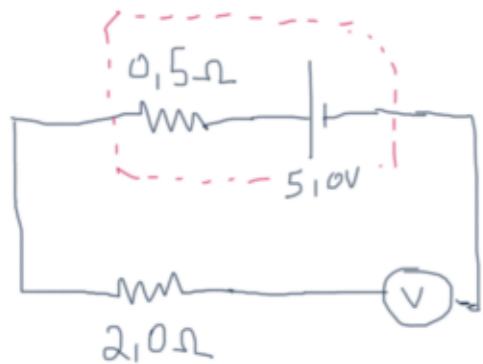

a) ~~$i = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$~~ $\rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R+r+R_v} = 0$

Voltímetro ideal: resistência interna = ∞ (R_v)


Resp: a corrente no resistor de $2,0\Omega$ é zero.

b) $V_{ab} = \mathcal{E} - ri$

\downarrow
 $V_{ab} = \mathcal{E} = 5,0V$

c) Não havendo corrente, a tensão lida no voltímetro é a própria f.e.m. da bateria, ou seja, $5,0V$.

25.36

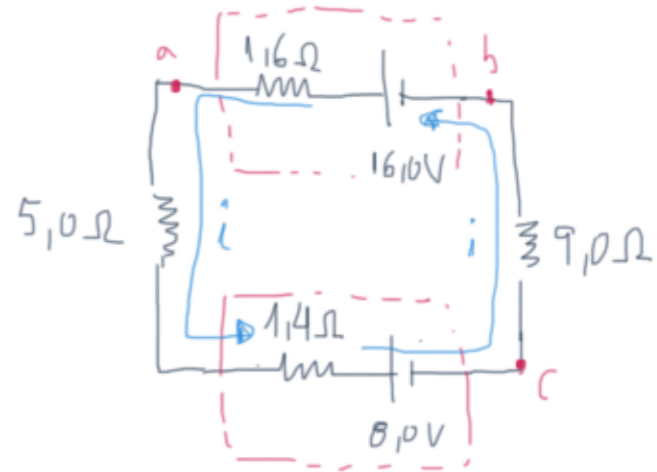

a) $i = ?$ (módulo e sentido)

SENTIDO = ANTI-HORÁRIO

Começando em b:


$$+16,0V - 1,6i - 5,0i - 1,4i - 8,0 - 9,0i = 0$$

$$i = 0,47A$$

Por considerações energéticas:

$$i \cdot 16,0 - i^2 \cdot 1,6 - i^2 \cdot 5,0 - i^2 \cdot 1,4 = i \cdot 8,0 - i^2 \cdot 9,0 = 0$$

$i = 0,47A$

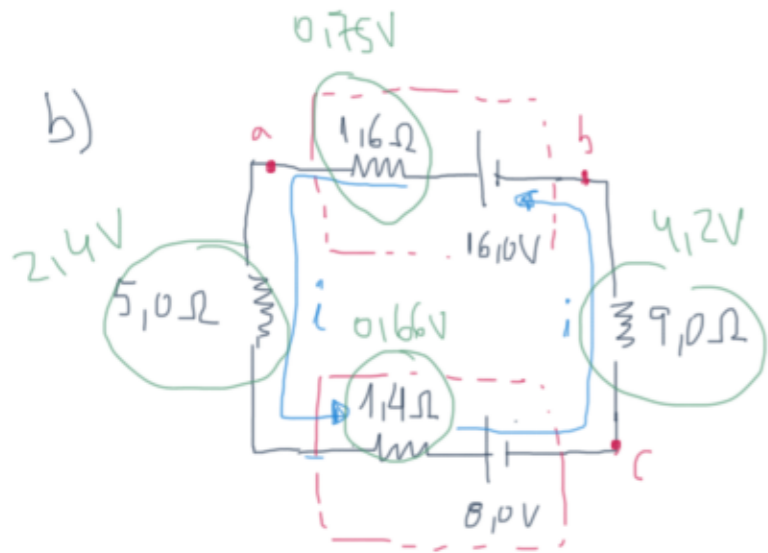

$$V_b + 16,0 - 1,6 \cdot 0,47 = V_a$$

$$16,0 - 1,6 \cdot 0,47 = V_a - V_b = V_{ab}$$

$$\boxed{V_{ab} = 15V}$$

ou:

$$V_a - 5,0 \cdot 0,47 - 1,4 \cdot 0,47 - 8,0 - 9,0 \cdot 0,47 = V_b$$

$$V_a - V_b = 8,0 + 0,47(5,0 + 1,4 + 9,0)$$

$$\boxed{V_{ab} = 15V}$$

c) $V_{ac} = V_a - V_c = ?$

$$V_a - 5,0 \cdot 0,47 - 1,4 \cdot 0,47 - 8,0 = V_c$$

$$V_a - V_c = V_{ac} = 8,0 + 0,47(5,0 + 1,4)$$

$$\boxed{V_{ac} = 11V}$$

d) Começando em b;

