

**01**

$$X = \overline{ABC} = \overline{AB} + \overline{C} = \overline{A} + \overline{B} + C$$

**02**

(Lembre-se que  $\overline{\overline{A}} = A$ )

**a.**

$$\overline{\overline{ABC}} = A + \overline{BC} = A + \overline{B} + C$$

**b.**

$$\overline{\overline{A} + \overline{BC}} = \overline{\overline{A}BC} = A(B + \overline{C})$$

**c.**

$$\overline{\overline{ABCD}} = \overline{AB} + CD = \overline{A} + \overline{B} + CD$$

**d.**

$$\overline{\overline{A} + \overline{B}} = \overline{AB}$$

**e.**

$$\overline{\overline{AB}} = AB$$

**f.**

$$\overline{\overline{\overline{A} + \overline{C} + \overline{D}}} = \overline{A(\overline{C} + \overline{D})} = ACD$$

**g.**

$$\overline{\overline{\overline{A(B+C)D}}} = \overline{\overline{A} + (B + \overline{C}) + \overline{D}} = \overline{\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}}$$


**h.**

$$\overline{\overline{\overline{(M+N)(M+N)}}} = \overline{\overline{M+N} + \overline{M+N}} = \overline{MN} + \overline{MN} = M \oplus N$$


**i.**

$$\overline{\overline{\overline{ABCD}}} = \overline{ABC} + \overline{D} = (\overline{A} + \overline{B})C + \overline{D}$$

03

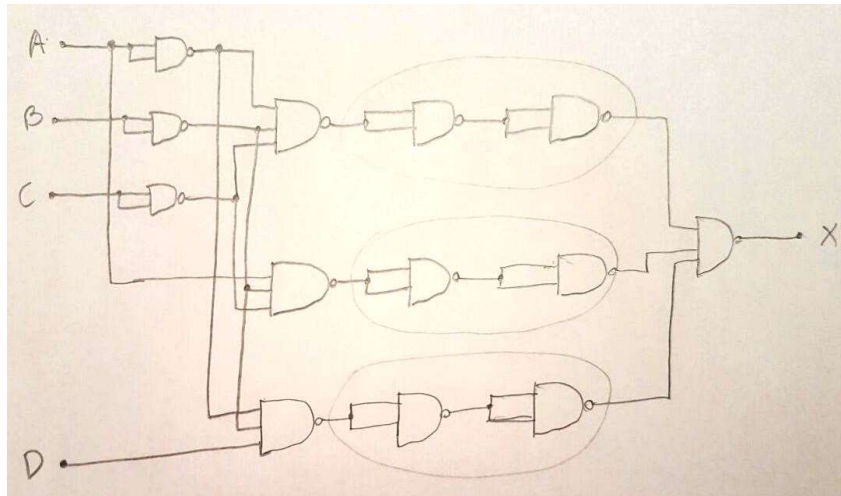

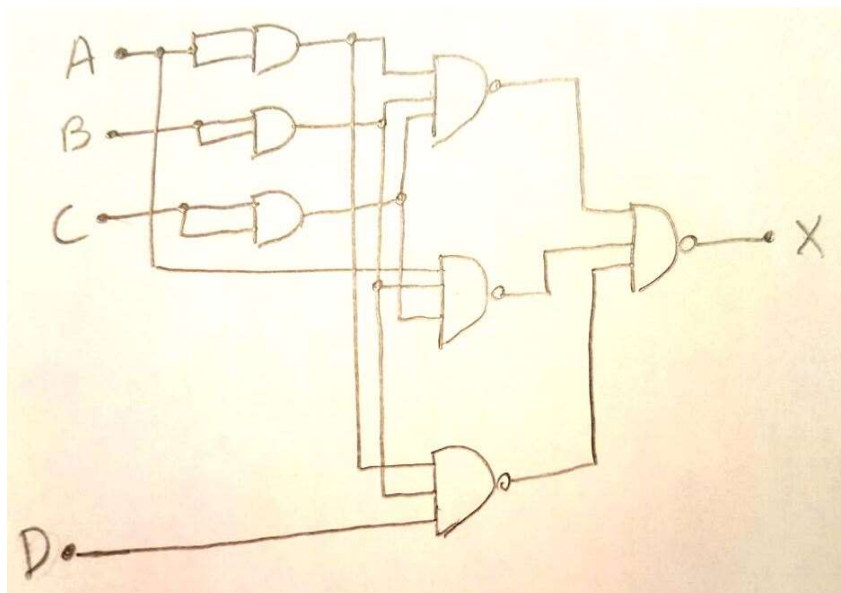Podemos ainda simplificar o circuito eliminando as portas NAND circuladas, uma vez que fazem um processo de dupla inversão redundante.




04


i.

A luz de advertência será ativada quando a temperatura for maior que  $93,3^{\circ}C$  e pelo menos um desses dois estados aconteça: a pressão for maior que  $1,33N/m^2$  ou a velocidade ser menor que  $4800rpm$ .

ii.

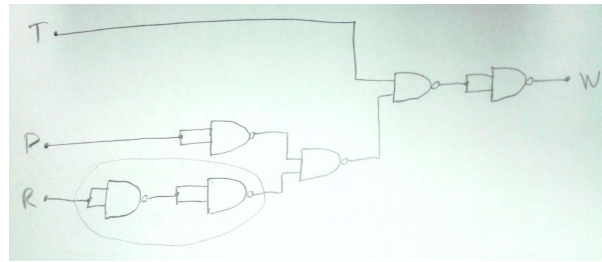

Eliminando a dupla inversão redundante:

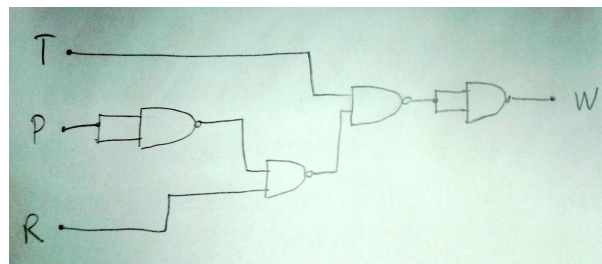

## 05

a.

$$X = ABC + \overline{A}C = C(AB + \overline{A}) = C(\overline{A} + B) = \overline{A}C + BC$$

b.

$$Y = (Q + R)(\overline{Q} + \overline{R}) = Q\overline{Q} + R\overline{Q} + R\overline{R} + Q\overline{R} = R\overline{Q} + Q\overline{R} = R \oplus Q$$

c.

$$W = ABC + A\overline{B}C + \overline{A} = AC(B + \overline{B}) + \overline{A} = AC + \overline{A} = \overline{A} + C$$

d.

$$Q = \overline{RST}(\overline{R + S + T}) = (\overline{R + S + T})\overline{RST} = \overline{R}\overline{R}\overline{S}\overline{T} + \overline{S}\overline{R}\overline{S}\overline{T} + \overline{T}\overline{R}\overline{S}\overline{T} = \overline{R}\overline{S}\overline{T} + \overline{R}\overline{S}\overline{T} + \overline{R}\overline{S}\overline{T} = \overline{R}\overline{S}\overline{T}$$

e.

$$X = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + ABC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + BC(A + \overline{A}) + A\overline{B}(C + \overline{C}) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + BC + A\overline{B} = BC + \overline{B}(A + \overline{A}\overline{C}) = BC + \overline{B}(A + \overline{C}) = BC + \overline{B}A + \overline{B}\overline{C} = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{C} + BC = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{C} + BC$$

f.

$$Z = (B + \overline{C})(\overline{B} + C) + \overline{\overline{A} + B + \overline{C}} = B\overline{B} + BC + \overline{B}\overline{C} + C\overline{C} + A\overline{B}C = \overline{B}(\overline{C} + AC) + BC = \overline{B}\overline{C} + \overline{B}A + BC = \overline{B}\overline{C} + \overline{B}A + BC = \overline{B}\overline{C} + \overline{B}A + BC$$

g.

$$Y = \overline{C + D} + \overline{A}C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + AC\overline{D} = \overline{C}\overline{D} + C\overline{D}(A + \overline{A}) + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} = \overline{C}\overline{D} + C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} = \overline{D}(C + \overline{C}) + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} = \overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} = \overline{D} + \overline{B}(A\overline{C} + \overline{A}C\overline{D}) = \overline{D} + \overline{B}(A \oplus C)$$

