

# PCS 3115 (PCS2215)

## Sistemas Digitais I

### Circuitos Combinatórios

#### Blocos Básicos

*Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.*

*versão: 3.1 (Jan/2020)*

## **Blocos básicos**

- Codificadores e Decodificadores
  - Drivers de Display
  - Transcoders (BCD – 7 segmentos)
- (De) Multiplexadores e portas tri-state
- Exercícios

## Contexto

- Circuitos SSI: *small scale integration*
  - Até ~20 transistores
  - Circuitos bastante simples, como portas lógicas NOT e AND, OR, XOR de 3 entradas
- Circuitos MSI: *medium scale integration*
  - Até ~200 transistores
  - São os circuitos que veremos neste módulo: codificadores, multiplexadores, somadores, etc.

3

## (DE)CODIFICADORES

4


## Codificador

- **Converte** código de entrada em código de saída
- Nomenclatura comum (Wakerly):
  - Codificador/Encoder: #bits de entrada > #bits de saída
  - Decodificador/Decoder: #bits de entrada < #bits de saída
- Aqui: "Codificador" para ambos os tipos
  - E ver **problemas** interessantes que eles resolvem!

## Codificador



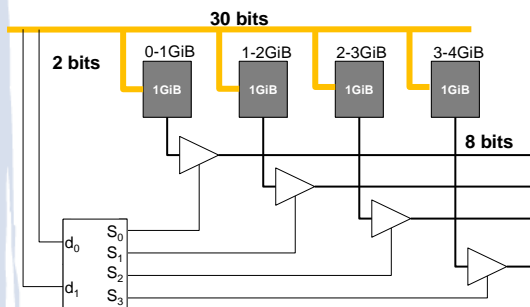- **Problema:** leitura de dados em memória de 4 GiB
  - 4 Chips de 1 GiB: 30 bits de endereço
  - Entrada do Codificador: endereço de 2 bits
  - Saída: código de ativação do chip correspondente
    - Obs.: na prática buffer tri-state é interno a chip ("Chip-Select")




ENTRADA		SAÍDA			
d <sub>1</sub>	d <sub>0</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
		?	?	?	?

## Codificador



- **Problema:** leitura de dados em memória de 4 GiB
  - 4 Chips de 1 GiB: 30 bits de endereço
  - Entrada do Codificador: endereço de 2 bits
  - Saída: código de ativação do chip correspondente
    - Obs.: na prática buffer tri-state é interno a chip ("Chip-Select")

 

Codificador 1-de-m

ENTRADA		SAÍDA			
$d_1$	$d_0$	$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0


7

## Codificador: 1-de-m

- Codificador para código 1-de-m
  - Para cada combinação de valores das  $n$  entradas, **apenas uma saída é ativada**
- Funcionamento:
  - Entradas formam uma palavra binária de  $n$  bits
  - Palavra de entrada pode assumir os valores de 0 a  $2^n - 1$
  - As  $2^n$  saídas são numeradas de 0 a  $2^n - 1$
  - Saída ativada é aquela cujo índice corresponde ao valor da palavra binária de entrada
- Exemplo (3 bits: "codificador 3x8" ou "1-de-8")
  - Entradas = 011 ( $3_{10}$ ); ativa-se a saída  $S_3$
  - Entradas = 101 ( $5_{10}$ ); ativa-se a saída  $S_5$
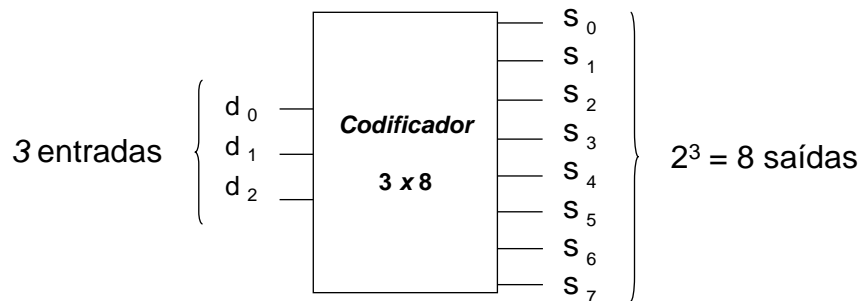
## Codificador 1-de-m (3 bits)

- Símbolo funcional (convenção):
  - Entradas à esquerda
  - Saídas à direita
  - Índice menor indica bit menos significativo na palavra binária



## Codificador de 3 bits

- Tabela verdade


Saída  $S_2$  é ativada...

ENTRADAS			SAÍDAS							
$d_2$	$d_1$	$d_0$	$S_7$	$S_6$	$S_5$	$S_4$	$S_3$	$S_2$	$S_1$	$S_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

2 em decimal

## Codificador de 3 bits

Circuito interno: mintermos!

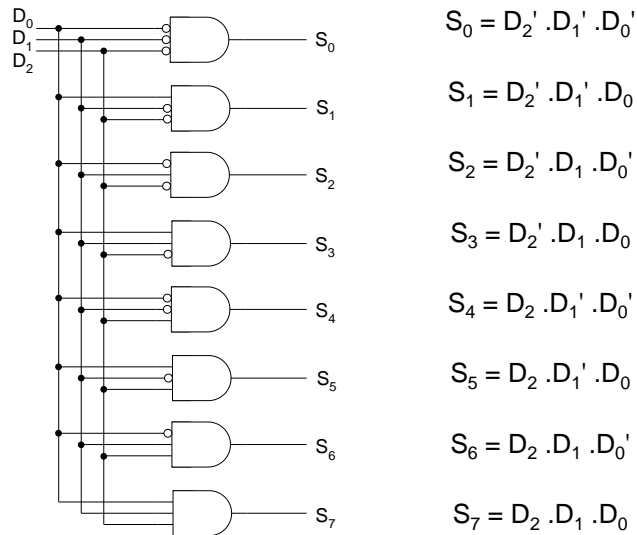

11

## Codificadores: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity encoder is -- codificador 3x8
    port (d : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          s : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end encoder;

architecture encoder_behavior of encoder is
begin
    with d select
        s <= "00000001" when "000",
             "00000010" when "001",
             "00000100" when "010",
             "00001000" when "011",
             "00010000" when "100",
             "00100000" when "101",
             "01000000" when "110",
             "10000000" when "111",
             "00000000" when others; -- catch all
end encoder_behavior;
```

12


## Codificador com Enable

- Entrada adicional: Enable
  - Permite habilitar/desabilitar o bloco todo

ENTRADAS				SAÍDAS							
EN	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>0</sub>	S <sub>7</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0

13

## Codificador com Enable

 


Como adicionar  
o enable?

ENABLE ?

14


## Codificador com Enable

 

$$S_0 = EN \cdot D_2' \cdot D_1' \cdot D_0'$$

...
 
$$S_7 = EN \cdot D_2 \cdot D_1 \cdot D_0$$



15

## Codificadores: VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity encoderE is -- codificador 3x8 com enable
    port (d      : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          en     : in STD_LOGIC;
          s      : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end encoderE;

architecture encoderE_behavior of encoderE is
begin
    s <= "00000000" when (en = '0')   else -- com enable
         "00000001" when (d = "000")  else
         "00000010" when (d = "001")  else
         "00000100" when (d = "010")  else
         "00001000" when (d = "011")  else
         "00010000" when (d = "100")  else
         "00100000" when (d = "101")  else
         "01000000" when (d = "110")  else
         "10000000" when (d = "111")  else
         "00000000"; -- catch all
end encoderE_behavior;
    
```


16



## Codificador



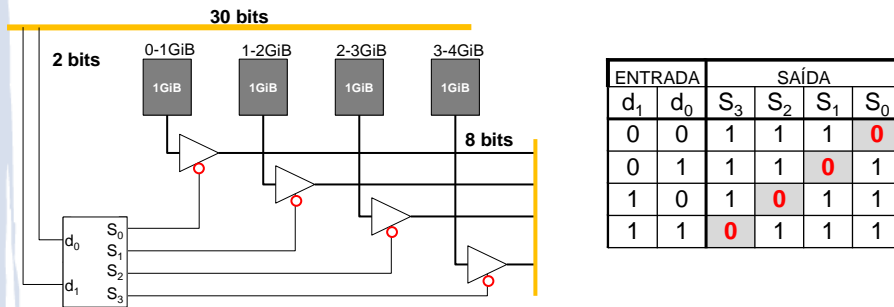- Problema: e se buffer tri-state for ativo em baixo?
  - 4 Chips de 1 GiB: 30 bits de endereço
  - Entrada do Codificador: endereço de 2 bits
  - Solução 1: usar inversores externos
  - Solução 2: usar um codificador ativo baixo




17

## Codificador: active-low

- Codificadores podem ter as saídas invertidas (complementadas)
  - Diz-se que as saídas são *active-low* – ativas em ZERO
  - Logo, saídas inativas = 1; a única saída ativa = 0
- Implicações:
  - Na tabela verdade: inversão nas saídas
  - No circuito: uso de **NAND** no lugar de AND
  - Nomenclatura:  $S_i'$
  - Cada saída é um **maxtermo** dos bits de entrada
- Também pode se aplicar a Enable
  - 0: habilita circuito (apenas 1 saída ativada);
  - 1: desabilita circuito (todas as saídas desativadas)

18

## Codificador: active-low

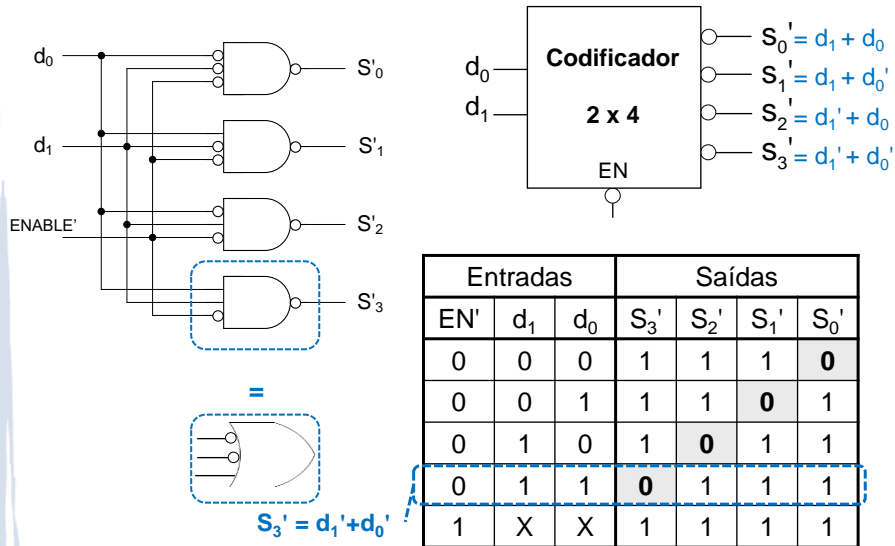

19

## Codificadores: VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


entity encoder_L is -- codificador 3x8 active low
    port (d      : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          en_l   : in STD_LOGIC;
          s_l    : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end encoder_L;

architecture arch of encoder_L is
begin
    s_l <= "11111111" when (en_l = '1') else -- com enable
           "11111110" when (d = "000")   else
           "11111101" when (d = "001")   else
           "11111011" when (d = "010")   else
           "11110111" when (d = "011")   else
           "11101111" when (d = "100")   else
           "11011111" when (d = "101")   else
           "10111111" when (d = "110")   else
           "01111111" when (d = "111")   else
           "11111111"; -- catch all
end arch;
    
```

20

## Codificadores

 
- **Problema:** economizar fios na transmissão de dados entre controle de 4 botões e ventilador controlado
  - Entrada: 4 botões, apenas 1 pressionado por vez
  - Saída: número mínimo de bits necessário para representar o botão pressionado.
    - **Pergunta:** quantos bits? **Resposta:** 2 bits ( $2^2 = 4$  valores)
  - **Pergunta:** tabela verdade?



21
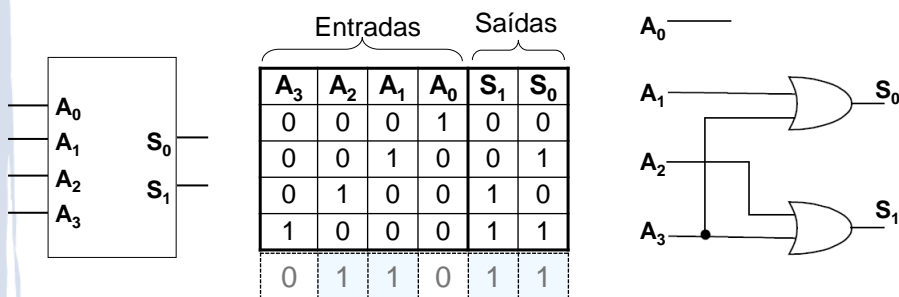
## Codificadores: Binário "2<sup>n</sup> : n"

- Codificador binário 4:2
- **Pergunta:** algum problema em potencial...?
  - Mais de uma entrada em 1 pode resultar em erro!
  - Ex.: 0110 → 11 (mesmo resultado obtido com 1000)
  - Como "consertar"?



22

## Codificadores: Binário "2<sup>n</sup> : n"

- Codificador binário 4:2 **com prioridade**
  - Entradas têm níveis de prioridade: elimina o problema anterior (perceba os "don't care")
  - Resolução: construir o mapa de Karnaugh

Entradas				Saídas	
A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1
0	1	1	0	1	0

← prioridade

A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	00	01	11	10
A <sub>3</sub> A <sub>2</sub>	00			
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$S_1 = A_3 + A_2$

A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	00	01	11	10
A <sub>3</sub> A <sub>2</sub>	00		1	1
01				
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$S_0 = A_3 + A_1 \cdot A_2$


23

## Codificadores: Binário "2<sup>n</sup> : n"

- Codificador binário 4:2 **com prioridade**
  - Entradas têm níveis de prioridade: elimina o problema anterior (perceba os "don't care")
  - Usando o mapa de Karnaugh

Entradas				Saídas	
A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1
0	1	1	0	1	0

← prioridade

 

24

## Codificadores: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity priority_encoder is -- Codificador 8:3 com prioridade
    port (A      : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          en     : in STD_LOGIC;
          S      : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
end priority_encoder;

architecture behav of priority_encoder is
begin
    S <= "000" when (en = '0') else -- com enable
         "111" when (A(7) = '1') else -- maior prioridade
         "110" when (A(6) = '1') else
         "101" when (A(5) = '1') else
         "100" when (A(4) = '1') else
         "011" when (A(3) = '1') else
         "010" when (A(2) = '1') else
         "001" when (A(1) = '1') else
         "000" when (A(0) = '1') else -- menor prioridade
         "000"; -- "catch all"
end behav;
```

25

## Codificadores: outros exemplos


- Reduzem o número de fios e aplicações com diversas entradas
  - Ex.: codificador de teclado (em vez de ter um fio por tecla, valor de cada tecla pode ser antes codificado)
- Regular entradas com diferentes prioridades
  - Ex.: controle de interrupções em computadores
- Conversão entre sistemas numéricos
  - Ex.: o codificador BCD (Binary Coded Decimal – Decimal Codificado em Binário) apresenta 10 entradas, resultando em 4 bits de saída em binário: A5 → 0101, A8 → 1000, etc.
- Exemplos extras nos **exercícios** ao final da aula

# (DE)MULTIPLEXADORES

27

## Multiplexadores

 - **Problema:** sistema de vigilância com 1 TV e 2 câmeras
  - Operador escolhe qual câmera deseja ver com botão seletor
  - Transmissão serial: 1 bit por vez em cada entrada I
- **Pergunta:** qual a tabela verdade?




Entradas			Saída
Sel	$I_0$	$I_1$	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

28
 
## Multiplexador: Conceito


- Multiplexação: seleção da entrada que deve ir para a saída
  - Operação de uma chave seletora



29
 
## Multiplexador: Conceito


- Multiplexador ou Multiplexer ou Mux
  - Possui  $2^n$  entradas de dados e uma saída: só uma das  $2^n$  entradas é "conectada" à saída
  - Um total de **n entradas de seleção** indicam qual entrada de dados vai para a saída



sel	$I_0$	$I_1$	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


30

## Multiplexador: visão geral

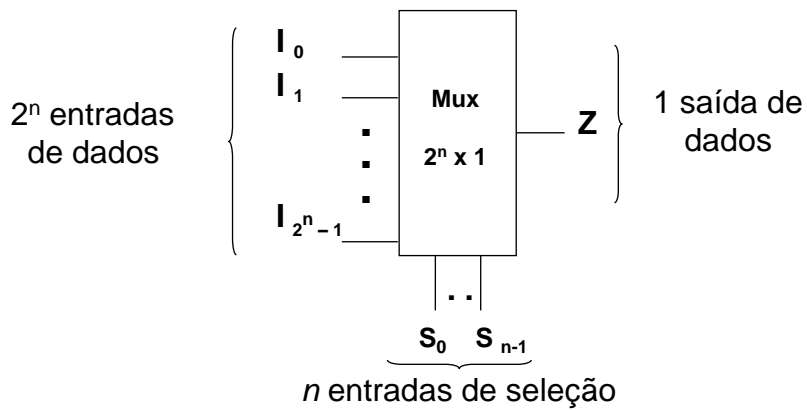

31

## Multiplexador: visão geral

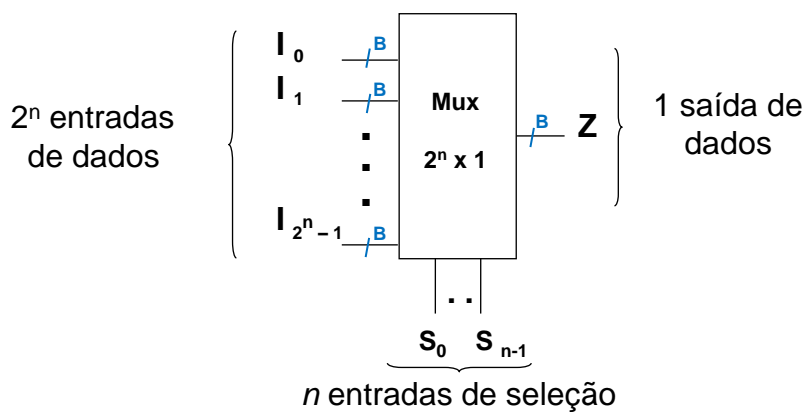

Nota: cada entrada/saída pode ser na realidade um barramento com B bits → todos são selecionados ao mesmo tempo. NÃO vamos explorar este conceito nos slides a seguir

32




## Multiplexador: visão geral

- Qual entrada de dados vai para a saída ?
  - As **entradas de seleção** formam uma palavra binária de  $n$  bits
    - A palavra pode assumir os valores de 0 a  $2^n - 1$
    - Menor índice = bit menos significativo na palavra binária
  - As  $2^n$  entradas de dados são numeradas de 0 a  $2^n - 1$ 
    - A saída recebe a entrada de dados cujo índice corresponde ao valor da palavra binária das entradas de seleção
- Exemplo: Mux de 3 bits
  - Entradas de seleção  $S_2S_1S_0 = 011$  ( $3_{10}$ ); Z recebe  $I_3$
  - Entradas de seleção  $S_2S_1S_0 = 110$  ( $6_{10}$ ); Z recebe  $I_6$

33

## Multiplexador de 2 bits: circuito interno

Entradas de Seleção		Saída
$S_1$	$S_0$	Z
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

 

$$Z = \underbrace{S_1' \cdot S_0'}_{\text{mintermos}} \cdot I_0 + \underbrace{S_1' \cdot S_0}_{\text{mintermos}} \cdot I_1 + \underbrace{S_1 \cdot S_0'}_{\text{mintermos}} \cdot I_2 + \underbrace{S_1 \cdot S_0}_{\text{mintermos}} \cdot I_3$$

34

## Multiplexador de 2 bits: VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux4_1 is
    port (sel      : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          I0,I1,I2,I3 : in  STD_LOGIC;
          Y        : out STD_LOGIC);
end mux4_1;

architecture arch_mux of mux4_1 is
begin
    with sel select -- Comente traduzido para MUX!
        Y <= I0 when "00",
             I1 when "01",
             I2 when "10",
             I3 when "11",
             '0' when others; -- "catch all"
end arch_mux;


```

35

## Multiplexador com Enable

- Entrada adicional: Enable
  - Permite habilitar/desabilitar o bloco todo

Entradas			Saída
EN	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	Z
1	0	0	I <sub>0</sub>
1	0	1	I <sub>1</sub>
1	1	0	I <sub>2</sub>
1	1	1	I <sub>3</sub>
0	X	X	0

 

$$Z = EN \cdot S_1' \cdot S_0' \cdot I_0 + EN \cdot S_1' \cdot S_0 \cdot I_1 + EN \cdot S_1 \cdot S_0' \cdot I_2 + EN \cdot S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

36

## Multiplexador de 2 bits: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux4_1_en is
    port (sel      : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          I0,I1,I2,I3 : in  STD_LOGIC;
          en       : in  STD_LOGIC;
          Y        : out STD_LOGIC);
end mux4_1_en;

architecture arch_mux of mux4_1_en is
begin
    Y <= '0' when (en = '0' ) else -- com enable
         I0 when (sel = "00") else
         I1 when (sel = "01") else
         I2 when (sel = "10") else
         I3 when (sel = "11") else
         '0'; -- "catch all"
end arch_mux;
```


37

## Multiplexador: *active-low*

- Multiplexadores podem ter a saída invertida (complementada)
  - Diz-se que as saídas são *active-low* – ativas em ZERO
- Implicações:
  - Na tabela verdade: inversão nas saídas ( $Z' = I_i'$ )
  - No circuito: uso de **NOR** no lugar de OR
  - Nomenclatura:  $Z'$
- Também pode se aplicar a Enable
  - 0: habilita circuito (1 saída passada para entrada);
  - 1: desabilita circuito (todas as saídas desativadas)

38


## Multiplexador: *active-low*

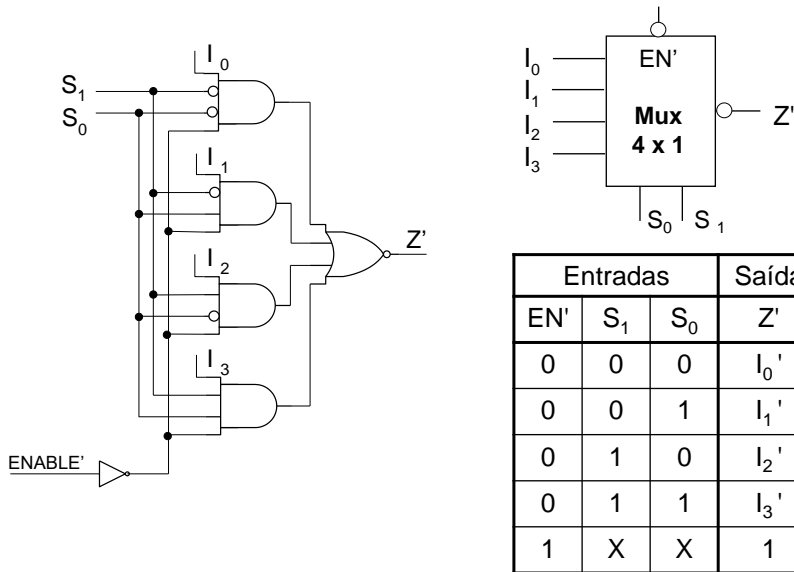

39
 
## Multiplexadores: Uso

- Síntese de funções
  - Qualquer função de chaveamento de  $n$  variáveis pode ser implementada com um único MUX  $2^n : 1$
  - Ex.: Função de 2 variáveis e Mux 4x1



$$Z = S_1' \cdot S_0' \cdot I_0 + S_1' \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot S_0' \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

## Multiplexadores: Síntese

Mapa do  
Mux 4x1

$S_1$	0	1
$S_0$	0	1
0	$I_0$	$I_2$
1	$I_1$	$I_3$


Mapa da Função  
 $F(b,a)$

$b$	0	1
$a$	0	1
0	0	1
1	1	0

$$F(b,a) = \Sigma(1,2)$$

- Da comparação dos dois mapas obtém-se:  
 $I_0 = 0, I_1 = 1, I_2 = 1, I_3 = 0$

## Multiplexadores: Síntese

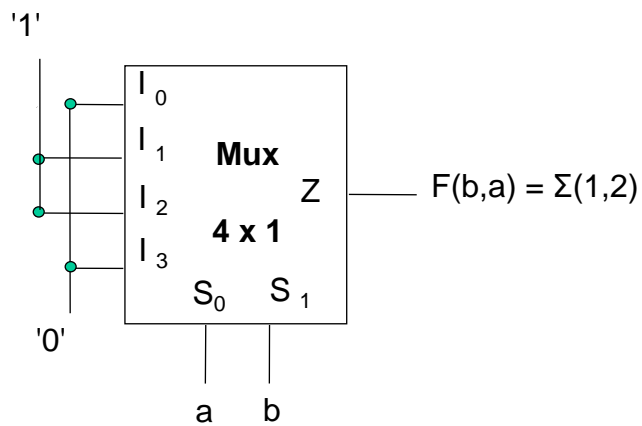


## Multiplexadores: Síntese

- FAQ: "Mas isso é usado na prática?!"
- Resposta: Sim... E muito!
  - Esta é a base para a construção de circuitos de lógica programável (programmable logic device -- PLD)
  - Os conceitos envolvidos são semelhantes aos que aparecem em dispositivos modernos programados usando HDLs, como FPGAs
  - Logo, em projetos com HDL você provavelmente não verá os "mintermos e MUXes", mas esse é o tipo de tarefa que será realizada para você pelo sintetizador...

43
 
## Demultiplexadores

- Função inversa ao multiplexador:
  - Demux 1:2<sup>n</sup> direciona a entrada para uma dentre 2<sup>n</sup> saídas de dados



S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>0</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>
0	0	Y	0	0	0
0	1	0	Y	0	0
1	0	0	0	Y	0
1	1	0	0	0	Y

## (De)multiplexadores: Uso

- Pode ser usado para compartilhamento de canal entre diversos fluxos (multiplexação de vídeo)
  - Ex.: envio serial de vídeo de diferentes câmeras para uma central de vigilância



## Demultiplexador: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity demux4_1 is
    port (S          : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)
          Y          : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          O0,O1,O2,O3 : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end demux4_1;

architecture arch_demuxZ of demux4_1 is -- com alta impedância
begin
    O0 <= Y when S = "00" else "ZZZZZZZZ"; -- código alternativo:
    O1 <= Y when S = "01" else "ZZZZZZZZ"; -- else (others => 'Z');
    O2 <= Y when S = "10" else "ZZZZZZZZ";
    O3 <= Y when S = "11" else "ZZZZZZZZ";
end arch_demuxZ;

architecture arch_demux0 of demux4_1 is -- desabilitado com 0s
begin
    O0 <= Y when S = "00" else "00000000"; -- código alternativo:
    O1 <= Y when S = "01" else "00000000"; -- else (others => '0');
    O2 <= Y when S = "10" else "00000000";
    O3 <= Y when S = "11" else "00000000";
end arch_demux0;
```

# EXERCÍCIOS

47

## Codificador decimal

- Projete um codificador BCD para decimal usando codificador 1-de-m de tamanho adequado
- Entrada: 1 dígito BCD (4 bits)
- Saída: 10 bits ( $<2^4$ )
  - Saída ativa: aquele correspondente à entrada, ou nenhuma se entrada inválida ( $> 1001$ ) ou se Enable=0

Dígito decimal	BCD	Dígito decimal	BCD
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	inválido	1010
3	0011		1011
4	0100		1100
5	0101		1101
6	0110		1110
7	0111		1111

48




## Codificador decimal: resposta

EN	d <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>0</sub>	S <sub>9</sub>	S <sub>8</sub>	S <sub>7</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49



## Codificador decimal : resposta

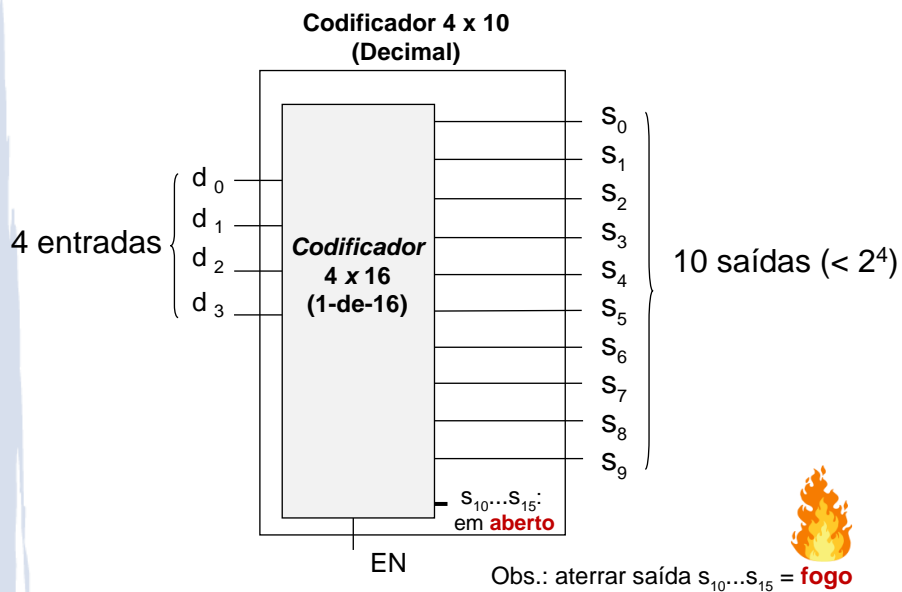

50
  
## Codificador BCD p/ 7 segmentos

- Projetar codificador que aciona *display* de 7 segmentos a partir de código BCD
  - Entrada: 4 dígitos BCD (0000 a 1001)
  - Saídas: 7 bits, código 7 segmentos
- Forneça: (1) tabela verdade e (2) código VHDL



## Codificador BCD p/ 7 segmentos

Tabela verdade

Decimal	EN	d <sub>3</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>0</sub>	a	b	c	d	e	f	g
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	1		1	1				
2	1	0	0	1	0	1	1		1	1		1
3	1	0	0	1	1	1	1	1	1			1
4	1	0	1	0	0		1	1			1	1
5	1	0	1	0	1	1		1	1		1	1
6	1	0	1	1	0	1		1	1	1	1	1
7	1	0	1	1	1	1	1	1				
8	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	0	0	1	1	1	1	1		1	1
10	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		.	.	.	.							
15	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0

## Codificador BCD p/ 7 segmentos

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity enc_BCD_7seg is -- codificador BCD p/ 7 segmentos
    port (d      : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          en     : in STD_LOGIC;
          s      : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0)); -- abcdefg
end enc_BCD_7seg;


architecture arch of enc_BCD_7seg is
begin
    s <= "0000000" when (en = '0') else
         "1111110" when (d = "0000") else
         "0110000" when (d = "0001") else
         "1101101" when (d = "0010") else
         "1111001" when (d = "0011") else
         "0110011" when (d = "0100") else
         "1011011" when (d = "0101") else
         "1011111" when (d = "0110") else
         "1110000" when (d = "0111") else
         "1111111" when (d = "1000") else
         "1111011" when (d = "1001") else
         "0000000"; -- catch all
end arch;

```

53
 
## P2-2018a

- O circuito abaixo é um codificador binário 2x4.
- Uma das 3 entradas (X, Y, Z), é a habilitação (En).
- As outras ( $I_0$ ,  $I_1$ ), determinam o índice  $k = (I_1 I_0)$  da única saída ativa  $O_k$  quando o circuito está habilitado.



Preencher:


X	Y	Z	$O_0$	$O_1$	$O_2$	$O_3$
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

Identificar En,  $I_1$  e  $I_0$ :

54
 
## P2-2018a

- O circuito abaixo é um codificador binário 2x4.
  - Uma das 3 entradas (X, Y, Z), é a habilitação (En).
  - As outras ( $I_0, I_1$ ), determinam o índice  $k = (I_1 I_0)$  da única saída ativa  $O_k$  quando o circuito está habilitado.



Preencher:

X	Y	Z	O <sub>0</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1


Identificar En,  $I_1$  e  $I_0$ :

$I_0$  En  $I_1$

55
 
## P2-2018b

- O circuito abaixo é um decodificador binário 2x4.
  - Uma das 3 entradas (X, Y, Z), é a habilitação.
  - As outras ( $I_0, I_1$ ), determinam o índice  $k = (I_1 I_0)$  da única saída ativa  $O_k$  quando o circuito está habilitado.




Preencher:

X	Y	Z	O <sub>0</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

56
 
## P2-2018b

- O circuito abaixo é um decodificador binário 2x4.
  - Uma das 3 entradas (X, Y, Z), é a habilitação.
  - As outras ( $I_0$ ,  $I_1$ ), determinam o índice  $k = (I_1 I_0)$  da única saída ativa  $O_k$  quando o circuito está habilitado.



Preencher:

X	Y	Z	O <sub>0</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1


Identificar En,  $I_1$  e  $I_0$ :

$I_0$  En  $I_1$

57

## Multiplexadores - Cascadeamento

 
- Problema:** expansão do sistema de vigilância com 1 TV e 2 câmeras, para suportar 4 câmeras
  - Porém, só há MUXes 2:1 disponíveis (peças de reposição)...
- Pede-se:** construir um MUX 4:1 usando MUXes 2:1 na quantidade que julgar necessária



58

## Multiplexadores - Cascadeamento

 - **Problema:** expansão do sistema de vigilância com 1 TV e 2 câmeras, para suportar 4 câmeras
  - Porém, só há MUXes 2:1 disponíveis (peças de reposição)...
- **Pede-se:** construir um MUX 4:1 usando MUXes 2:1



$S_1$	$S_0$	Z
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

59

## PREC 2018

- Cenário: jogo de batalha naval
  - Jogador 1: coloca submarinos no tabuleiro (T), composto por 16 botões pressionáveis do tipo toggle (ao pressionar botão, ele muda de 0 para 1 e vice-versa): posições pressionadas recebem o valor 1, indicando a presença de um submarino.
    - Ex.: posições 0, 1, 2 e 3  $\rightarrow T = 1111000000000000$ ;
    - posições 3, 7, 11 e 15  $\rightarrow T = 0001000100010001$
  - Jogador 2: bombardeia usando teclas de linha (L) e coluna (C).
    - Ex.: para posição 0, pressionar 1 e X  $\rightarrow L = 1000, C = 1000$
    - para posição 13, pressionar 4 e Y  $\rightarrow L = 0001, C = 0100$



60

## PREC 2018

Circuito a ser projetado: entradas T (16 bits), L (4 bits) e C (4 bits), e saída S (alto-falante): S=0 → “chuá” (erro); S=1 → “bum” (acerto)

a) Projete o circuito usando apenas MUXes, DeMUXes e Codificadores/ Decodificadores binários de 2 a 4 bits cada. Assuma que L e C têm sempre um único bit 1 na entrada




61

## PREC 2018 - RESPOSTA

Circuito a ser projetado: entradas T (16 bits), L (4 bits) e C (4 bits), e saída S (alto-falante): S=0 → “chuá” (erro); S=1 → “bum” (acerto)

 a) Projete o circuito usando apenas MUXes, DeMUXes e Codificadores/ Decodificadores binários de 2 a 4 bits cada. Assuma que L e C têm sempre um único bit 1 na entrada




62

# APÊNDICE

## Decodificadores: detalhes extras

63

## Codificadores: Símbolo alternativo

 

Entradas			Saídas			
<b>E</b>	<b><math>d_1</math></b>	<b><math>d_0</math></b>	<b><math>S_3</math></b>	<b><math>S_2</math></b>	<b><math>S_1</math></b>	<b><math>S_0</math></b>
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Tabela verdade

64




## Codificadores: cascadeamento

- Objetivo: expansão de capacidade:
  - Decodificadores  $2 \times 4 \rightarrow 3 \times 8 \rightarrow 4 \times 16 \rightarrow 5 \times 32 \rightarrow n \times 2^n$
- Estratégia: combinar decodificadores menores, usando entrada de habilitação
- **Exercício:** montar decodificador  $3 \times 8$  sem entrada de habilitação a partir de dois decodificadores  $2 \times 4$  com entrada de habilitação

65
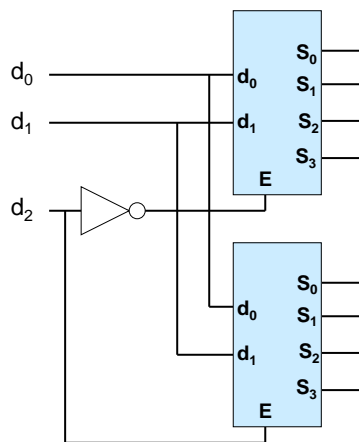
## Codificadores: cascadeamento

- Codificador  $3 \times 8$ , sem entrada de habilitação



**Exercício:** como adicionar uma entrada de habilitação neste circuito?

→ Adicionar um AND na entrada de habilitação de cada decodificador, fazendo  $E \cdot d_2'$  no de cima e  $E \cdot d_2$  no de baixo

66


## Codificadores: uso (síntese)

- Síntese de funções de chaveamento
  - Saídas dos codificadores são os mintermos para as variáveis de entrada
  - 1ª forma canônica: Função =  $\Sigma_{\text{mintermos}}$
- **Exemplo:**
  - $F(d,c,b,a) = \Sigma(0,1,5,9,12)$

67

## Codificadores: uso (síntese)

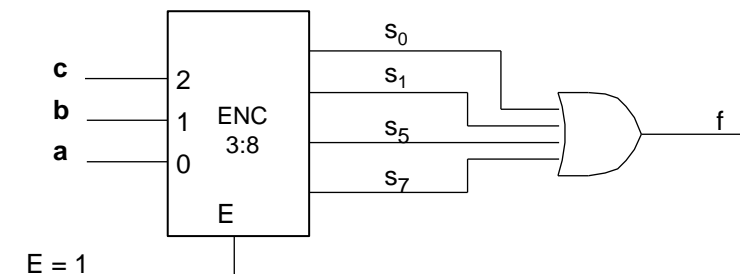- **Exemplo: ativo-alto** → soma de mintermos  
 $F(c,b,a) = \Sigma(0,1,5,7)$




68

## Codificadores: uso (síntese)

- Exemplo: ativo-baixo → produto de maxtermos

$$F(c,b,a) = \Sigma(0,1,5,7)$$

$$= \prod(2,3,4,6)$$

 


69

## APÊNDICE

Multiplexadores: detalhes extras

70

## Multiplexador: Símbolo alternativo

 

71

## Multiplexadores: VHDL (Wakerly)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux4in8b is
  port (
    S: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);    -- Select inputs, 0-3 ==> A-D
    A, B, C, D: in STD_LOGIC_VECTOR (1 to 8); -- Data bus input
    Y: out STD_LOGIC_VECTOR (1 to 8)        -- Data bus output
  );
end mux4in8b;

architecture mux4in8b of mux4in8b is
begin
  with S select Y <=
    A when "00",
    B when "01",
    C when "10",
    D when "11",
    (others => 'U') when others; -- this creates an 8-bit vector of 'U'
end mux4in8b;
```

Obs.: No código, entradas/saídas são barramentos de 8 bits

72

## Multiplexadores: Síntese

- Síntese de funções com Mux de **menor ordem**
  - Implementar função de chaveamento de  $n$  variáveis com um único MUX  $2^{n-1} : 1$
  - Exemplo:
    - Função de 4 variáveis
    - Mux 8x1 (3 variáveis de seleção)

73

## Multiplexadores: Síntese


- Solução simples: com Mux de 16x1
  - Capacidade é suficiente!

		DC			
BA		00	01	11	10
00		I <sub>0</sub>	I <sub>4</sub>	I <sub>12</sub>	I <sub>8</sub>
01		I <sub>1</sub>	I <sub>5</sub>	I <sub>13</sub>	I <sub>9</sub>
11		I <sub>3</sub>	I <sub>7</sub>	I <sub>15</sub>	I <sub>11</sub>
10		I <sub>2</sub>	I <sub>6</sub>	I <sub>14</sub>	I <sub>10</sub>

MAPA DE MUX 16:1

		DC			
BA		00	01	11	10
00		1			
01		1	1		
11			1		1
10			1		1



$$F = \Sigma(0,1,5,6,7,10,11)$$

 

74

## Multiplexadores: Síntese

- Solução 1: Mux de 8x1 e A na entrada

  

1. Cubos que podem conter A (i.e., A não tem valor fixo no cubo)



2. Função f:  $D'C'B' + D'CB'A + D'CB + DC'B$

0
2
3
5

75

## Multiplexadores: Síntese

- Solução 2: Mux de 8x1 e B na entrada

  

1. Cubos que podem conter B

2. Função  $f = D'C'A'B' + D'C'AB' + D'CA'B + D'CA + DC'A'B + DC'AB$



0
1
2

3
4
5

76
  
## Multiplexadores: Síntese

- Solução 3: Mux de 4x1 e **A e C** na entrada



1. Cubos que podem conter A e C



2. Função  $f = D'B'(A+C) + D'BC + DBC'$

## Exercícios

- 6.1. Sintetize a função de chaveamento abaixo utilizando

$$F(d,c,b,a) = \Sigma(0,1,3,8,10)$$

- Um Mux de 16x1
- Um Mux de 8x1
- Um Mux de 4x1

- 6.2. Sintetize a função de chaveamento dada pela tabela verdade ao lado utilizando um decodificador binário 3:8.

c	b	a	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0