

PCS 3115 (PCS2215)

Sistemas Digitais I

Circuitos Combinatórios

Comparadores


Prof. Dr. Marcos A. Simplicio Jr.

Atualização: Prof. Dr. Marco Túlio Carvalho de Andrade

versão: 5.0 (Abril/2020)



Comparadores

 - Comparação entre palavras binárias é uma operação comum em sistemas digitais.
- Comparadores realizam essa função e podem indicar igualdade ($=$, \neq), e em alguns casos, relação aritmética ($>$, $<$).



Comparadores

  - OU-exclusivo, NOU-exclusivo
 - São comparadores de 1 bit



- OU-exclusivo (XOR), NOU-exclusivo (XNOR)

- Tabela-verdade


X	Y	$X \oplus Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Tabela-verdade

X	Y	$X \oplus Y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Comparadores

 - (Não) OU-exclusivo – X(N)OU
- São comparadores de 1 bit



$$Y = a \oplus b = \text{Dif}$$

Dif = 1, se entradas são diferentes

 


$$Y = (a \oplus b)' = \text{Eq}$$

Eq = 1, se entradas são iguais

- **Pergunta:** como fazer um comparador de n bits...?


Comparadores

 - Comparador (paralelo) de n bits
 - Compara bit a bit, duas palavras de n bits,
 - Sumariza o resultado



Comparador de magnitude

 - Indica relação aritmética entre as palavras de dados comparadas
- **Pergunta** (comparação de 1 bit): Quando $A_i > B_i$?
 - Resposta: quando $A_i = 1$ e $B_i = 0$
- **Pergunta** (comparação de 1 bit): Como detectar que $A_i > B_i$ com portas lógicas?
 - Resposta: Calculando $A_i \text{ AND NOT}(B_i)$.



Comparador de magnitude

- **Pergunta** (comparação de n bits, sem sinal): como um humano faria essa comparação?
- **Resposta:** analisar desigualdades dos bits, começando no mais significativo → $A > B$ se
 - $A_3 > B_3$ (i.e. $A_3=1$ e $B_3=0$)
 - Ou se $A_3=B_3$ e $A_2 > B_2$
 - Ou se $A_3=B_3$ e $A_2=B_2$ e $A_1 > B_1$
 - Ou se $A_3=B_3$ e $A_2=B_2$ e $A_1=B_1$ e $A_0 > B_0$

Comparador de magnitude


- $A=B$ se

- $A_3=B_3$ e
- $A_2=B_2$ e
- $A_1=B_1$ e
- $A_0=B_0$


- $A>B$ se

- $A_3>B_3$
- Ou se $A_3=B_3$ e $A_2>B_2$
- Ou se $A_3=B_3$ e $A_2=B_2$ e $A_1>B_1$
- Ou se $A_3=B_3$ e $A_2=B_2$ e $A_1=B_1$ e $A_0>B_0$

$A_i > B_i$ se
 $A_i=1$ e $B_i=0$

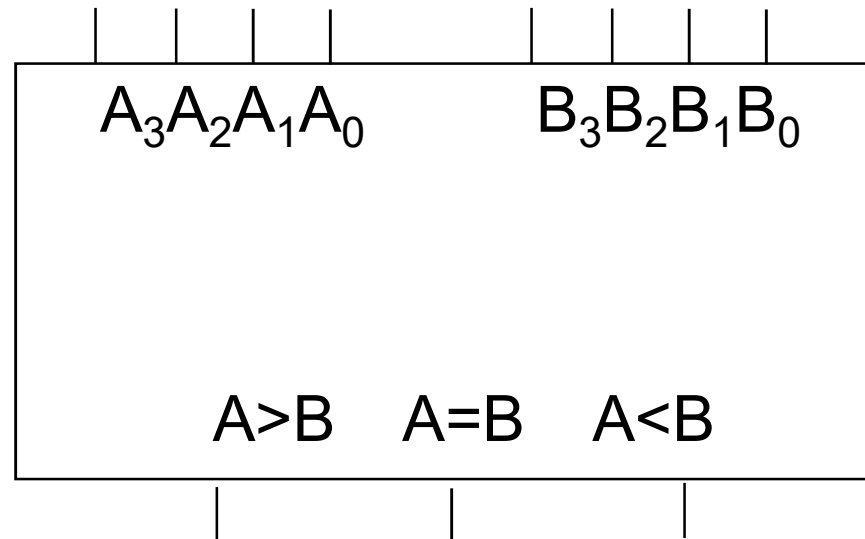


Comparador de magnitude

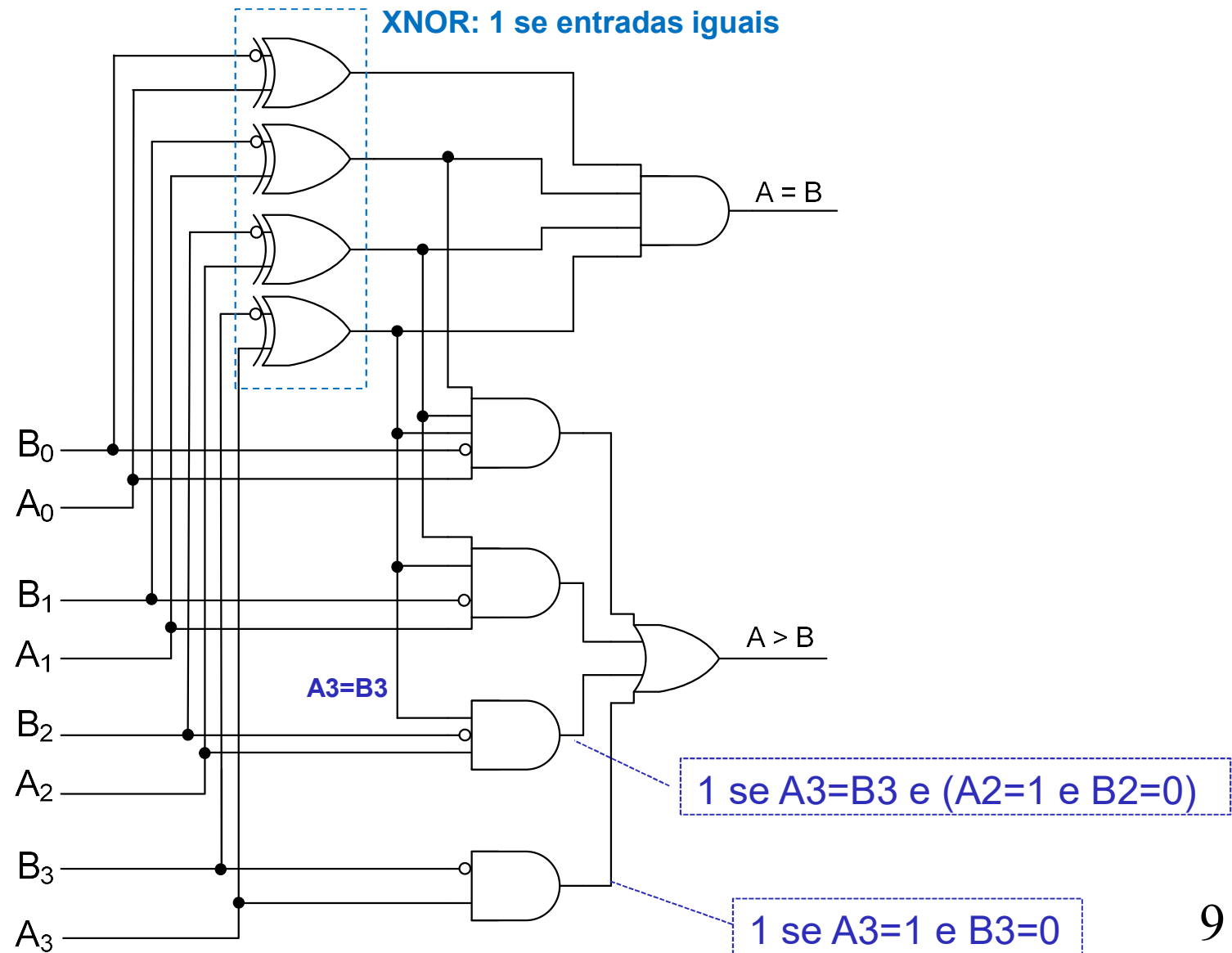

Comparador de magnitude

 - Pergunta: Como obter as demais relações?



A dif. B


A <= B

A >= B

A < B


Comparador de magnitude

 - A mais direta é “A dif. B”, pois basta ser “Não Igual”!




Comparador de magnitude

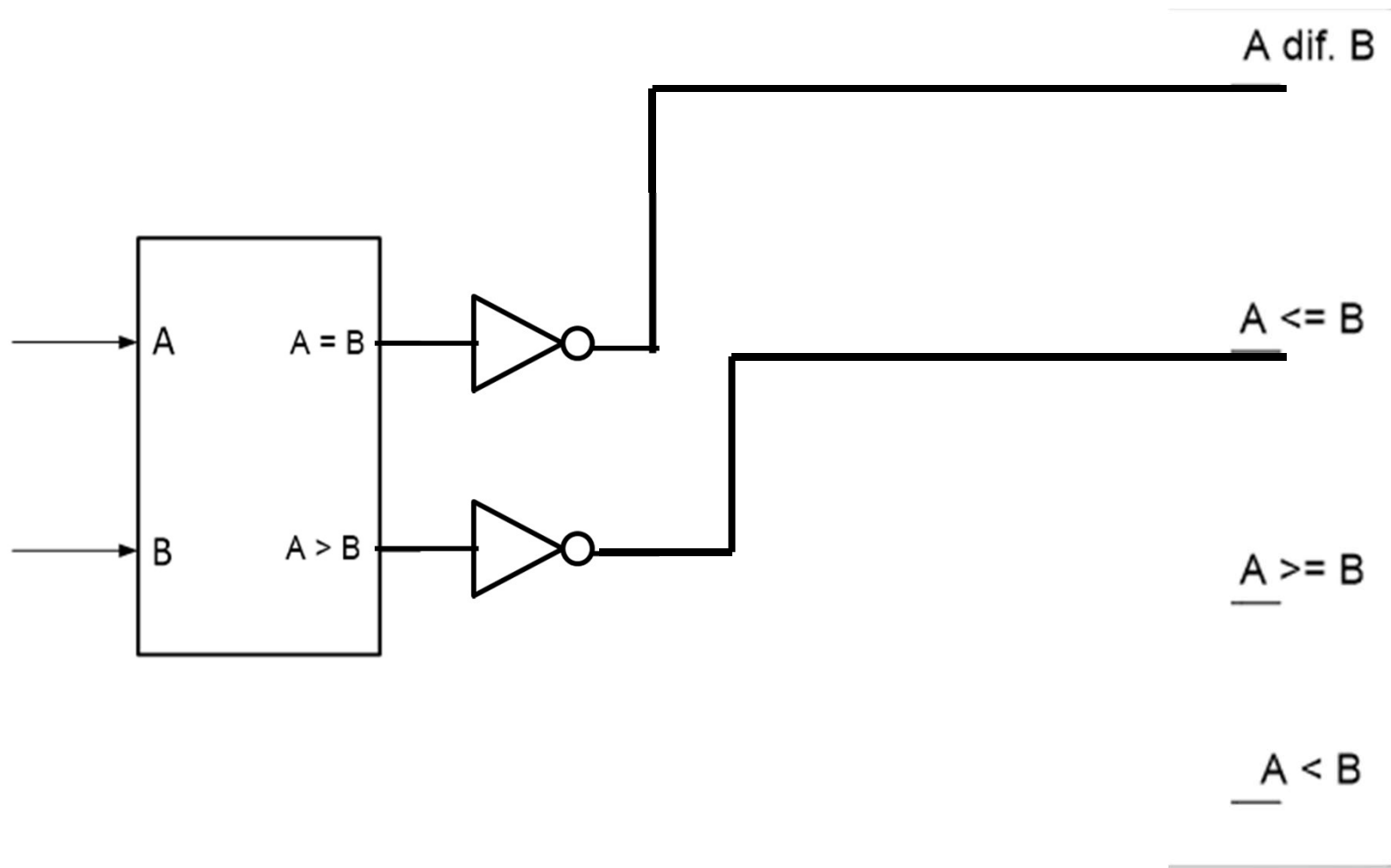- A próxima é “ $A \leq B$ ”, pois basta ser “Não Maior”!




Comparador de magnitude

 - Mas sabe-se que se “ $A=B$ ” ou “ $A>B$ ” então “ $A\geq B$ ”!




Comparador de magnitude

 - Sabe-se que se A é diferente de B, e também ao mesmo tempo, A é menor ou igual a B, então “A<B”!




Comparador de magnitude

 - Sabe-se que se A é diferente de B , e também ao mesmo tempo, A é menor ou igual a B , então " $A < B$ "! Rearranjando o circuito:




Comparador de magnitude

 - Pelo Teorema de De Morgan tem-se que “not(X) and not(Y)” é igual a “not(X or Y)”, e já temos a porta “X or Y”.



Circuitos Iterativos

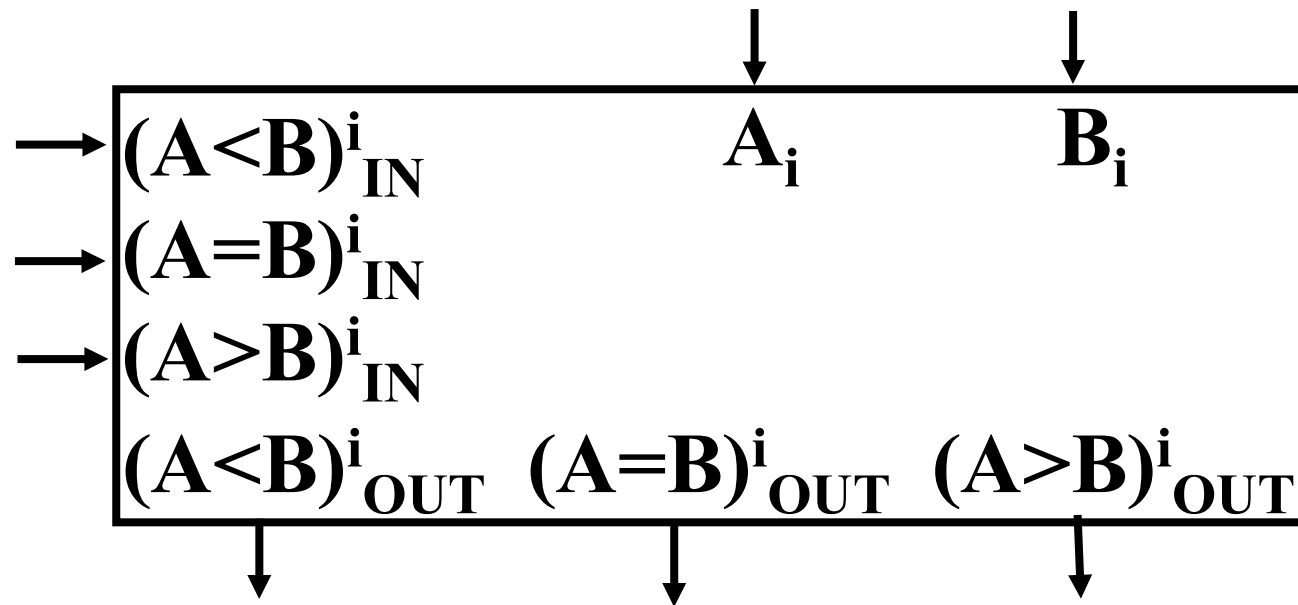Comparadores, concebidos utilizando-se a técnica de Circuitos Iterativos



Comparadores “iterativos”

- Circuitos combinatórios “iterativos”:
 - Compostos de n módulos idênticos cascadeados.
- Cada módulo possui “entradas e saídas”:
 - Primárias (in e out);
 - E para **associação em cascata** (X).
- Adequados para problemas que podem ser resolvidos com algoritmos iterativos.
- Mais lentos que circuitos paralelos equivalentes.


Comparadores “iterativos”

- A inspiração desta técnica em *hardware* pode ter vindo de seu uso em *software*.
- *Software* iterativo:

```
for ( $X_0$  = valor inicial,  $i=0$  ;  $i < n$  ;  $i++$ ) {  
     $out_i = f(X_i, in_i)$ ;  
     $X_{i+1} = g(X_i, in_i)$ ;  
}
```


Lembrando: Adição de Números Binários

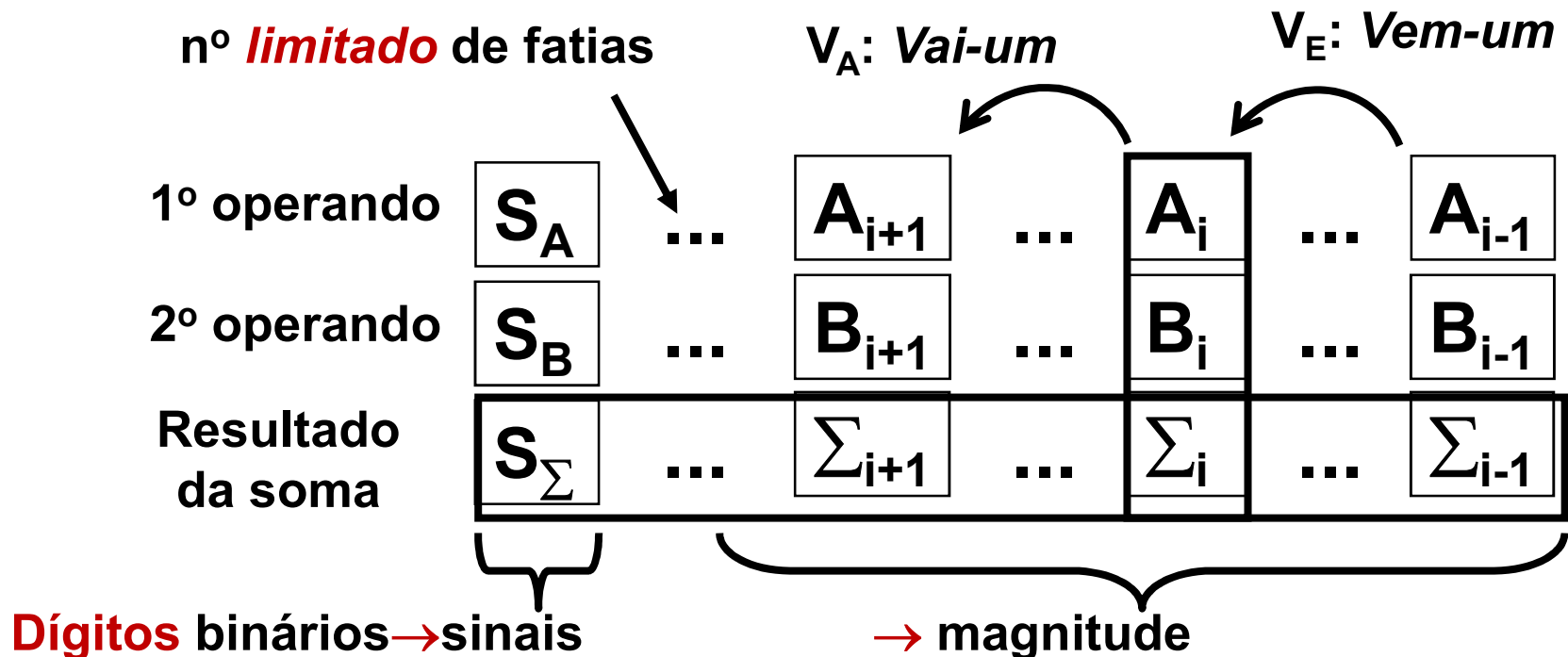- **Lembrando: Operações com números binários:** O resultado da adição pode ser decidido (projetado) calculando-se os resultados parciais em *fatias* individuais, **iterativamente** Depois realiza-se o cascadeamento dos módulos




Comparadores “iterativos”

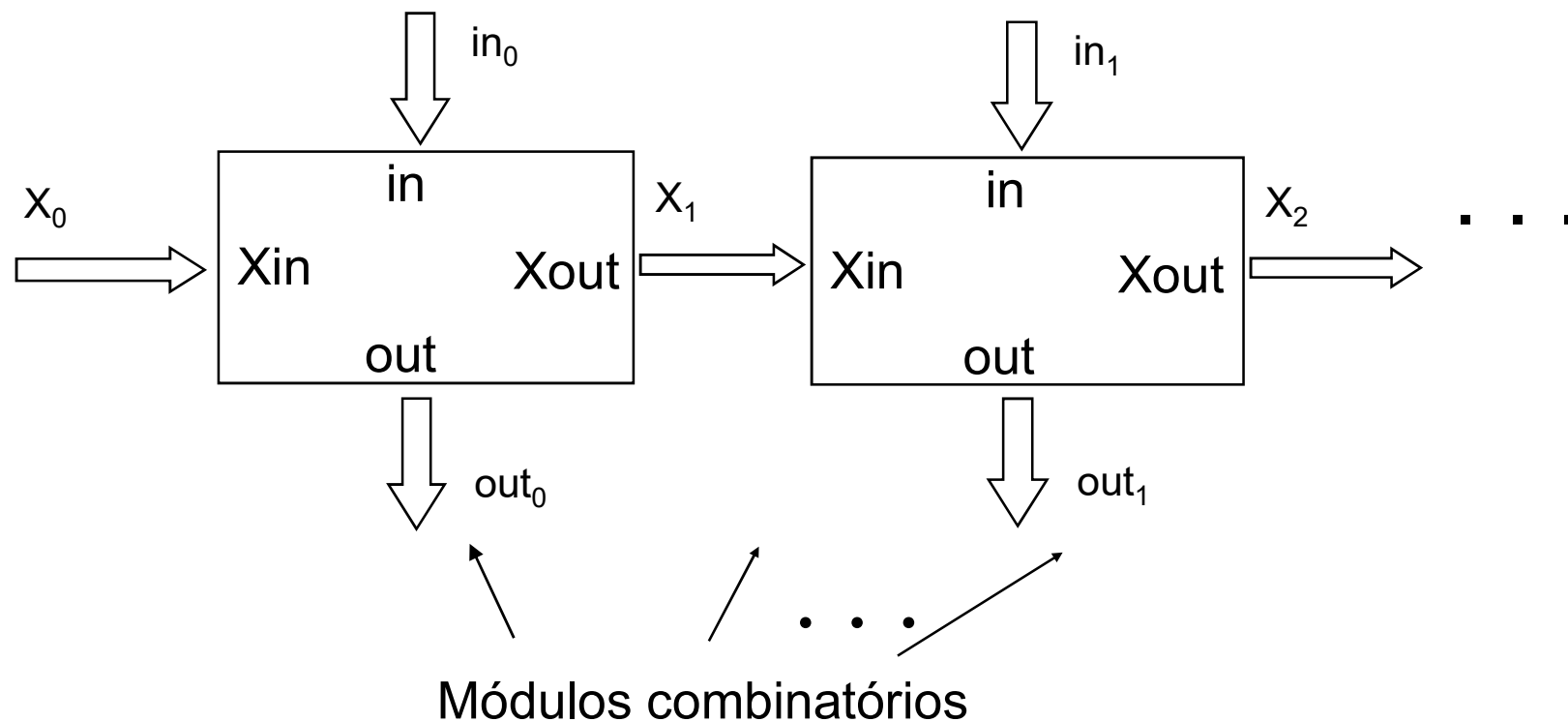- Cada módulo possui:
 - Entradas e saídas primárias (in e out)
 - Entradas e saídas para **associação em cascata** (X)




Comparadores “iterativos”

 - Módulo combinatório básico do comparador




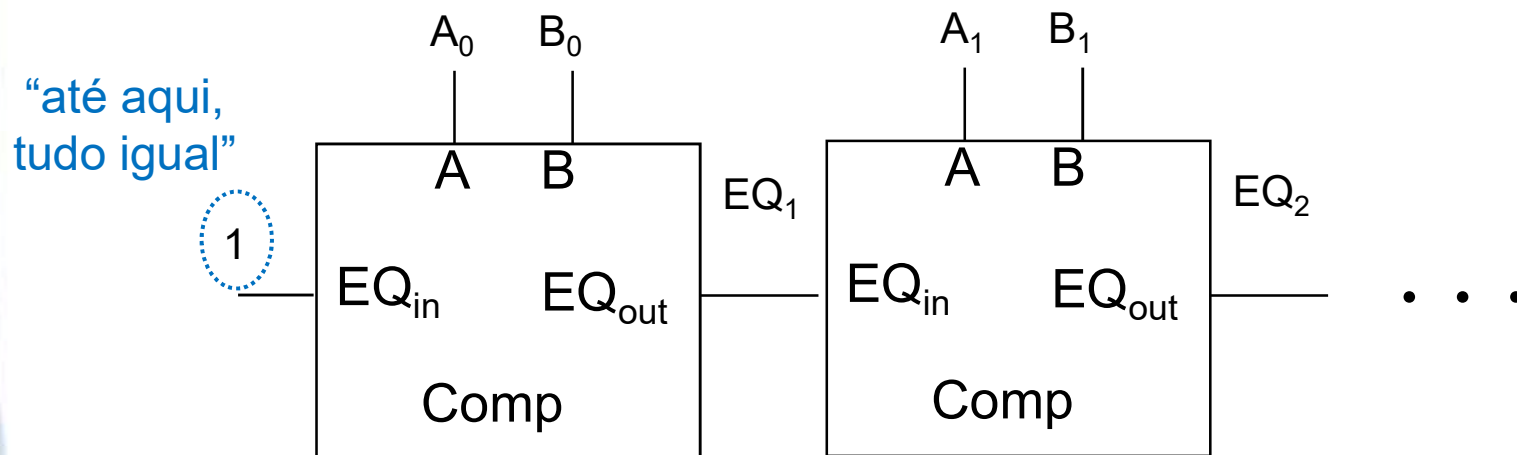- Módulos do comparador associados em cascata



Comparador de Magnitude 4 bits: Circuito completo


 
Se formos usar a técnica de circuitos iterativos para reprojeter o circuito do comparador de magnitude de palavras de 4 bits que fizemos, o que deve ser alterado e/ou modificado no projeto original ???



Comparador de Magnitude 4 bits: modelo com circuito iterativo

Resposta:

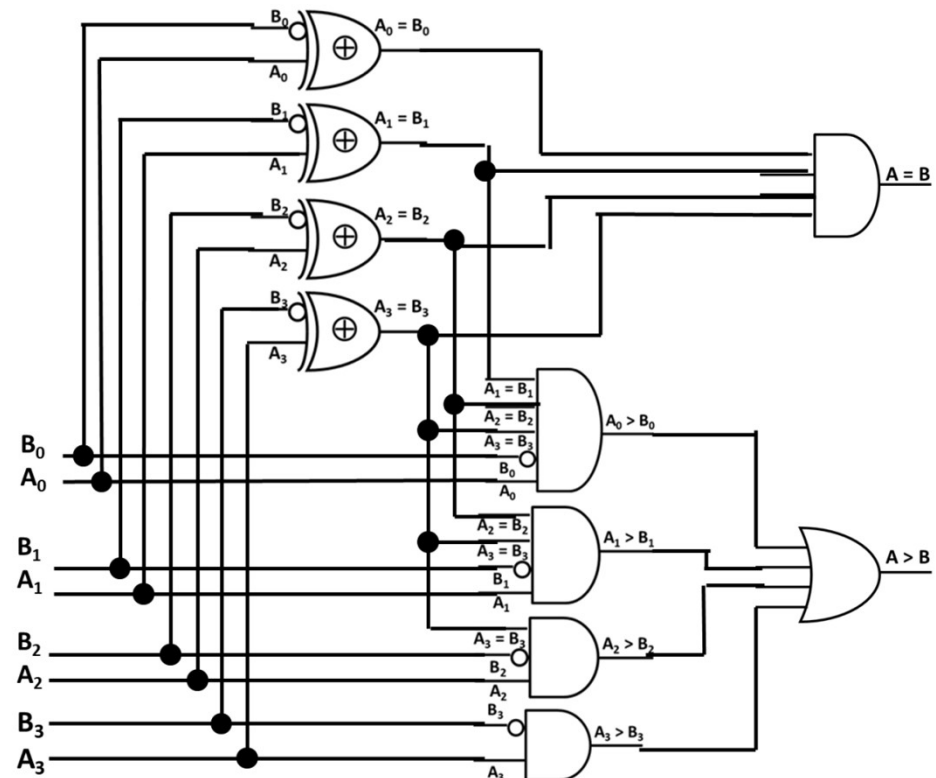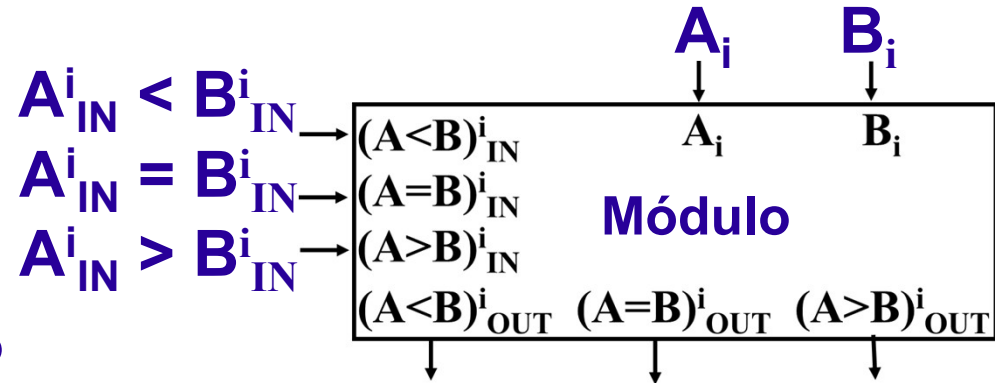- 1-) Definição da unidade primitiva (Módulo);
- 2-) Redução da comparação de palavras de 4 bits (em paralelo) a comparação de apenas um par de bits ($A_i; B_i$);
- 3-) Introdução de entradas com o resultado da comparação das fatias menos significativas.



Exercício interessante:

1-) A partir do comparador paralelo (4bits) projetado;



2-) Realizar um “desmanche”

em fatias de pares de bits ($A_i; B_i$), e em paralelo, fazer a comparação

de um par ($A_i; B_i$) em cada fatia;

3-) Introduzir entradas

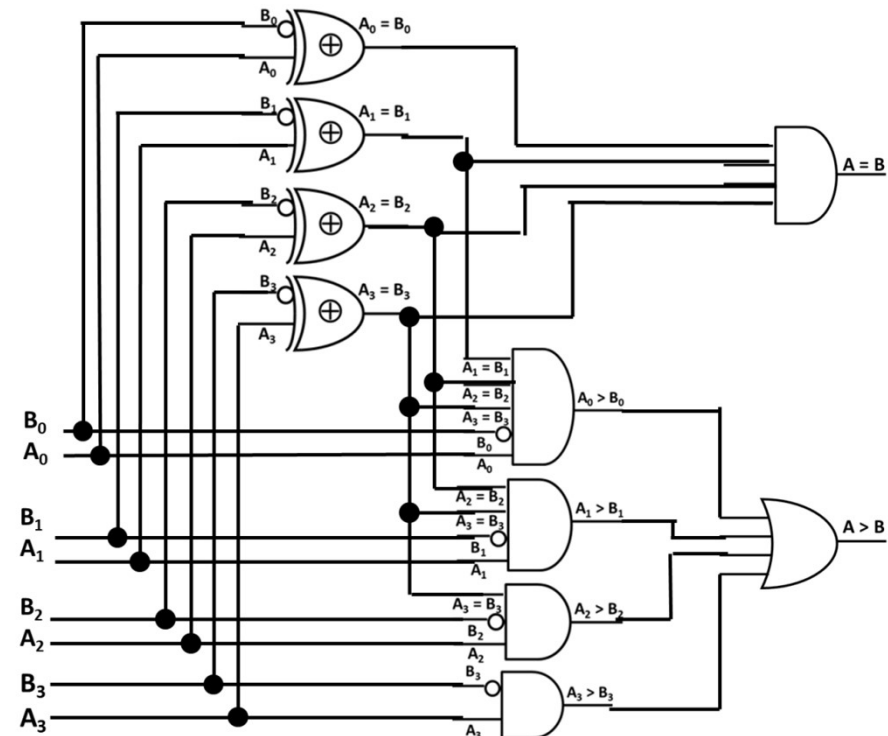
 
com o resultado da comparação das fatias menos significativas.



Dicas - Exercício:

- 1-) “Desmanchar” $A_3 > B_3$ junto com a porta OR (com 2 entradas apenas);
- 2-) “Desmanchar” $A_3 = B_3$ junto com a porta AND (com 2 entradas apenas);
- 3-) Introduzir duas portas AND (2-input) para obter o resultado da comparação da fatia menos significativa imediatamente anterior.
- 4-) Habilitar a entrada das portas AND com o resultado de $A_3 = B_3$.

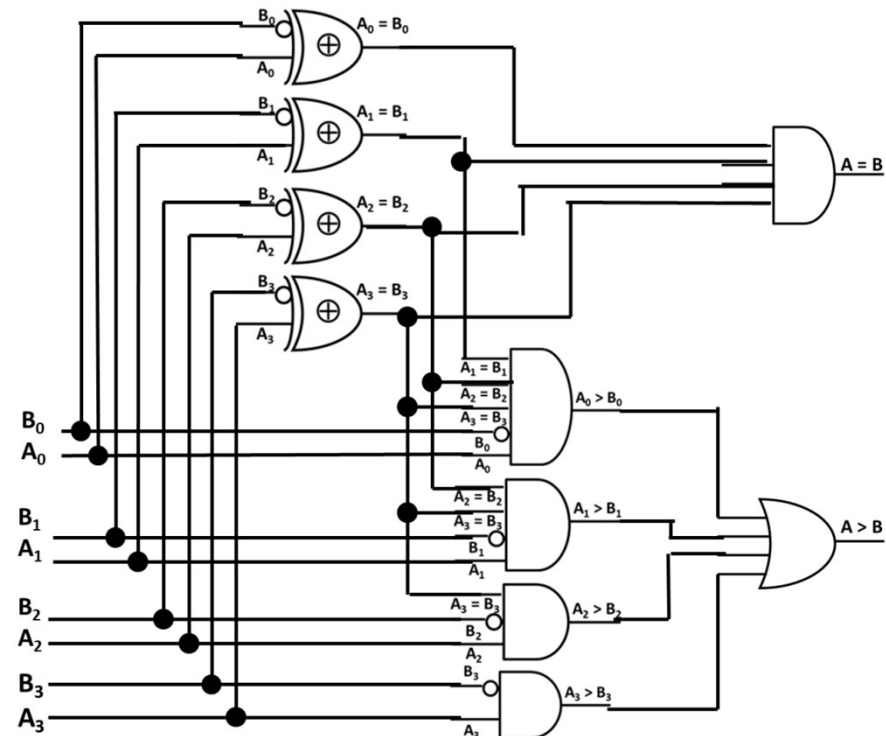 Comparador de Magnitude 4 bits: modelo com circuito iterativo



Comparador de Magnitude 4 bits:
modelo com circuito iterativo



Dicas - Exercício:

1-) “Desmanchar” $A_3 > B_3$ junto com
a
porta OR (com 2 entradas apenas);

2-) “Desmanchar” $A_3 = B_3$ junto com
a
porta AND (com 2 entradas apenas);

3-) Introduzir duas portas AND (2-
input) para obter o resultado da
com-
paração da fatia menos
significativa imediatamente
anterior.

 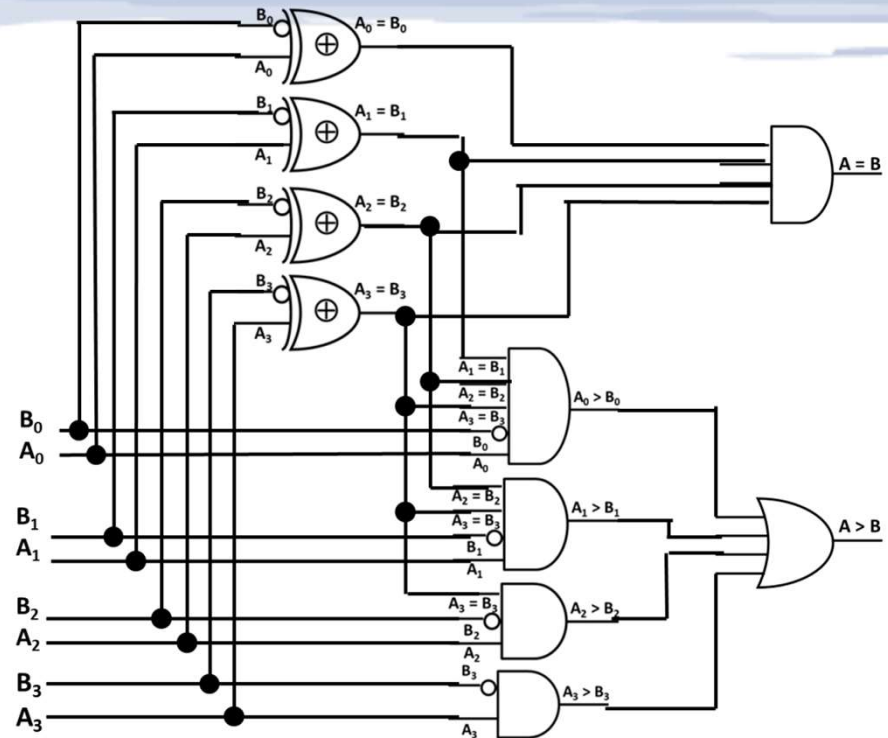4-) Habilitar a entrada das portas
AND com o resultado de $A_3 = B_3$.



Comparador de Magnitude 4 bits:
modelo com circuito iterativo



Dicas - Exercício:

1-) “Desmanchar” $A_3 > B_3$ junto
com a
porta OR (com 2 entradas apenas);

2-) “Desmanchar” $A_3 = B_3$ junto com
a
porta AND (com 2 entradas
apenas);

3-) Introduzir duas portas AND (2-
input) para obter o resultado da
com-
paração da fatia menos
significativa imediatamente
anterior.

 
 
4-) Habilitar a entrada das portas
AND com o resultado de $A_3 = B_3$.



Comparador de Magnitude 4 bits: modelo com circuito iterativo

Dicas - Exercício:

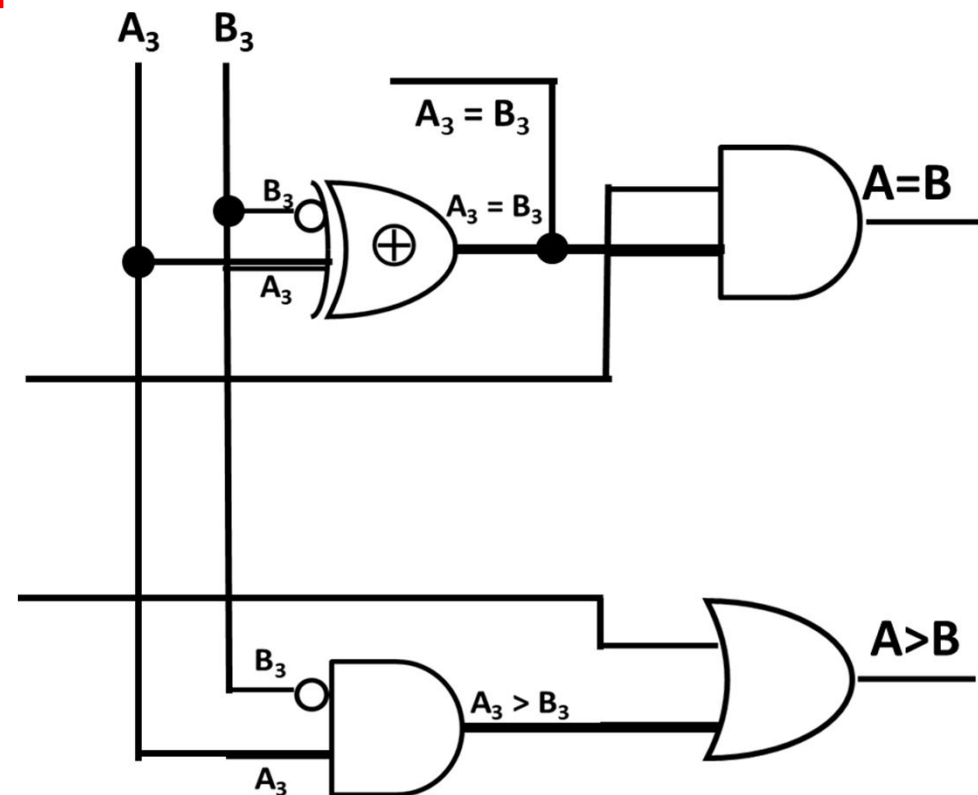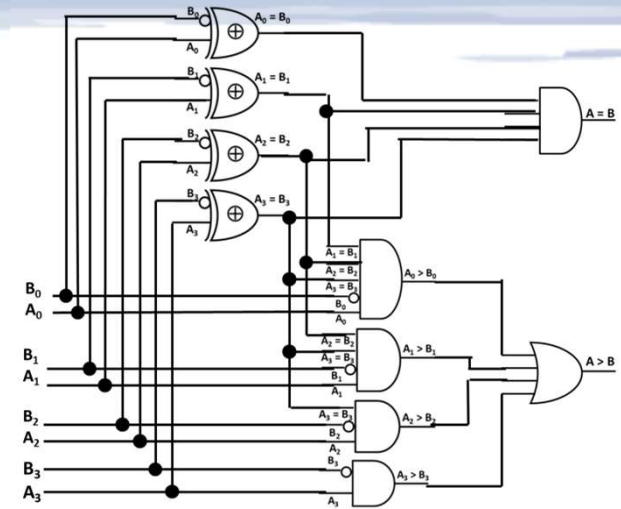- 1-) “Desmanchar” $A_3 > B_3$ junto com a porta OR (com 2 entradas apenas);
Reorganizar 1-) e 2-)
- 2-) “Desmanchar” $A_3 = B_3$ junto com a porta AND (com 2 entradas apenas);
- 3-) Introduzir duas portas AND (2-input) para obter o resultado da comparação da fatia menos significativa imediatamente anterior.
- 4-) Habilitar a entrada das portas AND com o resultado de $A_3 = B_3$.





Dicas - Exercício:

- 1-) “Desmanchar” $A_3 > B_3$ junto com a porta OR (com 2 entradas apenas);
- 2-) “Desmanchar” $A_3 = B_3$ junto com a porta AND (com 2 entradas apenas);

3-) Introduzir duas portas AND (2- input) para obter o resultado da comparação da fatia menos significativa imediatamente anterior.

4-) Habilitar a entrada das portas AND com o resultado de $A_3 = B_3$.

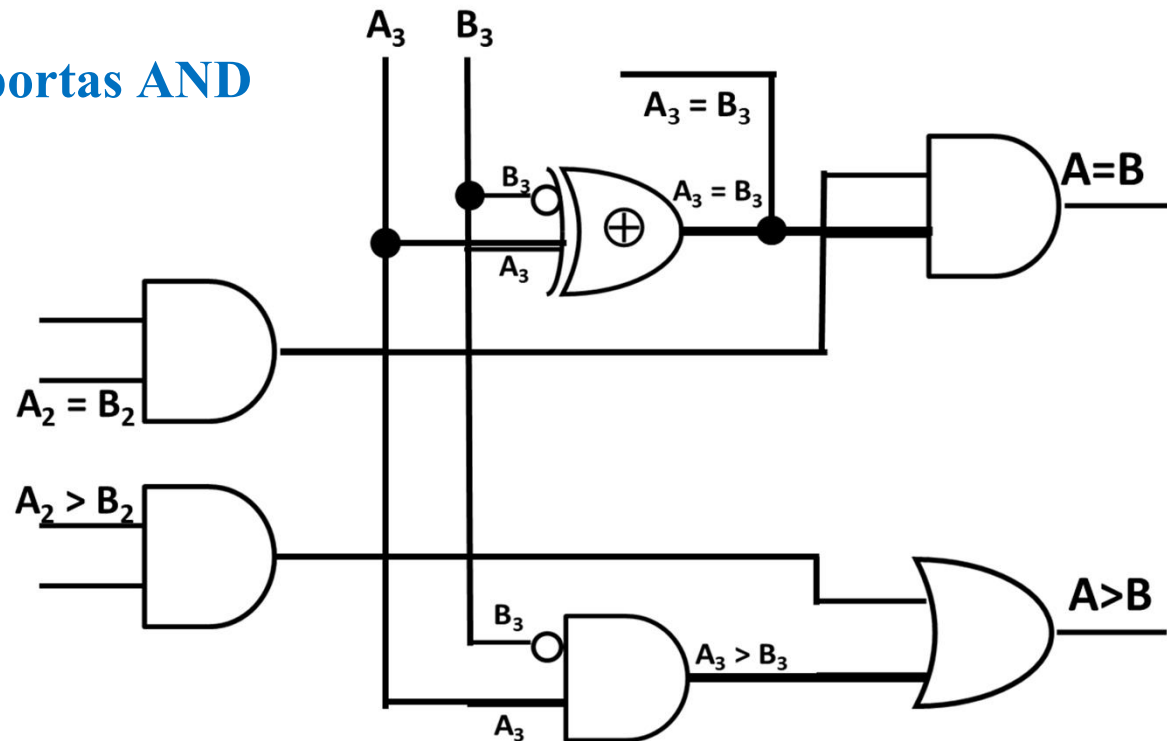
 
Comparador de Magnitude 4 bits: modelo com circuito iterativo



Dicas - Exercício:

- 1-) “Desmanchar” $A_3 > B_3$ junto com a porta OR (com 2 entradas apenas);
- 2-) “Desmanchar” $A_3 = B_3$ junto com a porta AND (com 2 entradas apenas);
- 3-) Introduzir duas portas AND (2- input) para obter o resultado da comparação da fatia menos significativa imediatamente anterior.
- 4-) Habilitar a entrada das portas AND com o resultado de $A_3 = B_3$.

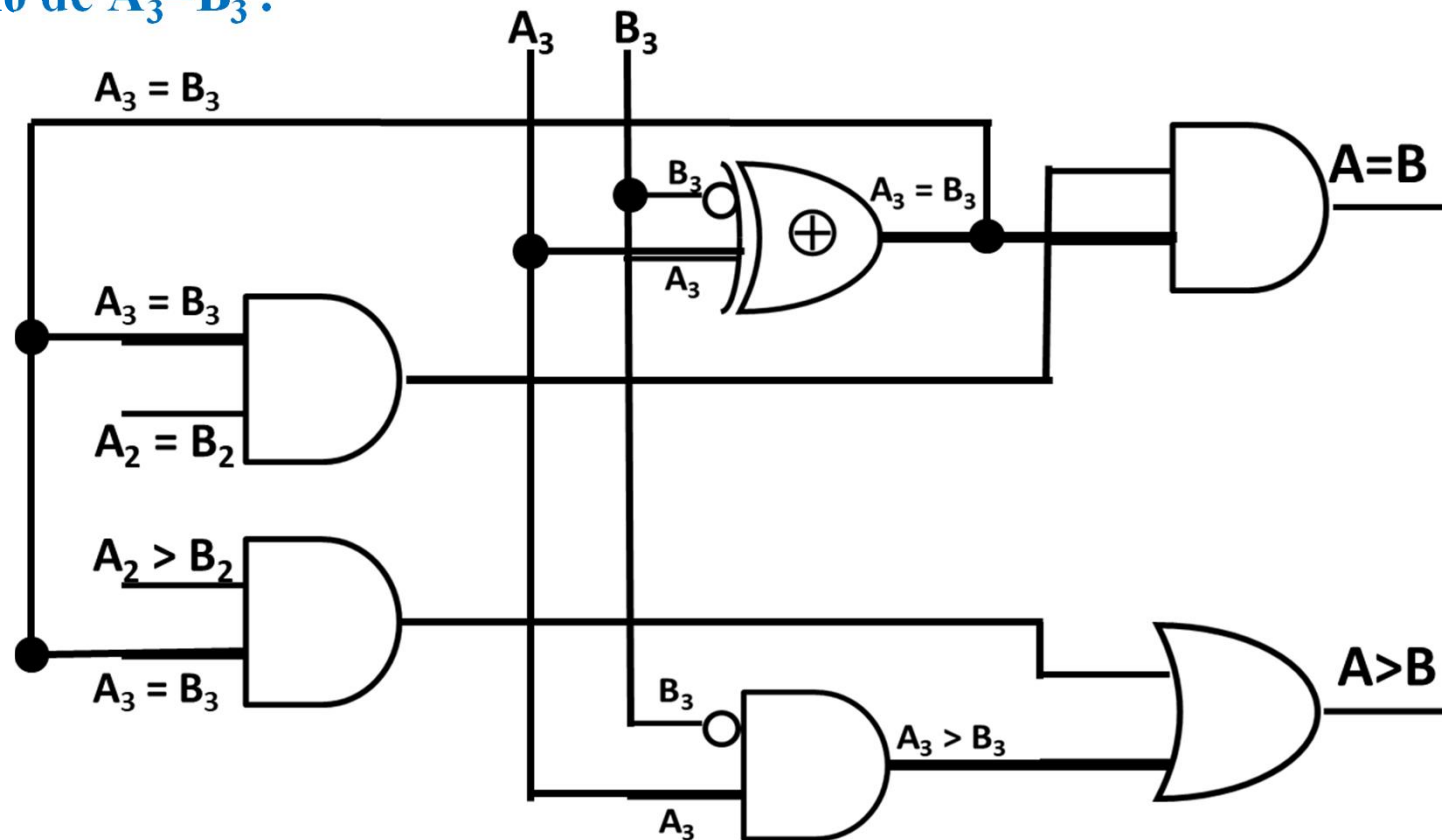 Comparador de Magnitude 4 bits: modelo com circuito iterativo





Comparador de Magnitude 4 bits: modelo com circuito iterativo

Exercício - desdobramentos:

1-) Projetar os demais módulos;

2-) Realizar o cascadeamento entre os módulos;

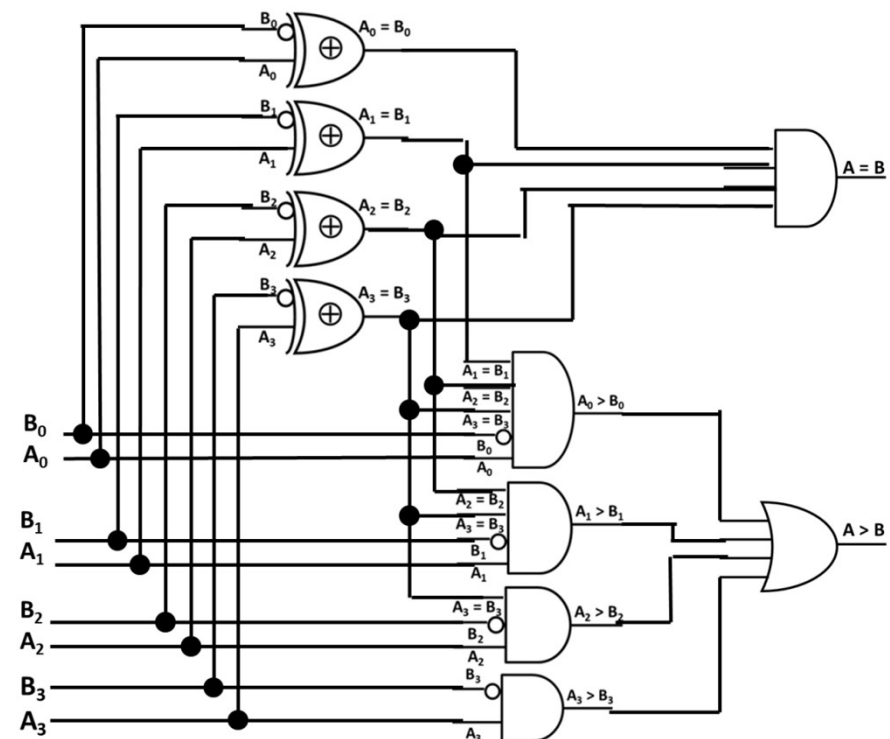 3-) Construir comparadores de maior tamanho de palavra.



Comparador de Magnitude 4 bits: modelo com circuito iterativo

Exercício - desdobramentos:




4-) A questão dos tempos de atraso na propagação de sinais;

4.a-) Vamos normalizar os atrasos de portas ($T=1$);

4.b-) Calcular o pior atraso para as duas soluções;

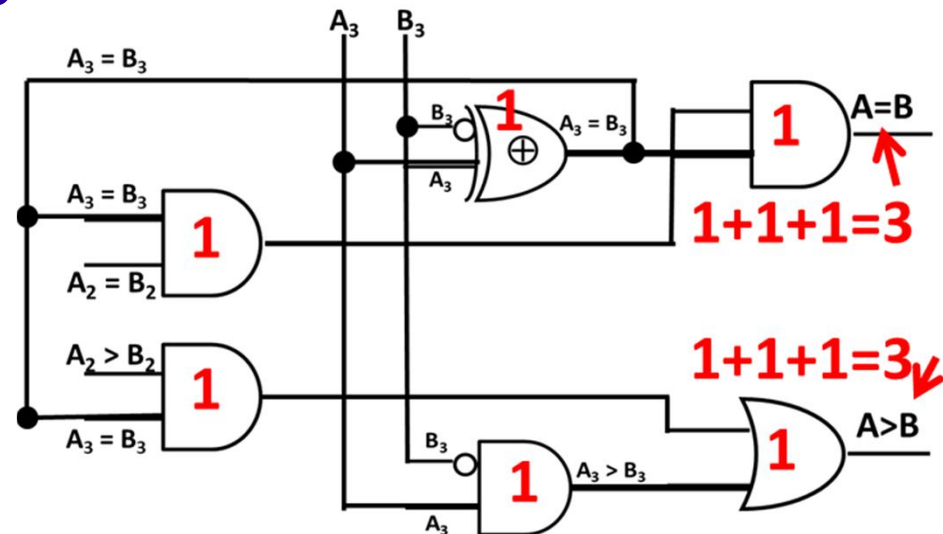 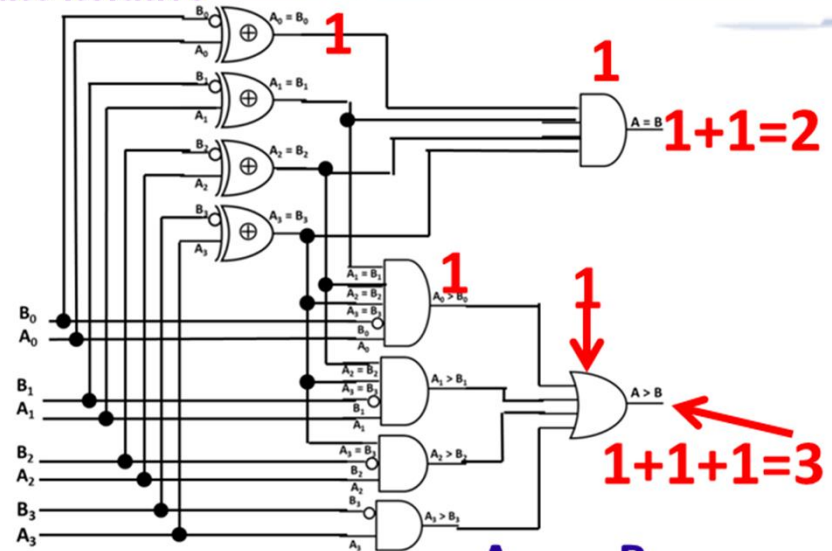4.c-) Circuito iterativo - O atraso é de 1 só módulo;

5-) Qual seria o atraso (pior caso) na obtenção da resposta para um comparador de duas palavras de 8 bits implementado com módulos iterativos?




Comparadores “iterativos”

- Circuitos combinatórios “iterativos”: Também se pode utilizar os métodos tradicionais de síntese de circuitos combinatórios para obtê-los.
 - Descrição do comportamento funcional por meio de Tabela Verdade.
 - Síntese por meio de Mapas de *Karnaugh*.
 - Vamos nos aproveitar da oportunidade e incluir a comparação $A < B$, que não havia anteriormente;
 - Os slides seguintes mostram o resultado de síntese com esta técnica.
 - No Apêndice mais detalhes, passo a passo, são apresentados.

Projeto de um Comparador de Magnitude

 
C_{IN}^i – Informação proveniente da fatia menos significativa



$(A < B)^i$	$(A = B)^i$	$(A > B)^i$
0	0	1
0	1	0
1	0	0


Projeto de um Comparador de Magnitude
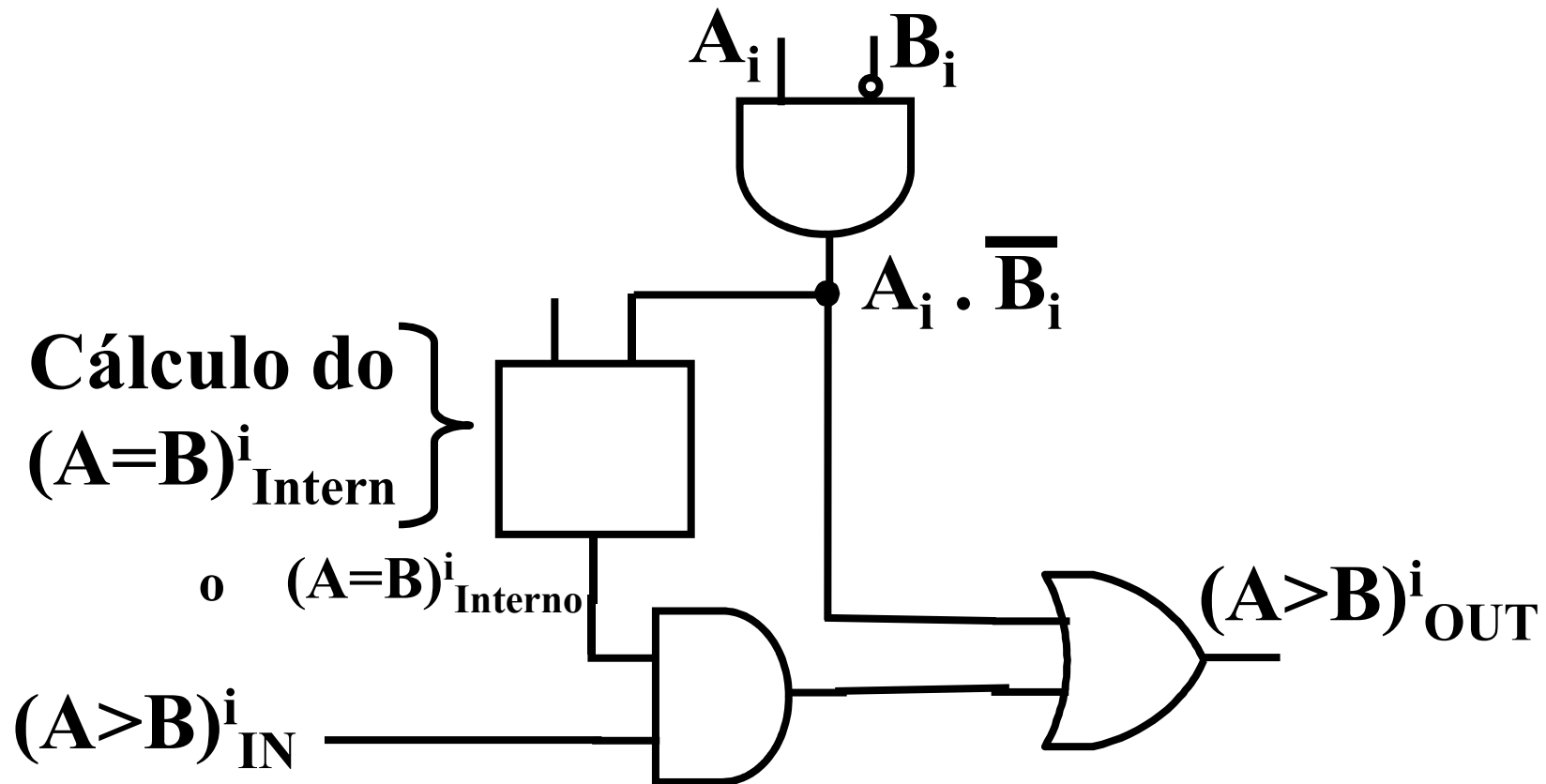
$$(A > B)^i_{OUT} = A_i \cdot \bar{B}_i + (A > B)^i_{IN} \cdot \underbrace{[A_i \cdot B_i + \bar{A}_i \cdot \bar{B}_i]}_{(A=B)^i_{Interno}}$$




Projeto de um Comparador de Magnitude
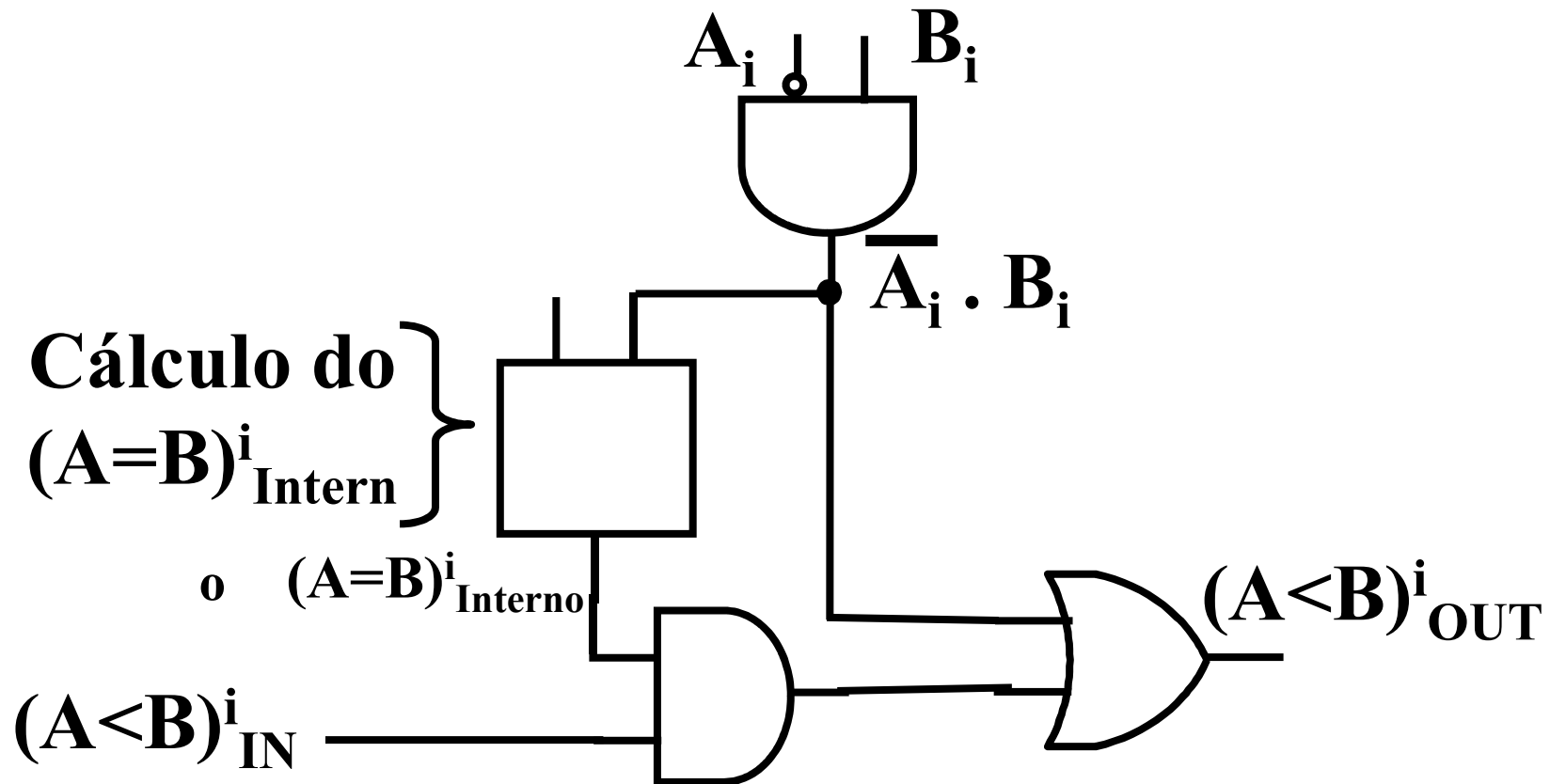
$$(A < B)^i_{OUT} = \bar{A}_i \cdot B_i + (A < B)^i_{IN} \cdot \underbrace{[A_i \cdot B_i + \bar{A}_i \cdot \bar{B}_i]}_{(A=B)^i_{Interno}}$$



Projeto de um Comparador de Magnitude

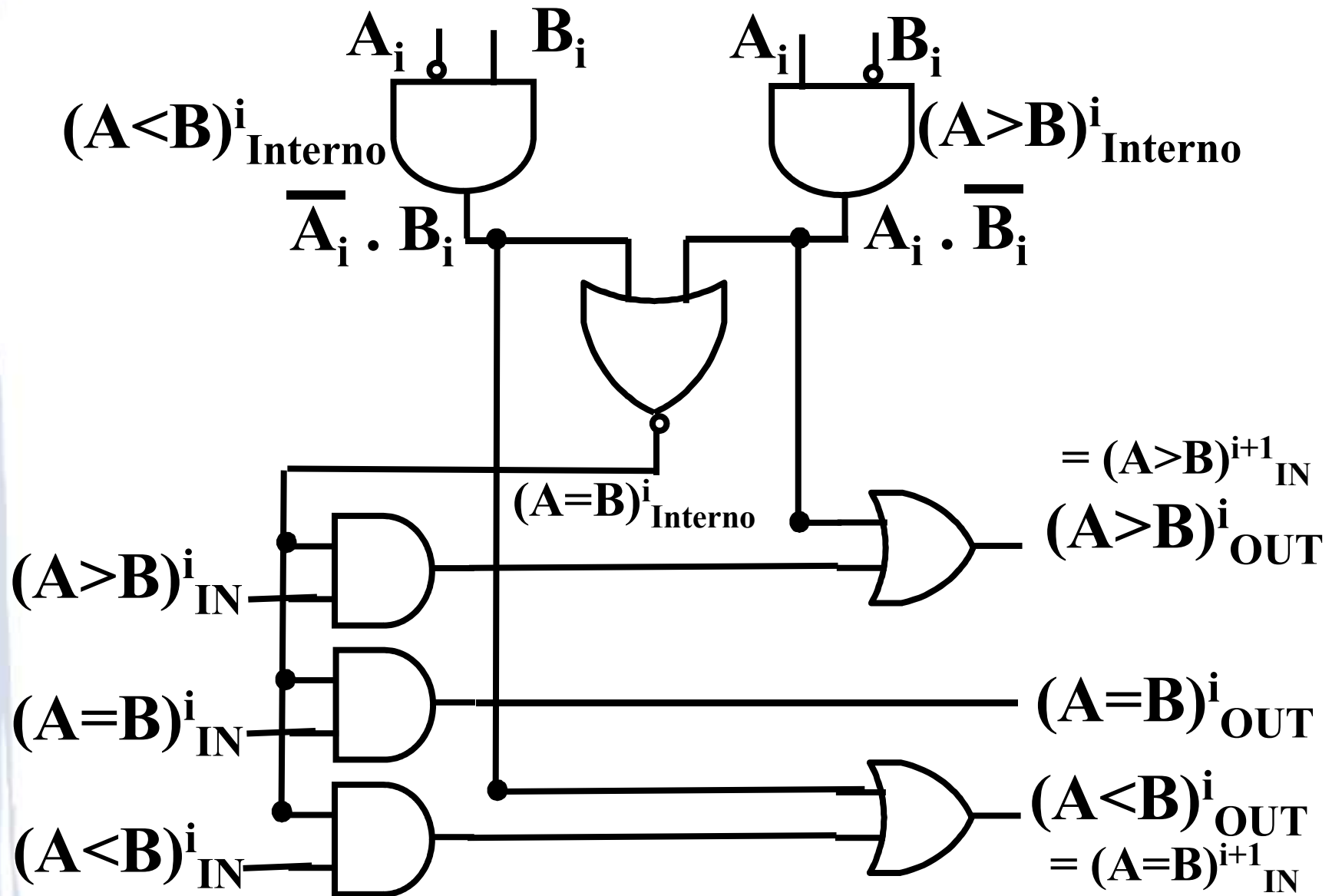

VHDL

Como se pode descrever um comparador em VHDL?

Qual seria uma proposta de realização de um *testbench* para um comparador?

Comparador de magnitude: VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity compmag is
    port (inpA,inpB : in std_logic_vector(3 downto 0);
          greater, equal, smaller : out std_logic);
end compmag;

architecture compmag_arch of compmag is

begin
    -- std_logic e std_logic_vector suportam comparações
    greater <= '1' when (inpA > inpB) else '0';
    equal <= '1' when (inpA = inpB) else '0';
    smaller <= '1' when (inpA < inpB) else '0';
end compmag_arch;
```


Desafio para a disciplina

- Projetar um **cadeado digital**
 - Assuma uma senha fixa, de fábrica: **149**

Combinatório



Sequencial



Cadeado Digital Combinatório

```
-- Simple Lock design
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity locker is
port(
    s1: in std_logic_vector(3 downto 0);
    s2: in std_logic_vector(3 downto 0);
    s3: in std_logic_vector(3 downto 0);
    q: out std_logic);
end locker;

--Senha: 149
architecture locker_arch of locker is
signal locks : std_logic_vector(1 to 3);
begin
    locks(1) <= '1' when (s1 = "0001") else '0';
    locks(2) <= '1' when (s2 = "0100") else '0';
    locks(3) <= '1' when (s3 = "1001") else '0';
    q <= locks(1) and locks(2) and locks(3);
end locker_arch;
```

Cadeado Digital - Testbench

```
-- Testbench for cadeado combinatorio
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity testbench is
-- empty
end testbench;

architecture tb of testbench is
-- DUT (Device Under Test) component
component locker is
    port( s1: in std_logic_vector(3 downto 0);
          s2: in std_logic_vector(3 downto 0);
          s3: in std_logic_vector(3 downto 0);
          q: out std_logic);
end component;

-- Sinais de teste: entradas e saídas
signal s1_in, s2_in, s3_in: std_logic_vector(3 downto 0);
signal q_out: std_logic;

begin
```

Cadeado Digital – Testbench (cont.)

```
-- Conecta DUT a entradas e saídas
DUT: locker port map(s1_in, s2_in, s3_in, q_out);

process
begin -- Conjunto de testes
    s1_in <= "0000"; s2_in <= "0000"; s3_in <= "0000";
    wait for 1 ns;
    assert(q_out='0') report "Fail 1/4" severity error;

    s1_in <= "0001"; s2_in <= "0000"; s3_in <= "0000";
    wait for 1 ns;
    assert(q_out='0') report "Fail 2/4" severity error;

    s1_in <= "0001"; s2_in <= "0100"; s3_in <= "0000";
    wait for 1 ns;
    assert(q_out='0') report "Fail 3/4" severity error;


    s1_in <= "0001"; s2_in <= "0100"; s3_in <= "1001";
    wait for 1 ns;
    assert(q_out='1') report "Fail 4/4" severity error;

    -- Clear inputs
    s1_in <= "0000"; s2_in <= "0000"; s3_in <= "0000";

    assert false report "Test done." severity note;
    wait;
end process;
end tb;
```


APÊNDICE

 Comparadores, Circuitos Iterativos – Detalhes adicionais sobre o projeto:



Projeto de um Comparador de Magnitude

 C_{IN}^i – Informação proveniente da fatia menos significativa



C_{IN}^i	$(A > B)^i$	$(A = B)^i$	$(A < B)^i$
A > B	1	0	0
A = B	0	1	0
A < B	0	0	1

Projeto de um Comparador de Magnitude

Comparação (C^i_{OUT})
decidida nesta fatia
mais significativa.

Comparação (C^i_{OUT})
independe do valor
da entrada (C^i_{IN}).

	$A_i B_i$	$A_i B_i$	$A_i B_i$	$A_i B_i$
C^i_{IN}	00	01	11	10
$A > B$	$A > B$	$A < B$	$A > B$	$A > B$
$A = B$	$A = B$	$A < B$	$A = B$	$A > B$
$A < B$	$A < B$	$A < B$	$A < B$	$A > B$

$C^i_{IN} =$ {
 $= C^{i-1}_{OUT}$

$= C^i_{OUT} = C^{i+1}_{IN}$

Projeto de um Comparador de Magnitude

Comparação (C^i_{OUT}) será decidida pelo valor de entrada (C^i_{IN}).

Comparação (C^i_{OUT}) depende do valor de entrada (C^i_{IN}), pois não é decidida nesta fatia.

	$A_i B_i$	$A_i B_i$	$A_i B_i$	$A_i B_i$
C^i_{IN}	00	01	11	10
$A > B$	$A > B$	$A < B$	$A > B$	$A > B$
$A = B$	$A = B$	$A < B$	$A = B$	$A > B$
$A < B$	$A < B$	$A < B$	$A < B$	$A > B$

$C^i_{IN} =$ {
 $= C^{i-1}_{OUT}$

$= C^i_{OUT} = C^{i+1}_{IN}$

Projeto de um Comparador de Magnitude

$$(A > B)^i_{\text{OUT}} = C^{i+1}_{\text{IN}}$$

		$A_i B_i$			
		0 0	0 1	1 1	1 0
$(A > B)^i_{\text{IN}}$	0	0	0	0	1
	1	1	0	1	1

$$(A > B)^i_{\text{OUT}} =$$

$$= A_i \cdot \bar{B}_i + (A > B)^i_{\text{IN}} \cdot [A_i \cdot B_i + \bar{A}_i \cdot \bar{B}_i]$$

$$= A_i \cdot \bar{B}_i + (A > B)^i_{\text{IN}} \cdot (A = B)^i_{\text{Interno}}$$

Projeto de um Comparador de Magnitude

$$(A=B)^i_{\text{OUT}} = C^{i+1}_{\text{IN}}$$

$(A=B)^i_{\text{IN}} \backslash A_i B_i$	0 0	0 1	1 1	1 0
0	0	0	0	0
1	1	0	1	0

$$(A=B)^i_{\text{OUT}} = (A=B)^i_{\text{IN}} \cdot [A_i \cdot B_i + \bar{A}_i \cdot \bar{B}_i]$$

$= (A=B)^i_{\text{Interno}}$

Projeto de um Comparador de Magnitude

$$(A < B)^i_{OUT} = C^{i+1}_{IN}$$

		$A_i B_i$			
	$(A < B)^i_{IN}$	0 0	0 1	1 1	1 0
0		0	1	0	0
1		1	1	1	0


$$(A < B)^i_{OUT} =$$

$$= \bar{A}_i \cdot B_i + (A < B)^i_{IN} \cdot [A_i \cdot B_i + \bar{A}_i \cdot \bar{B}_i]$$

$$= \bar{A}_i \cdot B_i + (A < B)^i_{IN} \cdot (A = B)^i_{Interno}$$


Projeto de um Comparador de Magnitude
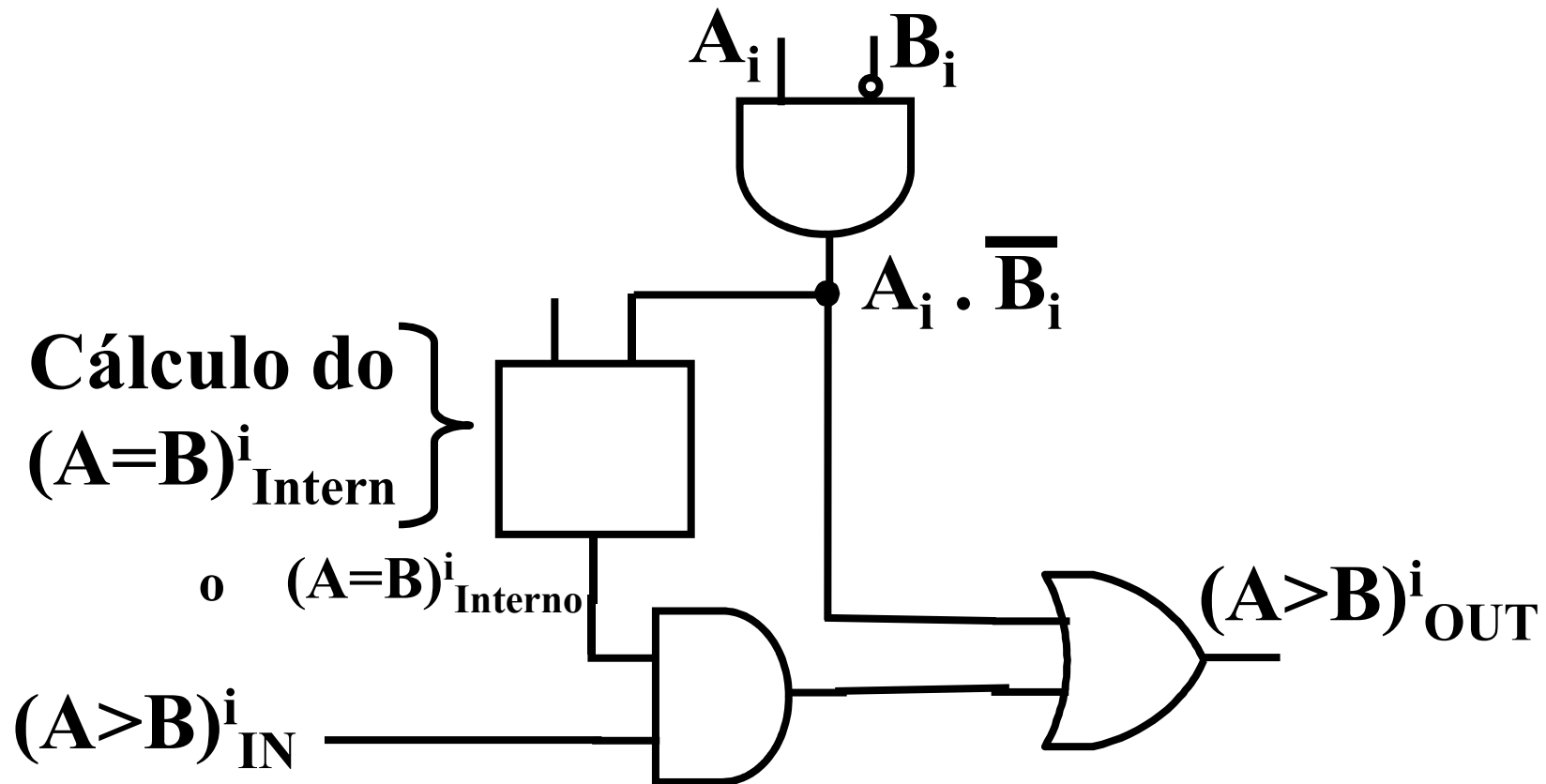
$$(A > B)^i_{OUT} = A_i \cdot \overline{B_i} + (A > B)^i_{IN} \cdot \underbrace{[A_i \cdot B_i + \overline{A_i} \cdot \overline{B_i}]}_{(A=B)^i_{Interno}}$$



Projeto de um Comparador de Magnitude

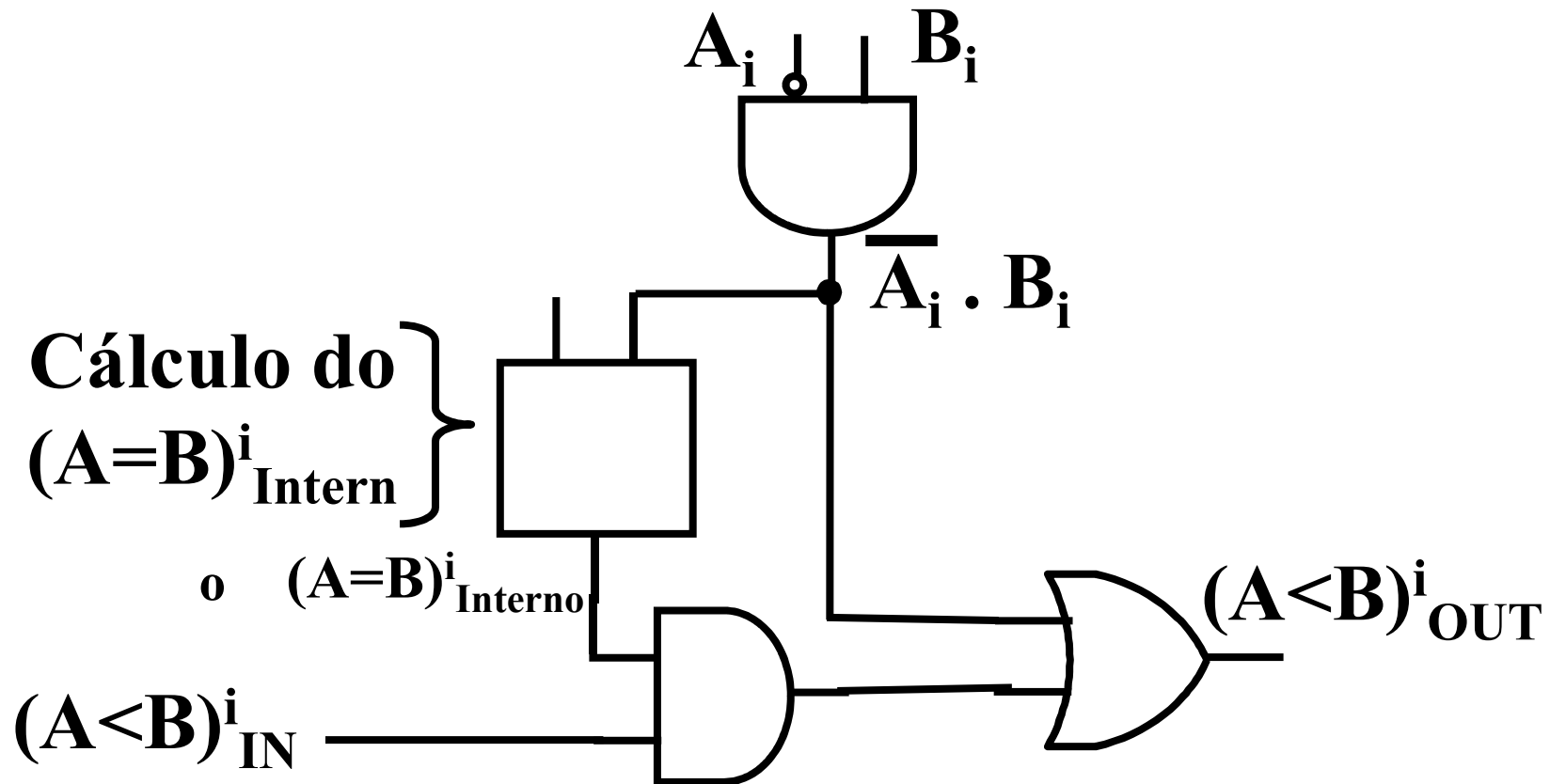
$$(A < B)^i_{OUT} = \bar{A}_i \cdot B_i + (A < B)^i_{IN} \cdot \underbrace{[A_i \cdot B_i + \bar{A}_i \cdot \bar{B}_i]}_{(A=B)^i_{Interno}}$$




Projeto de um Comparador de Magnitude

$$(A=B)^i_{OUT} = (A>B)^i_{IN} \cdot [A_i \cdot B_i + \bar{A}_i \cdot \bar{B}_i]$$

$$= (A=B)^i_{Interno}$$

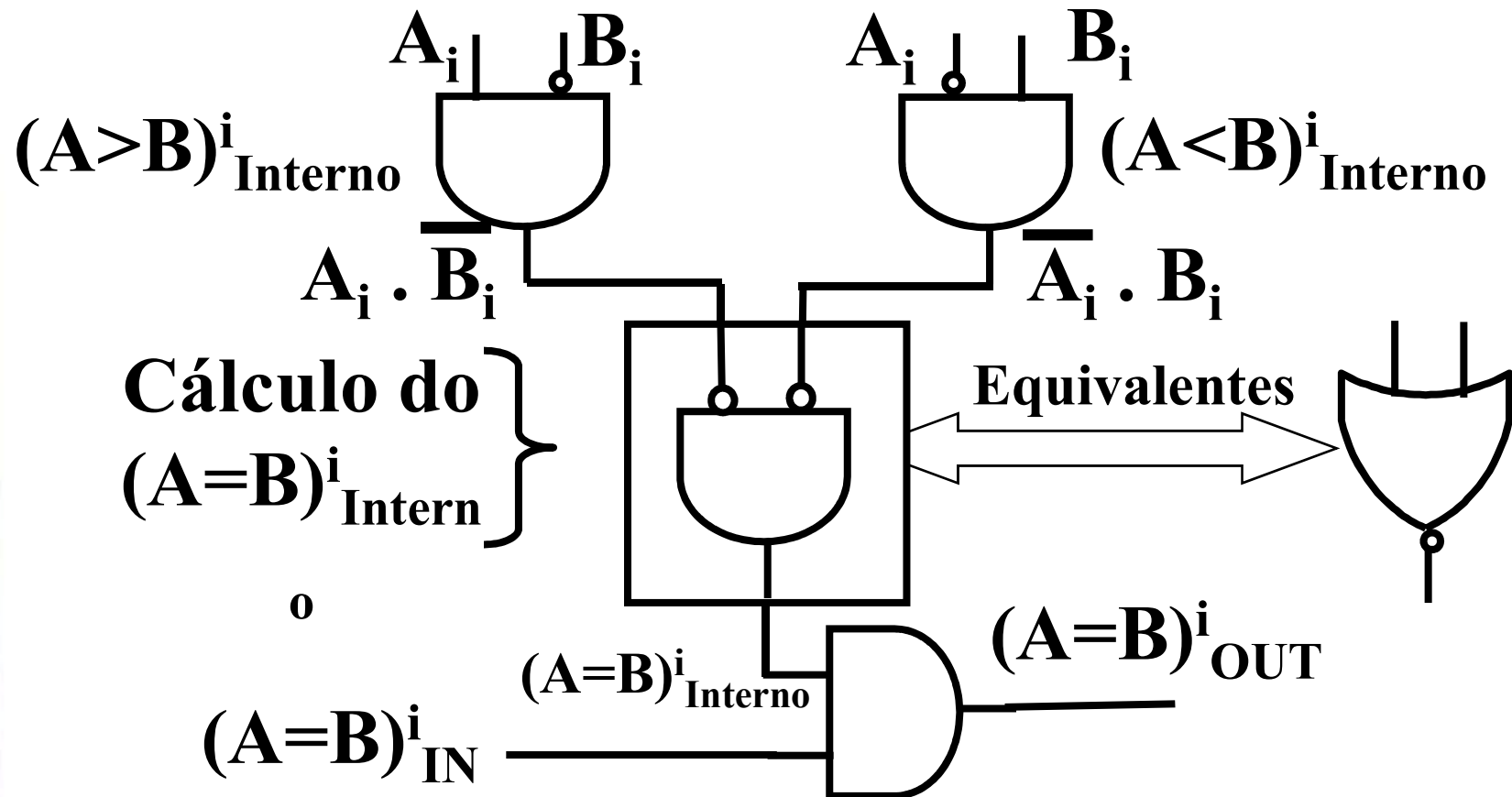

Projeto de um Comparador de Magnitude

 

Lição de Casa

- **Leitura Obrigatória:**
 - **Capítulo 6 do Livro Texto, ênfase em 6.9.**
- **Exercícios obrigatórios:**
 - **Capítulo 6 do Livro Texto.**

Livro Texto

- Wakerly, J.F.; *Digital Design – Principles & Practices*; Fourth Edition, ISBN: 0-13-186389-4, Pearson & Prentice-Hall, Upper Saddle, River, New Jersey, 07458, 2006.

Bibliografia Adicional

- Fregni, Edson; Saraiva, Antonio Mauro *Engenharia do Projeto Lógico Digital*. Editora Edgard Blücher Ltda. São Paulo, SP, Brasil, 1.995;
- Tocci, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. *Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações*. Pearson Prentice Hall, 10a edição, São Paulo, SP, Brasil, 2.007.