

Introdução a VHDL

Aula 2


Professora Luiza Maria Romeiro Codá

Aula 2: Introdução a VHDL

Conteúdo:

- Arquitetura por Descrição Estrutural:
Interligação de Componentes utilizando comando **PORT MAP**
- Definição e Atribuição de Vetores
Tipo da Biblioteca WORK: **BIT_VECTOR**
- Arquitetura por Descrição por Fluxo de Dados(Data) usando comandos concorrentes:
WHEN-ELSE e **WITH-SELECT**
- Comparação entre os comando Comando Concorrentes **WHEN-ELSE** e **WITH-SELECT**
- Prática nº2: Comparador de Igualdade com Descrição estrutural usando vetores
- Prática nº3: Decodificador de Prioridade – Fluxo de Dados
Descrição por Expressões Lógicas, **WHEN-ELSE** e **WITH-SELECT**

 Revisão Aula 1: VHDL – Estrutura de uma descrição



ARCHITECTURE

- ▶ **Descrição por Fluxo de Dados (*Data-Flow*):**

Descreve o que o sistema deve fazer utilizando expressões lógicas e comandos concorrentes.

- ▶ **Descrição Estrutural:**


Descreve como é o hardware em termos de interconexão de componentes.

- ▶ **Descrição Comportamental:**

Descreve o que o sistema deve fazer de forma abstrata.


ARCHITECTURE – Fluxo de Dados

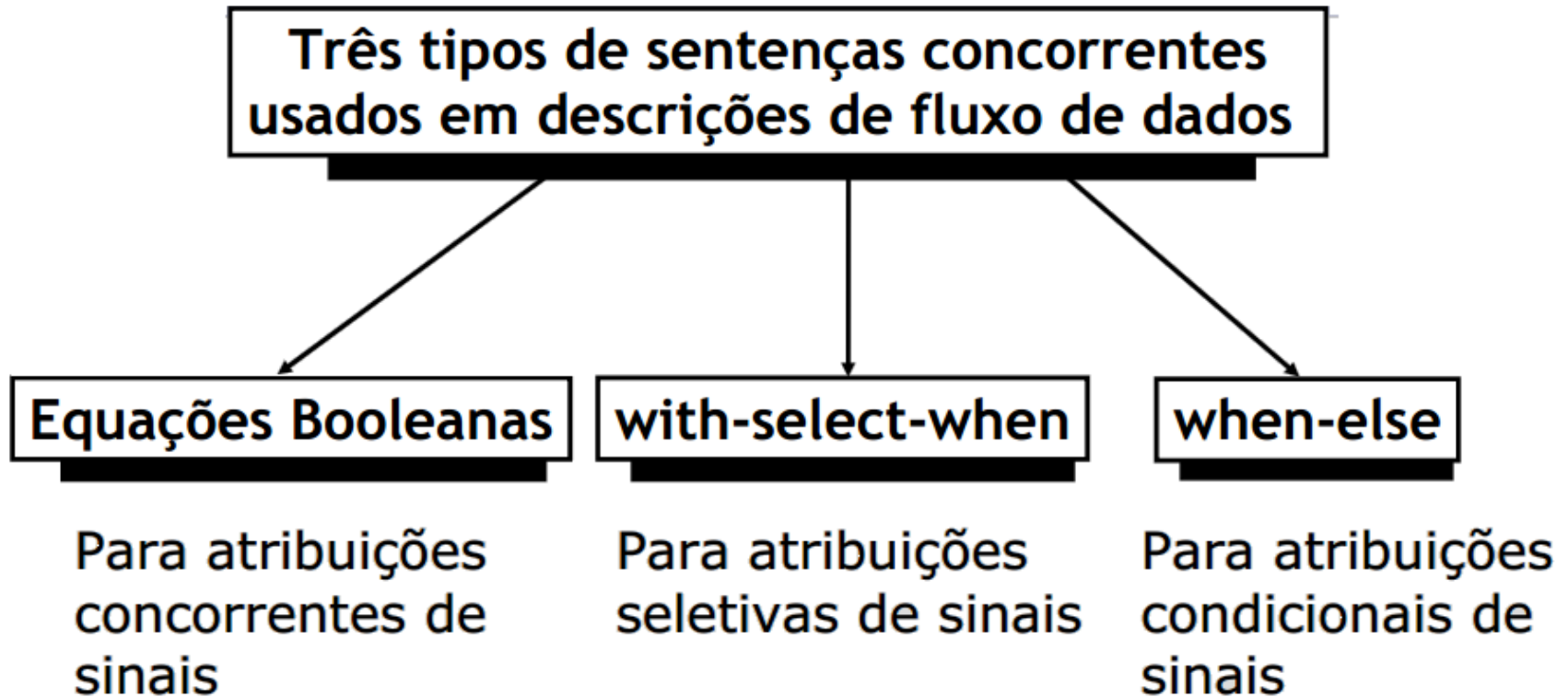Descrição por Fluxo de Dados: Comandos (Sentenças) Concorrentes



ARCHITECTURE – Fluxo de Dados

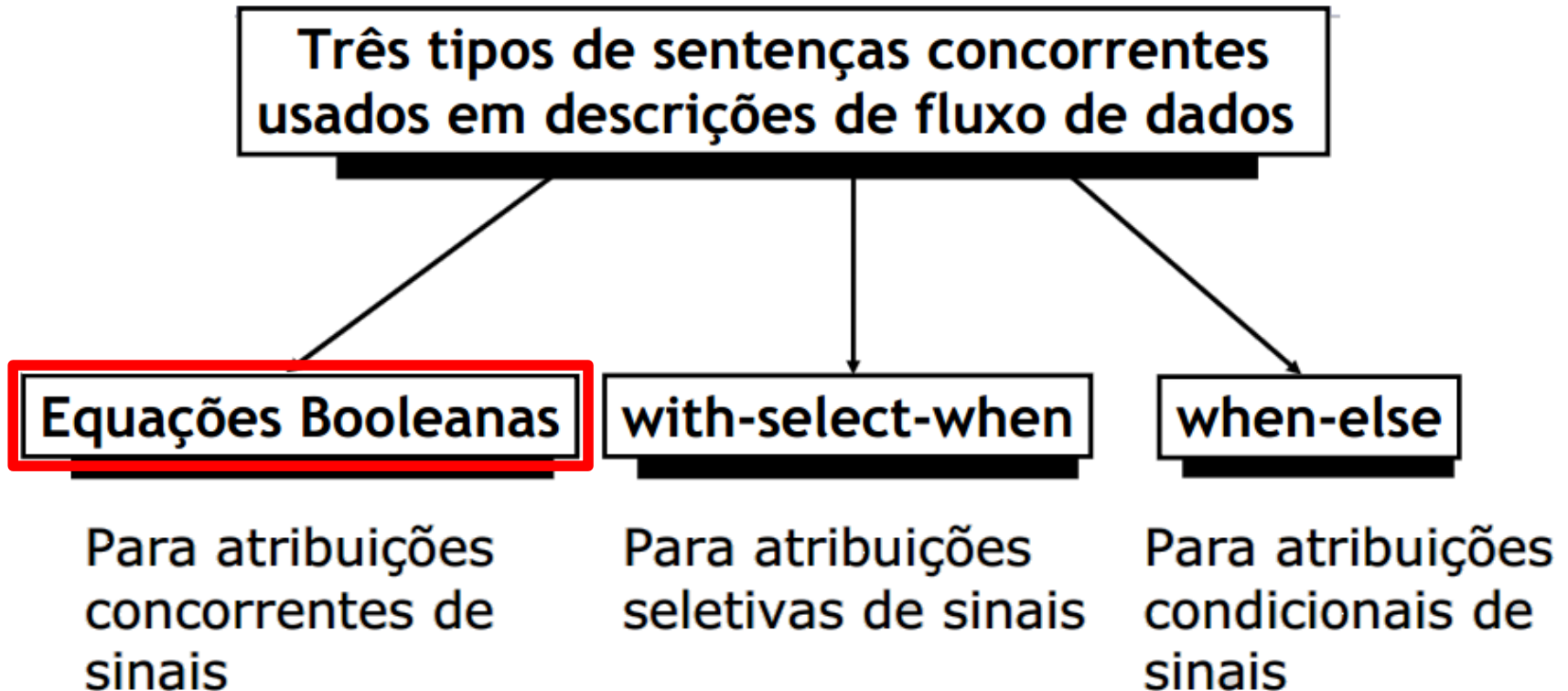Descrição por Fluxo de Dados: Comandos (Sentenças) Concorrentes



ARCHITECTURE

- ▶ **Descrição por Fluxo de Dados (*Data-Flow*):**

Descreve o que o sistema deve fazer utilizando expressões lógicas e comandos concorrentes.

- ▶ **Descrição Estrutural:**

Descreve como é o hardware em termos de interconexão de componentes.

- ▶ **Descrição Comportamental:**

Descreve o que o sistema deve fazer de forma abstrata.

ARCHITECTURE – Estrutural

Descrição Estrutural:

Descreve como é o hardware em termos de **interconexão de componentes**. O mapeamento de entradas e saídas dos componentes é feito através do comando **PORT MAP**.

A declaração de um componente pode referenciar uma Entidade descrita em outro projeto VHDL, ou uma Entidade descrita no mesmo arquivo onde será utilizada (projeto atual).

Na descrição Estrutural é feita a associação dos pinos de cada componente com os sinais utilizados no projeto (comando **PORT MAP**).

ARCHITECTURE – Estrutural

Instanciação de componente:

PORT MAP: especifica as conexões entre ports de uma entity (componente) e sinais na architecture onde o componente foi instanciado.


Existem duas formas de se fazer port map, e não podem ser misturadas:

- associação posicional
Ex: G1 : portaE3 **PORT MAP** (u => a, v => b, w => c, y => g) ;
- associação por nome.
Ex: G2 : portaE3 **PORT MAP** (c, d, e, X1);
- ✓ Qualquer combinação de ports e sinais é permitida, desde que haja compatibilidade entre ports e sinais. **(devem ser do mesmo tipo)**
- ✓ Todos os elementos do port composto devem ser associados a algum sinal.
- ✓ Os ports não conectados podem ser especificados como **OPEN**
- ✓ no port map, (um port não usado pode ser deixado omitido no port map, porém não é recomendado).
- Ex: G3 : portaE3 **PORT MAP** (u => a, v => b, w => c, y => **OPEN**) ;


ARCHITECTURE – Estrutural

Formato da declaração:
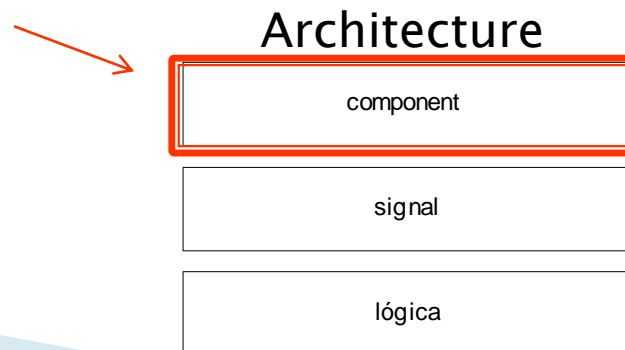
```
ARCHITECTURE <nome_da_architecture> OF <nome_da_entity> IS
-- Declaração de Sinais e Componentes
COMPONENT <nome_do_componente> IS
PORT(a, b : IN BIT;
      s   : OUT BIT);
END COMPONENT;
BEGIN
-- Instanciação (chamada) de Componentes
<rótulo_do_componente> : <nome_do_componente> PORT MAP(
    <nome_pino1> => <signal_1>, <nome_pino_n> => <signal_n>);
END nome_da_architecture;
```



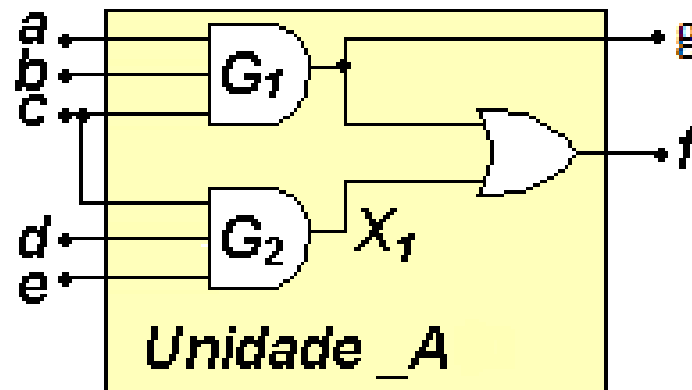Exemplo:
Prática nº 1 com Descrição Estrutural:
Utilizando comando PORT MAP



ARCHITECTURE – Estrutural

```
-- declaração da entidade do componente
ENTITY <nome_do_componente> IS
    PORT(-- declaração dos pinos de entradas,saídas do componente);
END <nome_do_componente>;
```

```
-- Seção de declaração da arquitetura do componente:
ARCHITECTURE <nome_identificador> OF <nome_do_componente> IS
-- declaração de sinais, etc do componente
BEGIN
-- Corpo da arquitetura do componente
END <nome_identificador>;
```

```
-- declaração da entidade do projeto principal
ENTITY <nome_do_proj_principal> IS
    PORT(-- declaração dos pinos de entradas,saídas do projeto principal);
END <nome_do_proj_principal> ;
```

```
-- Seção de declaração da arquitetura do componente:
ARCHITECTURE <nome_identificador> OF <nome_do_proj_principal> IS
-- declaração de sinais, de componentes,etc
COMPONENT <nome_do_componente> IS
    PORT(-- declaração dos pinos de entradas,saídas do componente);
END COMPONENT;
BEGIN
-- Corpo da arquitetura do componente
G1: <nome_do_componente> PORT MAP ( --sinais do projeto principal
    --ligados nas entradas e saídas do componente);
END <nome_identificador>;
```

ARCHITECTURE – Estrutural

Exemplo:

```
-- Declaração do projeto do componente portaE3
```

```
ENTITY portaE3 IS
```

```
PORT (u,v,w : IN BIT;  
      y      : OUT BIT);
```

```
END portaE3;
```

```
-- Descrição da arquitetura por Fluxo de Dados
```


```
-- do componente portaE3
```

```
ARCHITECTURE fluxo_dados OF portaE3 IS
```

```
BEGIN
```

```
    y <= u AND v AND w;
```

```
END fluxo_dados;
```

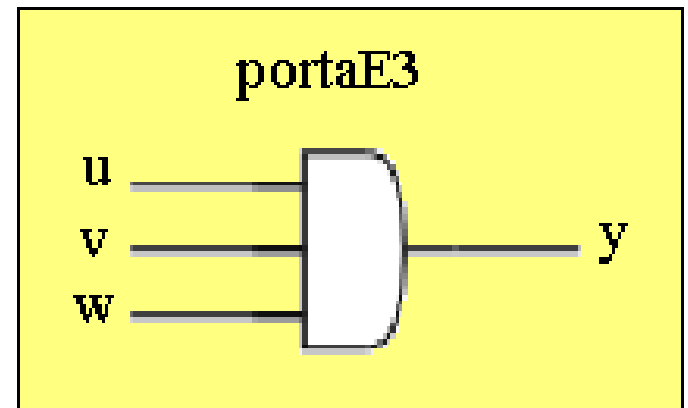


ARCHITECTURE – Estrutural

 Exemplo:


-- Declaração da entidade do projeto de hierarquia mais alta

```
ENTITY unid_A IS
    PORT(a, b, c, d, e : IN      BIT;
         f              : OUT   BIT;
         g              : BUFFER BIT);
END unid_A;
```



-- Declaração de arquitetura do projeto principal usando descrição estrutural
 
```
ARCHITECTURE estrutural OF unid_A IS
    SIGNAL x1 : BIT;          -- Declaração de sinal
    COMPONENT portaE3 IS    -- Declaração de componente
        PORT (u,v,w : IN  BIT;
              y      : OUT BIT);
    END COMPONENT;
```



BEGIN

-- Instanciação de componentes:

-- atribuição posicional

```
G1 : portaE3 PORT MAP (u => a, v => b, w => c, y => g) ;
```

```
G2 : portaE3 PORT MAP (c, d, e, X1); -- atribuição direta
```

```
f <= X1 OR g;
```

```
END estrutural;
```

-- não pode misturar atribuição posicional e direta no mesmo PORT MAP

Vetores - Introdução

Vetores são conjuntos (tipo `ARRAY`) de elementos tratados pelo mesmo nome.

O pacote padrão VHDL define o tipo `BIT_VECTOR`, formado por elementos do tipo `BIT`.

A declaração de um vetor define em que lado fica o LSB:

`Va <=(3 DOWNTO 0);` -- Declara um vetor cujo LSB fica à direita.



`Vb <=(0 TO 3);` -- Declara um vetor cujo LSB fica à esquerda.



Vetores podem ser referenciados de duas maneiras:

- Nomes indexados

O nome do vetor é seguido do índice do elemento desejado.
`vetor(0);`

- Partes de vetores

O nome do vetor é seguido de um intervalo de índices.

`vc <= (3 DOWNTO 0);`

Vetores - Atribuição

Ao se atribuir valores a vetores, a expressão que contém o valor pode ser um valor, outro vetor (ou parte deste), nomes indexados, ou um agregado.

Há basicamente 2 tipos de atribuição a vetores:

- **Atribuição direta**

Na atribuição direta, os valores são passados para o vetor inteiro, ou partes deste se `va <= (3 DOWNTO 0)` então:

```
va <= "1011"; --não deixar espaço entre os bits do vetor
```

- **Por agregados**

Na atribuição por agregado, é possível atribuir valores a cada elemento do vetor separadamente.

```
va <= (1 => '1', OTHERS => '0'); -- va <= "0010"  
--A posição 1 (va(1)) recebe '1' e as outras '0'
```

Vetores – Exemplo de atribuição direta

```
ENTITY exemplo1_v IS
    PORT(va, vb, vc, vd : OUT BIT_VECTOR(4 DOWNT0 0));
END exemplo1_v;
```

```
ARCHITECTURE teste OF exemplo_v1 IS
    -- Definição de constantes
    CONSTANT c1    : BIT_VECTOR(4 DOWNT0 0) := "01011";
    CONSTANT zero  : BIT := '0';
    CONSTANT um    : BIT := '1';
```

```
BEGIN
    va <= c1; -- va <= "01011"      -- Atribuição por constante
    vb <= "01011"; -- vb <= "00010" Atribuição com valor direto
    vc <= "01" & va(2) & zero & um; --vc <= "01001" Concatenação
    vd(4 DOWNT0 3) <= "01";        -- Atribuição parcial
    vd(2 DOWNT0 0) <= "0" & vc(2 TO 3); -- Atribuição parcial
    --vd <= "01001"

```

0	1	0	<u>Vc(2)</u>	<u>Vc(3)</u>
---	---	---	--------------	--------------

```
END teste;
```


Vetores – Exemplo de atribuição por agregado

```
ENTITY exemplo2_v IS
    PORT(va, vb, vc, vd : OUT BIT_VECTOR(4 DOWNTO 0));
END exemplo_v2;
```

```
ARCHITECTURE teste OF exemplo2_v IS
    -- Definição de constantes
    CONSTANT zero : BIT := '0';
    CONSTANT um   : BIT := '1';
```

```
BEGIN
    va <= ('0', '1', '0', '1', '1'); -- va <= "01011" Notação posicional
    vb <= (1 => '1', OTHERS => '0') -- vb <= "00010" Associação por nomes
    vc <= (zero, vb(3), um OR va(0), '0', '0') -- vc <= "00100" Agregado com operações
    vd (4 DOWNTO 3 => "00", 1 => '1', OTHERS => '1'); -- Agregado com faixa discreta
    -- vd <= "00111"
END teste;
```

Comparador de Igualdade – usando vetores

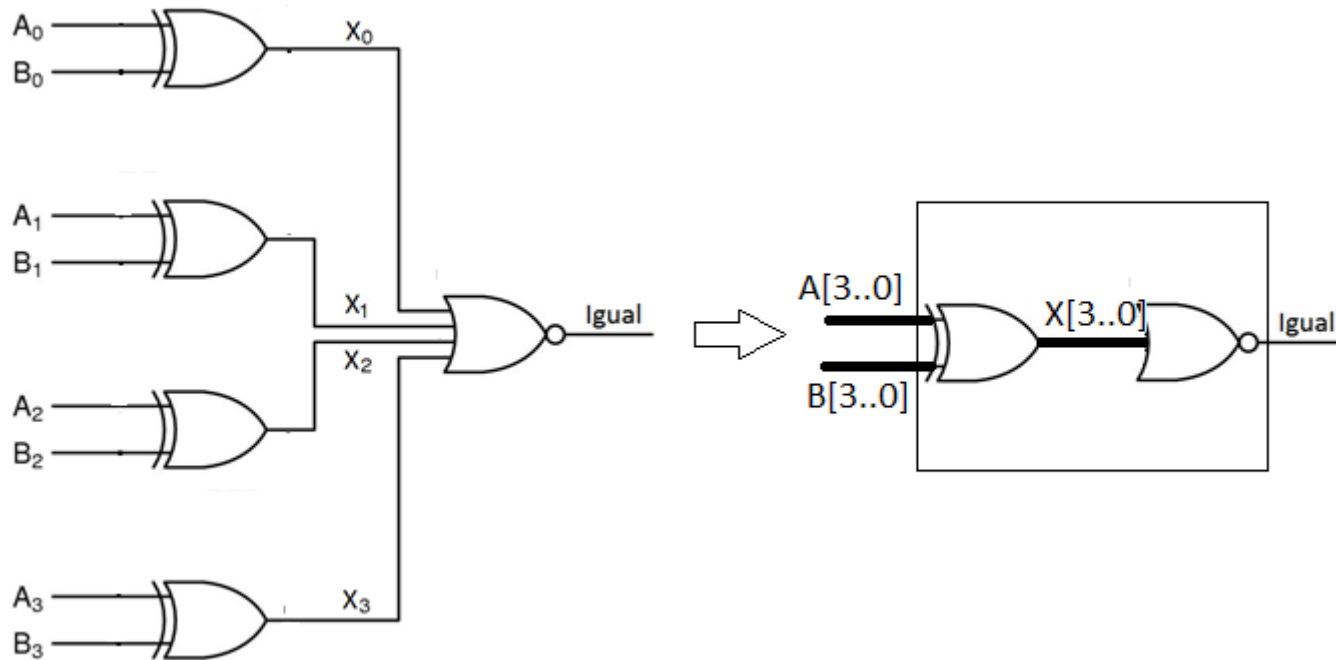

Comparador de Igualdade – Utilizando vetor


```
ENTITY comparador_V IS  
    PORT ( a,b: IN BIT_VECTOR( 3 DOWNT0 0);  
          igual : OUT BIT);  
END comparador_V;
```

```
ARCHITECTURE a OF comparador_V IS  
    SIGNAL x : BIT_VECTOR( 3 DOWNT0 0);  
BEGIN
```

```
    x <= a XOR b;  
    -- ou de outra maneira:  
    -- x(0) <= a(0) XOR b(0);  
    -- x(1) <= a(1) XOR b(1);  
    -- x(2) <= a(2) XOR b(2);  
    -- x(3) <= a(3) XOR b(3);  
    igual <= NOT ( x(0) OR x(1) OR x(2) OR x(3));
```

```
END a;
```

Mesmo Circuito sintetizado :

 


Prática nº2

Comparador de Igualdade– Descrição estrutural usando vetores


Com o software QuartusII escreva o projeto em linguagem VHDL para o comparador de igualdade de 4 *bits*, usando arquitetura estrutural (interconexão de componentes usando PORT MAP). Crie os PORTS e sinais como vetores.

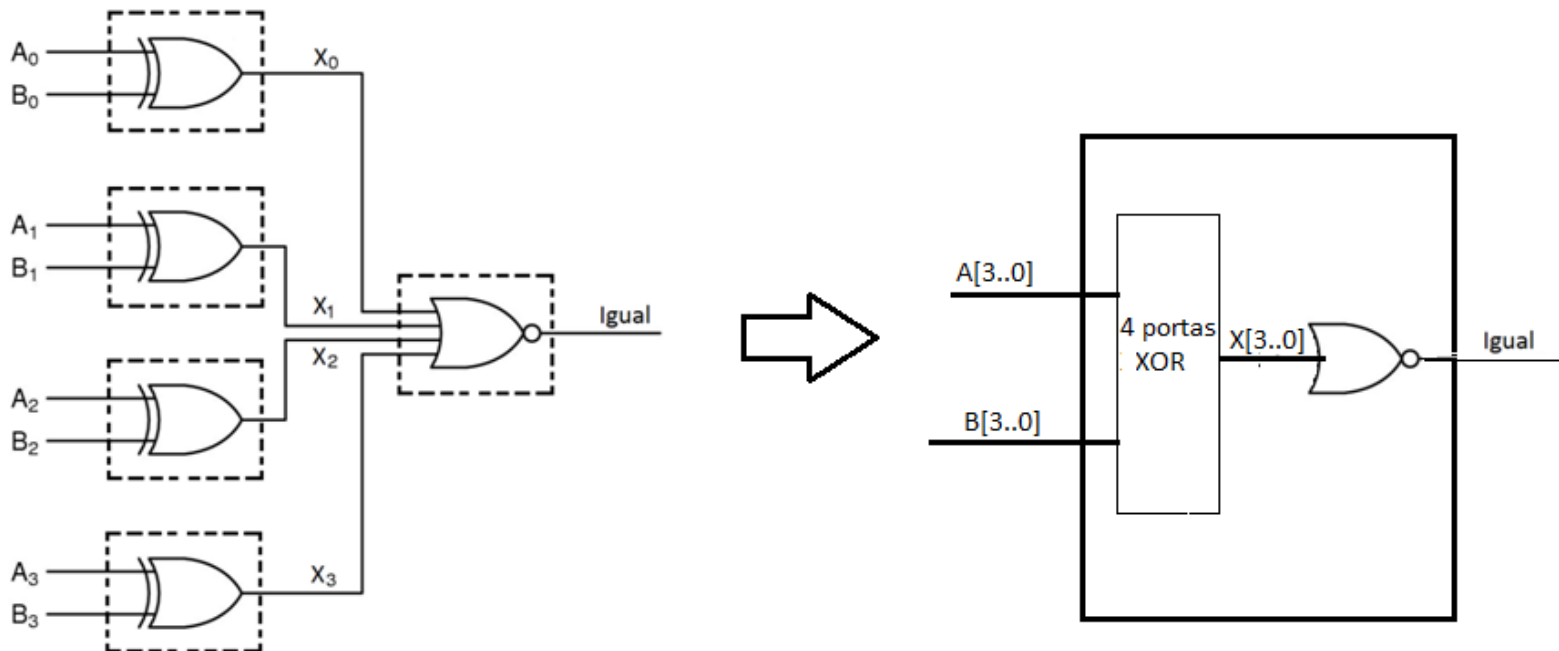Funcionamento: A saída "Igual" só assume nível lógico alto se as entradas forem iguais ($A = B$). Sintetize o circuito e verifique seu funcionamento.



ARCHITECTURE – Fluxo de Dados

 Descrição por Fluxo de Dados: Comandos (Sentenças) Concorrentes



Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

Atribuição condicional de sinais.

Útil para expressar funções lógicas em forma de tabela

```
sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1 ELSE  
                expressao_b WHEN condicao_2 ELSE  
                expressao_c;
```

Na construção **WHEN-ELSE**, a ordem da apresentação das condições indica a precedência de execução (a primeira com prioridade máxima e a última com prioridade mínima).


ATENÇÃO:

Atribuição de valor a sinais do tipo **BIT** ou **STD_LOGIC**: A <= '1' ou A <= '0' (valor entre aspas simples(' 0 '))

Atribuição de valor a sinais do tipo **BIT_VECTOR(1 DOWNTO)** ou **STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0)**: A <= "11" ou A <= "00" (valor entre aspas dupla ("00"))

ARCHITECTURE – Fluxo de Dados Usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

Tabela Verdade do Circuito 1

 

sel	a	b	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ARCHITECTURE – Fluxo de Dados Usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE**

```
ENTITY circuito1 IS
    PORT(sel, a, b : IN BIT;
          y       : OUT BIT);
END circuito1;
-- Arquitetura por Fluxo de Dados usando o Comando Concorrente
-- WHEN-ELSE
ARCHITECTURE fluxo_dados OF circuito1 IS
BEGIN
    y <= '1' WHEN (sel='0' AND a='1' AND b='0') ELSE
          '1' WHEN (sel='0' AND a='1' AND b='1') ELSE
          '1' WHEN (sel='1' AND a='0' AND b='1') ELSE
          '1' WHEN (sel='1' AND a='1' AND b='1') ELSE
          '0';
END fluxo_dados;
```

sel	a	b	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ARCHITECTURE – Fluxo de Dados Usando Comando Concorrente **WHEN-ELSE**


 


Tabela Verdade do Circuito 1

sel	a	b	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Circuito1 Sintetizado:

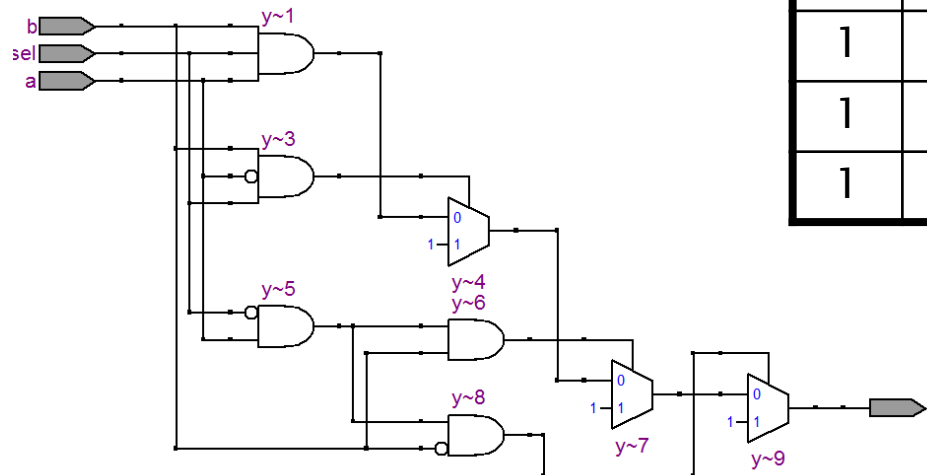

Comando Concorrente **WITH-SELECT**

```
WITH expressao_escolha SELECT                                -- expressão_escolha =
sinal_destino <= expressao_a WHEN condicao_1,                -- Condição 1
                expressao_b WHEN condicao_2 | condicao_3,    -- 2 ou 3
                expressao_c WHEN (condicao_2 OR condicao_3),
                expressao_d WHEN condicao_4 TO condicao_6,   -- 4 até 6
                expressao_e WHEN OTHERS;                    -- Restantes
```

Na construção **WITH-SELECT** todas as condições apresentam a mesma prioridade, e todas as possibilidades devem ser apresentadas. Pode-se usar a palavra reservada **OTHERS** para representar todas as condições não explicitadas.

Comando Concorrentes – Comparação **WHEN-ELSE x WITH-SELECT**

WHEN-ELSE: Ordem das condições indica a prioridade.
Explicitação de todas as possibilidades não é necessária.

WITH-SELECT: Todas as condições têm mesma prioridade.
Explicitação de todas as possibilidades é necessária.

Palavra reservada **UNAFFECTED**

- Pode ser empregada na atribuição de valor a um sinal quando não se deseja afetar o valor do sinal

Formato para construção:

```
sinal_destino <= expressão_a WHEN condição_1 ELSE  
    UNAFFECTED WHEN condição_2 ELSE --valor não alterado na condição_2  
    expressão_b;
```

```
WITH expressão_escolha SELECT  
    sinal_destino <= expressão_a WHEN condição_1,  
    expressão_b WHEN condição_2,  
    UNAFFECTED WHEN OTHERS; -- valor não  
    --alterado nas condições restantes
```


Exemplo de descrição usando Palavra reservada **UNAFFECTED** no uso do comando **WHEN ELSE**

```
ENTITY exemplo1 IS
    PORT(sel : IN BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0);
         ya : BUFFER BIT; -- saída deve ser criada como BUFFE
         yu : OUT BIT --pode criar saída como OUT
        );
END exemplo1;
```

```
ARCHITECTURE a OF exemplo1 IS
BEGIN
```

```
    ya <= '0' WHEN sel = "00" ELSE
        '1' WHEN sel = "10" ELSE
    ya;
-- ya e yu apresentam o mesmo comportamento
    yu <= '0' WHEN sel = "00" ELSE
        '1' WHEN sel = "10" ELSE
    UNAFFECTED;

END a;
```

Exemplo de descrição usando Palavra reservada **UNAFFECTED** no uso do comando **WITH SELECT**

```
ENTITY exemplo2 IS
    PORT(sel : IN BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0);
         xa : BUFFER BIT;
         xu : OUT BIT);
END exemplo2;
```

```
ARCHITECTURE a OF exemplo2 IS
BEGIN
```

```
    WITH sel SELECT
        xa <= '0' WHEN "00",
            '1' WHEN "10",
            xa WHEN OTHERS ;
```

-- xa e xu apresentam o mesmo comportamento


```
    WITH sel SELECT
        xu <= '0' WHEN "00",
            '1' WHEN "10",
            UNAFFECTED WHEN OTHERS;
```

```
END a;
```

ARCHITECTURE – Fluxo de Dados

Usando Comando Concorrente **WITH-SELECT**

Tabela Verdade do Circuito 1

 

sel	a	b	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ARCHITECTURE – Fluxo de Dados

Usando Comando Concorrente **WITH-SELECT**

Tabela Verdade simplificada

sel	a	b	y
0	X	X	a
1	X	X	b

```
ENTITY circuito1 IS
    PORT(sel, a, b : IN BIT;
          y       : OUT BIT);
END circuito1;
-- Arquitetura por Fluxo de Dados usando o Comando Concorrente
-- WITH-SELECT
ARCHITECTURE fluxo_dados OF circuito1 IS
BEGIN
    WITH sel SELECT
        y <= a WHEN '0',
            b  WHEN '1';
-- Outra maneira de descrever:
--     y <= a WHEN '0',
--         b  WHEN OTHERS;
END fluxo_dados;
```

ARCHITECTURE – Fluxo de Dados

Usando Comando Concorrente **WITH-SELECT**

 


Tabela Verdade do Circuito 1

sel	a	b	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Circuito1 Sintetizado:


 


Tabela Verdade simplificada

sel	a	b	y
0	X	X	a
1	X	X	b

Prática nº3 (exemplo)

 Decodificador de Prioridade - Fluxo de Dados
Descrição por Expressões Lógicas, WHEN_ELSE e WITH_SELECT




$$S0 = E2 + \overline{E1} \cdot E0$$
$$S1 = E2 + E1$$


E2	E1	E0	S1	S0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

ARCHITECTURE - Fluxo de Dados


Prática 3 - Circuitos gerados

 

Usando Expressões Lógicas

 

Usando comando **WHEN ELSE**

 

Usando comando **WITH-SELECT**

